Е L E K T R O T E C H N I C K Á K N I H O V N A 621.385 + 621.396 SVAZEK 5

## PROF. ING. DR JOSEF STRÁNSKÝ

# ZÁKLADY RADIOTECHNIKY I

Elektronky

#### **PRAHA 1952**

TECHNICKO-VĚDECKÉ VYDAVATELSTVÍ

`.

I. díl "Základů radiotechniky" obsahuje především základní poznatky z elektroniky, které jsou důležitou částí nejenom radiotechniky, ale zasahují i do mnohých jiných oborů jako je na př. elektroakustika, televise, průmyslová elektronika a mn. j. První díl "Základů radiotechniky" by se proto mohl též nazývat úvodem do elektroniky. Elektronika však zde není sledována jen jako popis elektronek a technicky důležitých elektronických přístrojů, nýbrž zabývá se též těmi obvody, které jsou nejčastěji spjaty s elektronkami a výbojkami. Tak je sledována theorie usměrňovačů, zesilovačů všech druhů i elektronek pro nejvyšší kmitočty technicky využité. Celkem obsahuje tato kniha základní poznatky potřebné pro studium složitějších radioelektrických přístrojů a systémů.

I. díl "Základů radiotechniky" je určen zvláště posluchačům přednášek o radiotechnice na vysokých školách, má tedy povahu učebnice a proto na konci jednotlivých hlav byly připojeny příklady, jež usnadňují zvládnutí a procvičení látky. Dále je určen pracovníkům ve slaboproudém průmyslu a vyspělejším radioamatérům.

#### PŘEDMLUVA

Vývoj radiotechniky neboli vysokofrekvenční elektrotechniky se dál v posledních dvaceti letech tak překotně, že knihy, popisující základy tohoto oboru, zastaraly často za krátkou dobu po vydání. Jsem přesvědčen, že dnes již lze zachytit základní poznatky radiotechniky takovým způsobem, že je nebude třeba zásadně měniti a nahrazovati v nejbližší budoucnosti. Předpokladem při tom jest, abychom vyšli od popisu a studia elektronek a jejich obvodů, neboť to jsou nejdůležitější prvky každého moderního radioelektrického zařízení a jeho částí jako jsou: usměrňovače, zesilovače a generátory neboli oscilátory.

Proto jsem se snažil sestaviti v této knize prvou část základů radiotechniky, vycházeje od popisu vlastnosti elektronky a jejího užití v usměrňovačích, zesilovačích i oscilátorech. Výběr látky jsem volil především tak, aby kniha sloužila mladým inženýrům a technikům, kteří se chtějí zapracovati do radiotechniky, znajíce již základy obecné elektrotechniky. Radiotechnika iest totiž vybudována na poznatcích z obecné elektrotechniky, z různých odvětví fysikálních a neobejde se ovšem ani bez pomoci matematiky. Studující, který chce vniknouti hlouběji do základů moderní radiotechniky a nespokojí se jen povrchním názorem, musí si osvojiti předběžné znalosti z uvedených vědních oborů.

V rukověti základů radiotechniky jest třeba předpokládati tyto základní vědomosti, neboť jejich vysvětlováním by narostla kniha do příliš velikých rozměrů. Jsem však přesvědčen, že i čtenář méně dobře připravený po této stránce, nalezne knihu zajímavou, vynechá-li studium složitějšího odvozování výsledků a spokojí-li se s jejich poznáním a přijetím za platné. Proto knihu budou jistě čísti s užitkem všichni ti, kdož se opravdově zajímají o radiotechniku.

Kniha jest rozdělena na pět hlav. V první hlavě po krátkém historickém úvodu jsou popsány fysikální poznatky nutné pro správné pochopení působení elektronky. Podrobně jest pojednáno o thermionické emisi a různých druzích kathod, o rozptylu anodovém a chlazení anod. Z výroby elektronek jest uvedeno to, co jest třeba znáti pro porozumění zjevům, které se mohou vyskytnouti při správném i vadném působení elektronek. Mimo vakuové diody jest věnována pozornost i výbojkám plněným plynem. případně rtuťovými parami ("fanotronům"), jak to zasluhuje jejich stále vzrůstající význam. U triod jsou sledovány základní charakteristické vlastnosti a zdůrazněn význam sekundární emise, která hraje při působení elektronek důležitou úlohu. Z několikamřížkových elektronek jest vysvětleno zvláště působení tetrod a pentod, a zvláštní místo iest věnováno svazkovým elektronkám, jež maií veliký význam pro budoucí vývoj techniky elektronek. Sledován jest i pohyb elektronů pod vlivem pole elektrického a magnetického a vysvětleno působení obrazových elektronek a některých elektronických přístroiů, jako isou cyklotron a elektronový mikroskop. Popsány jsou i důležité krystalové diody a nově byly zařazeny kapitoly o polovodičích, transistorech a thermistorech.

Druhá hlava iest věnována užití diod a výbojek k usměrňování střídavých proudů. Sledovány jsou křivky průběhů napětí i proudů a výpočet filtrů jest naznačen hlavně s praktického stanoviska, tak jako jest často třeba jej prováděti u hlavních druhů filtrů. Zvláště jsou stanoveny podmínky pro tvrdý chod usměrňovačů a upozorněno na nebezpečí rozkmitání filtrů. Zvláštní kapitolu tvoří suché usměrňovače.

V třetí hlavě jsou podrobně popsány vlastnosti společné všem elektronkovým zesilovačům. Zvláštní místo jest věnováno studiu skreslení a jeho vyjádření z charakteristik. Popsány jsou zesilovače všech tříd A, B a C, zvláště podrobně pak zesilovače dvojčinné. Podrobně jest probrán i návrh jednotlivých zesilovačů, zvláště návrh vf zesilovačů výkonu v třídě B a C. Rovněž jsou uvedena hlavní zapojení neutralisační a odvozeny podmínky neutralisace.

Hlava IV. jest věnována důležitým zesilovačům napětí a to pro nízkou i vysokou frekvenci. Sledovány jsou zesilovače odporové, impedanční i transformátorové, jakož i vliv vnitřní kapacity elektronky na chod zesilovače. Zvláštní kapitoly jsou věnovány šumu u zesilovačů, který lze vhodným návrhem podstatně zmenšiti. Stanoveny jsou i podmínky pro správný chod násobičů frekvence a popsány zesilovače pro široké pásmo. Rovněž jest věnována zvláštní kapitola důležité záporné zpětné vazbě, které se u zesilovačů stále více užívá, a kathodovému sledovači.

Hlava V. vysvětluje vznik elektronkových oscilátorů, pojednává o jejich zapojení a stanoví podmínky, jež musí býti splněny při jejich správném působení. V souvislosti s elektronkovými oscilátory jsou řešeny poměry v jednoduchém kmitavém obvodu složeném z indukčnosti, kapacity a odporu. Zvláštní pozornost jest věnována stabilitě oscilátorů a jejich synchronisaci a popsány jsou i důležité oscilátory vázané elektronově. Neopominuty ovšem ani velmi stálé oscilátory včetně oscilátorů krystalových. Sledovány isou dále i oscilátory dynatronové, krátkovlnné, Barkhausen-Kurzovy, oscilátor Farnsworthův, relaxační, multivibrátor i násobiče elektronů kromě speciálních elektronek pro neikratší vlny centimetrové. Konečně upozorněno na důležitý zjev obloukového probití ("Rocky-Point").

Aby obsah nepřekročil rozsah rukověti, vypustil jsem úmyslně stati o detekci a modulaci, jejichž studium považuji za vhodnější ve zvláštní knize, pojednávající o radioelektrických přijímačích a vysílačích, kam

4

též spadá i theorie vysokofrekvenčních obvodů, pokud přímo nesouvisí s elektronkami a nejsou proto popsány v této knize, dále theorie šíření elektromagnetických vln prostorem a základy televise s příslušnými statěmi z opliky a nauky o fotoelektrickém zjevu.

Přes toto omezení látky na přesně ohraničený úsek tvoří tato rukově, samostatný celek, neboť obsahuje neidůležitější základy, pomocí nichž lze pronikati ve studiu do ostatních částí radiotechniky.

Vzdávám své upřímné díky Technicko-vědeckému vydavatelství v Praze za péči věnovanou vydání a úpravě knihy.

V Praze, v srpnu 1951

Ing. Dr Josef Stránský

# Věnuji své ženě

.

# HLAVNÍ ZNAKY A ZKRATKY

- A anoda zesílení neboli zisk zesilovače
- zesílení neboli zisk zesilovače  $\mathfrak{A}$ komplexní
- Ckapacita
- Cak vnitřní kapacita elektronky mezi anodou a kathodou
- $C_{ga}$ vnitřní kapacita elektronky mezi mřížkou řídicí a anodou
- nebo  $C_{kg}$  vnitřní kapacita  $C_{\mathbf{g}k}$ elektronky mezi mřížkou řídicí a kathodou
- základ přirozených logaritmů e (výjimečně)
- okamžitá hodnota celkového  $e^{e}$ napětí
- okamžitá hodnota střídavého  $e_{g}$ budicího (signálového) napětí na řídicí mřížce elektronky zesilovače
- ek okamžitá (koncová) hodnota střídavého napětí na výstupu zesilovače
- vstupní (počáteční)napětí ep .

vstupní (počáteční) napětí  $e_1$ 

- okamžitá hodnota střídavého  $e_2$ napětí na výstupu zesilovače
- $E_k$ klidové napětí na anodě elektronky (stejnosměrné)
- maximální hodnota střída- $E_m$ vého napětí (amplituda)
- střední hodnota střídávého  $E_{\star}$ napětí
- ffrekvence neboli kmitočet
- G'jakost ("Güte") elektronky h Planckova konstanta

Η intensita magnetického pole HCMVR fanotron

- i okamžitá hodnota střídavého proudu
- okamžitá hodnota anodového ia proudu
- ia. okamžitá hodnota celkového anodového proudu

- I efektivní hodnota střídavého proudu
- usměrněný proud (stejno-I. směrný)
- $I_m$ maximální hodnota (amplituda) střídavého proudu
- střední hodnota střídavého I. proudu
- Ĭž proud žhavicí
- k Boltzmannova plynová konstanta, perveance, konstanta prostor. náboje
- kathoda K
- vedlejší kvantové číslo l
- . L indukčnost, cívka
- počet fází т
- magnetické kvantové číslo hmota elektronu  $m_e$
- číslo "spinu"  $m_s$
- Mmřížka
- činitel vzájemné indukčnosti řád harmonické n
- stupeň vazby řídicí poměr thyratronu hlavní kvantové číslo
  - nízkofrekvenční
- nf nízké napětí nn
- okamžitý výkon rozptýlený nr na anodě
- $\mathcal{N}$ výkon
- $\mathbf{pF}$ pikofarad
- P průnik
- množství elektrické
- q Q množství elektrické činitel jakosti
- náboj elektronu
- $\frac{q_e}{R_i}$ vnitřní odpor elektronky
- kathodový odpor  $R_k$
- $R_z$ zatěžovací odpor
- S strmost elektronky
- t čas
- Т teplota ve stupních Kelvinových
- v rychlost
- vf vysokofrekvenční
- vysoké napětí vn

- okamžitá hodnota střídavého  $v_g$ . budicího mřížkového napětí u zesilovače
- okamžitá hodnota střídavého  $v_2$
- napětí na výstupu zesilovače usměrněné napětí (stejno-۷ směrné)
- $V_a$ anodové napětí stejnosměrné (obyčejně zdrojové)
- V<sub>g</sub> hodnota stejnosměrného mřížkového předpětí (polarisace)
- V<sub>st</sub> stejnosměrné napětí na stínicí mřížce
- $V_{\tilde{*}}$ napětí žhavicí
- Vim amplituda základní harmonické napětí
- výstupní práce elektronu w
- W energie
- počet závitů
- z Z impedance

- impedance komplexní
- 328 frekvence vyzářené energie
- činitel tlumení
- ε základ přirozených logaritmů náboj elektronú
- \$ činitel zpětné vazby vlastní kruhová frekvence obvodu
- činitel vazby x
- λ,,, délka vlny v metrech
- zesilovací činitel elektronky μ
- μF mikrofarad
- μH mikrohenry
- účinnost η
- anodová vodivost σ činitel skreslení
- činitel filtrace Ψſ
- vakuový činitel činitel zvlnění  $\bar{\varphi_v}$
- $\varphi_{z_{1'}}$
- õ elektronová afinita
- kruhová frekvence (i)

# OBSAH

# HLAVA I. FYSIKÁLNÍ ZÁKLADY

1 1.	Elektronka ve vysokofrekvenční elektrotechnice	13
1 - 2.	Historický vývoj elektronky	14
1 3.	Fysikální základy elektronek	18
1 - 4.	Ionisace a vzbuzení (zmocnění) atomů	21
1 - 5	Deionisace	$\overline{23}$
1 6	Thermionická emise	25
1 - 7	Kathody elektronek	31
1 1.	Čístě kovové vlékna	21
i 0.	Doulakové vlékna kveličníkové	29
1 9.	Altivorání hothod	24
1 10.		04 90
1 - 11.	Vlakna z thoriovaneno woliramu	00
1 - 12.	Neprimo znavene katnody	37
1 13.	Stykovy potencial	40
1 14.	Vakuum elektronek	40
1 15.	Průběh anodového proudu diod v závislosti na anodovém	
	potenciálu	4.5
l 16.	Anodová ztráta	<b>49</b>
1 17.	Umělé chlazení anod	50
1 18.	Údaje charakteristických hodnot u diod	51
1 19.	Usměrňovací výbojky	53
1 20.	Tungarové výbojky	<b>54</b>
1 21.	Fanotrony	54
1 22.	Usměrňovací výbojky se studenou kathodou (doutnavky)	59
1 23.	Rtuťový usměrňovač obloukový	60
1 24.	Ignitrony	60
1 25.	Triody	61
1 26.	Charakteristiky triody	65
1 27.	Strmost a vnitřní odpor triody	67
1 28	Vzájemný vztah mezi $\mu$ S a $R_{\rm c}$	69
1 - 29	Poučka o ekvivalentním obvodu elektronky	69
1 - 30	Průběh hodnót zesilovacího činitele vnitřního odporu a strmosti	71
1 31	Sekundární emise	72
1 32	Roentgenovy paprsky Vliv radioaktivních látek	72
1	Působení magnetických polí	71
1 24	Několikamětěkové elektronky. Tetrody	75
1	Tetroda a potločením prostorovým péhoiom	70
1 96	Charakteristiku stinževich tetrod	10
1 30.	Dente des	19
1 37.		80
1 38.	Kopianarni elektronky	84
1 39.	Svazkove elektronky	85
1 40.	Elektronky s vétším počtem mřížek	94
1 41.	Vícenásobné elektronky	95
1 10		
1 42.	Mřížkové výbojky	96

1 - 45. Výpočet pohybu elektronu	102
	104
1 — 46. Ponyb elektronu ve smeru nomogennino pole za predpokladu	104
určité počáteční rychlosti	TOI
1 – 47. Pohyb elektronu v rovnoměrném elektrickém poli ve vakuu	
při jakékoli počáteční rychlosti	107
1 – 48. Élektrostatické vychylování elektronového paprsku	108
1 49. Magnetické vychylování elektronového paprsku ve vakuu .	110
1 - 50. Elektronová optika	118
1 – 51. Obrazové elektronky	121
1 — 52. Elektronový mikroskop	125
1 — 53. Krystalové diody	125
1 - 54. Polovodiče	128
1 – 55. Transistory – krystalové triody	131
1 - 56. Thermistory	133
Úlohy I	134

# HLAVA II. PŮSOBENÍ DIOD

2 1.	Usmernovani	31
2 - 2.	Zapojení usměrňovačů	38
2 3.	Vztah mezi střídavými a stejnoměrnými hodnotami usměrňova-	
	če při velikém nasyceném proudu	43
2 - 4.	Vzťah mezi střídavými a stejnosměrnými hodnotami usměňova-	
	če při malém nasyceném proudu	49
2 - 5.	Skutečné zatěžovácí poměry usměrňovače	50
2 - 6.	Zvlnění usměrněného proudu při zatížení odporovém s paralelní	
	kapacitou $C$	52
2 - 7	Vyhlazení usměrněného napětí filtrem počínajícím indukčností 1	62
2 - 8.	Volba hodnot indukčnosti a kapacity filtru za usměrňovačem 1	69
$\frac{1}{2} - 9$	Nebezpečí rozkmitání filtru	73
$\frac{1}{2} - \frac{1}{10}$	Filtry složené z indukčnosti $L$ a kapacit $C$ , začínající kapacitou 1	74
$\frac{1}{2} - 11$	Volba usměrňovacích elektronek	75
$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$	Účinnost usměrňovače	75
2 - 13	Filtry složené z odporů a kapacit	75
2 - 14	Suché usměrňovače	77
	Illohy II	79
HL	AVA III. PUSOBENI MRIZKOVYCH ELEKTRONEK,	
	ZESILOVAČE A ZVLÁŠTĚ ZESILOVAČE VÝKONU	
3 1	Definice zesilovače	180
3 2	Skreslení zesilovače	181
3 - 3	Rozdělení zesilovačů: a) podle užití: b) podle šířky zesilovaného	
v · v.	pásma frekvencí: c) podle doby, po kterou protéká anodový	
	proud a d) podle zapojení. Druhy vazby zesilovačů: přímá.	
	impedanční a transformátorová	83
	$mpcuancin a maisterinatorova \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	

3 1.	Definice zesilovače	180
3 2.	Skreslení zesilovače	181
3 3.	Rozdělení zesilovačů: a) podle užití; b) podle šířky zesilovaného	
	pásma frekvencí; c) podle doby, po kterou protéká anodový	
	proud a d) podle zapojení. Druhy vazby zesilovačů: přímá,	
	impedanční a transformátorová	183
3 - 4.	Získání záporného mřížkového předpětí	194
3 5.	Užití střídavého proudu pro napájení elektronek s přímo	
	žhavenými vlákny	195
3 - 6.	Zatěžovací a dynamická charakteristika	196
3 - 7	Vztahy mezi střídavými a stejnosměrnými složkami napětí	
	a proudů	201

3 8.	Užití ekvivalentního obvodu zesilovače	204
<b>3</b> — 9.	Důsledek zakřivení dynamické charakteristiky při čistě odpo-	
	rovém anodovém zatížení	209
<b>3</b> — 10.	Parabolický průběh dynamické charakteristiky	212
3 11.	Kubický průběh dynamické charakteristiky	215
<b>3</b> — 12.	Obecný průběh dynamické charakteristiky	218
3 13.	Vyjádření průběhu anodového proudu exponenciální řadou .	221
3 14.	Zatěžovací a dynamické křivky při obecném zatížení impe-	
	dancí $\mathcal{Z}_n$	223
3 - 15.	Energetické poměry v triodovém zesilovači třídy A	227
3 - 16.	Účinnost zesilovače třídy A	232
3 - 17.	Návrh triodového zesilovače třídy A	235
3 18.	Pentody jako zesilovače výkonu třídy A	237
3 - 19.	Nízkofrekvenční dvojčinné zesilovače pracující v třídě Al	240
3 - 20.	Odvození společných i individuálních charakteristik při dvoj-	
	činném zapojení	244
3 - 21.	Iednoduché zesilovače třídy B a C	<b>248</b>
3 - 22.	Příkon, výkon a účinnost zesilovačů třídy B a C	252
3 - 23.	Největší výkon jednoduchého zesilovače výkonu pracujícího	
	v třídě B	256
3 24.	Dvojčinné zesilovače třídy B. zvláště nízkofrekvenční	258
3 - 25.	Nízkofrekvenční dvojčinné zesilovače výkonu třídy A B	263
3 - 26.	Zvláštní elektronky pro dvojčinné zesilovače třídy B a A B	264
3 - 27.	Vysokofrekvenční zesilovače výkonu	265
3 - 28.	Vysokofrekvenční zesilovače výkonu v třídě C	268
3 - 29	Přihližný návrh ví zesilovače výkonu v třídě C	271
3 - 30	Ladění vysokofrekvenčního zesilovače výkonu v třídě C a při-	
	způsobení zatížení	274
3 31.	Přesný návrh vysokofrekvenčního zesilovače výkonu třídy C	275
3 - 32	Výkon potřebný k buzení ví zesilovače výkonu třídy C	276
3 33	Neutralisační obvody ví zesilovačů	276
	Ílohy III	280
		200

# HLAVA IV. ELEKTRONKOVÉ ZESILOVAČE NAPĚTÍ A ZESILOVAČE ZVLÁŠTNÍ

4 1		000
4 1.	Elektronkove zesilovace napeli	282
4 2.	Vliv vnitřní kapacity elektronky mezi řídicí mřížkou a anodou	
	na vstupní impedanci	285
4 — 3.	Několikastupňové zesilovače vázané impedancí	290
4-4.	Zesilovač vázaný odporem	292
4 — 5.	Návrh zesilovače napětí vázaného odporem	297
4 — 6.	Kompensované zesilovače odporové	303
4 7.	Zesilování přechodných napětí odporově vázanými zesilovači .	304
4 8.	Nízkofrekvenční zesilovače vázané transformátory	304
4 — 9.	Srovnávání nizkofrekvenčních zesilovačů napětí vázaných od-	
	pory a transformátory	312
4 10.	Vysokofrekvenční zesilovače napětí	313
7 11.	Vysokofrekvenční zesilovače napětí vázané kmitavým obvodem	313
4 — 12.	Vysokofrekvenční zesilovače napětí vázané transformátory	316
t 13.	Vysokofrekvenční zesilovače napětí vázané transformátory s ne-	
	laděným primárním vinutím	<b>316</b>

4 14.	Vysokofrekvenční zesilovač napětí, vázaný transformátorem	
	oboustranně laděným	321
4 15.	Mez zesílení	328
4-16.	Šum vznikající v elektronkách	330
4 17.	Johnsonův šum	332
4 18.	Zdvojovače a násobiče frekvence	336
4 19.	Zesilovače se zápornou zpětnou vazbou (reakcí)	337
4 - 20.	Kathodový sledovač	343
4 21.	Zesilovače pro široké pásmo frekvencí	349
4 22.	Inversní zesilovač	351
4 23.	Intermodulace	352
	Úlohy IV	353

# HLAVA V. ELEKTRONKOVÉ OSCILÁTORY

5 1,	Přechod od zesilovačů na oscilátory	356
5 2.	Činitel zpětné vazby	357
5 - 3.	Zapojení elektronkových oscilátorů	360
5 - 4.	Elektrické kmity v jednoduchém kmitavém obvodu	363
5 5.	Různé způsoby vyjádření útlumu kmitavého obvodu a jeho	
	zijštění z resonanční křivky	369
5 6.	Podmínky působení elektronkového generátoru (oscilátoru).	376
5 7.	Obsah harmonických elektronkového oscilátoru	381
5 - 8.	Další elektronkové oscilátory	382
5 9	Stabilita elektronkových oscilátorů	383
8 10.	Elektronově vázané oscilátory	386
5 11.	Synchronisace elektronkových oscilátorů	388
5 12	Velmi stálé elektronkové oscilátory	389
5 - 13	Elektronkové oscilátory řízené krystaly	391
5 - 14	Dynatronové oscilátory	400
5 15	Oscilátory pro velmi krátké vlny	402
5 16	Oscilátory Barkhausen-Kurzovy	409
б <u>— 17</u>	Magnetronové oscilátory pro velmi vysoké kmitočty	412
5 19	Oscilátor Farnsworthův a násobiče elektronů	425
5 - 10.	Flektronky s rychlostně modulovaným paprskem elektronů	428
5 . 90	Elektronka s putující ulnou	432
5 91	Oscilétory relevant a multivibrétor	435
5 99	Wilawana abudu a tuorani impulsu	439
5 92	Neprovidelné působení reakčních oscilátorů	443
5 20.	Paparite filmite assilouzăși a assilotară	110
5 95	Knýtkodobé obloukové probití elektronek (riev Rocky-Point)	445
J 20,	The V	110
	Dedetel I. Takalla Bassalawiah famlasi	450
	Dodatek I: Tabulka Desselovych lunkci	451
	Dodatek II: Ineveninova poučka	452
	Frameny	400
	vecny rejstrik	400
	Imenný reistřík	404

# 1. Fysikální základy

# 1 - 1. Elektronka ve vysokofrekvenční elektrotechnice

Ve vysokofrekvenční elektrotechnice jest beze sporu nejdůležitější součástí všech zařízení elektronka, dříve označovaná slovem lampa, radiová lampa nebo trubice a pod. K jejímu rychlému vývoji a rozšíření přispěl značně rozhlas, který během posledních 25 let vnikl do nejširších vrstev obyvatelstva a stal se nepostradatelným článkem naší civilisace. V roce 1938 odhadoval se počet elektronek užitých v 87 milionech rozhlasových přijimačů celého světa na 260 milionů (Strutt). Z vysokofrekvenční elektrotechniky rozšířilo se užívání elektronek i do jiných oborů; vzpomeňme jen, že bez elektronek by nebylo telefonního spojení na veliké vzdálenosti ani zvukového filmu.

Pod pojmem elektronky rozumíme zařízení využívající řízeného toku elektronů a skládající se v běžném provedení z jedné rozžhavené elektrody, jež slouží za zdroj elektronů, a jedné neb několika studených elektrod uzavřených v dobře vyčerpané baňce často skleněné, nověji zhusta kovové. Rozžhavená elektroda je kathodou, jedna ze studených elektrod anodou a ostatní studené elektrody jsou mřížkami, které svými elektrickými potenciály ovládají tok elektronů vysílaných kathodou a proudících z větší míry k anodě. Jeví se tedy prostor uvnitř elektronky jako vodivý právě pro přítomnost elektronového toku, který zprostředkuje elektrický proud.

Spadá tedy nauka o elektronkách do elektron i ky (vytvořeno podle angl. electronics), jež jedná o elektronech vůbec. Obecně ovšem se elektrony účastní všech elektrických zjevů. Do elektroniky však se obvykle řadí jen vědecké a technologické znalosti o vedení elektřiny plyny a vakuem.

Budeme sledovati hlavně elektronky užívané ve vysokofrekvenční elektrotechnice, ale přitom současně se i zmíníme o některých v ý b o jk á c h, zde rovněž užívaných. Pod výbojkou myslíme lampu obdobnou vakuové elektronce, která však je částečně naplněna plynem nebo parami rtuti.

Do oboru vysokofrekvenční elektrotechniky spadají a s theorií elektrouck souvisejí i fotonky, které lze definovati jako dvouelektrodové elektronky s vhodně voleným materiálem elektrod tak, že za dopadu světla na jednu z nich nastane výstup (emise) elektronů, které mohou mezi elektrodami zprostředkovati elektrický proud.

Elektronky jsou duší každého moderního radioelektrického zařízení, tedy každého vysilače i přijimače, nemluvě o nesčetné řadě případů užití v laboratoři při měření a i v jiných oborech. Elektronka umožňuje zesilování elektrických napětí, proudů i výkonů, vyrábí sama kmity o kmitočtech nejvyšších i nejnižších a na přijímací straně deteguje vysokofrekvenční proudy přijaté antenou a tak umožňuje získati z nich čitelné nebo slyšitelné dorozumívací prvky. Tudíž hlavní funkce elektronky jsou: zesilování, výroba kmitů (nejčastěji sinusových) a detekce.

# 1 — 2. Historický vývoj elektronky

Ačkoliv největší zdokonalení a hlavní vývoj elektronek spadá do doby po prvć světové válce, je zajímavo sledovati i práce, které předcházely vytvoření moderních elektronek.

- R. 1873 Guthrie provedl prvé pokusy, které lze míti za východisko vývoje vedoucího k vytvoření elektronky: pozoroval, že negativně nabitý elektroskop byl vybit při přiblížení kovové koule rozžhavené do temněčervena, avšak kladně nabitý elektroskop nikoliv. Naproti tomu kovová koule rozžhavená do běla vybíjí elektroskop nabitý kladně i záporně. Podle dnešní naší znalosti může temněčervený kov vysílati kladně nabité ionty plynu pravděpodobně okludovaného na kovu. Naproti tomu do běla rozžhavený kov vysílá negativně nabité elektrony a mimo to i kladné ionty.
- R. 1882 až 1889 Němci Elster a Geitel studovali pečlivě vodivost plynů poblíž rozžhavených těles a plamenů. Při svých pracích užívali již diod sestávajících z rozžhaveného vlákna uhlíkového nebo kovového a ze studené anody. Pozorovali též jednosměrnou vodivost tohoto přístroje, ale neuvědomili si možnost usměrňovati jím střídavé proudy.
- R. 1883 E d i s o n přišel bez znalosti práce právě uvedených badatelů na zjev po něm nazvaný. Pozoroval totiž, že u jeho žárovek s uhlíkovými vlákny objevovaly se na vláknech jasně bílé skvrny, proti nimž černala skleněná baňka a vlákno rychle zašlo. Aby prozkoumal tento zjev, přidal Edison mezi ramena podkovovitého vlákna studenou elektrodu. Při spojení této elektrody s kladným koncem vlákna protékal vloženým galvanometrem proud, kdežto při spojení s koncem záporným nikoliv. V prvém případě

zřejmě procházel proud vyčerpaným prostorem mezi vláknem a studenou elektrodou.

- R. 1884 Hittorf nalezl, že do běla rozžhavená kathoda vzbudí ve vakuu elektrické proudy, kdežto při studené kathodě se jeví prostor v baňce jako úplný nevodič.
- R. 1884 a 1885 Preece v Anglii studoval blíže Edisonův zjev a nalezl, že druh kovu vlákna nemá vlivu na proud vakuem, zato však záleží velmi na vzdálenosti kathody a anody a na napětí mezi nimi. Vysvětloval zjev odletováním záporně nabitých molekul nebo částic uhlíku z vlákna.
- R. 1889 až 1896 J. A. Fleming z londýnské university studoval Edisonův zjev, znaje práce Edisonovy i Preecovy. Fleming prvý postřehl možnost usměrňovati diodou střídavé vysokofrekvenční proudy a později si dal patentovati t. zv. "oscillation valve" – tak vznikla po něm nazvaná lampa Flemingova.
- R. 1897 J. J. Thomson vykonal pozoruhodná měření hmoty elektronů a dokázal, že elektrony jakéhokoliv původu mají tutéž hmotu i náboj. Vysvětlil i Edisonův zjev akcí elektronů a nikoliv částic uhlíkových.
- R. 1901 Richardson pracující theoreticky i experimentálně ukázal, že všechny rozžhavené vodiče vysílají čili emitují elektrony. Vypracoval matematické zákony emise elektronů, které unikají z vlákna v důsledku své kinetické energie.
- R. 1904 udělen byl Flemingovi patent diody pro detekci (usměrnění) vysokofrekvenčních kmitů.
- R. 1903 až 1904 Wehnelt objevil a prozkoumal vydatnou emisi elektři. ny z kovových kathod potažených jistými kysličníky, zvláště stroncia, barya a vápníku. Tak vznikla Wehneltova kathoda-
- R. 1907 je datum největšího vynálezu ve vývoji elektronek: L e e d e F o r e s t vložil mezi žhavou kathodu a studenou anodu další elektrodu ve formě mřížky, kterou se dá vydatně ovládati tok elektronů. Nejprve užíval této triody k detekci vysokofrekvenčních signálů – odtud vznikl název audion. Brzo se poznala možnost zesilovati touto novou lampou, ale nejdříve jen u nízkofrekvenčních proudů. De Forest poznal i možnost vyráběti triodou oscilace, ale své práce uveřejnil až r. 1913, kdy již na věci pracovali i jiní.
- R. 1913 Alexander Meissner podal svůj patent popisující výrobu vysokofrekvenčních oscilací užitím zpětné vazby. V Americe se tatáž zásluha přisuzuje E. H. Armstrongovi a de Forestovi, v Anglii C. S. Franklinovi a H. J. Roundovi. Meissner ještě pracoval

s Lieben-Reiszovým "plynovým relé" (nedostatečně vyčerpanou elektronkou), které bylo známo asi dva roky jako nízkofrekvenční zesilovač. Lieben-Reiszovo plynové relé byla trioda s obsahem rtuti, jež se vypařovala a tvořila řadu iontů k zvýšení vodivosti vnitřního prostoru. Vlákno tvořil platinový pásek potažený vápníkem. Angličan Round vytvořil jiný druh měkké lampy-triody s niklovou mřížkou a válcovou anodou, kterážto konstrukce se pak velmi rozšířila. Funkce této elektronky závisela značně na obsahu plynu. Jako zajímavost jest možno uvćsti, že lampa během doby tvrdla a byla proto opatřena uvnitř asbestovou pilulkou, kterou bylo možno zahřáti zvenčí sirkou a tak uvolniti z asbestu něco plynu do baňky.

R. 1914 Richardson dokázal, že přítomnost plynu není v baňce elektronky nutná pro emitování elektronů z rozžhaveného vlákna, jak dříve tvrdili někteří badatelé. Koncem téhož roku se objevují první ruské zesilovací a oscilační elektronky zvané "lampy Papalexiho". N. D. Papalexi se zasloužil velmi o výrobu elektronek zavedením vysokofrekvenčního ohřevu kovové struktury elektronek před posledním vyčerpáním. Jiný známý ruský badatel L. I. Mandelstam vypracoval později technologii výroby nepřímo žhavených elektronkových kathod.

R. 1915 Michael Alexandrovič Bonč-Brujevič zdokonalil ruskou elektronku a organisoval její seriovou výrobu. Téhož roku bylo po prvé v Rusku uskutečněno pemocí vysílacích elektronek bezdrátové spojení mezi Carským Selem a Petrohradem.

> L a n g m u i r v laboratořích firmy General Electric Co. of America vytvořil tak zv. p l i o t r o n, t. j. vysoce vyčerpanou triodu a tím byl dán základ k rychlému a netušenému vývoji moderní elektronky. Tvrdívá se, že H. D. Arnold od společnosti Western Electric Co. uvědomil si nutnost vysokého vakua již v roce 1912. Vysoce čerpané triody s kysličníkovými vlákny byly v obchodním užívání jako telefonní zesilovače již roku 1914 jako výrobek pracovníka firmy Western Electric Co. van der Bijla. Langmuirova zásluha je hlavně ve vypracování čerpacího procesu a v odstranění posledních zbytků plynů vyhřívacím procesem a bombardováním anody elektrony před zatavením.

> Za prvé světové války měla tvrdá lampa již veliký význam a proto se ve francouzské armádě za vedení generála Ferrié pracovalo intensivně, až Biquet a Péri vytvořili "francouzskou"lampu známou po převratu i u nás (typ R). Německé elektronky z té doby měly talířkovitou anodu, plochou mřížku a se shora visící obloukové vlákno. Byly robustní konstrukce, nesnadno nasazo

valy kmity a proto nízkofrekvenční zesilovače jich užívající byly stabilní.

- R. 1916 zavedl Schottky tetrodu se stínicí mřížkou, která vedla ke zvýšení stability zesilovačů a byla předchůdcem dokonalé zesilovací pentody, jejíž princip byl poznán kolem roku 1923.
- R. 1918 nastává veliký rozvoj ve výrobě elektronek v Rusku. V radiotechnické laboratoři v Nižním Novgorodě (nyní Gorkij) se začalo pracovat soustavně a ve velkém měřítku na elektronkách přijímacích i vysílacích. Zvláště profesor Bonč-Brujevič vypracoval universální triodu "PR-1" (pustotnoje relé).
- R. 1919 Bonč-Brujevič vytvořil theorii výpočtu elektronek malého výkonu podle daných požadavků (uveřejněna v časopisu "Radiotechnik").

Po prvé světové válce byla vysoce čerpaná elektronka užívána ve vysokofrekvenční elektrotechnice jako zesilovač, detektor i oscilátor, ale teprve příchod rozhlasu v letech 1921—1923 dal popud k vytvoření prvních velikých vysílacích elektronek. Zvláště důležitý byl vynález velikých vysílacích elektronek.

R. 1920 Bonč-Brujevič vyvinul v Rusku vodou chlazenou elektronku. V Americe Housekeeper vypracoval sváření skla s mědí a rovněž vytvořil vodou chlazené elektronky.

Téhož roku Valentin Petrovič Vologdin navrhl a vykonstruoval v nižněnovgorodské radiotechnické laboratoři první rtuťové usměrňovače na vysoké napětí 10000 V s výkonem 12 kW. Těchto usměrňovačů se pak užívalo k napájení prvních sovětských rozhlasových vysilačů.

- R. 1921 profesor Bonč Brujevič zvýšil výkon své vodou chlazené elektronky na 1,2 kW užitím mnohokomorové anody, při čemž užil čtyř kathod, jež měly své vlastní mřížky, ale anody byly společné.
- R. 1923 vykonstruoval Bonč-Brujevič elektronku s výkonem 25 kW a brzy potom vysílací elektronku s výkonem 100 kW.

V dalších letech byly sestrojeny veliké vysílací elektronky pro výkony několika set kilowattů. Velikých elektronek uměle chlazených se užívá i na vysokých frekvencích kolem 50—100 megacyklů/s, jež mají dnes význam v televisi. Kromě toho byla vypracována řada druhů elektronek, které mohou oscilovati i zesilovati na extrémně vysokých frekvencích odpovídajících délce vlny 1 metru i vlnám kratším. Pro televisi byly vyrobeny velmi dokonalé obrazové elektronky, zesilovače působící na základě sekundární emise (t. zv. násobiče elektronů), pro šnímání televisních scén jsou po ruce ikonoskopy a podobná elektronová zařízení.

V našich statích se omezíme především na popis a theorii klasických elektronek užívaných k usměrňování, zesilování, výrobě kmitů a k detekci.

# 1 — 3. Fysikální základy elektronek

Pro pochopení zjevů odehrávajících se v elektronkách je třeba si ujasniti některé základní poznatky moderní fysiky, jež vedly k novým názorům o elektřině i o složení hmoty.

Lze míti za bezpečně zjištěno, že nejmenší množství elektřiny záporné  $-q_s$  je nábojem jednoho elektronu. Hodnota  $q_s$  byla určena velmi přesně:

$$q_e = (1,60203 \pm 0,00034) \cdot 10^{-19}$$
 coulombu.

Stejně veliký náboj ale kladný má positron. Elektron i positron mají hnuotu  $m = (0.1066 \pm 0.0022)$   $10^{-31}$  km

$$m_e = (9,1066 \pm 0,0032) \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

za předpokladu, že jsou v klidu nebo se pohybují rychlostí zanedbatelnou ve srovnání s rychlostí světla.

Velmi přesně byl změřen poměr náboje ke hmotě elektronu:

 $\frac{q_{\rm e}}{m_{\rm e}} = (1.7592 \pm 0.0005)$ . 1011 coulombů na kg.

V závislosti na rychlosti mění se hmota kterékoliv částice a tedy i hmota elektronu podle zákona

$$m_{\nu} = \frac{m}{\sqrt{1-\left(\frac{\nu}{c}\right)^2}},$$

kde  $m_v$  je hmota při rychlosti v a

- m hmota v klidu též zvaná zbytková,
- v rychlost částice,
- c rychlost světla =  $(2,99776 \pm 0,00004)$ . 10<sup>8</sup> m/s, často přibližně braná 3. 10<sup>8</sup> m/s.

2 gramy elektronů ve vzájemné vzdálenosti jednoho metru od sebe by se odpuzovaly silou rovnající se váze  $3.10^{22}$  tun. Odpudivá elektrická síla jejich převládá tedy nad gravitační silou  $4.2.10^{42}$ kráte.

Elektrony mohou se vyskytovati volné anebo více méně vázané v atomech hmoty. V nezelektrovaném stavu obsahuje hmota určitý počet elektronů, který je takový, že dvě takové nezelektrované hmoty na sebe nepůsobí elektrickými silami, což je právě definice nezelektrovaného stavu. Jinak je hmota nabita kladně nebo záporně podle toho, zda obsahuje nedostatek nebo nadbytek elektronů ve srovnání se stavem nezelektrovaným. Zřejmě je tedy moderní názor na podstatu elektřiny "atomistický", protože množství elektřiny není dělitelné libovolně do nekonečna – nejmenší částicí elektřiny je právě náboj jednoho elektronu.

Důsledkem této theorie jest, že nabíjíme-li těleso záporně, současně jeho váhu zvyšujeme a naopak ji snižujeme, nabíjíme-li je kladně. Změna hmoty elektrovaného tělesa je však tak nepatrná, že ji nelze v běžných případech zjistiti. To proto, že hmota elektronu je tak mizivá ve srovnání s nábojem, který nese. Lze na př. rozklepati jeden gram zlata na list o ploše 1 m<sup>2</sup>, který v tomto stavu může nésti náboj 60 000 elst. jednotěk záporné elektřiny. Počet elektronů potřebný k vytvoření tohoto náboje má hmotu pouhých  $10^{-13}$  g, kterou nelze zjistiti žádnými vahami.

Podle clektronové théorie je elektrický proud tvořen hmotným tokem clektrických nábojů. Je domněnka, že ve všech vodičích s výjimkou malé skupiny clektrolytů jsou nabitá tělíska totožna s elektrony.

Představujeme si, že ve hmotě je část elektronů trvale vázána s jednotlivými atomy nebo molekulami, kdežto jiné tak zv. volné elektrony se pohybují ve skulinách hmoty, při čemž je jejich běh stále mění srážkami s molekulami. Oba druhy elektronů budou ovlivněny elektrickým polem. Právě volné elektrony přispívají pravděpodobně k elektrické vodivosti.

I když nepůsobí na těleso žádně elektrické síly vnější, volné elektrony se pohybují uvnitř hmoty, ale náhodně ve všech směrech, takže právě tolik elektronů se pohybuje od leva do prava jako od prava do leva a výsledný proud je nulový. Je-li na vodič zapojena elektromotorická síla, každý elektron kromě své vlastní náhodné rychlosti je podroben zrychlení pocházejícímu od elektrické síly a elektrony jako celek jsou protahovány vodičem trvalým působením elektrického pole. Kdyby nebylo stažek volných elektronů s molekulami vodiče, elektrony by trvale nabývaly vyšší a vyšší hybnosti. Vysvětluje se obyčejně, že srážky trvale paralysují vzrůst hybnosti.

Proud jednoho ampéru (3. 10<sup>9</sup> elst. jednotek proudu) značí, že průřezem vodiče za jednu vteřinu prochází 6,3. 10<sup>18</sup> elektronů. V isolantech se elektrony nemohou pohybovati volně a proto se proud nemůže uzavříti.

Podle nukleární theorie Sira E. Rutherforda z roku 1911 sestává jakýkoliv atom hmoty z kladně nabitého jádra (nucleus), obklopeného řadou záporných elektronů, jejichž počet Z se obyčejně rovná atomovému číslu charakterisujícímu příslušný prvek. Kladný náboj jádra + Zeje takový, že přesně neutralisuje náboje elektronů a v důsledku toho je navenek celkový náboj atomu nulový.

Hmota nejlehčího atomu vodíkového je 1845kráte větší než hmota elektronu m, takže jádro vodíku má hmotu asi 1844 m. Jiné prvky mají jádra značně hmotnější.

Elektrony a jádra v atomu působí na sebe obrovskými silami, takže není myslitelné, aby zůstaly staticky v rovnováze v poměrně malých vzdálenostech od sebe. Nezbývá než domněnka, že svou vzájemnou vzdálenost udržují jedině v důsledku krouživého pohybu elektronů po drahách čili orbitech — tak jako ve sluneční soustavě se děje pohyb planet (odpovídajících elektronům) po orbitech kolem slunce (analogie jádra). Záporný elektron nespadne na kladné jádro z téhož důvodu, pro který země nespadne na slunce. I zákon přitažlivosti v obou případech je stejný: přitažlivá síla se mění nepřímo úměrně se čtvercem vzdálenosti.

Dlouho zůstávalo však nevysvětleno, jak elektrony a jádra mohou tvořiti stálé atomy, případně větší stavby, jimiž jsou na př. krystaly. Teprve k v a n t o v á m e c h a n i k a Bohrova a práce Schrödingerovy, Heisenbergovy a Diracovy nás přiblížily k pochopení stavby atomu. Bohr ukázal, že z nekonečného množství možných pohybů elektronů uvnitř atomu je přípustný jenom určitý omezený počet. Každý přípustný pohyb odpovídá určité energii celého atomového systému. Bohr vyslovil domněnku, že podle atomové dynamiky jsou přípustny jenom takové pohyby, pro které určité dynamické hodnoty jsou násobky Planckovy konstanty h. Podle ní podařilo se Bohrovi stanoviti orbity pro elektron a hladiny energie u jednoduchého atomu vodíku. Při složitějších atomech bylo velmi obtížno aplikovati Bohrovy zákony.

Nicméně i novější vlnová mechanika zachovala dva důležité poznatky Bohrovy domněnky: Jednotlivé elektrony jsou omezeny na určité orbity a tyto orbity jsou určeny t. zv. k v a n t o v ý m i čísly. Poznalo se totiž, že všechny atomy mají stejné obecné schema orbitů. Jen počet elektronů pohybujících se na těchto orbitech se u různých atomů od sebe liší a u daného atomu je roven atomovému číslu Z.

Pro úplnou specifikaci stavu elektronu v atomu je třeba čtyř kvantových čísel. Na témže orbitu mohou býti podle Pauliho zákona nanejvýše dva elektrony a ty se liší právě od sebe svými čtvrtými kvantovými čísly. Mluví se pak o kvantovém stavu určitého elektronu, čímž se myslí jeho místo na určitém orbitu vymezené čtyřmi kvantovými čísly n, l, m a  $m_s$ .

- n je hlavní kvantové číslo udávající hladinu energie stavu, ale je poněkud závislé na l, zanedbatelně závislé na m. n může míti všechny celé kladné hodnoty.
- l vedlejší kvantové číslo udává moment úplného pohybu elektronu a může míti všechny celé hodnoty od 0 do n 1 včetně.
- m je magnetické kvantové číslo.

m, je číslo udávající t. zv. "spin".

Pro běžné označení energie kvantového stavu postačí dvě kvantová čísla  $n \ge l$ . Energetický stav udává se pak podle spektroskopie kombinací arabské číslice a písmena, při čemž číslice značí hodnotu n a písmeno kvantové číslo l podle stupnice:

> $l = 0 \qquad 1 \qquad 2 \qquad 3 \qquad 4 \qquad 5$ značka s  $p \qquad d \qquad f \qquad g \qquad h$

Na příklad energetický stav odpovídající n = 2 a l = 1 označujeme jako stav 2 p a elektron zaujímající takový stav je prostě elektron 2 p.

Pauliho zákon jinými slovy jenom říká, že v daném atomu žádné dva elektrony nemohou býti v témže kvantovém stavu.

Novější theorie Schrödingerova umožňuje sestaviti diferenciální rovnici pro jakýkoliv systém elektronů a atomových jader. Přesné její řešení je známo jen pro jednoduché systémy, ale přibližné řešení bylo udáno i pro složitější atomy. Pro náš účel postačí zaznamenati výsledky, k nimž tato theorie dospívá.

V neutrálním atomu se elektrony rozestaví ve kvantových stavech tak, že učiní energii atomového systému co nejmenší; takový atom je v normálním čili nevzbuzeném stavu. V tomto seskupení nejnižší energie má každý elektron určitou energii, odpovídající jeho kvantovému stavu. Tuto energii elektronu lze definovati jako práci potřebnou k jeho přenesení z jeho kvantového stavu v atomu do standardního stavu definovaného jako nulová energie. Pod elektronem o nulové energii myslíme elektron v klidu a tak oddálený od atomu, že nestává žádné energetické působení mezi nimi. Tak lze určiti energii elektronu v kterémkoliv kvantovém stavu uvnitř atomu. Znaménko příslušné energie kvantového stavu je záporné, protože energie se elektronem vydává, když se vrací do atomu. Čím je tato energie větší, tím je těsnější vazba příslušného elektronu k atomu.

## 1 — 4. Ionisace a vzbuzení (zmocnění) atomů

V elektronice mají zvláštní význam některé změny vnitřní atomové energie, s nimiž se běžně setkáváme při působení elektronek. Některé elektrony, nejméně vázané k jádru atomu, lze odstraniti z atomu vynaložením t. zv. i o n i s a č n í e n e r g i e. Oddělením elektronu od atomu vznikne t. zv. i o n o kladném náboji. Ionisační energie je zřejmě nejmenší energie potřebná k odstranění elektronů z atomu a tím k jeho přeměně v kladný ion.

Pro měření energie v atomové theorii slouží nejčastěji jednotka elektronvolt; je to energie získaná anebo ztracená jedním elektronem při průchodu potenciálovým rozdílem 1 voltu. Různé látky jsou charakterisovány ostře vyjádřeným i o n i s a č n í m p o t e n c i á l e m, což je nejmenší energie vyjádřená v elektronvoltech, která musí býti dodána normálnímu nebo ionisovanému atomu, případně molekule, aby srážkou s jiným atomem nebo molekulou vyrazily z něho jeden elektron. Mimo nejjednodušší atom vodíku mívají atomy (molekuly) několik volnějších elektronů, jež lze postupně uvolniti, a stanoví se pak první ionisační potenciál k odstranění prvního elektronu, druhý ionisační potenciál k odstranění druhého elektronu a t. d.

## Tabulka prvních ionisačních potenciálů v elektronvoltech

(podle Reicha).

Argon	15,69	Dusík	14,48	Sodík	$5,\!12$
Neon	21,47	Kysličník uhl.	14,40	Rubidium	4,16
Helium	24,46	Rtuť	10,38	Caesium	3,87
Vodík	13,53	Lithium	5,37	Magnesium	7,61
Kyslík	13,55	Draslík	4,32	Baryum	5,19

Třebaže ionisace čili štěpení nárazem je u elektronek velmi časté, není to jediný její způsob. Ionisace je pojem široký a znamená tvoření iontů v plynech, kapalinách anebo tuhých látkách. Obecně pod iontem si myslíme elementární částici hmoty anebo soubor skupin takových částic, vykazující zřetelný kladný nebo záporný náboj. Příklady iontů jsou: atomy nebo molekuly, které ztratily jeden nebo několik elektronů anebo které pojaly jeden nebo několik přebytečných elektronů; dále jednoduché nebo složité skupiny atomů nebo molekul nesoucí přebytečné kladné nebo záporné náboje. Pod definici iontu ovšem spadá i jednoduchý elektron a jiné nabité části, z nichž jsou složena atomová jádra.

Ionisace rázem je velmi častá, nemusí však nastati vždy srážkou atomů nebo molekul s elektronem o dostatečné pohybové energii. Ionisaci mohou způsobiti i letící ionty at kladné nebo záporné a to s hmotou atomovou nebo molekulární. Stejně i atomy nebo molekuly ve stavu vzbuzení čili zvýšené vnitřní energie mohou způsobiti ionisaci.

Dále mohou ionisovati atomy i molekuly narazivší fotony čili kvanta světelné energie (při zjevu fotoelektrickém). S ionisací se setkáváme i při chemickém působení. Působí ji i vysoké teploty v plynech a parách. Konečně nenastává-li ionisace pro žádnou z uvedených příčin, jde často o ionisaci působenou kosmickým zářením, přicházejícím na naši zemi z meziplanetárního prostoru, Ionisace je krajním případem zjevu t. zv. v z b u z e n í (zmocnění) elektronu, pod nímž se rozumí zvýšení vnitřní energie atomu nad normální (jak jsme poznali minimální) stav. Je-li tedy vnitřní energie atomu větší než jeho normální stav, je atom vzbuzen (zmocněn). Vzbuzení atomu se děje často srážkou s rychle se pohybujícími zápornými anebo kladnými částicemi, jež odevzdají atomu část nebo celou svou kinetickou energii. Jak ionisace tak i vzbuzení se může uskutečniti po stupních, postupným pohlcováním jednoho nebo několika kvant energie.

Vzbuzený atom může se vrátiti ke stavu nižší energie za současného vyzáření části své energie elektromagnetickou cestou. Protože atom může míti jen určité kvantové stavy energie, vyzáří se vždy při přechodu z jednoho vyššího do druhého nižšího stavu určité kvantum elektromagnetické energie zvané f o t o n. Energie atomu se může tedy měniti jenom po kvantech. Označme vyšší stav energie  $W_1$ , nižší stav  $W_2$ . Frekvence vyzářené energie  $\nu$  v cyklech/s je dána vztahem:

$$W_1 - W_2 = h v, \qquad 1 - 1$$

kde *h* je Planckova konstanta =  $6,55 \cdot 10^{-27}$  erg. sek. Je tedy energie vyzářeného fotonu *h* v.

Přepíšeme-li rovnici 1 — 1, dostaneme frekvenci získaného záření v jako rozdíl dvou t. zv. termů:

$$\nu = \frac{W_1}{h} - \frac{W_2}{h}. \qquad \qquad 1 - 2$$

Frekvenci záření v odpovídá ve spektru určitá čára, která nám umožňuje určiti v a tím i foton se značnou přesností. Spektroskopie tak poskytuje cenné informace o změnách energetického stavu atomů.

U vysoce čerpaných elektronek jest ionisace zbytkových plynů zjevem nežádoucím, který vede obyčejně k jisté labilnosti působení. U výbojek naopak bývá ionisace využito přímo pro jejich působení.

#### 1 — 5. Deionisace

Produkty ionisace mohou různými vlivy zmizeti, čili u ionisovaného prostředí může nastati deionisace. Poznalo se však, že poměrně zřídka nastává při deionisaci spojování elektronů s kladnými ionty. Často se spojují elektrony s neutrálními molekulami plynu a vytvářejí tak těžší a pomaleji se pohybující záporné ionty, které se spojují s ionty kladnými. Toto spojování záporných a kladných iontů je úměrno hustotě obou iontů, při čemž příslušná konstanta úměrnosti nese název činitel rekonstrukce (nebo rekombinace) a je různý u různých plynů.

Rozeznávají se čtyři způsoby splývání kladných a záporných iontů při deionisaci: 1. objemovou rekonstrukcí; 2. povrchovou rekonstrukcí; 3. působením elektrických polí a 4. difusí.

Objemová rekonstrukce vzniká hlavně při spojování elektronů s neutrálními plynovými molekulami, jak právě uvedeno. Nastává tím spíše, čím je teplota vyšší, čím menší tlak a čím je větší intensita pole.

Povrchová rekonstrukce je zvláště důležitá při deionisaci ve výbojkách. Uskutečňuje se na vodivých stěnách baňky a na elektrodách ve styku s ionisovaným plynem. Pomáhají zde elektrické náboje opačných znamének, které se indukují ve vodičích silnými elektrickými poli. I na isolantech (na př. na skle baňky) mohou se hromaditi elektrické náboje na př. dopadem elektronů nebo iontů a působiti povrchovou rekonstrukci

Silné elektrické pole v okolí elektrod může přivésti ionty na jejich povrch, na němž nastane povrchová rekonstrukce. Toto elektrické pole však může způsobiti deionisaci i mimo elektrody v prostoru baňky, jestliže hustota iontů v tomto prostoru není rovnoměrná. Tak ve výbojkách může nastati deionisace působením elektrického pole, jestliže potenciál na elektrodách se sníží pod hodnotu startujícího potenciálu, o němž bude jednáno později.

Podmínkou deionisace difusí je rovněž nehomogenní rozdělení iontové hustoty v uvažovaném objemu plynu. Je-li totiž v určité jeho části iontová hustota větší než v sousedních, více iontů uvažovanou část opouští než do ní vstupuje: je to důsledek zjištěné skutečnosti, že ionty stejně jako plynové molekuly jsou nadány náhodnými pohyby. Takové nerovnoměrné rozdělení iontů pak nastává samočinně tím, že na př. u stěn nastává rekonstrukce a tam tedy iontová hustota klesá; rovněž ionty vznikají v celém obsahu baňky nerovnoměrně, takže nehomogenní rozdělení iontové hustoty je dáno samo sebou.

Nás nejvíce zajímají plynové náplně baněk elektronek a výbojek. V jejich ionisovaných plynových objemech nesetkáváme se jen s ionty vzniklými ionisací daného plynu, ale i s ionty do něho vniklými odjinud a to buď difusí, působením elektrických polí aneb emisí elektronů i kladných iontů z povrchu těles (případně kapalné rtuti).

Elektrony a kladné ionty mohou býti z hmotných povrchů vysílány čili *emitovány* pěti různými způsoby: 1. thermionickou emisí; 2. fotoelektrickou emisí; 3. sekundární emisí; 4. emisí za působení silných elektrických polí na povrchu a 5. radioaktivně.

Thermionická a fotoelektrická emise jsou v radiotechnice zvláště důležité stejně jako emise sekundární a proto se jimi budeme zabývati zvláště podrobně. Emise elektronů z hmotného povrchu za působení silných elektrických polí má význam hlavně při obloukovém výboji a to za vyšších teplot a proto spadá do theorie elektrického oblouku. Radioaktivní emise částic  $\alpha$  nebo paprsků  $\gamma$  nastává při rozkladu radioaktivních látek; často postačí jejich nepatrné stopy ve stěnách baňky a elektrodách k způsobení částečné ionisace u výbojek i doutnavek.

#### 1 – 6. Thermionická emise

Jak již bylo uvedeno, vysvětluje elektronová theorie vodivost látky tím, že (s výjimkou elektrolytů) elementární náboje  $q_e$  nesené volnými elektrony jsou působením vnějšího elektrického pole protahovány mezi atomy a molekulami vodiče. Volné elektrony ve vodiči se pohybují totiž jinak zcela náhodně a na svých drahách dostávají se i na povrch vodiče. Kdyby na povrchu vodiče nebylo žádné bariéry, každý elektron dospěv k povrchu by z něho vystoupil, čímž by nastal spontánní výtrysk čili emise elektronů i za běžných teplot. Takový zjev se nevyskytuje. Abychom si mohli odůvodniti experimentální výsledky, předpokládáme, že je jistá přehrada na povrchu vodiče: ji překonávají jedině ty elektrony, které mají normální složku rychlosti (kolmo na rozhraní prostředí) větší, než je určitá hodnota.

Abychom si vysvětlili jsoucnost takové přehrady, sledujme skupinu volných elektronů, které právě prolétly rozhraním mezi vodičem a vnějším nevodivým prostředím, ale zatím dospěly pouze do nepatrné, infinitesimální vzdálenosti od rozhraní dx. Jejich záporný náboj indukuje na povrchu vodiče kladný náboj. Tak zv. obrazová síla mezi tímto indukovaným nábojem a nábojem elektronů brzdí a vtahuje elektrony zpět k vodiči. Aby se elektron vymanil z působení obrazové síly, musí vykonati určitou práci a proto ztratí při výstupu z vodiče díl své pohybové energie w, která se vyjadřuje obyčejně pomocí pojmu elektronová afinita Φ, což je takový rozdíl potenciálů ve voltech, že jeho průchodem elektron nabývá nebo ztrácí energii w =  $= \Phi q_{e}$ . Afinita  $\Phi$  se proto vyjadřuje v t. zv. elektronvoltech a nazývá se též thermionickou výstupní prací. Je to práce potřebná k odstranění jednotkového náboje elektronu q<sub>e</sub> z povrchu.

Elektronová afinita charakterisuje ten který vodič a je značně rozdílná pro různé vodiče a mění se se stavem povrchu vodiče zvláště při znečištění. Mění se i v malém rozsahu téhož povrchu v souhlasu s mikroskopickými výstupky a proláklinami: je menší na prvých a větší na druhých. Silná elektrická pole na povrchu vodiče snižují elektronovou afinitu.

# Tabulka hodnot afinity neboli výstupní práce $\Phi$ v elektronvoltech

(Chaffee—Reich—Millman a Seeley)

Kov (vodič)	eV	Kov (vodič)	eV
Wolfram	4,52	Uhlík	4,34-4,7
Molybden	4,3 -4,42	Thorium	3.0 -3.4
Tantal	4,07-4,1	Magnesium	2,7
Platina*)	5,32-6,0	Sodík	1,9
Nikl	2,77-5,0	Vápník	2,24 - 3,2
Zirkon na wolframu	3,15	Rtuť	4,4
Thorium na wolframu	2,63	Měď	4,0
Uran na wolframu .	2,84	Baryum	2,0
		Caesium	1.81

Je zřejmo, že nejsnáze emitují kovy s malou afinitou. Aby určitý volný elektron vodiče pronikl povrchem, musí se pohybovati rychlostí  $v_{min}$  aspoň tak velikou, aby jí odpovídající pohybová energie se rovnala výstupní práci w. Musí tedy býti splněna podmínka:

$$\frac{1}{2}m_{o}v_{min}^{2}=w, \qquad 1-3$$

kde  $m_e$  je hmota elektronu a

$$w = \Phi q_e;$$
  $1-4$ 

je-li  $\Phi$  vyjádřeno v elektronvoltech a  $q_e$  je náboj elektronu v elektrostatických jednotkách, w práce v elektrostatických jednotkách, platí vztah:

$$\Phi q_e = 300 w; \qquad 1-5$$

hodnota výstupní práce w se mění s teplotou podle zákona:

$$w = w_0 + \frac{2}{3} k T,$$
  $1-6$ 

kde w je výstupní práce při absolutní teplotě T stupňů Kelvinových,  $w_0$  je výstupní práce při nule absolutní teploty 0° K,

k je Boltzmannova plynová konstanta = 1,3709. 10<sup>-16</sup> ergů/st. Při běžné teplotě laboratorní je w jen o málo větší než w<sub>0</sub>. Wolfram vykazuje w<sub>0</sub> = 7,2. 10<sup>-12</sup> ergů a příslušné  $\Phi_0 = 4,52$  V (elektronová afinita při 0° K).

<sup>\*)</sup> Hodnoty afinity u platiny kolísají velmi pro její velikou citlivost na okludovaný kyslík. Tak udává Chaffee  $\Phi = 2,18$  až 6,71.

Dosadíme-li z rovnice 1-4 do rovnice 1-3 za w, dostaneme:

$$\Phi \ q_{e} = \frac{1}{2} m_{e} v_{min}^{2}. \qquad 1 - 7$$

K proniknutí volného elektronu povrchem musí býti tedy splněn požadavek, aby jeho rychlost:

$$v_{\min}^2 = 2 \Phi \frac{q_e}{m_e}. \qquad 1-8$$

Poměr náboje k hmotě u elektronů byl mnohokráte zjištěn s velikou přesností:  $\frac{q_e}{m_e} = 5.3 \cdot 10^{-17}$  elektrostatických jednotek na 1 gram čili 1,766 · 10<sup>8</sup> coulombů/g.

Podle rovnice 1 - 8 lze na př. vypočítati, že u tantalu s afinitou  $\Phi = 4$  V musí míti elektron rychlost alespoň  $v_{min} = 1,19 \cdot 10^8$  cm/s, má-li právě z něho vystoupiti.

Je-li rychlost elektronu vystoupivšího z povrchu vodiče menší než  $v_{min}$  dané rovnicí 1 — 3 nebo 1 — 8, je vtažen zpět do vodiče obrazovou silou. Tedy jeví se na povrchu vodiče podobný zjev jako jest napětí na povrchu kapalin, které za normálních teplot brání volným elektronům uniknouti z vodiče. Zahříváme-li vodič, stoupá s teplotou i kinetická energie volných elektronů, takže určité části elektronů se podaří překonati uvedené povrchové napětí a tak nastane výstup elektronů z vodičů čili elektronová emise. Máme zde zřejmou analogii s varem kapaliny, z níž za určité teploty počnou unikati páry.

Vystoupí-li elektron z povrchu emitujícího tělesa, část jeho kinetické energie w se promění v potenciální. Elektron s sebou vezme tuto energii a způsobí tak ochlazení emitujícího tělesa. Naopak elektron, který je těsně u povrchu a vstoupí do něho, odevzdá mu současně energii wergů na clektron, kterým se těleso zahřeje. Toto zvýšení teploty je ovšem rozdílné od bombardování elektrony přilétajícími velikou

rychlostí i s velikou kinetickou energií. Teplo vybavené při bombardování je dáno přeměnou celé pohybové energie dopadlých elektronů.

Vzhledem k potřebě vyšší teploty nazývá se nastalý výstup elektronů (a vůbec iontů) za vyšší teploty e misí thermionickou.

Nejjednodušší elektronkou je d i o d a, která se skládá z kathody a anody zatavené do skleněné nebo kovové vyčerpané nádobky, jak je naznačeno na obr. 1 - 1.

Rozžhavená kathoda K emituje elektrony do prostoru baňky. Anoda A je studená. Žhavení kathody se děje nejsnáze elektricky. Stačí k tomu akumulátorová baterie o několika voltech napětí anebo sekundární



Obr. 1 — 1. Schematické označení diody.

vinutí transformátorku o nízkém napětí, jehož vinutí primární je napájeno ze světelné sítě.

Vyžhavíme-li kathodu, tvořenou na př. wolframovým vláknem, na teplotu asi 2 300° K čili do oslňující běli, vystupují elektrony z vlákna a utvoří záhy v jeho okolí jakýsi oblak řidnoucí s přibývající vzdáleností od kathody. Elektron vystoupivší s větší rychlostí z kathody odletí od ní dále, kdežto některé pomalejší elektrony nepřekonají než nepatrnou vzdálenost od ní. V celku lze říci, že brzo nastane jakýsi stálý stav, za něhož sice elektrony vystupují z vlákna, ale současně některé se opět do něho vrací. Příčinou návratu některých elektronů vymanivších se z oblasti obrazové síly ke kathodě bývá srážka s jinými elektrony, které již jsou v prostoru mezi kathodou a anodou. Mimo to oblak těchto



Rozdělení elektronů v okolí vlákna v závislosti na teplotě.



Obr. 1 — 3. Ampérmetr A ukazuje prostorový proud.



Obr. 1 — 4. Mikroampérmetr  $\mu A$ ukazuje počáteční anodový proud.

elektronů mezi kathodou a anodou představuje t. zv. p r o s t o r o v ý n á b o j, přirozeně záporný, který odpuzuje elektrony právě vystoupivší z kathody zpět do ní. Rozdělení elektronů v okolí vlákna při různých teplotách je naznačeno zhruba na obr. 1 - 2.

Spojíme-li anodu s kladným potenciálem vzhledem ke kathodě podle obr. 1 — 3, podlehnou elektrony přirychlujícímu poli anody a jsou jí přitahovány. Elektrony nadané dostatečnou rychlostí překonají celou vzdálenost mezi kathodou a anodou a uzavrou tak prostorový čili a nodový proud měřený miliampérmetrem A. Stane-li se tak, záleží ovšem na hodnotě kladného napětí anody vzhledem ke kathodě. Je-li kladný potenciál anody dostatečně veliký, všechny elektrony emitované vláknem jsou přitaženy anodou a žádný z nich nevstoupí zpět do vlákna. Prostorový proud má pak hodnotu zvanou sytnou, čili mluvíme o nasyceném (sytném) proudu.

Je-li vlákno vyžhaveno na dostatečně vysokou teplotu a studená anoda jest dosti blízko, mohou ji dostihnouti nejrychlejší elektrony i když je anoda na stejném potenciálu jako kathoda, jak je naznačeno na obr. 1 - 4; tak pozoroval Edison zjev po něm nazvaný. Elektronovou emisi z rozžhave vých vláken studoval zvláště Richardson a již v roce 1902 publikoval výsledky svých prací. Stanovil vzorec pro hodnotu emitovaného proudu  $I_s$  vztaženého na l cm² emitujícího tělesa v závislosti na absolutní teplotě vlákna  $T^0$ K a konstantách závislých na vlastnostech vlákna.  $I_s$  je zároveň právě zmíněnou nasycenou hodnotou prostorového proudu vztaženou na l cm² povrchu vlákna a vyjádřenou v ampérech. Je to maximální hustota proudu, který může protékati elektronkou při dané teplotě. Původní Richardsonův vzorec zní:

$$I_s = A / \overline{T} \cdot \varepsilon^{-\frac{w}{kT}} \qquad \qquad 1 - 9$$

Označení:

- A konstanta charakterisující emitující látku,
- T teplota emitujícího tělesa ve stupních Kelvinových,
- základ přirozených logaritmů = 2,71828,
- kdříve uvedená Boltzmannova plynová konstanta = 1,3709. 10<sup>-16</sup> ergů/st,
- w výstupní práce emitující látky.

Dosáhne-li vlákno určité teploty, může její malé zvýšení znamenati značné zesílení emise. Tak na př. u barya při přechodu z 900 na 1 100° K, za předpokladu  $w/k = 18\ 000$ , obdržíme proud přibližně 50krát větší (Mesny).

Původně publikovaná práce Richardsonova byla předmětem četných kontroversí, nebot při experimentálním ověřování vzorce různí badatelé dostávali rozličné výsledky. Příčina byla asi částečně v tom, že emitující schopnost vlákna může býti velmi snadno a do značné míry ovlivňována stavem svého povrchu, zbytky nedokonale vyčerpaného plynu a pod. U wolframu stoupne emitující schopnost značně, je-li k němu přimíšeno thorium. Wehnelt ukázal, že u platinového vlákna potaženého kysličníkem vápenatým je emise větší než u čisté platiny. Wilson našel, že platina s okludovaným kyslikem prakticky vůbec nevysílá elektronů.

Langmuir konečně pozorováním emise wolframových vláken ve vakuu dokázal, že Richardsonova předpověď byla celkem správná, ale jeho následovníci při svých ověřovacích pokusech nebyli dosti opatrni a neinterpretovali správně své výsledky. Langmuir zvláště zdůraznil důležitost vysokého vakua. Rovněž stav povrchu emitující látky je velmi důležitý --- podobně jako na př. tenká vrstva oleje může na povrchu vody zameziti odpar, může i znečištění povrchu emitující látky snížiti emisi.

Richardson sám pozměnil svůj vzorec již r. 1901 a dal mu tvar, který podle nových thermodynamických předpokladů potvrdil Dushman. Toto nové znění Richardsonovy rovnice jest toto:

$$I_s = AT^2 \varepsilon - \frac{w_0}{kT} = AT^2 \varepsilon - \frac{v_0}{T} \operatorname{amp./cm^2}. \qquad 1 - 10$$

29

## Tabulka emisnich konstant některých látek (podle Chaffeeho a Millmana-Seelyho)

Kov	b stupně Kelvinovy	A ampérů/cm <sup>2</sup> stup. <sup>2</sup>
nikl		26,8
uhlík	50 300	30,0
wolfram	$\ldots \ldots 52 400$	60,2
molybden		60,2
tantal	47 200	60,2
zirkon na wolframu		5,0
caesium		162,0
thorium		60,2
thorium na wolfram	u 30 500	3,0
uran na wolframu		3,2
vápník		60,2
platina	61 700	32,0

Poznámka: emisní hodnoty byly určeny nejpřesněji u wolframu, molybdenu a tantalu.

Závislost nasyceného proudu  $I_s$  na teplotě kathody podle zákona Richardson-Dushmanova je znázorněna na obr. 1-5. Na ose Xjsou vyneseny teploty v absolutních stupních, na ose pořadnic je



Závislost nasyceného proudu Is na teplotě kathody T. prostorový proud  $i_a$ . Není-li kladné napětí anody  $E_a$  vůči kathodě dosti vysoké, nastává při určité teplotě n a s y c e n í lom charakteristiky do vodorovného směru, jak je na obr. naznačeno pro dvě hodnoty napětí  $E_{a1}$  a  $E_{a2}$ . Přechod do nasycení není ve skutečnosti ostrý, nýbrž pozvolný podle tečkovaných čar, protože ani teplota kathody ani afinita ani elektrostatické pole nebývají homogenní a tak nasycení nenastává pro všechny body kathody současně. Postaráme-li se o zvyšování anodového napětí souhlasně se stoupající teplotou, proud  $I_s$ stoupá, až se stane teplota tak vysokou, že se kathoda rozpráší.

Richardsonova rovnice ukazuje důležitost malé afinity  $\Phi$  a proto je pro kathody voliti látky s co nejmenší afinitou.V kathodách elektronek ztrácí se znatelný výkon a proto se požaduje, aby e m i s n í ú č i n n o s t byla co největší. Emisní účinnost se definuje poměrem emisního proudu v miliampérech k spotřebovanému výkonu na žhavení ve wattech, vztaženo na l cm<sup>2</sup> plochy kathody. Emisní účinnost podstatně stoupá s klesající afinitou. Vedle emisní účinnosti je u kathod důležitá t. zv. ž i v o t n o s t, t. j. doba, po kterou kathoda vydrží emitovati elektrony. Zánik emise kathody anebo přepálení vlákna bývá nejčastěji příčinou zániku elektronky. Při vysoké ceně zvláště velikých elektronek hraje životnost důležitou úlohu. Životnost elektronového zdroje se zvyšuje se vzrůstajícím rozdílem mezi normální pracovní teplotou a teplotou, při které nastává rozprášení anebo tavení příslušného kovu. Nízká pracovní teplota je umožněna malou afinitou. I s hlediska životnosti je tedy elektronový zdroj o nízké afinitě výhodný.

## 1 — 7. Kathody elektronek

U elektronek je elektronovým zdrojem žhnoucí kathoda. Kathody elektronek se dělí zásadně na 1. přímo žhavené a 2. nepřímo žhavené. Přímo žhavené kathody aneb krátce řečeno vlákna se vyznačují tím, že emitujícím kovem proudí přímo žhavící proud. U nepřímo žhavených kathod je žhavící vlákno odděleno a elektricky isolováno od vlastního elektronového zdroje, často válcového a nazývaného vlastní kathoda.

# Přímo žhavené kathody.

Užívaná vlákna elektronek lze rozděliti do tří skupin:

- 1. vlákna z čistých kovů jako jsou wolfram a tantal;
- 2. povlaková vlákna pokrytá kysličníky;
- kovová vlákna s adsorbovaným jednoatomovým povlakem některého silně emitujícího kovu. Sem patří nejčastěji vlákna z thoriovaného wolframu.

Původní clektronky měly vlákna wolframová. Dnes se udržela tato vlákna u větších a velikých clektronek, kdežto u malých vysílacích a přijímacích clektronek užívá se buď vláken s povrchem kysličníkovým (převážně) anebo vláken thorio-wolframových. Povlakových vláken nelze užíti pro veliké výkony, neboť nevyhnutelně přítomné kladné ionty by rychle zničily taková vlákna.

# 1 — 8. Čistě kovová vlákna

Každý kov zahřátý na určitou teplotu emituje elektrony, ale ne všechny kovy emitují ve stejné míře, jak plyne z Richardsonovy rovnice: záleží na příslušných konstantách. Jenom ty kovy se však hodí za vlákna, které emitují za teploty značně nižší než je teplota tavení a vypařování. Zvláště dobře vyhovuje wolfram s vysokou tavící teplotou 3655° K. Tantal se též hodí, má však nižší tavnou teplotu 3120° K. Alkalických kovů anebo vápníku nelze vůbec užíti v čisté formě jako elektronových zdrojů, ač jinak jsou pro tuto funkci předurčeny nízkou afinitou. Závadou je přílišné vypařování již za teplot, při kterých se vyskytuje vydatná emise.

V této skupině vláken užívá se nejčastěji wolframu. Po stránce mechanické je to kov velmi křehký, který vyžaduje opatrného zpracování.







Přímo žhavené kathody vláknové.

Životnost vlákna z čistého wolframu závisí na míře vypařování a tím na zmenšování průřezu. Často se užívá za základ životnosti 2000 hodin. Připustíme-li maximální zmenšení průřezu o 10%, dostaneme snadno teplotu pracovní: je to ona, při které vydrží vlákno 2000 hodin, než jeho průřez se zeslabí právě o 10%. Pro vlákna různých rozměrů je pracovní teplota různá.

Obr. 1 - 6 znázorňuje průběh charakteristických hodnot u typického wolframového vlákna o délce 25,4 mm (podle Chaffeeho), které pracuje na takové teplotě, aby jeho životnost byla 2000 hodin (za tuto dobu se zmenší jeho průřez o 10%). Sledována jsou vlákna o různých průměrech vynesených jako parametr na ose X po desetinách mm. Teplota T, vynesená ve stupních Kelvinových, je zřejmě téměř konstantní. Nasycený proud  $I_s$  je vynesen v miliampérech.  $W_z$  značí výkon potřebný k vyžhavení vlákna na teplotu T. Poměr  $I_s/W_z$  udává dříve definovanou emisní účinnost nebo vydatnost zvanou též specifickou emisí vlákna; je značně výhodnější u vláken s větším poloměrem. Rr značí odpor vlákna v ohmech a  $E_{\bar{z}}$  je potřebné žhavicí napětí. Na obr. 1-7 je naznačeno několik provedení vláknových, přímo žhavených

kathod. U malých elektronek postačí jednoduchý drátek napjatý mezi dvěma držáky. Delší vlákna se prohnou do tvaru jednoduchého nebo dvojitého v, případně probíhají i vícekráte mezi dolní a horní řadou držáků.

# 1 – 9. Povlaková vlákna kysličníková

sestávají z kovového jádra potaženého kysličníkem anebo směsí kysličníků silně emitujících látek, jimiž jsou nejčastěji baryum a stroncium. Až asi do roku 1926 užívalo se za jádro povlakových vláken hlavně platiny anebo slitiny platino-iridiové, případně platinoniklové, kteréžto kovy se výborně osvědčily, ale značně zdražovaly výrobu elektronek. Dr Lowry vytvořil v elektrické peci pro jádra slitinu k o n e l, která nabyla veliké důležitosti. Konel je slitina 80 dílů niklu, 20 dílů kobaltu a 10 dilů ferrotitania (slitiny železa a titanu). Má výborné vlastnosti emisní (neboť u povlakových kathod záleží i na kovu jádra) a vyznačuje se lácí. Může pracovati při nižší teplotě než platina; při kování je tvrdší než rychlořezná ocel a podržuje dobrou pevnost i při nejvyšších teplotách, kdy jiné slitiny ji ztrácejí. Konel má velký elektrický odpor, což je pro jádra rovněž výhodné.

Mimo konel užívá se na jádra povlakových kathod i čistého niklu a wolframu, případně potaženého mědí. Podobný konelu je kov h i l o se složením: 75% Ni, 18% Co, 5% Fe a 2% Ti.

Povlaková vlákna umožňují při stejné elektronové emisi snížení teploty žhavení, čímž se značně prodlužuje životnost elektronky. Život povlakového kysličníkového vlákna končí obyčejně buď spálením vlákna anebo ztrátou emise v důsledku působení za příliš vysoké teploty. Je-li povrch porušen přílišnou teplotou, emise se neobnoví žádným osvěžovacím procesem. Někdy tvoření žhavých bodů anebo odprýskávání povlaku jej rozruší tak, že kathoda není k potřebě. Dobré kathody kysličníkové při správném působení vydrží po dobu několika tisíc hodin, aniž by se objevil pokles emise.

U kysličníkových povlakových vláken dělo se dříve povlékání vlákna směsí kysličníku barya a stroncia tak zv. s víčkovou metodou. Směs jemně rozemletých solí kovů vápníkové skupiny spojená s paratinem se nanesla několikráte na kovové vlákno a pak se vypékala asi při 1200° C po 1 – 2 hodiny. Stane-li se tak na př. asi 15kráte, zůstane na vlaknu černý kysličník o váze 1 – 2 miligramy na 1 cm². Vydrží působiti i několik tisíc hodin. Tato metoda však zcela nevyhovovala. Dnes se užívá k nanášení kysličníkového povrchu jiných metod.

Novější metody pro hotovení povlakových vláken lze rozděliti do dvou skupin: 1. Postupy, při nichž se emisní vrstva vytváří přímo protahováním vlákna vhodnými roztoky nebo se kathody těmito roztoky postřikují. 2. Procesy, při nichž se na kathodě usazuje emisní vrstva z baryové páry.

Postupuje-li se podle některé metody prvé skupiny, protahuje se obyčejně drátěné nebo páskové jádro přes vhodně uspořádaný systém kladiček lázní, ve které jsou sloučeniny barya a stroncia buď rozpuštěny anebo suspendovány. Nebývají to vždy kysličníky, nýbrž často uhličitany, hydroxydy, dusičnany anebo jejich směs. Rozpustidlem může býti voda, případně kolodium a j.

Nanáší-li se baryum a stroncium v jiné sloučenině než jsou jejich

kysličníky, je třeba při výrobním procesu přeměniti nanesené sloučeniny nejprve v kysličníky zahřívacím postupem, při kterém pojidlo obyčejně vyprchá (odčerpá se) a na kathodu přilnou zbylé kysličníky. Tato výrobní fáze se nazývá potahování (angl.sintering). Je-li jádro kathody ze snadno se okysličujícího kovu, musí se díti potahování buď ve vakuu anebo v bezkyslíkové atmosféře.

Při jedné metodě ponoří se vlákna do vodního roztoku 3% baryumnitrátu, načež se voda odpaří zahříváním v atmosféře kysličníku uhličitého. Pak se ponoří vlákno do roztoku stronciumnitrátu a vyhřívá se opět v atmosféře kysličníku uhličitého. To se opakuje asi 40krát. Tak se obdrží poměrně dosti tlustá emisní vrstva, která se skládá z uhličitanů barya a stroncia. Při dalším aktivování zůstanou na vláknu kysličníky barya a stroncia, kdežto rozložením vznikající kysličník uhličitý se odčerpá.

Do druhé výrobní skupiny patří metoda užívající azidu barya (Ba  $N_6$ , který je výbušný). Několik kapek roztoku Ba $N_6$  se vstřikne na anodu a nechá vypařiti asi při teplotě 100° C. Nastane zvýšení teploty nad 130° C, až kolem 160° C rozloží se azid barya na kovové baryum a dusík. Při vyčerpávání elektronky dosahuje se samočinně této teploty za účelem odstranění zbytků plynů a tak rozklad určitě nastane. Dusík se vyčerpá a zůstane jen kovové baryum na anodě. Při dalším výrobním pochodu zahřívá se anoda vysokofrekvenčními proudy, při čemž se baryum vypaří a jeho páry se usadí na chladnějších částech a tedy také i na vláknu jako jemná vrstva. Aby však baryum k vláknu přilnulo, musí býti jeho povrch okysličen. Proto se užívá při této metodě často jako jader vláken wolframových nebo platinových s elektricky, naneseným měděným povrchem, který je okysličen.

Baryum a stroncium se co do emise od sebe mnoho neliší, ale zdá se, že povlaky stronciové lépe chytají a lpí na vláknu. Kromě toho vykazují i větší životnost. Proto se užívá často směsi barya (3 díly) a stroncia (2 díly).

Uvedenými metodami vytváření povlakových vláken nejsou nikterak vyčerpány všechny způsoby. Jednotlivé firmy mají své pracovní pochody, které bývají patentovány a nebo jsou tajeny.

## 1 -- 10. Aktivování (oživování) kathod

Čerstvě připravená povlaková kathoda nevykazuje znatelné emise a proto musí býti nejprve aktivována, aby se jí dalo plně využíti jako elektronového zdroje v elektronce. Tak jako se různí metody nanášení emisní vrstvy na jádra povlakových vláken, tak také jest několik druhů aktivování podle způsobu provedení povlaku. Obyčejně se vlákno vyhřívá po několik minut za teploty 1000° K až 1500° K nebo i za teplot znatelně vyšších než jsou hodnoty pracovní. Při tom anodové napětí není zapojeno. Pak se zapojí žhavící napětí a to o nižší hodnotě než je normální, současně se zapojí napětí anodové a kathoda se ponechá v tomto stavu po delší dobu. Při tom stoupá rychle emise vlákna na maximální hodnotu. Podrobnosti aktivování se ovšem u různých povlaků od sebe mohou dosti lišiti.

Ponecháme-li teplotu kathody stálou a zvyšujeme postupně anodové napětí, emise postupně vzrůstá na novou vyšší hodnotu. Snížení anodového napětí mívá za následek klesnutí emise, ale nikoliv nutně na tutéž hodnotu, jaká byla zjištěna při stoupajícím anodovém napětí. Často uplyne několik minut, než se stav ustálí. U některých pochodů je zapojení anodového napětí naprosto nutné, kdežto na př. u drátů konelových postačí aktivování teplotou.

Za normálního působení pracují povlaková vlákna na teplotách mezi 1000 až 1300° K. Theorie vysoké emise z povlakových vláken je složitá a teprve v posledních letech byly objasněny pochody odehrávající se na povlakové kathodě. Hlavní emise vzniká pravděpodobně v částečkách kovového barya a stroncia při povrchu kysličníkové směsi. Některé zkušenosti nasvědčují tomu, že emitované elektrony unikají rovněž z tenké kovové vrstvy silně emitujících kovů na jádru kathody. S tím souvisí též závislost emise povlakových kathod na materiálu jádra. Vznik silně emitujících kovů redukcí z příslušných kysličníků tvořících povlak může se díti buďto elektrolysou kysličníků anebo bombardováním jich kladnými ionty při aktivování. Mimo to může nastávati i tepelné štěpení (disociace), jehož výsledkem je rovněž vznik povlaků z čistých kovů. Vznikají-li kovové částice barya a stroncia uvnitř dosti silné povlakové vrstvy, vysvětluje se jejich průnik na povrch povlaku difusí.

Jemná vrstva povlakových vláken může se rozrušiti některými škodlivými vlivy a důsledkem je pak snížení emise. Přítomnost plynů působí vesměs rušivě, nebot jemná vrstva kovová se jednak porušuje okysličováním, jednak aktivní kovový povlak je ničen bombardováním kladnými ionty plynu.

Nebezpečné pro životnost povlakových vláken je tvoření t. zv. horkých míst (bodů). Emise není totiž vždy rovnoměrně rozdělena po celém povrchu vlákna, nýbrž na některých místech bývá větší. V takovém místě se soustřeďuje ovšem větší hustota proudová a v důsledku toho nastává v dotyčném místě silné zahřátí povlakové vrstvy, která klade proudu dosti velký odpor. Větší zahřátí způsobí ještě větší emisi a tak zjev se stává kumulativní, až proud i teplota stoupne v takovém bodu do té míry, že silně emitující vrstva zmizí. Případně u vláknové kathody může se v takovém horkém místě vlákno i přetaviti. Horká místa vznikají zejména při vysokých anodových napětích a proto se nehodí povlaková vlákna pro elektronky s velkými výkony při vysokém napět<sup>1</sup> — tedy pro velké vysílací elektronky. U nich rozhoduje ovšem stejně i zhoubné bombardování silně urychlenými kladnými ionty.

#### 1 – 11. Vlákna z thoriovaného wolframu

Vlákna z thoriovaného wolframu podle Langmuira jsou vlastně wolframová vlákna s velmi tenkou vrstvou thoria na povrchu. Původně se přidávalo thorium k wolframu k zlepšení jeho mechanických vlastností, hlavně k zamezení rekrystalisace. Langmuir zjistil zvýšení emise v důsledku přítomnosti thoria. Toto vlákno se vyrábí tím způsobem, že se ve wolframu rozpustí asi 0,5 až 0,7% kysličníku thoria a trochu uhlíku.

Takto zhotovené vlákno však nevyhovuje, jeho emise není vyšší než emise čistého wolframu. Je třeba je aktivovati, což se děje tímto způsobem: vlákno se nejprve na okamžik rozžehne na teplotu asi 2500° až 2800° K. Při tom se redukuje část thoria z kysličníku. Pak se teplota sníží a udržuje po několik minut na 2200° K. Kovové thorium se při tom dostane difusí na povrch wolframového vlákna.

Nepřekročí-li se určitá teplota, tato jednoatomová thoriová vrstvička zůstane na povrchu wolframu. Přestoupí-li se však určitá teplota, tenká thoriová vrstva se vypaří a zbude jen čistý wolfram. Další thorium při této zvýšené teplotě sice prchá k povrchu, ale neudrží se na něm a vyprchá. Při praktickém užití nesmí se tedy přestoupiti určitá maximální teplota asi 2000° K.

Thoriový povlak je velmi citlivý, proto se musí elektronky opatřené thoriovanými vlákny co nejvíce čerpati. Užívá se při tom t. zv. g e t r ů, absorbujících zbytky plynů. Jako getr může sloužiti magnesium, fosfor a jiné látky, které poznáme později.

Elektronová emise pravděpodobně vzniká hlavně v thoriu; wolfram prostě vyhřívá thorium a obnovuje jeho vrstvu. Po čase elektronová emise ochabne, ale thoriovaná vlákna lze reaktivovati. Děje se to tím, že se nejprve vlákno "očistí" zahřátím na vyšší teplotu asi 2100<sup>°</sup> K a to po kratší dobu a pak se vyhřívá déle na nižší teplotě. U 6 V vlákna se doporučuje na př. 1 minuta chodu se žhavením 15 V a pak 10 minut na 7,5 V. Taková reaktivace (občerstvení) dá se u thoriovaných vláken provésti i několikráte za sebou.

V novější době se snižuje choulostivost thoriovaných vláken na rozprašování thoria a zhoubné působení zbytkových plynů tím, že se vlákno zahřívá v uhlovodíkové atmosféře, čímž se na jeho povrchu vytvoří ochranná vrstva karbidu wolframu  $W_2$  C. Takto karbonisované vlákno může pracovati na vyšší teplotě, čímž se dosáhne větší emise a lepší emisní účinnosti. Při vyšší teplotě pak samočinně postupuje reaktivace:
thorium difunduje trvale z vnitřku vlákna na povrch a tak nahrazuje atomy porušené bombardováním anebo uniklé rozprášením.

Vlákna z thoriovaného wolframu mají dnes význam hlavně u vysílacích elektronek pro střední výkony. U přijímacích elektronek užívá se dnes

běžně povlakových kathod, které vykazují lepší emisní účinnost a delší životnost.

Obr. 1 – 8., reprodukovaný z knihy Reich: Theory & Applications of Thermionic Tubes srovnává specifickou emisi (na 1 cm<sup>2</sup>) v závislosti na specifickém žhavicím výkonu (rovněž na 1 cm<sup>2</sup>) pro uvcdené tři druhy kathod: 1. křivka pro čistý wolfram; 2. thoriovaný wolfram a 3. povlaková kathoda s kysličníkovou vrstvou.

Výhodnost povlakových kathod se jeví i pouhým okem. Kdežto wolframové vlákno musí býti rozžhaveno do oslnivé běli, stačí u thoriovaných vláken rozžhavení do žlutého žáru a kysličníková vlákna žhnou pouze temně červeným žárem.



Specifická emise v závislosti na specifickém žhavícím výkonu.

## 1 — 12. Nepřímo žhavené kathody

Přímo žhavené vláknové kathody se neosvědčují při žhavení střídavým proudem na př. ze sítě o 50 c/s. Střídavé žhavící napětí vytvoří kolem vlákna kmitající elektrostatické pole, které rozkmitá oblak elektronů v okolí a výsledek je, že prostorový proud  $i_a$  vykazuje střídavou složku, projevující se zvláště u nízkofrekvenčních zesilovačů jako nepříjemné "bručení".

Vlastní příčiny bručení mohou býti tři: 1. Potenciál jednotlivých bodů vlákna kolísá vzhledem k mřížce. Tím vzniká i kolísání anodového proudu s frekvencí rovnou frekvenci proudu žhavení. 2. Je-li vlákno tenké, kolísá jeho teplota v rytmu střídavého proudu a souhlasně kolísá i elektronová emise a strmost. Frekvence střídavé složky anodového proudu tím působené je dvojnásobkem frekvence proudu žhavicího. 3. Též magnetické pole vyvolané žhavicím proudem ovlivňuje anodový proud tak, že se v něm objevuje střídava složka s dvojnásobnou frekvencí proudu žhavení.

Aby se odstranila tato závada, byly vykonstruovány elektronky s nepřímo žhavenou kathodou. U původních elektronek toho druhu byla



Obr. 1 – 9a. Původní nepřímo žbavená kathoda s keramickým tělískem.

kathoda tvořena dutým válečkem z keramické hmoty (steatitu), zasunutým do niklového válečku, na němž byl nanesen povlak z kysličníků silně emitujících látek jako u povlakových vláken. Vlastní vlákno procházelo vnitřkem válečku a sloužilo jedině k ohřívání kathody; bývalo z wolframu. Uspořádání je patrno na obr. 1 - 9a, b.

Vlásenkovitý žhavicí drátek procházel otvůrky v keramickém válečku poměrně volně a při jeho tepelném roztahování vzni-

kaly šelesty. Tyto kathody byly příliš hmotné a potřebovaly k svému žhavení poměrně veliký výkon. Kromě toho vadila dlouhá doba, která uplynula od zapojení žhavicího napětí až k dosažení plné teploty a tím i emise.



U všech nepřímo žhavených kathod musí ovšem býti kathoda isolována od žhavícího drátu. Isolace však jest omezena vzhledem k malým rozměrům a vysokým teplotám a proto se nesmí při zapojení v přístrojích překročiti mezi kathodou a žhavícím vláknem maximální přípustná hodnota napětí udávaná vždy výrobcem. Bývá 50 až 300 V.

Ve snaze zmenšiti žhavící výkon a dobu nažhavování byla zmenšována isolační keramická vrstva a tak se dospělo ke konstrukci naznačené na obr. 1 – 10. Zkroucené vlákénko je postříkáno kaolinovou hmotou a vloženo do isolační trubičky, na které je navlečena niklová trubička s emisním povlakem. Zahřátí této kathody trvá asi 50 vteřin, žhavicí výkon je asi 4W (u příjímacích elektronek). I tato kathoda ještě nevyhovovala a proto byla u novějších kathod vynechána isolační trubička a jako isolace vlákna od kathody slouží pouze keramický povlak, jak je patrno na obr. 1–11. U těchto nových kathod trvá zahřátí pouze 25 vteřin a žhavící výkon činí 2,5 W. Tyto kathody se nazývají rychle žhavící.





Obr. 1 — 12. Schematické označení triody snepřímožhavenou kathodou.

Obr. 1 — 13. Úprava nepřímo žhavené kathody pro vyšší žhavící napětí.



Obr. 1 — 14. Vliv anodového proudu na žhavení elektronky.

Nepřímo žhavené kathody se označují ve schematech podle obr. 1-12.

Pro žhavení nižšími napětími jako jsou 2,5 V, a 6,3 V postačí žhavicí drátek navinutý ve formě bifilární spirálky. U elektronek pro vyšší napětí na př. 13 V nebo 25 V je třeba ovinouti elementární bifilární spirálku ještě jednou kolem keramického jadérka, aby se získala dostatečná délka drátku. Jiné řešení, užívané v Americe, je naznačeno na obr. 1 --- 13. Žhavicí drátek se nejprve pokryje dobře lpící a neprýskající isolační vrstvou a pak se prohne několikrát, jak je naznačeno na obrazu, načež se prostrčí niklovou trubičkou.

Vzhledem k veliké citlivosti vláken elektronek na teplotu jest důležito, aby na vláknech elektronek bylo vždy napětí přesně takové, jaké udává výrobce. U vysílacích elektronek montují se proto přesné voltmetry, které umožňují kontrolovati napětí a tím i teplotu vláken. Jest důležito posuzovati teplotu vláken elektronek vždy voltmetrem a nikoliv ampérmetrem v serii s vláknem. Stárnutím stává se totiž vlákno wolframové tenčím, jeho odpor stoupá a při udržování stále stejného proudu stoupal by i výkon spotřebovaný na vláknu.

U velikých vysílacích elektronek s přímým žhavením jest třeba dbáti i vlivu prostorového (anodového) proudu na žhavení vlákna. Na obr. 1 - 14. teče v jedné polovině vlákna žhavicí proud zeslabený, v druhé polovině zesílený o jednu polovinu anodového proudu  $I_a$ . Při  $I_a = 1$  A jest tento rozdíl značný. Aby se více zatížená polovina vlákna neopotřebovala předčasně, zařazuje se do žhavicích přívodů komutátor a polarita napětí na vlákně se periodicky přepíná. Při žhavení střídavým proudem anebo u elektronek nepřímo žhavených ovšem tato nevýhoda odpadá.

## 1 — 13. Stykový potenciál

Jsou-li ve styku dva různé kovy, objeví se na místě styku t. zv. s t yk o v ý r o z díl p o t e n c i á l ů, též zvaný potenciálním rozdílem Voltovým. Příčina je v různosti afinit daných kovů. Stykový rozdíl potenciálů rovná se proto také s nepatrnou chybou rozdílu afinit kovů. U elektronek jsou spoje různých kovů zcela běžné. Při zapojení elektronek je proto někdy třeba respektovati stykový rozdíl potenciálů, který se přičítá k normálně zapojeným napětím v elektronkových obvodech. Hodnota stykového potenciálu však běžně nepřestupuje 1 - 3 V a proto ve většině případů chyba způsobená zanedbáním stykového rozdílu potenciálů je mizivě malá. Nebudeme proto v rovnicích pro působení elektronek uváděti – jak to činí někteří autoři – stykový rozdíl potenciálů zvláštním členem, neboť zhusta je to jen zbytečná komplikace.

#### 1 — 14. Vakuum elektronek

Dokonalé vyčerpání elektronky je podmínkou jejího správného půso bení. Při nedokonalém vyčerpání projeví se určitý sklon k labilnosti na př. tím, že za jinak stejných podmínek není prostorový proud týž, na jeho průběhu se jeví nepravidelnosti. Příčinou je přítomnost kladných iontů, které vznikly v baňce rozštěpením čili ionisací molekul a atomů zbytků plynů. Prvé elektronky vesměs trpěly těmito nedostatky – příkladem může býti Liebenova lampa s parami rtuti.

Jiný důvod k vyčerpání, který jsme již poznali, je zajištění správné emise elektronů z kathody, aby u čistě kovových vláken nenastávalo okysličování. U kathod povlakových a thoriovaných přistupuje požadavek dokonalého vakua jako nezbytný příkaz, nemá-li se emisní vrstva poškozovati bombardováním kladnými ionty plynovými.

Pod velikostí vakua myslíme tlak zbývajícího plynu (absolutního vakua nelze docíliti). Tlak se často měří vahou sloupce rtutového o určité výšce v mm. Zkráceně označujeme pak zbytkový tlak v mm Hg. Při měření tlaku vakua jde často o tlak menší než 1 mm Hg, takže je pohodlnější vyjadřovati jej v mikronech ( $\mu$ , tisícinách mm) Hg. V absolutních jednotkách se vyjadřuje tlak vakua v dynech na 1 cm<sup>2</sup>. Jednotka tlaku 1 dyn/cm<sup>2</sup> označuje se často ve francouzské, americké i německé literatuře jménem 1 bar (nezaměniti s jednotkou milionkrát větší, označovanou tímtéž jménem). Méně se hodí pro měření vakua příliš

vrliká jednotka 1 atmosféry technické = 1 kg/cm<sup>2</sup> aneb 1 atmosféry normální, což je hydrostatický tlak rtuťového sloupce vysokého 760 mm při 0° C na 45° sever. šířky na hladině mořské (zrychlení tíže g = 980,616 cm/sek<sup>2</sup>).

Srovnání jednotek tlaku:

1	$bar = 1 dyn/cm^2$											0,750	μ Hg
1	mm Hg											1332	barů
1	μ Hg											1,332	baru
1	norm. atmosféra								]	1,0	13:	2.106	barů

K čerpání elektronek jest nyní po ruce celá řada výborně pracujících vývěv. Předběžného vakua se dosáhne obyčejně ústřední tovární vývěvou pístovou. V dalším postupu se čerpá vývěvami olejovými, které sníží tlak asi na 1 neb 2  $\mu$ . Často se užívá rotačních olejových vývěv Gaedeho; obyčejně jsou seskupeny ve dvou neb třech stupních. V konečné fázi čerpání sníží se tlak na hodnotu asi  $10^{-3} \mu$  Hg buď některou vývěvou difusní (na př. Gaedeho) nebo molekulární (Gaedeho nebo Holweckovou).

I při nejvyšším dosažitelném vakuu zůstávají v elektronce ještě biliony plynových atomů. Atomy jsou však tak nepatrných rozměrů, že i při tomto velikém počtu vážně nebrání elektronům v jejich cestě mezi kathodou a anodou. T. zv. s t ř e d n í vol n o u d r a h o u elektronů rozumí se průměrná pravděpodobná dráha, kterou elektron prolétne beze srážky. Elektronku jest třeba čerpati tak daleko, až střední volná dráha elektronu je podstatně větší než vzdálenost mezi kathodou a anodou.



vakua triody.

Zcela špatné vakuum odpovídající tlaku 10<sup>-6</sup> atmosféry čili asi 10<sup>-3</sup> mm Hg se pozná při zapojení na ruhmkorff světlem. Též se jeví nepravidelnostmi nasyceného proudu. Jestliže při zkoušce ruhmkorffem nepozorujeme světla, je třeba užíti citlivější metody k zjištění vakua.

O jakosti vakua lze se snadno přesvědčiti u každé elektronky, jež mimo kathodu má ještě dvě studené elektrody, tedy také u triody. Provedeme zapojení podle obr. 1 — 15. Při potenciálu asi + 100 V na jedné studené elektrodě a postupně zvětšovaném záporném potenciálu na druhé neobjeví se při dokonalém vyčerpání v obvodu elektrody se záporným potenciálem žádný proud při sebe větším záporném napětí. Je-li vakuum špatné, naskočí se zvětšováním záporného napětí v jistém okamžiku i n v e r s ní m řížko vý p r o u d ve směru naznačeném ve schematu šipkou (zde positivní potenciál byl zapojen normálně na anodu). Jest způsoben kladnými ionty přitahovanými mřížkou. Obrácený neboli inversní mřížkový proud jest úměrný obsahu plynu a elektronovému (prostorovému) proudu  $I_a$ .

Pro určitý druh elektronky a anodové napětí  $V_{\alpha}$  jest poměr:

$$\varphi_v = \frac{I_g}{I_a} \qquad \qquad 1 - 11$$

přímo mírou vakua a jmenuje se vakuový činitel. Na př. u zesilovací elektronky s průměrem anodového válečku l cm odpovídá při  $V_a = 200$  V vakuový činitel  $\varphi_v = 0,001$  tlaku 2.10<sup>-5</sup> mm Hg.

Jest třeba zdůrazniti, že činitel vakua  $\varphi_v$  je závislý též na konstrukci elektronky a na druhu zbytkových plynů; lze tudíž podle něho posuzovati vakuum jedině u známého druhu elektronky, u něhož byl zjištěn vztah naměřeného činitele vakua ke skutečnému tlaku uvnitř baňky.

Při uvedeném měření vakua jest třeba dáti pozor na povrchový svod, který může též sám způsobiti výchylku na galvanometru s citlivostí  $10^{-6}$  až  $10^{-8}$  ampérů. Nejlépe provedeme vždy následující zkoušku: zhasneme vlákno a jak  $I_a$  tak i  $I_g$  musí úplně zmizeti. U velikých vysílacích elektronek jest při měření činitele vakua lépe zapojiti kladné napětí na mřížku a iontový proud měřiti na anodě. Jest však třeba dáti pozor na případně se vyskytující kmity druhu Barkhausen-Kurzova: poznají se po kladném mřížkovém proudu, který se případně mění s přiblížením ruky a pod.

Velmi dobré vakuum dosažitelné v laboratoři jest asi 10<sup>-9</sup> mm Hg čili 10<sup>-12</sup> atmosféry. Tomu odpovídá vakuový činitel na př.  $\varphi_v = 5 \cdot 10^{-3}$ , takže při anodovém proudu  $I_a = 10^{-3}$  A obdržíme iontové proudy pouze o hodnotě  $I_g = 5 \cdot 10^{-11}$  A (Barkhausen). U zesilovačů mohou se projevovati rušivé vlivy již při iontových proudech řádu mikroampéru. To znamená, že při  $I_a = 10^{-3}$  A a při činiteli vakua = 0,001 tlak plynu činí 2 · 10<sup>-5</sup> mm Hg. Raději čerpáme značně více, neboť jedině vysoké vakuum dává záruku, že jím také zůstane, kdežto méně dobré vakuum se během doby nepravidelně mění. Za dobré vakuum se pokládá proto teprve tlak asi 10<sup>-6</sup> až 10<sup>-7</sup> mm Hg, ale nedosahuje se vždy přímým čerpáním, nýbrž způsoby, které poznáme v dalším.

Při výrobě elektronek nestačí vyčerpati dobře baňku, ale je třeba se i postarati, aby jak elektrody, tak i stěny baňky byly zbaveny veškerých plynů. Elektrody jsou před zamontováním do baňky nejprve pečlivě čištěny a zbavovány plynů, které jsou v nich rozpuštěny oklusí anebo jsou adsorbovány na nich, t. j. stlačeny na jejich povrchu. Smithels uvádí, že z běžně užívaných kovů lze ve vakuu odstraniti 20 až 200 cm<sup>3</sup> plynů na 1 kg váhy. Při tom převládá kysličník uhelnatý. Nikl běžně užívaný jako elektrodový materiál zbavuje se plynů nanejvýše při 1 030° C, protože při vyšších teplotách se silně vypařuje. Pouští při tom hlavně kysličník uhelnatý. Grafit, často užívaný dnes jako materiál pro anody, zbavuje se plynů asi při 2150°C; při tom se uvolňuje hlavně dusík.

Molybden se zbavuje plynů při teplotě asi 1760° Č zahříváním ve vakuu asi 0,001 mikronu po dobu úměrnou tloušťce předmětu. Při nižších teplotách se uvolňuje nejprve vodík, kolem 1000° C vystupuje z molybdenu kysličník uhelnatý; při vyšších teplotách převládá dusík. Uvolňování plynů při zahřívání kovů závisí značně na předchozím způsobu očištění. U molybdenu se osvědčuje pro čištění nejlépe elektrolysa v kyselině sírové.

Wolfram obyčejně obsahuje jen 15-25% plynu obsaženého v obdobném vzorku molybdenovém. Wolfram se však musí zahřáti na vyšší teplotu až asi 2300°C, aby se zbavil plynů stejně jako molybden při 1800°C.

Před vložením elektrod do vakua osvědčuje se jejich zahřívání asi na teplotě 950° C ve vodíkové atmosféře po dobu přibližně 10 minut.

Podobně se musí velmi pečlivě odstraniti všechny stopy plynů ze skleněné baňky, z níž po zahřátí prchají ve velikém množství. Jsou to především vodní pára a stopy kysličníku uhličitého a dusíku. Zahřívá-li se sklo na jistou teplotu, vyprchá určité množství plynů; při dalším zahřívání na vyšší teplotu uvolní se další množství plynů. Některé sklo se musí "vypékati" při teplotě asi 360° C (měkké druhy), kdežto tvrdé sklo až při 500° C a to po dlouhou dobu. Neodstraní-li se takto poslední zbytky plynů ze skla a elektrod, během působení elektronky se plyny uvolňují, elektronka měkne a stane se nepotřebnou.

Po zamontování de baněk jsou elektrody vyhřívány na teploty kolem 800 až 1000° C tím způsobem, že na baňku se zasune cívka tvořící část kmitajícího obvodu vf oscilatoru. V elektrodách se indukují silné vyhřívací proudy, kov se rozžhaví a tak se odstraní při současném odčerpávání další okludované plyny. Kathody se rovněž při tom odplyňují vyhříváním na nejvyšší možnou teplotu po delší dobu. Ostatní elektrody lze alternativně vyhřáti do červeného žáru elektronovým bombardováním tím způsobem, že na příslušné elektrody se zavede kladný potenciál, takže elektrony emitované kathodou jsou přitahovány a jejich energie je rozptýlena.

Jak již bylo uvedeno u thoriovaných vláken, užívá se k odstranění posledních zbytků plynů t. zv. g e t r ů jako je na př. baryum, stroncium, vápník, magnesium, aluminium, tantal, červený fosfor a podobné látky. Getry se vhodným způsobem vypaří a váží pak poslední zbytky plynů. I pak, když se getrové páry usadí na stěnách baňky, absorbují ještě účinně zbytky plynů, které se mohou případně uvolniti i při pozdějším působení elektronky.

Působení getrů je především chemické, ale zbytky plynů mohou se odstraňovati i elektricky, při čemž getry rovněž spolupůsobí. Na getru se žádá při výrobě elektronky, aby zlepšil čerpáním získané vakuum na nejvyšší možnou míru.

Baryum a stroncium jsou velmi účinné getry, ale jejich užití je spojeno s obtížemi, neboť se velmi okysličují. Proto se jich často užívá ve slitině s aluminiem, která je na vzduchu stálá. Po vyčerpávání se slitinový getr v elektronce zahřeje a tím vypaří. Těchto alkalických getrů se však nedá někdy užíti pro poměrně vysoký tlak jejich par.

Červený fosfor nanesený na některou elektrodu je sám o sobě jako getr neúčinný; jestliže se však zahřátím vypaří, kondensuje pak na chladných plochách ve své aktivní žluté formě.

Pohlcování plynových zbytků getrem se vysvětluje jednak chemickou reakcí zvláště s vodní parou, kyslíkem a kysličníkem uhličitým, jednak adsorpcí: na povrchu getru se vytváří jednoatomová vrstva plynu. Mimo to může však pronikati plyn difusí i dovnitř getru, zvláště zvýší-li se jeho teplota.

U přijímacích elektronek se skleněnými baňkami jest umístění getrů snadné. Postačí k tomu plechová pastilka, která se rozžhaví současně s elektrodami (často s anodou) při vf indukčním vyhřívání. Getr je třeba připevniti tak, aby jeho páry po kondensování nevytvořily svodové dráhy na př. na isolačních držácích a aby byla znemožněna primární nebo sekundární emise elektronů z usazené vrstvy, protože dobré getry často též dobře emitují elektrony. Páry z getru se šíří přímočaře a dají se usměrniti vhodnými destičkami. Činnost getru se podporuje při jeho rozprášení současně zapojenými napětími na elektrody, která způsobují ionisaci. Aby se zbytky plynů při čerpání odstranily i z baňky, ohřívá se plameny.

Anody vysílacích elektronek musí se vzhledem ke své veliké hmotě vyhřívati po dlouhou dobu a na nich nelze getr upevniti, neboť by se dávno přesytil plyny, než by byl čerpací proces ukončen. Proto se getr umístí na pomocné elektrodě, která se dá zahřáti odděleně až na konci čerpacího postupu.

Ú kovových elektronek není možno vnitřek zahřívati indukčně. Je proto třeba vyhřívati baňky plameny, tím se rozpálí i vnitřek. K rozprášení getru zvaného v tomto případě batalum se užívá rovněž jiného pochodu. Tento druh getru sestává z malé tantalové spirálky potažené směsí uhličitanů barya a stroncia. Spirálka je zařazena mezi kovovou baňku a příslušnou nožku v patici. Toto zapojení umožňuje zavésti do spirálky při čerpání elektrický proud, kterým se za teploty asi 1100° C přemění uhličitany na kysličníky. Po zatavení baňky se tantalová spirálka vyhřeje na teplotu nad 1200° C, při které se kysličníky redukují v čisté kovové baryum a stroncium, které vyprchají a váží zbytkové plyny.

Elektrické zlepšování vakua postupuje při působení elektronky s kladným anodovým potenciálem 100-200 V, který postačí k rázové ionisaci zbytků plynů srážkami elektronů s molekulami plynů. Uniklé ionty nabudou v elektrickém poli dostatečných rychlostí, jež je přivedou buď na stěny baňky nebo na kovové elektrody. Je to stará zkušenost, že elektronky projevující své špatné vakuum při zapojení na př. modravým světélkováním se po krátké době zapojení vyčistí i když nepůsobí getr. Nicméně getr značně podporuje vyčištění i při tomto elektrickém způsobu dočerpávání.

## 1 — 15. Průběh anodového proudu diod

Na prvý pohled by se mohlo zdáti, že jakmile na anodě diody stává určitý kladný potenciál vzhledem ke kathodě, všechny elektrony přeletí na anodu a v elektronce se objeví nasycený proud  $I_s$ , odpovídající celkové emisní možnosti kathody při dané teplotě, jak plyne ze zákona Richardsonova. Tomu tak není. Zvyšujeme-li na anodě

sonova. Tomu tak neni. Zvysujeme-n na anode kladný potenciál postupně od 0 výše, stoupá anodový proud  $i_a$  podle křivky obr. 1 – 16. Důvodem pro toto chování diody je prostorový náboj tvořený v prostoru mezi anodou a kathodou oblakem elektronů letících k anodě. Aby tedy volný elektron v kathodě na své dráze dostihl anody, musí mimo výstupní potenciál překonati i potenciál daný prostorovým nábojem. Elektrony nemající k tomu dostatečné energie se vrátí zpět ke kathodě a zvětší koncentraci záporných nábojů, která jest zvláště veliká v bezprostřední blízkosti kathody. Tento účinek jest tím znatelnější, čím větší je počet elektronů, tedy čím je větší anodový čili prostorový proud.



Obr. 1 – 16. Průběh anodového proudu diody *i<sub>a</sub>* v závislosti na anodovém potenciálu vzhledem ke kathodě. *v<sub>a</sub>*.

I když elektrony prolétnou trať mezi kathodou a anodou velmi rychle, nastupují za nimi ihned další a tak celý prostor jest trvale naplněn elektrony, čili nabit záporně. Pro kvalitativní úvahu můžeme prostě předpokládati, že náboj mezi anodou a kathodou jest v klidu. Prostorový náboj bude na různých místech tím větší, čím více jest tam elektronů, čili čím větší jest tam hustota proudová a čím menší rychlost elektronů — tedy čím déle tam elektrony setrvají. V bezprostřední blízkosti kathody je hustota prostorového náboje zvláště veliká, neboť elektrony se ještě pohybují malou rychlostí a hustota proudu jest značná. Blíže k anodě se elektrony zrychlují. Rozdělení potenciálu mezi kathodou a anodou diody se proto mění značně s prostorovým nábojem.

Kterýkoliv elektron v prostoru mezi kathodou a anodou diody letící k anodě ocítá se tedy pod vlivem jednak záporného prostorového náboje, který je "před ním" a současně naň působí přirychlující pole kladné anody, kterým jest přirychlován. Čím silnější jest pole anody, tím větší je anodový proud.

Child a Langmuir i jiní autoři podjali se úkolu vypočítati průběh anodového proudu diody v závislosti na anodovém napětí při daných rozměrech a uspořádání. Předpoklady, které je nutno při takovém výpočtu učiniti, nejsou však nikdy přesně splněny ani v nejjednodušších případech velkých rovnoběžných elektrod anebo při dvou soustředných válcích a proto theoreticky odvozené vzorce přesně neplatí. Pro získání představy o průběhu anodového proudu v diodě postačí uvésti klasický vzorec Langmuirův:

$$i_a = k v_a^{\frac{3}{2}}$$
.  $1 - 12$ 

Představuje zákon t. zv. semikubické paraboly. Konstanta úměrnosti k nazývá se v anglické literatuře perveance. Závisí na délce kathody i vzdálenosti její od anody. V obecném případě je těžko počítati

tuto konstantu k, zvanou též konstantou "prostorového náboje", něm. Raumladungskonstante, z rozměrů elektronky. k závisí jedině na geometrických rozměrech elektronky. Je tím větší, čím snáze se dají prostorové náboje překonati vnějším napětím  $v_a$ , t. j. čím jest anoda blíže u kathody a s čím slabší koncentrací vystupují elektrony z kathody.

Jen při nejjednodušším válcovém uspořádání anody a kathody podle obr. 1 — 17 lze užíti (podle Langmuira usena) pro výpočet konstanty k vzorce:

a Barkhausena) pro výpočet konstanty k vzorce:

$$k = 0.0146 \, \frac{l}{\beta^2 \, r_a} \, ; \qquad \qquad 1 - 13$$

přitom se předpokládá, že proud jest vyjádřen ve vzorci 1 - 12 v miliampérech a napětí ve voltech. Ve vzorci 1 - 13 značí: l délku anody,  $r_a$  její poloměr a  $\beta^2$  funkci poměru poloměru anody  $r_a$  k poloměru kathody  $r_k$ .

Níže jsou uvedeny některé hodnoty  $\beta^2$  podle Barkhausena:

3 2,5 4 10  $r_a/r_k$  $\mathbf{2}$ 8 0,665 0.2750.405 0.512 0.818 0.9250.978ß Pro poměr  $r_a/r_k$  značně větší než 10 zůstává  $\beta^2$  blízko 1. To odpovídá případu přímého žhavení, kdy průměr vlákna jest jen několik setin nebo desetin milimetru, tedy velmi malý proti průměru anody.

Jak poznáme později, u všech elektronek jest snahou dosáhnouti pokud možno velikého poměru  $\frac{di_a}{dv_a}$ čili sklonu charakteristiky (strmosti). Docílí se toho dlouhým vláknem (či kathodou) *l*. Jest však zřejmo, že stejného

Obr. 1 — 17. Příčný řez diodou.

výsledku dosáhneme zvětšením poloměru vlákna, tím dostaneme menší  $\beta^2$  a proto větší k. Jsou tedy nepřímo žhavené elektronky v tomto směru výhodné, nebot u nich bývá poměr  $r_a/r_k$  blízko hodnoty 2—3. Pro hodnotu 2 dostaneme  $\beta^2 = 0.275$ .

Při dosazování do vzorce pro k za l nutno postupovati opatrně. Nelze vzíti skutečnou geometrickou délku vlákna, protože vlákno není stejně teplé po celé délce.Vlákno (kathoda) jest ochlazováno na krajích odváděním tepla do držáků (přívodů), po celé délce pak vyzařováním. U wolframových vláken převládá ochlazování vyzařováním, kdežto u elektronek s vláknem povlakovým (thoriovým nebo baryovým), které pracují za daleko nižších teplot, převládají ztráty tepla vedením.

Rozložení teploty u dvou různých vláken jest patrno z obrazů 1 - 18aa 1 - 18b, na nichž jest též naznačen průběh nasyceného proudu I, vztaženého na jednotku povrchu. Diagram

vztaženého na jednotku povrchu. Diagram obrazu 1 — 18a (podle Barkhausena) platí pro vlákno wolframové, u něhož převládají ztráty vyzařováním. Vztahuje se na drátek o průměru 0,05 mm při žhavicí intensitě 0,5 A. T značí teplotu ve stupních Kelvinových. Na obr. 1 — 18b (rovněž podle Barkhausena) je naznačen průběh teploty Tpřibližně podle sinusovky a nasyceného proudu  $I_{\bullet}$  pro případ vlákna povlakového, které ztrácí teplo pouze vedením do chladných držáků.

Dbáme-li určitých opatření, podaří se nám zkonstruovati diody, které sledují dobře zákon Langmuirův. Tento zákon pak platí pokud jsou splněny příslušné předpoklady pro anodové napětí od nuly až do napětí nasyceného V, a to obecně pro libovolné



#### Obr. 1 - 18.

Rozložení teploty T a specifického nasyceného proudu I, podél vláknové kathody a) z čistého wolframu a b) povlakové.

zdroje elektronové i libovolné anody. Avšak u diod užívaných prakticky vyskytují se dosti značné odchylky od tohoto zákona. Tak značná část charakteristiky bývá přímková a k ose X se připojuje více méně mírným obloukem. U detekčních diod dělá se tento oblouk úmyslně krátký a s malým poloměrem.

Jak vidíme, má zákon Langmuirův dnes význam spíše ilustrativní než praktický, neboť podle něho počítati přesně nemůžeme. Třebaže stávají přesnější metody výpočtu, při konstrukci elektronek je vždy třeba kontrolovati výpočet a korigovati jej podle výsledků měření provedených na modelech elektronek.

Při užití diod máme k disposici charakteristiky buď již přímo od výrobce anebo si je snadno získáme měřením. Na diodové charakteristice rozeznáváme tři části: dolní t. zv. náběhovou, střední čili prostorového náboje a horní t. zv. oblast nasyceného proudu. Ve většině případů jest nejdůležitější oblast náběhová a prostorového náboje.

V závislosti na žhavení kathody (její teplotě) mění se průběh anodové charakteristiky u diody tak, jak je naznačeno na obr. 1 — 19 pro vláknovou kathodu. Ze tří křivek odpovídá prvá největšímu žhavení, kdežto třetí křivka platí pro případ nedostatečného žhavení. U moderních povlakových kathod je emise tak veliká, že se běžně ani nasycení tepelné neprojeví. Před dostoupením hodnoty nasycení by se totiž kathoda porušila příliš velkým proudem.

Zde je dobře si uvědomiti rozdílnou platnost zákona Richardson-Dushmanova a Langmuirova. Prvý platí pro případ nasycení tepelného:



Obr. 1 – 19. Závislost anodové charakteristiky diody na teplotě kathody.

anodové napětí postačí i pro odssání většího počtu elektronů, ale kathoda vydá při nízké teplotě jenom proud I, na 1 cm<sup>2</sup> své plochy. Naproti tomu zákon Langmuirův řídí tok prostorového proudu  $i_a$ v závislosti na prostorovém náboji, kdy teplota kathody je dostatečně vysoká, ale tok elektronů je brzděn vlivem prostorového náboje, který jen postupně je překonáván se zvýšujícím se anodovým napětím.

Jest několik příčin neshody skutečných diodových charakteristik s křivkou sledující semikubický zákon: 1. U přímo žhavených kathod se mění potenciál od jednoho konce k druhému, takže anodové napětí  $v_a$  není přesně definováno. Obyčejně se měří  $v_a$  vzhledem k zápornému konci vlákna.

2. Důležitou úlohu hraje i zmíněná nestejná teplota podél vlákna. 3. I přítomné sekundarní elektrony, o jejichž vzniku promluvíme později, mohou měniti prostorový náboj a tím ovlivňovati i tok anodového proudu. 4. Rovněž prostorový proud  $i_a$  přispívá k žhavení kathod zvláště povlakových s vrstvou kysličníků o vysokém odporu. Průchodem proudu  $i_a$  touto vrstvou se vyvinuje dosti značné teplo, které zvětšuje vyžhavení kathody. Jsou známy i elektronky toho druhu, které jednou vyžhaveny udržují se na vysoké teplotě jedině průchodem anodového proudu, takže žhavicí napětí lze vypnouti, aniž by tím trpělo působení elektronky (pokud se jinak nemění anodový proud).

I při nulovém a případně slabě záporném anodovém napětí mohou velmi rychlé elektrony doraziti až k anodě a způsobiti tak slabý anodový proud, jak jsme již poznali v případě prostého spojení anody s vláknem bez bateriového zdroje. Ovšem prostorový proud v takovém případě nepřekročí u malých přijímacích elektronek několik mikroampérů. Sledujeme-li anodový proud diody při přímém spojení anody s kathodou (bez  $v_a$ ) podle obr. 1 — 4, nesmíme zapomenouti na stykový potenciál, který vždy v takto uzavřeném obvodu působí.

Ani nasycené napětí  $V_s$ , odpovídající nasycenému proudu  $I_s$ , není přesně definováno, protože proud nabývá nasycené hodnoty pozvolna. Obyčejně se bere za sytné napětí to, které odpovídá počátku ohybu charakteristiky (viz bod S na obr. 1 — 16).

#### 1 — 16. Anodová ztráta

Dostatečně rychlé elektrony přitažené anodou narazí na ni a odevzdají jí celou svou pohybovou energii. Ta se promění v teplo a anoda se zahřívá. Výkon odevzdaný anodě ve wattech jest dán součinem z toku clektronů v ampérech, násobeného proběhnutým rozdílem potenciálů mezi kathodou a anodou ve voltech. Označíme-li si okamžitý proud anodový  $i_a$  a okamžité anodové napětí mezi anodou a kathodou  $v_a$ , je okamžitý výkon zničený (rozptýlený) na anodě:

$$n_r = i_a v_a \,. \qquad \qquad 1 - 14$$

Energie se na anodě disipuje čili rozptýlí. A n o d o v á z t r á t a  $(r \circ z p t y l)$  u větších elektronek může býti značná a omezuje prakticky výkon elektronky. Anody z různých kovů mohou se rozžhaviti jen na takovou teplotu, při které ještě z anody neunikají absorbované plyny ani nenastává na ní thermionická emise. Je to ovšem samozřejmě vždy teplota nižší, než teplota tavení.

Níže uvedená tabulka udává počet rozplýlených wattů na 1 cm<sup>2</sup> anody zhotovené z čistého wolframu pro několik hodnot možné teploty za normálního vzduchového chlazení podle Barkhausena:

teplota <sup>o</sup> K	1000	1500	1800	2000
watty/cm <sup>2</sup>	0,6	$5,\!52$	14,2	24,0

Bez nebezpečí znatelné emise z anody lze prakticky připustit u wolframové anody nanejvýše 12 až 14 W/cm<sup>2</sup>.

Připustíme-li teplotu wolframové anody na př. 1500° K, potřebujeme při vzduchovém chlazení elektronky a při rozptýleném výkonu 300 wattů povrch anody  $\frac{300}{5,52} = 54,2$  cm². Uvedené hodnoty platí pro wolframové anody s přirozeným povrchem. Začerněním anody dá se u vysokých teplot zvýšiti tepelné vyzařování až 3kráte a u nižších teplot až 10kráte; v témže poměru může se pak zvýšiti rozptyl. Začernění jest tedy velmi výhodné a užívá se ho často, ačkoliv se při něm objevují i potíže při výrobě: začerněné kovy se těžko zbavují plynů. Pro menší vysílací elektronky užívá se často anod uhlíkových (rozptyl se jeví stejně u diod jako u elektronek s mřížkami).

## 1 — 17. Umělé chlazení anod

Má-li se stupňovati co nejvíce výkon rozptýlený na anodě, je nutno se uchýliti k jejímu umělému chlazení. Rozvoj techniky svařování skla s kovy a to hlavně mědí umožnil vytvořiti anodu jako část baňky. Tuto techniku zavedl po prvé v Americe Housekeeper. Takovouto anodu můžeme opatřiti chladicími žebry, čímž se značně zvětší ochlazovací plocha a pro ještě lepší chlazení lze žebra ovívati dmychadlem; viz obr. 1-20.

Pro největší výkony vytvoří se anoda rovněž jako válcovitá část nádobky elektronky a z vnějšku se chladí vodou. To jest nejčastěji užívaný způsob chlazení elektronek na moderních velkých vysílacích stanicích. Obr. 1 - 21 ukazuje nákres vodou chla-

zené elektronky pro střední výkony. Obr. 1 – 22 znázorňuje velikou elektronku pro výkon asi 100 kW firmy Standard Electric Corp., v níž měděná anoda tvoří střední část spolu s přiva-



Obr. 1 – 20. Příčný řez triodou se žebrovanou anodou tvořící část baňky.

Obr. 1 — 21. Vodou chlazená elektronka pro střední výkony.

Obr. 1 — 22. Veliká vodou chlazená trioda pro výkon 100 kW.

řenou vodní objímkou; po obou jejích koncích jsou nataveny skleněné baňky, jimiž na jedné straně je přivedena případná mřížka (jde-li o triodu) a na druhé straně jsou vyvedeny žhavící přívody. Vlákna jsou přirozeně u těchto elektronek wolframová přímo žhavená.

Jedna z největších elektronek vodou chlazených vyráběných firmou Western Electric typu 298 A má podle ceníku tyto hodnoty: žha-

50

vicí napětí 27 V stejnosm., proud žhavící 225 A, emisní proud 35 Å, vnitřní kapacity:  $C_{ga} = 48$  pF,  $C_{gk} = 31$  pF,  $C_{ak} = 10$  pF. Zesilovací činitel jest  $\mu = 32$ , vnitřní odpor 1 450 ohmů a strmost  $S = 22.10^3$  $\mu A/V$ . Nejvyšší přípustné anodové hodnoty jsou  $V_a = 20000$  V,  $I_{a max} = 11$  A; nejvčtší anodový rozptyl 100 kW, nejvčtší rozptyl na mřížce triody 1000 W. Nejvčtší přípustný proud vysokofrekvenční na mřížce  $I_{gm} = 75$  A. Uvedené hodnoty platí při frekvenčích nižších než 4 Mc/s. Tato trioda může pracovati i na vyšších frekvenčích až do 20 Mc/s s anodovým napětím sníženým na hodnotu  $V_a = 12000$  V.

Pro chlazení doporučuje se užívati destilované vody. Tak u právě uvedené triody má protékati objímkou triody 1321/min. Teplota odtékající vody nesmí přestoupiti 80° C. Množství vody se musí říditi požadavkem, aby oteplení její nepřestoupilo 6,6° C. Nejlépe je, když se odtékající voda udržuje na teplotě nad 70° C, aby se z ní vyloučil rozpuštěný vzduch. Při chodu nesmí býti nikdy slyšet syčení vody v objímce, což je buď známkou, že se voda vaří nebo že rozpuštěný vzduch opouští vodu. Hadice přivádějící a odvážející chladící vodu nemá býti kratší než 6,1 m.

Objímky pro vodní chlazení mají býti vždy upraveny tak, že chladná voda se přivádí dole a oteplená se odvádí v horní části objímky.

Výkon spotřebovaný pro žhavení vláken vodou chlazených elektronek jest značný a proto musí býti elektronka chlazena vodou i když je na ni zapojeno jen žhavicí napětí bez napětí anodového. Aby chybnou manipulací se nepoškodily drahocenné elektronky, jest na vysilačích pravidelně postaráno o to, aby napětí žhavící se mohlo zapojiti jen tehdy, protéká-li dostatečné množství chladicí vody. Mřížkové předpětí lze pak zapojiti jedině když elektronky jsou již nažhaveny a konečně teprve po zapojení mřížkového předpětí jest možno zapojiti anodové napětí (dosáhne se systémem relé).

Pro orientaci o velikosti žhavícího výkonu u velikých elektronek může sloužiti údaj Brückmannův pro německé elektronky. Podle něho se spotřebuje na žhavení asi 8,2 až 10,5% jmenovitého výkonu elektronky.

## 1 - 18. Údaje charakteristických hodnot u diod

Výrobci diod udávají vždy potřebné žhavicí napětí  $V_{\vec{x}}$  a žhavicí proud  $I_{\vec{x}}$ . Dále bývá udáno maximální t. zv. i n v e r s n í š p i č k o v é n a p ě t í, což je největší potenciální rozdíl dovolený na diodě a to s polaritou takovou, že proud nemůže procházeti (tedy záporný pól na anodě a kladný na kathodě). Toto napětí se nesmí při užití diody nikdy překročiti, neboť jinak by nastal mezi elektrodami ničící výboj. Rovněž bývá udán největší přípustný proud diodou, odpovídající maximálnímu přípustnému rozptylu na anodě. Často bývá od výrobce k disposici celá charakteristika anodového proudu  $i_a$  v závislosti na anodovém napětí  $v_a$ , na níž je patrný i případný nasycený proud  $I_s$ ,





Anodová charakteristika jedné anody dvojité diody AZ4. jde-li o diody anebo kenotrony (což jsou diody pro usměrňovací účely) s wolframovým vláknem.

Někdy se udává i t. zv. vnitřní odpor R<sub>i</sub>. To je pojem sám o sobě nepřesný. Definuje-li se totiž Ri jako poměr přírůstku anodového napětí k přírůstku anodového proudu, je to hodnota, která se mění se zakřivením charakteristiky a není tedy určitá, nestanovíme-li současně, při které hodnotě  $v_a$  případně  $i_a$ platí. Někdy se rozumí pod  $R_i$  poměr nasyceného napětí V, k nasycenému proudu I, (viz obr. 1 - 16) — tak aspoň poučuje o středním sklonu charakteristiky. U diod se silně emitujícími kathodami bývá pak udán odpor  $R_i$  pro bod pracovní, nasycení se nikdy nedosáhne. Vzhledem neurčitosti pojmu vnitřního odporu k



Charakteristiky kenotronu firmy Marconi MR 6.

u diody doporučuje se uvažovati vždy skutečnou charakteristiku  $i_a = f(v_a)$ . Na obr. 1 — 23 je naznačena charakteristika malé dvojité diody A Z 4 vzduchem chlazené, se skleněnou baňkou, užívané v přijimačích, o těchto datech:  $V_s = 4,0$  V,  $I_s = 2,3$  A; maximální inversní napětí  $V_i = 2500$  V, maximální rozptyl na anodě asi 6 W. Obsahuje dvě anody v téže bance s jednou společnou

kathodou přímo žhavenou. Údaje inversního napětí a rozptylu se vztahují na jednu anodu.

Na obr. 1 - 24 jsou charakteristiky většího kenotronu firmy Marconi, druh M R 6, těchto údajů:  $V_{\vec{x}} = 15,5$  V,  $I_{\vec{x}} = 10$  A. Maximální inversní napětí asi 18000 V. Dovolený maximální rozptyl 200 W trvale. Na obr. 1 - 24a je naznačena charakteristika  $i_a = f(v_a)$ , kdežto na obr. 1 - 24b je 1. průběh nasyceného proudu v závislosti na žhavícím napětí  $V_{\vec{x}}$ a 2.  $I_{\vec{x}}$  a tím též watty spotřebované pro žhavení za chodu na prázdno (bez  $i_a$ ) pro stejný parametr  $V_{\vec{x}}$ . Vodou chlazená dioda firmy Standard Electric druhu 4222 B má charakteristiku naznačenou na obr.



Anodová charakteristika vodou chlazené diody Standard Electric čís. 4222 B.

1 — 25. Má wolframové vlákno přímo žhavené; celková její délka je 43 cm a průměr skleněné baňky 8,9 cm. Hodnoty žhavicí:  $V_z = 21 - 22$  V,  $I_z = 41$  A. Nasycený proud, jak je patrno z charakteristiky, činí asi 6 A.

#### 1 – 19. Usměrňovaci výbojky

Vzhledem k radioelektrickým zařízením jest nutno se zmíniti i o jiných druzích usměrňovacích lamp než jsou vysoce čerpané diody čili kenotrony. Usměrňovací elektronky a výbojky vůbec lze rozděliti na:

- 1. Vakuové diody čili kenotrony, které byly právě popsány.
- Výbojky s inertním plynem o nízkém tlaku, známé pod obchodními jmény Tungar nebo Rectigon, která se však tak vžila, že se jich užívá k obecnému označení tohoto druhu.
- 3. Rtuťové usměrňovací výbojky se žhavou kathodou nazývané po americkém vzoru fanotrony.
- 4. Usměrňovací výbojky se studenou kathodou.
- 5. Rtuťové usměrňovače obloukové.

Pokud jde o všeobecnou charakteristiku těchto uvedených druhů usměrňovačů, lze říci, že kenotron snese veliké inversní napětí (v opačném směru, než ve kterém vodí), ale propouští pouze poměrně malé proudy. Tungarové usměrňovače se obyčejně nejprve dokonale vyčerpají a pak naplní stopami argonu. Tungary mohou propouštěti veliké proudy, ale nesnesoví většího inversního napětí. Třetí skupina fanotronů je nejnovější a spojuje výhody obou předchozích: snáší velká inversní napětí a propouští velké proudy. Fanotrony mají dnes veliký význam v usměrňovačích pro napájení vysílacích stanic.

#### 1 – 20. Tungarové výbojky

Tungarové výbojky hodí se dobře pro nabíjení akumulátorů velkým proudem při malém napětí. Obyčejně sestávají ze spirálového wolframového vlákna, které je dostatečně rozžhaveno a napjato ve vodorovné poloze, nad nímž v neveliké vzdálenosti je upevněn grafitový roubík



nebo terč sloužící za anodu. Při výrobě se baňka tungaru dobře vyčerpá a pak naplní argonem pod tlakem vyšším než 1 mm, až 5 cm Hg. Kolem anody se upevňuje často magnesiový getr, který se po vyčerpání rozptýlí a usadí na stčnách, aby absorboval zbytky vzduchu jako u elektronek. Několik druhů tungarů je naznačeno na obr. 1-26.

U tungarů pracuje wolframové vlákno na daleko vyšší teplotě než u diod, čímž se dosáhne až desateronásobné emise. Je to možno proto, že přítomný argon brání rychlému vypařování vlák-

na. Při tom žhavicí výkon je malý. Bohužel nepracují tungary spolehlivě na napětích vyšších než asi 100 V.

Proč stačí u tungarů daleko menší anodové napětí k dosažení velikého prostorového proudu? U kenotronů je omezen proud značně negativním prostorovým nábojem. Ten je u tungarů neutralisován kladnými ionty vzniklými při štěpení (ionisaci) plynových molekul a atomů, jakmile je překročen ionisační potenciál. Kladné ionty jsou přitahovány kathodou, ale jejich rychlost je malá, takže pro přenos hlavního proudu uplatní se především elektrony emitované rozžhaveným vláknem.

#### 1 — 21. Fanotrony

Fanotrony čili rtuťové usměrňovací výbojky se žhavou katodou (označované v anglosaské literatuře často zkratkou HCMVR, což značí Hot Cathode Mercury Vapour Rectifier) spojují — jak již uvedeno — výhody kenotronů a výbojek druhu tungar. Od kenotronů liší se fanotron především rtuťovou atmosférou, udržovanou kapkou rtuti na dně baňky. U fanotronu probíhá anodový proud  $i_a = f(v_a)$  podle křivky a) v obr. 1 – 27. Podle křivky b) by probíhal u téže elektronky, ale dokonale vyčerpané. Obě křivky splývají při anodových napětích menších než  $v_1 = 15$  V. Při  $v_1 = 15$  V nastává již úplná ionisace, neboť ionisační napětí u rtuti jest 10,4 V. Při napětí  $v_1$  kladné ionty neutralisují záporný prostorový náboj, který již nebrání elektronům v cestě na anodu a tak anodový proud stoupne na vysokou hodnotu. Kdyby nebylo omezovacího odporu v obvodu fanotronu, stoupl by až na hodnotu odpovídající nasycení kathody, což se však nesmí připustit. Kladné rtu-

tové ionty jsou přitahovány kathodou, ale vzhledem ke své velikć hmotě se k ní pohybují pomalu (jejich rychlost je jenom asi 1/600 rychlosti elektronů). Proto ačkoliv kladných iontů vzniká v časové jednotce poměrně málo, setrvávají vzhledem k své malé rychlosti



Charakteristika fanotronu.



Průběh inversního napětí v závislosti na tlaku páry rtuti.

dlouho mezi anodou a kathodou a hromadí se tam, takže jejich počet za čas se přiblíží počtu primárních elektronů nesoucích anodový proud a snadno nastává uvedený neutralisační účinek. Pro dosažení nasyceného proudu fanotronem postačí pak napětí pouhých 15–20 V.

U tungarových výbojek dosáhlo se ovšem malého vnitřního odporu zavedením plynu, ale ten současně snížil značně inversní napětí. Aby inversní napětí stouplo, je třeba užíti jen velmi nízkého tlaku plynu, neboť inversní napětí probíhá v závislosti na tlaku páry rtuti v mm podle křivky na obr. 1—28. Současně však je třeba i snížiti kathodovou teplotu, aby nenastal její rozklad, neboť plyn o nízkém tlaku jí tolik nechrání.

U všech výbojek je třeba čeliti nebezpečí ničení kathody bombardo-

55

váním kladnými ionty. Dr A. W. Hull roku 1933 nalezl, že pokud spád napětí uvnitř výbojky je malý, je toto nebezpečí zanedbatelné. Kritickým napětím je asi 20 až 25 V spádu (u většiny inertních plynů), při kterém nastává t. zv. d v o j i t á i o n i s a c e : dva elektrony jsou uvolněny z atomu a zbylý kladný ion je přitahován ke kathodě dvojnásobnou silou, protože jeho náboj je také dvojnásobný. Nastává již nebezpečný roz-





Průběh spádu ve výbojce c a inversního napětí d v závislosti na teplotě kondensované rtuti.

vané rtuti a horní křivka d) udává přeskokové čili inversní napětí. Prakticky využitelná pracovní oblast je označena A. Spád uvnitř výbojky je prakticky stejný u všech fanotronů — skoro nezávislý na proudu — pokud proud nepřekročí emisní schopnosti kathody.

Nejnižší bezpečná teplota, při které ještě nenastane rozklad kathody, je 20° C. Maximální přípustná teplota závisí jedině na inversním napětí, které potřebujeme. Bývá obyčejně kolem 75° C. Správná teplota kondensované rtuti ve fanotronu se zaručuje tím, že se příslušné místo baňky ovívá vzduchem hnaným dmychadlem. Vzduch se vhodně elektricky předehřívá, při čemž se užívá obyčejně thermostatického regulování teploty. U fanotronů pro menší výkony není třeba tohoto zvláštního opatření, pokud teplota okolí se pohybuje v mezích vyznačených výrobcem (na př. mezi 15–35° C)

klad kathody bombardováním kladnými ionty. U fanotronů se proto drží vnitřní spád vždy pod 20–22 V.

U fanotronů se udržuje obyčejně tekutá rtuť v přebytku na dně baňky, tak aby prostor byl parami nasycen. Teplota kondensované rtuti určuje tlak ve výbojce a proto musí býti přesně udržována. Je-li tlak příliš nízký, záporný prostorový náboj není dostatečně neutralisován a úbytek na spádu ve výbojce je přílišný. Příliš veliký tlak par snižuje naopak inversní napětí, které výbojka je schopna vydržeti, jak je patrno na obrazu reprodukovaném z knihy Eastmanovy 1-29 [8]. Dolní křivka c) ukazuje závislost spádu ve výbojce na teplotě kondensované rtuti a horní křivka d) Kdybychom se snažili dostati z fanotronu větší proud, než jaký odpovídá emisi vlákna, dostali bychom jej jenom další ionisací, t. j. zvýšením napětí (spádu) na výbojce: tím by vzniklo intensivní bombardování kathody a její zničení. Proto je třeba dbáti i o to, aby před zapojením kladného napětí na anodu byla již kathoda řádně rozžhavena, neboť by jinak spád ve výbojce byl větší než bezpečné napětí s hlediska rozkladu kathody bombardováním. Proto se běžně ovládá anodové napětí stykačem s nastavitelným časovým zpožděním, aby mezi zapojením žhavicího a anodového napětí na fanotronu uplynula vždy doba zaručeně delší než jaké je třeba k tomu, aby teplota dosáhla na kathodě normální hodnoty.

Zvláště je třeba u fanotronů se vyvarovati, aby okamžitý anodový proud nepřestoupil stanovenou maximální špičku. Je totiž nebezpečí, že příliš velikým proudem se vytvoří na vnitřním odporu fanotronu tak veliký spád napětí, že se překročí mez rozkladu kathody bombardováním. I jen okamžité překročení meze může zničiti kathodu.

Podle zvětšujícího se vnitřního spádu napětí ve fanotronu lze se přesvědčiti, že jeho život se blíží ke konci. To je důležité zvláště u rozhlasových stanic, kde nesmí nastati přerušení chodu. Při zkoušce vyjmeme podezřelý fanotron, normálně jej nažhavíme a v serii s ním zapojíme napětí asi 25 V spolu s reostatem a ampérmetrem. Reostatem nastavíme normální proud fanotronem a blíží-li se spád měřený na fanotronu 20 V, je nutno jej vyřaditi, protože jeho život se vzhledem k ochablé emisi blíží ke konci.

Každý fanotron je charakterisován: 1. maximální dovolenou špičkou anodového proudu; 2. maximálním dovoleným průměrným anodovým proudem; 3. maximálním bezpečným inversním anodovým napětím. Špička anodového proudu je určena elektronovou emisí vlákna a nemění se přítomností rtuti (znatelně). Střední proud anodový závisí na zahřívání (rozptylu) anody. Nejvyšší inversní napětí je závislé na tlaku rtuťové páry při velmi nízkém tlaku. Je vždy poněkud nižší než bez rtuti ve vakuu.

Fanotrony jsou celkem choulostivější než vysoce čerpané diody. Jak jsme již poznali, je-li tlak páry rtuti nízký (nízká pracovní teplota), je třeba k docílení dostatečné ionisace tak vysokého anodového potenciálu, že nastává porušování vlákna bombardováním kladnými ionty. Je-li naopak tlak páry rtuti vysoký (vysoká teplota), zmenší se nebezpečně inversní napětí, při kterém nastává přeskok mezi elektrodami.

Proti vysoce čerpané diodě má fanotron výhodu větší účinnosti, menšího kathodového výkonu a malého pořizovacího nákladu. Je však choulostivý na zpětný přeskok (menší inversní napětí), může způsobiti vf rázová napětí (rozkmitá připojené obvody) a nesnese ani okamžitého přetížení, neboť jím vždy trpí kathoda. Proto neužívá se fanotronů u přijímačů, ačkoliv v tom směru byly učiněny pokusy. Hlavní pole působnosti fanotronů jest pro větší výkony hlavně na vysílačích.

Kathody menších fanotronů bývají buď z tlustého drátu nebo pásku, jak je naznačeno na obr. 1 — 30, aby žhavicí napětí bylo malé (nanejvýše 5 V) a neblížilo se malému anodovému napětí. Anoda je pak buď terčovitá, roubíková anebo u větších výbojek kalichovitá, objímající



Obr. 1 — 30. Kathody menších fanotronů.



Obr. 1 — 31. Nepřímo žhavená kathoda fanotronu podle Hulla.

kathodu. Tím se chrání prostor mezi kathodou a anodou před vnějšími elektrostatickými vlivy. U velikých fanotronů tvoří anoda část pláště baňky. Vzhledem k nízkému spádu uvnitř fanotronu není třeba vodního chlazení ani u velikých jednotek, neboť ztráta energie je malá.

Aby se ušetřilo na žhavicím výkonu fanotronů, užívá se kolem kathody často lesklých niklových válců (dvou i více). Kathody jsou vesměs nepřímo žhaveny. Silně emitující materiál ze směsi kysličníků barya a stroncia bývá na vnitřní straně vnitřního válce nanesen stejně jako i na žebrech, spojujících válec s vyhřívacím tělískem, takže konstrukce celé kathody vypadá jak naznačeno na obr. 1 – 31 (podle Hulla). U kenotronů nelze užíti takového uspořádání, protože by se uvnitř kathody vytvářel silný záporný náboj prostorový, bránící průtoku anodového proudu. U fanotronů je přirozeně tento záporný náboj neutralisován kladnými náboji iontů. Tepelně stíněné kathody vykazují jak dobrouúčinnost, tak i dobrou životnost, protože atomy aktivní látky vypařené neuniknou snadno od kathody a obyčejně se k ní zase vrátí (vzhledem k dutosti), takže rozprašování kathody je malé.

Pro orientaci o běžných hodnotách fanotronů uvádíme tabulku s hodnotami několika typických výbojek tohoto druhu:

#### TABULKA FANOTRONŮ

Označení			Ma ano	ax. špičl d. proud	ka Max.ir du napě	ivers. tí	Kathodové hodno		
				Α	V	V	Α	W	
Americky	č. 82	2		0,4	1 400	2,5	3,0	7,5	
,, ,	č. 83	3		0,8	$1 \ 400$	5,0	3,0	15,0	
,,	č. 86	6		0,6	7500	$2,\!5$	5,0	12,5	
,,	č. 86	66a		0,6	10 000	$2,\!5$	5,0	12,5	
••	č. 87	2		2,5	7500	5,0	10,0	50,0	
••	č. 87	2a		2,5	$10\ 000$	5,0	10,0	50,0	
	č. 86	9a		5.0	$20\ 000$	5.0	200	100,0	
	č. 85	57		20.0	$20\ 000$	5.0	37.0	185.0	
Philips D	CG 5	30-2		25.0	$12\ 000$	5.0	31.0	155.0	
	CG 5	7500		7.5	10 000	5.0	20.0	100.0	
., <u> </u>	CG 1	/125 .		0.6	3 000	2.0	5.0	10.0	
	CG 1	0/15 .		7.5	$21\ 000$	5.0	20.0	100.0	
Telefunke	n RG	071.4	/0.4	0.4	1 400	2.5	3.2	8.0	
1 of of anima	RG	$\widetilde{O}$ 7.5/0	0.6	0.6	$\frac{1}{7}$ 500	2.5	5.0	12.5	
,, ,,	RG	$\widetilde{Q}$ 20/5		5,0	20 000	5,0	20,0	100,0	

#### 1 – 22. Usměrňovací výbojky se studenou kathodou (doutnavky)

U těchto výbojek se užívá zjevu, že průrazné napětí mezi dvěma elektrodami se sníží, jestliže se elektrody zaostří tak, že gradient napětí v blízkosti elektrod je daleko větší než v ostatním prostoru. Toho se docílí úpravou naznačenou na obr. 1 --- 32 u doutnavky typu Raytheon "S".

Proud tekoucí ionisovaným plynem je úměrný ploše kathody. Je-li jedna elektroda téměř bodová a druhá veliká, proud protéká lépe v jednom než v druhém směru. Tak je vytvořena právě uvedená doutnavka "S" se studenou kathodou. Je jednoduchá a sloužila hlavně k získání anodového napětí u přijimačů. Nevýhodou těchto doutnavek je poměrně malé inversní napětí, nejvýše několik set voltů, dále závislost na tlaku plynu. Je-li tlak nízký, doutnavka proud vůbec nepropustí; při vysokém tlaku může inversní napětí klesnouti tak,



Obr. 1 — 32. Doutnavka Raytheon druhu S.

že doutnavka neusměrňuje a propouští proud v obou směrech. Proto nedoznaly tyto výbojky většího rozšíření.

je v užívání již asi 30 let a byl dobře propracován v silnoproudé praxi. Sestává, jak známo, v podstatě ze rtuťové kapalné kathody a jedné nebo několika anod umístěných u menších jednotek ve skleněné báni, u velikých v kovových kotlech.

Oblouk se udržuje pomocnými anodami. Zapálení oblouku se docílí na př. nakloněním báně nebo dvojkovovým páskem se přeruší pomocný obvod. Po zapálení objeví se na rtuti pohyblivá "kathodová skvrna"



Ignitron.

tak vysoké teploty, že z ní nastává thermionické vybavování elektronů. Malé skleněné rtuťové obloukové usměrňovače lze dnes považovati za zastaralé, jejich místo zaujaly výhodnější fanotrony. Zato obloukové usměrňovače mají značný význam pro napájení velikých vysílacích stanic napětím 10000 až 20000 V o výkonu 500 - 1000 kW i více. Vnitřní úbytek je 15 – 20 V. proto u vyšších napětí jest účinnost velmi dobrá. Bližší data obloukových usměrňovačích o rtuťových lze nalézti na př. v příručce: Technický průvodce, Elektrotechnika, II. část.

# 1 — 24. Ignitrony

Novějším druhem rtuťových obloukových usměrňovačů jsou ignitrony, vyráběné firmou Westinghouse El. and Mfg Co.

Ignitron má pomocnou elektrodu zasahující do rtuti, která zapaluje oblouk ve vhodném okamžiku (obr. 1 –- 33). Pomocná elektroda se nazývá ig n i t e r a může býti vytvořena na př. karborundovým roubíkem. Tento způsob nalezli Slepian a Ludwig. Igniterem se zavede silný proud do rtuti. Při určité hodnotě proudu igniterem přeskočí malá jiskřička mezi ním a rtutí, čímž se zapálí oblouk mezi rtuťovou kathodou a anodou. Jakmile nastalo zapálení, vypne se pomocný proud. Pomocným proudem lze zřejmě přesně regulovati okamžik zapálení, což je důležité. Na obr. znázorněný ignitron je výrobek uvedené společnosti druhu K U – 637. Mimo popsaný druh igniteru užívá se též jiného druhu pomocného zařízení ke vznícení oblouku. Bývá to elektroda isolovaná na př. sklem od rtutové kathody, na kterou se přivede vhodné napětí. Je-li řídicí elektroda vně skleněné baňky poblíže rtutové kathody, nazývá se b a n d i g n i t e r.

Ignitery vesměs působí jako iniciativní elektrody, které svým napětím zapalují oblouk výbojky, k jehož zanícení by nestačilo samo anodové napětí.

## 1 — 25. Triody.

Lee de Forest vložil mezi kathodu a anodu diody další studenou elektrodu opatřenou otvory, která podle své původní podoby dostala jméno m řížka (něm. Gitter, fr. grille, angl. grid), a vytvořil tak triodu



Obr. 1 — 34. Podélný řez triodou.

Obr. 1 – 35. Schematické značení triod.

Obr. 1 – 36. Zapojení triody pro snímání charakteristických křivek.

(něm. Triode, n. Eingitterröhre, fr. a angl. triode). Mřížky dnešních triod jsou nejčastěji vinuty jako drátěné spirálky, mezi jejichž jednotlivými drátky mohou elektrony prolétnouti na své cestě k anodě. Řez jednoduchou triodou je naznačen na obr. 1 - 34, kde K je nepřímo žhavená kathoda, M mřížka a A anoda, obě válcovité. Schematicky označuje se trioda jako na obr. 1 - 35. Obr. 1 - 35a je zkratka pro přímo žhavenou triodu, obr. 1 - 35b pro nepřímo žhavenou triodu.

Lee de Forestovo zavedení mřížky jest největším krokem vpřed ve vývoji elektronek. Mřížka v triodě umožňuje malou změnou svého potenciálu  $v_g$  působiti veliké změny prostorového anodového proudu  $i_a$ a tím je předurčena pro zesílování stejnosměrných i střídavých napětí. Můžeme se o tom přesvědčiti pokusem s triodou zapojenou podle obr. 1 - 36. Mřížka triody se nejčastěji nechá pracovati v oblasti záporných potenciálů (měřeno proti kathodě, jejíž potenciál se pokládá za nulový, neboť bývá spojena se zemí) a na anodě se zajistí z vhodného zdroje (baterie anebo dnes častěji z usměrňovače) kladný potenciál vzhledem ke kathodě. Vliv změny mřížkového potenciálu  $v_g$  na anodový proud  $i_a$  je mnohokrát větší než vliv stejně veliké změny potenciálu anodového  $v_a$ . Při působení triody mění se obecně současně obojí potenciál: jak mřižkový  $v_g$ , tak i anodový  $v_a$ . Uvážíme-li infinitesimální změny anodového proudu  $\partial i_a$ , způsobené jednou infinitesimální změnou mřížkového potenciálu  $\partial v_g$ , po druhé infinitesimální změnou anodového potenciálu  $\partial v_a$ , můžeme vyjádřiti převládající vliv mřížky následující rovnicí:

$$\frac{\partial i_a}{\partial v_g} = \mu \ \frac{\partial i_a}{\partial v_a}. \qquad \qquad 1 - 15$$

Lze ji čísti takto: změna anodového proudu vyvolaná jednotkovou změnou mřížkového potenciálu je stejně veliká jako  $\mu$  změn anodového proudu vyvolaných jednotkovou změnou potenciálu anodového.

Konstanta úměrnosti  $\mu$  v rovnici 1 — 15 je vždy číslo větší než 1 a jmenuje se z e s i l o v a c í č i n i t e l. Tento název jest odůvodněn tím, že při vhodném zapojení lze v triodě nanejvýše dosáhnouti skoro  $\mu$ -násobného zesílení napětí zavedeného na její mřížku.

Z triody se vyvinula řada elektronek o větším počtu mřížek, často pracujících však tím způsobem, že potenciály všech ostatních elektrod kromě jedné mřížky t. zv. řídicí zůstávají stálé. Jedině řídicí mřížka u nich pak mění anodový proud. Takto působící vícemřížkové elektronky blíží se — jak poznáme — značně působení triod.

K výše uvedenému poznatku o současném vlivu potenciálu mřížkového i anodového na průběh anodového proudu triody dospěje se snadno pokusem se zapojením triody v obr. 1 — 36. Učiníme-li na př. mřížkový potenciál kladnější o  $\Delta v_g$ , stoupne při stálém anodovém napětí  $v_a$  anodový proud o  $\Delta i_a$ ; chceme-li tuto změnu  $\Delta i_g$  kompensovati změnou potenciálu anodového  $v_a$ , musíme jeho kladnou hodnotu snížiti o

Obr. 1 — 37. Řez polovinou idealisované triody s rovinnými elektrodami.

$$\Delta v_a = \mu \left| \Delta v_g \right|.$$

I theoreticky lze odvoditi závislost anodového proudu  $i_a$  na dvou proměnných:  $v_g$  a  $v_a$ . Dospějeme pak vždy k rovnici pro anodový proud:

$$i_a = F\left(v_g + \frac{v_a}{\mu}\right). \qquad 1 - 16$$

Pro získání lepšího názoru uvážíme současné působení potenciálů mřížkového a anodového

i s hlediska elektrostatického. Pro jednoduchost zanedbáme vliv záporného prostorového náboje (jako by kathoda neemitovala elektronů) a všimneme si rovinného uspořádání všech elektrod, které se nám pak v řezu jeví jako na obr. 1 - 37. Toto uspořádání volíme rovněž pro jednoduchost. Vybereme v tomto obrazu úsek uzavřený osami symetrie dvou sousedních mřížkových drátků  $s_1$ a  $s_2$ , nakreslíme si v něm na základě daných elektrodových potenciálů ve větším měřítku rozdělení elektrostatického pole (ekvipotenciálních vrstevnic), jak je naznačeno na obr. 1 — 38, reprodukovaném podle knihy Strutt: Moderne Mehrgitter-Elektronenröhren II. sv. Rozdělení elektrostatického pole v rovině na základě daných potenciálů elektrod dá se podle Strutta zjistiti zcela mechanicky metodou čtvercové sítě, jak je naznačeno na obr. 1 — 39. Uvažovaný prostor mezi elektrodami



Rozdělení elektrického pole v prvku triody podle Strutta.

se rozdělí na čtverce a počítáme potenciály v jejich vrcholových bodech vždy jako střed hodnot čtyř nejbližších bodů.

Tak potenciál bodu *B* je dán:  $P_B = \frac{1}{4}$  $(P_{B1} + P_{B2} + P_{B3} + P_{B4})$ . Řada bodů sítě

0	0	0	0	0	0	0	0					
0	ο	0	0	°,	ο	ο	0					
0	0	0	0	() ()	°0.	0	0					
0	0	о	• <sup>D</sup>	" @ <sup>L</sup>	້ອ້	20	0					
0	0	0	0	© <sup>2</sup>	¢0	0	ο					
0	0	ο	0	0	0	0	0					
Obr. 1 - 39.												

Bodová síť pro konstrukci elektrostatického pole uvnitř elektronek.

padne přímo na elektrody, takže jejich potenciál jest hned definitivně znám. V prvém přiblížení přisoudíme pak ostatním bodům odhadem pravděpodobné potenciály. Na základě nich počítáme právě uvedeným způsobem znovu pro každý bod nový potenciál jako průměr čtyř sousedních, až přepočteme všechny body. Pak začneme znovu stejným způsobem a pokračujeme tak dlouho až dalším počtem dostaneme hodnoty nelíšící se valně od předchozích. Chyby v prvém odhadu se rychle eliminují. Výsledkem je síť bodů se známými potenciály, mezi nimiž můžeme protáhnouti ekvipotenciální vrstevnice. Výhodou metody je její mechaničnost — může ji provésti i neškolený personál a samočinná korekce chyb. Přesnost metody je přirozeně tím větší, čím jemnější jest síť čtverců. Jemnější rastr můžeme případně voliti jen v některých důležitých místech.

Obr. 1 – 38 byl získán po osminásobném přepočtení potenciálů právě uvedenou metodou. Vidíme na něm, že mezi dvěma drátky

mřížky proniká silně kladné pole anody, třebaže potenciál mřížky samotné je záporný. Může tedy anoda "odssávati" elektrony od kathody i skrze zápornou mřížku. Celkový tok proudový můžeme si tedy mysliti jako výsledek působení pomyslné plochy spadající do roviny mřížky a nabité kombinovaným potenciálem hodnoty  $v_g + \frac{v_a}{\mu}$ . Tím převádíme případ triody na případ pomyslné diody, jejíž anoda by byla na místě triodové mřížky a měla by na sobě právě uvedený složený potenciál. Rovnice 1-16 s tohoto hlediska udává průběh proudu ia této náhradní diody. Napětí  $v_g + \frac{v_a}{\mu}$ náhradní diody se nazývá napětí řídicí (něm. Steuerspannung, fr. tension de commande, angl. control voltage). Čím více proniká anodové napětí mřížkou, tím méně ovládá mřížka anodový proud anebo tím je menší µ. V německé literatuře se užívá často převratné hodnoty zesilovacího činitele µ a nazývá se průnik (něm. Durchgriff, fr. transparence de la grille):  $P = \frac{1}{u}$ . Větší průnik podle právě získané představy značí mohutnější vliv anodového potenciálu va na ia, jak právě již napovídá označení.

U triody souvisí hodnota zesilovacího činitele  $\mu$  přímo s geometrickými rozměry elektronky. Jednoduchou elektrostatickou úvahou podle Barkhausena lze přímo odvoditi  $\mu$ . Označme si kapacitu mezi mřížkou a kathodou  $C_{kg}$  a mezi anodou a kathodou  $C_{ka}$ . Zanedbáme-li to, co bylo řečeno o prostorovém náboji, můžeme psáti, že elektrostaticky množství elektřiny q nesené uvedenými kondensátorky mřížka — kathoda a anoda — kathoda je dáno vztahem:

$$q = C_{kg} v_g + C_{ka} v_a = C_{kg} \left( v_g + \frac{C_{ka}}{C_{kg}} v_a \right).$$
 1 - 17

Předpokládáme, že pole obou kondensátorů se překládají lineárně, aniž by vzájemně na sebe působila. Nechť totéž množství elektřiny qje neseno náhradní diodou o řídícím napětí  $v_g + \frac{v_a}{\mu}$ ; kapacita náhradní diody vzhledem ke kathodě je stejná jako  $C_{kg}$ ; tedy

$$q = C_{kg} \left( v_g + \frac{v_a}{\mu} \right). \qquad 1 - 18$$

Srovnáním rovnic 1 - 18 a 1 - 17 vidíme, že

$$\frac{C_{ka}}{C_{kg}} = \frac{1}{\mu} = P,$$

$$\mu = \frac{C_{kg}}{C_{ka}}.$$
1 - 19

Ze vzorce pro  $\mu$  je dobře patrna závislost na geometrických rozměrech elektronky .  $\mu$  je tím větší, čím je větší mřížková kapacita, tedy čím je mřížka blíže u kathody a čím má hustší síť. To je ovšem zřejmo i z pouhého názoru. Mřížka blízká kathodě má větší vliv na emitované elektrony a tím i na prostorový náboj.  $\mu$  lze prakticky považovati za konstantní pro určitou triodu.

### 1 — 26. Charakteristiky triody

Protože se nám podařilo rovnicí 1 - 16 převésti případ triody na rovnocennou diodu, mohli bychom za F této rovnice dosaditi stejnou funkcionální závislost jako u sku-

tečných diod. Tedy zákon Langmuirův by řídil průběh anodového proudu i u triody a intensita  $i_a$ by probíhala podle vzorce:

$$i_a = k \left( v_g + \frac{v_a}{\mu} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot 1 - 20$$

Avšak stejné příčiny, které modifikují charakteristiku u diod, způsobují odchylky i u triod. Proto skutečné charakteristiky triody se liší od semikubické paraboly. Exponent výrazu v závorce se prakticky pohybuje v mezích 1,2 2,b, pokud potenciál mřížky zůstává záporným. Vzhledem k neurčitosti analytického vyjádření funkce F dáváme ve většině případů přednost grafickému průběhu proudu  $i_a$ . Tento



Převodní statické charakteristiky vodou chlazené triody Philips M A 12/15 000.

průběh jest dán charakteristikami triody. Na obr. 1 – 40 jsou vyneseny statické převodní charakteristiky velké, vodou chlazené triody Philips MA 12/15 000 ( $V_{\vec{s}} = 21,5$  V,  $I_{\vec{s}} = 79$  A,  $I_s = 11$  A,  $V_a = a\vec{z}$  15 000 V, rozptyl 12 kW,  $\mu = 14$ ), udávající průběh anodového proudu  $i_a$  v závislosti na potenciálu mřížky  $v_g$  měřeném vzhledem ke kathodě a to pro několik hodnot anodového napětí  $v_a$ , které v rozsahu jedné křivky zůstává stálé. Na obr. 1 – 41 jsou vyneseny pro tutéž triodu a nodové charakteristiky průběhu  $i_a$  v závislosti na měnícím se anodovém potenciálu  $v_a$  pro několik hodnot mřížkovéhopotenciálu  $v_g$ , který pro každou křivku zůstává stálý. Sledujeme-li charakteristiky triod i v oblasti kladných mřížkových napětí, objevíme kladný mřížkový proud, jak je naznačeno na obr. 1 - 40. Jakmile se totiž stane mřížka kladnou, přitahuje sama elektrony, takže jejich celkový tok neprolétne jejími otvory, ale část elektronů dopadne na mřížku a dá tak vznik mřížkovému proudu. Jest přirozeno, že anodový proud musí se zmenšiti o proud tekoucí k mřížce, jestliže celkový emisní proud z kathody  $i_o zůstává stejný.$  Proto sečteme-li v této oblasti  $i_a$  a  $i_3$  a vyneseme tento celkový elektronový tok v závislosti na  $v_g$ , obdržíme opět podobné křivky jako pro  $i_a$  v oblasti záporných mřížek.



Anodové charakteristiky triody Philips M A 12/15 000.



Převodní charakteristiky přijímací triody A C 2.

Jednotlivé charakteristiky převodní, pokud jsou v části záporných mřížkových potenciálů, dají se ztotožniti jedna s druhou pouhým došinutím ve směru osy mřížkových napětí (osy X) a to o hodnotu  $\frac{\Delta v_a}{\mu}$  čili P.  $\Delta v_a$ , při čemž  $\Delta v_a$  značí rozdíl jejich anodových napětí. Jinak řečeno: každá změna mřížkového napětí  $\Delta v_g$  může býti kompensována změnou anodového napětí  $\Delta v_a$  za předpokladu, že  $\Delta v_g + \frac{\Delta v_a}{\mu} = 0$  a že  $\mu$  je stálé a nezávislé na velikosti změny mřížkového napětí.

Dosti dlouhá střední přímková část převodní charakteristiky přechází v osu X na počátku a v saturační čáru v horní části více méně volnými oblouky. Při užití triod často se pohybuje pracovní bod charakterisující chod triody v přímkové části charakteristiky a tu pak nechybíme, když v rovnici 1 - 16 nahradíme obecnou funkcionální závislost F prostě úměrností anebo uvažujeme charakteristiky jako by byly přímkové v celém rozsahu. U moderních elektronek přijímacích s kysličníkovými kathodami silně emitujícími pracuje se obyčejně hlu-

boko pod nasyceným proudem a proto horní část charakteristiky odpovídající nasycenému proudu nebývá ani pro tyto elektronky uváděna. Příkladem zde může býti přijímací trioda Philips AC 2, jejíž převodní charakteristiky jsou na obr. 1 - 42. Její hodnoty jsou tyto:  $V_{\vec{z}} = 4.0$  V,  $I_{\vec{z}} = 0.65$  A,  $\mathbf{V}_{a} = 250$  V.

Až dosud uvedené charakteristiky triod se nazývají statickými na rozdíl od dynamických proto, že při nich se mění vždy jen jeden parametr, kdežto v dynamických charakteristikách, jež budou uvedeny později, shrnuta je současně změna jak  $v_g$ , tak i  $v_a$ .



Určení strmosti z převodní charakteristiky.

#### 1 – 27. Strmost a vnitřní odpor triody

Tečna vedená v určitém bodu U statické převodní charakteristiky (na obr. 1–43) a daná parciální derivací (za stálého anodového napětí  $V_a$ ):  $\partial i_a$ 

$$\frac{\partial i_a}{\partial v_g} = S \qquad \qquad 1 - 21$$

definuje t. zv. s t r m o s t (něm. Steilheit, fr. pente, angl. mutual conductance nebo transconductance) triody v daném bodu, která podle definice jest číselně rovna tangentě úhlu  $\alpha$ , který svírá tečna v bodu Us osou X. Jest to hodnota vyjadřující vliv změny mřížkového potenciálu na změnu anodového proudu za stálého anodového napětí  $V_{\alpha}$  a má veliký význam při studiu zesilovačů.

Další důležitou hodnotou v theorii elektronek jest t. zv. v n i tř n í o d p o r e l e k t r o n k y  $R_i$  (něm. innerer Widerstand, fr. resistance intériéur, angl. plate impedance), definovaný jako poměr

$$\frac{\partial v_a}{\partial i_a} = R_i \qquad \qquad 1 - 22$$

čili přírůst napětí anodového, dělený odpovídajícím přírůstkem anodového proudu za předpokladu stálého mřížkového potenciálu. V soustavě anodových charakteristik  $i_a = f(v_a)$  jest  $R_i$  dán jako kotangens úhlu  $\varphi$  tečny v příslušném bodě T (obr. 1 – 44 znázorňující soustavu anodových charakteristik americké triody 2 A 3):

$$R_i = \cot \varphi$$
.

Tak jako strmost S představuje čistý řídicí účinek mřížkového napětí na anodový proud, tak udává převratná hodnota vnitřního odporu  $\frac{1}{R_i}$ samostatný řídicí účinek anodového napětí na anodový poud. Převratná hodnota  $R_i$ 

$$\frac{\partial i_a}{\partial v_a} = \frac{1}{R_i} = \sigma \qquad \qquad 1 - 23$$

se nazývá anodovou vodivostí, jest však termínem ménč užívaným.

Sluší upozorniti na možné nedorozumění při definici vnitřního odporu  $R_i$ . Je to hodnota daná přírůstkem anodového napětí v poměru



Obr. 1 - 44.

 $R_i$  v bodu T jedné anodové charakteristicky americké triody 2 A 3.

k přírůstku anodového proudu a není hodnotou stálou, nýbrž se mění podél charakteristiky. Je to něco zcela jiného než poměr anodového napětí  $v_a$ k anodovému proudu  $i_a$ .



Obr. 1 — 45. Impedance a) lineární a b) nelineární.

Je třeba si uvědomiti, že každá elektronka je t. zv. n e l i n e á r n í součástí (impedancí) obvodu: u ní proud není přímo úměrný napětí a neplatí tedy pro ni zákon Ohmův. Rozdíl mezi lineární a nelineární impedancí je patrný z průběhu proudu i v závislosti na napětí e v obr. 1 — 45. Přímka a) platí pro lineární impedanci (odpor), křivka b) pro nelineární impedanci.

Pojem odporu u nelineární impedance může býti definován různě: a) Jako poměr napětí a proudu v pracovním bodu A (obr. 1-45) e/i. b) Jako  $\frac{de}{di}$ t. j. "tečný" odpor čili náš vnitřní odpor  $R_i$ 

c) Jako poměr spotřebovaných wattů ke čtverci protékajícího proudu watty  $\frac{1}{i^2}$ .

### 1 — 28. Vzájemný vztah mezi $\mu$ , S a $R_i$ .

Vyjádříme-li si  $\mu$  z rovnice 1 — 15 a dosadíme ve jmenovateli i čitateli, dostaneme:

$$\mu = \frac{\frac{\partial u_a}{\partial v_g}}{\frac{\partial i_a}{\partial v_a}} = \frac{S}{\sigma} = S R_i = \frac{1}{P}, \qquad 1 - 24$$

$$S P R_i = 1, \qquad 1 - 25$$

což je t. zv. Barkhausenův vztah mezi veličinami charakterisujícími triodu.

Hodnoty zesilovacího činitele  $\mu$ , strmosti S a vnitřního odporu  $R_i$  jsou kladné.

#### 1 – 29. Poučka o ekvivalentním obvodu elektronky (triody)

Při užití elektronek přivádíme pravidelně na řídicí mřížku proměnlivé napětí o okamžité hodnotě  $v_g$ , které se skládá ze stejnosměrného záporného napětí polaris a čního  $V_g$ , které určuje t. zv. klidový bod







Obr. 1 — 47. Důsledek změny mřížkového potenciálu o d  $v_{g}$ .

na charakteristice K, a ze střídavého napětí o okamžité hodnotě  $e_g$ , jež je vyznačeno ve schematu jako malý bezodporový generátor. V anodovém obvodu je zapojena kromě vysokého stejnosměrného napětí  $V_a$ i zatěžovací impedance  $Z_z$  (obr. 1 – 46), na níž odebíráme užitečné napětí  $e_z$ . Poměr okamžitého anodového potenciálu  $v_a$  k okamžitému anodovému proudu  $i_a$  nikdy nezůstává stálý. Jinak řečeno okamžitý vnitřní odpor triody  $r_i$  se mění v závislosti na  $v_g$ . V seriovém anodovém obvodu: zdroj stejnosměrného napětí  $\mathbf{V}_a$ , zatěžovací impedance  $\mathcal{Z}_z$ a vlastní elektronka působí vnitřní prostor elektronky jako proměnlivý odpor. Mění-li se tento vnitřní odpor elektronky, musí se měniti v důsledku toho i proud proudící uvedeným obvodem. V tom směru je zde úplná analogie s obvodem uhlíkového mikrofonu, u něhož se odpor mění tlakem vzduchu na membráně. Takový obvod s měnitelným odporem se těžko ovládá matematicky. Nicméně problém se zjednoduší, když pomocí poučky o ekvivalentním obvodu nahradíme za jistých podmínek měnící se odpor odporem stálým a měnící se elektromotorickou silou. Tato poučka dá se aplikovati na anodový i mřížkový obvod triody. Důležitější je obvod anodový a proto jej budeme sledovati podle Chaffee [5].

Nepůsobí-li v mřížkovém obvodu žádné střídavé napětí čili  $e_g = 0$ , je dán klidový bod K na statické anodové charakteristice pro  $V_g$  v soustavě  $i_a = f(v_a)$  pouze stejnosměrnými složkami napětí anodového  $V_a$ a mřížkového  $V_g$  (obr. 1 – 47). Změní-li se mřížkové napětí o hodnotu +  $dv_g$  (v důsledku malé změny napětí  $e_g$ ), změní se jak anodový proud  $i_a$  o hodnotu  $di_a$ , tak i anodové napětí  $v_a$  o hodnotu  $dv_a$ , což je spád na napětí způsobený průchodem  $di_a$  impedancí  $Z_z$ . Přírůstek anodového proudu  $di_a$  je dán součtem jednak přírůstku vyvolaného anodovým napětím, jednak přírůstku působeného mřížkovým napětím. Píšeme-li místo diferenciálů konečné malé přírůstky označené  $\Delta$ , dostaneme (podle 1 – 21) rovnici:

$$\Delta i_a = \frac{\Delta v_a}{R_i} + S \Delta v_g \,. \qquad \qquad 1 - 26$$

 $R_i$  můžeme psáti v okolí bodu K jako konstantu, ale ovšem platí to jen pro malé přírůstky  $\Delta$ . Za S můžeme dosaditi  $\frac{\mu}{R_i}$  (z rovnice 1 — 24) a celou rovnici 1 — 26 vynásobíme  $R_i$ :

$$\Delta R_i \ i_a = \Delta v_a + \mu \Delta v_g \qquad \qquad 1 - 27$$

Pracovní bod K na soustavě anodových chrakteristik  $i_a = f(v_a)$  se pohne do nové polohy B, která závisí na vzájemném poměru d $i_a$ , d $v_a$ a d $v_g$ . Rovnice 1 — 27 nepostačí sama k určení velikosti přírůstků, ale s pomocí zatěžovací impedance  $Z_z$  je možno jí užíti.

Budiž  $e_z$  okamžitý rozdíl potenciálů na zatěžovací impedanci  $Z_z$ . Ze schematu 1 — 46 je jasno, že platí podle Kirchhoffova zákona:  $\mathbf{V}_a - e_x - v_a = 0$ ; diferencuji-li:

$$-de_s - dv_a = 0, dv_a = -de_s.$$
 1-28

Vztah mezi de<sub>z</sub> a di<sub>a</sub> je přirozeně zcela určen impedancí  $\mathcal{Z}_s$ . Spojíme-li rovnice 1 - 27 a 1 - 28, dostaneme (při čemž místo diferenciálu píši  $\Delta$ ):

$$\Delta i_a = \frac{1}{R_i} \left( -\Delta e_z + \mu \Delta v_g \right) \text{ cili:}$$
$$\mu \Delta v_g = R_i \Delta i_a + \Delta e_z . \qquad 1 - 29$$

Slovně se dá vyjádřiti tento výsledek takto: malé změny anodového proudu lze počítati tak, že předpokládáme jako by v anodovém obvodu působila elektromotorická síla  $\mu v_g$  a to na obvod obsahující impedanci  $Z_x$  a stálý vnitřní odpor elektronky  $R_i$ . To je poučka o ekvivalentním anodovém obvodu.

Je nutno zdůrazniti, že poučka o ekvivalentním obvodu platí pouze v bezprostředním okolí klidového bodu K, ze kterého vycházíme a který je dán stejnosměrným napětím anodovým  $V_a$  a záporným napětím mřížkovým  $V_g$ , pokud se vnitřní odpor  $R_i$  nemění (nahrazujeme oblouček charakteristiky tečnou v bodu K). Na štěstí bývají charakteristiky elektronek často v dosti velikém rozsahu skoro přímkové, takže pak lze užíti uvedené poučky ve větší oblasti a proto je praktický význam její veliký. Usnadňuje nám převésti nesnadný problém proměnlivého vnitřního odporu na případ stálého odporu  $R_i$ .

#### 1 — 30. Průběh hodnot $\mu$ , $R_l$ a S

 $\mu$  u určité triody jest téměř konstantní, zato strmost S a vnitřní odpor  $R_i$  se značně mění podél charakteristiky. Jestliže však uvažujeme body



Obr. 1 --- 48.

a) Převodní charakteristiky francouzské triody. b) Průběh n, S a R; téže triody.

o témže anodovém proudu na různých charakteristikách téže elektronky, dostaneme hodnoty S a  $R_i$  téměř stejné, což souvisí s tvarovou totožností těchto různých charakteristik. Na skupině statických převodních charakteristik  $i_a = f(v_g)$  nebývá pouhým okem dobře patrna změna hodnot S a  $R_i$  a proto jest lépe změřiti je některou přesnou měřicí metodou a vynésti je jako funkci anodového proudu  $i_a$ .

Příklad průběhu  $\mu$ , S a  $R_i$  vidíme na obr. 1 — 48a (podle Mesny-ho knihy [13.]) pro francouzskou triodu těmito hodnotami:  $V_3 = 24$  V,  $I_3 = 0,08$  A,  $\mathbf{V}_a = 250$  V, normální  $I_a = 5$  mA,  $\mathbf{V}_g = -13,5$  V (běžné). Na obr. 1 — 48b jsou převodní charakteristiky téže triody.

#### 1 — 31. Sekundární emise

Působení clektronek může často vykazovati nepravidelnosti, jejichž příčinou jsou t. zv. sekundární elektrony, někdy nazývané paprsky delta. Jestliže totiž elektrony primární, t. j. emitované žhavou kathodou, dorazí na anodu, mohou nárazem na její kovový povrch sděliti elektronům jej skládajícím značné rychlosti, jež jim umožní překonati výstupní potenciál kovu anody. Tyto sekundární elektrony vystoupí tedy z anody a o jejich dalším osudu rozhoduje rozdělení potenciálu uvnitř elektronky. Znatelná emise sekundárních elektronů počíná při anodovém potenciálu asi 10 V, zvětšuje se se stoupajícím přirychlujícím napětím a dostupuje maxima asi 500 V; při ještě větších napětích sekundární emise pak opět poněkud klesá. Jediný primární elektron může uvolniti z kovu terče, na který dopadl, až 8 — 10 sekundárních elektronů.

Mimo vysloveně sekundární emisi rozeznává se tak zv. ú plný o draz (totální reflexe), jenž nastává i při napětích menších než 10 V a větších než 2 V s maximem při 6 V. Jest to zjev výstupu elektronů z anody uvolněných primárními elektrony o poměrně malé rychlosti. Úplně odražené elektrony vystupují s toutéž rychlostí, jakou měly elektrony primární, které jim daly vznik.

Sekundární elektrony mají zpravidla menší rychlost než elektrony primární. Tak sekundární elektrony vyvolané primárními o rychlostech odpovídajících 100 — 1000 elektronvoltů mají průměrně rychlost pouze 5 — 15 elektronvoltů a proto nenesou velké energie. Nemohou proto ani naběhnouti proti potenciálnímu rozdílu 20 — 40 V, ale zato skoro vždy překonají výstupní potenciál 1 — 4,5 V při výstupu z anody. Sekundární emise v elektronkách není omezena jenom na anodu. U moderních kysličníkových kathod může část silně emitujícho povlaku přesublimovati na mřížku nebo i anodu, čímž se usnadňuje sekundární emise jak z mřížky tak i z anody, zvláště je-li mřížka značně zahřívána. Na prvý pohled překvapuje to, že maximum sekundární emise vyvolávají elektrony s poměrně malou rychlostí. Nutno však uvážit, že
velmi rychlé elektrony vniknou poměrně hluboko do bombardované elektrody a i když předají při srážce značnou energii elektronům v elektrodě, nedostanou se již tyto sekundární elektrony k povrchu a nemohou proto z něho vystoupit.

U diody přítomnost sekundárních elektronů téměř nepozorujeme, neboť jejich kinetická energie nestačí, aby dospěly až ke kathodě. Proto se jejich vliv projeví prostě změnou prostorového náboje a tím i celkem málo znatelnou změnou průběhu anodové charakteristiky.

U triody jest tomu jinak v případě, když mřížka se ocitne na kladném potenciálu, tím přitahuje elektrony a mřížkový proud stoupá, zatím co

anodový proud se zmenšuje. Jestliže  $v_g$ převýší  $v_a$ , může se dokonce anodový proud převrátiti, jak ukazuje obr. 1 — 49. Charakteristika vykáže klesající oblast, odpovídající zápornému odporu, nebot se stoupajícím anodovým napětím klesá anodový proud. Vnitřní odpor  $R_i$ takto pracující triody v části anodové charakteristiky a b má hodnotu zápornou. Tohoto zjevu využívá se v t. zv. dynatronu k výrobě netlumených oscilací.

V praxi jest se obávati neblahého vlivu sekundární emise zvláště u vysílacích elektronek. Při anodových napětích větších než asi 50 V, kdy již se vyskytují

hojně sekundární elektrony, může nastati náhlé přeskočení proudu z anody na mřížku, jakmile klesne anodové napětí pod napětí mřížky. Následek tohoto zjevu jest labilní stav, při němž může nastati probití elektronky. Často současně též vznikají t. zv. divoké oscilace.

Sekundární emise může také vésti k různým paradoxním zjevům. Tak při uvedeném "přeskočení" anodového proudu na mřížku nemusí se vůbec změniti rozžhavení anody, třebaže anodový proud zmizel.  $i_a$  se totiž měří ve vnějším obvodu a jest dáno součtem (s ohledem na znaménko) elektronů primárních a sekundárních. Rovnají-li se jejich množství, neteče ve vnějším anodovém obvodu žádný proud a potřebný výkon se odebírá z mřížkové baterie. Anoda zůstává při tom rozžhavena rozptýlenou pohybovou energií elektronů primárních. Podobně u vysílacích elektronek se často zahřívá mřížka, ačkoliv mřížkový proud vnější jest zcela nepatrný.

## 1 — 32. Roentgenovy paprsky — Vliv radioaktivních látek

Při dopadu velmi rychlých elektronů na anodu mohou též vznikati elektromagnetické vlny ve formě Roentgenových paprsků. Ovšem



Obr. 1 – 49. Anodová charakteristika vykazující záporný odpor v části *a*–*b*.

u normální Roentgenovy lampy se užívá anodového napětí řádově několika 100 000 voltů, kdežto nejvyšší napětí užívaná u vysílacích elektronek jsou 20 000–25 000 voltů. Při tom vznikají Roentgenovy paprsky jen velmi slabé a měkké, takže se jejich existence prakticky ani nedá zjistiti.

U výbojek a obloukových usměrňovačů mohou se uplatňovati svým vlivem paprsky alfa a gama, vznikající při rozkladu radioaktivních látek, jejichž stopy se mohou dostati na př. do skla baňky a do elektrod. Účinek paprsků alfa a gama se pak projeví jako počáteční ionisace plynů v baňce, jež působí vodivost i když není jiná zjevná příčina ionisace.

### 1 – 33. Působení magnetických polí

Na proud elektronů emitovaných rozžhaveným vláknem lze působiti magnetickým polem. Tohoto zjevu jest užito u speciálních elektronek:



Magnetron.

*magnetronů*, u nichž se tok elektronů ovládá magnetickým polem místo mřížkou. Typický magnetron sestává z válcovité anody podél rozříznuté, aby v ní nemohly vznikati vířivé proudy, a z osově montovaného katho-





Anodový proud magnetronu jako funkce intensity magnetického pole *H*.

dového vlákna. Obě elektrody jsou umístěny ve skleněné vyčerpané baňce jako u normální diody (obr. 1 - 50). Magnetron se zasune do magnetující cívky a působí jako ventil ovládaný magnetickým polem. Intensita magnetického pole vykazuje určitou kritickou hodnotu ozna-

čenou  $H_k$  na obr. 1 — 51, na němž je naznačen průběh anodového proudu magnetronu  $i_a$  při určitém anodovém napětí  $\hat{V}_a$ , které jest drženo stálé, v závislosti na měnící se intensitě magnetujícího pole H, jehož směr spadá do osy vlákna. Pod kritickou hodnotou není anodový proud téměř vůbec ovlivňován magnetickým polem. Jediný účinek tak slabého magnetického pole jest, že elektrony neletí od kathody k anodě v přímce, nýbrž v křivce (na př. a) na obr. 1 - 50), ale všechny dospějí cíle. Překročí-li se i o málo kritická hodnota magnetického pole, nedospějí elektrony vůbec k anodě v důsledku odchylování z přímkové dráhy kolmo na ni a směr magnetického pole (křivka b).) Elektrony opisují uzavřené dráhy a vracejí se ke kathodě, což se projeví poklesnutím anodového proudu téměř na nulu. Vzhledem k tomu, že energie potřebná k magnetování je menší než výkon ovládaný v anodovém obvodu ventilovým působením magnetronu, lze užíti této elektronky k zesilování. Kromě toho hodí se právě popsaný magnetron i k výrobě oscilací, avšak o poměrně nízké frekvenci. Pro výrobu kmitů o vysokých kmitočtech užívá se magnetronů, u nichž anoda je rozštěpena na několik úseků (angl. split anode magnetron). Magnetrony s rozštěpenou anodou působí dobře i na frekvencích 100 Mc/s ( $\lambda = 3$  m) a vyšších, jak poznáme v kapitole 5 - 16.

## 1 — 34. Několikamřížkové elektronky – Tetrody

Z triody vyvinula se během doby celá řada elektronek s větším počtem mřížek. Třebaže je totiž trioda elektronkou universální, vykazuje přece



určité nedostatky, zvláště užívá-li se jí jako zesilovače. Nepříjemná její vlastnost spočívá v tom, že přes vnitřní kapacitu mezi mřížkou a



Obr. 1 — 54. Zapojení triody jako zesilovače.

anodou  $C_{ga}$  přenáší se vždy z anodového obvodu zpět na mřížkový obvod část energie z výstupu, nastává t. zv. reakce a při větších zesíleních se elektronka sama rozkmitá. K zamezení kmitání zesilovačů byly nalezeny sice různé druhy neutralisace, při níž se na mřížku přivádí kompensační napětí rušící napětí reakční, ale u jednotlivých zesilovačů je neutralisace účinná jen pro určité pásmo frekvencí.

Radikálním krokem k odstranění příčiny rozkmitávání zesilovačů

byla konstrukce elektronky o dvou mřížkách čili tetrody. Na obr. 1-52 vidíme na schematickém označení tetrody, že mezi vlastní mřížku řídící  $M_1$  a anodu A byla u tetrody vložena další mřížka  $M_2$  stínicí (něm. Schirmgitter, fr. grille écran, angl. screen grid). Řez tetrodou je na

obr. 1 – 53. Stínicí mřížka jest zhotovena tak, že nepřekáží příliš toku elektronů, avšak současně tvoří elektrostatické odstínění mezi anodou

a řídicí mřížkou. Za tím účelem vytvoří se ve formě jemně vinuté sítky. Na stínicí mřížku se zapojuje obyčejně kladné napětí vzhledem ke katodě V<sub>st</sub> a to o něco nižší než je hodnota anodového napětí  $V_a$ . Aby se mezi stínicí mřížkou a kathodou nemohla vytvořiti žádná střídavá napětí, zvláště o těch frekvencích, jež se zesilují, spojuje se stínicí mřížka s kathodou pomocí dosti velikého kondensátoru můstkového (angl. bye-pass condenser). Můstkový kondensátor jest volen tak, aby střídavá napětí v něm nalezla zkrat. Tedy pro střídavá napětí jest stínicí mřížka na stejném potenciálu jako kathoda. Vložením stínicí mřížky zmenší se vnitřní kapacita u tetrody asi na hodnotu 0.01 pikofaradu, kdežto u přijímací triody téže konstrukce by byla asi 8-10 pikofaradů. Toto zmenšení vnitřní kapacity umožňuje dosáhnouti tetrodou daleko větších zesílení než triodou.

Pro lepší pochopení vlivu vnitřní kapacity a jeho odstranění sledujme

zapojení triody a tetrody. a) Trioda. Nakreslíme na obr. 1 - 54 pouze ty obvody zesilovače, které jsou směrodatné pro zesílení. Napájecí obvody jsou vždy vytvořeny tak, aby představovaly pro zesilované střídavé proudy velikou impedanci a proto je můžeme při naší úvaze zanedbati. Překreslíme si nyní obr. 1 – 54. respektujíce pouze vnitřní

vslupi

obvoc



c) Zjednodušené náhradní

schema zapojení tetrody.

Obr. 1 — 56.

výstupn

obvod



a) Zapojení tetrody jako zesilovače.





Náhradní schema triody.

kapacity (obraz 1 — 55).  $C_{ga}$ ,  $C_{gk}$  a  $C_{ak}$  zastupují triodu a znamenají postupně: kapacitu mřížka — anoda, mřížka — kathoda a anoda — kathoda. Obvod anodový a mřížkový jsou u triody zřejmě vzájemně mezi sebou vázány kapacitně.

b) U tetrody máme zapojení podle obr. 1 - 56a. Na obr. 1 - 56b jest uvedeno náhradní schema, které je možno ještě více zjednodušiti, jak naznačeno v obr.

Jak naznaceno v obr. 1 — 56c. Vstupní a výstupní obvod u tetrody zřejmě nemají prakticky společné impedance a nejsou tedy spolu vázány.

Jest přirozeno, že stínicí mřížka stíní elektrostaticky i prostorový náboj mezi kathodou a stínicí mřížkou před účinkem anody. Prostorový proud totiž závisí hlavně na elektrickém poli v těsné blízkosti kathody. kde se vždy tvoří hlavní prostorový náboj. Aby elektrony byly odssávány působením urychlujícího kladného stejnosměrného potenciálu, jest právě nutno dáti stínicí mřížce kladný potenciál. Anoda zde hraje zcela pasivní úlohu --- nemůže míti prakticky vlivu na



celkový prostorový proud odssávaný z kathody. Sbírá prostě elektrony, které prolétly stíněním. To jest dobře patrno na obr. 1 — 57 na křivce  $I_c$ pro  $V_g = -1.5$  V; křivky celkového prostorového proudu  $I_c$  jsou tak ploché, že jsou téměř úplně nezávislé na změnách anodového napětí. Potenciál na stínicí mřížce bývá o něco nižší než na anodě vzhledem k větší blízkosti stínicí mřížky ke kathodě. Elektrony letící k anodě jsou částečně zachyceny stinicí mřížkou, částečně prolétnou jejími oky a dospějí až k anodě, čili objeví se anodový proud  $i_{\alpha}$  stejně jako slabší proud stínící mřížky  $i_{st}$ .

Zavedení stínicí mřížky má zřejmý vliv na vnitřní odpor  $R_i$  a zesilovací činitel  $\mu$ . Při tom se strmost S, definovaná působením mřížkového potenciálu na anodový proud, podstatně nezmění.

Naproti tomu stínění téměř odstraní vliv anodového napětí na prostorový náboj v okolí kathody. Dokonalé stínění by potlačilo tento vliv úplně a pak by byl anodový proud  $i_a$  nezávislý na anodovém napětí  $v_a$ . Anodová vodivost by byla:

$$\sigma = \frac{\partial i_a}{\partial v_a} = 0$$
 anebo:  $R_i = \frac{1}{\sigma} = \infty$ .

U skutečných tetrod stínění není dokonalé a proto bývá  $R_i = 400\ 000$  až 1 000 000 ohmů.

Z Barkhausenova vztahu (rovnice 1-25) plyne:

$$\mu = \frac{S}{\sigma}.$$

U tetrody dokonale stíněné by platilo:  $\mu = \frac{S}{O} = \infty$ . Ve skutečnosti anodová vodivost není nulová a  $\mu$  u tetrod bývá řádově rovno 400. Až dosud uvažované provedení a zapojení tetrody jest nejčastější.

### 1 — 35. Tetroda s potlačeným prostorovým nábojem

Tetroda může býti zapojena i jinak. Vnitřní mřížka  $M_1$  (obr. 1 – 52), kterouž jsme dříve uvažovali jako řídicí, může dostati stálý kladný náboj, následkem čehož elektrony jsou odssávány z kathody větší rychlostí. Druhá či vnější mřížka  $M_2$  slouží pak jako řídicí. Takto je zmenšen záporný prostorový náboj v bezprostřední blízkosti kathody a menší anodové napětí postačí k přitažení elektronů na anodu. Vnitřní odpor elektronky se sníží a strmost se zvětší. Takto zapojená vnitřní mřížka se nazývá mřížkou prostorového náboje, elektronky pak tetrodami s potlačeným prostorovým nábojem.

Působení mřížky prostorového náboje si můžeme představiti takto: její vliv sestává především z toho, že se větší počet elektronů vyssaje z prostorového náboje v bezprostřední blízkosti kathody. Některé z těchto elektronů jsou ihned přitaženy mřížkou prostorového náboje, ale mnoho jich projde jejími otvory do prostoru v blízkosti řídicí mřížky  $M_2$  a zastaví se poblíže ní, takže se tam vytvoří nový prostorový náboj. Ten vytvoří jakousi v i r t u a l n í k a t h o d u, ze které se odssávají elektrony za současného působení potenciálu mřížky řídicí a anodového napětí. Zesilovací činitel a vnitřní odpor této elektronky se určí, uvažujeme-li virtuální kathodu jako kathodu skutečnou. Virtuální kathoda má veliký průměr a je blízko u řídicí mřížky, takže tato tetroda má značně menší  $R_i$  než odpovídající trioda se stejným zesilovacím činitelem. Anodový proud tetrody s mřížkou prostorového náboje vykazuje skoro stejný průběh v závislosti na  $v_g$  a  $v_a$  jako trioda. Proud mřížky prostorového náboje bývá o něco větší než proud anodový.

I obyčejné stíněné tetrody lze užíti v zapojení s mřížkou prostorového náboje, pro kterou se vezme vnitřní mřížka  $M_1$  a mřížka  $M_2$  pak slouží za řídící, avšak takto zapojená tetroda nemá obyčejně vlastností elektronky zvláště konstruované pro ten účel. Příčina je v tom, že u obyčejné stíněné tetrody je kapacita mezi stínicí mřížkou a anodou příliš veliká, protože stínicí mřížka obklopuje úplně anodu. Získaný zesilovací činitel bývá pak pro většinu případů příliš veliký.

Tetroda v zapojení s mřížkou prostorového náboje je zásadně dobrý zesilovač schopný velikého zesílení, ale při malém výkonu. Zesílení je veliké následkem malého vnitřního odporu při velikém zesilovacím činiteli. Výkon je omezen hlavně větším zakřivením charakteristik než u triody, které působí skreslení při silnějších signálech. Největší výhodou tetrody s potlačeným prostorovým nábojem je malé potřebné anodové napětí; velkého zesílení se dosáhne s anodovým napětím pouhých 6–10 voltů a tím je předurčena tato tetroda pro přenosné přístroje napájené z baterií.

## 1 — 36. Charakteristiky stíněných tetrod

Stíněné tetrody se vyznačují velkou vadou, jež spočívá ve zhoubném vlivu sekundární emise. U diod a triod se neprojevuje vliv sekundárních elektronů vypuzených z anody nárazem elektronů primárních tak nepítznive, neboť v okolí anody není žádná kladně nabitá elektroda, která by pritahovala sekundární elektrony. Normálně tedy jsou sekundární elektrony opět přitaženy zpět na anodu. U tetrod však jest blízko anody kladně nabitá stínicí mřížka. Ta silně přitahuje sekundární elektrony, zvláště když potenciál anody klesne pod kladné napětí stínicí mřížky. Tento účinek snižuje anodový proud a omezuje možný rozkmit napětí na anodě. Proud stínicí mřížky současně souhlasně stoupá. Dostoupí-li potenciál anody opět potenciálu stínicí mřížky, jenom málo sekundárních elektronů vymrštěných velikou rychlostí může dosáhnouti stínicí mřížky. Proto anodový proud rychle stoupá na svou normální hodnotu. Při dalším zvyšování anodového potenciálu projeví se poněkud vliv sekundárních elektronů emitovaných stínicí mřížkou. Ty jsou přitahovány anodou a anodový proud poněkud stoupá.

Na obr. 1 — 57 jsou naznačeny charakteristiky americké tetrody o těchto hodnotách:  $V_a = 180$  V, napětí stínicí  $V_{st} = 75$  V a napětí řídicí mřížky  $V_g = -1.5$  V. To odpovídá pracovnímu bodu P. Anodový proud jest 5,5 mA a anodový odpor  $R_i = 400\,000$  ohmů. Na křivkách jsou dobře patrny "s c h o d y" jak u proudu anodového  $i_a$ , tak i stínicí mřížky  $i_{st}$ . Anodový odpor rychle klesá, přibližuje-li se anodové napětí od vyšších hodnot k napětí stínicí mřížky. Součtem hodnot  $i_{st}$ a  $i_a$  se dostane téměř stálé  $i_c$ .

Je-li tetrody využito tak, že okamžité anodové napětí zabíhá do oblasti rychle klesajícího anodového proudu, nastane velké skreslení výstupních napětí. To jest velký nedostatek tetrod, neboť vyžadují značně vyššího anodového napětí než jest napětí stínicí mřížky.

U tetrod a stíněných elektronek vůbec jest zajímavo, že pro dané hodnoty stejnosměrných napětí na elektrodách hodnoty anodového odporu a zesilovacího činitele  $\mu$  jsou hlavně určeny faktory, které nezávisí na geometrii a konstrukci elektronek. To je zcela odlišné od triod, u nichž anodový odpor a zesilovací činitel jsou přímo určeny rozměry elektronek.

Schod na charakteristikách tetrody omezuje značně možnost jejího užití, neboť nelze dovoliti anodovému napětí, aby pokleslo pod napětí



stínicí mřížky bez nebezpečí silného skreslení. Jedna cesta k zdokonalení tetrody vede přímo ke kořenu zla: k odstranění vzniku sekundární emise na anodě. Tak v Americe byla vykonstruována tetroda se zvláštní žebrovitou strukturou uvnitř anody, která má za účel zmenšiti sekundární emisi. Je to elektronka druhu č. 48, jíž se užívalo na koncových stupních přijimačů. Bývá nazývána "semipentodou" a její řez je patrný na obr. 1 --- 58. Žebra na vnitřní straně anody tvoří jakési kapsy přibližně o stejnosměrném potenciálu. Z nich jen stěží mohou uniknouti elektrony sekundární,

neboť nemají veliké energie. Elektronka čís. 48 chová se proto spíše jako pentoda a je schopna dosti velikého výkonu. Dnes má však jen podružný význam, neboť ji zatlačila daleko lepší tetroda svazková, jež bude popsána později.

### 1 - 37. Pentody

Jiná cesta k zdokonalení tetrody vede k zneškodnění sekundárních elektronů, které již jednou vystoupily z anody. Potlačení vlivu sekundární emise se dosáhne přidáním další mřížky mezi mřížku stínicí a anodu. Je to mříž k a hradicí nebo s u presor (něm. Bremsgitter, angl. suppressor grid, franc. grille d'arrêt); bývá nejčastěji přímo spojena skathodou. Někdy toto spojení bývá již provedeno uvnitřelektronky, ale často se též hradicí mřížka vyvádí zvláštním dotekem na patici, aby se jí dalo užíti případně při modulaci nebo regulaci zesílení. Tak vzniká pentoda: elektronka o třech mřížkách. Řez pentodou a schematické označení je na obr. 1 - 59. Mřížky značí:  $M_1$  řídící,  $M_2$  stínicí a  $M_3$  hradicí. Vzhledem k anodě jest hradicí mřížka na značně záporném potenciálu a proto odráží sekundární elektrony vzniklé na anodě zpět k ní.

Tím se vyhladí křivky anodového proudu v závislosti na mřížkovém napětí. Na obr. 1 — 60 je naznačena charakteristika americké tetrody RČA 32; na obr. 1 — 61 jest charakteristika pentody RCA 34. Obě elektronky se liší jedině hradicí mřížkou; srovnáme-li je, je dobře patrna výhoda pentody. Anodový proud pentody  $i_a$  probíhá plynule, bez schodu a to ve své větší části téměř rovnoběžně s osou X na důkaz, že anodové napětí ve větší části nemá skoro vlivu na prostorový proud. To je podstatný rozdíl ve srovnání s triodami, jejichž anodové charakteristiky probíhaly sklo-

něny k ose anodových napětí (X).



Obr. 1 – 59. Řez pentodou a její schematické označení.



americké tetrody č. 32.

S právě uvedenou vlastností souvisí i vzhled soustavy převodních charakteristik pentody; vyznačují se zhuštěním, neboť charakteristiky pro různá anodová napětí se od sebe mnoho nevzdalují.

Typický průběh anodových a převodních charakteristik pentody je naznačen na obr. 3 - 43.

Hradicí mřížka  $M_3$  vytváří mezi stínicí mřížkou  $M_2$  a anodou A potenciálové minimum, které však nemusí býti níže pod napětím stínicí mřížky  $\mathbf{V}_{st}$  než asi o 10–20 V. Kdybychom volili potenciálové minimum značně nižší, znemožňovali bychom i většině primárních elektronů cestu k anodě. Protože mřížka hradicí bývá nejčastěji na nulovém potenciálu kathody, je třeba ji vytvořiti jako řídce vinutou mřížku, aby efektivní potenciálové minimum jí vyvolané nebylo příliš nízké. Nejlépe věc osvětlí příklad přijímací vysokofrekvenční pentody pro zesilování napětí podle Strutta: řídící mřížka bývá zhotovena z drátku tlouštky 60  $\mu$  se stoupáním 0,33 mm; bývá vzdálena od kathody asi 0,3 mm. Mřížka stínicí bývá ve vzdálenosti aspoň 1 mm od řídicí, je vinuta z drátku téže tlouštky a se stoupáním 0,25 mm. Mřížka hradicí je ve větší vzdálenosti od stinící mřížky než 2,5 mm, má drátek o tlouštce 120  $\mu$  a stoupání 1,35 mm. Mezi hradící mřížkou a anodou bývá vzdálenost asi 4 mm.

Strmost běžných přijímacích pentod je S = 2 až 3 mA/V, pro televisní zesilovače se vyrábějí pentody mající S = 8 - 12 mA/V.





Pentoda je nyní nejdůležitější elektronkou pro zesilování na všech frekvencích. Důležitým požadavkem u ní vždy jest, aby měla co nejmenší kapacitu  $C_{g1a}$  mezi mřížkou řídicí a anodou: několik tisícin pikofaradu. Proto přesahuje obyčejně stínicí mřížka značně mřížku řídicí a tvarově jest tak přizpůsobena, aby mřížkový přívod byl odstíněn od anody. Aby pak ani s vnější strany nemohla nastati vazba mezi anodou a řídicí mřížkou.

bývají skleněné evropské elektronky postříkány na povrchu kovovým vodivým povlakem, který se spojuje se zemí přes nožku patice, případně u amerických elektronek se nasouvá přes ně ochranný plechový plášť rovněž spojený se zemí. U kovových elektronek je stínění uskutečněno samotnou baňkou. Aby se  $C_{gla}$  nezvětšilo přívody, je třeba vyvésti mřížku řídicí na opačném konci než anodu. U většiny elektronek se skleněnou baňkou i u amerických elektronek kovových bývá řídicí mřížka na vrcholu baňky, ostatní elektrody jsou vyvedeny paticí na opačném konci baňky.

Kromě uvedených pentod pro zesilování napětí, jichž hlavním úkolem je odevzdati co nejvyšší napětí, užívá se v přijímačích na koncových stupních t. zv. koncových pentod, jichž úkolem je dodati amplionu určitý nízkofrekvenční výkon. Konstruktivně se liší od vf pentod dosti značně, neboť do výstupního obvodu musí odevzdati výkon při poměrně nízkém napětí, ale se značným proudem. Uvádíme podle Strutta případ nf pentody druhu A L 5. Má kathodu průměru 4  $\times$  2,1 mm a délky 34 mm, nepřímo žhavenou 4 V. Mřížky jsou elipsovité těchto osových rozměrů:  $M_1$  3,3  $\times$  6,7 mm,  $M_2$  5,6  $\times$  9,8 mm,  $M_3$  12,3  $\times$  15,0 mm. Anoda je průměru 15,3  $\times$  22 mm a délky 34 mm. Mřížky jsou dále vyznačeny tloušťkou drátu v µ, stoupáním v mm a počtem závitů takto:  $M_1$  60, 0,63, 58,  $M_2$  80, 1,2, 30,5, a  $M_3$  125, 4,5, 7.5. Anodové charakteristiky koncové pentody AL5 jsou vyznačeny na obr. 1 - 62.



Anodové charakteristiky koncové pentody. A L 5.

Pentod se užívá čím dále tím více i pro zesilování výkonů vysokofrekvenčních, tedy na vysilačích a jejich vývoj směřuje stále k vyšším výkonům. Při jejich užití odpadá většinou nepohodlná neutralisace zesilovacích stupňů. Kromě toho poskytují výhodu snadné modulace na hradicí mřížce. Za příklad velké vysilací pentody může sloužiti vodou chlazená pentoda Philips PA 12/15 těchto údajů:  $V_{z} = 22$  V,  $I_s = 80 \text{ A}, V_{a max} = 12 000 \text{ V}$ . Nasycený proud (anodový)  $I_s = 11 \text{ A},$  $\mathbf{V}_{st max} = 2000 \text{ V}, \text{ maximální anodový rozptyl } \mathcal{N}_r = 12 \text{ kW} (\text{zkoušený})$  $\mathcal{N}'_r = 15 \text{ kW}$ , maximální rozptyl na stínicí mřížce  $\mathcal{N}_{st}$  (=  $\mathbf{V}_{st}$ .  $I_{st}$ )= = 1.5 kW, největší S = 10 mA/V,  $C_{elg} = 0.05 \text{ pF}$ , délka 614 mm a průměr 245 mm.

Odrůdou přijímacích vf pentod jsou selektody čili expon e n c i á l n í pentody. Jejich charakteristika převodní vykazuje dole pozvolný ohyb a) na rozdíl od obyčejných triod nebo pentod b) na obr. 1 – 63. Takového ohybu charakteristiky se docílí na př. tím, že rozteč

závitů spirálky řídící mřížky se postupně mění od konců ke středu. V části b) obr. 1 - 64 je zesílení veliké: malé záporné mřížkové napětí stačí k zastavení toku elektronů; v části a) je zesílení menší. Jiný způsob k docílení exponenciální charakteristiky je vynechání několika závitů v řídící mřížce - tedy otvor, jímž může projíti část elektronů i při záporné mřížce. Selektod se užívá hlavně pro regulaci zesílení u vf stupňů přijimačů. Pracovní bod se posunuje na dynamické charakteristice pomocí polarisačního napětí od prava do leva, má-li se docíliti



Strmost selektody AF3 jako funkce polarisace řídící mřížky. ka selektody.

zeslabení příjmu: mění se tak strmost. Výkyvy přenášených napětí nesmí ovšem ani u selektody býti veliké, aby nenastalo skreslení amplitudové a případně nepříjemný přeslech čili intermodulace. U běžných triod a pentod je ohyb b) ostrý a i při malých napětích se již projeví vliv křivosti.

Změna strmosti S u selektody AF3 je naznačena na obr. 1-65v závislosti na polarisaci řídicí mřížky (podle Philipsova katalogu). V anglické literatuře se označují selektody jako elektronky s proměn-

livým  $\mu$  (variable  $\mu$  tubes).

## 1 — 38. Koplanární elektronka

Mezi tetrody patří i koplanární elektronka. Lze si ji představiti jako triodu, mezi jejíž spirálové závity mřížky  $M_1$  byla vložena další mřížka  $M_2$  vinutá jako spirálka téhož průměru a stejného stoupání. Má tedy koplanární elektronka dvě mřížky prakticky stejné v téže válcové ploše - odtud název koplanární. Slouží 1. k detekci silnějších vf signálů a 2. k zesilování výkonu na koncových stupních přijimačů. Při tomto druhém užití je jedna mřížka na poměrně vysokém kladném napětí, kdežto druhá je zapojena jako mřížka řídicí se záporným předpětím. Kladná mřížka odssává mohutně elektrony od kathody, ale jejich tok je ovládán řídicí mřížkou. V důsledku toho má koplanární elektronka anodový proud obdobně závislý jako stíněná tetroda, ale s tím rozdílem, že se u ní jeví malá tendence vyssávati sekundární elektrony z anody ke kladné mřížce, i když její kladný potenciál je větší než na anodě. To je důsledek stínicího účinku záporně nabité řídicí mřížky. Pokud jde o zesílení výkonu, blíží se koplanární elektronky pentodám.

### 1 — 39. Svazkové elektronky

Před druhou světovou válkou rozšířily se velmi, hlavně ve Spojených státech, t. zv. elektronky svazkové (beam tubes), které byly zvláště vyrobeny pro koncové stupně nízkofrekvenčních zesilovačů napájejících ampliony. Jsou to v podstatě tetrody, které ačkoliv nemají skutečné hradicí mřížky, vykazují charakteristiky obdobné pentodám a v mnohém je dokonce předstihují. Hradicího účinku u nich se dosahuje potenciálovým minimem mezi stínicí mřížkou a anodou, které vzniká prostorovým nábojem, tedy vlastním průtokem elektronů. Zvláště pečlivě je vykonstruován tvar jednotlivých elektrod. Elektrony neprolétají mezi kathodou a anodou více méně náhodně, jak tomu je u obyčejných elektronek, ale jsou soustředěny do přesně vymezených pramenů čili svazků (beams). Mřížka řídicí a stínicí jsou zhotoveny velmi přesně o stejné rozteči a stejném stoupání a i při montáži je dbáno toho, aby obě tyto mřížky byly v přesném ,,zákrytu".

Myšlenky užité při vytvoření svazkových elektronek jsou nové a velmi důležité pro další vývoj elektronek vůbec. Proto si všimneme blíže typické americké svazkové tetrody druhu 6L6. Pro lepší pochopení působení svazkových elektronek vrátíme se ještě k principu pentod. Vytvoří-li se hradicí mřížka pentody  $M_3$  jako velmi jemné a husté pletivo, nastává přílišný hrad cí účinek a anodový proud při nízkých anodových napětích je malý. Je-li naopak hradicí mřížka vyrobena jako síťka s velikými otvory, stoupne anodový proud za těchže okolností, protože se zvětší oblast kladného potenciálu. Současně se však projeví vliv sekundární emise již při vyšších anodových napětích, neboť potenciálové minimum v rovině supresoru se zmenší (setře).

Pletivo supresoru se volí prakticky u pentod ták husté, aby se právě odstranily zjevy sekundární emise při normálně vyžhavené kathodě. Kdybychom však takto, normálně vyhovující pentodu žhavili méně a to tak, že by kathodová emise nebyla dostatečná, objevil by se ihned na anodových charakteristikách vliv sekundární emise jako typický "schod" tetrody. To ukazuje, že záporný prostorový náboj vytvářený elektrony uvnitř elektronky přispívá značně sám sebou k potlačení účinků sekundární emise. Logická úvaha vede k tomu, že dalším zvýšením hustoty elektronů lze dosáhnouti v prostoru dostatečného potenciálového minima mezi stínicí mřížkou a anodou, které samo o sobě bez skutečného fysického supresoru postačí k vrácení sekundárních elektronů k anodě a tím i k potlačení účinků sekundární emise.

Vznik potenciálového minima lze vysvětliti nejlépe na příkladu diody, kterou pro jednoduchost si můžeme mysliti s rovinnými elektrodami. Průběh potenciálu diody mezi její kathodou a anodou je naznačen na obr. 1-66. Bez elektronů (při zhaslé kathodě) je potenciál mezi elektro-



dami úměrný vzdálenosti, tedy průběh potenciálu v prostoru mezi kathodou a anodou je přímkový, jak naznačeno tečkovaně. Je-li však kathoda dostatečně žhavá, vytvoří vystupující elektrony záporný prostorový náboj, kterým se snižuje potenciál mezi kathodou a anodou, takže jeho průběh probíhá podle křivky *a*. Při veliké emisi může nastati i případ průběhu potenciálu podle křivky *b*, která ukazuje, že v bezprostřední blízkosti kathody se vyskytuje dokonce potenciál záporný, tedy nižší než je potenciál kathody. Obecně platí pravidlo,že hustota elektronů v daném proudu je nepřímo úměrná jejich rychlosti. Z kathody vystupují elektrony vždy poměrně o malé rychlosti, v krajním případě ji můžeme pokládati za nulovou. Gradient potenciálu u vlákna je nulový a vzrůstá úměrně se vzdáleností.

Uvažme nyní případ triody s rovinnými elektrodami a kladnou mřížkou. Za účelem zjednodušení předpokládáme, že elektrony mají stejnoměrnou rychlost, mřížka je uprostřed mezi kathodou a anodou a nenastává sekundární emise. Mřížka sama je vytvořena tak, že pohlcuje jen nepatrně elektronový tok v obou směrech. Je-li anoda na nulovém potenciálu (obr. 1 - 67), je rozdělení potenciálu symetrické po obou stranách kladné mřížky, jak vyznačuje křivka *I*. Elektrony právě dospějí na anodu. Při kladnější anodě nastane rozdělení potenciálu jak je naznačeno na témže obrazu křivkami *II* a *III*.

U pentody, jak jsme poznali, odstranil se vliv sekundárních elektronů hradící mřížkou čili supresorem, vloženým mezi mřížku stínicí a anodu, jímž se vytváří v jeho rovině potenciálové minimum. Obraz 1 – 68 ukazuje průběh potenciálu uvnitř typické koncové pentody pro nulový



potenciál řídicí mřížky, normální napětí stínicí mřížky  $V_{st} = 250 V$ a několik hodnot anodového napětí za předpokladu, že hradicí mřížka je na nulovém potenciálu. U mřížck se přirozeně liší efektivní potenciál v jejich rovině od potenciálu vnuceného jejich drátkům vnějším zdrojem. Proto ačkoliv drátky  $M_1$  i  $M_3$  jsou spojeny s nulovým potenciálem kathody, efektivní potenciál v jejich rovinách vyznačený na diagramu nabývá hodnot závislých na potenciálech ostatních elektrod. Z obrazu je patrno, že mezi  $M_2$  a A se vytváří potenciálové minimum v rovině supresoru  $M_3$  pro všechna anodová napětí větší než  $V_{al}$ .

Úkolem konstruktéra pentody je dosáhnouti co nejvýhodnějšího tvaru anodových charakteristik, aby anodový proud  $i_a$  zůstával při klesání anodového napětí pod hodnotou  $V_{st}$  stálý i při nejnižších hodnotách  $V_a$ . Tedy na obr. 1 — 69 je výhodnější průběh *a* než průběh *b*.

V praxi nastává však pokles anodového proudu i když je anodové napětí  $V_a$  ještě o málo větší než  $V_{a1}$  při rozdělení potenciálu podle obr. 1 – 68. To proto, že potenciál v rovině hradicí mřížky  $M_3$  není rozdělen rovnoměrně. Pole v ní není homogenní: těsně u drátků  $M_3$  je nulové, ale v mezerách mezi drátky pronikají kladná pole anody a kladné stínicí mřížky  $M_2$  a proto je tu pole proměnlivé. V důsledku toho nemáme co činiti s jedinou hodnotou  $V_{a1}$ , ale s jich celou řadou a proto proud anodový při  $V_a = V_{a1}$  nestoupá ostře, ale jeho křivka vykazuje zaoblené koleno. S jiného hlediska můžeme říci, že elektrony sledující trajektorie blízko drátků supresoru se setkávají s příliš silným hradicím účinkem, kdežto elektrony na drahách probíhajících mezi drátky supresoru nesetkají se s dostatečně nízkým potenciálovým minimem a proto nastává pokles anodového proudu, což se projeví na prohnutí



Obr. 1 — 70. Prohnutí anodové charakteristiky při nízkých v<sub>a</sub>.



anodových charakteristik při nízkých anodových potenciálech, jak je patrno na křivce obr. 1 - 70.

Potenciálové pole je důležité pro zjištění příčin poklesu anodového proudu v pentodách při anodových napětích nižších než je napětí stínicí mřížky. Je totiž již známo z názoru, že procento elektronů, které z celkového počtu elektronů emitovaných kathodou dospějí až k anodě, závisí na tvaru potenciálového pole. Podle obr. 1 - 68 při  $V_a > V_{a1}$  měly by všechny elektrony procházející stínicí mřížkou dosáhnouti anody. Ve skutečnosti tomu tak není, protože potenciálové pole je deformováno přítomností mřížkových drátků: není homogenní.

Nahradíme-li hradicí mřížku pentody homogenním potenciálovým minimem prostorového náboje ve vhodně sestrojené svazkové tetrodě, odstraní se zaoblení na anodové charakteristice b obr. 1 – 69, čili anodový proud zůstává stálý i pro nižší anodové potenciály. Uvažme opět nejjednodušší případ tetrody s rovinnými a rovnoběžnými elektro-

dami. Na obr. 1-71 je naznačeno rozdělení potenciálu v jejím vnitřním prostoru a to mezi stínicí mřížkou a anodou, v závislosti na vzdálenosti *d* mezi stínicí mřížkou  $M_1$  a anodou *A*. Předpokladem při tom je, že průřez elektronového toku je stálý stejně jako je stálý proud a stálé jsou potenciály elektrod.

Hustota prostorového náboje v daném elektronovém toku závisí na průřezu elektronové dráhy a na elektronové rychlosti. Doba přechodu každého elektronu se přirozeně zvětšuje se vzrůstající vzdáleností mezi elektrodami. Je-li tedy vzdálenost elektrod včtší, vzroste i počet elektronů mezi stínicí mřížkou a anodou a proto i stoupne celkový záporný prostorový náboj. Na našem obrazu dostoupí potenciálový gradient nuly pro vzdálenost elektrod  $d = d_2$ . Je-li d větší než  $d_2$ , vytváří se potenciálové minimum v blízkosti anody. Mezi potenciálovým minimem a anodou je gradient opačný než před ním, což značí, že primární elektrony jsou zde přirychlovány. Volíme-li vzdálenost elektrod dostatečně velikou:  $d_4$ , dostoupí potenciálové minimum  $E_p$  hodnoty nulové v bodu M. Již na první pohled je zřejmo, že k vytvoření potenciálového minima je třeba poměrně značné vzdálenosti elektrod.

Pro volbu minimální vzdálenosti  $d_{min}$  mezi stínicí mřížkou a anodou za přítomnosti prostorového náboje je směrodatný požadavek, aby při normálním anodovém napětí potenciálové minimum bylo o 10–20 V pod anodovým potenciálem. Vyjadřuje se pak obyčejně minimální poměr vzdálenosti stínicí mřížka – anoda  $d_{g2a}$  k vzdálenosti stínicí mřížka – kathoda  $d_{g2K}$  podle tohoto požadavku. Tento poměr  $\rho_{min}$  je značně větší než jednotka, jsou-li dráhy elektronů rovnoběžné (při stálém průřezu toku elektronů) anebo rozbíhavé (zvětšuje-li se průřez toku směrem k anodě). Záleží ovšem také na hustotě elektronů.  $\rho_{min}$  je větší při menších hodnotách anodového proudu a při větším rozbíhavém úhlu. U dané clektronky není  $\rho_{min}$  konstantou, ale závisí na potenciálech a na proudu. U koncové svazkové elektronky 6 L 6 činí nejlepší hodnota  $\rho_{min} = 2,9$ .

Potenciálové nulové minimum M na obr. 1 — 71 představuje nám vlastně to, čemu říkáme virtuální kathoda: je to fiktivní zdroj elektronů v místě M charakterisovaný tím, že je na nulovém potenciálu a elektrony v něm mají nulovou rychlost. Podobnou virtuální kathodu jsme poznali u tetrod s potlačeným prostorovým nábojem. S úsekem svazkové elektronky mezi virtuální kathodou a anodou můžeme zacházeti jako s fiktivní diodou. Dospějeme pak k těmto závěrům:

a) Je-li virtuální kathoda blízko u anody anebo povrch virtuální kathody je veliký, objeví se u náhradní diody veliká vodivost čili nízké nasycené napětí.

b) Často chceme ostré koleno charakteristiky: tu musí nastati nasycení virtuální kathody při jediném anodovém napětí pro kterýkoliv její bod.

K tomu je třeba stejnoměrné vzdálenosti od anody, jakož i stejnoměrné hustoty a rychlosti všech elektronů, které skládají virtuální kathodu.

c) Při nižších napětích než je hodnota odpovídající nasycení virtuální kathody je anodový proud omezen prostorovým nábojem a proto virtuální kathoda mizí.

U tetrod lze měniti dodávku elektronů virtuální kathodě pomocí napětí řídicí mřížky  $V_{g1}$ , aniž by se měnilo napětí na kladné stínicí mřížce  $M_2$ anebo na anodě  $V_a$ . Vzdálenost kathoda — anoda u fiktivní diody se zvětšuje se vzrůstajícími proudy vzhledem k vyššímu prostorovému náboji a zmenšuje se s ubývajícími proudy. Souhlasně se ovšem mění i nasycené napětí  $E_s$ . Jinak lze říci, že se mění t. zv. "perveance" diody, což je konstanta úměrnosti k v Langmuirově vzorci pro anodovou intensitu proudu 1 - 12.

Poznali jsme již, že pokles prostorového potenciálu  $E_p$  je závislý na elektronové hustotě. Hustota elektronů se mění s celkovým tokem primárních elektronů, ale též i s množstvím elektronů, které opouštějí virtuální kathodu ve směru anody i ve směru stínicí mřížky. Je-li anodové napětí nulové anebo slabě záporné, nemohou elektrony téci pouze k virtuální kathodě, nebot nemohou zmizeti v prostoru. Vzhledem k tomu, že celkový anodový proud je v takovém případu nulový, musí počet elektronů letících od stínicí mřížky k virtuální kathodě rovnati se počtu elektronů vracejících se od virtuální kathody ke stínicí mřížce. Z toho plyne ihned, že virtuální kathoda se nemůže přiblížiti k stínicí mřížce na menší než zcela určitou vzdálenost  $d_0$ . Prostorový potenciál mezi stínicí mřížkou a virtuální kathodou závisí značně na geometrickém uspořádání drátů stínicí mřížky.

Některé elektrony při svém návratu od virtuální kathody prolétnou stínicí mřížkou a letí ke skutečné kathodě K, jsou jí zabrzděny a zase se vrátí ke stínicí mřížce. Je-li anoda na nulovém nebo slabě záporném napětí, vrací se takto značný počet elektronů. Tyto neurčitě se pohybující elektrony svou přítomností v prostoru mezi skutečnou kathodou K a stínicí mřížkou ovšem zvyšují tamní prostorový náboj a proto celkový kathodový proud klesá. Důsledkem je posunutí polohy virtuální kathody a změna anodového proudu.

Stoupá-li kladný potenciál na anodě, klesá prostorový náboj virtuální kathody mezi stínicí mřížkou a anodou a to jednak anodovým proudem, jednak tím,že se sníží zpětný proud od virtuální kathody, protože se vrací méně elektronů. Výsledkem je pošinutí virtuální kathody blíže k anodě.

Aby svazková elektronka vykazovala stejné ba lepší charakteristiky než pentoda, musí býti splněny některé základní požadavky. Především je důležito, aby elektrony proudily v určitém přesně vymezeném svazku o dokonale rovnoměrné hustotě v kterémkoliv průřezu elektronové dráhy, libovolně vzdáleném od kathody anebo anody. Na obr. 1 — 72 je vyznačen řez svazkovou koncovou tetrodou. Anoda je v části, kde ji zasahuje elektronový svazek, válcová a o poměrně velikém poloměru, aby se dosáhlo vysokého vnitřního odporu a malého stínícího proudu. Úhel svazku je asi  $60^{\circ}$ .

Při návrhu a konstrukci této svazkové koncové elektronky jsou kladeny mimořádné požadavky na přesnost provedení. Při nízkých anodových napětích musí se udržovati rovnoměrný svazek elektronů, který se ani nezužuje ani nerozšiřuje a po zpomalení má žádanou hustotu. Na obr. 1 - 72 jsou dobře patrny dvě destičky, které sahají a končí svými hranami na tečkované čáře vyznačující nulový potenciál, tedy u virtuální



Obr. 1 — 72. Řez svazkovou tetrodou.

katody, případně u potenciálového minima mezi stínicí mřížkou a anodou. Pro dobré působení není totiž třeba, aby potenciálové minimum bylo nulové, tedy aby existovala skutečná virtuální kathoda. Virtuální kathoda nebo potenciálové minimum odrážejí a vracejí sekundární elektrony zpět na anodu. Postranní dvě omezující destičky na nulovém potenciálu vytvářejí ohradu na okraji elektronového svazku, která brání unikání sekundárních elektro-

nů podél svazku. Tvar a vzdálenost omezovacích destiček se nastaví za poměrů při nízkém anodovém napětí.

Nyní jde o dodání vhodného elektronového toku o rovnoměrné hustotě a rychlosti rovině stínicí mřížky. Postupujíce od kathody udržujeme elektronovou hustotu v úseku odpovídajícím našemu svazku stálou tím, že nastavíme vhodně poloměr zakřivení mřížek. Vidíme, že stínicí mřížka má menší poloměr zakřivení než mřížka řídicí a to proto, aby se vyvážil vliv postranních tyčinek nesoucích mřížky. Kathoda sama je zploštěná, protože se poznalo, že dává rovnoměrnější a větší povrch než kathoda válcová. Zvole**n**ým tvarem kathody se docílí větší strmosti a větší citlivosti výstupního výkonu na budící napětí.

Důležitý vliv na šířku svazku při záporných potenciálech řídicí mřížky mají její postranní tyčinky, které svým průřezem vymezují úhel svazku. Za záporných napětí mají snahu zužovati svazek, takže část sekundárních elektronů může pak dospěti ke stínicí mřížce podél hrany svazku, leč tato nevýhoda je zanedbatelná.

Sledujme nyní uspořádání elektronového toku v řezu rovnoběžném s osou kathody. Je-li potenciál řídící mřížky kladný, elektrony vylétají z oblaku těsně u kathody a přibírají na rychlosti letíce podél trajektorie totožné se silokřivkou. Při záporném potenciálu řídicí mřížky rozdělí se celý tok elektronů na řadu ohraničených svazků. U obyčejných elektronek nebývá postaráno o to, aby se drátky mřížky řídicí a stínicí kryly, takže jednotlivé elektronové prameny mají měnící se hustotu i směr. V důsledku toho je veliké množství primárních elektronů pohlceno drátky mřížky stínicí a ve zpožďujícím poli za stínicí mřížkou nastávají značné změny směru elektronů, takže nakonec nastane nasycení bez ohledu na to, jaká péče byla věnována rovnoměrnosti elektrostatického pole v prostoru mezi stínicí mřížkou a anodou.

Asi 12% celkového kathodového proudu bývá absorbováno stínicí mřížkou, která se následkem toho zahřívá. Takto se má věc při vysokých anodových napětích, kdy všechny elektrony prošlé stínicí mřížkou dospějí až na anodu. Avšak za nízkých anodových napětí řada elektronů s tangenciálními rychlostními složkami spadne zpět na stínicí mřížku, která se tím zahřívá ještě více. U dané elektronky tyto vrácené elektrony představují až 20% celkového kathodového proudu, takže proud stínicí mřížky bývá až jedna třetina celkového kathodového proudu. Aby se předešlo přílišnému ohřívání takto bombardovaných stínicích drátků, volívá se vinutí řídicí mřížky na př. pravotočivé, stínicí pak levotočivé aby bombardovaná část jednoho závitu byla co nejmenší.

U moderní svazkové elektronky uspořádají se drátky mřížky stínicí přesně v elektrickém stínu drátů mřížky řídicí. Aby mezi drátky stínicí mřížky jednotlivé prameny elektronů se držely v úzkých svazcích v celém rozsahu proměnlivého potenciálu řídicí mřížky, což je podmínkou k docílení nejmenšího proudu stínicí mřížky, a aby nenastalo rozbíhání svazků za nízkých anodových napětí ve zpožďujícím poli za stínicí mřížkou, je nutno zachovati určité vztahy mezi jednotlivými vzdálenostmi.

Usměrněné svazky elektronů poskytují řadu výhod:

1. Dosáhne se rovnoměrné proudové hustoty a na virtuální kathodě probíhají elektrony dráhy rovnoběžné s osou kathody.

2. Účinnost elektronky je zvýšena v důsledku malého rozptylu na stínicí mřížce.

3. Malý proud stínicí mřížky má výhodu i při opatřování vhodného zdroje: postačí vytvořiti potenciometr o velkém odporu na celkovém anodovém napětí s malými ztrátámi, čímž se získá odbočka odpovídající stínicímu potenciálu.

4. Na stínicí mřížce lze dovoliti vyšší napětí, čímž se zvýší výstupní výkon elektronky.

5. Dá se dosáhnouti větší citlivosti výstupního výkonu na mřížkové řídicí napětí, aniž by bylo nebezpečí sekundární emise na mřížce, protože teplota mřížky zůstane nízká.

6. Rozdělení pole v podélném řezu rovnoběžném s osou kathody v blízkosti kathody je rovnoměrnější ve svazkových elektronkách než

u elektronek obyčejných. Důsledkem této rovnoměrnosti je snadné dosažení vyšších hodnot strmosti a dobrý zánik anodového proudu (ostré koleno).

Základní podmínkou pro tvoření správných svazků je "zákryt" drátů mřížky stínicí a řídicí, tedy jejich stejná rozteč a stoupání. Citlivost výstupního výkonu na vstupní napětí je dána vzdáleností mezi říd<sup>-</sup>cí mřížkou a kathodou. Rozteč drátků řídicí mřížky a jejich průměr určují tvar zániku proudu. Z toho plyne, že za daných podmínek je hlavní proměnou poměr vzdáleností mezi mřížkou řídicí a stínicí k rozteči drátků (společné u  $M_1$  i  $M_2$ ). Tento poměr určuje t. zv. ohniskovou vzdálenost svazků jakož i anodový proud, stínicí proud a napětí stínicí mřížky. Celkový návrh svazkové elektronky vyžaduje ovšem sladění všech jednotlivých součástí k dosažení uspokojivé konstrukce.

Při výrobě typické svazkové elektronky 6 L 6 dodržuje se přesnost polohy mřížkových drátků na 0,1 mm. Tím se docílí za normálního chodu proudu stínicí mřížky kolísajícího mezi 4 až 10% proudu anodového. Zvláště pevná konstrukce všech elektrod zaručuje trvalou přesnost. Dvě chladicí křidélka přidělaná k řídicí mřížce udržují její teplotu na nízké hodnotě za všech okolností, aby se nevyskytla sekundární emise na mřížce.

U elektronky 6 L 6 podařilo se skutečně potlačiti vliv sekundárních elektronů vhodně voleným prostorovým nábojem. Volbou a úpravou elektrod se dosáhlo elektronových svazků téměř s ideálními vlastnostmi. Byl téměř potlačen vznik pomalých elektronů a těch, které mají tečné rychlosti, takže není třeba velikého oddálení anody; zabránilo se průtoku zbytečného stínicího proudu a tak se získala vysoká anodová účinnost.

Snažíme-li se potlačiti účinky sekundární emise prostorovým nábojem bez vlastní péče o vytvoření přesně definovaných svazků, musíme voliti velmi značnou vzdálenost mezi stínicí mřížkou a anodou a získané charakteristiky nejsou výhodnější než u pentod. Takové tetrody s velikou vzdáleností elektrod vykazují dosti ostré koleno při anodových napětích poměrně vyšších než u svazkové elektronky, ale při nízkých anodových napětích je proud stínicí mřížky značný a proto nelze dosáhnouti dobré účinnosti.

Svazková tetroda 6 L 6 se nejčastěji provádí jako kovová, ačkoliv stává i provedení ve skleněné baňce.

Hlavní hodnoty svazkové elektronky 6 L 6.

Žhavicí napětí	6,3 V
Anodové napětí <b>V</b> a	250 V
Stínicí napětí $V_{st}$	250 V
Běžné mřížkové předpětí	—14 V

Zesilovací činitel µ	135	
Vnitřní odpor R <sub>i</sub>	$22\ 500$	ohmů
Strmost S	6 000	mikromho
Anodový proud normální	<b>72</b>	$\mathbf{m}\mathbf{A}$
Stínicí proud	5	$\mathbf{m}\mathbf{A}$

Poznámka: Bližší údaje o svazkových elektronkách nalezneme zvláště v článku Schadeově [43], z něhož byla čerpána většina údajů a z něhož byly překresleny i příslušné obrazy 1 - 66 až 1 - 72.

## 1 – 40. Elektronky s větším počtem mřížek

Třemi mřížkami u pentody není nijak dosaženo maximálního počtu řídicích elektrod, které ovládají tok elektronů mezi kathodou a anodou. Během vývoje přijimačů a 10 hlavně superheterodynů vyskytl se požadavek ovládati anodový proud elektronky dvěma různými napětími.





Do značné míry je to možné i u pentody. Přivedeme-li na př. na řídicí mřížku pentody jedno napětí a na mřížku hradicí (tentokrát nespojenou přímo s kathodou) druhé napětí, závisí okamžitá hodnota anodového proudu na okamžitých hodnotách obou napětí. Vliv měnícího se potenciálu hradicí mřížky vyjadřuje se často jako změna strmosti S, s kterou ovládá napětí na řídicí mřížce  $v_{g1}$  proud anodový.

Změna strmosti typické přijímací pentody AF3 v závislosti na potenciálu hradicí mřížky  $v_{g_3}$  je vyznačena na diagramu obr. 1 — 73 (podle Strutta). Podobně lze měniti strmost i u vysílacích pentod změnou napětí na hradicí mřížce. Toho se užívá pro modulování vf napětí zesilovaných pentodou: na řídicí mříž-

ku se přivádí budicí napětí vf, kdežto na hradicí mřížku působí modulační napětí nf. Proud anodový sleduje pak vf křivku řídicího napětí  $v_{g1}$ , ale jeho hodnoty jsou současně ovládány i nf napětím modulačním.

Pro účely přijímací techniky je změna strmosti u běžných pentod příliš povlovná. Ze snahy dosáhnouti mohutnějšího působení na strmost vznikla elektronka s čtyřmi mřížkami čili h e x o d a, která se označuje na schematech jako na obr. 1 - 74.

První a třetí mřížka slouží za řídící a mívají slabě záporný potenciál vzhledem ke kathodě. Mřížka druhá a čtvrtá působí jako mřížky stínicí a mívají kladný potenciál vůči kathodě, nižší než anodový. U typické

hexody na př. bývají tato napětí na elektrodách: anoda + 250 V,  $M_1$  a  $M_3 - 2$  V,  $M_2$  a  $M_4 + 80$  V. Přitom je rozdělení potenciálu mezi kathodou a anodou na dráze, která jde mimo drátky mřížek, asi takové, jak je naznačeno na obr. 1 - 75. Z křivky rozdělení potenciálu je patrno, že elektrony odssávané elektricky druhou mřížkou od kathody skrze záporně nabitou prvou mřížku jsou silně brzděny záporně nabitou třetí mřížkou. Před touto třetí mřížkou se vytvoří silný záporný prostorový náboj: v i r t u á l n í k a t h o d a, zcela obdobně jako u tetrody s mřížkou prostorového náboje. Kladně nabitá čtyrtá mřížka odssává elektrony z virtuální katho-



Obr. 1 — 74. Schematické označení hexody.

dy skrze záporně nabitou řídicí mřížku třetí. V podstatě tedy řídí mřížka první velikost záporného prostorového náboje před třetí mřížkou a mřížka třetí ovládá vlastní anodový proud. Lze tedy na hexodu po-



Obr. 1 — 75. Rozdělení potenciálu uvnitř hexody.

hlížeti jako na kombinaci za sebou zapojené triody a tetrody.



Obr. 1 — 76. Schematické označení heptody a otody.

Dále se užívá v přijimačích o k t o d. t. j. elektronek s šesti mřížkami. V Americe jsou v oblibě t. zv. pětimřížkové konvertory. (angl. pentagrid convertor) čili h e p t o d y. Jejich schematické označení je na obr. 1 - 76. Hexod, heptod i oktod se užívá nejčastěji jako měničů frekvence u superheterodynových přijimačů.

# 1 — 41. Vícenásobné elektronky

Z důvodů hospodárnosti i pro úsporu místa byly konstruovány pro přijímací účely poměrně brzo vícenásobné elektronky, které sdružují v jediné baňce několik elektrodových systémů, z nichž každý představuje sám o sobě určitou elektronku. Z právě uvedeného je patrno, že bychom mohli i hexodu považovati za dvojnásobnou elektronku skládající se z triody a tetrody. Pod vícenásobným elektronkami máme však obyčejně na mysli kombinace jiné. Bývá to dnes nejčastěji jedna, dvě nebo tři diody detekční v téže baňce s triodou nebo pentodou. Tyto vícenásobné elektronky mívají pak svá zvláštní jména, jichž význam je patrný na prvý pohled. Tak na př. stává diodatrioda (t. zv. binoda), duodiodatrioda nebo duodioda-pentoda. Nejčastěji se takto kombinují právě detekční diody s elektronkou zesilující nízkofrekvenční napětí po detekci. Choulostivější jsou již kombinace několika elektronek pro zesilování vf. Proto zanikly i dříve užívané elektronky vícenásobné, které byly vestaveny v jedné baňce současně se svými vazebními prvky (obvody), takže taková vícenásobná elektronka představovala sama o sobě celý zesilovač (na př. Loewe).

## 1 – 42. Mřížkové výbojky

V souvislosti s mřížkovými elektronkami je třeba si všimnouti i plynem plněných mřížkových elektronek čili výbojek. Nejběžnějším jejich případem jsou t. zv. thyratrony o třech elektrodách, jež se liší



Obr. 1 — 77. Označení thyratronu. od vyčerpaných triod tím, že obsahují rtuťové páry. Schematicky se značí thyratron podle obr. 1 - 77. Thyratron je původně obchodní označení firmy General Electric, ale vžilo se pro označení výbojek mřížkových vůbec. Ačkoliv thyratrony mají i mřížku, napětí na ní neřídí již hodnotu intensity proudu tekoucího mezi kathodou a anodou jako u vyčerpaných triod, nýbrž určuje jenom okamžik, kdy anodový proud nasadí. Jednou vzniklý anodový proud se nedá ovládati napětím mřížky thyratronu, tedy pravý opak poměrů u elektronek vyčerpaných. Proto se thyratrony nehodí k zesilování jako vyčerpané elektronky, ale zato mají lepší účinnost jako

usměrňovače a mimo to se jich často užívá jako relé a rázových oscilátorů.

Řídicí poměr thyratronu je dán poměrem:

$$n = \frac{E_a}{|V_{gs}|}, \qquad 1 - 30$$

kde  $E_a$  značí anodové napětí na thyratronu,  $V_{gs}$  značí hodnotu mřížkového potenciálu, při kterém thyratron "prorazí" čili je to t. zv. z á p a l-né na pětí.

Rtuťová pára pod nízkým tlakem slouží u thyratronu opět k neutralisování negativního prostorového náboje a proto může thyratronem protékati daleko větší proud než vyčerpanou triodou. Jako fanotrony i thyratrony musí míti správně volenou teplotu kathody a kapalné rtuti, aby spád ve výbojce a inversní napětí byly v žádaných mezích.

S výjimkou nejmenších thyratronů jsou kathody nepřímo žhavené a tepelně stíněné. Žhavící vlákna bývají wolframová. Anoda má často tvar grafitového roubíku anebo je vytvořena jako čepička obklopující mřížku. Na obr. 1 - 78a, b jsou naznačeny dva druhy thyratronů (podle Eastmana).

Mřížka na obr. 1 – 78<br/>a sestává z kovového válce úplně obklopujícího kathodu i anodu a je buď perforovaná a nebo plná. Mezi kathodu a anodu

je vložena hradící destička tvořící část mřížky. Destička má jen uprostřed malý otvor pro průchod elektronů. Zapojíme-li na anodu thyratronu kladné napětí vzhledem ke kathodě, a při tom držíme mřížku dostatečně zápornou, neprochází žádný anodový proud. Zvyšujeme-li postupně potenciál mřížky za stálého anodového na pětí, nastane okamžik při zápalném napětí t. zv. na mřížce, kdy vznikne anodový proud. Zvětšením záporného mřížkového napětí nelze tento anodový proud zastaviti --přeruší se jedině vypojením anodového napětí. Zápalné napětí je funkcí anodového napětí: čím



je anodové napětí větší, tím je startující mřížkové napětí zápornější. Konstantou úměrnosti je již uvedený řídicí poměr *n*. Hodnota  $V_{gs}$ (napětí startující) může býti kladná nebo záporná podle konstrukce thyratronu.

Má-li zůstati thyratron v "zabrzděném" stavu, nesmí ani nejslabší proud elektronů dospěti k anodě, jinak by nastala ihned ionisace. Proto se konstruuje mřížka zvláštním způsobem tak, aby obklopovala zcela anodu a mimo to se ještě někdy vkládá mezi obě uvedená hradicí destička s malým otvorem.

Další důvod pro veliké rozměry mřížky u thyratronů je ten, aby byla dobře chlazena a její teplota nemohla stoupnouti. Část aktivního materiálu může totiž vždy přesublimovati z kathody na mřížku a při tom poněkud vyšší teplotou by nastal tok elektronů z mřížky k anodě, což by mělo za následek nasazení proudu výbojkou. Byly vykonstruovány thyratrony také s vnější mřížkou působící skrze skleněnou baňku: t. zv. k a t h e t r o n y.

Nevýhodou popsaných obyčejných thyratronů je dosti citelný mřížkový proud, i když je thyratron v nevodivém stavu. Proto se vkládá mezi kontrolní mřížku a kathodu i anodu druhá mřížka stínicí, čímž se zmenší mřížkový proud  $i_g$  na  $10^{-9}$  A (u thyratronu FG — 95 General Electric Co.). I vnitřní kapacita ovšem se tím sníží. Stíněné thyratrony mohou pracovati přímo zapojeny na zdroje o velké impedanci: na př. na fotoclektrický článek.

Užití thyratronů v nové době značně stoupá hlavně v silnoproudé elektrotechnice, neboť thyratrony mohou propouštěti proudy mnoha desítek ampérů. Zajímavé je užití thyratronů jako invertorů k získání střídavého proudu ze stejnosměrného — princip přenosu elektrické energie na dálku stejnosměrným proudem o vysokém napětí.

Thyratrony i kathetrony jsou výbojky, u nichž anodové napětí postačí samo o sobě ke vznícení výboje, nepůsobí-li mřížka. Mřížka u nich má zřejmě úkol brzdicí. Sem spadá i výbojka zvaná permatron, u níž brzdicí účinek je vyvoláván magnetickým polem.

### 1. – 43. Doutnavka s mřížkou

Působením podobá se thyratronu malá doutnavka s mřížkou, sloužící k ovládání relé. Její sestavení je patrno z obr. 1-79.



Obr. 1 — 79. Doutnavka s mřížkou.

Její skleněná baňka je naplněna neonem pod nízkým tlakem. Mřížka opět spouští průchod proudu, ale nemůže jej zastaviti. Vodivost nezávisí na elektronové cmisi z kathody, ale úplně na ionisaci neonu a proto spád na napětí v doutnavce je poměrně veliký a proud slabý.

Působení lze si vysvětliti takto: v každém plynu je vždy částečná ionisace. Nastaví-li se vhodně napětí mezi elektrodami, začne téci slabý proud v důsledku pohybu několika iontů, ty srážením s neutrálními atomy rychle vytvoří vydatnou ionisaci a tak se doutnavka stane vodivou téměř ihned. Kdyby nebylo ve vnějším obvodu omezujícího odporu, poškodila by se doutnavka příliš velkým proudem.

Nastavíme-li mřížkové záporné napětí pro daný anodový potenciál  $V_a$  vhodným způsobem, oněch několik iontů původně vždy přítomných nedospěje na anodu, až když mřížkové záporné napětí poklesne. Nechá-li se u této doutnavky mřížka volná, je třeba anodového napětí  $V_a$  o hodnotě několika set voltů, aby prošel proud. Nastavíme-li úmyslně  $V_a$  na

hodnotu jen o něco málo nižší, než je kritická hodnota potřebná pro průchod proudu anodového, postačí přiblížení ruky k mřížkovému vodiči (malá změna kapacity vzhledem k okolí) a doutnavka se rozsvítí. Užívá se tímto způsobem k indikaci nežádoucích osob (zlodějů). Též může sloužiti k nálezu kovových předmětů a pod. Výhodou této doutnavky jest, že nespotřebuje žádný proud (thyratrony musí býti žhaveny), ale maximálně propustí doutnavky jenom slabý proud kolem 20 miliampérů.

## 1 — 44. Elektronová balistika

Pohybem elektronů pod vlivem pole elektrostatického a magnetického ve vakuu se zabývá elektronová balistika, kterýžto název má své odůvodnění v analogii výpočtu trajektorií hmotných projektilů pod vlivem gravitačního pole. Pro jednoduchost se předpokládá, že prostor, kterým se pohybují elektrony, jest bez prostorového náboje, kterýžto předpoklad bývá v mnohých praktických elektronových přístrojích splněn.

Jakákoliv elektrická částice o náboji q (je-li to elektron, připojujeme index e) jest v elektrickém poli o intensitě  $\vec{E}$  podrobena síle  $\vec{f}$  dané výrazem:

$$\vec{f} = q \vec{E}.$$
  $1-31$ 

Intensita pole i příslušná síla působící na clektrickou částici jsou označeny nahoře šipkou k zdůraznění, že jsou to hodnoty vektorové. V elektronice vyšetřujeme obvykle pohyb nabitých částic v trojrozměrném prostoru a proto abychom byli dokonale zpraveni o vektoru síly  $\vec{f}$ , která částici urychluje, potřebujeme znáti i rozložení intensity elektrického pole  $\vec{E}$  v každém bodě prostoru.

Řešíme-li praktické případy pohybu částic pod vlivem elektrického

pole, nemíváme obvykle dáno bezprostředně rozložení intensity pole E, nýbrž vycházíme obyčejně ze známých a daných potenciálů některých ploch na elektrodách vhodně v prostoru umístěných. Z hodnot potenciálů na těchto mezních plochách můžeme si odvoditi průběh potenciálového pole v prostoru.

Zjistíme-li si takto rozdělení potenciálového pole v prostoru, můžeme si z něho odvoditi průběh intensity pole elektrického podle známého poznatku, že intensita pole elektrického je dána záporným gradiantem pole potenciálního, což ve formě rovnice dá

$$E = -$$
 grad  $V$ ,

při čemž V značí potenciál.

Pod působením elektrického pole dostává se elektricky nabité částici o hmotě m zrychlení

$$a = \frac{\mathrm{d}^2 l}{\mathrm{d} t^2},$$

značí-li *l* dráhu.

Lze tedy psáti rovnici pro sílu f:

$$f = -q \operatorname{grad} V = m a = m \frac{\mathrm{d}^2 l}{\mathrm{d} t^2}$$
  $1 - 32$ 

Z toho lze bez ohledu na užité souřadnice vyjádřiti si zrychlení

$$\frac{\mathrm{d}^2 l}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{q}{m} \text{ grad } V. \qquad 1-33$$

Gradient potenciálu V je dán výrazem

grad 
$$V = \frac{\partial V}{\partial x} \overrightarrow{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \overrightarrow{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \overrightarrow{k}$$

který lze též psáti ve tvaru

grad 
$$V = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} & \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} & \vec{k} \end{pmatrix} V = \nabla V$$
,

kde i, j a k značí jednotkové vektory ve směru souřadnicových os a  $\bigtriangledown$  je Hamiltonův operátor nabla. Pro úplnost si připomeňme ještě souvislost gradientu skalární veličiny s jejím totálním diferenciálem:

$$\mathrm{d}V = \frac{\partial V}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathrm{d}y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathrm{d}z.$$

Pravou stranu této rovnice lze psáti jako skalární součin dvou vektorů z nichž prvý je operátor Hamiltonův a druhý radiusvektor, jehož souřadnicemi jsou jednotkové vektory:

$$\partial V = \left( \frac{\partial V}{\partial x} \stackrel{\rightarrow}{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \stackrel{\rightarrow}{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \stackrel{\rightarrow}{k} \right) \cdot \left( \stackrel{\rightarrow}{i} dx + \stackrel{\rightarrow}{j} dy + \stackrel{\rightarrow}{k} dz \right).$$

Každý vektor intensity elektrického pole  $\overrightarrow{E}$  je výslednicí svých složek  $\overrightarrow{E_x}$ ,  $\overrightarrow{E_y}$  a  $\overrightarrow{E_s}$ . Každá z těchto složek působí zrychlení částice ve směru příslušné souřadnicové osy, takže můžeme hned psáti tři rovnice pro zrychlení ve směru jednotlivých souřadnicových os, při čemž místo složek elektrického pole zavádíme ihned do počtu příslušné složky gradientu skalárního pole potenciálového:

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{q}{m} \stackrel{\rightarrow}{E_x} = -\frac{q}{m} \frac{\partial V}{\partial x} \qquad \qquad 1 - 34$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = \frac{q}{m} \stackrel{\rightarrow}{E_y} = -\frac{q}{m} \frac{\partial V}{\partial y} \qquad \qquad 1 - 35$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} = \frac{q}{m} \stackrel{\rightarrow}{E_z} = -\frac{q}{m} \frac{\partial V}{\partial z}. \qquad 1 - 36$$

Vyřešením těchto tří diferenciálních rovnic dostaneme složky zrychlení, máme-li dáno pole potenciálové.

Sledujme pohyb nabité částice na dráze l mezi vzdáleností  $l_1$  a  $l_2$ . V důsledku působící síly změní se původní rychlost částice  $v_1$ , kterou měla ve vzdálenosti  $l_1$ , na hodnotu  $v_2$  ve vzdálenosti  $l_2$ . Rozdíl kinetické energie mezi oběma body dráhy se rovná vykonané práci, tedy

$$\frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \int_{l_1}^{l_2} f \cdot dl \cdot \frac{1 - 37}{l_1}$$

Do integrálu dosadíme dříve odvozené výrazy pro sílu f, při čemž intensitu elektrického pole v  $l_1$  označíme  $E_1$  a v  $l_2$  znakem  $E_2$ . Vyjde nám rozdíl pobybových energií mezi uvažovanými dvěma body

$$\Delta A = -(q V_2 - q V_1) = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2). \qquad 1 - 38$$

Vhodným seskupením členů této rovnice dostaneme vztah

$$\frac{1}{2} m v_1^2 + q V_1 = \frac{1}{2} m v_2^2 + q V_2, \qquad 1 - 39$$

který slovně značí, že součet kinetické a potenciálové energie se při pohybu nemění, čímž je prostě vyjádřen princip zachování energie pro nabitou částici v elektrickém poli.

Rovnice se velmi často užívá pro určení rychlosti nabité částice v určitém místě dráhy, je-li známa její rychlost v jiném místě, při čemž příslušné potenciály jsou  $V_1$  a  $V_2$ . Vzorec pro rychlost je

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - \frac{2q}{m} \left( V_2 - V_1 \right)}.$$
 1-40

Je-li na počátku rychlost částice  $v_1 = 0$  (v místě  $l_1 = 0$ ), tam kde je též potenciálový nulový:  $V_1 = 0$ , je na konci dráhy v místě o potenciálu V rychlost částice v:

$$v = \sqrt{-\frac{2 q}{m} V}.$$
 1-41

101

## 1 — 45. Výpočet pohybu elektronů

Jednoduché řešení pohybu elektronů se nám vyskytuje často v elektronkách. Uvažme nejprve idealisovaný případ, kdy z rovinné elektrody (kathody) vystupují elektrony přibližně s nulovou rychlostí a ocitají se pod vlivem homogenního elektrického pole rovněž rovinné anody, jež je na positivním potenciálu  $V_a$  proti kathodě. Při tom je vzdálenost mezi



Pohyb elektronů mezi rovinnou kathodou K a anodou A.

anodou a kathodou a poměrně malá. Máme tedy případ naznačený na obr. 1 - 80.

Kathoda je v rovině  $X \gtrsim a$  anoda tvoří rovinu s ní rovnoběžnou v malé vzdálenosti *a*. Průběh potenciálu ve směru osy Y je naznačen v diagramu. Tomuto případu odpovídá skoro přesně uspořádání moderních triod pro velmi vysoké frekvence (typu "lighthouse" = maják). Dosti se mu blíží některé starší triody užívané v telefonních zesilovačích, které mají rovinné anody a kathodu vláknovou sestávající z několikráte prohnutého drátku uspořádaného v rovině.

Pro elektrony emitované z rovinné kathody nalezneme snadno pohybové rovnice. Složky elektrického pole  $\overrightarrow{E}$  v libovolném bodu jsou:

$$\vec{E}_x = 0; \vec{E}_y = -\frac{\mathbf{V}_a}{a}; \vec{E}_s = 0.$$
  $1 - 42$ 

Podle rovnic 1 -- 34, 35 a 36 si napíšeme rovnice pro zrychlení

$$\frac{\mathrm{d}^{2}x}{\mathrm{d}t^{2}} = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}t^{2}} = -\frac{q_{e}}{m_{e}} \frac{\mathbf{V}_{a}}{a}$$

$$1 - 43$$

$$\frac{\mathrm{d}^{2}z}{\mathrm{d}t^{2}} = 0$$

V čase t = 0 jsou rychlosti ve všech směrech nulové podle předpokladu (v tom okamžiku opouštějí elektrony kathodu s nulovou rychlostí):

$$v_{\mathbf{x}} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0; v_{\mathbf{y}} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0; v_{\mathbf{z}} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Rychlost  $v_y = \frac{dy}{dt}$  v libovolném čase t dostaneme integrací příslušné rovnice 1 - 43:

$$v_{\mathbf{y}} = \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{y}}{\mathrm{d}\,t} = -\frac{q_e}{m_e} \frac{\mathbf{V}_a}{a} t \qquad \qquad 1 - 44$$

a další integrací nám vyjde vzdálenost ve směru Y od počátku v čase t:

$$y = -\frac{1}{2} \frac{q_e}{m_e} \frac{\mathbf{V}_a}{a} t^2. \qquad \qquad 1 - 45$$

Přitom můžeme považovati hmotu elektronu  $m_e$  za stálou, pokud se nepřekročí asi 1/5 rychlosti světla. Eliminujeme t z posledních dvou rovnic a píšeme rychlost v bez indexu, nebot pohyb je jednoznačný: spadá do směru indukčních liní homogenního pole:

$$t = -\frac{m_e v a}{q_e \mathbf{V}_a}; \quad t = \sqrt{-\frac{2 m_e a y}{q_e \mathbf{V}_a}}; \qquad 1 - 46$$

$$v = -\frac{q_e \mathbf{V}_a}{m_e a} \sqrt{\frac{2 m_e a y}{q_e \mathbf{V}_a}} = \pm \sqrt{\frac{2 q_e \mathbf{V}_a y}{m_e a}} \cdot 1 - 47$$

Zavedeme-li potenciál v kterémkoliv místě

$$V = \frac{\mathbf{V}_a}{a} y \qquad \qquad 1 - 48$$

a dosadíme do předchozích rovnic, vyjde nám rychlost v kterékoliv vzdálenosti y:

$$v = \sqrt{-2 \frac{q_e}{m_e} V}. \qquad 1 - 49$$

Na anodu ve vzdálenosti a narazí elektron rychlostí

$$v_a = \sqrt{-2 \frac{q_e}{m_e} \mathbf{V}_a} \qquad 1 - 50$$

a odevzdá jí při tom svou kinetickou energii

$$\frac{1}{2} m_e v_a^2 = -q_e \mathbf{V}_a, \qquad 1-51$$

Doba průletu elektronu mezi kathodou a anodou  $t_{ka}$  plyne z r. 1–46 po dosazení y = a:

$$t_{ka} = \sqrt{-\frac{2 m_e a^2}{q_e \mathbf{V}_a}}. \qquad 1-52$$

γ

103

Tento výraz pro dobu průletu můžeme upraviti rozšířením zlomku  $\frac{2}{-}$ :

$$t_{ka} = \frac{2a}{\sqrt{-2\frac{q_e}{m_e}V_a}} = \frac{2a}{v_a} = \frac{a}{\frac{v_a}{2}}.$$
 1-53

Tato poslední rovnice nám určuje dobu průletu jako podíl vzdálenosti a průměrné rychlosti, jež je sama polovinou konečné rychlosti va.

Vraťme se ještě ke vzorci 1 – 49 pro rychlost a uvažme její číselné vyjádření v nově zaváděné jednotkové soustavě Giorgiho.

Aby celý vzorec byl v soustavě m k s, jest rychlost v dána v m/s, rozdíl potenciálů V ve voltech a poměr  $q_e/m_e = 1.7592.10^{11}$  coul./kg. Při elektronech vzhledem k jejich zápornému náboji  $q_e$  zmizí minus pod odmocninou. Je tedy nabytá rychlost elektronu

$$v_{m/s} = \sqrt{35,18.10^{10}} V = 5,94.10^5 / V_{voltd}, \qquad 1-41a$$

pokud ovšem se liší značně od rychlosti elektromagnetických vln. U přijímacích elektronek na př. se pracuje běžně s napětím kolem 250 V na anodě. Opustí-li elektron kathodu s nulovou rychlostí, dopadne na anodu rychlostí

$$v = 5.94.10^{5} / \overline{250} = 9.38.10^{6} \,\mathrm{m/s}.$$

Energie elektronu nabytá průletem potenciálového rozdílu V jest

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = V q_e = 1,60.10^{-19}$$
. V joulů.

Při průletu potenciálovým rozdílem 1 voltu nabude elektron e n e rgie 1 elektronvoltu, což je

$$1 \text{ eV} = 1,60.10^{-19} \text{ joulu.}$$
  $1 - 41 \text{ b}$ 

### 1 -- 46. Pohyb elektronu ve směru homogenního pole za předpokladu určité počáteční rychlosti

Vyřešíme nyní případ obecnějšího pohybu elektronu (nebo jakékoliv nabité částice) v homogenním elektrickém poli ve vakuu, kdy počáteční rychlost je konečná. Tento případ nastává vlastně již u prve sledované elektronky, neboť výstupní rychlost elektronů z kathody není nulová obecně — zanedbali jsme ji jen s ohledem na jednoduchost. Případ budeme sledovat podle obr. 1 - 81.

Jsou zde vyznačeny tři rovinné elektrody ležící buď v rovině X Zanebo s ní rovnoběžné. Předpokládáme jejich rozměry dostatečně veliké proti vzájemné vzdálenosti, aby byl splněn požadavek homogenního pole. Potenciál nejdolejší, referenční elektrody R, je nulový, ostatní dvě elektrody  $A_1$  a  $A_2$  jsou vůči R anodami o potenciálech  $V_1$  a  $V_2$ . Ve středu anody  $A_1$  je ponechán otvor, kterým mohou elektrony postupující od R a na ní vznikající jako na kathodě prolétnouti do prostoru mezi  $A_1$  a  $A_2$ .

Otvorem v počátku 0 prolétne elektron rychlostí  $v_1 = \frac{dy}{dt} = v_y$ . Rychlosti v ostatních směrech jsou nulové:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0$$
$$v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Pro řešení pohybu elektronu ve směru kladné osy  $\Upsilon$  vyjdeme od pohybové rovnice 1 - 35:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{q_e}{m_e} \frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{q_e}{m_o} \frac{V}{a}. \ 1-54$$

Integrací této rovnice obdržíme rychlost  $v_{r}$ :



Obr. 1 — 81. Pohyb elektronů v homogenním poli elektrickém.

$$v_{y} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\frac{q_{e}}{m_{e}}\frac{V}{a}t + v_{o}. \qquad 1 - 55$$

 $v_o$  je integrační konstanta, jejíž hodnotu zjistíme z mezní podmínky: v počátku 0 je čas t = 0 a  $v_o$  je rychlost, kterou prolétá elektron počátkem. Další integrací rovnice 1 - 55 dostaneme dráhu y:

$$y = -\frac{1}{2} \frac{q_e}{m_e} \frac{V}{a} t^2 + v_o t.$$
  $1 - 56$ 

Elektron nabyl rychlosti  $v_0$  tím, že naň mezi elektrodami R a  $A_1$  působila síla elektrického pole vyvolaného potenciálem  $V_1$ . Tedy podle r. 1-41:

$$\dot{v}_o = \sqrt{-2 \frac{q_o}{m_e} V_1}. \qquad 1 - 57$$

Vzhledem k zápornému náboji  $q_e$  vyjde pro  $v_o$  výraz reálný; při kladněnabité částici by byl výraz imaginární na důkaz, že v předpokládaném směru by se částice nemohla pohybovati.

Při působení za vysokých frekvencí nás často zajímá doba průletu. elektronu  $t_{1,2}$  na př. mezi elektrodami  $A_1$  a  $A_2$ . Vyšetříme ji tím, že do r. 1-56 pro dráhu y dosadíme y = a, za  $v_0$  výraz 1-57 a místo  $V = V_2 - V_1$ , načež z ní vyjádříme odpovídající čas  $t_{1,2}$ :

$$\frac{\frac{1}{2} \frac{q_e}{m_e} \frac{V_1 - V_2}{a} i^2 + \sqrt{-2 \frac{q_e}{m_e} V_1} - a = 0 \qquad 1 - 58}{\frac{1}{2} - 2 \frac{q_e}{m_e} V_1 \pm \sqrt{-2 \frac{q_e}{m_e} V_1 + 2 \frac{q_e}{m_e} (V_1 - V_2)}}{\frac{q_e}{m_e} \frac{V_1 - V_2}{a}}$$
$$= a \sqrt{-2 \frac{m_e}{q_e} \frac{\sqrt{V_1} + \sqrt{V_2}}{V_1 - V_2}}.$$
$$t_{1,2} = a \sqrt{-2 \frac{m_e}{q_e}} \frac{\sqrt{-2 \frac{m_e}{q_e}}}{V_1 - V_2}.$$
$$1 - 59$$

Vzpomeneme-li na r. 1 — 41 a 1 — 57, můžeme tuto dobu průletu (transit time) psáti též ve tvaru

$$t_{1,2} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{-\frac{q_e}{m_e}V_1} + \sqrt{-\frac{q_e}{m_e}V_2}}$$

-a rozšíříme-li zlomek  $\sqrt{2}$ :

$$t_{1,2} = \frac{a\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{-2 \frac{q_e}{m_e} V_1} + \sqrt{-2 \frac{q_e}{m_e} V_2}} = \frac{2 a}{v_o + v_2};$$

$$t_{1,2} = \frac{a}{\frac{v_o + v_2}{2}}, \qquad 1 - 60$$

kde  $v_2$  značí rychlost elektronu při dopadu na  $A_2$ . Dostaneme tedy podle r. 1 — 60 dobu průletu mezi  $A_1$  a  $A_2$  jako poměr vzdálenosti *a* a střední rychlosti určené arithmetickým středem rychlosti počáteční a konečné.

Právě sledovaný případ zahrnuje v sobě i poměry v elektronce, u níž elektronky vystupují z kathody se střední počáteční rychlostí třeba malou, ale nikoliv nulovou:  $v_o$ . Pak podle dříve uvedené theorie předpokládáme, že této rychlosti nabyly průletem malého potenciálového rozdílu  $V_1$ .  $A_1$  je pak kathodou,  $A_2$  anodou a R představuje myšlenou rovinu.

## 1–47 Pohyb elektronu v rovnoměrném elektrickém poli ve vakuu při jakékoliv počáteční rychlosti

Dejme nyní počáteční rychlosti elektronu v při výskytu v homogenním elektrickém poli jakýkoliv směr. Pro jednodušší sledování volme pravo-



Obr. 1 — 82. Elektron vstupující šikmo do homogenního elektrického pole.



1



úhlý souřadnicový systém tak, že jedna osa (Y) splyne se směrem pole elektrického jako na obr. 1 — 82. Pohybové rovnice 1 — 34, 1 — 35 a 1 — 36 přecházejí zde v

Na elektron působí zřejmě konstantní zrychlení ve směru  $\Upsilon$ . Dvojnásobnou integrací r. 1 – 61 dostaneme složky rychlosti a dráhy ve směru souřadnicových os:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = k_{x}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{q_{e}}{m_{e}}E t + k_{y}$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = k_{x}$$

$$1 - 62$$

$$x = k_{x}t + k_{\xi}$$

$$y = \frac{1}{2} \frac{q_{e}}{m_{e}} E t^{2} + k_{y}t + k_{\gamma}$$

$$z = k_{x}t + k_{\zeta}$$

$$1 - 63$$

Šest integračních konstant závisí na mezních podmínkách, jež jsou stanovcny jednak třemi složkami radiusvektoru počáteční polohy vektoru pro čas t = 0, jednak třemi složkami počátečních rychlostí v témže okamžiku. Je zdc nápadná analogie se šikmým vrhem tělesa v gravitačním poli, jež je rovněž charakteristisováno stálým zrychlením. Rovnice 1 - 63 stanoví parametricky parabolickou dráhu, kterou uvažovaný elektron sleduje.

Parabolu lépe rozpoznáme, volíme-li osy souřadnic tak, že na př. rovina X Y splývá s rovinou určenou vektorem pole  $\vec{E} = \vec{Y}$  a vektorem rychlosti  $\vec{v}$  (obr. 1 – 83). Potom není složky rychlosti ve směru osy  $\mathcal{Z}$ a proto konstanty  $k_s = k_{\xi} = 0$ . Vypočteme čas t z prvé rovnice 1 – 63 a dosadíme do rovnice druhé, při čemž konstanty shrneme v nové:

$$y = A x^2 + B x + C$$
  $1 - 64$ 

což je zřejmě rovnice paraboly.

#### 1 – 48. Elektrostatické vychylování elektronového paprsku

V mnohých clektronových přístrojích se užívá úzkého paprsku elektronů, který se vychyluje buď polem clektrickým nebo polem magne-



Obr. 1 — 84. Elektrostatické vychylování elektronového paprsku.

tickým. Všimneme si nejprve mechanismu příčného vychylování elektronového paprsku polem elektrostatickým. Na obr. 1-84 je naznačen paprsek elektronů přicházející zleva s určitou rychlostí v ve směru osy X a vychylovaný párem destiček  $D_1$ ,  $D_2$  ve vzájemné vzdálenosti  $d_1$ , mezi nimiž panuje rozdíl potenciálů  $V_1$ . V naznačeném případě, jak často bývá, je potenciál

spodní destičky nulový (země). Osová délka destiček je  $l_1$ .

Elektrony vletující mezi destičky rychlostí v jsou podrobeny příčnému zrychlení a elektrického pole, které zhruba považujeme za homogenní.
Je-li  $\overrightarrow{E}$  síla elektrického pole, je příčné zrychlení

$$a = \frac{q_e}{m_e} \frac{V_1}{d_1}.$$
 1-65

Předpokládáme-li zhruba, že elektrické pole  $\vec{E}$  končí s obrysem destiček, trvá průlet mezi destičkami dobu  $t = \frac{l_1}{v}$ . Během této doby průletu jest elektron zrychlován stranově (jeho složka osové rychlosti v zůstává nezměněna) a nabude příčné rychlosti

$$v_s = at = rac{q_s V_1 l_1}{m_s d_1 v}.$$
 1-66

Po opuštění prostoru mezi destičkami pokračuje elektron rovnoměrným pohybem přímkovým k terči T, kterým často bývá (u obrazových elektronek) stínítko reagující na dopad elektronů světelně. V jednoduchém případě si terč můžeme představiti jako rovinu kolmou na osu X. Elektronový paprsek zasáhne terč v místě vzdáleném o d od středu S.

Je-li l vzdálenost středu destiček od terče, jsou vzdálenosti d a l k sobě ve stejném poměru jako rychlosti v příslušných směrech:

$$\frac{d}{l} = \frac{v_s}{v} = \frac{q_e V_1 l_1}{m_e d_1 2 \frac{q_e}{m_e} V_a} = \frac{1}{2} \frac{l_1 V_1}{d_1 V_a}.$$

Při tom je  $V_a$  potenciál anody, která dala elektronu zrychlení z nuly na v. Obvykle nás zajímá velikost dosažené výchylky d na terči:

$$d = \frac{ll_1}{2d_1} \frac{V_1}{V_a}.$$
 1 - 67

S velikostí d roste citlivost obrazové elektronky. K dosažení veliké citlivosti by bylo třeba dlouhých vychylovacích destiček v malé vzdálenosti  $d_1$  mezi sebou. To se ovšem příčí požadavku volné dráhy pro paprsek elektronů. Někdy se postupně mění vzdálenost  $d_1$  zleva doprava — destičky se "otvírají", při čemž ovšem přestává platit předpoklad homogenního elektrického pole.

Potřebujeme-li určitou maximální výchylku d při trubici délky l, musí býti splněno:

$$\frac{d_1}{l_1} = \frac{d}{l}$$
. 1 - 68

Je-li splněna tato podmínka, nezáleží na tom, zda jsou destičky veliké a daleko od sebe nebo malé a blízko u sebe.

Jiná cesta ke zvýšení citlivosti při daném uspořádání by bylo snížení  $V_a$ . To však vede na malou osovou rychlost v, takže se pak může stát, že elektrony dopadající na terč (stínítko) nemají dostatečnou pohybovou energii potřebnou k tomu, aby stínítko znatelně zářilo. Mimo to býváme naopak nuceni užívati vysokých hodnot  $V_a$  a tedy i v z jiného důvodu: chceme-li sledovati na stínítku velmi rychlé zjevy. Pak přichází požadavek, aby elektron proletěl mezi vychylujícími destičkami tak rychle, aby se potenciál na destičkách během příslušné průletové doby znatelně nezměnil. To vynikne nejlépe na příkladu:

Příklad. Budiž zvolena délka destiček  $l_1 = 2.5 \text{ cm} = 0.025 \text{ m}$ , anodové zrychlující napětí před destičkami  $V_a = 500 \text{ V}$ . Elektrony dosáhnou rychlosti  $v = 5.94 \cdot 10^5 \sqrt{500} = 1.33 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ . Prostor mezi destičkami se prolétne v době t:

$$t = \frac{l_1}{v} = \frac{0.025 \text{ m}}{1.33.10^7 \text{ m/s}} = 1.885.10^{-9} \text{ s.}$$

Ve srovnání s trváním některých přechodných zjevů je to doba příli dlouhá, za kterou se hodnoty napětí na destičkách již podstatně změní. Pro pozorování přechodných zjevů je proto třeba voliti značně vyšší napětí  $V_a$ .

# 1 – 49. Magnetické vychylování elektronového paprsku ve vakuu

Pohybuje-li se elektricky nabitá částice určitou rychlostí v magnetickém poli, působí na ni obecně síla, která je kolmá jak na směr pohybu



Obr. 1 - 85.

Prostorový vztah mezi magnetickým polem, rychlostí elektronů a výslednou silou. částice, tak na směr magnetického pole. Jen ve zvláštním případě, když se pohyb děje ve směru silových čar magnetického pole, není částice vychylována ze svého směru. Vychylující síla jest úměrná: 1. magnetické indukci, 2. náboji částice a 3. složce rychlosti částice kolmé na směr pole.

Nás zajímá nejčastěji pohyb elektronů ve vakuu a jejich magnetické vychylování. V obr. 1 - 85 jest vyznačen vzájemný prostorový vztah mezi vektorem rychlosti kladné částice hodnoty v, vektorem indukce B a působící silou na částici kladnou f. Záporný elektron by

v daném magnetickém poli byl pod vlivem téže síly f, kdyby měl rychlost ve směru opačném než částice kladná.

Síla f působící na částici s nábojem q je dána výrazem:

$$f = q \ v \ B \sin \varphi, \qquad \qquad 1 - 69^{\circ}$$

při čemž značí: B magnetickou indukci,

- q náboj elektricky nabité částice,
- v rychlost této částice a
- φ úhel mezi směrem magnetického pole a směrem pohybu částice.

Předpokládá se ovšem homogenní magnetické pole.

Jest zajímavé srovnati vedle toho sílu téhož magnetického pole, působí-li na vodič, kterým protéká elektrický proud o hodnotě *i*. Víme, že elektrický proud ve vodiči malého, rovnoměrného průřezu si představujeme jako pohyb elektrických nábojů tekoucích či pohybujících se po dráze proudu. Je-li q náboj částice, n počet nabitých částic na jednotce délky dráhy vodiče a v značí rychlost těch částic, jest proud idán jako

i = q n v.

Podle zákona Biot-Savartova jest uvažovaný vodič na jednotku své délky podroben síle dané výrazem

$$f' = i B \sin \varphi, \qquad \qquad 1 - 70$$

kde  $\varphi$  značí úhel mezi vodičem (vektorem proudu) a směrem magnetického pole. Síla f' je kolmá jak na vodič, tak na směr pole B. Dělíme-li rovnici 1 — 70 počtem částic účastnících se na pohybu n, dostaneme sílu působící na jednu částici s nábojem q:

$$f = q \ v \ B \sin \varphi,$$

což je výraz totožný s rovnicí 1 -- 69.

Sílu působící v magnetickém poli B na částici o náboji q můžeme si tedy vyjádřiti vektorovým součinem vektorů rychlosti částice  $\vec{v}$  a vektoru indukce  $\vec{B}$ , násobeným skalárem q (nábojem částice). Tedy:

$$f = q \left( \overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B} \right) \qquad \qquad 1 - 71$$

aneb

$$f = \vec{i} \times \vec{B}. \qquad 1 - 72^{\circ}$$

Částice je zrychlována touto silou:

$$f = m \stackrel{\rightarrow}{a} = q \stackrel{\rightarrow}{(v \times B)}. \qquad 1 - 73.$$

111

V prostoru v pravoúhlé souřadnicové soustavě můžeme poslední rovnici psáti ve tvaru:

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{q}{m} \left( B_z \, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} - B_y \, \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \right) \qquad \qquad 1 - 74$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = \frac{q}{m} \left( B_x \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} - B_z \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \right) \qquad \qquad 1 - 75$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} = \frac{q}{m} \left( B_y \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - B_x \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \right) \qquad 1 - 76$$

což vzniklo z determinantu

Přitom jsou i, j a k jednotkové vektory,  $v_x, v_y$  a  $v_z$  složky vektoru rychlosti ve směrech souřadnicových os a  $B_x$ ,  $B_y$ ,  $B_z$  jsou složky magnetické indukce rovněž ve směrech os.

Magnetické pole působí na elektricky nabitou částici silou jedině tehdy, je-li částice v pohybu a pokud pohyb se neděje rovnoběžně



Elektron pod vlivem homogenního magnetického pole.

s magnetickým polem. Síla působící na elektricky nabitou částici pohybující se vhodně v magnetickém poli je kolmá na směr pole i na okamžitý směr pohybu. Proto tato síla může pouze měniti směr pohybu částice (může zakřivovati její dráhu), ale nemůže vykonávati na částici žádnou práci. Tedy za působení stálého magnetického pole nemůže se měniti jeho vlivem kinetická energie částice. Mění se proto jenom směr vektoru rychlosti, ale jeho modul se nemění.

Jako aplikaci právě poznaného působení magnetického pole konstantní hodnoty  $\stackrel{\rightarrow}{B}$  na elektricky nabitou částici v pohybu sledujme magnetické vychylování elektronového paprsku,

jak se s ním setkáváme na př. u obrazových elektronek.

Sledujme dráhu elektronu vystřeleného do magnetického homogenního pole podle obr. 1 — 86. Původně přímková dráha elektronu se při vstupu do magnetického pole zakřivuje, takže v magnetickém poli opisuje elektron kruh. Protože elektron vstupuje podle předpokladu do magnetického pole kolmo, jest v rovnici 1 - 69 pro působící sílu sin  $\varphi = 1$ , takže elektron podléhá síle

$$f = q_e v B. \qquad 1 - 78$$

Dostředivé zrychlení působené touto silou f je podle kinematiky  $\frac{v^2}{r}$ , kde r je poloměr zakřivení opisované dráhy. II. Newtonův zákon dává

$$f = m_e a = q_e v B = \frac{m_e v^2}{r}, \qquad 1-79$$

z čehož plyne poloměr zakřivení dráhy v magnetickém poli

$$r = \frac{m_e v}{B q_e}.$$
 1 - 80

Elektron před svým vstupem do magnetického pole obvykle získá svou rychlost v průletem potenciálového rozdílu V, jak je naznačeno na obr. 1 — 86. Zde elektron zřejmě vzniká v rozžhavené kathodě K, načež se přirychlí z nuly polem anody A na potenciálu V, která má otvor uprostřed. Tímto otvorem proniká úzký svazek elektronového paprsku, aby pak vnikl rychlostí v do magnetického pole. Rychlost vje dána zřejmě výrazem 1 — 49:

$$v = \sqrt{-2\frac{m_e}{q_e}V}.$$

Dosadíme tento výraz do r. 1 - 80:

$$r = \frac{1}{B} \sqrt{-2 \frac{m_e}{q_e} V}. \qquad 1 - 81$$

Vzhledem k tomu, že jde o elektrony, jest  $q_e$  záporné. Za  $\frac{m_e}{q_e}$  dosadíme převratnou hodnotu známého poměru a vyjde poloměr zakřivení dráhy v metrech

$$r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2V}{1,76.10^{11}}} = 3,37.10^{-6} \frac{\sqrt{V}}{B}, \qquad 1 - 82$$

je-li V dosazeno ve voltech a B ve weberech na čtvereční metr.

Při vychylování elektronových paprsků magnetickým polem setkáváme se s obtíží nepřesného ohraničení magnetického pole. Na rozhraní magnetického pole bývá proto obtížno stanoviti přesně dráhu. Pokud se však elektron pohybuje v zaručeně homogenním magnetickém

poli, jest možno naopak při známé rychlosti elektronu v a indukci magnetického pole B určiti velmi přesně poměr  $q_e/m_e$ .

Pro vychylování elektronového paprsku v obrazové elektron ce se užívá vhodně vytvářených dvojic cívek, které obklopují skleněnou trubici a vytvářejí homogenní pole indukce  $\vec{B}$ , jehož směr je kolmý na nákresnou rovinu, jak naznačeno v obr. 1—87.

Osová šířka pole  $l_1$  nebývá velká. Paprsek elektronů se pohybuje ·zleva rychlostí v a po vstupu do magnetického pole opíše kruhový oblouk poloměru r daném rovnicí 1 - 82, aby po výstupu z pole pokračoval





Obr. 1 — 87. Magnetické vychylování elektronového paprsku.

Spirálová dráha elektronu v homogenním magnetickém poli.

přímočaře a dopadl na terč ve vzdálenosti d od středu S. Středový úhel  $\alpha$  odpovídající opsanému oblouku je dán vztahem

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{d}{l} \doteq \frac{l_1}{r}, \qquad \qquad 1 - 83$$

pokud, jak tomu bývá, je  $\alpha$  malé. Výchylku d na terči (stínítku) vypočteme z r. 1 — 83, dosadíme-li za r z r. 1 — 82:

$$d = l \, l_1 \, \frac{10^6 \, \mathrm{B}}{3,37 \sqrt[3]{V}} = l \, l_1 \, \frac{B}{\sqrt[3]{V}} \, 2,97.10^5. \qquad 1 - 84$$

Je třeba pamatovati, že vzorec je v jednotkách praktických, tedy d,  $l a l_1$  v metrech, B ve weberech na m<sup>2</sup> a V ve voltech.

V obecném případě vstupuje elektricky nabitá částice (elektron) do magnetického pole šikmo, t. j. nikoliv kolmo na směr homogenního magnetického pole. Lze snadno ukázati, že v takovém případě sleduje elektron dráhu spirálnou. Na obr. 1 - 88 je naznačen takový případ v pravotočivém systému pravoúhlých souřadnic. Vektor indukce pole magnetického  $\overrightarrow{B}$  má směr kladné osy  $\mathcal{Z}$  a elektron vstupuje pod jeho vliv v počátku 0 rychlostí  $\overrightarrow{v}$ , kterýžto vektor leží v rovině  $X\mathcal{Z}$ . Rychlost  $\overrightarrow{v}$  si rozložíme do dvou složek na sebe kolmých do osy X a do osy  $\mathcal{Z}$ . Složka rychlosti v cos $\varphi$  se vlivem magnetického pole vůbec nemění, protože je rovnoběžná s vektorem  $\overrightarrow{B}$ . Složka v sin $\varphi$ , kolmá na  $\overrightarrow{B}$ , je příčinou, že magnetické pole působí na elektron silou stálé velikosti, ale její směr se stále mění tak, aby byl kolmý na  $\overrightarrow{B}$  a na vektor okamžité rychlosti. Průmět spirální dráhy na rovinu X Y je kružnice

$$r = \frac{m_e v \sin \varphi}{B q_e}.$$
 1-85

Doba jedné otáčky průmětu je

poloměru

$$t_{\rm P} = \frac{2\,\pi\,r}{v\,\sin\varphi} = \frac{2\,\pi\,m_e}{B\,q_e}.$$
 1 - 86

Stoupání spirály (rozteč závitů) je

$$\tau = t_p \ v \ \cos \varphi = \frac{2 \pi \, m_e \, v \cos \varphi}{B \, q_e}. \qquad 1 - 87$$

Každý závit spirály musí projít osou  $\mathcal{Z}$ . V tom je dána možnost k přivedení rozbíhavých paprsků zpět na žádanou osu. Tak na obr. 1 — 89 je naznačen způsob magnetického zaostřování (angl. focussing) u trubice s paprskem elektronů vznikajícím na kathodě K a zrychleném perforovanou anodou A s potenciálem V. Celá trubice je zasunuta do solenoidu, kterým protéká stejnosměrný proud, takže v trubici je homogenní magnetické pole souběžné s její osou. Rozbíhavé paprsky jsou nuceny opisovati spirálné dráhy, jež se promítají v bokorysu jako kroužky procházející osou trubice. Nastavením indukce B dá se vytvořiti takové stoupání  $\tau$ , že se rovná vzdálenosti terče (stínítka) od kathody a všechny paprsky se soustředí do jediného bodu. Zvětšováním B lze dosáhnouti toho, že mezi kathodou a stínítkem se případně vytvoří několik závitů spirály.

Působením podélného magnetického pole se zakřivují i dráhy elektronů u magnetronu: obr. 1 - 50. Zde ovšem nejsou dráhy kruhové, neboť mimo uvedené magnetické pole působí současně i elektrické pole anody. Podobně tomu je i u magnetronu s rozštěpenou anodou obr. 5 - 30 a 5 - 31.

K výrobě kmitů velmi vysoké frekvence se užívá d u t i n o v é h o m a g n e t r o n u (angl. cavity magnetron) znázorněného na obr. 1 - 90 v řezu. Mohutná nepřímo žhavená kathoda K je zdrojem velkého



emisního proudu. Magnetickým polem působícím podél kathody jsou dråhy elektronů opět vhodně zakřivovány, takže míjejí štěrbiny v masivní anodě A souvisící s dutinami (válcovými), naladěnými na určitou velmi vysokou frekvenci a rozkmitávají je. Anoda bývá opatřena

chladícími žebry.



Svislý řez cyklotronem.



Vodorovný řez cyklotronem (jeho duantami). ZI je zdroj kladných částic, T je bombardovaný terč. VD značí stěnu na vhodném potenciálu, která vede částice k cíli T.

Důležitou aplikaci magnetického vedení elektrických nabitých částic shledáváme u Lawrencova cyklotronu. Cyklotron sestává v podstatě ze dvou dutých elektrod t. zv. duant  $D_1$  a  $D_2$ , které si můžeme představit jako dvě poloviny nízké kulaté krabice od sebe poněkud oddálené: obr. 1 — 91 ukazuje svislý řez středem cyklotronu Duanty jsou umístěny ve vyčerpaném prostoru mezi póly  $P_1$ ,  $P_2$  silného elektromagnetu. Obě duanty tvoří elektrody, na něž je zapojen vysokofrekvenční generátor dodávající jim vhodné vysoké napětí řádově 40—50 kV v takové fázi, aby kladná částice zavedená, do dutého prostoru v místě  $\mathcal{Z}$  7, opisovala spirálovou dráhu; obr. 1 — 92 (půdorys).

Kdyby nebylo napětí vhodné polarity na duantách, setrvaly by částice uvnitř dutého prostoru na kruhové dráze odpovídající intensitě užitého magnetického pole. Avšak při průletu mezerou mezi duantami jsou částice přirychlovány, takže vzhledem k jejich větší rychlosti se zvětší poněkud poloměr jejich dráhy. Intensita magnetického pole a frekvence elektrických kmitů jsou vzájemně tak sladěny, aby kladné částice cirkulovaly synchronně uvnitř duant a získávaly energii při každém přechodu přes mezeru. Jejich orbitální dráhy tak nabývají většího poloměru, až nakonec jsou částice přitahovány elektrostaticky silně elektricky nabitou elektrodou, načež buď vystoupí vhodně uspořádaným okénkem, nebo bombardují připravený terč.

V uvedené tabulce jsou sestavena data tří provedených cyklotronů (dosažená energie jest uvedena v milionech elektronvoltů):

Průměr cyklotronu	dosažené maximum energie částic	
93 cm	8 MeV	
152 ,,	16 ,,	
465	100 , (University of California	ι)

Úspěch cyklotronu závisí na skutečnosti, že úhlová rychlost kroužící částice je nezávislá na energii částice. To plyne z poznaného vzorce pro poloměr dráhy (orbitu) r. 1 - 80:

$$r = \frac{m v}{B q}.$$
$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{B q}{m}.$$
 1 - 88

Úhlová rychlost

Kdybychom se snažili zrychlovati cyklotronem elektrony, dostali bychom se brzo na takové jejich rychlosti, že hmota vzroste podle theorie relativity (je-li  $m_o$  hmota při klidu, v rychlost dosažená a c rychlost světla) na

$$v = \frac{m_o}{\left| \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \right|} \cdot \frac{1 - 89}{-}$$

117

Tak na př. kdybychom elektronu dodali energii 0,1 MeV neboli podle r. 1 – 41b: 0,1 . 10<sup>6</sup> . 1,6 . 10<sup>-19</sup> joulu =  $\frac{1}{2}$  m<sub>e</sub> v<sup>2</sup>, dostaneme odpovídající rychlost elektronu v<sup>2</sup> =  $\frac{2 \cdot 0,1 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9.1 \cdot 10^{-31}}$  = 3,53 . 10<sup>16</sup> a v =

 $= 1,87 \cdot 10^8$  m/s, což je více než polovina rychlosti světla. Vzhledem ke stoupnuvší hmotě při této rychlosti by elektron dávno vypadl v cyklotronu z fáze a proto nelze cyklotronu užíti pro zrychlování elektronů.

Cyklotron slouží hlavně k získávání umělé radioaktivity bombardováním terčů částicemi o veliké energii: protony, deuterony, částicemi alfa, nebo k získání paprsků neutronů s velikou energií.

McMillan a Veksler navrhli pozměněný cyklotron t. zv. s y n c h r ot r o n, ve kterém je možno přirychlovati kladné částice až na 300 Mev a to tak, že se mění vhodně frekvence pomocného vysokofrekvenčního napětí, aby se vyhovělo soufázovosti i při hmotě měnící se s rychlostí. V synchrotronu lze zrychlovati i elektrony, při čemž se mění vhodně magnetické pole.

Jiným důležitým strojem pro zrychlování clektricky nabitých částic, který má význam v nukleární fysice, je bet at ron patentovaný r. 1936 Steenbeckem a prakticky propracovaný Kerstem r. 1941. Betatron je akcelerátor elektronů, které se vstřikují do radiálně symetrického magnetického pole, které však v tomto případě není stálé, nýbrž časově sinusově proměnlivé. Elektrony při stoupajícím magnetickém poli se silně přirychlují (využívá se jen stoupající části sinusovky). Vhodným uspořádáním pole je postaráno o to, aby se elektrony udržely ve stálé kruhové dráze (orbitu) během celé doby akcelerace. Relativistické změny hmoty elektronů s rychlostí mají zanedbatelný vliv na hodnotu dosažené energie. Elektron vykoná v betatronu několik set tisíc otáček.

### 1 — 50. Elektronová optika

Pohyb elektronů pod vlivem elektrických a magnetických polí jeví nápadné analogie s chováním a vlastnostmi optických paprsků. I pro elektronové paprsky platí jako v optice pro paprsky světelné tyto zákony: 1. o přímočarém šíření, 2. o odrazu a 3. o lomu. Pro elektronové paprsky však neplatí zákon o nezávislosti různých paprsků mezi sebou. Elektronové paprsky na sebe vzájemně působí a jedině při jejich malé hustotě je vliv prostorového náboje zanedbatelný.

Zákon lomu optického paprsku na rozhraní dvou prostředí s indexy lomu  $n_1$  a  $n_2$  má svou analogii v lomu elektronového paprsku při průchodu elektrickou dvojvrstvou. Na obr. 1 – 93 jsou znázorněny poměry při lomu světelných paprsků na rozhraní dvou různých prostředí o rozdílných indexech lomu:  $n_1$  a  $n_2$ . Platí zde zákon Snell-Descartesův:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \text{ konst.} \qquad 1 - 88$$

Poměry na elektrické dvojvrstvě při průchodu elektronových paprsků jsou naznačeny na obr. 1 - 94. Dvě naznačené plochy s potenciály  $V_1$  a  $V_2$  si můžeme představiti na př. jako jemné kovové sítky. Nechť elektron přicházející shora nabyl své rychlosti z nuly průletem potenciálním rozdílem  $V_1$ :

$$v_1 = \sqrt{-2 \frac{q_e}{m_o} V_1}.$$
 1 - 89

Při doletu na ekvipotenciální plochu II. má elektron rychlost

$$v_2 = \sqrt{-2 \frac{q_e}{m_e} V_2}. \qquad 1 - 90$$

I když jsou ekvipotenciální plochy zakřivené, lze je v infinitesimálním okolí elektronového paprsku považovati za roviny. Protože pak předpo-



kládáme. že ekvipotenciální roviny jsou blízko u sebe (libovolně), lze míti zato, že tangenciální složky rychlostí se při průchodu elektrickou dvojvrstvou nezměnily, jsou kolmé na elektrické pole. Proto

$$v_1 \sin \psi = v_2 \sin \chi \quad \mathbf{a}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \chi}{\sin \psi} = \frac{\sqrt{V_1}}{\sqrt{V_2}}.$$

$$1 - 91$$

Proti optice se setkáváme při lomu elektronových paprsků s obtíží, že rozhraní o různých indexech lomu nejsou přesně ohraničena, obvykle elektronové paprsky procházejí prostředím s plynule proměnlivým indexem lomu. Jakékoliv elektrostatické pole s osovou (rotační) symetrií kolem přímkové osy má vlastnosti čočky, procházejí-li jím elektronové paprsky. V přístrojích vytváříme takto osově symetrické pole buď válcovými elektrodami s vhodně volenými potenciály (čočky válcové obr. 1 - 95) anebo clonkami na vhodném potenciálu. Jsou to kotouče s vhodně voleným středovým otvorem (čočky clonkové obr. 1 - 96), na jejichž opačných stranách jsou různě silná elektrická pole  $E_1, E_2$ . Elektronově optické čočky charakterisujeme obdobnými hodnotami

Elektronově optické čočky charakterisujeme obdobnými hodnotami jako čočky světelné. Na obr. 1 - 97 je naznačena jednoduchá válcová



Obr. 1 — 96. Clonková elektrická čočka.

Válcová soustava elektrické čočky.

čočková soustava o potenciálech  $V_1$  a  $V_2$  s příslušnými hodnotami, která představuje "tlustou" čočku (protože ohniskové vzdálenosti jsou srovnatelné s průměry válců).

 $F_1$ ,  $F_2$  jsou ohniska  $p_1 p'_1$  je první hlavní paprsek  $p_2 p'_2$  je druhý hlavní paprsek  $R_1$  a  $R_2$  jsou hlavní roviny  $r_1$  a  $r_2$  jsou vzdálenosti hlavních rovin od středu čočky S.

Je-lipvzdálenost předmětu zobrazovaného od středu čočky a ovzdálenost jeho obrazu od středu čočky, platí mezi nimi vztah

$$\frac{f_1}{p+r_1} + \frac{f_2}{o+r_2} = 1. \qquad \qquad 1 - 92$$

 $f_1, f_2, r_1$  a  $r_2$  jsou čtyři hlavní čočkové konstanty a pomocí nich lze vždy určiti polohu obrazu, známe-li polohu zobrazovaného předmětu.

Mezi vzdálenostmi předmětů a obrazu od středu čočky a příslušnými ohniskovými vzdálenostmi  $f_1$  a  $f_2$  platí Newtonův vztah

$$p \ o = f_1 f_2 \qquad \qquad \mathbf{1} - \mathbf{93}$$

Pro poměr ohniskových vzdáleností platí

$$\frac{f_2}{f_1} = \sqrt{\frac{\overline{V_2}}{\overline{V_1}}}.$$
 1-94

#### 1 — 51. Obrazovky

Typickým příkladem aplikované elektronové balistiky a optiky je obrazová elektronka, krátce obrazovka, která se vyvinula



Obr. 1 - 98.

Řez obrazovou elektronkou s elektrostatickým vychylováním a přirychlovací elektrodou *P K*.

z Braunovy trubice. Na obr. 1 - 98 je znázorněn příklad obrazové elektronky, která sestává ze skleněné vyčerpané baňky a soustavy elektrod. Válcová část baňky přechází asi v polovině v část kuželovou. Dno kuželu je vytvořeno jako mírně vypouklé stínítko (průhledné), na němž uvnitř je nanesena vrstva z látky fluoreskující při dopadu dosti rychlých elektronů. Zdroj elektronů je v nejzazší levé části a nazývá se el e k t r o n o v á t r y s k a (angl. electron gun). K elektronové trysce patří především kathoda K, která je uvnitř nepřímo žhavena spirálkou a na povrchu má naneseny sloučeniny emitující silně elektrony. Kathoda je těsně obklopena lesklým válečkem T, který zabraňuje zbytečnému vyzařování tepla z kathody a tím přispívá k úspornému chodu. Celá kathoda je obklopena válcovou řídicí elektrodou  $\check{KE}$ , která bývá

buď na slabě záporném potenciálu vůči kathodě, nebo jen na mírně kladné hodnotě potenciálu (-10 až + 10 V).

Ze středového otvoru řídicí elektrody vyletují elektrony do optického systému elektronových čoček, jež jsou vytvořeny v daném případě kladně nabitými anodami  $A_1$ , ZE a  $A_2$ . ZE se nazývá též elektrodou zaostřovací. Nastavením vhodných kladných napětí na těchto elektrodách se dosáhne toho, že elektronový paprsek se soustředí do úzkého paprsku a prolétá pak nejprve mezi párem destiček  $D_1$   $D_2$ , který jej



Obr. 1 - 99.

Řez obrazovou elektronkou s magnetickým vychylováním.

svými napětími vychyluje ve svislé rovině. Pak když paprsek dospěje mezi destičky  $D_3D_4$ , kolmé na prvý pár, jest vychylován v rovině vodorovné. Elektronový paprsek dorazivší až na stínítko, vykresluje na něm svítící křivku odpovídající vychylujícím napětím. Někdy se k elektronové trysce počítá i celý elektronově optický systém, který dodává úzký osový paprsek elektronů vychylovacím destičkám.

Na kuželové části baňky této obrazové elektronky je kroužek PK, který je spojen s nejvyšším kladným napětím a působí proto přirychlení elektronů až po jejich vychýlení. Tím se dosahuje intensivnější obrázek, nebot elektrony jsou dostatečně zrychleny, aniž by tím trpěla citlivost. Jak je patrno, nejvyšší kladný potenciál je potenciálem země, aby nehrozilo nebezpečí při obsluze. Ovšem kathoda je vůči kostře (zemi) na plném vysokém záporném potenciálu.

Vnitřek kuželové skleněné baňky bývá pokryt vodivým povlakem spojeným s anodou, aby na skle se nemohly hromaditi náhodné náboje, které by strhovaly elektrony z jejich správné dráhy.

Na obr. 1 — 99 je znázorněna jiná obrazová elektronka, u níž se užívá magnetického vychylování příčným polem vytvořeným dvěma páry cívek s osami na sobě kolmými (jenom jeden pár cívek je zakreslen). Kathodová tryska je zcela analogická jako u předchozí obrazové elektronky a sestává z kathody nepřímo žhavené K a to opět spirálkou,

z válce T pro snížení ztráty tepla sáláním a z řídící elektrody ŘE. Vlastní elektronově optický systém zde sestává jen ze dvou anod: PE (přirychlující elektroda asi na + 200 V) a ze zaostřovací elektrody ZE (asi na + + 800 V).

Ekvipotenciální plocha uvnitř kuželové baňky je zaručena aquadagovým nátěrem (grafitem) a tato vrstva je spojena se zemí a + nejvyšším potenciálem.

Vychylování elektronových paprsků v obou popsaných obrazových elektronkách se děje podle dříve poznaných zákonů. Obrazové elektronky slouží ke sledování různých časově rozvinutých průběhů napětí a proudů. Často se na elektrické hodnoty převádějí hodnoty souvisící s mechanickými jevy, právě aby mohly býti sledovány na obrazové elektronce. Obrazová elektronka ve vhodném zapojení spolu s napájecím zařízením tvoří t. zv. k a t h o d o v ý o s c i l o s k o p nebo o s c i l o g r a f. Křivky na stínítku obrazové elektronky je totiž možno snadno zachytiti fotograficky.

Velmi důležité užití nalezla obrazová elektronka v televisi, kde na jejím stínítku se na přijímací straně sledují vysílané scéry. K tomu účelu konstruované obrazové elektronky se nazývají podle Zworykina k i n e sk o p y. Liší se od obyčejných obrazových elektronek hlavně vhodnou volbou materiálu na stínítku, aby obraz byl bílý na černém pozadí, a pak vhodnou konstrukcí jedné elektrody optického systému tak zv. mřížky, kterou se dá ovládat světelnost stínítka od tmy až do plného jasu.

Fluoreskující látka pro stínítka obrazových elektronek se nazývají společným názvem fosfory (nesouvisí s prvkem fosfor). Volba fosforu se řídí způsobem pozorování: pro laboratorní účely se hodí dobře světlo zelené, bílé nebo žluté, méně dobře modré, neboť unavuje zrak. Dříve se pro fotografování dávala přednost světlu modrému, ale dnes na panchromatický materiál lze stejně dobře užíti i stínítek zelených.

Anorganické fosfory jsou chemické sloučeniny kovů: zinku, kadmia, vápníku a j. na jedné straně a kyslíku, síry, křemíku, wolframu a j. na druhé straně. Stopy některých přimísenin jsou nezbytné u některých fosforů. Tyto přimíseniny (nejčastěji kovové) se nazývají aktivační látky a samy o sobě obvykle nesvítí. Z množství fosforů se užívá hlavně dvou skupin: křemičitanů a sirníků. U obou skupin převažuje zinek. V křemičitanech jest nejdůležitější willemit: křemičitan zinečnatý (orthosilikát)  $Zn_2SiO_4$  se stopami manganu nebo jiných kovů. Ze sirníků jest důležitý sirník zinečnatý ZnS se stříbrem nebo mědí jako aktivační látkou.

Ačkoliv se willemit nachází i v přírodě, dává se přednost syntheticky vyrobenému křemičitanu zinečnatému. Výhodou willemitu jest odolnost při bombardování i silnějším paprskem elektronů, "nespálí se" tak snadno. Fosfory se nanášejí na stínítka buďto usazováním z roztoků nebo též stříkáním.

V tabulce jest uvedeno několik užívaných fosforů s udáním barvy a maxima spektrálního záření v angstromech podle Zworykina.

Fosfor	Barva	Maximum spektrálního záření Å
ZnS	světle modrá	4700
ZnO	fialová	ultrafialově září
ZnSi: Ag	modře fialová	4700 - 4500
$(ZnO + SiO_2)$ : Mn	modrozelená	5230 、
ZnS: Cu	zelená	4700 - 5250
$(CdO + SiO_2)$ : Mn	oranžově žlutá	5850
$(MgO + SiO_2)$ : Mn	oranžově červená	64006700
$(ZnO + Al_2O_3)$ : Cr	červená	> 7000
[ZnO + BeO + (Ti -		
-Zr $-$ Th $-$ O <sub>2</sub> ) $+$		
+ SiO <sub>2</sub> ]: Mn	bílá	
$MgO + WO_3$	velmi světle modrá	4 800

Odlišného způsobu zobrazení užívá s k i a t r o n, který na stínítku užívá tenké krystalické vrstvy z alkalických halových solí. Stínítko se pozoruje při plném osvětlení a při dopadu elektronů na některé místo příslušná stopa ztmaví, takže na stínítku se jeví tmavý obraz na světlém pozadí. Citlivá vrstva může býti tvořena na př. krystalky chloridu sodného (oranžová stopa), bromidu draselného (hnědá stopa), nebo chloridu draselného (purpurová stopa). Stopa na stínítku trvá delší dobu (stínítko je setrvačné) a proto se hodí skiatrony zvláště pro zachycení přechodových zjevů, neboť není nutná synchronisace fotografické komory se sledovaným dějem. Tmavou stopu na stínítku lze smazati oteplením (i na několik set stupňů) a silným osvětlením.

Za druhé světové války se užívalo skiatronů zvláště jako indikátorů (P. P. I. = Plan Position Indicator) u radarů. Němci vytvořili dobrý druh skiatronu, u něhož na skle stínítka byla nanesena průhledná vodivá vrstva z wolframu, kterou lze rychle elektricky zahřáti proudem a tak obraz smazati během 5–10 vteřin.

Skiatron se hodí dobře i pro projekci obrazů, ale pro velikou setrvačnost stopy nelze ho ještě užíti v televisi. Elektronová optika se zdokonalila zvláště při vývoji elektronového mikroskopu. Jakmile se podařilo sestrojiti elektronovou čočku s dostatečně krátkou ohniskovou vzdáleností, bylo možno sestaviti elek-

tronový mikroskop, který je úplnou analogií světelného mikroskopu. Tenká vrstva zkoumaného preparátu se "prosvěcuje" paprsky elektronovými, které se získávají z rozžhavené kathody minimálních rozměrů: Užívá se čoček magnetických i elektrostatických.

Na obr. 1 - 100 jest naznačen schematicky elektronový mikroskop se dvěma elektrostatickými čočkami.Nepřímo žhavená kathoda s Wehneltovým válcem M na vhodném potenciálu vůči kathodě elektronovou trysku. tvoří Úzký svazek elektronů prochází anodou A, prosvěcuje preparát Pr, načež projde objektivem O, který zvětší obraz asi 100 kráte. Po průchodu projekčním objektivem PO může nastati další stonásobné zvětšení. Konečně dopadnou elektrony na stínítko S s fluo-





reskující vrstvou, na kterém lze pozorovati svítící zvětšený obraz preparátu nebo lze jej zachytiti na fotografickou emulsi.

# 1 — 53. Krystalové diody

V počátcích radiotelegrafie i rozhlasu byly ve značné oblibě tak zv. krystalové detektory sloužící k detekci signálů podobně jako moderní detekční diody. Tyto původní krystalové detektory se skládaly někdy ze dvou krystalů, které se dotýkaly ve styku téměř bodovém. Ještě častější byl krystal zasazený ve vhodném držáku, jehož se dotýkala kovová špička přitlačovaná mírným tlakem. Užívalo se na př. krystalů galenitových, pyritových, karborundových, křemíko-tellurových atd. Tyto původní krystalové detektory byly sice poměrně citlivé, ale vykazovaly mnohé nevýhody, které při rychlém vývoji elektronek rozhodly o jejich vytlačení z přijímací praxe. Byly nestálé, choulostivé na otřcsy a snadno se přetěžovaly. Proto pole detekční ovládly suverénně elektronky a to z počátku triody, později diody.

Teprve rychlý vývoj velmi krátkých vln zvláště decimetrových a centimetrových obrátil znovu pozornost ke krystalovým detektorům. Elektronky totiž na těchto velmi vysokých frekvencích selhávají pro dlouhou průletovou dobu. Proto byly pro tyto účely vypracovány zvláště dokonalé krystalové detektory synthetické, jež se osvědčují a označují názvem "krystalové diody" nebo silikony. Tyto moderní detektory byly zdokonaleny zvláště za druhé světové války.



Pod krystalovým detektorem nebo usměrňovačem definujeme nelineární obvodový prvek, u kterého se usměrňování děje v teničké vrstvičce bezprostředně pod bodovým dotykem. Proto by bylo lze označovati krystalové detektory též jako "usměrňovače s bodovým dotykem".

Americké Bell Telephone

Laboratories pracovaly již od roku 1934 na křemíkových krystalech, ale teprve za druhé světové války byla výroba křemíkových krystalů detekčních přivcdena na nejvyšší stupeň dokonalosti, takže dnes tyto ,,detekční diody" jsou na trhu pro nejvyšší frekvence odpovídající délce vlny 1 cm.

Křemíkové destičky užívané v detekčních diodách jsou minimálních rozměrů; bývají to čtverečky  $1,3 \times 1,3$  mm tloušťky 0,5 mm. Řeží se z destiček, jež samy se získávají z tyčových "ingotů" řezáním diamantovými pilkami. Zadní část destičky se galvanoplasticky pokryje kovem a přiletuje pak na podložku. Na destičku doléhá hrot dotykového drátku obvykle z pozlaceného wolframu (aby bylo lze drátek snáze spájeti). Tloušťka drátku se pohybuje mezi 0,13 a 0,25 mm. Po vhodném zformování dotykového drátku se na něm vytvoří elektrolyticky špičky.

Krystalové diody se provádějí ve dvou variantách. Původní druh je naznačen na obr. 1 — 101. Jsou to malé patronky, jejichž střední část je tvořena keramickým válečkem A, který uvnitř má otvor pro vlastní krystalové ústrojí, opatřený závitem. S jedné strany se zašroubuje do isolačního válečku větší mosazný kontaktní váleček C, na který jest připájen křemíkový krystal K. Na druhé straně je zašroubován do keramického válečku mosazný dotykový kus E. Části C a E se zašroubují jen tak daleko, aby wolframový drátek D, připájený na tyčinku procházející kusem E, se ještě nedotkl krystalu. Sešroubované části se současně zalepí. Přesné nastavení dotyku drátku D s krystalem K se provede posunem zmíněné tyčinky; její poloha se pak zajistí naznačenými šroubky. Po této adjustaci se vyplní vnitřek patronky skrz otvůrek B zalévací hmotou ve formě želé, jež bývá složeno z vosku rozptýleného v uhlovodíkovém oleji. Takto pojištěná patronka snáší i rychlé změny teploty mezi — 50° C až + 100° C a vlhké prostředí jí neškodí.

Sestavená patronka ještě není hotova k užití. Je nutno ji proměřiti a hlavně proklepáním (ostrými stranovými údery kladívkem na pa-



Řez stíněnou krystalovou diodou.

tronku) ustáliti. Tímto překvapujícím způsobem se zvětší propustný proud až desetkráte a současně se zmenší proud inversní 10 až 100kráte. Mimo to se zdokonalí poklepem i frekvenční vlastnosti, ztráta konversní a šum.

Krystalových diod se užívá především jako směšovačů u superheterodynů na nejkratší vlny. Proto se mluví o konversní ztrátě, což je poměr napětí na střední frekvenci k napětí signálovému, vyjádřený nejčastěji v decibelech. Šum krystalové diody je běžně větší než šum naměřené hodnoty jeho odporu.

Nevýhodou keramických patron, jichž se užívalo během války hlavně u prvých radarů, je velká citlivost na poškození. Stačí, že držíme jeden konec patrony v ruce a druhým se pak dotkneme země — náhodný náboj našeho těla se vybije přes krystal a může jej zničiti. Proto u těchto krystalů jest nejlépe dotýkati se prsty obou konců a pečlivě je třeba vybíti části obvodu, do kterého krystal vkládáme. Již během války byl vykonstruován dokonalejší typ stíněné krystalové diody a jest vyráběn podle licencí firmy Western Electric Co. V řezu jest stíněná krystalová dioda naznačena na obr. 1 — 102. Hlavní těleso krystalové diody tvoří mosazná trubička. Detektor jest zde zamontován na konci této trubičky A, jež sama tvoří vnější část soustředného vysokofrekvenčního vedení. Vnitřní vodič F ve tvaru drátku je držen v isolujícím bloku E, zhotoveném z bakelitu plněného křemíkem. Tento drátek F nese na svém vnitřním konci bodově přivařený wolframový drátek dotykový D o průměru 0,05 mm s kuželovou špičkou. Krystálek C je opět připájen k mosaznému kotouči B. Válečky B i E drží v trubičce A třením.



Charakteristika krystalové diody (silikonu 1 N25 firmy Western Electric).

E drží v trubičce A třením. Hlavním úkolem trubičky A je ochrana krystalu před vnějšími induktivními vlivy.

Vlastnosti křemíkových krystalů závisí na specifickém odporu křemíkového materiálu, na povrchu styku a na stupni okysličení povrchu. Specifický odpor polovodiče, kterým je křemík užitý v krystalových diodách, se mění přidáváním různých "nečistot". Bývá to hliník, beryllium i bór, který má značný vliv i když je přidán jen v mizivém množství 0,001 %.

Gharakteristický průběh proudu krystalovou diodou jest naznačen na obr. 1 -- 103. Krystalové diody patronové nestíněné obvykle slouží v takovém zapojení, že krystal jest positivní vůči drátku (zapojení ,,p").

Krystalových diod se dnes užívá, jak uvedeno, nejvíce jako směšovačů u superheterodynů pro nejvyšší frekvence,

ale lze očekávati, že tyto usměrňovače najdou dobré užití i na frekvencích nižších pro svou velikou citlivost, malé rozměry, malou kapacitu, malou spotřebu proudovou a velikou stálost.

Kromě křemíku užívá se v krystalových diodách i polovodivého germania s různými přimíšeninami.

### 1 — 54. Polovodiče

Poznali jsme, že polovodiče jsou podstatou krystalových diod. Užití polovodičů v radiotechnice neomezuje se však na krystalové diody. Polovodiče staly se důležitými ve sdělovací technice vůbec a užívá se zde kromě křemíku (silikonu) a germania i kysličníků mědi a jiných, selénu atd.

Polovodiče v podstatě sestávají z látky zcela nevodivé, ke které jsou v nepatrné míře přimíseny některé "nečistoty", které způsobují polovodivost. Přitom rozeznáváme dvojí vodivost: a) přebytkem elektronů nebo prostě elektronickou a b) nedostatkem elektronů čili "děrovou". Tyto dva druhy vodivosti mohou v určitém polovodiči buď býti přítomny jednotlivě aneb současně může určitý vzorek polovodiče vykazovat vodivost jak elektronickou, tak i "děrovou".

Je na místě uvědomit si důvod, proč isolanty jsou nevodivé: protože neobsahují prakticky žádné volné elektrony, které by se mohly zúčastniti přenosu proudu. V kovech naproti tomu připadá jeden volný elek-

tron na každý atom kovu, takže je vždy k disposici nadbytek elektronů — nositelů proudu a kovy jsou proto dobrými vodiči. U polovodičů připadá jediný volný elektron teprve na miliony atomů. Vlivy fysikálními (na př. dopadajícím světlem) je pak možno měniti v polovodičích počet elektronů nesoucích proud až v poměru 1 : 1000. I silné vnější elektrické pole způsobí změnu specifického odporu polovodiče.

Uvedené dvě skupiny polovodičů se označují obvykle písmeny  $\mathcal{N}a P$ . Polovodiče uvedené pod a) označují se písmenem  $\mathcal{N}$ , protože jejich vodivost jest dána pohybem volných

elektronů, které mají negativní náboj. Naproti tomu polovodiče uvedené pod b) se nazývají polovodiče *P*, protože v nich je proud nesen myšlenými (virtuálními) kladnými náboji, které jsou vlastně "dírami" po nepřítomných elektronech.

Z téhož základního isolantu lze vytvořiti polovodič druhu  $\mathcal{N}$  neb P. Záleží na chemické mocnosti prvku přimíšeného k isolantu jako "nečistota". Vezmeme-li za základ na př. čistý křemík a k němu přimísíme stopy fosforu, dostaneme polovodič  $\mathcal{N}$  (elektronický). Křemík sám je čtyrmocný, kdežto fosfor pětimocný. K vysvětlení polovodivosti je třeba si ujasniti krystalickou strukturu uvažované látky. Atomy křemíku jsou drženy pohromadě pouty valenčních elektronů, jež tvoří páry. Uspořádání jednotlivých atomů v krychlové soustavě je patrno z obr. 1 — 104 [74]. Každý z atomů je vázán se čtyřmi sousedními atomy jedním elektronovým párem. Sousední atomy jsou ve vrcholech čtyrstěnu.

Nahradíme-li nyní v takovémto krystalu některý atom Si atomem fosforu P, spotřebuje fosfor jen svoje čtyři valenční elektrony na vytvoření pout se sousedními atomy Si. Zbývá jeden volný elektron fosforu,



Obr. 1 — 104. Uspořádání atomů v krychlové soustavě.

který se může pohybovat volně v daném mřížoví a může vytvořit polovodivost "nadbytkem elektronů" neboli polovodič  $\mathcal{N}$  (obr. 1 – 105).

Alternativně můžeme nahradit některý atom křemíku atomem trojmocného bóru. Bór takto zavedený do křemíku jako nečistota vytvoří jen tři pouta se sousedními atomy křemíku a po chybějícím čtvrtém elektronu zbývá "díra". Je-li borové "nečistoty" velmi málo, vyskytuje se díra jen u mála atomů. Do díry může vstoupit elektron ze sousedního atomu křemíku pod působením elektrického pole a díra se tak přestěhuje do sousedního atomu křemíku. Ovšem do této posunuté díry může vstoupit elektron z jiného dalšího atomu a díra se tak může pohybovat strukturou krystalu od strany kladné ke straně záporné (obr. 1 - 106).

I zde se sice zúčastní přesunu elektrony, ale pohyb elektronů je možný ve vodičích P jenom proto, že existují nevyplněné dutiny. Sledujeme



Obr. 1 – 105. Vodivost polovodičů působená přebytkem elektronů.



Obr. 1 — 106. Vodivost polovodiče způsobená dutinami.

zde proto vodivost spíše jako pohyb kladných děr a mluvíme o vodičích druhu P.

Přimíchané "nečistoty" se dělí na 1. donory (dárce), což jsou látky dávající přebytečné elektrony a vytvářející polovodiče N; patří sem na př. P, As; 2. acceptory, které působí nedostatek elektronů neboli kladné dutiny. Acceptorem je na př. bór.

Uvedeme-li ve styk polovodič a kov, může toto stykové místo působit jako usměrňovač, jak jsme již poznali u krystalových diod. V polovodiči u kovu existuje totiž potenciálová přehrada, kterou musí překonati elektrony nebo díry, mají-li protéci stykem. Snadná je cesta z polovodiče do kovu. Zavedeme-li na stykové místo takový rozdíl potenciálový, že vyvolává tok proudu ve "snadném" směru, sníží se výška potenciálové přehrady a nositelé proudu tekou snáze ke kovu. Při polaritě obrácené se bariéra při cestě z kovu do polovodiče nemění a odpor na dotykovém místě zůstává veliký. Ve směru snadného toku je polovodič P vzhledem ke kovu kladný a polovodič N záporný.

U některých stykových usměrňovačů je nutno uvažovati oba druhy nositelů proudu: elektrony i díry, protože oba jsou současně přítomny.

Usměrňovací styk je možno vytvořit i mezi dvěma polovodiči opačných druhů vodivosti. Směr snadného toku v tom případě je ten, při kterém je druh P kladný a druh N záporný. Takové rozhraní mezi dvěma druhy polovodičů může se vyskytnouti i uvnitř téhož krystalu.

Překvapujícího užití dostalo se polovodičům v transistorech, které slouží k podobným účelům jako triody, t. j. mohou zesilovati. Byla již vytvořena i krystalová analogie směšovací elektronky dvoumřížkové.

## 1 — 55. Transistory — krystalové triody

Transistory i jejich theorii vypracovali W. H. Brattain a J. Bardeen. Transistor typu A sestává z malé destičky germania g vodivě spojené se základní kovovou deskou D a ze dvou jemných hrotů  $h_1$ ,  $h_2$  doléha-



jících v malé vzájemné vzdálenosti na volný povrch germania (obr. 1 - 107) a procházejících isolovaně isolační zátkou  $\mathcal{Z}$ . Celek je v kovovém válcovém pouzdru dlouhém asi 12 mm, průměru 5 mm. Jeden z hrotů ( $h_1$ ) se nazývá emisní elektroda, druhý ( $h_2$ ) k o l e k t o r. Jak uvidíme, vytváří emisní elektroda v germaniu kladné díry, které putují ke hrotu kolektoru, jak je zhruba naznačeno na obr. 1 - 108 [70].

Při nepatrné vzdálenosti kolektoru a emisní elektrody přeteče valná část "dírového" proudu od emisní elektrody do obvodu kolektoru. Pod vlivem kladných dutin vysílá kolektorový hrot zvětšený proud elektronů do germania. Kromě zesílení proudu kolektorového nastává i zesílení napětí, nebot u hrotu kolektorového je mnohem větší odpor než u hrotu emisní elektrody. Zapojení transistoru je přitom podle obr. 1 – 109. V tomto zapojení působí transistor jako zesilovač. Emisní elektrodou teče do germania positivní proud asi 1 mA. Záporné napětí na kolektoru je vyšší než na emisní elektrodě.

Kolektoro vý hrot tvoří přehradu o velkém odporu pro tok elektronů z hrotu do polovodiče, ale naopak "díry" mohou snadno téci z polovodiče do hrotu. Proud děr, tekoucí do kolektoru, mění prostorový náboj přehradové vrstvy pod hrotem kolektoru, čímž nastává změna intensity pole příznivá vzrůstu elektronového toku obvodem kolektoru. Napětí  $u_s$ , které se má zesíliti, působí v obvodu emisní elektrody. Proud kolektoru  $i_k$  je ovládán signálovým napětím  $u_s$  a při průtoku zatěžovacím odporem  $R_s$  vytváří zesílené výstupní napětí. Mění-li se napětí  $u_s$  v obvodu emisní elektrody, jsou změny působené v obvodu kolektoru větší než změny proudu emisní elektrody.

Kolektor dostává takové předpětí, že vnitřní odpor transistoru je veliký a proto jeho výstup je přizpůsoben vysokému zatěžovacímu odporu  $R_z$ . Střídavé napětí na  $R_z$  je mnohem větší než napětí signálové a i výstupní výkon převyšuje podstatně nepatrný vstupní výkon.

Germanium má stejnou krystalovou strukturu jako diamant. S každým jeho jednotlivým atomem sousedí čtyři další atomy ve vrcholech čtyrstěnu. Specifická váha germania je 5,35, bod tavení 958° C. Za běžné teploty laboratorní chová se germanium jako polovodič  $\mathcal{N}$  nebo Ppodle toho, jaký druh nečistoty je k němu přimíšen. V transistorech se užívá germania jako polovodiče  $\mathcal{N}$  stejného složení jako u germaniových diod s velikým inversním napětím. Má asi 5 . 10<sup>14</sup> "vodicích" elektronů na 1 cm<sup>3</sup> neboli 1 elektron na 10<sup>8</sup> atomů [69]. Dotykové drátky z fosforové bronzi u transistoru mívají průměr 0,03 až 0,13 mm. Dotyková ploška hrotu se 'odhaduje na 10<sup>-6</sup> cm<sup>2</sup>.

Transistor je dobrým zesilovačem napětí, jejichž frekvence není příliš veliká. Zatímní jeho nevýhodou je to, že může na výstupu dodávati jen zlomky wattu výkonu. Výhodou bude u transistoru pravděpodobně dlouhý život, neboť ve srovnání s triodami odpadá u něho choulostivá rozžhavená kathoda.

Také se již konstruují směšovací transistory t. zv. krystalové tetrody se třemi dotykovými hroty v malé vzájemné vzdálenosti. Krystalové tetrody nahrazují komplikované několikamřížkové směšovací elektronky. Dva z hrotů slouží jako emisní elektrody, třetí hrot je sběrací neboli kolektor [73]. Výhodou krystalové tetrody užité jako směšovač ve srovnání s obyčejným transistorem, je v tom, že zdroje různých frekvencí mohou býti od sebe odděleny. Směšovací krystalová tetroda pracuje i na frekvencích 200 Mc/s.

### 1 — 56. Thermistory

Thermistory tvoří zvláštní skupinu polovodičů, jejichž odpor je závislý na teplotě. Pravidelně se thermistory vyznačují velikým záporným teplotním součinitelem odporu.



Obr. 1 — 110. Příklady nepřímo topených thermistorů. Vodivost thermistorů je čistě elektronická, patří tedy k polovodičům  $\mathcal{N}$ .



Obr. 1 — 111. Příklady přímo prohřívaných thermistorů.

Thermistory se vyrábějí ze směsi kovových kysličníků, nejčastěji z kysličníku uraničitého UO<sub>2</sub>. Tento kysličník má odpor 5.10<sup>4</sup>  $\Omega$  cm při 0° C a 2,8.10<sup>3</sup>  $\Omega$  cm při 100° C. Existuje i thermistor z kysličníků



Obr. 1 — 112. Průběh odporu v závislosti na teplotě u typického thermistoru. manganu a niklu. Při výrobě se thermistorový materiál vyhřívá na 500°C, aby se při praktickém užívání při teplotách pod 500°C neměnil a tak udrží své charakteristiky beze změny po dlouhou dobu užívání.

Thermistory mívají minimální rozměry a jsou to tvarově perličky,



Ukázka záporného odporu vyskytujícího se u thermistoru (křivka závislosti napětí V na proudu v A).

destičky, trubičky i tyčinky. Některé příklady thermistorů vidíme na obr. 1 - 110. V tomto případě jsou tělíska thermistorů ohřívána zvláštním drátkem ve tvaru cívečky, isolovaným od tělíska thermistoru. Další dva drátky jsou spojeny s konci thermistoru. Vedle nepřímo topených thermistorů jsou i thermistory přímo vyhřívané procházejícím proudem: obr. 1 — 111. U nich proud prochází tělískem přímo. Za účelem ochrany se montují thermistory ve skleněných baňkách.

Malé thermistorové perličky nebo trubičky mohou na př. míti průměr 0,4 mm a mohou býti přitaveny k drátkům o průměru asi 25/100 mm, jež samy se spcjí s tlustšími vývodními drátky.

Nepřímo topené thermistory mívají odpor topných cívek 50 až 100 ohmů.

Odpor vlastních thermistorů za studena může býti 500 až 10<sup>6</sup>ohmů. Na obr. 1 — 112 je průběh odporu v závislosti na teplotě u typického thermistoru. V určitém rozsahu proudu může thermistor vykazovat i záporný odpor: obr. 1 — 113.

Vzhledem k tepelné kapacitě jde změna odporu thermistoru obvykle poněkud za náblými změnami zavedeného napětí, při čemž zpoždění bývá 0.5 - 4 s. V důsledku negativního odporu, který se může vyskytnouti v části charakteristiky i = f(v) thermistoru, lze vytvořit z thermistoru i oscilátor tím, že jej zapojíme na kmitavý obvod paralelně. Tím se kompensuje kladný odpor kmitavého obvodu. Získané kmity mohou však míti jedině nízkou frekvenci pro tepelnou setrvačnost (do 5000 c/s). Thermistorů se užívá též ke zvětšení činitele jakosti Qu nízkofrekvenčních cívek, čímž se ušetří mnoho na pořizovacích nákladech těchto cívek.

Thermistorů lze užíti jako velmi citlivých indikátorů infračerveného záření. Jsou citlivější než bolometry a thermočlánky. Tak na př. byl vytvořen thermistor, který může "vidět" teplotu lidského těla ze vzdálenosti 400 m.

V kombinaci s běžnými odpory o kladném teplotním činiteli lze vyrobiti kombinované odpory necitlivé na teplotu.

V technice nejkratších vln centimetrových užívá se thermistorů s výhodou k měření výkonu vysokofrekvenčního.

Thermistor je zásadně lineární součást obvodová. Necháme-li protékati proud thermistorem pod účinkem zavedeného rozdílu potenciálů po delší dobu, thermistor se zahřeje, změní svůj odpor a tím se i změní poměr napětí na něm zapojeného a proudu jím procházejícího. Leč vztah mezi napětím a proudem za dané teploty zůstává lineární.

#### ÚLOHY I.

l. Jaké rychlosti dosáhne elektron ve vakuu po průletu rozdílem potenciálů 5, 25, 100 a 1 $000~\mathrm{V?}$ 

2. Sledujte pohyb elektronu v poli vakuového kondensátoru sestávajícího ze dvou velikých rovnoběžných desek vzájemně vzdálených 2 cm za předpokladu homogenního pole. Kde bude elektron, ocitnuvší se v těsné blízkosti negativní desky, v okamžiku zapojení z nuly narůstajícího sinusového napětí kmitočtu 25 Mc/s a s amplitudou 1 V, když na konci čtvrtperiody toto napětí se odpojí a desky kondensátoru se stanou ekvipotenciálními (ve zkratu). Vypočítejte polohu elektronu též za předpokladu, že z nuly rovnoměrně narůstající napětí na deskách dostoupí hodnoty 1V za dobu 1,5 .  $10^{-8}$  vteřiny a v tom okamžiku zmizí spojením desek do zkratu. Jak dlouhá je průletová doba elektronu mezi zápornou a kladnou deskou v obou případech?

3. Jaká je citlivost kathodového osciloskopu (obrazovky) s elektrostatickým vychylováním, je-li vzdálenost mezi destičkami 1,2 cm, osová délka destiček 4 cm a vzdálenost stínítka od středu destiček 30 cm při anodových napětích 400, 1200, 5000 a 8500 V?

4. Elektron se pohybuje ve vakuu rychlostí 5 . 10<sup>5</sup> m/s. Kolika volty potenciálového rozdílu musí proletět, aby se jeho rychlost zvětšila o 120%?

5. Trioda s plochými elektrodami má vzdálenost mezi kathodou a anodou 3 cm. Uprostřed je mřížka s kladným potenciálem + 6 V vzhledem ke kathodě, kdežto anodový potenciál je + 25 V. Předpokládejme, že potenciál se mění lineárně jak mezi kathodou a mřížkou, tak mezi mřížkou a anodou. Za jak dlouho se dostane elektron vystoupivší s nulovou rychlostí z kathody na anodu?

6. Jakým rozdílem potenciálů musí prolétnout elektron ve vakuu, aby nabyl rychlosti rovnající se 0,9 rychlosti světla za předpokladu, že nekorigujeme relativisticky na zmenšení hmoty s rychlostí? Jaká bude skutečná rychlost dosažená elektronem, prolétne-li vypočítaným rozdílem potenciálů?

7. Jaké příčné magnetické pole by bylo třeba vytvořit na celé dráze elektronu v obrazové elektronce mezi anodou a stínítkem ve vzdálenosti 20 cm od anody, aby se stopa elektronového paprsku objevila 4 cm od středu stínítka, jestliže elektron byl urychlen rozdílem potenciálů 1 500 V?

8. Zjistěte účinek zemského magnetického pole na elektronový paprsek v obrazové elektronce, je-li osa elektronky kolmá na směr silových čar zemského pole, jehož intensita je v Praze r. 1951 0,47 oerstedu (podle Geofysikálního ústavu). Vzdálenost anody a stínítka je 25 cm a anodový potenciál + 350 V.

Rychlost elektronu na výstupu z elektronově optického systému je podle r. 1 - 41a

 $v = 5,94 \cdot 10$ .  $\sqrt{V} = 5,94 \cdot \sqrt{350} \cdot 10^5 = 1,1114 \cdot 10^7 \text{ m/s}.$ 

Poloměr zakřivení opisované dráhy vychází z r. 1 – 82

$$r = 3,37 \cdot 10^{-5} \frac{\sqrt{V}}{B} = 3,37 \cdot 10^{-5} \frac{18,71}{0,47 \cdot 10^{-4}} = 1,341 \text{ m.}$$

Označíme-li s výchylku elektronové stopy na stínítku, platí

$$r^2 = (r - s)^2 + (0,25)^2,$$

z čchož vychází s = 2,4 cm. To je poměrně značné vychýlení elektronového paprsku vlivem zemského magnetického pole. Z toho je patrna důležitost pečlivého stínění obrazové elektronky před vnějšími magnetickými poli.

Jinak můžeme vychýlení elektronového paprsku na stínítku spočítat též takto:

$$s = r (1 - \cos \alpha)$$
  

$$\sin \alpha = \frac{0.25}{1.341} = 0.18643$$
  

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = 0.982$$
  

$$= 1.341 \cdot 0.018 = 0.0241 \text{ m} = 2.41 \text{ cm}.$$

9. Ve směru kladné osy X směřuje vektor intensity elektrického pole  $E = 10\ 000\ V/m$  a ve směru záporné osy X působí magnetické pole o intensitě 60 oerstedů. Z elektronové trysky v těchto polích vyvěrají elektrony přirychlené 500 volty, jejichž směr počáteční rychlosti svírá úhel 30° s osou X a leží v rovině XY. Sledujte dráhu opisovanou těmito elektrony za předpokladu vyčerpaného prostoru.

Víme, že dráha bude v podstatě válcová spirála, ale nikoliv se stálým stoupáním vzhledem k působícímu elektrickému poli.

Počáteční rychlosť elektronů podle r. 1 – 49 je

$$v_p = 5,94 \cdot 10^5 \ \sqrt{V} = 5,94 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{500} = 1,329 \cdot 10^7 \ \text{m/s}.$$

Ve směru osy X postupují elektrony rychlostí

 $v_x = v_p \cos 30^{\circ} = 1,329 . 10^7 . 0,866 = 11,509 . 10^6 \text{ m/s.}$ Ve směru osy Y jest rychlost

 $v_{\rm Y} = v_p \sin 30^{\circ} = 1,329 \cdot 10^7 \cdot 0,5 = 6,645 \cdot 10^6 \,{\rm m/s}.$ 

Poloměr průmětu spirály do roviny  $\Upsilon \chi$  (kružnice) je podle r. 1 – 80

$$r = \frac{m_e v_Y}{q_e B} = \frac{1}{1,7592 \cdot 10^{11}} \cdot \frac{6,62 \cdot 10^6}{60 \cdot 10^{-4}} = 6,272 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 6,272 \text{ mm}$$

Činitel 10-4 ve jmenovateli převádí gaussy na webery na m<sup>2</sup>. Průmět spirální dráhy do roviny  $\Upsilon Z$  tvoří tedy kroužek o průměru 12,56 mm.

Rychlost elektronů  $v_x$  ve směru osy X se bude vzhledem ke zvolenému směru elektrického pole zmenšovat, až klesne na nulu, načež se směr  $v_x$  obrátí. To znamená, že po obratu bude se rychlost  $v_x$  zvětšovat a stoupání opisované spirály se bude zvětšovat. Za určitou dobu projde elektron opět rovinou YZ.

Zrychlení  $a_x$  ve směru záporné osy X působí elektrické pole:

$$a_x = \frac{q_e}{m_e} E = 1,7592 \cdot 10^{11} \cdot 10^4 = 1,7592 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2.$$

Rychlost ve směru osy X v čase t je

$$x = 11,5 \cdot 10^{6} - 1,7592 \cdot 10^{15} t \text{ m/s}$$

za a dobu t je elektron vzdálen od počátku o

$$x = 11.5 \cdot 10^6 t \rightarrow \frac{1}{2} 1.7592 \cdot 10^{13} t^2 m.$$

Obrat elektronu nastane v čase t', kdy  $v_x = 0$ ;

$$t' = \frac{11,5 \cdot 10^6}{1,7592 \cdot 10^{15}} = 6,48 \cdot 10^{-9}$$
 sekund.

Vzdálenost bodu obratu od počátku (podél osy X) je

$$x' = 11,5 \cdot 10^6 \cdot 6,48 \cdot 10^{-9} - 0,8796 \cdot 10^{15} \cdot 6,48^2 \cdot 10^{-18} \text{ m} = 0,0746 - 0,037 = 0,0376 \text{ m} = 3,76 \text{ cm}.$$

Při obratu pokračuje ovšem elektron stále ve svém krouživém pohybu proti ručičkám u hodin (díváme-li se ve směru + X) a úhlová rychlost jeho zůstává stále  $\omega = \frac{v_y}{r} = \frac{q_e B}{m_e} = 1,7592 \cdot 10^{11} \cdot 60 \cdot 10^{-1} = 10,58 \cdot 10^8$  radiánů za vteřinu.

Doba jedné periody (otáčky) je

$$T = \frac{2 \pi}{\omega} = \frac{2 \pi}{10,58.10^8} = 5,95.10^{-9}$$
 vteřin.

# 2. Působení diod

#### 2 — 1. Usměrňování

Diod se užívá nejčastěji k usměrňování střídavých proudů. Usměrňovač lze definovat jako součást obvodu, která vodivostí se chová nesouměrně, t. j. v jednom směru vede proud dobře a v druhém nikoliv (jde-li o dokonalý usměrňovač). Slouží k přeměně střídavého proudu na proud se složkou stejnosměrnou (tedy obecně

proud se složkou stejnosmernou (tedy obecne proud tepavý čili pulsující). Čistě stejnosměrný proud z takového tepavého proudu se dostane teprve po odstranění střídavých složek filtrací. K usměrňovačům patří všechny dříve vyjmenované usměrňovací elektronky, zvláště vysoce čerpané diody (kenotrony), fanotrony, obloukové rtutové usměrňovače, jakož i usměr-

ňovače t. zv. s t y k o v é (které využívají poznatku, že při styku kovu s kysličníkem přecházejí elektrony snáze z kovu na kysličník než naopak, tedy proud je propouštěn ve směru kyslič-



Ideální usměrňovač.

Obr. 2 — 1b. Diody a stykové usměrňovače.

ník — kov) a případně usměrňovače elektrolytické, dnes již málo užívané. Ideální usměrňovač by bylo lze označiti podle obr. 2 - 1 a; jeho

charakteristika, ukazující závislost proudu usměrňovačem  $i_u$  na napětí na usměrňovači  $e_u$ , by probíhala podle diagramu v témže obrazu.

Diody a stykové usměrňovače mají průběh charakteristiky přibližně podle obr. 2 - 1 b/a. Jejich náhradní diagram by byl buď jako diagram 2 - 1 b/b nebo ještě přesněji 2 - 1 b/c.

Usměrňovače výbojkové (fanotronové) a obloukové (včetně ignitronů) mají průběh charakteristiky podle obr. 2 - 1 c/a, takže je lze v idealisovaném zapojení nahraditi kombinací podle téhož obrazu v b): ideálním usměrňovačem v serii s konstantním napětím  $E_u$ , jež je skoro stálým vnitřním úbytkem.

Diodové usměrňovače lze zásadně děliti na dvě skupiny:

1. Usměrňovače střídavých napětí, nejčastěji průmyslových frekvencí (50, 60 c/s) k získání stejnosměrných napětí at pro nabíjení



Obr. 2 – 1c. Usměrňovače výbojkové a obloukové.

akumulátorových baterií anebo — což je dnes ve vysokofrekvenční elektrotechnice častější k napájení radioelektrických zařízení: vysilačů přijimačů a měřicích souprav. Usměrňovače pro přijimače se často označují slovem eliminátory (vzniklo z toho, že tyto usměrňovače odstraňují čili eliminují nepohodlné zdroje článkové případně bateriové).

2. Usměrňovače vysokofrekvenčních napětí at modulovaných nebo nemodulovaných jsou důležitou částí přijimačů, spadají do detektorů a nebudeme se jimi v těchto statích zabývati.

V dalším se omezíme na studium usměrňovačů sloužících pro napájení vysokofrekvenčních zařízení stejnosměrným proudem. Následující úva-

hy platí zásadně jak pro vysoce čerpané díody čili kenotrony tak i pro usměrňovací elektronky vůbec. Pokud plynem plněné výbojky (na př. fanotrony) vyžadují zvláštních pracovních poměrů, bude na ně zvláště upozorněno.

Jednocestný usměrňovač (něm. Einweg-Gleichrichter, angl. half wave rectifier) využije jen jedné půlperiody střídavého proudu k vytvoření tepavého proudu. Dvojcestný usměrňovač (něm. Zweiweg-Gleichrichter, angl. full wave rectifier) je usměrňovač uspořádaný tak, že jeho dvě části otvírají jedna průchod kladné, druhá záporné půlperiodě, takže v zatěžovací impedanci teče proud stále v témže směru.

## 2 — 2. Zapojení usměrňovačů

Nejjednodušší usměrňovač jednofázový s jedinou diodou a to jednocestný je naznačen v zapojení na obr. 2 - 1d. Střídavá elektromotorická síla *e* na sekundárním vinutí transformátoru může obvodem dioda –zatěžovací odpor  $R_z$  protlačiti proud pouze ve směru šipky, v opačném směru je tok blokován diodou.

Užije se tedy pouze jedné poloviny periody střídavého proudu. Proud v zatěžovacím odporu  $R_z$  je tepavý čili pulsující, jak je naznačeno plnou čarou na obr. 2 — 2. Aby se tento proud poněkud vyhladil, zapíná se paralalně s  $R_z$  kondensátor C (obr. 2 — 11). V době, kdy dioda usměrňuje, nabije se C na napětí V a v druhé půlperiodě se vybíjí přes odpor  $R_z$ . Tím se jaksi vyplní proudové mezery během negativních



Obr. 2 — 1d. Zapojení jednocestného usměrňovače.



Dvojcestný jednofázový usměrňovač.

půlperiod a pulsace se zmírní – odtud název kondensátor vyhlazovací (fr. condensateur d'adoucisse-





Průběh napětí za jednocestným usměrňovačem, případně proud odporem  $R_2$ , není-li přemostěn C.



Obr. 2 — 4. Zdvojovač napětí.

ment, angl. smoothing condenser). Kondensátor zmírní pulsace jen částečně. Pro získání dobře vyhlazeného usměrněného proudu je třeba užíti u všech usměrňovačů vhodných filtrů.

Lépe je užít dvou diod; tu se usměrní obě poloviny periody střídavého proudu a kondensátor C se nabíjí během obou půlperiod, čímž se značně zmírní pulsace. Takový jednofázový usměrňovač dvojcestný je naznačen na obr. 2 - 3. Často se konstruují tak zv. d u o d i o d y, což jsou elektronky, jež mají již dvě anody v jediné baňce: zaujímají tak



menší prostor a jsou levnější než dvě samostatné diody. Při tomto zapojení napájecí transformátor musí míti sekundární vinutí rozděleno na dvě poloviny a střed vyveden.

Na obr. 2 — 4 je naznačen z dvojovač napětí, což je usměrňovač, u něhož se dosáhne dvojnásobného usměrněného napětí než jaké by bylo možno získati z téhož sekundárního vinutí o napětí *e* 

u zapojení obr. 2-1 a 2-3. Kondensátory  $C_1$  a  $C_2$  se nabíjejí střídavě na plné napětí sekundárního vinutí. Nevýhodou je zde nutnost dvou zvláštních žhavících transformátorů, nebot kathody jsou na značně rozdílných napětích. Často se při zdvojovači užívá místo dvou diod jedné kombino-





Voltmetr se stykovými usměrňovači.

vané duodiody, která obsahuje dvě anody v téže baňce a též dvě oddělené kathody. Příkladem vhodné elektronky pro toto zapojení je americká 25 Z 5 o hodnotách: žhavicí napětí 25 V, žhavicí proud 0,3 A, maximální střídavé napětí 125 V, špička proudu jednou anodou 0,5 A. Protože sekundární vinutí transformátoru napájejícího zdvojovač nemusí míti vyvedený střed, lze se obejít i bez transformátoru a užít jako napětí *e* střídavého napětí ze světelné sítě, jak se na př. často děje u přijimačů, které mají pracovati s napájením ze sítě stejnosměrné i střídavé. Tím se dosáhne zlevnění napájecího zařízení přijimačů.

Můstkové zapojení zv. Graetzovo má výhodu, že napájecí sekundární vinutí rovněž nemusí býti ve středu děleno a celkové napětí se vždy rozděluje na dvě diody, viz obr. 2-5. Tohoto zapojení se užívá často též při stykových usměrňovačích. U diod je nevýhodné, že kathody jednotlivých elektronek nejsou na stejném potenciálu a nemohou proto býti napájeny ze stejného žhavicího vinutí. Na obr. 2-5 je naznačen



i průběh usměrněného proudu na odporu  $R_z$ , není-li přemostěn kondensátorem.

Ve Spojených státech se užívá obdoby Graetzova zapojení se třemi diodami, z nichž aspoň jedna je dvojitá čili duodioda: viz obr. 2-6. Má opět výhodu, že při vyšších napětích rozděluje se napětí vždy na dvě diody v serii a kromě toho sekundární vinutí hlavního transformátoru nemusí opět míti vyvedený střed.

Vlákna jednotlivých diod musí býti ovšem napájena ze zvláštních vinutí na transformátoru, nebot se potenciálem značně liší.

Aplikací Graetzova zapojení je obvod nízkofrekvenčního voltmetru v obr. 2 - 6a se čtyřmi malými stykovými usměrňovači kuproxovými. Úhlopříčnu můstku tvoří stejnosměrný galvanometr. R je předřadný odpor pro změnu rozsahu.

U přijimačů se často zapojuje do serie s anodami diod o c  $\ln r$  a nný o d p o r, který zamezuje poškození elektronky při vypnutí a opě-

tovném zapojení.V tom případě je totiž kathoda diody ještě teplá, vyhlazovací kondensátory vybité, takže z diody by se bez ochranného odporu



Obr. 2 - 9. Trojfázový usměrňovač dvojcestný. odebíral nepřípustně silný proud. Při zapínání za studena toto nebezpečí není, neboť kathoda diody se rozžhavuje jenom pomalu a tím i usměrněné napětí vzniká ponenáhlu.

K dosažení menšího zvlnění usměrněného proudu a pro větší výkony (na př. na vysilačích) užívá se trojfázových usměrňovačů, jichž různé druhy jsou uvedeny na obr. 2 - 7, 2 - 8,2 - 9 a 2 - 10. Při trojfázové hvězdě na obr. 2 – 7 bývá nevýhoda, že v každé sekundární fázi teče proud stejnosměrný jen v jednom směru, čímž vzniká nasycení jádra. U následujících



Obr. 2 - 10.

Trojfázový usměrňovač s dvojitou hvězdou a vyrovnávací tlumivkou.

zapojení tato nevýhoda není. Obr. 2-8 znázorňuje dvojitou anebo šestifázovou hvězdu plně usměrňující obě půlvlny. Obr. 2 – 9 znázorňuje třífázovou hvězdu, při níž se usměrňují rovněž obě půlvlny. Konečně na obr. 2 – 10 je naznačeno zapojení s dvojitou trojfázovou hvězdou a vyrovnávací cívkou. Uvedená zapojení jsou některá z vybraných příkladů, ve skutečnosti je možná řada jiných zapojení, jejichž účelem bývá buď dosažení lepší účinnosti anebo tvrdšího chodu.

Poznámka: Primární vinutí I transformátoru napájejícího trojfázový usměrňovač jest zakresleno na obr. 2-7. Na obr. 2-8, 2-9 a 2-10 jest naznačeno pouze sekundární vinutí II.



Obr. 2 – 11. Jednocestný usměrňovač jednofázový.



Obr. 2 — 12. Průběh napětí v a proudu iu jednocestného usměrňovače při velikém nasyceném proudu.

# 2 — 3. Vztah mezi střídavými a stejnosměrnými hodnotami usměrňovače při velkém nasyceném proudu

Sledovati pochody v usměrňovači je dosti obtížné pro jejich složitost a proto je třeba pro získání přehledu učiniti některé zjednodušující předpoklady. Při následující přibližné úvaze předpokládáme především, že konsum, do kterého pracuje usměrňovač, představený zatěžovacím odporem  $R_z$ , je přemostěn kapacitou C n e k o n e č n é hodnoty, tak abychom mohli předpokládati, že usměrněné napětí  $\mathbf{V}$  i usměrněný proud  $\mathbf{I}$  jsou dokonale stálé. Dále předpokládáme, že užité diody jsou opatřeny kathodami o veliké emisi, takže prakticky za chodu nikdy se nedosáhne tak velikého proudu, který by odpovídal nasycené intensitě  $I_s$ . Sledujme nejjednodušší usměrňovač jednofázový, jednocestný, naznačený na obr. 2 — 11. Průběh napětí a intensity v tomto usměrňovači je naznačen na diagramu obr. 2 — 12.

Sledujme pochod od okamžiku, kdy sekundární napětí transformátoru o okamžité hodnotě e = 0 se začne zvedat a nabývat kladných hodnot.

Kondensátor C je nabit od dřívějška na napětí V, jež působí proti napětí e. Až když e dostoupí hodnoty V: e = V a dále vzrůstá, protlačí přetlakové napětí

$$v = e - \mathbf{V} = E_m \cos \alpha - \mathbf{V} \qquad 2 - 1$$

obvodem usměrňovače proud *i* naznačený v dolní části obr. 2 - 12. Je-li *e* sinusové, tvoří i průběh *v* část sinusovky, ale příslušný nabíjecí proud *i* se obecně od sinusovky liší vzhledem k anodové charakteristice užité diody naznačené na obr. 2 - 13.

Kdyby charakteristiky diody sledovaly zákon Langmuirův, měli bychom (vynecháme-li indexy a):

$$i = k v^{\frac{3}{2}} = k E_m^{\frac{3}{2}} (\cos \alpha - \cos \alpha_0)^{\frac{3}{2}}.$$

Náboj získaný kondensátorem v intervalu  $0 - \alpha_0$  by byl dán výrazem:

$$\omega \ Q = \int_{0}^{\alpha_{0}} i \, \mathrm{d}\alpha = k \ E_{m}^{\frac{3}{2}} \int_{0}^{\alpha_{0}} (\cos \alpha - \cos \alpha_{0})^{\frac{3}{2}} \, \mathrm{d}\alpha.$$

Ve skutečnosti však charakteristiky diody nesledují semikubický zákon Langmuirův a blíží se více přímkám s malým obloukem u osy X. Můžeme tedy přibližně nahraditi charakteristiku diody přímkou se směrnicí  $\varphi$  spojující pracovní bod P s počátkem (obr. 2 — 13). Vnitřní odpor diody  $R_i = \cot \varphi$ . Platí prostě přibližně:  $i = \frac{v}{R_i}$ .

Množství elektřiny dodané kondensátoru C během jedné půlperiody

mezi 0 — 
$$\alpha_0$$
:  $Q = \frac{1}{\omega} \int_0^{\alpha_0} i \, \mathrm{d} \, \alpha = \frac{1}{\omega} \int_0^{\alpha_0} \frac{v}{R_i} \, \mathrm{d} \, \alpha.$ 

Z rovnice 2 — 1 dosadíme za v a nahradíme  $\mathbf{V} = E_m \cos \alpha_0$ , jak plyne z obr. 2 — 12.

$$Q = \frac{1}{\omega} \int_{0}^{\alpha_{0}} \frac{E_{m}}{R_{i}} (\cos \alpha - \cos \alpha_{0}) \, \mathrm{d} \, \alpha.$$
$$Q = \frac{1}{\omega} \frac{E_{m}}{\Gamma_{i}} (\sin \alpha_{0} - \alpha_{0} \cos \alpha_{0})$$

144
Výraz v závorce zjednodušíme rozvedením sinu a kosinu v řady:

$$\sin \alpha_0 = \alpha_0 - \frac{\alpha_0^3}{3!} + \frac{\alpha_5^5}{5!} - \dots$$
$$\cos \alpha_0 = 1 - \frac{\alpha_0^2}{2!} + \frac{\alpha_0^4}{4!} - \dots$$

Pro náš účel postačí, omezíme-li se jen na první členy:

$$\sin \alpha_0 - \alpha_0 \cos \alpha_0 = \alpha_0 - \frac{\alpha_0^3}{3!} - \left(\alpha_0 - \frac{\alpha_0^3}{2!}\right) = \frac{\alpha_0^3}{2!} - \frac{\alpha_0^3}{3!} = \frac{2\alpha_0^3}{6},$$





 $\sin \alpha_0 - \alpha_0 \cos \alpha_0 = \frac{\alpha_0^3}{3}.$ 

Obr. 2 — 14. Jednocestný usměrňovač s omezujícím odporem *R*.

Množství elektřiny dodané během jedné půlperiody je tedy:

$$Q = \frac{1}{\omega} \frac{E_m}{3R_i} \alpha_0^3$$

Při ustáleném stavu je toto množství Q kondensátoru dodané během půlperiody rovno množství kondensátorem v téže době vydanému do zátěže, t. j.  $\frac{1\pi}{\omega}$ . Lze tedy psáti:

$$Q = \frac{1}{\omega} \frac{E_m}{3R_i} \alpha_0^3 = \frac{1}{\omega}. \qquad 2-2$$

Je-li v serii v obvodu usměrňovače ještě omezovací odpor R, jak je naznačeno na obr. 2 — 14, je třeba psát rovnici pro množství Q takto:

$$Q = \frac{1}{\omega} \frac{E_m \alpha_o^3}{3 \left(R_i + R\right)} = \frac{1}{\omega} \frac{1}{\omega}.$$
 2-3

10 - Radiotechnika I. díl

Při výpočtu jsme mlčky zanedbali odpor transformátoru, čímž často nevznikne velká chyba. Při přesném respektování je třeba vložiti odpor transformátoru jako sčítance do závorky jmenovatele.

Rovnice 2 — 2, případně 2 — 3 poskytuje nám již vztah mezi maximální hodnotou střídavého napětí a hodnotou usměrněného proudu IÚhel otevření  $\alpha_0$  při daném  $E_m$  se mění zřejmě málo při změnách proudu I (s jeho třetí odmocninou).

Množství Q dodané během jedné periody kondensátoru z usměrňovače lze počítati přibližně i jiným dostatečně přesným způsobem [50]. Považujeme napětí v v obr. 2 — 12 v části, kde jeho křivka omezuje svisle čárkovanou plochu, za polovinu sinusovky o půlperiodě 2  $\alpha_0$  a amplitudě  $E_m - \mathbf{V}$ . Plocha poloviny sinusovky o základně T/2 a amplitudě h je (obr. 2 — 15):

$$S_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} h\sin\omega t \,\mathrm{d}t = \frac{h\,T}{\pi}.$$

Za uvedeného předpokladu je povrch čárkovaného úseku v obr. 2 - 12:

$$S_2 = S_1 \frac{2 \alpha_0}{\pi} \frac{E_m - \mathbf{V}}{h} = \frac{2 \alpha_0 T}{\pi^2} (E_m - \mathbf{V}).$$

 $S_2$  je vlastně integrál  $\int_{0}^{\pi} v dt$ ; dělíme-li jej odporem, který stojí v cestě

přetlakovému napětí, t. j. p, dostaneme

$$\int_{0}^{\pi} \frac{v}{\rho} \, \mathrm{d}t = \int_{0}^{\pi} i \, \mathrm{d}t = Q.$$

anebo náboj dodaný usměrňovačem za jednu nabíjecí periodu:

$$Q = \frac{2 \alpha_0 T (E_m - \mathbf{V})}{\pi^2 \rho} = \mathbf{I} T. \qquad 2 - 4$$

I T je množství elektřiny dodané do zatěžovacího odporu během doby T. Při n - fázovém (případně n - cestném) usměrňovači dostaneme za

jednu periodu n nábojů, takže v tom případě množství elektrické

$$Q_n = \frac{n 2 \alpha_0 T (E_m - \mathbf{V})}{\pi^2 \rho} = \mathbf{I} T; \qquad 2 - 5$$

přitom p je celkový ohmický odpor na jedné fázi (cestě).

146

Při návrhu každého usměrňovače nás zajímá především dosažené usměrněné napětí  $\mathbf{V}$  v závislosti na střídavém napětí  $E_m$  zavedeném do obvodu usměrňovače. Z obr. 2 — 12 plyne, jak jsme již poznali, že

$$\mathbf{V} = E_m \cos \alpha_0. \qquad \qquad 2 - 6$$

Je tedy třeba znáti ještě  $\alpha_0$ . Tento úhel otevření odvodíme ze vztahu 2 - 5: dělíme obě strany rovnice T a současně i  $\mathbf{V}$ :



Polovina sinusové vlny.



a po úpravě dosadíme z rovnice 2-6:

$$\alpha_0 \left( \frac{1}{\cos \alpha_0} - 1 \right) = \frac{\pi^2}{2} \frac{\rho}{n R_s}. \qquad 2 - 7$$

Z rovnice 2 — 7 je patrno, že úhel otevření 2  $\alpha_0$  nezávisí vůbec na napětí, nýbrž jen na poměru  $\frac{\rho}{n R_s}$ . Pro běžnou potřebu je nejlépe vynésti si podle rovnice 2 — 6 a 2 — 7 do grafu přímo poměr  $\mathbf{V}/E_2$  v závislosti na parametru  $\frac{\rho}{n R_s}$ , podobně jak je provedeno na obr. 2 — 16 [50].

Podle tohoto diagramu zjistíme rychle poměr usměrněného napětí Vk střídavému  $E_2$  (což je efektivní hodnota) v závislosti na počtu fází n, celkovém odporu  $\rho$  a odporu zatěžovacím  $R_z$ . Udává se (Achard), že chyba vzniklá přibližnými našimi předpoklady při uvedeném postupu nepřesahuje prakticky 3%.

Příklad výpočtu usměrňovače. Předpokládejme, že chceme sestrojiti dvojcestný usměrňovač (n = 2) pro usměrněné napětí  $\mathbf{V} = 300$  V, který dodává proud  $\mathbf{I} = 100$  mÁ. Užitečný zatěžovací odpor  $R_s = \mathbf{V}/\mathbf{I} = 300/0, 1 = 3000$  ohmů. Užijeme duodiody o vnitřním odporem  $R_i = 75$  ohmů a v serii zařadíme ochranný odpor 130 ohmů. Nechť odpor sekundárního vinutí transformátoru spolu s odporem primárním převedeným na sekundární stranu je třicet ohmů.

$$\rho = 75 + 130 + 30 = 235$$
 ohmů,   
 $\frac{\rho}{n R_s} = \frac{235}{2,3000} = 0,0392.$ 

Z grafu 2 — 16 nalezneme  $\mathbf{V}/E_2 = 1,09$ , čili na sekundárním vinutí transformátoru potřebujeme efektivní napětí  $E_2 = \mathbf{V}/1,09 = 300/1,09 = 275$  voltů.

Naponejprv neznáme ovšem přesně odpor transformátoru, jak se jeví se sekundární strany. Je proto třeba jej v prvém přiblížení odhadnouti, pak spočítati zběžně transformátor a zjistiti přesněji odpor, jeho hodnotu znovu vzíti do počtu a pomocí něho vypočítati bližší hodnotu  $E_2$ . Zkusmo se tak obyčejně rychle dospěje k cíli.

Každý transformátor vykazuje ovšem i určitý rozptyl, který poněkud prodlužuje dobu otevření usměrňovače  $2\alpha_0$ , ale tento vliv na určení poměru  $\mathbf{V}/E_2$  je prakticky zanedbatelný.

U každé diody je třeba kontrolovati, zda maximální hodnota nabíjecího proudu  $I_m$  nepřestoupí špičkovou hodnotu udávanou výrobcem:

$$I_m = \frac{E_m - \mathbf{V}}{\rho}. \qquad 2 - 8$$

Dále je třeba se přesvědčiti, zda výkon rozptýlený na anodě  $N_r$  nepřesahuje dovolenou hodnotu. Vypočteme jej takto:

$$\mathcal{N}_{\mathbf{r}} = 2 \frac{1}{T} \int_{\mathbf{0}}^{+t_0} i \ v \ \mathrm{d}t = 2 \frac{f}{R_i} \int_{\mathbf{0}}^{+t_0} E_m^2 (\cos \alpha - \cos \alpha_0)^2 \ \mathrm{d}t =$$
$$= 2 \frac{f E_m^2}{2 \pi f R_i} \int_{\mathbf{0}}^{+\alpha_0} (\cos \alpha - \cos \alpha_0)^2 \ \mathrm{d}\alpha,$$
$$\alpha = \omega \ t = 2 \pi f \ t$$

Integrál řešíme opět nejlépe tím, že rozvineme cosiny v řadu a omezíme se na prvé dva členy.

$$\int_{0}^{\alpha_{0}} (\cos \alpha - \cos \alpha_{0})^{2} d\alpha = \int_{0}^{\alpha_{0}} \left(1 - \frac{\alpha^{2}}{2!} - 1 + \frac{\alpha_{0}^{2}}{2!}\right)^{2} d\alpha =$$

$$= \int_{0}^{\alpha_{0}} \left(\frac{\alpha^{4}}{4} + \frac{\alpha_{0}^{4}}{4} - \frac{\alpha^{2} \alpha_{0}^{2}}{2}\right) d\alpha = \frac{\alpha_{0}^{5}}{20} + \frac{\alpha_{0}^{5}}{4} - \frac{\alpha_{0}^{5}}{6} = \frac{2}{15} \alpha_{0}^{5},$$

$$\mathcal{N}_{r} = \frac{E_{m}^{2}}{R_{i}} \frac{2}{15 \pi} \alpha_{0}^{5}, \qquad 2 - 9$$

148

#### 2 — 4. Vztah mezi střídavými a stejnosměrnými hodnotami usměrňovače při malém nasyceném proudu

U velikých kenotronů s wolframovým vláknem, jichž se na př. užívá pro napájení vysilačů vysokým napětím, bývá hodnota proudu nabíjecího omezena nasyceným proudem  $I_s$ . Uvažme takový případ nasyceného kenotronu, zapojeného opět podle schematu 2 — 11 a předpokládejme též pro jednoduchost, že paralelně s konsumem (odporem  $R_s$ ) je zapojena kapacita C o nekonečné hodnotě, takže při ustáleném stavu jsou usměrněné napětí  $\mathbf{V}$  i proud  $\mathbf{I}$  dokonale stálé.

Průběh napětí a proudu usměrňovače je naznačen na obr. 2 - 17. Proud může procházeti jenom tehdy, je-li přetlakové napětí v kladné:

$$v = E_m \left( \cos \omega t - \cos \alpha_0 \right), \qquad 2 - 10$$

t. j. v mezích od —  $\alpha_0 do + \alpha_0$ . Okamžitá hodnota proudu *i* stoupá opět podle charakteristiky kenotronu, až se dosáhne nasycené hodnoty  $I_{i}$ , více než tuto nemůže kenotron do-

 $I_s$ , vice než tuto nemuže kenotron dodati. Hodnoty nasyceného proudu  $I_s$ se dosáhne při  $v \ge E_s$ , což je tak zv. napětí nasycené. Doba, po kterou zůstává nabíjecí proud stálý a roven  $I_s$ , je o něco kratší než interval od —  $\alpha_0$ do +  $\alpha_0$ .

Vztah mezi usměrněným proudem I a nasyceným proudem  $I_s$  najdeme snadno: Náboj elektřiny dodaný usměrňovačem kondensátoru C za dobu  $2\alpha_0$  musí býti roven množství zničenému v odporu  $R_s$  po dobu jedné periody  $2\pi$ . Přibližně můžeme říci, že se nabíjení děje tak, jako by po dobu (0,9-0,85) 2  $\alpha_0$  tekl proud  $I_s$ . Tedy:

Průběh napětí a proudu u jednocestného usměrňovače při malém nasyceném proudu.

$$I_s 2 (0,9 \div 0,85) \alpha_0 = 12 \pi$$

$$I = \frac{(0.9 \div 0.85) \alpha_o}{\pi} I_{\bullet}. \qquad 2 - 11$$

Uvědomíme-li si ještě, že  $\mathbf{V} = E_m \cos \alpha_0$ , máme všechny vztahy mezi  $\mathbf{I}, \mathbf{V} a \alpha_0, I_s$  resp.  $E_m$ . Obyčejně žádáme určité usměrněné hodnoty  $\mathbf{V}$  a  $\mathbf{I}$  a podle nich hledáme vyhovující kenotron s vhodným  $I_s$ , který snese potřebné  $E_m$ . Opět kontrolujeme rozptýlený výkon na anodě  $N_r$ , abychom nepřestoupili dovolenou hodnotu:

$$\mathcal{N}_{r} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha_{0}}^{+\alpha_{0}} \underbrace{I_{s}(E_{m}\cos\alpha - \mathbf{V}) \,\mathrm{d}\alpha,}_{v}$$
$$\mathcal{N}_{r} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha_{0}}^{+\alpha_{0}} I_{s} E_{m}(\cos\alpha - \cos\alpha_{0}) \,\mathrm{d}\alpha;$$

vzhledem k symetrii lze psáti:

$$\mathcal{N}_{r} = \frac{E_{m}}{\pi} I_{s} \int_{0}^{+\alpha_{0}} (\cos \alpha - \cos \alpha_{0}) \, \mathrm{d}\alpha$$
$$= \frac{E_{m}}{\pi} I_{s} (\sin \alpha_{0} - \alpha_{0} \cos \alpha_{0});$$

dosadíme ze vztahu 2 - 11 za  $I_s$ :

$$I_{s} = \frac{1}{(0,9 \div 0.85)} \frac{\pi}{\alpha_{0}},$$
$$N_{r} = \frac{E_{m} 1}{(0,9 \div 0.85)} \left( \frac{\sin \alpha_{0}}{\alpha_{0}} - \cos \alpha_{0} \right) \qquad 2 - 12$$

### 2 — 5. Skutečné zatěžovací poměry usměrňovače

Až dosud jsme předpokládali při našich úvahách podmínky, které nejsou prakticky splněny. Tak zatěžovací odpor  $R_x$  není nikdy shuntován nekonečně velikou kapacitou C. Mimo to často mezi usměrňovačem a konsumem bývá filtr k vyhlazení usměrněného napětí. Užije-li se totiž paralelně s konsumem kapacity C o konečné hodnotě — jak tomu v praxi vždy bývá — není usměrněné napětí V na kondensátoru napětím čistě stejnosměrným, nýbrž přes jeho stejnosměrnou složku V je přeloženo složité střídavé napětí o větší neb menší amplitudě  $\Delta V$  podle druhu zapojení usměrňovače.

Pohodlnou měrou pro zvlnění usměrněného napětí je tak zv. činitel zvlnění  $\varphi_{zv}$  definovaný jako poměr amplitudy-základní vlny zvlnění  $\Delta \mathbf{V}$  označené jako  $V_{1m}$  k stejnosměrné složce  $\mathbf{V}$ :

$$\varphi_{sv} = \frac{V_{1m}}{\mathbf{V}}.$$
 2 - 13

Vyskytují se tři druhy obvodů zapojených na usměrňovač:

a) Zatěžovací odpor  $R_s$  je prostě překlenut kapacitou C o konečné hodnotě (obr. 2 — 18). Je-li odpor  $R_s$  veliký, udržuje i konečná hodnota dosti velikého kondensátoru C poměrně stálé napětí V, a to je málo zvlněno. Úhel otevření je malý čili nabíjecí proud teče jen po malý zlomek půlperiody, protože může téci jen když  $E_m \cos \alpha$  převyšuje poměrně vysoké usměrněné V (plus spád na napětí v elektronce u plynem plněných usměrňovačů). Typický průběh sekundárního napětí *e*, napětí na kondensátoru V a nabíjecího proudu *i* u jednofázového usměrňovače dvojcestného pracujícího na odpor  $R_s$  s paralelní kapacitou C je



Obr. 2 — 18. Zatěžovací obvod usměrňovače.



Obr. 2 -- 20. Filtr začínající tlumivkou.





Průběh napětí e po usměrnění, napětí na kondensátoru V a nabíjejícího proudu iu dvojcestného usměrňovače.

naznačen přibližně na obr. 2 — 19. Takto zapojený usměrňovač se vyznačuje lácí, ale i měkkostí chodu a proto se ho užívá hlavně tam, kde jde o získání vysokého stejnosměrného napětí s malým odběrem (na př. jako zdroj vysokého anodového napětí u kathodového oscilografu). U vícefázových usměrňovačů takto zatížených (kdy nabíjecí proud *i* proudí jen po nepatrnou dobu) je přesné určení průběhu proudu obtížné.

b) K dosažení lepšího potlačení zvlnění zapojuje se často mezi usměrňovač a spotřební odpor  $R_z$  filtr počínající indukčností, jak je naznačen na obr. 2 – 20. Je to velmi oblíbené zapojení, které se vyznačuje tvrdým chodem (jsou-li splněny některé podmínky), nízkou špičkou anodového proudu (nabíjecího) a dobrou účinností. Napětí V na  $R_z$ je dobře filtrováno. N á r a z o v á t l u m i v k a  $L_1$  zpomaluje vzrůst nabíjecího proudu a prodlužuje jeho trvání, což je patrno na oscilogramu obr. 2-21, překresleném pro jednofázový, jednocestný usměrňovač. U dvojcestného usměrňovače na obr. 2-22 (s dosti ve-



Vliv nárazové tlumivky na trvání proudu *i* u jednocestného usměrňovače.



Filtr počínající kapacitou.

likou indukčností) se neliší nabíjecí proud prakticky od stálé hodnoty a tak u několika fází se blíží proud v každé obdélníkovému průběhu.



Obr. 2 – 22. Vliv nárazové tlumivky na trvání proudu *i* u dvojcestného usměrňovače.

c) Několikačlánkového filtru s počáteční kapacitou se užívá obyčejně u menších jednofázových usměrňovačů (obr. 2 - 23). Má lepší filtrační účinek než filtr s toutéž celkovou indukčností a kapacitou, ale bez počáteční kapacity  $C_1$ . Dává též vyšší usměrněné napětí V. Chod usměrňovače s tímto filtrem se však vyznačuje měkkostí.

## 2 — 6. Zvlnění usměrněného proudu při zatížení odporovém s paralelní kapacitou C (případ a)

Pro posouzení průběhu usměrněného napětí v případě konečné hodnoty kapacity C na zatěžovacím odporu  $R_z$  je třeba si uvědomiti, že nabíjecí proud může téci jedině po dobu, kdy přetlakové napětí překonává okamžité napětí na kondensátoru C a eventuální "zápalné" napětí usměrňovací elektronky, je-li tato plněna plynem.

Na obr. 2 — 24 je naznačen průběh usměrněného napětí u jednocestného usměrňovače zapojeného podle obr. 2 — 11, podobně jako obr. 2 — 19 nám znázorňoval průběh u dvojcestného usměrňovače, za předpokladu konečné hodnoty kapacity C. Pracuje-li usměrňovač na prázdno čili jen na čistou kapacitu C, nepřemostěnou žádným zatěžovacím odporem ( $R_z$  je nekonečné) a zanedbáme-li úbytek v diodě i v transformátoru, musí potenciál na kondensátoru C po zapnutí v nule sinusovky sledovati přesně sinusovku až do amplitudy. Dále nikoliv, nebot při následujícím klesání usměrněného napětí přebytečný potenciál kondensátoru se nemůže vybíjeti ani přes diodu, ani přes neexistující odpor. Kondensátor se tak nabije při prvém dosažení amplitudy sinusovky na amplitudu střídavého napětí  $E_m$  a na ní zůstává. Takové uspořádání je pro vyhlazení ideální — není žádné zvlnění.

Zapojíme-li na usměrňovač konečný odpor  $R_x$ , přemostěný kapacitou C, stoupá potenciál při vzestupu sinusovky opět na amplitudu a pak

klesá vybíjením kapacity přes  $R_s$  (obr. 2–24). Potenciál na kondensátoru nemůže klesati rychleji než podle sinusovky napětí usměrňovaného, které je mu vnuceno. Po dosažení amplitudy  $E_m$  klesá tedy potenciál na kondensátoru buď podle křivky dané zatěžovacím odporem  $R_s$  anebo sleduje sinusovku podle toho, který z těchto průběhů vyžaduje povlovnějšího poklesu.



Usměrněné napětí V u jednocestného usměrňovače při konečné kapacitě C.

Hned po dosažení amplitudy je pokles podle sinusovky povlovnější, proto jej sleduje napětí. Pak pokles podle sinusovky se zrychluje a vybíjení se děje s klesajícím potenciálem pomaleji, až v bodu zániku proudu B se oba sklony sobě rovnají. Zde se oddělí C i  $R_z$  od usměrňovače, nabíjecí proud klesne na nulu. Tak tomu je až do bodu vzniku proudu A při následující polovině sinusovky (viz též obr. 2 – 19).

Se stoupajícím zatížením (zmenšujícím se  $R_z$ ) prohlubuje se zvlnění, až při velikém zatížení se blíží napětí na kondensátoru průběhu nefiltrovaného usměrňovaného napětí a není tedy filtračního účinku. I při dosti velikém C děje se nabíjení jen po krátkou dobu periody velmi silnou špičkou proudu, což vyznačuje vždy chod usměrňovače zatíženého přímo na kapacitu.

Vlastnosti usměrňovače zapojeného přímo na kondensátor jsou tyto: a) zvlnění jest malé jen při chodu na prázdno; b) napětí na  $R_z$  se rovná v nezatíženém stavu špičce usměrňovaného napětí  $E_m$ , ale klesá rychle s klesajícím  $R_s$ .

Za předpokladu nekonečného C jsme uvažovali vlastně usměrněné napětí jako konstantní **V** znázorněné na obr. 2 - 24 čarou A'B'. Přísně vzato jsme měli integrovati proud dodaný podél A B a nikoliv A' B'. Oblouk AB představuje nám průběh přetlakového napětí, které během otevření usměrňovače po dobu  $2\alpha_0$  protlačuje nabíjecí proud jeho obvodem. Skutečné okamžité napětí na kondensátoru je ovšem menší o úbytky jak ve vlastním obvodu, tak v diodě na  $R_z$ . Proto v nabíjecí čáře mezi A B, udávající skutečný vzrůst napětí na kondensátoru při nabíjecí periodě, jeví se i vliv charakteristiky diody a obecně může být průběh nabíjecí čáry A B velmi rozmanitý. Zpravidla mnoho nechybíme, uvažujeme-li nabíjecí čáru jako přímku A B. Ta ovšem může míti povlovný sklon jako v případu obr. 2 - 24 anebo zcela strmý, jako u dvojcestného usměrňovače na obr. 2 - 25. Ve vybíjecí



Usměrněné napětí V u dvojcestného usměrňovače s konečnou kapacitou C.

době  $\pi - 2 \alpha_0$  klesá napětí na kondensátoru povlovně podél velmi protáhlé exponenciály, kterou lze prakticky nahraditi přímkou *B G*, tak jak jeho náboj se vybíjí přes konsumový odpor  $R_z$ . Osciluje tedy usměrněné napětí kolem své střední hodnoty **V** frekvencí, odpovídající frekvenci střídavého zdroje *f* násobené počtem "cest" (otevření) v jedné periodě.

V praxi je rozdíl mezi přesným a přibližným výpočtem obyčejně malý.

Čárkované plochy v obr. 2 — 24 s konečnou kapacitou C a v obr. 2 — 12 s nekonečnou kapacitou lze bez veliké chyby považovati za stejné. I úhel otevření 2  $\alpha_0$  s dostatečnou přesností můžeme uvažovati jako daný úsečkou A'B' = CD.

Sklon čáry nabíjecí A B a vybíjecí B G je tím více zdůrazněn, čím je kapacita C menší. Při C = 0 by napětí na konsumu sledovalo po půl periody přesně půl sinusovky a po dobu druhé půlperiody by bylo nulové. V prvé půlperiodě (odpovídající otevření průchodu proudu) se dostane při C = 0 okamžitá hodnota napětí na svorkách zatěžovacího odporu  $R_z$  jako výraz

$$E_m\sin\omega t \frac{R_z}{R_z+\rho},$$

kde  $\rho$  je opět celkový odpor stojící v cestě napětí (mimo zatěžovací odpor  $R_z$ ).

Při užití kondensátoru shuntujícího konsum  $R_z$  sklon nabíjecí a vybíjecí čáry bude tím menší a tedy i usměrněné napětí bude tím stálejší (jeho fluktuace budou menší, tedy menší činitel zvlnění  $\varphi_{zv}$ ), čím větší bude kapacita C, zatěžovací odpor  $R_z$  (náboj kondensátoru se pomalu odvádí velkým odporem  $R_z$  — vybíjecí čára jen mírně klesá) a konečně čím je větší frekvence  $\omega$  usměrňovaného napětí. Je tedy měrou hladkosti usměrněného napětí součin  $\omega CR_s$  známý obyčejně jako převratná hodnota činitele přepětí nebo jakosti skupiny C,  $R_s$  při frekvenci  $\omega = 2 \pi f$ , t. j.  $\frac{1}{O}$ .

V případě strmého průběhu nabíjecí čáry, jak naznačeno v obr. 2 - 25 případně v obr. 2 - 27, lze odvoditi přímo tuto závislost, k níž jsme právě dospěli, jednoduchou úvahou. Pro snazší odvození uvažujeme však na rozdíl od obr. 2 - 25 usměrňovač pouze jednocestný. Úhel otevření  $2 \alpha_0$  zde lze míti za zanedbatelný proti  $2 \pi - 2 \alpha_0$ , čili můžeme předpokládati, že vybíjecí perioda se rovná přibližně T = 1/f, kde f je frekvence sítě.

Stejnosměrné, usměrněné napětí si označíme V, kdežto amplitudu  $V_m$  střídavé složky pulsujícího napětí budeme zde značiti  $\Delta V$ .

Energie dodaná kondensátoru za 2  $\alpha_0$  je  $[(\mathbf{V} + \Delta \mathbf{V})^2 - (\mathbf{V} - \Delta \mathbf{V})^2] C \frac{1}{2}$ . Energie vydaná kondensátorem do zatěžovacího odporu  $\mathbf{V}_2$ 

 $R_s$  během skoro celé periody T je  $T\frac{\mathbf{V}^2}{R_s}$ . Obě energie se sobě rovnají:

$$\frac{C}{2} 4 \mathbf{V} \Delta \mathbf{V} = T \frac{\mathbf{V}^2}{R_s} = \frac{\mathbf{V}^2}{f R_s}, \qquad 2 - 14$$

$$\Delta \mathbf{V} = \frac{\mathbf{V}}{2 C f R_s} = \mathbf{V} Q \pi. \qquad 2 - 15$$

Pokud neklesne hodnota činitele přepětí  $\frac{1}{Q}$  daného zatížení usměrňovače pod určitou kritickou hodnotu, lze počítati hodnotu usměrněného napětí **V** jako by  $C = \infty$ , tedy na př. z diagramu obr. 2—16 a chyba zůstává zanedbatelná. Prakticky uvedená metoda dává dobré výsledky pro  $\frac{1}{Q} \ge 30$  (podle Acharda).

Někdy však musíme voliti  $\frac{1}{Q} < 30$ , na př. z důvodů hospodárnosti anebo aby se omezil maximální proud elektronkou (nechceme-li užíti tlumivky, jak poznáme později). V mezích  $\frac{1}{Q} = 10$  až 30 můžeme pak ještě počítati hodnotu **V** jak uvedeno, jenom ji zmenšíme o x % pamatujíce, že pro  $\frac{1}{Q} = 10$  je  $x_{10} = 10 \%$  a pro  $\frac{1}{Q} = 30 x_{30} = 0$ . Mezi těmito extrémními hodnotami x se mění přibližně lineárně. Z rovnice 2 – 15 vyplývá, že pro krajní případ volby  $\frac{1}{O} = 30$  vy-

chází  $\Delta \mathbf{V} = 0,1 \mathbf{V}$ , nebo tolerujeme s Achardem 10% chybu mezi předpokládanou a skutečnou hodnotou usměrněného napětí  $\mathbf{V}$  (ve skutečnosti je stav poněkud příznivější, neboť hodnota usměrněného napětí je poněkud výše než naznačeno na zmíněném obrazu a to v důsledku tvaru křivky skutečného průběhu napětí na kondensátoru).

Ludwig [52] omezuje jinak praktickou přípustnost výpočtu, při kterém předpokládáme  $C = \infty$ . Odvozuje pravidlo pro výpočet hodnoty minimální kapacity  $C_{min}$ , při které právě chyba dosahuje určitou stanovenou hodnotu (o kolik je skutečné usměrněné napětí nižší než předpokládané napětí  $\mathbf{V}$ ).

Obvykle totiž máme určen zatěžovací odpor  $R_z$  konsumem,  $\omega$  je dáno frekvencí sítě a počtem usměrňovacích cest. Jsme pak postaveni před volbu kapacity, jež musí míti aspoň hodnotu  $C_{min}$ , nemá-li nám vyjíti usměrněné napětí s větší chybou, než se kterou počítáme.

Z obr. 2 — 24 je patrno, že kondensátor C se vybíjí z hodnoty  $\mathbf{V}$  +  $\Delta \mathbf{V}$  v bodu B na hodnotu  $\mathbf{V} - \Delta \mathbf{V}$  v bodu G celkem po dobu  $t_v$  a to podle známého zákona exponenciálního. Platí tedy

$$\mathbf{V} - \Delta \mathbf{V} = (\mathbf{V} + \Delta \mathbf{V}) \varepsilon - \frac{t_o}{R_s C}. \qquad 2 - 15a$$

Z této rovnice lze počítati hodnotu kapacity C:

$$\frac{t_v}{R_s C} = \ln \frac{\mathbf{V} + \Delta \mathbf{V}}{\mathbf{V} - \Delta \mathbf{V}} = \ln \frac{1.1}{0.9} = \ln 1.22,$$

zvolíme-li maximální toleranci  $\Delta \mathbf{V} = 0,1 \mathbf{V}$ .

$$C_{min} = \frac{t_v}{R_s \ln 1,22} = \frac{t_v}{R_s 0,199}.$$
 2-15b

Při jednocestném usměrnění můžeme odhadnouti  $t_v$  na  $\frac{3T}{4}$ , kdežto při dvoucestném usměrnění se  $t_v$  neliší mnoho od hodnoty  $\frac{T}{4}$ , značí-li Tdobu jedné periody; obvykle u nás při sítové frekvenci f = 50 c/s  $T = \frac{1}{50}$  s.

Pro pohodlí je dobře uvésti vzorce pro minimální nutnou kapacitu –  $C_{min}$  v mikrofaradech, takže rovnici 2 – 15b jest násobiti 10<sup>6</sup>. Upravíme si ji pro oba nejčastější případy:

Při jednocestném usměrnění (n = 1) je nejmenší nutná kapacita

$$C_{\min} \ge \frac{1}{R_z} \frac{3.10^6}{4.50.0,199} = \frac{75\,000}{R_z} \,\mu\,\mathrm{F}, \qquad 2-15\mathrm{c}$$

kdežto při dvoucestném usměrnění (n = 2) vyjde

$$C_{min} \ge \frac{1}{R_s} \frac{10^6}{4.50.0,199} = \frac{25000}{R_s} \,\mu\,\mathrm{F.}$$
 2 – 15d

Příklad: Potřebujeme pro síť 50 c/s usměrňovač dodávající anodové napětí velké obrazové elektronce (kathodovému oscilografu) o hodnotě  $\mathbf{V} = 6000 \mathbf{V}$ : potřebný proud nechť je  $\mathbf{I} = 5 \text{ mA}$ .

$$R_s = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{6000}{5.10^{-3}} = 1,2 \cdot 10^6 \text{ ohmů.}$$

Užijeme-li dvojcestného usměrňovače, je n = 2; předpokládejme  $\rho \pm 500$ ,

$$\frac{\rho}{n\,R_s} = \frac{500}{2\,.\,1,2\,.\,10^6} = 2,08\,.\,10^{-4}.$$

Z diagramu obr. 2—16 nalezneme poměr  $\mathbf{V}/E_2=1,4$ . Potřebné napětí na sekundárním vinutí transformátoru je  $E_2 = \frac{\mathbf{V}}{1,4} = \frac{6000}{1,4} = 4$  280 V. Paralelně na konsumu  $R_*$  užijeme kapacity C = 0,1 mikrofaradů. Zkontrolujeme, zda  $\frac{1}{Q}$  je dosti veliké, aby nás opravňovalo k právě uvedenému výpočtu  $E_2$ .

$$\frac{1}{Q} = \omega \ CR_s = 2 \cdot 2 \pi \ 50 \cdot 0.1 \cdot 10^{-6} \cdot 1.2 \cdot 10^{6} = 75.4 > 30.$$

Výpočet je tedy správný.

Kontrolujme velikost kapacity podle vzorce 2 - 15d:

$$C_{min} = \frac{25\,000}{1,2\,.\,10^6} = 2,08\,.\,10^{-2}\,\mu\,\mathrm{F}.$$

Zvolená kapacita zřejmě vyhovuje, neboť je větší než minimální kapacita  $C_{min}$ :

$$0,1 \ \mu \ F > 0,0208 \ \mu \ F.$$

Zvlnění (fluktuace) usměrněného napětí mívá — jak již bylo uvedeno — dvojí charakteristický průběh, ze kterého lze odvodit Fourierovým rozvojem jednotlivé jeho střídavé složky, které potřebujeme znát pro návrh filtrů. Obr. 2 - 26 ukazuje průběh **V** s povlovnou nabíjecí čarou, kdežto obr. 2 - 27 ukazuje průběh se strmou nabíjecí čarou. Skutečné případy (jak se můžeme snadno přesvědčiti kathodovým oscilografem) pohybují se mezi těmito uvedenými dvěma extrémy.

Lze si tedy usměrněné napětí představiti jako stejnosměrné o hodnotě  $\mathbf{V}$  a přes ně přeložené komplexní vícevlnné střídavé napětí v o amplitudě  $V_m = \Delta \mathbf{V}$ .

Pro návrh filtrů potřebujeme znáti především základní harmonickou, někdy i druhou a třetí. V následující tabulce jsou udány již příslušné





amplitudy pro oba uvažované případy, tak jak vyplývají z rozvoje průběhů Fourierovou řadou (viz na př. Technický průvodce, Elektrotechnika I. část, str. 5).

A. Případ povlovného nabíjení podle obr. 2 - 26 amplitudy:

základní vlny 
$$V_{1m} = \frac{8}{\pi^2} \Delta \mathbf{V} = 0.8 \Delta \mathbf{V}, \qquad 2 - 16$$

třetí harmonické 
$$V_{3m} = \frac{8}{9\pi^2} \Delta \mathbf{V} \pm 0,09 \Delta \mathbf{V}.$$
  $2 - 17$ 

B. Případ strmého nabíjení podle obr. 2 - 27: amplitudy:

základní vlny 
$$V_{1m} = \frac{2}{\pi} \Delta \mathbf{V} = 0.64 \Delta \mathbf{V}, \qquad 2 - 18$$

druhé harmonické  $V_{2m} = \frac{1}{\pi} \Delta \mathbf{V} = 0,32 \Delta \mathbf{V}, \qquad 2-19$ 

třetí harmonické 
$$V_{3m}=rac{2}{3\pi}\,\Delta\,{f V}=0,21\,\Delta\,{f V}.\qquad 2-20$$

Hodnotu  $\Delta \mathbf{V}$  dostaneme přibližně z diagramu 2 – 24:

$$\Delta \mathbf{V} = \frac{1}{2} \left( DB - CA \right).$$

158

Při nabíjení mezi AB získá kondensátor náboj 2  $\Delta \mathbf{V} C$ . Toto množství elektřiny se musí rovnati náboji ztracenému během průběhu BG ve zlomku periody  $T \frac{2\pi - 2\alpha_0}{2\pi}$ . Tedy ztracený náboj během periody T je  $\frac{\pi - \alpha_0}{\pi} \mathbf{I} T$ .

Vyjádříme-li, že ztracený náboj se rovná získanému, obdržíme při jednocestném usměrnění:

$$2 \Delta \mathbf{V} C = \frac{\pi - \alpha_0}{\pi} \mathbf{I} T,$$
$$\Delta \mathbf{V} = \frac{\mathbf{I} T \frac{\pi - \alpha_0}{\pi}}{2 C} = \mathbf{I} \frac{\left(1 - \frac{\alpha_0}{\pi}\right)}{2 C f}.$$
$$2 - 21$$

Při dvojcestném usměrnění platí:

$$\Delta \mathbf{V} = \frac{\mathbf{I} \frac{\pi - 2 \alpha_0}{\pi}}{4 C f} = \frac{\mathbf{I} \left( 0, 5 - \frac{\alpha_0}{\pi} \right)}{2 C f}; \qquad 2 - 22$$

f je stále frekvence sítě.

Vzhledem k tomu, že nejhůře se filtruje nejnižší frekvence, zajímá nás na vstupu do filtru zvláště základní frekvence zvlnění, jejíž amplitudy jsou vypočteny níže z r. 2 - 16 pro různé počty fází (cest) za často se vyskytujícího průběhu A (podle obr. 2 - 26):

Jednofáz. usměrňovač (jednocest.) 
$$V'_{1m} = \frac{0.4 \operatorname{I} \left(1 - \frac{\alpha_0}{\pi}\right)}{Gf}$$
 2 – 23

Dvoufázový usměrňovač (dvojcest.) 
$$V''_{1m} = \frac{0.4 \operatorname{I} \left( 0.5 - \frac{\alpha_0}{\pi} \right)}{Cf}$$
 2 – 24

Trojfázový usměrňovač

Šestifázový usměrňovač

$$V_{1m}^{'''} = \frac{0.4 \, \mathbf{I} \left( 0.33 - \frac{\alpha_0}{\pi} \right)}{C f} \qquad 2 - 25$$

 $V_{1m}^{VI} = \frac{0.4 \, \mathrm{I} \left( 0.1665 - \frac{\alpha_0}{\pi} \right)}{C \, f} \quad 2 - 26$ 

$$V_{1m}^{XII} = \frac{0.4 \left( 0.0833 - \frac{\alpha_0}{\pi} \right)}{C f} \quad 2 - 27$$

Dvanáctifázový usměrňovač

Příslušné činitele zvlnění počítáme podle vzorce  $2 - 13 \quad \varphi_{zv} = \frac{V_{1m}}{\mathbf{V}}$ tak, že ve vzorcích 2 - 23 až 2 - 27 dělíme  $\mathbf{V}$  a místo  $\mathbf{I}/\mathbf{V}$ píšeme  $1/R_z$ .

Činitelé zvlnění při povlovném nabíjení (případ A).

Jednofáz. usměrňovač (jednocest.)  $\varphi'_{zv} = \frac{0.4 \left(1 - \frac{\alpha_0}{\pi}\right)}{R_z f C}$  2 – 28 Dvoufázový usměrňovač (dvojcest.)  $\varphi''_{zv} = \frac{0.4 \left(0.5 - \frac{\alpha_0}{\pi}\right)}{R_z f C}$  2 – 29



 $\varphi_{zv}^{'''} = \frac{0.4 \left(0.33 - \frac{\alpha_0}{\pi}\right)}{R_z f C} \qquad 2 - 30$ 

$$\varphi_{zv}^{VI} = \frac{0.4 \left( 0.1665 - \frac{\alpha_0}{\pi} \right)}{R_z f C} \quad 2 - 31$$

$$\varphi_{zv}^{XII} = \frac{0.4 \left(0.0833 - \frac{\alpha_0}{\pi}\right)}{R_{\star} f C} = 2 - 32$$

Trojfázový usměrňovač

Šestifázový usměrňovač

Dvanáctifázový usměrňovač

Podle rovnice 2 — 7 vyneseme si nejlépe do grafu  $\frac{\alpha_0}{\pi}$  v závislosti na  $\frac{\rho}{nR_s}$  viz obr. 2 — 28[50]. Výpočet několika bodů je proveden v tabulce:

α <sub>0</sub> stupňů	∝ <sub>0</sub> radiánů	$\cos \alpha_0$	$\frac{\alpha_0}{\pi}$	$\frac{\rho}{n R_s}$
10	0,174	0,985	0,0555	0,0007
<b>20</b>	0,349	0,939	0,111	0,0046
30	0,524	0,866	0,167	0,017
40	0,698	0,766	0,222	0,0433
50	0,873	0,642	0,278	0,099
60	1,047	0,500	0,333	0,213
70	1,222	0,342	0,389	0,48

Na levé straně tohoto diagramu můžeme si vynésti též měřítka 1 —  $\frac{\alpha_0}{\pi}$ , 0,5 —  $\frac{\alpha_0}{\pi}$ atd., takže z diagramu můžeme čísti přímo činitele v závorce vzorců 2 — 23 až 2 — 27 a 2 — 28 až 2 — 32 pro výpočet základní harmonické zvlnění a činitele zvlnění.

Pro získání názoru vynesen je v diagramu obr. 2 — 29 činitel zvlnění pro určitý případ slabého zatížení (jak se vyskytuje na př. u usměrňovačů pro vysoké napětí, ale malý odběr proudu) a to pro určitý úhel otevření  $\alpha_0 = 10^\circ$ .



čemuž odpovídá  $\frac{\alpha_0}{\pi} = 0,0555$  a to pro různý počet fází v závislosti na  $R_z f C$ , stále pro případ pozvolného nabíjení podle A (obr. 2–26). Užijeme nejlépe logaritmického měřítka na obou osách. Protože jsou průběhy přímkové, postačí pro každou fázi dva body (případně, jako v našem případě, třetí pro kontrolu správnosti výpočtu). Hodnoty činitele zvlnění pro usměrňovač 🕬

$R_{*}fC$	1	10	50
$\frac{1}{O} = 2 \pi f R_z C$	6,28	62,8	314
jednofázový jednocestný	37,6	3,76	0,75
dvojfázový dvojcestný	17,8	1,78	0,35
trojfázový	10,95	1,095	0,219
šestifázový	4,38	0,438	0,086
dvanáctifázový	1	0,1	0,02

Podobným způsobem se řeší i případ strmého průběhu nabíjení, který jsme označili jako B.

Není-li po ruce křivka obr. 2 – 28, lze přibližně odhadnouti amplitudu základní vlny zvlnění podle přibližných vzorců:

Při jednofázovém (jednocestném) usměrnění  $V'_{1m} = \frac{0.3}{Cf}$  2 – 33

Při dvojfázovém (dvojcestném) usměrnění  $V''_{1m} = \frac{0.1 I}{Cf}$  2-34

Těchto vzorců lze užíti jedině pod podmínkou, že kapacita C je dosti veliká, aby výsledné zvlnění bylo malé.

### 2 — 7. Vyhlazení usměrněného napětí filtrem počínajícím indukčností (případ b)

Druhý extrémní případ zapojení usměrňovače je ten, kdy zatěžovací odpor  $R_x$  je zapojen na usměrňovač v serii s tlumivkou L. Tento případ



Průběh napětí za usměrňovačem při různém počtu fází m.

je vyznačen na obr. 2 — 32, jedině jest nutno si odmysliti kondensátor C shuntující zátěž  $R_z$ . Cívka L tvoří sama o sobě filtrační prvek. Na svorkách tohoto filtr A, B se objeví usměrněné napětí probíhající podle obr. 2 — 30 tak, jak odpovídá užitému počtu fází m. Na tomto obr. je vynesen průběh napětí v celé periodě  $2\pi$  jedině pro dvě fáze, pro vyšší počet fází m je zakreslen průběh napětí jedině v času  $\frac{2\pi}{m}$ ,

neboť to je perioda výsledného zvlnění.

Není-li takto zapojený usměrňovač zatížen ( $R_z$  = nekonečno), není proudu, který by vytvářel spád na tlumivce L a proto celé pulsující napětí znázorněné na obr. 2 — 30 se objeví na svorkách D E obr.

2 - 32. Naprázdno není tedy napětí vůbec filtrováno. Proto se hodí samotná tlumivka jen tam, kde se odebírá z usměrňovače trvale stejný proud a to ještě jen při vysokém napětí, pro něž filtrační kondensátory jsou podstatně dražší než tlumivka.

Označíme-li si střední hodnotu průběhu napětí na vstupu do filtru  $V_{\bullet}$ , je to zároveň přibližně i usměrněné napětí  $\mathbf{V}$  na konsumu (na svorkách D E), neboť odpor tlumivky  $R_L$  lze obyčejně zanedbati proti odporu zátěže  $R_z$ .

Vlastnosti filtrace samotnou tlumivkou bez kondensátoru lze shrnouti takto:

1. zvlnění se zmírní jenom při velikých zatěžovacích proudech;

2. usměrněné napětí V je přibližně rovno střední hodnotě průběhu napětí na vstupu do filtru na svorkách A B.

Vyhlazovací účinek kondensátoru C zapojeného paralelně na zátěž  $R_s$  spočíval v tom, že udržoval na sobě napětí, které se stavělo v nabíjecí periodě proti napětí nabíjecímu a výsledkem bylo, že pouze jejich rozdíl čili t. zv. přetlakové napětí (tvaru "přečnívajících špiček") způsobilo zvlnění usměrněného proudu. Je-li naproti tomu usměrňovač zatížen na filtr počínající indukčností, je nutno uvážiti celý průběh usměrněného napětí, jež je tím vyrovnanější, čím více fází (cest) se užije. Tento průběh je třeba analysovati rozvojem Fourierovým a zjistiti jednak základní stejnoměrné napětí, což je vlastně střední hodnota  $V_s$ , jednak základní vlnu přeloženého zvlnění spolu s jeho harmonickými.

Na obr. 2 — 30 je naznačen průběh napětí při různém počtu fází m. Pro jednoduchost předpokládáme jednotkovou amplitudu střídavého napětí na fázi  $E_m = 1$ . Střední hodnota napětí při m fázích je dána integrálem:

$$V_{\bullet} = \frac{m}{\pi} \int_{0}^{\frac{\pi}{m}} \cos \alpha \, d\alpha = \frac{m}{\pi} \left| \sin^{2} \alpha \right|_{0}^{\frac{\pi}{m}}$$
$$V_{\bullet} = \frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} \qquad 2 - 35$$

Hodnoty poměru středního napětí  $V_s$  k amplitudě střídavého napětí  $E_m$  jsou sestaveny v níže uvedené tabulce:

m	<b>2</b>	3	6	<b>12</b>	
$\frac{V_s}{E_m}$	0,636	0,827	0, <b>95</b> 5	0,989	

Efektivní hodnota napětí je dána výrazem:

$$V^{2} = \frac{m}{\pi} \int_{0}^{\frac{\pi}{m}} \cos^{2} \alpha \, d\alpha$$

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{m}} \cos^{2} \alpha \, d\alpha = \left| \frac{\alpha}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{4} - \frac{\pi}{2m} + \frac{\sin \frac{2\pi}{m}}{4} - \frac{\sin \frac{2\pi}{m}}{4} - \frac{1}{2m} + \frac{\sin \frac{2\pi}{m}}{4\pi} - \frac{1}{2m} - \frac{1}{2m} + \frac{1}{2m} - \frac$$

Hodnoty  $V/E_m$  pro různý počet fází m jsou vypočteny v tabulce:

Při rozvoji průběhu napětí usměrňovače ve Fourierovu řadu vidíme na prvý pohled, že průběh je symetrický vzhledem k ose Y. Bude



Zvlnění napětí při m fázích.

je symetrický vzhledem k ose 1. bude tedy funkce obsahovati jen sudé členy, cosinusy. Na obr. 2 — 31 je naznačen znovu průběh zvlnění pro případ *m* fází. Na počátku a konci periody zvlnění (uvažujeme-li opět jednotkové  $E_m = 1$ ) dosáhne napětí hodnoty cos  $\frac{\pi}{m}$ . Příslušná Fourierova řada má tvar:

 $v = V_s + a_1 \cos \alpha + a_2 \cos 2 \alpha + \ldots + a_n \cos n\alpha \quad 2-37$ Znajíce hodnotu  $V_s$ , hledáme hodnoty činitelů jednotlivých harmo nických  $a_1, a_2, \ldots, a_n$  podle vzorce:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos nx \, \mathrm{d}x.$$

Vzhledem k symetrii průběhu lze vzíti rovnocenný dvojnásobek integrálu od 0 do  $\pi$ :

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{\alpha}{m} \cos n\alpha \, \mathrm{d}\alpha.$$

Ve f(x) píšeme  $\frac{\alpha}{m}$  místo  $\alpha$ , protože při  $x = \pi$  má f(x) hodnotu cos  $\frac{\pi}{m}$  a nikoliv cos  $\pi$ . Výraz v integrálu rozvineme:

$$a_{n} = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} \frac{1}{2} \left[ \cos\left(\frac{1}{m} + n\right) \alpha + \cos\left(\frac{1}{m} - n\right) \alpha \right] d\alpha =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{1}{\frac{1}{m} + n} \sin\left(\frac{1}{m} + n\right) \alpha + \frac{1}{\frac{1}{m} - n} \sin\left(\frac{1}{m} - n\right) \alpha =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{m}{1 + mn} \sin\left(\frac{\pi}{m} + n\pi\right) + \frac{m}{1 - mn} \sin\left(\frac{\pi}{m} - n\pi\right) \right] =$$

$$= F \frac{1}{\pi} \left[ \frac{m}{1 + mn} \sin\frac{\pi}{m} + \frac{m}{1 + mn} \sin\frac{\pi}{m} \right] ;$$

$$a_{n} = F \frac{2m}{\pi} \frac{\sin\frac{\pi}{m}}{1 - m^{2}n^{2}} \qquad 2 - 38$$

Pro výpočet měděných ztrát transformátoru, dodávajícího střídavé napětí  $E_m$  usměrňovači, je třeba znáti efektivní hodnotu proudu v jedné fázi, označme ji  $I_f$ . Efektivní hodnota proudu celého usměrňovače  $I_u$ odpovídá efektivnímu napětí V z rovnice 2 – 36 a lze ji snadno zjistiti jen v jednoduchém případě zatížení čistě odporového. Platí vztah:

$$I_u = \sqrt{I_{f1}^2 + I_{f2}^2 + \dots I_{fm}^2}, \qquad 2 - 39$$

Vhledem k běžné symetrii fází platí  $I_{f1} = I_{f2} = I_{fu} = I_f$ :

$$I_{u} = \sqrt{m I_{f}^{2}},$$

$$I_{f} = \frac{I_{u}}{\sqrt{m}}.$$

$$2 - 40$$

Ve skutečnosti ovšem začíná-li filtr tlumivkou, trvá proud ve fázi déle a skutečná efektivní hodnota proudu je menší než hodnota nalezená z rovnice 2 — 40. Podobně je průběh proudu složitější i při přemostění odporu  $R_z$  kapacitou C (bez filtru), jak jsme již poznali, neboť proud teče po kratší dobu než po kterou je příslušná fáze "otevřena". V takových případech je třeba zjistiti průběh a hodnotu proudu  $I_u$  postupným přibližováním a to tak, že z Fourierovy řady napětí rovnice 2 — 37 určíme proudy protlačené každým složkovým napětím za respektování impedance, stavící se v cestu té příslušné harmonické složce (včetně filtru, je-li ho užito) a majíce tak proudy jednotlivých harmonických, sečteme jejich efektivní hodnotu známým způsobem.

Pro výpočet filtrů sestavíme si do tabulky poměry amplitud harmonických  $a_n$  ke střední hodnotě  $V_s$  pro různý počet fází. Platí tak na základě rovnic 2 — 38 a 2 — 35:

$$\frac{a_n}{V_s} = \frac{\frac{2 m \sin \frac{\pi}{m}}{\pi}}{\frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m}} = \frac{2}{1 - n^2 m^2}.$$
 2-41

Tabulka hodnot  $a_n/V_s$ :

m	<b>2</b>	3	6	12
n = 1	0,60	0,25	0,057	0,014
n = 2	0,133	0,057	0,014	0,003
n = 3	0,057	0,025	0,006	0,001
n = 5	0,020	0,0089	0,0022	0,0005

Znajíce nyní amplitudy napětí jednotlivých harmonických, můžeme počítati vhodný filtr, jehož úkolem je snížiti zvlnění na žádanou míru.



Obr. 2 — 32. Jednoduchý filtr počínající nárazovou tlumivkou L.

Uvažme nejjednodušší filtr počínající tlumivkou a přemosťující zatěžovací odpor  $R_x$ kapacitou C. Na jeho vstupu mezi A B nechť působí střídavé napětí  $e_p$ , viz obr. 2 - 32, jehož hodnotu chceme filtrem co nejvíce potlačiti a to na hodnotu  $e_k$ , objevující se mezi D E na zatěžovacím odporu  $R_x$ .

Činitel filtrace (zv. též činitel vyhlazení) je určen výrazem:

$$\varphi_f = \frac{e_p}{e_k}.$$
 2-42

Činitel filtrace je dán na prvý pohled poměrem impedance na vstupu  $\beta_1$  mezi A B, k impedanci na výstupu  $\beta_2$  mezi D E:

$$\varphi_f = \left| \frac{\beta_1}{\beta_2} \right| = \left| \frac{j \ L \ \omega + \frac{R_s}{1 + jR_s \ \omega \ C}}{\frac{R_s}{1 + jR_s \ \omega \ C}} \right| = \left| j \frac{L \ \omega (1 + j \ R_s \ C \ \omega)}{R_s} + 1 \right|,$$
$$\varphi_f = \left| \frac{j \ L \ \omega}{R_s} + 1 - L \ C \ \omega^2 \right| = \sqrt{(1 - L \ C \ \omega^2)^2 + \left(\frac{L \ \omega}{R_s}\right)^2}. 2 - 43$$

166

U usměrňovačů pro malé zatížení je často  $R_z$  značně větší než  $L\omega$ , takže pod odmocninou výrazu 2 - 43 lze druhý člen zanedbati proti prvému:

$$\varphi_f = L C \omega^2 - 1. \qquad 2 - 44$$

Aby nastala filtrace, musí  $LC\omega^2 > 2$ . Pro  $LC\omega^2 < 2$  by nenastala filtrace, nýbrž naopak zvětšení amplitudy zvlnění.

O harmonických vlnách základního zvlnění  $e_p$  platí, že jejich filtrační činitel je úměrný čtverci jejich řádu.

Obyčejně vycházíme od požadavku určitého filtračního činitele  $\varphi_f$ a pak si z rovnice 2 — 44 vypočteme potřebné *L C*:

$$LC = \frac{\varphi_f + 1}{\omega^2}.$$
 2 - 45

Nepostačí-li jediný filtrační člen, užije se několika členů za sebou, jak je naznačeno na obr. 2 — 20 (případ dvou členů). Odvození přesného výrazu pro činitele filtrace v takovém případu mnohočlenného filtru je složité. Přesto lze dospěti k jednoduchému výrazu, učiníme-li některé zjednodušující předpoklady, jež bývají splněny v praxi. Hodnoty L a C bývají především veliké a poměr reaktance indukční ke kapacitní v jednom členu bývá v blízkosti  $\frac{X_L}{Y_C} = 20$ .

Z obr. 2–33 naznačujícího mnohonásobný filtr o k totožných členech plyne, že s výjimkou posledního kondensátoru  $C_k$  jsou kapacity shuntovány přibližně dvacetinásobnou vlastní reaktancí, takže ji lze bez velké chyby zanedbati. Zanedbáme-li kromě toho i vliv zatěžovacího odporu  $R_z$  na působení  $C_k$ , je dán filtrační účinek každého členu řetězu rovnicí 2–44, takže výsledný filtrační činitel celého řetězu je:



Obr. 2 — 33.

$$\varphi_f = (\omega^2 L C - 1)^k$$
. 2 – 46 Mnohonásobný filtr s k členů.

Zjednodušující předpoklady výše uvedené způsobují, že  $\varphi_f$  vychází méně příznivé, než kdybychom počítali přesně.

Jsou-li v řetězu indukčnosti a kapacity obecných hodnot, dostaneme filtračního činitele řetězu z rovnice:

$$\varphi_f = (\omega^2 L_1 C_1 - 1) (\omega^2 L_2 C_2 - 1) (\omega^2 L_3 C_3 - 1) \dots (\omega^2 L_k C_k - 1).$$
 2-47

Doporučujeme však voliti  $L_1 = L_2 = \ldots L_k$  jakož i  $C_1 = C_2 = \ldots = C_k$ , neboť tak se dosáhne nejvyššího činitele filtrace s danými hodnotami.

Rovnice 2 — 46 nám poskytuje hodnotu potřebného součinu LC v jednom členu filtru, aby bylo dosaženo celkového filtračního činitele  $\varphi_f$ :

$$LC = \frac{\sqrt[k]{\phi_f + 1}}{\omega^2}.$$
 2 - 48

Je-li  $\varphi_{xv}$  činitel zvlnění na usměrňovači a za filtrem potřebujeme hodnotu činitele zvlnění  $\varphi'_{xv}$ , je dán potřebný činitel filtrace výrazem

$$\varphi_f = \frac{\varphi_{xv}}{\varphi'_{xv}}.$$
 2 - 49

Hodnota činitele zvlnění  $\varphi'_{xv}$  na spotřebiči je dána požadavky praxe. Typické hodnoty tohoto činitele jsou uvedeny níže pro různé napájecí obvody:

Mikrofonní obvod rozhlasového vysilače			$\varphi_{zv}$	= 0,	005%
Počáteční a střední vf stupně vysilače		.•		= 0,	01 🐇
Koncové vf stupně vysilače			= 0,01	až 0,	1 %
Kathodové oscilografy				= 0,	01 %

Okolnost, že větší filtrace je třeba na počátečních stupních vysilače, je příznivá i se stanoviska hospodárnosti, neboť při malých příkonech prvních stupňů vyjdou na nich filtry levné i když celkové L a C je veliké.

Až dosud odvozené výsledky platily pro předpoklad dokonale vyvážené sítě, t. j. kdy napětí na všech fázích jsou zcela stejná. V praxi se může však vyskytnouti případ nestejnoměrného zatížení fází a výsledek je ten, že napětí za usměrňovačem má většího činitele zvlnění  $\varphi'_{uv}$ 





než jak by odpovídalo užitému počtu fází m a druhu zapojení. Nejlépe vysvitne věc na příkladu trojfázového usměrňovače zapojeného podle obr. 2 — 7, jenom s tím rozdílem, že usměrňovač nepracuje přímo na odpor  $R_s$ , nýbrž přes filtr počínající indukčností druhu naznačeného na obr. 2 — 32. Nechť na třetí fázi je napětí vyšší o 3% a na fázi první o 3% nižší než na fázi druhé.

Průběh napětí na usměrňovači je naznačen na obr. 2 – 34, kde  $\delta$ značí právě 3% rozdílu napětí. Zvlnění dané normálním složením fází se vyznačuje při síťové frekvenci 50 c/s frekvencí 150 c/s. Vzhledem

168

k nevyváženému systému napětí se objeví dodatečné zvlnění o frekvenci 50 c/s a amplitudě  $\mp \frac{3}{100}$ . Při dokonalém vyvážení sítě by byl činitel zvlnění základní harmonickou  $\varphi_{sv} = \frac{a_1}{V_s} = 0,25$ . Užijeme filtru o filtračním činiteli  $\varphi_f = 100$ ; za filtrem dostaneme:

$$\varphi'_{zv} = \frac{\varphi_{zv}}{\varphi_f} = \frac{0.25}{100} = 0.0025.$$

Pro frekvenci 50 c/s bude filtrační činitel jenom  $\frac{100}{9} = 11,1$ . Zredukuje se tedy činitel zvlnění  $\varphi_{xv}^x = 0,03$  (předpokládáme zhruba, že  $\delta$  je též amplitudou první harmonické přídavného zvlnění), respektující vliv nesymetrie sítě, jen na hodnotu  $\varphi_{xv}^{x'} = \frac{0,03}{11,1} = 0,0027$ . Vidíme, že v takovém případě nesymetrie sítě může přestoupiti zvlnění z nesymetrie pocházející samotné zvlnění dané zapojením. Počítejme proto pro jistotu tak, jako by vždy nastávala 1% nerovnováha v napájecí síti.

# 2 — 8. Volba hodnot indukčnosti a kapacity filtru – za usměrňovačem

Dospějeme-li z dříve uvedených vzorců 2-45, případně 2-48k určité hodnotě součinu L C, rozhoduje při volbě prvé aneb nárazové tlumivky především požadavek tvrdosti chodu usměrňovače: obyčejně žádáme, aby usměrněné napětí se příliš neměnilo při přechodu ze zatíženého do nezatíženého stavu a naopak. Lze ukázati, že tvrdost chodu závisí na hodnotě nárazové tlumivky L, jež nesmí klesnouti pod určitou hodnotu, nemá-li se napětí značně měniti se zatížením.

Zatěžujeme-li usměrňovač přes filtr naznačený na obr. 2 - 32 od nuly až do maximálního proudu a odečítáme-li současně napětí na zatížení  $e_k = \mathbf{V}$ , dostaneme po vynesení do diagramu křivku naznačenou na obr. 2 - 35a. Napětí naprázdno (bod A) se rovná špičce usměrňovaného napětí  $E_m$ ; se zatížením klesá rychle a v bodu B se ustálí přibližně na hodnotě  $V_s$ .

Protože nám záleží na tvrdém chodu, musíme vždy ponechati na filtr zapojený počáteční odpor  $R_p$  tak veliký, aby proud odebíraný z usměrňovače neklesl nikdy pod hodnotu odpovídající bodu *B*. Tím přeskočíme oblast měkkého chodu mezi *A B* a využitkujeme jedině část křivky napravo od *B*.

V části křivky A B při slabém zatížení převládá vliv kondensátoru — nastává vznik a zánik proudu jako při chodu s čistým kondensátorem.

Při větších zatíženích napravo od B převládá vliv tlumivky, takže napětí V jest skoro stálé a rovno  $V_s$ . Kondensátor pomáhá zmenšiti zvlnění při malém, tlumivka naopak při velikém zatížení. Největší zvlnění je v blízkosti bodu B.

Sledujme nyní blíže tento důležitý případ zatížení usměrňovače přes filtr začínající tlumivkou (obr. 2-32). Není-li nárazová tlumivka L dosti veliká, není trvání nabíjecího proudu z usměrňovače dosti prodlouženo a v důsledku toho neprotéká nabíjecí proud po celou periodu







Obr. 2 – 35b. Zvlnění napětí a proud při nedostatečně veliké nárazové tlumivce.

zvlnění T, nýbrž jen po čas  $\tau_1$ , jak je naznačeno na obr. 2 — 35b křivkou proudu I. Zvětší-li se nárazová tlumivka L na dostatečně velikou hodnotu, protéká proud po celou periodu zvlnění T, jak je naznačeno křivkou II téhož obrazu, která je nakreslena pro případ, kdy se křivka právě jen dotkne nulové hodnoty.

Tvrdost chodu usměrňovače souvisí s okolností, zda proud teče z usměrňovače trvale, anebo nastává-li jeho přerušení. Plyne-li totiž proud z usměrňovače bez přerušení, sleduje napětí na vstupu do filtru správně průběh zvlnění tak, jak vychází složením fázových napětí při daném druhu zapojení, tedy v našem případě podle horní části obr. 2 - 35b. Přeruší-li se však na část periody zvlnění proud, podrží se vlivem kondensátoru C na vstupních svorkách filtru v bezproudé části periody napětí vyšší než jaké by tam bylo při trvale tekoucím proudu.

Ovšem tu je výše tohoto napětí značně závislá na zatěžovacím odporu  $R_s$ : Je-li jeho hodnota veliká, vybíjí se C jen pozvolna a na vstupu do

filtru se drží dosti vysoké napětí; jeho hodnota však značně klesá, zmenší-li se  $R_s$  podstatně. Tím se tedy vysvětluje měkkost chodu, neteče-li z usměrňovače trvale nabíjecí proud, podobně jako jsme poznali v případě zatěžovacího odporu  $R_s$  přemostěného pouze kapacitou C.

Ještě lépe věc vysvitne z této úvahy: odporem  $R_s$  teče střední hodnota proudu  $I_s$  protlačovaná střední hodnotou napětí na vstupu filtru  $V_s$ . Teče-li stále proud z usměrňovače, je  $V_s$  dáno rovnicí 2 — 35. Přitom  $V_s$  prakticky nezávisí na zatížení, neboť jsme předpokládali zanedbatelný odpor transformátoru a elektronky. Jestliže však proud z usměrňovače na chvíli zaniká, objeví se na vstupu do filtru v okamžiku zániku proudu napětí kondensátoru rovné okamžité hodnotě *e* střídavého napětí. Kdyby nebylo odběru ( $R_s = \infty$ ), udrželo by se toto napětí *e* na vstupu do filtru až do okamžiku opětného proražení proudu. Po dobu přerušení proudu je tedy napětí na filtru podstatně vyšší než teče-li stále proud a proto i střední hodnota napětí  $V_s$  je vyšší. Je-li však hodnota zatěžovacího odporu  $R_z$  malá, vybíjí se C v bezproudém intervalu poměrně rychle a proto i střední hodnota napětí  $V_s$  poklesá. Jeví se tedy značné kolísání střední hodnoty napětí na vstupu filtru a tím i napětí na zátěži.

Podmínce tvrdosti chodu (trvalého průtoku nabíjecího proudu) je vyhověno i ještě v krajním případu naznačeném křivkou II v obr. 2 - - 35b, která se právě dotkne nulové osy. Z tohoto krajního případu lze odvoditi kritickou nejmenší hodnotu nárazové tlumivky L.

Zde platí, že amplituda zvlnění proudu  $I_m = I_s$  (střední hodnotě proudu). Označme si součet odporu zatížení  $R_s$  a ohmického odporu tlumivky  $R_L$  písmenem  $R_s$  (index s k označení odporu stojícího v cestě střední hodnotě). Platí:

$$I_s = \frac{V_s}{R_s}.$$
 2 - 50

Pro přibližný výpočet můžeme předpokládati, že amplituda zvlnění  $I_m$  je též současně amplitudou prvé (základní) harmonické  $I_{1m}$  příslušné Fourierovy řady. Dále nechybíme mnoho, když zanedbáme reaktanci kondensátoru C proti reaktanci tlumivky L (uvedli jsme již, že poměr těchto reaktancí  $X_L/X_C$  bývá kolem 20). Proto platí s dostatečnou přibližností:

$$I_m \doteq I_{1m} = \frac{V_{1m}}{\omega L_1} = I_s, \qquad 2-51$$

kde  $V_{1m}$  je amplituda základní vlny zvlnění,  $L_1$  indukčnost nárazové tlumivky a  $\omega = 2\pi f$  kruhová frekvence zvlnění. Místo  $V_{1m}$  lze psáti  $\varphi_{xv} V_s$  a po dosazení  $I_s$  z rovnice 2 — 50 do rovnice 2 — 51 plyne:

$$L_{1} = \frac{\varphi_{xv} V_{s} R_{s}}{2 \pi f V_{s}} = \frac{\varphi_{xv} R_{s}}{2 \pi f}.$$
 2-52

Tato rovnice 2 - 52 udává nejmenší čili tak zv. k r i t i c k o u hodnotu náraz o vé tlumivky. Pokud je indukčnost nárazové tlumivky větší než takto nalezená hodnota  $L_1$ , je chod usměrňovače dostatečně tvrdý.

U jednofázového dvojcestného usměrňovače napájeného ze sítě o 50 c/s je f = 100 c/s a nárazová tlumivka vychází:

$$L'_{1} = \frac{1}{2\pi} \frac{0.66 R_{s}}{100} = \frac{R_{s}}{952}.$$
 2-53

Je zajímavo, že s touto hodnotou odvozenou na základě přibližných předpokladů souhlasí dobře kritická hodnota určená na základě pokusů





autory Dellenbaughem a Quimbym ve QST z února, března a dubna 1932:

$$L_1 = \frac{R_s}{1000}.$$
 2 - 54

S velikostí nárazové tlumivky souvisí i hodnota maximálního nabíjecího proudu a proto se doporučuje k zamezení příliš vysoké špičky nabíjecího proudu voliti indukčnost nárazové tlumivky při plném zatížení  $L_{1p}$  aspoň  $2L_1$  ( $L_1$  podle rovnice 2—54), tedy  $L_{Ip} = \frac{R_z \min}{500}$ . Za minimálního zatížení je špičkový proud sám o sobě malý a proto postačí, když v tom případě je indukčnost nárazové tlumivky jen o něco větší než  $L_{1o} = \frac{R_z \max}{1000}$ .

R<sub>z min</sub> je zatěžovací odpor při plném zatížení.

R<sub>s max</sub> je zatěžovací odpor při nejmenším zatížení.

Na štěstí běžné tlumivky se železným jádrem mají vlastnost, že jejich indukčnost je největší při malém průchozím proudu stejnosměrném a naopak nejmenší při maximu téhož proudu. Volíme tedy takovou nárazovou tlumivku, která při plném zatížení stejnosměrným proudem má indukčnost 2  $L_1$  podle r. 2 — 54 a při nejmenším zatížení indukčnost o něco větší než  $L_{10}$ . Mezi oběma těmito krajními hodnotami se má pak indukčnost měniti přibližně lineárně. Vhodného nastavení se dosáhne volbou vzduchové mezery.

Dellenbaugh a Quimby ukazují na diagramu reprodukovaném v obr. 2 - 36 několik průběhů indukčnosti v závislosti na zatížení

172

v miliampérech. Přímka I značí indukčnost počítanou podle vzorce 2 - 54. Přímka II udává průběh ideální indukčnosti podle právě uvedeného pravidla: o něco větší hodnotu než  $L_{10}$  při minimálním zatížení a  $2 L_1$  při maximálním zatížení. Křivka III značí indukčnost tlumivky s velikou vzduchovou mezerou. Křivka IV je prakticky správný průběh indukčnosti tlumivky se vzduchovou mezerou 0,3 mm. Konečně křivka V odpovídá velmi malé vzduchové mezeře a takto nastavená tlumivka se naprosto nehodí jako nárazová, protože mezi body P a Q nastávají značné oscilace filtru.

Filtry jsou poměrně drahou investicí u každého usměrňovače a proto je přirozená snaha kontrolovati navržené hodnoty L a C též hospodárností. I zaujatý prostor někdy rozhoduje. Pro přesný výpočet tohoto druhu bylo by třeba vzíti do počtu právě platné ceny tlumivek a kondensátorů. Pro běžnou potřebu postačí výpočet přibližný založený na poznatku, že jako nejlevnější a nejmenší filtr vyjde takový, v jehož částech je nahromaděna co nejmenší energie. Doporučuje se usilovati o to, aby při zachování dřívějších hledisek celková nahromaděná energie v jednom členu filtru byla co nejmenší.

$$\frac{1}{2} L I_s^2 + \frac{1}{2} C V_s^2 \stackrel{!}{=} \text{minimum.} \qquad 2 - 55$$

Při k stejných členech dostali jsme z požadavku filtračního činitele  $\varphi_f$ 

rovnici 2 — 48:  $LC = \frac{\sqrt[k]{\varphi_f} + 1}{\omega_2}$  a  $I_s$  z rovnice 2 — 50:  $I_s = \frac{V_s}{R_s}$ . Eliminujeme  $V_s$  a  $I_s$  z rovnice 2 — 55 a zjistíme, že minimum nastává prohodnoty:

$$C = \frac{\sqrt[]{k]{\overline{\varphi_f} + 1}}}{\omega R_s}, \qquad 2 - 56$$
$$L = \frac{\sqrt[]{k}{\overline{\varphi_f} + 1}}{\omega} R_s. \qquad 2 - 57$$

Je lépe voliti kapacitu spíše o něco větší než vyjde optimální hodnota.

#### 2 — 9. Nebezpečí rozkmitání filtru

Výše uvedené zvláštní nastavení vzduchové mezery nárazové tlumivky není jediným případem, kdy se může filtr rozkmitati. Filtr představuje složitý obvod, který může kmitati řadou frekvencí. Rozkmitání filtru vnucenými kmity nastane po každé, když v jeho obvodu se objeví napětí o frekvenci blízké některé jeho vlastní frekvenci. Obyčejně však postačí, když se přesvědčíme, že žádná část filtru neresonuje na základní vlně zvlnění anebo na některé frekvenci pásma zesilovače, který je přes uvažovaný filtr napájen. Pro rychlou orientaci zkontrolujeme, zda nejvyšší resonanční frekvence kterékoliv části filtru je menší než základní frekvence zvlnění a než nejnižší mez frekvenčního rozsahu, pro který je zesilovač navržen. Není-li tomu tak, je třeba vhodně změniti hodnoty filtru L a C.

Kromě kmitů vnucených filtru je třeba pamatovati i na možnost volného rozkmitání, zejména když je filtr podroben elektrickým rázům. To bývá zvláště při usměrňovačích napájejících vf zesilovače radiotelegrafní, které jsou klíčovány: zde zatížení se mění náhle mezi nulou a plným maximem. Po náhlém zapojení v čase  $t_0$  se proud hned neustálí na své maximální hodnotě I, nýbrž kmitá asi jak je naznačeno na obr. 2 — 37. Kdyby nebyl filtr dostatečně tlumen, mohl by po zapojení



Ustalování proudu filtrem.

normální proud I poklesnouti na hodnotu I' a v tomto minimu odpovídajícím času  $t_1$  právě končící značka o trvání  $t_1 - t_0$  by byla značně deformována.

Podobně vznikají často volné tlumené kmity filtru a to i značně vysokého kmitočtu, užijeme-li elektronek plněných rtutovými parami neboli fanotronů. U nich nasadí anodový proud náhle, až když napětí ve směru "otevření" dostoupí hodnoty vnitřního spádu, tedy asi 15 — 18 V. Nastalým proudovým rázem se rozkmitají

dotčené části obvodu. Podobně může nastati rozkmitání i při náhlém zániku proudu na konci "otevření". Proto je často třeba zvláště se postarati o to, aby tyto přechodné tlumené kmity nepoškozovaly jiných zařízení na usměrňovač zapojených.

Podrobné sledování volných kmitů filtrů spadá však spíše do theorie zesilovačů a proto se nebudeme jimi zde blíže zabývati. Tam patří i sledování velikosti impedance filtru tak, jak se jeví se strany konsumu. Zpravidla se žádá, aby tato koncová impedance byla co nejmenší s ohledem na zamezení možné zpětné vazby mezi několika zesilovacími stupni napájenými z téhož filtru. Zřejmě zde rozhoduje hlavně hodnota kondensátoru, kterým filtr končí.

### 2 – 10. Filtry složené z indukčností L a kapacit C, začínající kapacitou (Zapojení c)

Začíná-li filtr kapacitou, je obtížno stanoviti přesný tvar napětí na začátku a konci filtru při větších zatíženích a je třeba k řešení postupně se blížiti tím, že vyjdeme z odhadnutých podmínek a měníme je podle částečných výpočtů. Na štěstí tento druh filtrů má menší význam a obyčejně postačí, když se nám podaří spočítati činitele zvlnění pro případ slabého zatížení. Můžeme na počátku filtru zjistiti  $\varphi_{zv}$  podle rovnic platných při čistě kapacitním přemostění spotřebního odporu  $R_z$ : č. 2 — 28 až 2 — 32. Příslušného činitele filtrace dostaneme z rovnice 2 — 46, případně 2 — 47 a z něho vypočteme zvlnění na konci filtru  $\varphi'_{zv}$  podle rovnice 2 — 49.

## 2 — 11. Volba usměrňovacích elektronek

Vývoj usměrňovačů pro větší výkony směřuje k užívání elektronek se žhavým vláknem, plněných rtuťovými parami čili fanotronů. Jejich výhodou je především lepší účinnost, neboť vnitřní spád několika voltů zůstává stálý a nezávislý na zatížení. Naproti tomu vysoce čerpané diody (kenotrony) mají poměrně vysoký vnitřní odpor  $R_i$  a proto se jejich vnitřní ztráta na napětí značně mění se zatížením a důsledkem je měkký chod celého usměrňovače i když jsou jinak podmínky u filtru co do tvrdosti chodu splněny. Kromě toho jsou rozměry fanotronů pro tentýž proud a napětí podstatně menší než u kenotronů a fanotrony jsou i levnější. Nevýhodou jejich je však citlivost na špičku napětí --při překročení maximální hodnoty inversního napětí nastane doutnavý výboj přecházející obyčejně v oblouk, který zničí celý fanotron. Kromě tohoto je třeba pečovati o to, aby fanotron pracoval na správné teplotě a se správným žhavicím napětím, jakož i třeba dbáti, aby nikdy nebylo zapojeno vysoké usměrňované napětí, pokud vlákno není zcela vyžhaveno a neemituje v plné míře.

#### 2 — 12. Účinnost usměrňovače

Celková účinnost usměrňovače závisí jednak na účinnosti užitých elektronek a jak právě bylo uvedeno, vyhovuje v tom směru lépe fanotron než kenotron; jednak na účinnosti transformátoru, která — jako ostatně i u elektronek — stoupá s částí periody, po kterou protéká anodový proud usměrňovačem. Je proto i se stanoviska účinnosti výhodný filtr počínající nárazovou tlumivkou o dostatečné indukčnosti, která zaručuje, že každou elektronkou teče proud pokud možno po celou dobu "otevření".

#### 2 – 13. Filtry složené z odporů a kapacit

Někdy lze cenu filtru značně snížiti tím, že místo indukčností užijeme odporů. Příklad takového dvojčlenného odporového filtru je na obr. 2 – 38. Odporového filtru lze ovšem bez značného zmenšení celkové účinnosti užíti jenom tehdy, je-li proudový odběr malý – na př. u usměrňovačů dodávajících záporné polarisační napětí mřížkám zesilovačů (i zde je nutno pamatovati na případný mřížkový proud a podle toho dimensovati odpory). Zjistíme si filtračního činitele  $\varphi_f$  jednoho členu odporového filtru naznačeného na obr. 2 — 39. Okamžitá hodnota napětí zvlnění  $e_p$  kruhové frekvence  $\omega$  na počátku filtru A B protlačí obvodem proud *i*, který spádem na impedanci tvořené zatěžovacím odporem  $R_s$  a kapacitou C vytvoří zmenšené napětí zvlnění  $e_k$ .

$$\varphi_f = \frac{e_p \left( R + \frac{R_z}{1 + j R_z C \omega} \right)}{\frac{e_f}{1 + j R_z C \omega}} = \frac{e_p}{e_k} \qquad 2 - 58$$



Obr. 2 – 38. Odporový filtr s dvěma členy.

Obr. 2 — 39. Jednočlánkový filtr odporový.

$$\varphi_f = \left| \frac{R}{R_s} \left( 1 + j R_s C \omega \right) + 1 \right|$$
$$\varphi_f = \sqrt[]{\left( 1 + \frac{R}{R_s} \right)^2 + R^2 C^2 \omega^2}. \qquad 2 - 59$$

Často bývá  $R_{s}$  tak veliké vůči R, že lze poslední výraz zjednodušiti na

$$\varphi_f = \sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2} \operatorname{pro} R_z \gg R$$

a vzhledem k převaze druhého členu pod odmocninou:

$$\mathfrak{P}_f \doteq R \ C \ \omega. \qquad \qquad 2 - 60$$

Příklad výpočtu odporového filtru. Úkolem jest navrhnouti odporový filtr pro mřížkový zdroj. Požaduje se filtrační činitel  $\varphi_f = 200$ ; frekvence zvlnění f = 100 c/s.

$$\varphi_f = R \ C\omega = 2 \ \pi \ 100 \ R \ C = 200; \ R \ C = \frac{1}{\pi} = 0.138.$$

Volíme-li  $C = 6 \ \mu$ F, vyjde  $R = \frac{0.318}{6.10^{-6}} = 53\ 000.$ 

Užijeme-li filtru o dvou stejných členech, dostaneme součin R C z výrazu:

$$\sqrt[]{\varphi_f} = \sqrt[]{200} = R C\omega; \ R C = \frac{\sqrt[]{200}}{2 \pi 100} = \frac{14,15}{200 \pi} = 0,0227.$$
  
Volím opět  $C = 6 \ \mu\text{F}; \ R = \frac{0,0227}{6 - 10^{-6}} = 3780 \text{ ohmů.}$ 

Bude tedy filtr složen ze dvou odporů R po 3 780 ohmů v serii a ze dvou kapacit C po 6  $\mu$ F. Toto uspořádání je lepší vzhledem k menšímu celkovému odporu 7560 ohmů. I když projde slabý mřížkový proud, spád na filtračním odporu je podstatně menší u dvou filtračních členů než u členu jednoho.

#### 2 — 14. Suchė usměrňovače

V radiotechnice zaujímají důležité místo též suché u s m ě r ň o v ač e, zvané jinak stykové. Užívá se jich zhusta pro usměrňování napětí i výkonu pro napájení vysilačů a přístrojů vůbec. Zvláštní skupinu mezi nimi zaujímají malé usměrňovače

pro účely hlavně měřicí a modulační, výjimečně i detekční.

Suché usměrňovače se dělí na dvě skupiny: 1. usměrňovače s kysličníkem mědi a 2. usměrňovače selenové. V prvé skupině se užívá měděných kotoučků tepelně okysličených. Vyznačují se tím, že elektrony jdou snadno z mědi do kysličníku, ale nesnadno naopak. U těchto kotoučků prochází tedy převážně proud jen z kysličníku do mědi a proto působí tyto kotoučky jako usměrňovače. Při správné polaritě zapojení kuproxovým usměrňovačem (jak se též nazývá) prochází tedy





velký proud, kdežto při obrácené polaritě jest inversní proud značně menší, jak se jeví na charakteristice v obr. 2 – 40.

Ve druhé skupině jest podstatou usměrňovače poniklovaná železná destička, na niž jest nanesena vrstva selenu. Na selenu jest dále přímo nanesena vrstva kadmiová jako pomocný polep zprostředkující vodivé spojení vnějšího obvodu se selenem. U selenového usměrňovače jde proud snadno ve směru ze železa do selenu.

Stykové (suché) usměrňovače se charakterisují tak zv. usměrňovacím poměrem, což jest poměr proudu přímého k inversnímu. Běžně dosahuje hodnoty 1000, ale možná hodnota jest i 10 000. Suché usměrňovače jsou stálé a jejich životní doba jest prakticky neomezená. Jedině během prvých 10 000 hodin chodu stoupá poněkud odpor usměrňovače ve vodivém směru. Podmínkou trvanlivosti jest ovšem, aby se nepřekročila hodnota maximálního inversního napětí na jednom kotoučku. Jest to efektivní hodnota asi 18 V.

Při užití suchých usměrňovačů jest zvláště třeba dbáti toho, aby nebyla překročena tato hodnota na žádném kotoučku. Skutečné suché usměrňovače se totiž získávají tím, že se na sebe vrství oxydované měděné kotoučky a prokládají se chladicími žebry, jež někdy zároveň slouží za přívod proudu do kysličníku. Pracuje-li suchý usměrňovač na zátěž přemostěnou velikou kapacitou, při čemž odpor zatížení jest veliký, zůstává v nevodivém časovém úseku na kapacitě téměř plné



Konstruktivní provedení stykového usměrňovače.

napětí zdrojové (špička) a to se přičítá k vlastnímu napětí zdroje. Pak smí býti napětí zdroje jen polovinou uvedené maximální hodnoty (počítáno na jeden kotouček), tedy 9 V efektivních.

Navršením na sebe dosti velikého počtu usměrňovacích prvků jest možno usměrňovati

libovolně vysoká napětí (i 100 000 V). Volbou velikých kotoučů a jejich paralelním řazením lze dosáhnouti libovolně vysokých usměrněných proudů. Tak na usměrňovačích pro napájení vláken vysilačů tekou proudy několika tisíc ampérů při napětích několika málo desítek voltů.

V důsledku velmi malého vnitřního odporu suchých usměrňovačů jest jejich účinnost znamenitá a téměř nezávislá na zatížení. Suché usměrňovače se vyznačují robustností, obsluhy nevyžadují prakticky žádné (kromě vyfouknutí prachu) a trvání mají neomezené. Snadno snášejí přetížení někdy až 300%. Pro tyto své veliké výhody pronikají suché usměrňovače stále více do radiotechnické i průmyslové praxe. Na vysilačích vytlačují zvláště rotační generátory, často i kenotrony a fanotrony, neboť jejich velký počáteční náklad se během doby amortisuje.

Typické konstruktivní provedení sloupce suchého usměrňovače jest znázorněno na obr. 2 - 41.

Velké usměrňovače se skládají ze řady podobných usměrňovacích sloupů vhodně zařazených paralelně i seriově (po skupinách). Usměrňovací sloupce se pak montují ve vhodných plechem krytých skříních (ochrana proti prachu), které jsou případně ventilovány elektricky.

#### ÚLOHY II.

1. Jednocestný usměrňovač pracuje v zapojení podle obr. 2 - 11. V propustné době se dioda jeví jako odpor 480 ohmů. Kondensátor je tak veliký, že jeho reaktanci můžeme zanedbat.  $R_z = 60\,000$  ohmů. E = 50 V, kmitočet f = 500 kc/s. Určete vliv spádu na napětí v elektronce na usměrněné napětí a zjistěte výkon rozptýlený na anodě.

2. V předchozím případu má napětí průběh  $e_2 = E_{2m} \cos \omega t$ . Při zanedbání spádu na napětí v užité diodě odvoďte výraz pro stejnosměrné napětí na  $R_z$ . Ukažte dále, že základní složka napětí na zátěži  $R_z$  vycházející Fourierovým rozvojem celého průběhu napětí na  $R_z$  je totožná s hodnotou, kterou dostaneme, když si určíme proud a násobíme jej zatěžovací impedancí.

3. Uvažte případ určitého usměrňovače, který pracuje jednou na filtr počínající kapacitou, podruhé na filtr počínající indukčností. Zjistěte inversní napětí vyskytující se na usměrňovacích elektronkách v obou případech.

4. Malá usměrňovací dioda (kenotron) má vnitřní odpor  $R_i = 200$  ohmů a má v jednocestném zapojení dodávat usměrněné napětí do zátěže  $R_s = 1100$ ohmů, při čemž efektivní napětí střídavého zdroje je  $E_2 = 320$  V. Spočítejte největší hodnotu proudu zátěží, střední hodnotu usměrněného proudu, střídavou složku proudu jdoucího zátěží, střední hodnotu usměrněného napětí, celkový příkon usměrňovače a procentní změnu napětí mezi nulovým a plným zatížením.

5. Dvojcestný usměrňovač je osazen dvěma vakuovými diodami, jejichž vnitřní odpor uvažujme se stálou hodnotou 500 ohmů. Tento usměrňovač je zatížen čistým odporem  $R_z = 2500$  ohmů. Na polovině sekundárního vinutí transformátoru je efektivní napětí 300 V, 50 c/s. Vypočtěte usměrněný proud, proud tekoucí každou elektronkou, střídavé napětí na každé diodě, stejnosměrný výkon odevzdávaný usměrňovačem, procentní změnu usměrněného napětí mezi nulovým a plným zatížením.

6. Dvojcestný usměrňovač pracuje přes tlumivku L = 15 H na zátěž  $R_z$  přemostěnou kondensátorem C = 20 mikrofaradů. Má-li napájecí zdroj kmitočet 1000 c/s, jaký je nejmenší možný odebíraný proud na hranici tvrdého chodu?

7. Navrhněte dvojcestný usměrňovač kenotronový pro  $\mathbf{V} = 1\ 200\ V$ ,  $\mathbf{I} = 40\ \text{mA}$ . Užijte kondensátoru paralelně k zátěži  $R_z$  bez dalších filtračních prvků a určete jeho nejmenší nutnou hodnotu a) s hlediska platnosti jednoduchého výpočtu, b) s hlediska požadovaného činitele zvlnění.

8. Navrhněte dvojcestný usměrňovač se stykovými usměrňovači podle obr. 2 - 40 k napájení vláken počátečních stupňů vysilače. Vyžaduje se 10 V a 16 A stejnosměrných, dobře filtrovaných.

9. Pro dvojcestný usměrňovač dodávající 1000 V a 500 mA usměrněného výkonu je navrhnouti filtr s filtračním činitelem  $\varphi_f = 150$  pokud možno hospodárně. K disposici je dostatečný počet kondensátorů po 0,5 mikrofaradu na plné napětí. Tlumivky je třeba navrhnout a vyrobit.

10. Usměrňovač napájející klíčovaný stupeň radiotelegrafního vysilače má dodávat stejnosměrné napětí 1 600 V a proud 250 mA. Navrhněte vhodný filtr při dvojcestném usměrnění s ohledem na tvrdý chod. Zdrojem je síť 50 c/s.

## 3. Působení mřížkových elektronek. Zesilovače

#### 3 — 1. Definice zesilovače

Mřížkové elektronky slouží nejčastěji k zesilování elektrických napětí, proudů nebo výkonů v zesilovačích. Zesilovač lze definovati jako zařízení sloužící k zvětšení amplitudy elektrického napětí, proudu anebo výkonu tím způsobem, že vstupní malé elektrické hodnoty ovládají elektrický výkon dodávaný z místního zdroje výstupnímu obvodu.

U elektronkového zesilovače se přivádí na vstup nejčastěji t. zv. b u d i c í n a p ě t í, zvané též s i g n á l (zavedeno v theorii přijima-



Triodový zesilovač, zatížený impedancí Z.

čů), z cizího zdroje. To je připad prostého zesilovače. Na mřížku zesilovací elektronky můžeme však též přiváděti část napětí z vlastního anodového obvodu a mluvíme pak o vlastním buzení: vzniká tak za vhodných podmínek e l e k t r o n k o v ý o s c i l á t o r aneb generátor střídavého proudu (nízkofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního podle užitých obvodových konstant). Nejprve se při studiu omezíme na vlastní zesilovače, o oscilátorech elektronkových pojednáme ve zvláštní hlavě.

Příklad zapojení zesilovače jsme již poznali při odvození poučky ekvivalentního obvodu. Všimněme si nejjednoduššího z e s i l o v a č e t r i o d o v é h o, naznačeného na obr. 3 - 1. Signálové (budicí) napětí  $E_1$  na cívce mřížkového obvodu vyvolává na výstupní zatěžovací impedanci  $\mathcal{Z}_s$  v anodovém obvodu napětí  $E_2$ . U zesilovače napětí nám přitom jde o největší  $E_2$ , nikoliv o výstupní výkon (proud je zanedbatelný).

Časově rozvinuté napětí na výstupu  $E_2$  sleduje tvar napětí  $E_1$ , je ale větší. Dostaneme je násobením budicího napětí  $E_1$ , t. zv. z e s i lov a cím činitelem čili zesílením (něm. Verstärkungsfaktor, angl. gain). Ideální zesilovač by reprodukoval budicí napětí bez
skreslení, ve skutečnosti však nastává skoro vždy určité skreslení časově rozvinuté křivky napětí. Míra skreslení rozhoduje pak často o volbě druhu zesilovače.

### <sup>1</sup> 3 — 2. Skreslení zesilovače

Ideální zesilovač má být prost skreslení čili distorse (něm. Verzerrung). To značí, že vlna výstupního napětí (proudu, výkonu) má býti přesným obrazem periodické vlny napětí (proudu, výkonu) vstupního, jedině amplituda se zvětší. Většina zesilovačů však trpí skreslením. Obecně obsahuje výstupní vlna kromě základní frekvence shodné se zavedenou frekvencí signálu i další frekvence, obyčejně její násobky čili harmonické.

Skutečné zesilovače neuspokojují, protože:

a) nezesilují všechny frekvence signálu rovnoměrně;

b) na výstupu dávají amplitudy, jež nejsou zcela úměrny vstupním amplitudám;

c) mění fázové rozdíly mezi jednotlivými frekvencemi skládajícími signál, takže ty se liší na výstupu od poměrů na vstupu. Zavedený signál sám totiž nemusí býti čistě sinusový, nýbrž může býti složen z řady frekvencí.

Mluví se proto se vztahem na tyto tři chyby o skreslení anebo distorsi a) frekvenčním (někdy nesprávně zváno lineární), b) amplitudovém (též nelineárním) a c) fázovém. Lze tedy požadavek na věrný, neskreslující zesilovač shrnouti takto:

Lze tedy požadavek na věrný, neskreslující zesilovač shrnouti takto: a) Na výstupu zesilovače musí býti všechny kmitočty obsažené na vstupu a kromě toho musí býti poměr všech složkových kmitočtů stejný na výstupu jako na vstupu. b) Výstup smí obsahovati jenom ty frekvence, které jsou na vstupu. c) Jestliže některá složková frekvence na výstupu je fázově pošinuta o určitý počet elektrických stupňů základní frekvence vzhledem k téže složkové frekvenci na vstupu, musí býti o tentýž úhel pošinuty všechny složkové frekvence na výstupu. Z toho přirozeně plyne, že jinými slovy musí býti fázové pošinutí každé harmonické — měřeno v elektrických stupních vlastní periody — úměrno frekvenci té složky.

F r e k v e n č n í s k r e s l e n í zesilovače nebo jakéhokoliv čtyřpólu značí tedy kolísání zesílení (nebo citlivosti) v závislosti na frekvenci signálu. Je obyčejně působeno závislostí zatěžovací impedance zesilovače na kmitočtu a u vysokých kmitočtů se uplatňuje vliv rozptylových kapacit a vnitřních kapacit elektronky, které pro vyšší kmitočty představují cestu o menší reaktanci než pro frekvence nízké.

Vhodným návrhem zesilovače (mezistupňových vazebních obvodů) dá se frekvenční skreslení redukovati na nejmenší míru. Skreslení frekvenční se zamezuje tím nesnadněji, čím širší svazek kmitočtů se má přenésti, tedy zvláště při televisi a jakostním rozhlasu, připadně telefonii. Frekvenční skreslení stoupá se stupňovaným jednotkovým zesílením. Žádá-li se tedy v tom směru dokonalost, nutno obětovati něco na zesílení (nutno zvýšiti tlumení resonanční křivky u vf zesilovačů). Při přenosu hudby a řeči nejeví se frekvenční skreslení nelibě, ale porušuje věrnost přenosu.

<u>A m plit u d o vé skreslení (nelineární)</u> se projevuje vznikem nových frekvencí v zesilovači (čtyřpólu), které nebyly na vstupu. Skreslení amplitudové je působeno jednak zahnutím pracovních charakteristik, jednak průtokem kladného mřížkového proudu. Obecně to znamená, že anodový proud není úměrný napětí mřížkovému a jako následek se objeví v anodovém proudu kmitočty, které nebyly v původním signálu. Nejčastěji jsou to násobky čili harmonické základní vlny a pak součty a rozdíly složkových frekvencí signálu. U přenosu rozhlasu pocituje se amplitudové skreslení velmi nepříjemně a často bývá působeno přemodulováním vysilače aneb přetížením některého zesilovacího stupně ať na vysilači nebo přijimači. U vysokofrekvenčních zesilovačů objeví se v anteně vyšší frekvence, jež ruší na jiných frekvenčních pásmech, než na jakém se děje hlavní přenos.

Amplitudové skreslení pociťuje se při akustickém přenosu proto tak nelibě, že vzájemnou interferencí složkových kmitočtů (čili intermodulací) vznikají kmitočty, které nejsou harmonickými násobky signálové frekvence a proto zní výstupní tóny jako disonance (nesouzvuk).

Amplitudovému skreslení je třeba se za každou cenu vyhnouti a je to možno vhodnou volbou elektronek, zatěžovacích impedancí i pracovních napáj<u>ecích napětí</u> jakož i vystříháním se přetížení zesilovače (omezením signálu).

Nastává-li v elektronkovém zesilovači amplitudové skreslení, značí to, že střídavý anodový proud není přesnou kopií sinusového mřížkového napětí  $v_g = V_{gm} \sin \omega t$ , nýbrž liší se od sinusového. Zůstává ovšem nadále periodickým a průběh jeho dá se znázorniti Fourierovou řadou. Fourierovu řadu pro anodový proud lze psáti:

 $i_a = I_s + I_{1m} \cos \omega t + I_{2m} \cos 2 \omega t + \ldots + I_{nm} \cos n \omega t;$ 

při tom značí:  $I_s$  stejnoměrnou složku nesinusovéh o anodového proudu,  $I_{1m}$ ,  $I_{2m}$  ......  $I_{nm}$  jsou amplitudy 1., 2., atd. harmonické. Skreslení anodového proudu je způsobeno členy:

 $i_{\sigma} = I_{2m} \cos 2 \omega t + I_{3m} \cos 3 \omega t + \ldots + I_{nm} \cos n \omega t.$ 

Pro vyjádření míry skreslení zavádí se pojem činitele s k reslení (něm. Klirrfaktor, fr. facteur de distortion). Je to poměr mezi efektivními hodnotami skresleného proudu (všech harmonických) a efektivní hodnotou základního proudu. Protože efektivní hodnota součtu několika sinusových proudů je rovna druhé odmocnině ze součtu čtverců efektivních hodnot, je činitel skreslení:

$$\sigma = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots + I_n^2}}{I_1}.$$

Přípustné hodnoty  $\sigma$  se různí podle dokonalosti přenosu. Tak u telefonie postačí  $\sigma = 5\%$ , ba dokonce i 10%. V rozhlasu jdeme neradi

nad  $\sigma = 2 - 3\%$ . To jsou údaje jenom přibližné, které nám dobře slouží jako vodítko s hlediska technického. Ve skutečnosti však různé harmonické zahrnuté paušálně v činiteli  $\sigma$  neruší stejně, čili nemají stejnou váhu. Tak druhá harmonická, která je čistou oktávou základního tónu, je méně závadná než třetí harmonická a proto lze připustiti relativně větší procento skreslení harmonickou druhou než třetí.

F á z o v é s k r e s l e n í se objeví na tvaru křivky na výstupu: ta je složena z jednotlivých kmitočtů s amplitudami úměrnými amplitudám v původním signálu, složky jednotlivých kmitočtů jsou proti sobě však vzájemně pošinuty. Toto skreslení nevadí u přenosu rozhlasu, ale ruší tam, kde signál je tak krátký, že je srovnatelný s dobou průchodu zesilovačem. Toto fázové skreslení je důsledkem nestejné rychlosti průchodu jednotlivých kmitočtů zesilovačem. Ruší zvláště při televisi a na dlouhých telefonních a telegrafních vedeních. Obyčejně bývá fázové skreslení provázeno skreslením frekvenčním.



Obr. 3 — 2. Znázornění tří druhů skreslení daného signálu.

Uvedené tři druhy skreslení lze si graficky znázorniti jednoduše podle obr. 3 - 2, na němž složený nesinusový signál je podroben alternativně třem druhům skreslení.

(Pořad: a) původní signál; b) skreslený frekvenčně; c) skreslený amplitudově a d) skreslený fázově.)

# 3 — 3. Rozdělení zesilovačů

Zesilovače lze děliti podle více hledisek, z nichž nejdůležitější jsou tato:

a) *Podle užití* se dělí zesilovače na I. zesilovače napětí, II. zesilovače proudu a III. zesilovače výkonu.

I. Zesilovače napětí, jejichž jeden příklad byl již uveden (obr. 3 - 1), mají za účel odevzdati na výstupu co největší napětí, při čemž zatěžovací impedancí prochází jen malý proud, nelze tedy mluviti o podstatném výstupním výkonu.

II. Zesilovač proudu (obr. 3 – 3) vyvolává ve výstupní impedanci  $Z_a$ , jíž může býti na příklad vinutí relé, proud  $I_a$  úměrný proudu  $I_g$  zavedenému do mřížkového obvodu. Intensita  $I_g$  ovšem zde ovládá výstupní proud  $I_a$  vlastně spádem na napětí, který působí v odporu  $R_g$ . Zesílení proudu je dáno poměrem  $I_a/I_g$ .

III. Zesilovač výkonu má úkol znásobiti výkon přivedený do mřížkového obvodu. Zesílení zesilovače výkonu je pak dáno poměrem výstupního výkonu k výkonu vstupnímu. Zesilovačů výkonu užívá



Obr. 3 — 3. Zesilovač proudu.

se hlavně na koncových stupních radioelektrických vysilačů a u koncových nízkofrekvenčních zesilovacích stupňů pro napájení reproduktorů.

Často se stává, že u zesilovače proudu i výkonu je v mřížkovém obvodu odpor (impedance) velmi veliký, takže vstupní budicí napětí protlačuje jen zanedbatelný proud a pak vstupní proud i výkon jsou zanedbatelné. Nelze pak dobře mluviti o zesílení proudu nebo zesílení výkonu. Hodnota (jakost) takových zesilovačů proudu a výkonu dá se posouditi lépe zavedením pojmu citlivosti prou-

dové a citlivosti výkonové.

Proud<u>ová</u> citlivost (angl. current sensitivity) zesilovače proudu je <u>dána</u> poměrem zesíleného proud<u>u ve</u> výstupním obvodu k signálovém<u>u napětí zavedenému na</u>řídicí mřížku.

 $V \acute{y} k o n o v \acute{a}$  citlivost (angl. power sensitivity) zesilovače výkonu je (podle Ballantine-a) dána poměrem odmocniny z výkonu odevzdaného výstupnímu obvodu k efektivní hodnotě napětí signálu zavedeného na řídicí mřížku.

K dostatečnému nabuzení zesilovače výkonu je třeba poměrně vysokého napětí a to se získává obyčejně z předcházejícího několikastupňového zesilovače napětí.

Chování zcsilovače výkonu co do zatížitelnosti dá se posouditi podle t. zv. z a t č ž o v a c í c h a r a k t e r i s t i k y (angl. load curve), pod níž se nejčastěji myslí průběh proudu ve výstupním obvodu v závislosti na budicím (signálovém) napětí při určitém kmitočtu.

b) Podle šiřky zesilovaného pásma frekvencí se rozeznávají:

I. Zesilovače pro úzké pásmo frekvencí.

II. Zesilovače pro široké pásmo frekvencí.

<u>Pojem šířky pásma je však</u> relativní. Tak na př. akustický nf. zesilovač, který zesiluje kmitočty od 30 do 10 000 c/s, je širokopásmový, protože vzhledem ke střednímu kmitočtu asi 5 000 c/s je šířka pásma skoro 10 000 c/s veliká. Jestliže však na velmi krátkých vlnách na př. o kmitočtu  $f = 60.10^6$  c/s (vlna 5 m) uspořádáme vysokofrekvenční zesilovač, který propustí totéž akustické pásmo 10 000 c/s, máme co činiti s úzkopásmovým (anebo ostře laděným) zesilovačem, protože pásmo 10 000 c/s, je nepatrné ve srovnání s nosnou vlnou o  $f = 60.10^6$  c/s.

Chování zesilovače co do procházejícího pásma frekvencí posuzuje se běžně podle t. zv. f r e k v e n č n í c h a r a k t e r i s t i k y (angl. frequency response characteristic). Frekvenční charakteristika je průběh zesílení anebo citlivosti zesilovače (obecně čtyřpólu) v závislosti na kmitočtu vstupního signálu. Nejčastěji pod tímto názvem bývá míněn grafický průběh zesílení napětí v závislosti na kmitočtu signálu. Místo hodnot zesílení nebo citlivosti vynáší se často poměr vyjádřený v logaritmické míře (v decibelech nebo neperech) mezi hodnotou při frekvenci libovolné a hodnotou odpovídající zvolené referenční frekvenci na př. 1000 c/s (na př. u nízkofrekvenčních zesilovačů).

c) <u>Rozdělení podle doby, po kterou protéká anodový proud zesilovací elektronkou</u>. Rozeznáváme: z e s i l o v a č e t řídy A, B a C. Vodítkem pro rozdělení zesilovačů je tu oblast, ve které se pohybuje na charakteristikách pracovní bod znázorňující funkci zesilovače. Rozeznávají se tři hlavní třídy A, B a C. Mimo ně vyskytuje se i mezilehlé označení na př. AB, Bl a pod., které poznáme později. Oblast určuje jednak hodnota stejnosměrného anodového potenciálu  $V_a$  (případně  $E_a$ ), jednak stejnosměrné mřížkové záporné napětí  $V_g$ .

Bez buzení, což znamená bez zapojení zesilovacího napětí  $e_g$  na mřížku zesilovací elektronky, zaujme v diagramu převodních charakteristik klidový bod  $P_k$  polohu ležící na převodní charakteristice pro anodové napětí  $V_a$  a záporné předpětí  $V_g$ . Zesilovače jednotlivých tříd se liší právě polohou bodu  $P_k$ . Jakmile se ovšem zavede na mřížku zesilovače zesilované napětí  $v_g$ , počne se pracovní bod v soustavě převodních charakteristik pohybovati po t. zv. d y n a m i c k é c h ar a k t e r i s t i c e a to proto, že změna mřížkového potenciálu vyvolá nejenom změnu anodového proudu, ale i změnu anodového potenciálu. O dynamických charakteristikách bude jednáno později podrobněji. Prozatím se spokojíme s uvedením jejich jsoucnosti a při vysvětlení jednotlivých tříd na obr. 3-4 až 3-6 předpokládáme, že křivky označené  $V_a$  jsou již charakteristikami dynamickými. Ostatně u pentod se charakteristiky dynamické neliší mnoho od statických převodních charakteristik.

U všech tří obrazů 3-4, 3-5 a 3-6, vysvětlujících působení zesilovače v třídě A, B a C předpokládáme, že na mřížku se přivádí jednoduché sinusové napětí budící  $e_g$  anebo  $v_g$ . Podle té které třídy



vyvolá sinusové  $e_g$  různé průběhy anodového proudu. Kažký z uvedených obrazů se skládá ze dvou částí: v levém diagramu s počátkem O je vyznačena dynamická charakteristika, kdežto v pravé části o počátku



O' je vykreslen časově rozvinutý průběh anodového proudu  $i_a$ v závislosti na úhlu  $\Theta = \omega t$ .

<u>Zesilovač</u> třídy A (obr. 3 — 4) se vyznačuje tím, že anodový proud  $i_a$  se nikdy ncanuluje a pokud se mění, neopustí oblast charakteristik, kde jsou tyto přímkové. Klidový proud anodový  $I_k$  je poměrně dosti veliký, což odpovídá poměrně malému zápornému mřížkovému předpětí čili slabé polarisaci  $V_g$ . Vcelku se vyznačuje ze-

silovač třídy <u>A malým skreslením</u>, ale výstupní výkon dosažitelný v tomto zapojení je malý a i účinnost je špatná. Anodový proud  $i_a$  teče stále. <u>Z e s i l o v a č t ř í d y B</u> (obr. 3 — 5) má voleno záporné mřížkové předpětí tak, že v klidu neprochází anodovým obvodem žádný (anebo skoro žádný) proud, čili  $\mathbf{I}_k = 0$ . Zavede-li se na mřížku takto pracující elektronky střídavé napětí, může protékati anodový proud pouze, když je záporný mřížkový potenciál menší než hodnota  $\mathbf{V}_g$  odpovídající

klidu (bez buzení) - tedy jen při kladných půlvlnách signálu. Někdy se též říká, že zesilovač (resp. záporné mřížkové předpětí) je seřízen na zánik proudu. Anodový proud je tepavý čili pulsující a prochází pouze při kladných půlperiodách. Skreslení ještě může býti v třídě B malé a účinnost je již lepší, až asi 70%. Pod účinností rozumíme tu přirozeně účinnost přeměny příkonu, přiváděného anodě elektronky ve formě stejnosměrného anodového napětí a proudu, ve střídavý výkon odevzdávaný zatěžovací impedanci zesilovače Zz. Anodový proud ia proudí po dobu celé poloviny periody odpovídající úhlu  $2 \Theta_0 = \pi$ .

Zesilovač třídy C (obr. 3-6) vyznačuje se t. zv. přepolarisovaným stavem: záporné mřížkové předpětí V, je velmi velké větší než hodnota, při níž zaniká anodový proud. Budíme-li zesilovač třídy C střídavým napětím, může počíti průchod anodového proudu  $i_a$  až od okamžiku, kdy kladnou půlperiodou budicího mřížkového napětí se zvýší mřížkový potenciál na hodnotu odpovídající zániku (vzniku) anodového proudu. Anodový proud prochází pouze po dobu odpovídající úhlu  $2 \Theta_0$ , kratší než je půlperioda.

Výhodou třídy C je dobrá účinnost až 90%. Škreslení je však značné.

Zesilovač třídy AB je takový, u něhož teče anodový proud po značně delší dobu než je půl periody, ale nikoliv po celou periodu.



'a

Obr. 3 - 7.

Průběh anodového proudu ia odvozený ze sinusového mřížkového napětí pomocí dynamické charakteristiky.

Američané přidávají někdy při třídění zesilovačů k písmenu označujícímu oblast (třídu) působení ještě číslici 1 nebo 2 podle toho, zda vůbec neprotéká mřížkový proud během periody signálu anebo zda po určitou část této periody mřížkový proud protéká. Pro zesilování malých napětí užívá se často působení ve skupině 1, tedy bez mřížkového proudu. To je velmi výhodné, nebot zdroj signálu není skoro vůbec zatížen připojením na mřížku prvé zesilující elektronky.

Tak na př. velmi často užívaná oblast je Al naznačená na obrazu 3 - 7. Křivka označená  $V_a$  značí průběh anodového proudu v závislosti na mřížkovém potenciálu a je to tedy opět dynamická charakteristika. Na obr. 3-7 je časově rozvinuto jak sinusové

budicí napětí  $e_g$ , tak i proud  $i_a$ . V dolní části je dynamická charakteristika zahnutá a proto se volí pracovní bod u této oblasti A 1 tak, aby minimální anodový proud  $I_{min}$  byl nanejméně roven anebo větší než  $1/15 I_{max}$ . Největší rozkmit mřížkového budícího napětí  $E_{gm}$  je omezen hodnotou polarisačního záporného napětí  $V_g$ . Protože mřížkový proud začíná téci již i při slabě záporné mřížce, musí vždy  $E_{gm} \leq |V_g|$ , máme-li zůstati ve třídě A 1.

Většího rozkmitu anodového proudu se ovšem dosáhne, přejdeme-li do skupiny A 2 – dovolíme kladný potenciál mřížky. Ale střední



hodnota anodového proudu je pak vyšší, účinnost klesá, nehledíme-li na skreslení, působené průtokem mřížkového proudu. Proto se třídy A 2 užívá velmi zřídka u jednoduchých (jednostranných) zesilovačů.



Obr. 3 – 8. Jednoduchý zesilovač nízkoírekvenční.

d) Rozdělení zesilovačů podle zapojení. Zapojením zesilovačů rozumí se hlavně vazební obvody mezi jednotlivými zesilovacími stupni. Obyčejně totiž se užívá zesilovačů s několika zesilovacími stupni z a s e b o u aneb

v k a s k á d ě. To značí, že výstupní napětí jednoho zesilovacího stupně napájí řídicí mřížku dalšího stupně atd. Vazební obvody mezi jednotlivými zesilovacími stupni je třeba voliti s ohledem na přenášené kmitočtové pásmo podle toho, zda jde o zesilovače nízkofrekvenční, vysokofrekvenční nebo televisní.

Dále je třeba rozlišovati zesilovací stupně j e d n o d u c h é (jednostranné) (obr. 3 - 8) od p u s h - p u l l o v ý c h (čili dvojitých neboli dvojčinných) (obr. 3 - 9). Jednoduchý stupeň zesilovací je tvořen jedinou elektronkou, kdežto stupeň dvojčinný sestává ze dvou totožných elektronek zapojených tak, že budicí napětí jedné elektronky je pošinuto o 180° proti buzení druhé elektronky. Tím se dosahuje zcela symetrického uspořádání obvodů vůči zemnímu potenciálu, na němž jsou kathody.

Největší výhodou push-pullu je potlačení sudých harmonických signálů. Dále u push-pullu <u>se potlačuje vliv zvlnění stejnosměrného</u> proudu vzniklého nedostat<u>ečným vyfiltrováním</u>. Mimo to procházejí stejnosměrné složky anodových proudů opačnými směry v primárním vinutí výstupního transformátoru, takže jádro transformátoru se jimi nenasycuje. Další výhodou je to, že základní složky signálu procházejí kathodovým polarisačním odporem  $R_p$  v opačné fázi (obr. 3-9), tedy se ruší a tento odpor není třeba přemostiti kondensátorem, jak bude vysvětleno v dalším. Konečně lze uvésti u push-pullu jako výhodu,



Dvojstupňový nízkofrekvenční zesilovač s parafázovým zapojením.

že základní složky anodového proudu v impedanci zdroje anodového proudu se ruší, tím se zamezí kolísání napětí napájecího a odstraní se nebezpečí nasazení oscilací vlivem tak zv. zpětné vazby, která spočívá v tom, že ze společného zdroje se přenese kolísání napětí na jednom zesilovacím stupni i na stupně ostatní.

Dokonalé symetrie dvojčinného stupně se dosáhne volbou stejných elektronek a přesně symetrických obvodů.

Jako dvojčinné provádějí se často jen poslední stupně v zesilovacím řetězu, neboť tam je největší nebezpečí amplitudového skreslení. Počáteční stupně řetězu jsou jednoduché zesilovače. Jde o přechod mezi těmito stupni a dvojčinnými, které vyžadují symetrického buzení. Přechod se provádí zvláštními obvody — z nich jeden je tak zv. <u>p a r a fáz o v é z a p o j e n í (angl. phase inverting tube) naznačené na obr.3–10.</u> Elektronka T<sub>2</sub> slouží jedině k získání "druhého" napětí v opačné fázi pro napájení elektronky  $T_4$ . Za tím účelem dostává z odbočky na zatěžovacím odporu  $R_{z1}$  elektronky  $T_1$  část napětí pro svou řídicí mřížku — to jest pak o 180 stupňů pošinuto proti  $E_p$ , jak bude blíže vysvětleno později.



Často bývají  $T_1$  a  $T_2$  dva triodové systémy v téže baňce. Nastavení se děje zkusmo posouváním jezdce  $\mathcal{J}$  na potenciometru  $R_{1}$ , aby mřížky  $T_3$  a  $T_4$  dostávaly stejné napětí. Na př. lze při nf. zesilovači poslouchati



Obr. 3 – 11a. Jiný přímo vázaný zesilovač.

sluchátky na polarisačním odporu  $R_p$  a jezdec se nastaví tak, až není slyšet základní signálové napětí —  $E_p$  je sinusové — ale jen případné harmonické.

Jiný druh parafázového zapojení s jedinou triodou je naznačen na obr. 3 — 10a. Signál pro jednu mřížku následujícího dvojčinného zesilovače se získává normálně z anodového obvodu přes kondensátor  $C_1$ . Napětí pro druhou mřížku následujícího ze-

silovače o 180° otočené ve fázi se vede z kathodového obvodu jako spád na  $R_k$ a to přes kondensátor  $C_2$ .

Jde o zvláštní druh degenerativního zapojení (viz kap. 4 - 19) a s tím souvisí, že parafázový stupeň musí pracovati se zesílením menším než 1. Je třeba dáti pozor na vyvážení obou signálových napětí, neboť paralelně na odporu  $R_k$  je obvykle větší kapacita než paralelně s  $R_r$ .

Druhy vazby zesilovačů.

Vazební obvody mezi jednotlivými zesilovacími elektronkami slouží dvěma účelům: předně přivádějí výstupní napětí z anodového obvodu prvého stupně na mřížkový obvod druhého stupně a za druhé oddělují anodu prvního stupně od mřížky druhého stupně co do stejnosměrného potenciálu tak, že uvedené elektrody mohou býti nezávisle udržovány na svých správných stejnosměrných potenciálech.

Hlavní druhy vazby zesilovačů jsou: I. přímá, II. impedanční a III. transformátorová.

Vazební obvody mezi jednotlivými zesilovacími stupni je ovšem třeba voliti s ohledem na přenášené pásmo kmitočtů podle toho, zda jde o zesilovač nízkofrekvenční, vysokofrekvenční anebo televisní.

# I. <u>Přímá vazba</u>

prováděla se nejdříve <u>s užitím</u> zvláštní vazební baterie  $E_v$ , která měla za účel snížiti stejnosměrný potenciál přímého spoje na hodnotu vhodnou pro správné působení mřížky <u>následujícího stupně</u>, jak jest patrno na obr. 3 — 11.

Jiné řešení spočívá v tom, že kathoda druhé elektronky se učiní kladnou proti kathodě první, jak jest naznačeno na obr. 3 — 11a. Spoj  $K_2$  se volí tak, aby byl poněkud klad $E_p$   $E_p$   $C_1$   $C_2$   $C_1$   $C_2$   $C_2$   $C_1$   $C_2$   $C_2$ 

Dvojstupňový zesilovač Loftin-Whiteův.



Jednostupňový přímo vázaný zesilovač užívající pentody  $P_2$  jako zatěžovací impedance.

nější než anoda  $A_1$  (je třeba pamatovati na spád na napětí v odporové složce zatěžovací impedance  $\mathcal{Z}_{sl}$ ). Tím se dosáhne, že mřížka druhé elektronky je relativně záporná vůči  $K_2$ .

Řadu baterií nahradili  $\hat{L}$  of t i n a  $\bar{W}$  h i t e jediným stejnosměrným zdrojem s potenciometrem, z něhož se odebírají všechna napětí (viz obr. 3 — 12). Kondensátory  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  a  $C_4$  jsou tak zv. kondensátory m ů s t k o v é (angl. bye-pass condensers). Jejich reaktance jsou voleny tak malé, aby prakticky spojovaly potenciometr (dělič napětí) do zkratu. Tím se zamezí eventuální zpětný přenos napětí z anodového obvodu do mřížkového čili t. zv. zpětná vazba.

Velikou výhodou zesilovačů s přímou vazbou je to, že zesilují velmi široké pásmo frekvencí a to akustické, vysoké a i stejnos měrný proud. S jejich podstatou však souvisí, že zesilují i náhodná kolísání napětí ze zdrojů, takže na posledním stupni pak příliš kolísá předpětí. Proto prakticky se jich nedá užívati s více než dvěma stupni.

Zvláště velikého zisku u zesilovače s přímou vazbou lze dosáhnout, užijeme-li v anodovém obvodu jako vazebního odporu vnitřního odporu pentody  $P_2$ , jak je naznačeno na obr. 3 — 13. Při tomto zapojení lze dosáhnout vhodné hodnoty stejnosměrného proudu u zesilovací clektronky, aniž bychom měli přílišnou ztrátu v zatěžovacím členu a současně získáváme zatěžovací odpor hodnoty několika megohmů. V tomto zapojení dá se dosáhnouti v jediném zesilovacím stupni zisku většího než 2000 a to pro proudy stejnosměrné a střídavé nízkofrekvenční.



Diagram pentodově zatíženého zesilovače.

podle stejné anodové charakteristiky jako u  $P_1$ , užijeme-li i u  $P_2$ stejného mřížkového předpětí na př. — 1,5 V. Ovšem pro obě elektronky zapojené v serii jest k disposici jediné stálé anodové napětí  $V_a$  na př. hodnoty 500 V. Prochází tedy anodová charakteristika z elektronky  $P_2$ , jež je současně i zatěžovací charakteristikou elektronky  $P_1$ , body  $P_k$  a  $V_a$ , jak jest naznačeno. V širokém okolí klidového bodu  $P_k$ jest tato zatěžovací charakteristika skloněna velmi mírně vzhledem k ose napětí, což právě odpovídá velikému zatěžovacímu odporu  $R_z$ . Kdybychom chtěli dosáhnouti stejně velikého  $R_a$  u obyčejného odporového zesilovače, t. j. kdybychom chtěli nahraditi pentodu  $P_2$  odporem  $R_z$ , potřebovali bychom ve zdroji anodovém napětí, jež nám vyjde v průsečíku P' prodloužené části zatěžovací charakteristiky z s osou napětí. Porovnáním obou případů nejlépe nám vysvitne výhoda naznačeného zapojení.

Ú druhé (zatěžovací) pentody je možno užíti též samočinného mřížkového předpětí pomocí seriového (kathodového) odporu. Toto zapojení je dokonce výhodnější, neboť se tím efektivní zatěžovací odpor ještě poněkud zvýší.

stridave nizkofrekvencni. Na obr. 3 - 13a jest znázorněna soustava anodových charakteristik platná pro užité pentody zapojené podle obr. 3-13. Klidový bod  $P_k$  u pentody  $P_1$  volíme tak, abychom využili celé strmosti — na př. při polarisačním napětí — 1,5 V. Klidový proud  $I_k$ prochází též elektronkou  $P_2$ . Proud elektronkou  $P_2$  se mění v závislosti na anodovém napětí této elektronky přesně

#### II. Impedanční vazba.

Jednostupňový zesilovač naznačený na obr. 3 – 1 patří do skupiny impedančně vázaných zesilovačů, nebot výstupní napětí  $E_2$  se odebírá na obecné impedanci  $\mathcal{Z}_z$  zapojené v anodovém obvodu. V serii se  $\mathcal{Z}_z$ je napájecí zdroj vn  $\mathbf{V}_a$ , který je přemostěn můstkovou kapacitou Ctak velikou, že pro střídavé proudy zesilované představuje zanedbatelně malou reaktanci. S hlediska zesilovaného střídavého napětí představuje  $\mathcal{Z}_z$  hlavní impedanci obvodu mimo vnitřní odpor elektronky  $R_i$ .

Tento způsob na pájení elektronky v serii přes zatěžovací impedanci  $Z_{\pi}$  není jediný možný. Užívá se i t. zv. paralel-

ního napájení, přikterém zdroj vn není v naznačeném místě (paralelně na C), ale ve zvláštní větvi zapojen tak, že jeho záporný pól je spojen s kathodou a kladný jde k anodě přes tlumivku, jejíž indukčnost je tak veliká, aby reaktance při zesilovaném pásmu frekvencí byla větší než  $Z_{s}$ . Impedance  $Z_{s}$  jinak zůstává zapojena tak, jak je naznačeno na obr. 3 - 1. Pro vf zesilovače zhotovuje se indukčnost při paralelním napájenť jako vzduchová, při



Dvojstupňový impedančně vázaný zesilovač pentodový.

zesilovačích ní bývá to tlumivka se železným jádrem. Do skupiny impedančně vázaných zesilovačů seriově napájených patří i zesilovač proudu zobrazený na obr. 3 – 3.

Zatěžovací impedance  $Z_z$  mohou býti nejrůznějších druhů: v nejjednodušším případu čistý odpor (u odporového zesilovače) anebo indukčnost, resonující obvod (často u vf zesilovačů) anebo i složitější druh impedance.

Další příklad impedanční odporové vazby máme u parafázového zapojení na obr. 3 - 10, kde prvé dvě elektronky  $T_1$  a  $T_2$  jsou impedančně vázány odpory R se stupněm následujícím.

Příklad dvojstupňového impedančně vázaného zesilovače pentodového je znázorněn na obr. 3 – 14, kterým se budeme obírati blíže později, což ostatně platí o většině zapojení nyní uváděných jen stručně v přehledu.

 $Z_{11}$  a  $Z_{12}$  jsou zatěžovací impedance jednotlivých stupňů. Podle jejich povahy se řídí především pásmo frekvencí, které takový zesilovač

zesiluje. C. je spojovací kondersátor mezi oběma stupni a jeho účelem jest přenášeti zesilovaná střídavá napětí a mimo to odděliti mřížku následujícího stupně od anody stupně předchozího co do stejnosměrného



Obr. 3-15.

Dvojstupňový nízkofrekvenční zesilovač vázaný transformátorky.

potenciálu. C. musí míti dokonale isolující dielektrikum, jinak svodové proudy působí šelesty a poruchy.

#### III. Transformátorová vazba.

Transformátorové vazby užívá se často u zesilovačů nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních. Příklad nf zesilovače vázaného transformátorem máme na obr. 3 - 15. Je dvoustupňový a osazený triodami.

## 3 – <u>4. Získání záporného mřížkového předpětí</u> V<sub>s</sub>

Zvláštní polarisační baterie (nejčastěji suchá) pro získání záporného



Obr. 3 — 16.

Získání záporného polarisačního napětí řídicí mřížky kathodovým odporem R. mřížkového předpětí  $\hat{\mathbf{V}}_g$ byla nutná u elektronek přímo žhavených. Menší elektronky jsou dnes většinou s kathodami nepřímo žhavenými a u nich se užívá k získání  $\mathbf{V}_g$  běžně odporu (obr. 3—16) vloženého do spoje mezi kathodou a záp. polem zdroje anodového vysokého napětí. Průtokem anodového proudu  $I_a$ skrze kathodový polari-



Obr. 3 — 17. Filtr mezi kathodou a zemí.

sační odpor R vzniká spád  $RI_a = V_g$ , který při daném zapojení činí mřížku zápornější vůči kathodě. Odpor R musí býti vždy přemostěn

dosti velikou kapacitou C, tak aby její reaktance při zesilovaných kmitočtech byla zanedbatelná a tedy aby odpor R zkracovala. Je totiž odpor R zařazen ve spoji společném mřížce i anodě a stávalo by nebezpečí zpětné vazby (jak poznáme záporné) z anodového do mřížkového obvodu. Mluvíme pak o samočinné polarisaci mřížky (angl. self-bias). Dobrým účinkem kondensátoru C je též snížení šumu při nedostatečně vyfiltrovaném anodovém napětí: zvlnění se nedostává do mřížkového obvodu. Strutt doporučuje, aby v celém rozsahu kmitočtů platila podmínka  $\omega C R \ge 1$ . U pushpullu se základní složky v odporu R ruší, takže není třeba buď kapacity C vůbec, anebo jen menší hodnoty.

Někdy se užívá i složitějšího zapojení pro oddělení anodového a mřížkového obvodu, užije-li se kathodového odporu obr. 3 - 17. Kondensátor C a odpor R' tvoří vlastně filtr. Volí se tak, aby při nejnižší přenášené frekvenci byla reaktance C značně nižší než R'.

## 3 — 5. Užití střídavého proudu pro napájení elektronek s přímo žhavenými vlákny

Někdy a to zvláště u vysílacích elektronek, napájejí se vlákna přímo střídavým proudem o 50 c/s, získaným ze sekundárního vinutí žhavicího transformátorku zapojeného na normální síť. Záporný pól anodo-



Obr. 3 — 18. Zapojení zdrojů při střídavě žhaveném vláknu.



Obr. 3 — 19. Střed vlákna vytvořen uměle potenciometrem.

vého zdroje a mřížkový spoj se pak musí zapojiti buďto na střed sekundárního vinutí žhavicího transformátorku (obr. 3 — 18), anebo na střed potenciometru přidaného úmyslně paralelně na vlákna (obr. 3 — 19). Tím se dosáhne stejného účinku, jako by se příslušné spoje vedly ke středu vlákna. Oba konce vláken dostávají pak vzhledem ke středu v kterémkoliv okamžiku stejná napětí, ale opačných znamének. Jedna strana vlákna tedy o stejnou hodnotu zvyšuje prostorový proud, o kterou jej snižuje druhá strana. U potenciometru se doporučuje užíti nastavitelného středu běžcem, aby bylo možno dosáhnouti zkusmo nejlepšího výsledku nastavení bez hučení.

#### 3 – 6. Zatěžovací a dynamická charakteristika

Předpokládejme u typického zesilovače naznačeného na obr. 3-20místo obecné zatěžovací impedance  $Z_z$  zatížení čistě odporové  $R_z$ . Zesilovač pracuje v třídě  $\Lambda$ . Výstupní napětí zesilovače  $E_2$  je vlastně střídavá složka celkového napětí na zatěžovacím odporu  $R_z$ .



Odvození zatěžovací charakteristiky zesilovače tř. A.

Hodnota okamžitého celkového anodového napětí na elektronce je rovna napětí zdroje anodového  $V_a$  zmenšenému o úbytek napětí, způsobený anodovým proudem na odporu  $R_a$ :

$$e_a^c = \mathbf{V}_a - i_a^c R_s. \qquad 3-1$$

Poznámka: Označení  $e_a^c$  značí okamžitou hodnotu celkového anodového napětí, tedy složku stejnosměrnou i střídavou dohromady. Je třeba rozlišovati tuto celkovou hodnotu od okamžité hodnoty střídavé složky anodového napětí, kterou značíme  $e_2$  (anebo  $e_a$  bez písmene c v mocnině). Různí autoři volí různé znaky pro celkové hodnoty, jež často jsou v tisku neobvyklé a proto spíše se přidržíme označení s c v mocniteli, neboť v elektrotechnice nemůže dojíti takto k omylu ( $e_a$  umocněno na c-tou by nemělo smyslu a nikoho nenapadne tak čísti), zvláště když úvahy o celkových hodnotách jsou spíše výjimečné — častěji sledujeme střídavé složky zvláště.

Takto je určeno anodové napětí v závislosti na vnějším, zatěžovacím obvodu. Rovnice 3 — 1, znázorněna graficky v soustavě  $e_a$ ,  $i_a$  se jmenuje z a t ě ž o v a c í k ř i v k a (charakteristika), která je naznačena na obr. 3 — 20b přímkou M N pro anodový zdroj  $\mathbf{V}_a = 450$  V a  $R_s =$ = 3000 ohmů. Poloha a průběh této zatěžovací charakteristiky je úplně určena zatížením a naprosto nezávisí na druhu užité elektronky. Narýsování je snadné: v našem případě čistě odporového zatížení je to přímka jdoucí body  $M(i_a^e = 0; e_a^e =$  $= \mathbf{V}_{a} = 450 \text{ V}$  a  $\mathcal{N} (e_{a}^{c} = 0; i_{a}^{c} = \frac{\mathbf{V}_{a}}{R_{*}} = 150 \text{ mA} = \frac{450}{3000} \cdot 10^{3}$ .

Rovnici 3 - 1 můžeme psáti ve formě:

$$i_a^c = \frac{\mathbf{V}_a - e_a^c}{R_z} = -\frac{1}{R_z} e_a^c + \frac{\mathbf{V}_a}{R_z};$$

to je přímka v soustavě  $i_a = f(e_a^c)$  vymezující na ose  $i_a$  úsek  $\frac{V_a}{R} = \mathcal{N}O$ (obyčejně v m $\Lambda$ ) a kolmá na přímku p procházející počátkem, jež má směrnici R<sub>z</sub>, viz obr. 3 – 20b. Při konstrukci je nutno však dáti pozor na měřítko diagramu. V našem případu nechť je:

Poměr souřadnic:

1 A						400  mm	у	$i_a$	0000
1 V						$0.2 \mathrm{mm}$	x	$= {e_a} =$	2000.

Pomocí kolmice jdoucí počátkem konstruujeme zatěžovací křivku (máme-li již úsek na ose Y) takto: víme, že kolmice p má směrnici  $R_z = 3000$ , ale rýsujeme v soustavě o poměru souřadnic 2000. To značí, že  $-\frac{1}{R_{\star}}$ (směrnice zatěžovací charakteristiky) je vlastně násobeno 2000. Proto R, je třeba děliti 2000, aby byla splněna podmínka kolmosti. Tedy kolmice p v milimetrovém měřítku bude míti sklon  $3/2 \left(=\frac{R_z}{2000}=3000\right)$ 

 $\left(\frac{3000}{2000}\right)$ .

Získání správného názoru o zatěžovací charakteristice je velmi důležité. Je to velmi často užívaný pojem v theorii zesilovačů. Uvědcmme si proto, že napětí na mřížce vyvolává vždy změnu proudu anodového. Jakmile se objeví anodový proud, vyvolává spád v zatěžovací impedanci a spádové napětí (ztracené) se odečítá od napětí stejnosměrného anodového zdroje, takže skutečné napětí mezi anodou a kathodou klesá, a to v diagramu  $i_a = f(v_a)$  podle přímky, protože spád je úměrný anodovému proudu ia.

Obr. 3 – 21b znázorňuje zatěžovací charakteristiku z předchozího obrazu 3 – 20b kombinovanou s anodovými charakteristikami určité zvolené elektronky. Předpokládejme pro počátek, že signálové vstupní napětí  $E_1$  je nulové. Pak  $e_g^c = V_g$  a jak anodové napětí, tak i anodový proud jsou stálé a to s hodnotami odpovídajícími průsečíku anodové charakteristiky pro  $e_g^c = \mathbf{V}_g$  se zatěžovací charakteristikou, t. j. bodu K (klidovému). Odpovídající hodnoty anodové jsou  $\mathbf{E}_{ak}$ ,  $\mathbf{I}_{ak}$  a klidové mřížkové napětí je ovšem  $\mathbf{V}_g$  (pravidelně záporné).

Zaveďme nyní do mřížkového obvodu do serie se stejnosměrným předpětím  $V_g$  střídavé napětí okamžité hodnoty  $e_g$ . Celkové okamžité napětí na mřížce pak je (jak patrno na př. u bodu F' v diagramu obr. 3 - 21a):

$$e_g^c = \mathbf{V}_g + e_g$$
 (sčítáno ovšem algebraicky).  $3-2$ 



Obr. 3 – 21. Zatěžovací a dynamická charakteristika.

Je-li toto střídavé napětí  $e_g$  kosinusové o amplitudové hodnotě  $E_{gm}$  a frekvenci f, lze psáti tuto rovnici:

$$e_g^c = \mathbf{V}_g + E_{gm} \cos \omega t. \qquad 3-3$$

Jakmile se však mění mřížkové napětí  $e_g^c$ , mění se i poloha bodu na zatěžovací charakteristice, představující okamžité hodnoty anodového napětí a proudu. Nová hodnota okamžitého mřížkového napětí znamená přechod na novou anodovou charakteristiku, takže pracovní bod přejde do nového průsečíku zatěžovací charakteristiky s příslušnou anodovou charakteristikou. Bod vyznačující okamžité hodnoty  $e_a^c$  a  $i_a^c$  se pohybuje tak podél zatěžovací charakteristiky kmitavým pohybem o frekvenci f. Rozsah tohoto pohybu je na obr. 3 - 21b vymezen délkou silně vytažené úsečky PQ na zatěžovací charakteristice; sahá od

 $e_g^c = \mathbf{V}_g + E_{gm}$  až k $e_g^c = \mathbf{V}_g - E_{gm}$ .

Tato silně vytažená úsečka je geometrickým místem bodů udávajících v každém okamžiku hodnoty anodového napětí a proudu.

Podle obr. 3 – 21b a podle rovnice 3 – 1:  $e_a^c = \bigvee_a - i_a R_s$  musi býti každá změna anodového potenciálu  $e_a^c$  provázena stejně velkou změnou napětí na zatěžovacím odporu  $R_s$ , protože  $\bigvee_a$  je konstantní a nemůže se měniti. Proto podle obr. 3 – 21b špička (amplituda) výstupního napětí  $E_{2m}$  (s efektivní hodnotou  $E_2$ ) se rovná polovině celkového rozkmitu hodnot  $e_a^c$  na zatěžovací charakteristice. Podobně i amplituda střídavé části anodového proudu  $I_{2m}$  (efektivní hodnota  $I_2$ ) se rovná polovině rozkmitu hodnot  $i_a^c$  na geometrickém místu.

Na obr. 3 — 21a je přenesena zatěžovací charakteristika do soustavy statických charakteristik  $i_a = f(v_g)$  (tak zv. převodních, neboť udávají vztah proudu a nodového k napětí mřížkovému: jde o dva různé obvody) a to tak, že hodnoty  $e_a^c$  a  $i_a^c$ , které odpovídají průsečíkům různých anodových charakteristik se zatěžovací charakteristikou, se vynesou k příslušným hodnotám mřížkových napětí. Získaná křivka je tak zv. d v n a mická charakteristik a.

Dynamická charakteristika se liší od zatěžovací tím, že obecně není přímková (i při odporovém zatížení) a závisí jak na vlastnostech elektronky, tak i na vnějším zatěžovacím obvodu. Ohyb dynamické charakteristiky souvisí těsně s ohybem statických charakteristik  $i_a^c$ ,  $v_g$ , jak plyne přímo z její konstrukce.

Je třeba upozorniti, že název "dynamická" charakteristika bývá často užíván v literatuře k označení jak skutečné dynamické charakteristiky v soustavě převodních charakteristik, tak i k pojmenování zatěžovací charakteristiky v soustavě charakteristik anodových. Proto je nutno dáti pozor na eventuálně možné nedorozumění, plynoucí z označení "dynamická charakteristika" bez bližšího vysvětlení a nejlépe je důsledně užívati rozlišovacích názvů: "dynamická" a "zatěžovací" charakteristika. Konečně je třeba zdůraznit, že dynamická charakteristika neukazuje jen na střídavé hodnoty; platí stejně pro znázornění při stejnosměrných jako střídavých budicích napětích.

Dynamická charakteristika v obr. 3 - 21a odpovídá přesně zatěžovací charakteristice v obr. 3 - 21b. Úsečka bodu K' (klidového) je přirozeně mřížkovým předpětím  $V_g$ . Proto klidový bod K' leží uprostřed rozkmitu mřížkového napětí.

Na obr. 3 – 21a, b byly naznačeny i časově rozvinuté průběhy mřížkového napětí  $e_x^e$ , nebo  $e_g$  a anodového napětí  $e_a^e$  neb  $e_2$  pro případ,

že elektronka je buzena čistě sinusovým napětím  $e_g$ . V daném případě je rozkmit  $E_{gm}$  poměrně malý, takže pracovní bod nezasahuje do silně zakřivené části charakteristik a v důsledku toho jsou charakteristiky



Obr. 3 - 22.

Obecně zabnutá dynamická charakteristika.



Nesprávné odvození průběhu ia.

zatěžovací i dynamické přímkové, takže i průběhy  $e_2$  a  $i_a$  jsou sinusové. Nelze zde tedy mluviti o amplitudovém skreslení.

Obecně jsou ovšem dynamické charakteristiky zahnuté. Pomocí nich snadno konstruujeme časový průběh anodového proudu, máme-li dán průběh budicího mřížkového napětí  $V_g$ , jak je naznačeno na obr. 3 — 22.

Z počátku O' rozvineme sinusovku mřížkového budicího napětí  $v_{e}$ , nejjednodušší což je průběh, podél osy času rovnoběžně s osou — Y. Jednotlivé body průběhu  $v_{e}$  promítneme na dvnamickou charakteristiku a z ní odvodíme časový průběh proudu anodového ia od počátku O'' na ose  $\omega t$  rovnoběžné s osou X tím způsobem, že z bodů na dynamické charakteristice vedeme rovnoběžky

s časovou osou, až protnou kolmice za ní vztýčené v okamžicích odpovídajících času na mřížkovém průběhu. Získaný průběh anodového proudu  $i_a$  je nesinusový neboli skreslený, jak je patrno na prvý pohled.

Je tedy při návrhu zesilovače postup tento: nakreslíme si zatěžovací charakteristiku (nejjednodušší je přímka při čistě odporovém zatížení), z ní odvodíme dynamickou charakteristiku a ta nám dovolí zjistiti průběh anodového proudu v závislosti na potenciálu řídicí mřížky. Poznámka: Anodové charakteristiky v soustavě  $i_a = f(e_a)$  kreslené pro stejné po sobě následující přírůstky mřížkového potenciálu nejsou obecně od sebe stejně vzdáleny, naopak mezery mezi nimi se obecně liší a proto nelze zjistiti průběh  $i_a$  z diagramu anodových charakteristik tím, že bychom si do něho zakreslili sinusovku signálu  $e_g$  a průmětem na zatěžovací charakteristiku se snažili zjistiti příslušné hodnoty  $i_a$ , jak naznačeno na obr. 3 — 23. Jedině správná je právě popsaná cesta (z dynamické charakteristiky).

## <u>3– 7. Vztahy mezi střídavými a stejnosměrnými složkami</u> napětí a proudů

Okamžité hodnoty napětí a proudu u elektronek, které pracují jako zesilovač, skládají se, jak jsme již poznali, ze složky stejnosměrné a přes ni přeložené hodnoty střídavé. Celkové okamžité hodnoty označujeme podle dohody malými písmenami s "c" v mocniteli. Tak je celkové budicí napětí na mřížce podle rovnice 3-2:  $e_g^c = V_g + e_g$ , kde  $V_g$  je tak zvané *polarisační napětí* nebo *předpětí*, vesměs záporné, které spolu s anodovým napětím zdroje  $V_a$  určuje klidový pracovní bod K;  $e_g$  značí okamžitou hodnotu kosinusového signálového napětí

$$\underline{e_g = E_{gm} \cos \omega t}, \qquad \qquad 3 - 4$$

při čemž ovšem  $E_{gm} = \sqrt{2} E_{g}$ .

Podobně celkový anodový proud  $i_a^c$  se skládá ze stejnosměrné složky  $\mathbf{I}_{ak}$  odpovídající klidovému bodu K obr. 3 — 21b a z přeloženého střídavého proudu okamžité hodnoty  $i_2$ :

$$i_a^c = \mathbf{I}_{ak} + i_{\mathbf{s}}. \qquad 3-5$$

Za předpokladu, že  $i_2$  je kosinusové (což je však jen zvláštní případ při přímkové dynamické charakteristice), lze psáti:

$$i_a^c = \mathbf{I}_{ak} + I_{2m} \cos \omega t, \qquad \qquad 3 - 6$$

při čemž  $I_{2m}$  je přirozeně maximální hodnota  $I_{2m} = \sqrt[3]{2} I_2$ .

Jak jsme již poznali v rovnici 3 — 1, rovná se celkové okamžité napětí na anodě: napětí anodového zdroje  $V_a$ , zmenšenému o úbytek proudem  $i_a^c$  v zatěžovací impedanci  $i_a^c R_z$  anebo  $(I_{ak} + I_{2m} \cos \omega t) R_z$ .

Tedy: 
$$\underline{e_a^c = \mathbf{V}_a - R_s \left( \mathbf{I}_{ak} + I_{2m} \cos \omega t \right)}. \qquad 3 - 7$$

Tento výraz platí přesně pro případ, kdy stejnosměrné i střídavé složce anodového proudu se staví v cestu tentýž ohmický odpor  $R_z$ . U zesilovačů však se často setkáváme s případem, ž<u>e odpor pro s</u>třídavý proud  $R_z$ se liší od odporu pro stejnosměrný proud  $R'_z$ . To bývá na př. u tak zv. impedanční vazby antiresonančním obvodem L, C, naznačeným na obr. 3-24. Pro stejnosměrný proud je odpor indukčnosti L skoro nulový, prakticky zanedbatelný. Pro střídavou složku anodového



proudu frekvence f, na níž L a C resonují, představuje však antircsonanční obvod velmi vysokou hodnotu odporu.

Jiný případ různosti impedance pro střídavý proud a stejnosměrný je tento: Zatěžovací odpor  $R_z$  je zapojen na sekundární straně trans-



formátoru, jak patrno z obr. 3 — 25a. Odpor stejnosměrného proudu je zde podstatně menší než odpor pro proud střídavý:  $R'_z < R_z$ .

Naopak u zapojení v obr. 3-25b je odpor stejnosměrný mezi svorkami a - b větší než impedance pro proud střídavý (ta při vysokém kmitočtu se blíží kombinaci  $R_1$  a  $R_2$  v paralelním zapojení).

Pro tyto případy je pak lépe psáti rovnici 3 - 7 ve tvaru:

$$e_a^c = E_k - I_{2m} \cos \omega t R_z, \qquad 3 - 8$$

kde  $E_k$  značí anodové napětí klidového bodu (bez signálu)  $E_k = \mathbf{V}_a - R'_z I_{ak}$ .

V anodovém diagramu jeví se tyto dva případy za přibližně přímkových charakteristik, jak je naznačeno na obr. 3 - 26a a b. Na obou těchto obrazech, odpovídajících souhlasně označeným případům obr. 3 - 25a, b, značí: a zatěžovací charakteristiku pro stejnosměrný proud sklonu  $-\frac{1}{R'_s}$ ; b je zatěžovací charakteristika pro střídavý proud sklonu  $-\frac{1}{R_s}$ . Pod případ obr. 3 - 26a spadá i zapojení obr. 3 - 24.

V naší úvaze se zatím držíme jednoduchého případu, kdy zatížení je vskutku ohmické a  $R'_x$  se rovná  $R_x$ .

Nejlépe si naznačíme časově rozvinutý obraz průběhu napětí  $e_a^c$ v anodovém obvodu při sinusovém signálu na obr. 3 — 27. Tento obraz spolu se sdruženým obr. 3 — 28 jsou vlastně analogií obr. 3 — 21b, který jest však příliš zaplněn a proto byla dána přednost novému znázornění, ač jinak je zatížení rovněž ohmické.

Napětí na zatěžovacím odporu případně impedanci je to, co nás zajímá: je to výstupní napětí  $e_a^*$ dané rovnicí 3 — 8. Pravidelně nás však interesuje pouze střídavá složka tohoto napětí, tedy druhý člen. Stejnosměrné napětí  $E_k$ se úpravou obvodu vyfiltruje. Oka-



Obr. 3–27. Průběh anodových napětí zesilovače s přímkovou zatěžovací charakteristikou. (Dolní část obrázku.)

Obr. 3 – 28. Průběh anodových proudů téhož zesilovače. (Horní část obrázku.)

mžitou hodnotu střídavého napětí na zatěžovací impedanci si označme  $e_2$  a můžeme pak psáti rovnici 3 - 8 ve tvaru:

$$e_a^c = E_k + e_2 \qquad \qquad 3 - 9$$

anebo prostě stejnosměrné napětí, kterého neužijeme, plus střídavé napětí  $e_2$ . Díváme se tedy na zesilovač jako na zdroj o napětí  $e_2$ , které sledujeme v obr. 3 — 27 rozvinuté podél časové osy ve vzdálenosti  $E_k$  z počátku O''. Je zřejmo z grafického znázornění na obr. 3–28 jakož i z rovnice 3 – 8, do níž dosadíme za  $e_a^e$  z rovnice 3 – 9. že výstupní napětí  $e_2$  klesá se stoupajícím proudem  $i_2$ :

$$e_2 = -i_2 R_z. \qquad 3-10$$

Je důležito si zapamatovati v přehledu:

1. Mřížkové napětí  $e_s^{\circ}$ , případně  $e_g$ , a anodový proud  $i_2$  stoupají a klesají souhlasně, neboť kladná mřížka zmenšuje prostorový náboj a způsobuje větší tok elektronů.

2. Napětí výstupní na zatěžovací impedanci nebo odporu  $R_z$  označené  $e_2$  klesá, když proud anodový  $i_2$  stoupá a proto též

3. výstupní napětí  $e_2$  klesá, když signálové napětí  $e_g$  stoupá.

Zvláště důležité jest si zapamatovati, že výstupní napětí zesilovače  $e_g$  jest ve fázi pootočeno o 180° proti napětí vstupnímu  $e_1$  (značenému v poslední úvaze  $e_g$ ), je-li zatížení zesilovače čistě odporové. Při užití zesilovačů je třeba pamatovati na to, že k a ž dý s t u p e ň n a p ě t í n e j e n o m z e sílí, al e i ot očí j e h o fázi o 180°. Této skutečnosti se užívá též u parafázového zapojení na obr. 3 — 10. K buzení koncového stupně dvojčinného s elektronkami  $T_3$  a  $T_4$  je třeba dvou napětí vzájemně pošinutých o 180°. Na počátku máme k disposici pouze napětí  $E_p$ . To po zesílení dá napětí na  $R_{z1}$  pošinuté o 180° proti  $E_p$ . Budíme-li částí tohoto napětí mřížku  $T_2$ , objeví se v jejím anodovém zatěžovacím odporu  $R_{z2}$  napětí o dalších 180° pošinuté, tedy soufázové s  $E_p$ . Tak dostaneme na  $R_{a2}$  napětí soufázové s  $E_p$  k buzení elektronky  $T_4$  a na  $R_{z1}$  napětí o 180° pošinuté k buzení  $T_3$ , tak jak toho právě vyžaduje dvojčinné zapojení.

#### 3 — 8. Užití ekvivalentního obvodu zesilovače

V prvé části jsme si odvodili poučku o ekvivalentním obvodu, která nám umožňuje výpočet zesilovače na základě charakteristických hodnot elektronky, platných v klidovém bodu K pro  $V_a$  a  $V_g$ . Na obr. 3 – 29 je naznačen jednostupňový zesilovač triodový odporově vázaný i se svým ekvivalentním obvodem.

Poučku o ekvivalentním obvodu jsme sice vyslovili jen pro malé změny napětí  $\Delta$ , ale při přímkových charakteristikách platí i pro konečné hodnoty, pokud ovšem nezasáhnou do zakřivených částí charakteristik. Ekvivalentní obvod sestává ze zatěžovacího odporu nebo obecně impedance v serii s fiktivním odporem  $R_i$  a fiktivním generátorem s napětím —  $\mu E_1$ . Znaménko minus přípomíná otočení fáze v zesilovači o 180°. Aby potenciál bodu A na zatěžovací impedanci  $R_s$  byl kladný proti bodu K, musí téci proud zatěžovací impedancí  $i_z$  podle šipky na pravé části obr. 2 — 29. To je protivný směr proti kladnému směru proudu  $i_a$ 

a také proti kladnému směru proudu  $i_2$ , nebot  $i_a^e$  jest jen  $i_2$ zvětšené o klidový proud  $I_k$ , jak je patrno z obr. 3 — 21. Platí tedy:

$$i_z = -i_2.$$

Hodnoty  $R_i$  a  $\mu$  se rozumí pro bod klidový K, který bez buzení je určen anodovým napětím  $V_a$ a záporným předpětím  $V_g$ .

V obr. 3 - 30 je zakreslena znovu přímková zatěžovací chazakteristika pro P' = P u soustavě

rakteristika pro  $R'_{z} = R_{z}$ v soustavě anodových charakteristik určité vybrané elektronky. Klidový bod K odpovídá anodovému napětí  $V_{a} = 130$  V

mřížkovému předpětí а  $V_{\bullet} = -8 V$ . Při amplitudě na mřížku přivedeného napětí  $E_m = 6$  V mění se mřížkový potenciál od -2do – 14 V, při čemž pracovní bod se pohybuje na zatěžovací charakteristice mezi koncovými body G, H. Vedeme-li bodem & rovnoběžku s osou X, protne nám anodovou charakteristiku pro -2V v bodu A. Spustíme-li s bodu G kolmici na osu X, protne nám právě uvedenou rovnoběžku v bodu B. Body M, H odpovídají většímu rozkmitu mřížkového napětí.

Horizontální vzdálenosti



Jednostupňový triodový zesilovač vázaný odporově a jeho ekvivalentní obvod.



a anodovými.

mezi anodovými charakteristikami mohou se měřiti buď v jednotkách anodového nebo mřížkového napětí. Mezi nimi platí převodni činitel —  $\mu$ :

$$\mu = -\frac{\partial v_a}{\partial v_g}$$
 pro  $i_a =$  konst.

Na př. rozdíl mezi anodovým napětím v bodu A a bodu K je —  $\mu$ -kráte odpovídající rozdíl mřížkových napětí. Tak tomu musí býti, aby se učinilo celkové řídicí napětí a tím i anodový proud stejný v K jako v A. Mřížkové napětí  $e_1$  je stejné v A jako v G, protože oba body leží na společné anodové charakteristice.

Vyjádříme si vzdálenosti v jednotkách anodového napětí:

- $A K = \mu e_1$  (kladné v A, protože A K je kladná vzdálenost; mimo to  $\mu$  i  $e_1$  jsou v G kladné).
- $A B = i_2 R_i$  (protože  $R_i$  je převratná hodnota sklonu anodové charakteristiky).
- $B K = i_2 R_s$  (ze zatěžovací charakteristiky).

A K = A B + B K neboli

$$\mu e_1 = i_2 R_i + i_2 R_s. \qquad 3 - 11$$

Pro užití je lépe tuto rovnici psáti ve tvaru:

$$i_2 = \frac{\mu}{R_i + R_z} e_1 = S'_1 e_1.$$
  $3 - 12$ 

V této rovnici se neobjeví záporné znamení, protože  $e_1$  a  $i_2$  jsou ve fázi. Zajímá nás především výstupní napětí, t. j. na zatěžovacím odporu  $R_z$ , dané výrazem —  $i_2$ .  $R_z = e_2$ , t. j. užitečné zesílené napětí.

Poznali jsme dříve, že  $e_2 = -i_2$ .  $R_z$ , takže

$$e_2 = -\mu \frac{R_s}{R_i + R_s} e_1;$$
 3-13

z toho zesílení při odporovém zatížení:

$$\frac{e_2}{e_1} = -\mu \frac{R_z}{R_i + R_z} = A. \qquad 3 - 14$$

A je tak zv. činitel zesílení. Jinak se nazývá A též krátce z e sílení m a jeho logaritmus se nazývá z i s k e m zesilovače. A platí přirozeně stejně pro hodnoty okamžité, efektivní i maximální.

Je-li anodová impedance komplexní  $\mathfrak{Z}_{s}$ , platí poměr komplexních napětí jako komplexní zesilovací činitel:

$$\frac{\mathfrak{E}_2}{\mathfrak{E}_1} = -\mu \frac{\mathfrak{Z}_s}{R_i + \mathfrak{Z}_s} = -\mu \frac{1}{1 + \frac{R_i}{\mathfrak{Z}_s}} = \mathfrak{A}. \qquad 3 - 15$$

Zesilovací poměr sám tedy vyjde jako komplexní číslo.

Vratme se ještě k případu zatížení čistě odporového  $R_z$ . Při počítání s ekvivalentním obvodem je ovšem nepohodlué počítati s  $i_2$ , které je v záporné souvislosti s  $e_2 : e_2 = -i_2 \cdot R_z$ . Je proto lépe užíti označení proudu v konsumu  $R_s i_s$  takového, že  $e_2 = i_z$ .  $R_z$ . Zřejmě  $i_2 = -i_z$ , jak jsme již poznali. Z rovnice 3 - 12 plyne, že  $i_z = \frac{-\mu e_1}{R_i + R_z}$ , což ostatně zcela souhlasí s ekvivalentním obvodem;  $i_z$  je proud v zatěžovací impedanci  $Z_s$ .

Při studiu zesilovače lze sledovati složky stejnosměrné a střídavé zcela zvláště. Sledujme nyní pouze složky střídavé. Veškeré obtíže se znaménky při užití poučky ekvivalentního obvodu souvisí se skutečností: záporný potenciál mřížky zmenší tok elektronů, tedy proud a proto stoupne napětí na anodě. To je jiné než u běžného, ideálního generátoru: ten by měl vnitřní elektromoto-



Obr. 3 — 31. Elektronkový zesilovač.

Idealisovaný zesilovač (generátor).

rickou sílu úměrnou  $e_1$  a činitelem úměrnosti by bylo  $\mu$ . K lepšímu ujasuční věci všimneme si trojího možného zapojení téhož konsumního odporu  $R_*$  podle Dow [7]:

1. Elektronkový zesilovač (obr. 3 – 31).

Potenciály uvažujeme proti uzemněné kathodě. Aby v daném okamžiku bod A se stal kladným, proud zatížením musí téci podle šipky, což odpovídá negativnímu proudu  $i_2$  (a tedy také negativnímu  $e_1$ , protože  $e_1$  a  $i_2$  se sledují).

2. Ideální zesilovač (generátor) (obr. 3 – 32).

Chceme-li v daném okamžiku míti A positivní, musí proud zatížením  $i_z$  téci podle šipky. To je positivní směr proudu  $i_z$ . Je-li A positivní, je kladný i bod A' a M. Takový zesilovač necxistuje.

3. Ekvivalentní obvod, podle něhož lze předvídati chování elektronkového zesilovače. (Obr. 3 - 33.)

Abychom měli A kladné (okamžitě), musí téci střídavý proud zatížením ve směru šipky. To je záporný směr pro  $i_2$ , kladný pro  $i_2$ . Je-li A kladné, je A' ještě kladnější jako v případě 2., ale mřížka M je záporná jako v případě 1. Tak kladným hodnotám  $e_2$  a  $i_*$  odpovídá záporná hodnota  $e_1$ .

Zcela analogické výsledky dostaneme ovšem při obecné impedanci  $Z_s$ , naznačené na obr. 3 – 34. Naznačme si nyní vektorový diagram, odpovídající ekvivalentnímu obvodu v tomto obecném případu: obr. 3 – 35 (podle Dow): Tento vektorový diagram je vlastně vyjádřením vztahu plynoucího z rovnice 3 – 11, do které za  $i_2$  dosadíme –  $I_s$ (přecházejíce na hodnoty efektivní):

$$-\mu E_1 = I_z R_i + I_z \mathcal{Z}_s.$$

Náhrada skutečného obvodu ekvivalentním platí pouze, když  $\mu$  a  $R_i$  je stálé v celém rozsahu zatěžovací (dynamické) charakteristiky a odpo-



Obr. 3 – 33. Ekvivalentní obvod.

vídá hodnotám v klidovém bodu. Přesně úvaha platí jen pro infinitesimální okolí klidového bodu, ale často jsou charakteristiky přímkové ve značném rozsahu.



Obr. 3 – 34. Zatěžovací obvod reaktanční.



Vektorový diagram zesilovače.

Záleží přirozeně na sklonu dynamické charakteristiky (při čistě odporovém zatížení). Dynamická charakteristika je pak často přímková ve značně větším rozsahu, než jsou převodní charakteristiky  $i_a = f(v_s)$ .

Často mohou býti statické charakteristiky dosti zakřiveny a přece příslušná dynamická charakteristika probíhající v jejich oblasti je téměř

přímková. Sklon dynamické charakteristiky S' je totiž  $\frac{\mu}{R_i + R_s}$ , jak plyne

z rovnice 3 – 12, kdežto statické charakteristiky mají sklon  $\frac{\mu}{R_i} = S$ .

U triody  $\mu$  je prakticky konstanta, ale  $R_i$  se mění. Obyčejně  $R_z > R_i$ a proto i když se  $R_i$  mění dosti značně, sklon dynamické charakteristiky tím je ovlivněn ve značně menší míře. Tím se též vysvětluje, proč u triodových zesilovačů lze podstatně zmenšiti amplitudové skreslení, učiní-li se  $R_z \gg R_i$ .

## 3 – 9. Důsledek zakřivení dynamické charakteristiky při čistě odporovém anodovém zatížení

Obecně může býti rozkmit mřížkového signálového napětí dosti veliký, takže se pracovní bod pohybuje po větší části dynamické charakteristiky a ta není přímková, protože ani převodní statické charakteristiky obecně nejsou přímkami. Sinusový signál  $v_g$  proto vyvolává nesinusový anodový proud  $i_a$ , jak plyne přímo z konstrukce  $i_a$  na obr. 3 - 22 a 3 - 36.

Není-li na mřížce takového odporově zatíženého zesilovače třídy A žádné střídavé napětí  $v_g$ , zaujme klidový bod v převodním diagramu



 $i_a = f(v_g)$  polohu K' odpovídající předpětí  $V_g$  a anodovému napětí  $V_a$ Zapojíme-li na mřížku střídavé sinusové napětí  $v_g$  dosti veliké amplitudy, lze získanou střídavou složku anodového proudu  $i_a$  rozložiti Fourierovým rozvojem na střední stejnosměrnou složku, základní vlnu o stejné frekvenci jako má  $v_g$  a vyšší harmonické. Stejnosměrná složka anodového proudu způsobí posunutí bodu odpovídajícího průchodu  $v_g$ nulou do nového bodu F' (obr. 3 – 36), takže pracovní bod se nepohybuje po dynamické charakteristice jdoucí klidovým bodem K', ale po křivce naznačené a procházející dynamickým nulovým bodem F'. Tomuto nulovému bodu F' odpovídá střední hodnota anodového proudu  $I_{at}$  odlišná od proudu klidového bodu K' označeného  $I_k$ . To plyne názo-

t

rem přímo z obrazu 3 – 36, uvážíme-li, že v důsledku zakřivení dynamické charakteristiky je střídavá složka anodového proudu nesymetrická vzhledem ke své časové ose vytažené plně. Stejnosměrná složka proudu ovšem vyvolává na zatěžovací impedanci spád napětí, o který se změní i anodové napětí. Nastává tedy posun klidového bodu v jednom nebo druhém směru (stejnosměrná složka proudu může míti znaménko plus neb minus). U čistě odporového zatížení je ovšem vlna výstupního napětí téhož průběhu jako anodový proud.

Průběh střídavého anodového proudu a střídavého anodového napětí (okamžité hodnoty) se měří obyčejně vzhledem k časové ose (odpoví-



Obr. 3 - 37.

dající  $I_{as}$ ). V diagramu je naznačena ještě střední hodnota anodového proudu  $I_{ass}$ . Střední osa  $I_{ass}$ se liší od časové osy  $I_{as}$  o stejnosměrnou složku, získanou rozvojem anodové křivky podle Fouriera.

Důsledek křivosti dynamické charakteristiky je tedy současná změna středního (klidového) bodu na zatěžovací

Anodový diagram triody zatížené tak, že  $R'_z = R_z$ .

charakteristice, protože stejnosměrná složka nesymetrické proudové vlny vyvolá změnu  $i_a$  a současně i  $e_a$  (spádem na zatěžovacím odporu).

Sledujme tento zjev na anodovém diagramu triody zatížené odporem  $R'_{z} = R_{z}$  v obr. 3 — 37. Bez buzení při daném anodovém napětí  $\mathbf{V}_{a}$  a předpětí  $\mathbf{V}_{g}$  ustálí se proud na hodnotě  $I_{k}$  odpovídající klidovému bodu K. V důsledku zakřivení dynamické charakteristiky necht stoupne střední proud anodový na hodnotu  $I_{ass}$ , jež odpovídá bodu D. Q S je probíhaná část zatěžovací charakteristiky.

Různí-li se odpor při stejnosměrném proudu  $R'_z$  od zatěžovacího odporu střídavého  $R_z$ , na př. když  $R_z > R'_z$  je třeba tento rozdíl respektovati i v diagramu, jak patrno z obr. 3 - 38.

Bod K leží přirozeně na statické charakteristice pro  $V_g$ . Posun středního bodu z klidové polohy K bez buzení do polohy D odpovídající buzení se děje po zatěžovací charakteristice *a* o sklonu —  $\frac{1}{R'_{s}}$ , jde o stejnosměrnou složku. Okamžité hodnoty anodového proudu střídavého se naleznou na zatěžovací charakteristice b odpovídající sklonu  $-\frac{1}{R_s}$ . QS je zatěžovací charakteristika za chodu. Při stálé polarisaci  $V_g$  musí





Anodový diagram zesilovače pro případ  $R_z > R'_z$ .

průsečík statické anodové charakteristiky pro  $V_g$  se zatěžovací střídavou charakteristikou F představovati též bod, jímž prochází časová osa vlny proudu anodového.

Podobnému případu odpovídá též diagram obr. 3 – 36, kde odpovídající body KF jsou označeny stejnými písmeny, ale s čárkou.

Jiný případ nestejného  $R_s$  a  $R'_s$  nastává, když je zakřivení dynamické charakteristiky takové, že střední proud s buzením klesá. Uvažujeme opět čistě odporové zatižení  $R_s$  a to u pentody  $R_s > R'_s$ . Schema zapojení zůstává stejné



Anodový diagram zesilovače pro případ  $R_z > R'_z$ , když střední proud s buzením klesá.

jako na obr. 3 — 38. Příslušný diagram je na obr. 3 — 39. Uvažované případy platily pro stálé mřížkové předpětí. Při užití sa močin ného před pětí pomocí kathodového odporu se zmenšuje značně rozdíl mezi  $I_{ass}$  a  $I_k$ . Na obr. 3 – 40 je naznačen diagram pro triodu se samočinným předpětím získaným kathodovým odporem. Poměry jsou poněkud přehnány, aby se od sebe lépe rozlišily jednotlivé body. U p e n t o d je věc ještě složitější, nebot předpětí se vytváří na kathodovém odporu průtokem nejenom proudu anodového, ale i stínícího.

Je třeba pamatovati, že zatěžovací odpor  $R_x$  se může měniti s frekvencí. Dále záleží na amplitudě budicího napětí. S jejím vzrůstem vzrůstá



Obr. 3 - 40.



i rozdíl mezi  $I_k$  a  $I_{ass}$ , takže lze říci: anodový diagram se mění obecně jak s kmitočtem, tak i s amplitudou budicího mřížkového napětí.

Ż uvedeného je zřejmo, že při řešení zesilovačů musíme před zakreslením zatěžovací charakteristiky Q S znáti bod D, tedy střední hodnotu anodového proudu  $I_{ass}$ . Tu si však právě odvozujeme ze zatěžovací charakteristiky. Musíme tedy nejprve zvoliti klidový bod K, pak zkusmo bod Da zatěžovací charakteristi-

ku. Odvodíme si průběh anodového proudu, analysujeme jej a zjistíme, zda stejnosměrná složka nás přivede skutečně na  $I_{ass}$ , t. j. bod D. Ne-li, musíme začíti znovu a tak se případně několikráte pokusiti, až se přiblížíme co nejvíce pravdě. Je tedy třeba míti po ruce metody pro analysu křivek proudových, nejlépe grafickou.

V některých jednoduchých případech lze i rozbor provésti snadnou cestou. Budeme nejprve sledovati tyto jednoduché případy.

## 3 – 10. Parabolický průběh dynamické charakteristiky

U každého zesilovače snažíme se dosáhnouti pokud možno lineárního vztahu mezi anodovým proudem  $i_a$  a mřížkovým signálovým napětím  $v_g$ . Jejich vztah je dán dynamickou charakteristikou a proto vyšetřování dynamických charakteristik je velmi důležité.

Jednoduše prohnutou dynamickou charakteristiku dostaneme na př. u zesilovače, pracujícího v třídě A a zatíženého čistě odporově tak, že  $R_{*} = R'_{*}$ když užitá elektronka je trioda. Schema zapojení je naznačeno na př. na obr. 3 – 29. Příslušná dynamická charakteristika naznačená na obr. 3 – 41 je obyčejně mírně prohnutá parabola s rovnicí:

$$i_a = M v_g + \mathcal{N} v_g^2. \qquad \qquad 3 - 16$$

Posuneme počátek souřadnic do klidového bodu  $P_k$  a vyjádříme si směrnici tečny v tomto bodu:

$$\frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}v_g} = M.$$

V bezprostředním okolí bodu  $P_k$  můžeme nahraditi oblouk paraboly tečnou, takže s uvedeným omezením platí:

$$\Delta i_a = M \Delta v_g$$
. 3 – 17

M je zcela určeno hodnotami zesilovacího činitele µ a vnitřního odporu triody  $R_i$  v bodu  $P_K$ . To plyne jak z geometrické konstrukce dynamické charakteristiky, tak i z předpokladu ekvivalentního obvodu. Podle něho máme zato. že  $\Delta i_a$  je protlačeno fiktivním napětím  $\mu \Delta v_{g}$ , které působí na kombinaci odporů  $R_i + R_s$ v serii, jak udává rovnice 3 --- 12:

$$\Delta i_a = \frac{\mu \ \Delta \ v_g}{R_i + R_s} \quad 3 - 18$$

Srovnáním rovnic 3—17 a 3 — 18 plyne:





$$M=\frac{\mu}{R_i+R_z}.$$
 3-19

Vzhledem k tomu, že zakřivení parabolické dynamické charakteristiky je mírné, postačí ekvivalentní obvod k předpovědi chování zesilovače i při dosti velikém rozkmitu  $v_g$  a  $i_a$ .

Při sinusovém nebo kosinusovém průběhu budicího napětí  $v_g = V_{gm}$ cos  $\omega t$  dostaneme snadno průběh proudu anodového, dosadíme-li do rovnice 3 – 16 za  $v_g$ :

$$i_a = M V_{gm} \cos \omega t + N V_{gm}^2 \cos^2 \omega t. \qquad 3 - 20$$

Čtverec kosinu rozvedeme podle:  $\cos^2 \omega t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2 \omega t$  a dosadíme do rovnice 3 - 20 (*M* nahradíme výrazem z 3 - 19):

$$i_a = \frac{\mu}{R_i + R_s} V_{gm} \cos \omega t + \frac{N}{2} V_{gm}^2 + \frac{N}{2} V_{gm}^2 \cos 2 \omega t.$$
 3-21

Člen se čtvercem kosinu dává stejnosměrnou složku a kromě toho se objeví kosinusový člen o dvojnásobné kruhové frekvenci 2  $\omega$ . Nastává typické amplitudové skreslení čistě sinusového průběhu.

Budíme-li uvedený zesilovač s parabolickou dynamickou charakteristikou sinusovým mřížkovým napětím  $v_g$ , dostaneme tento výsledek:

1. V zatěžovacím odporu  $R_x$  teče proud v souhlasu s theorií ekvivalentního obvodu se základní kruhovou frekvencí  $\varphi$ .

2. Klidový stejnosměrný proud  $I_k$  stoupne na hodnotu  $I_k$  plus  $\frac{N}{2} V_{g^m}^s$ , což je nová střední hodnota celkového anodového proudu  $I_K + I_s$ .

3. V anodovém obvodu se objeví střídavá proudová složka dvojnásobné základní frekvence 2  $\omega$  amplitudy  $\frac{N}{2}$ .  $V_{gm}^{a}$ , rovnající se stoupnutí stejnosměrného proudu  $I_{s}$  anebo střední hodnotě skresleného průběhu anodového proudu.

V diagramu obr. 3 - 41 můžeme dobře sledovati tyto poznatky. Parabolická dynamická charakteristika je označena d a t značí její tečnu v klidovém bodu  $P_k \, . \, i_a^c$  je celková křivka anodového proudu, která se dostane sečtením základní vlny I a druhé harmonické II s dvojnásobnou kruhovou frekvencí.  $I'_m$  je amplituda základní vlny průběhu proudu,  $I''_m$  pak představuje amplitudu druhé harmonické.  $I_o$  je střední hodnota skresleného proudu. Z diagramu plynou přímo maximální (horní) a minimální (dolní) hodnoty anodového proudu  $I_{ah}$  a  $I_{ad}$ .

$$I_{ah} = \mathbf{I}_{k} + I'_{m} + 2 I''_{m}$$
$$I_{ad} = \mathbf{I}_{k} - I'_{m} + 2 I''_{m}$$

Hodnoty  $I_{ah}$  a  $I_{ad}$  odečteme snadno z grafického znázornění a z nich si vyjádříme amplitudy základní a druhé harmonické vlny (což je též střední hodnota skreslené vlny). Odečtením posledních dvou rovnic máme:

$$I'_m = \frac{I_{ab} - I_{ad}}{2}.$$
 3 - 22

Sečtením těchže rovnic dostaneme:

$$I''_{m} = I_{s} = \frac{I_{ab} + I_{ad} - 2 I_{k}}{4}, \qquad 3 - 23$$

Procentuální skreslení druhou harmonickou v uvažovaném zesilovači

$$\sigma \% = \frac{I''_m}{I'_m} \cdot 100 \%.$$
  $3 - 24$ 

Čistě parabolický průběh dynamické charakteristiky způsobuje amplitudové skreslení druhou harmonickou.

### 3 — 11. Kubický průběh dynamické charakteristiky

Další jednoduchý průběh dynamické charakteristiky je naznačen na obr. 3-42. Jest charakterisován inflexním bodem, poblíž něho se



Dynamická charakteristika s inflexním bodem.

volívá při zesilovači pracujícím v třídě A klidový pracovní bod  $P_k$ . Takovýto průběh dynamické charakteristiky se vyskytuje na př. u pentodového zesilovače. Příkladem může býti pentoda druhu č. 59, jejíž převodní i anodové charakteristiky jsou vyneseny v obr. 3 – 43.

Dynamická (čárkovaná) charakteristika d pro čistě odporové zatížení  $R_z = R'_z$  byla odvozena ze zatěžovací charakteristiky vedené body 400 V, 0 mA a 0 V, 80 mA.

Chování dynamické charakteristiky s inflexním bodem budeme sledovati na obr. 3 - 42. V tomto případě lze vyjádřiti průběh anodového proudu mocninovou řadou:



kde 
$$v_g$$
 je opět kosinu-  
sové mřížkové napětí  
 $v_g = V_{gm} \cos \omega t$ . Po-  
kud se omezíme na  
bezprostřední okolí  
bodu  $P_k$ , můžeme  
uplatniti poučku o  
ekvivalentním obvo-  
du.  $M$  je směrnice  
tečny v bodu  $P_k$ :

3 - 25

$$M=\frac{\mu}{R_i+R_s}.$$

Převodní a anodové charakteristiky americké pentody druhu č. 59.

Prvé dva členy pravé strany rovnice 3 – 25 dají tentýž

výsledek jako při parabolickém průběhu podle rovnice 3-21. Novinkou je člen třetí, který po dosazení za  $v_{g}$  má tvar:

$$Q v_g^s = Q V_{gm}^s \cos^3 \omega t;$$
  
radíme  $\cos^2 \omega t = \frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3 \omega t,$ 

nahr

takže kubický člen nabude tvaru:

$$\frac{3 Q V_{gm}^s}{4} \cos \omega t + \frac{Q V_{gm}^s}{4} \cos 3 \omega t. \qquad 3-26$$

Vytvoříme si první a druhou derivaci funkce  $i_a$  (rovnice 3-25).

$$\frac{di_a}{dv_g} = M + 2 \mathcal{N} v_g + 3 \mathcal{Q} v_g^2, \qquad 3 - 27$$
$$\frac{d^2 i_a}{dv_g^2} = 2 \mathcal{N} + 6 \mathcal{Q} v_g. \qquad 3 - 28$$

Ve větší vzdálenosti od bodu  $P_k$  se uplatňuje především třetí člen rovnice 3-25 a proto tam převažuje Q nad N. Z průběhu křivky vidíme, že druhá derivace je záporná nad bodem  $P_k$  a kladná pod bodem  $P_k$ . Musí tedy výraz 3 - 28 býti kladný pro záporná  $v_{g}$  a záporný pro kladná vz. To je možno, když Q je záporné. Musí tedy činitel Q býti v rovnici 3-25 záporný.
Při kubickém průběhu dynamické charakteristiky se jeví anodový proud  $i_a$  takto:

1. V zatěžovacím odporu  $R_s$  koluje proud základní frekvence  $\omega$  a to s amplitudou změněnou na hodnotu:  $\frac{\mu V_{gm}}{R_i + R_s} + \frac{3}{4} Q V_{gm}^s$ . Vzhledem k tomu, že Q je záporné, značí to, že původní amplituda je zmenšena o trojnásobnou hodnotu vzniklé třetí harmonické.

2. Stejnosměrný anodový proud  $I_k$  stoupne na hodnotu  $I_k + \frac{N}{2} 2 V_{gm}^2$ . 3. Vznikne druhá harmonická o stejné amplitudě jako je stoupnutí stejnosměrné složky, tedy  $\frac{N}{2} V_{gm}^2$ . Je-li  $P_k$  právě v inflexním bodu a dynamická charakteristika je vzhledem k tomuto bodu symetrická, je druhá derivace pro  $v_g = 0$  nulová. Z rovnice 3 - 28 plyne: 2 N + 6 Q. 0 = 0 neboli N = 0. Potom ani stejnosměrná složka se nemění, ani nevznikne druhá harmonická.

4. Vznikne třetí harmonická amplitudy  $\frac{Q}{4} \frac{V_{gm}^{*}}{4}$ . Na diagramu 3 – 42 je znázorněn obecný případ nesymetrický, kdy  $\mathcal{N} \neq 0$ . Z rovnice 3 – 25 plyne, že se sčítá první harmonická s druhou, třetí pak se odečítá. Z průběhu dynamické charakteristiky si při daném mřížkovém rozkmitu  $V_{gm}$  odvodíme ihned snadno horní a dolní mez anodového proudu  $I_{ah}$  a  $I_{ad}$ . Amplitudy harmonických značíme stejně jako v předchozí kapitole.

$$I_{ah} = I_k + I'_m + 2 I''_m - I'''_m, \qquad 3 - 29$$

$$I_{ad} = I_k - I'_m + 2 I''_m + I'''_m. \qquad 3 - 30$$

Sloučením obou rovnic dostaneme:

$$I''_{m} = \frac{I_{ab} + I_{ad} - 2I_{k}}{4} = I_{s}.$$
 3-31

Odečtením rovnice 3 – 30 od r. 3 – 29 dostaneme:

$$I_{ah} - I_{ad} = 2 I'_m - 2 I'''_m,$$
  
$$I'_m = \frac{I_{ah} - I_{ad}}{2} + I'''_m.$$
  $3 - 32$ 

Vedeme-li v bodě  $P_k$  tečnu k dynamické charakteristice, protne nám svislici odpovídající kladné amplitudě mřížkového napětí v bodu A, který odpovídá amplitudě proudu předpověděného podle ekvivalentního obvodu  $I_{mf}$ :

$$I_{mf} = M V_{gm}.$$

Poznali jsme, že skutečná amplituda první harmonické je menší o trojnásobnou amplitudu třetí harmonické než  $I_{mf}$ :

$$I'_m = I_{mf} - 3 I''_m$$
.  $3 - 33$ 

Dosadímé-li tuto hodnotu do rovnice 3-32 a vyjádříme  $I'''_m$ :

$$I'''_{m} = I_{mf} - 3 I''_{m} - \frac{I_{ah} - I_{ad}}{2}.$$
$$I'''_{m} = \frac{I_{mf}}{4} - \frac{I_{ah} - I_{ad}}{8}.$$
$$3 - 34$$

Obdržíme

Dosadíme rovnici 3 - 34 do r. 3 - 32:

$$I'_m = \frac{I_{mf}}{4} + 3 \frac{I_{ah} - I_{ad}}{8}.$$
 3 - 35

Tak lze čistě graficky velmi jednoduše určiti amplitudu základní harmonické, stoupnutí stejnosměrného proudu, jakož i druhou a třetí harmonické u kubické dynamické charakteristiky.

Důležitější jest ovšem existence skreslující třetí harmonické než změna amplitudy základního proudu. Leč zahnutí křivky musí býti značné, aby třetí hramonická byla znatelná.

Celkové amplitudové skreslení v % aneb činitel skreslení  $\sigma$  je dán obecně výrazem:

$$\sigma = \frac{\sqrt{I_m'^2 + I_m''^2 + I_m''^2 + \dots}}{I_m'} \cdot 100 \%. \qquad 3 - 36$$

Vyšší harmonické než třetí jsou často zanedbatelné.

#### 3–12. Obecný průběh dynamické charakteristiky

Dynamická charakteristika může míti průběh zcela obecný, k jehož vyjádření nestačí první členy mocninové řady a je třeba přibrati řadu členů vyšších. Proto i anodový proud  $i_a$  obsahuje ve své Fourierově řadě mnoho vyšších harmonických a jejich amplitudy potřebujeme znáti, abychom mohli posouditi míru nastávajícího amplitudového skreslení. Potřebujeme tedy pohodlnou metodu umožňující počítati amplitudy jednotlivých harmonických z průběhu dynamické charakteristiky, kterou máme po ruce buďto v grafu jako výsledek měření, anebo ve formě mocninové řady.

Jistě by bylo logické pokusiti se sestaviti mocninovou řadu platnou pro anodový proud  $i_a$  na základě znalosti parametrů určité elektronky a napětí na jejich elektrodách. Na prvý pohled ovšem je to úkol obtížný, zvláště u tetrod a pentod, i když bychom se nesnažili zahrnouti i případ protékajícího mřížkového proudu, vytvářejícího na přítomné mřížkové impedanci určitý spád. Na štěstí u vícemřížkových elektronek bývají na všech elektrodách, s výjimkou řídicí mřížky, napětí stálá, takže jejich případ se dá řešiti stejnou mocninovou řadou jako u triod. Pro většinu případů postačí předpoklad nulového mřížkového proudu a stálého zesilovacího činitele. Koeficienty mocninové řady byly nalezeny i pro zcela obecný případ triody na př. F. B. Llewellynem v článku Bell System Technical Journal z r. 1926 str. 433. Pro praxi jest však výpočet průběhu  $i_a$  z daných parametrů elektronky a napětí nepohodlný a proto se ho užívá jen výjimečně.

Anodový proud lze v obecném případě vyjádřiti mocninovou řadou:

$$i_a = a_1 e + a_2 e^2 + a_3 e^3 + \dots 3 - 37$$

Je-li e sinusové napětí na řídicí mřížce o průběhu  $e = E_m \sin \omega t$ , můžeme psáti rovnici 3 - 37:

$$i_a = A_0 + A_1 \sin \omega t - A_2 \cos 2 \omega t - A_3 \sin 3 \omega t + A_4 \cos 4 \omega t + A_5 \sin \omega 5 t - \dots 3 - 38$$

Přitom  $A_0$  značí stejnosměrnou složku měnícího se anodového proudu'  $A_n$  amplitudu *n*-té harmonické. Na obr. 3-37 je patrno, že  $A_0 = I_{ass} - I_k$ . Protože na tomto obraze klidový bod K sám odpovídá stejnosměrnému proudu  $I_k$ , zní rovnice okamžité hodnoty celkového anodového proudu:

$$i_{a}^{c} = I_{k} + i_{a} = I_{k} + A_{0} + A_{1} \sin \omega t - A_{2} \cos 2 \omega t - A_{3} \sin 3 \omega t + A_{4} \cos 4 \omega t + A_{5} \sin 5 \omega t - \dots 3 - 39$$

Aby tato rovnice měla praktický význam, musíme si nalézti metodu, kterou si odvodíme jednak stejnosměrnou složku  $I_k + A_0$ , jednak činitele jednotlivých harmonických  $A_n$ . Nejlépe vyjdeme od grafického znázornění zatěžovací charakteristiky, případně křivky dynamické, předpokládajíce jednoduchý případ často se vyskytujícího zatížení čistým odporem  $R_z$ . Postupujeme podle Espleyho (viz knihu Reichovu [15]) tím způsobem, že si určíme ze zatěžovací křivky okamžité hodnoty  $i_a$  případně  $i_a^c$  pro několik zvolených hodnot mřížkového budicího napětí e a dosazením do vzorců vypočteme si přímo činitele  $A_0$ případně  $A_n$ . Přesnost vzorců pro amplitudy harmonických je přirozeně tím větší, čím více okamžitých hodnot si zjistíme a závisí též na poloze vybraných bodů na cyklu vzhledem k harmonickým, jež určujeme. Největší přesnosti dosáhneme tehdy, když proudy čtené za účelem určení určité harmonické odpovídají právě okamžikům, ve kterých uvažovaná harmonická má svou krajní hodnotu.

Pro běžnou potřebu postačí určení šesti harmonických a k tomu podle Espleyho metody je nutno odečísti okamžitou hodnotu anodového proudu v sedmi bodech buď na zatěžovací, nebo dynamické charakteristice a to pro  $e = 0, \pm \frac{1}{3} E_m, \pm \frac{2}{3} E_m$  a  $\pm E_m$ , jak je znázorněno na obr. 3 – 44. Na tomto obrazu bylo užito označení  $V_{gm}$ na místě  $E_m$ . Při tom označujeme příslušné odečtené proudy:  $i_1$  nebo  $i_1$ ,  $i_2$  nebo

 $i_{\frac{2}{3}}$ ,  $i_{\frac{1}{3}}$  nebo  $i_{\frac{1}{3}}$  a  $I_k$ , jak je též patrno z obrazu. Nalezené okamžité hodnoty proudové se násobí činiteli v níže uvedené tabulce a sečtou



Obr. 3 --- 44.

Espley-ho metoda sedmi bodů pro zjištění amplitudového skreslení.

se pro každou řádku, čímž vyjdou na levo vyznačení činitelé, které můžeme dosaditi do rovnice 3 --- 38.

	$i_1$	i <u>.</u> 23	$i_{\frac{1}{3}}$	$I_k$	i <u>1</u>	i_2_3	<i>i</i> .1
$A_0$	0,131	0,295	0,105	0,359	0,105	0,295	0,131
$A_1$	0,261	0,394	0,070		0,070	0,394	-0,261
$A_2$	0,218	0,190	0,475	0,133	0,475	0,190	0,218
$A_3$	0,176	0,141	0,246		0,246	0,141	0,176
$A_4$	$0,\!120$	0,296	0,105	0,141/	0,105	0,296	0,120
$A_5$	0,063	0,253	0,316		-0,316	0,253	0,063
$A_6$	0,032	0,190	0,475	0,633	0,475	0,190	0,032

Máme tak stejnosměrnou složku proudu  $A_0$  i všechny amplitudy šesti harmonických rozvoje. Toto právě naznačené řešení je ovšem jenom

příkladem z celé řady jiných. K rozboru průběhu anodového proudu je možno užíti kterékoliv osvědčené metody.

## 3 — 13. Vyjádření průběhu anodového proudu exponenciální řadou

Strutt doporučuje [17], vyjádřiti proud anodový  $i_a$  v závislosti na mřížkovém napětí  $v_g$  exponenciální řadou tvaru:

$$i_a = A_1 \varepsilon^{a_1 v_g} + A_2 \varepsilon^{a_2 v_g} + A_3 \varepsilon^{a_3 v_g} + \dots \qquad 3 - 40$$

 $v_g$  je napětí řídicí mřížky;  $\varepsilon$  je základ přirozených logaritmů. Konstanty  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ..., a  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ..., se určí z průběhu křivky získané pokusně. Výhodou této řady je rychlá konvergence; k přesnému vyjádření průběhu  $i_a$  postačí jen několik málo prvých členů. Přitom exponenciální řada má výhodu proti Taylorově řadě v tom, že vyjadřuje průběh charaktristiky ve větším rozsahu, nikoliv jen v nejbližším okolí daného uvažovaného bodu.

Ze řady 3 - 40 lze přejíti snadno na rozvoj Fourierův pomocí Besselových funkcí a tak rychle získáme amplitudy jednotlivých harmonických anodového proudu.

Mřížkové napětí se skládá z polarisace  $V_g$  a okamžité hodnoty střídavého napětí  $V_{gm} \sin \omega t$ :

$$v_g = \mathbf{V}_g + V_{gm} \sin \omega t.$$

Rovnici 3 — 40 lze psáti po dosazení za  $v_g$ :

$$i_{a} = A_{1} \varepsilon \varepsilon \frac{a_{1} V g}{\varepsilon} \frac{a_{1} V g m \sin \omega t}{\varepsilon} \frac{a_{t} V g}{\varepsilon} \frac{a_{t} V g m \sin \omega t}{\varepsilon} + A_{2} \varepsilon \varepsilon \frac{a_{t} V g}{\varepsilon} \frac{a_{t} V g m \sin \omega t}{\varepsilon} + A_{3} \varepsilon \varepsilon \frac{V g m \sin \omega t}{\varepsilon} + \dots$$

Pro přechod na Fourierův rozvoj je třeba si na jednoduchém případu vysvětliti souvislost exponenciální funkce s řadou obsahující členy sinusové a kosinusové.

$$\varepsilon^{a \sin g} = M_0 + M_1 \sin g + M_2 \cos 2 g + M_3 \sin 3 g + M_4 \cos 4 g + \dots \qquad 3 - 42$$

Koeficienty  $M_0$ ,  $M_1$ ,  $M_2$  atd. jsou Besselovy funkce prvého druhu komplexního argumentu j a násobeného nějakým činitelem.

$$M_0 = J_0(ja),$$
 obecně:  $M_n = \varepsilon_n J_n(ja).$   
 $M_1 = \frac{2}{j} J_1(ja),$ 

221

kde  $\mathbf{j}_n\left(ja\right)$  je Besselova funkce prvého druhu n-tého řádu argumentu ja a

$$\varepsilon_n = 2$$
 pro sudé  $n$ ,  
 $\varepsilon_n = \frac{2}{j}$  pro liché  $n$ 

Besselova funkce prvého druhu a nultého řádu argumentu 2 x je dána řadou:

$$J_0(2 x) = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2! 2!} - \frac{x^6}{3! 3!} + \dots \qquad 3 - 43$$

Proto činitel  $M_0$ :

$$M_{0} = J_{0}(ja) = 1 - \left(\frac{ja}{2}\right)^{2} + \frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{4}}{2! \ 2!} - \frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{6}}{3! \ 3!} + \dots \quad 3 - 34$$

Besselova funkce prvého druhu a prvého řádu argumentu 2 x je dána řadou:

$$J_1(2 x) = x \left[ 1 - \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{x^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots \right] 3 - 45$$

Obdobně činitel  $M_1$  jest určen řadou:

$$M_{1} = \frac{2}{j} J_{1} (ja) = \frac{2}{j} \left[ \frac{\frac{ja}{2}}{1} - \frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{3}}{1 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{5}}{2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{7}}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} + \dots \right] \qquad 3 - 46$$

Besselova funkce n-tého stupně prvého druhu je vyjádřena:

$$J_{n}(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}x\right)^{n}}{0! n!} - \frac{\left(\frac{1}{2}x\right)^{n+2}}{1! (n+1)!} + \frac{\left(\frac{1}{2}x\right)^{n+4}}{2! (n+2)!} - \frac{\left(\frac{1}{2}x\right)^{n+6}}{3! (n-3)!} + \dots 3 - 47$$
$$M_{n} = \varepsilon_{n} J_{n}(ja) = \varepsilon_{n} \left[\frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{n}}{n!} - \frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{n+2}}{1! (n+1)!} + \frac{\left(\frac{ja}{2}\right)^{n+4}}{2! (n+2)!} - \dots\right] 3 - 48$$

Při často se vyskytujících hodnotách  $a \ll 1$  lze se spokojiti v řadách pro koeficienty M pouze s prvním členem. Hodnoty  $J_0(ja)$  a  $\frac{1}{j}J_1(ja)$ jsou uvedeny v tabulkách (viz na př. Jahnke-Emde: Funktionentafeln, 2. vydání Teubner v Lipsku (z r. 1933). Pro běžnou potřebu jsou potřebné hodnoty těchto funkcí uvedeny v dodatku I.

Vrátíme se nyní k naší řadě 3 - 40 a 3 - 41. Protože nás zajímají především jednotlivé harmonické anodového proudu, vyjádříme si jej takto:

$$i_a = I_{ao} + \alpha_1 \sin \omega t + \alpha_3 \sin 3 \omega t + \alpha_5 \sin 5 \omega t + \beta_2 \cos 2 \omega t + \beta_4 \cos 4 \omega t + \beta_6 \cos 6 \omega t \dots 3 - 49$$

Přitom  $I_{ao}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_3$  .....  $\beta_2$ ,  $\beta_4$ ,  $\beta_6$  ..... jsou dány funkcemi Besselovými prvého druhu tvaru  $J_n$  (*ja*  $V_{gm}$ ) argumentu *ja*  $V_{gm}$ , při čemž ovšem  $j = +\sqrt{-1}$ .

$$I_{ao} = A \varepsilon \int_{0}^{a \vee g} \int_{0} (ja V_{gm}) \qquad 3 - 50$$

$$\alpha_1 = A \varepsilon \frac{\arg 2}{j} J_1(ja V_{gm}) \qquad \qquad 3 - 51$$

$$\alpha_3 = A \varepsilon^{a \vee g} \frac{2}{j} J_3(j a V_{gm}) \qquad \qquad 3 - 52$$

$$\beta_2 = A \varepsilon^{aVg} 2 J_2 (ja V_{gm}) \qquad \qquad 3 - 53$$

$$\beta_4 = A \varepsilon^{3/2} 2 J_4 (ja V_{gm}) \qquad 3 - 54$$

$$\beta_6 = A \varepsilon^{3.5} 2 \operatorname{J}_6 (ja \, V_{gm}) \qquad \qquad 3 - 55$$

Pomocí tabulek Besselových funkcí lze snadno počítati amplitudy jednotlivých harmonických u každého členu rovnice 3 - 41. Jejich sloučením nám vyjde celkový proud  $i_a$  rozvinut přímo ve svou stejnosměrnou složku, základní vlnu a vyšší harmonické.

Vhledem k tomu, že charakteristiky běžných elektronek lze vyjádřiti minimálním počtem členů exponenciální řady 3 – 41, je výpočet harmonických a tedy i skreslení s užitím Besselových funkcí rychlý a pohodlný.

## 3 – 14. Zatěžovací a dynamické křivky při obecném zatížení impedancí $Z_s$

Přímková zatěžovací čára v případě čistě ohmického zatížení zesilovače  $R_z$  na obr. 3 — 30 jest geometrickým místem charakteristických bodů udávajících okamžité hodnoty anodového napětí  $e_a$  a anodového proudu  $i_a$ . Charakteristický bod jest pod vlivem dvou sinusových pohybů prostorově pošinutých o 90°, rovnoběžně s osou X a rovnoběžně s osou Y. Časově jsou oba sinusové pohyby pošinuty o 180°, protože proud  $i_2$  má opačnou fázi než napětí  $e_a$ . Proud  $i_2$  a napětí  $e_a$  jsou střídavé složky celkových odpovídajících anodových hodnot  $i_a^c$ .

Je-li zatížení zesílovače obecné, impedancí  $Z_z$ , která ve schematu 3-29 nahrazuje  $R_z$ , dospějeme k zatěžovací křivce podobnou úvahou. Předpokládejme, že impedance  $Z_z$  je tvořena cívkou o reaktanci  $X_z$  v serii s odporem  $R_z$ , jak ukazuje obr. 3-34. Užijeme-li opět poučky o ekvivalentním obvodu (při malých rozkmitech nebo pokud charakteristiky jsou přímkové), můžeme říci, že anodový obvod se chová tak, jako by v něm působila elektromotorická síla —  $\mu E_1$  na řadu  $R_i, R_z$  a  $X_z$  v serii.  $E_1$  je efektivní hodnota střídavého sinusového napětí na mřížce. Příslušný vektorový diagram platný pro anodový obvod je naznačen na obr. 3-35. Fiktivní napětí —  $\mu E_1$  překonává spád  $I_z R_z$  na vnitřním odporu elektronky a napětí na impedanci  $E_2 = I_z Z_z$ , složené



Obr. 3 - 45.

Eliptická zatěžovací a dynamická křivka při obecném zatížení zesilovače.

z úbytku ohmického  $I_s R_s$  a reaktančního  $I_s X_s$ . Proud zatěžovací  $I_s$  je pošinut o úhel  $\varphi$  za elektromotorickou silou —  $\mu E_1$ . Zatěžovací křivku dostaneme, když charakteristický bod podrobíme dvěma sinusovým pohybům, lišícím se fází nikoliv o 180°, ale o úhel menší. Proto zatěžovací křivka je elipsou (jsou-li charakteristiky přímkové) nebo obecně podlouhlou uzavřenou křivkou. Případ eliptické zatěžovací charakteristiky je naznačen na obr. 3 — 45. Je třeba zdůrazniti, že elipsa závisí jedině na zatížení, tedy na  $Z_s$ , nikoliv na hodnotách užité elektronky.

Okamžité napětí na elektronce je podle Kirchhoffova zákona dáno rovnicí:

$$e_a^c = \mathbf{V}_a - i_a R_z - L \frac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t}.$$
 3 - 56

Podle této rovnice lze zjistiti polohy zatěžovací elipsy. Nejvyšší a nejnižší její body M, N odpovídají kladné a záporné amplitudě střídavé

složky anodového proudu  $i_2$ . V obou bodech je tečna vzhledem k extrémním hodnotám  $i_2$  vodorovná a proto jak  $\frac{di_2}{dt}$  tak i  $\frac{di_a^o}{dt} = 0$ . Pro body M a N mizí na pravé straně rovnice 3 — 56 třetí člen a celkové anodové napětí je dáno:

$$e_a^c = \mathbf{V}_a - i_a R_z.$$

To je rovnice totožná s rovnicí 3 — 1 platnou pro čistě ohmické zatížení odporem  $R_z$  a proto body M a N musí ležeti na zatěžovací přímce pro odpor  $R_z$ . Na obr. 3 — 45 je též vyznačena zatěžovací přímka  $R_z$  pro anodové napětí  $\mathbf{V}_a$ . Musí tedy zatěžovací elipsa míti v obou průsečících se zatěžovací charakteristikou pro  $R_z$  tečny rovnoběžné s osou X.

Do rovnice 3 - 56 dosadíme z rovnice 3 - 5:  $i_a^c = I_{ak} + i_2$  a dostaneme:

$$e_a^\circ = \mathbf{V}_a - (\mathbf{I}_{ak} + i_2) R_s - L \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}. \qquad 3 - 57$$

Protože:

$$\mathbf{V}_a - \mathbf{I}_{ak} R_s = E_k, \qquad \qquad 3 - 58$$

je po dosazení do rovnice 3-57:

$$e_a^c = E_k - i_2 R_z - L \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}. \qquad 3-59$$

. .

Body P a Q na elipse odpovídají případu, kdy  $i_2$  prochází právě nulou. V tom okamžiku i reaktanční napětí na indukčnosti L je největší a rovno  $I_{2m} X_s$ . Přitom  $i_3 R_z = 0$ . Proto v bodech P a Q je anodové napětí o  $I_{2m} X_s$  vyšší nebo nižší než napětí klidového bodu  $E_k$ . Tečny elipsy v bodech P a Q jsou ovšem rovnoběžny s přímkovou zatěžovací charaktenistikou pro  $R_s$ .

Z rovnice 3 59 lze vyjádřiti střídavou složku  $e_2$  celkového anodového napětí  $e_a^c$ :

$$e_2 = -\left(i_2 R_z + L \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\right). \qquad 3 - 60$$

Uvážíme-li, že  $i_2 = I_{2m} \cos \omega t$ , dostaneme známým řešením rovnice 3 - 60:

$$e_2 = -I_{2m} \sqrt{R_z^2 + X_z^2} \cos{(\omega t + \chi)}$$
, při čemž

$$\cos \chi = \frac{R_z}{\sqrt{R_z^2 + X_z^2}}$$

Efektivní hodnota  $E_2 = -I_2 \sqrt{R_z^2 + X_z^2} = -I_2 \mathcal{Z}_s$ . Krajní body elipsy *R*, *S* odpovídají přirozeně amplitudám napětí  $E_{2m}$  v kladném nebo záporném směru od  $E_k$ .

15 — Radiotechnika I. díl

Někdy je výhodné užíti parametrických rovnic elipsy pro konstrukci jednotlivých bodů, známe-li  $E_k$ ,  $I_k$ ,  $R_z$ ,  $X_z$  a  $I_{2m}$ :

$$i_a = I_k + I_{2m} \cos \omega t, \qquad \qquad 3 - 61$$

$$e_a = E_k - I_{2m} \, \mathcal{Z}_s \cos{(\omega t + \chi)}. \qquad 3 - 62$$

Ze zatěžovací elipsy anebo obecně oválné křivky odvodíme dynamickou křivku v soustavě převodních charakteristik, jak je naznačeno na levé straně obr. 3 – 45 tím, že z průsečíků zatěžovací křivky s anodovými charakteristikami pro vyjádřené mřížkové potenciály naneseme v převodním diagramu příslušné proudy k jejich mřížkovým potenciálům. Dynamická charakteristika je oválná křivka, blížící se více méně elipse.

Podobně hychom vyšetřili zatěžovací a dynamickou charakteristiku i v obecném případě zatížení, kdy v impedanci  $\mathcal{Z}_{*}$  přistoupí k indukčnosti L kapacita G, ovšem za předpokladu, že přívod stejnosměrného proudu k anodě je zajištěn. Při čistě kapacitním zatížení jsou elipsy obíhány v opačném směru než při zatížení induktivním.

Při dynamických a zatěžovacích charakteristikách rozšířených v uzavřené křivky zajímá nás ovšem vždy, jaké amplitudové skreslení nastává. Za praktické kriterium nepřítomnosti amplitudového skreslení lze vzíti skutečnost, že hodnota dynamické strmosti  $S' = \frac{\mu}{R_i + R_z}$  je rovnoměrná v celém rozsahu této křivky. O splnění tohoto požadavku lze se

přesvědčiti jednoduchým způsobem. V několika bodech zatěžovací křivky, rozdělených po celém obvodu, vedeme rovnoběžky se zatěžovací přímkou pro  $R_s$ , což znamená, že si zakreslíme jakési fiktivní zatěžovací čáry. Tyto přímky přenescme do odpovídajících bodů dynamické charakteristiky obdobně tak, jako by to byly skutečné zatěžovací křivky

a dostaneme přímky o sklonu  $S' = \frac{\mu}{R_i + R_s}$ . Přímky to jsou ovšem jenom v ideálním případě. Obecně to bývají křivky a z velikosti jejich zakřivení můžeme usuzovati na míru nastávajícího amplitudového skreslení.

Zatěžovací a dynamická elipsa v obr. 3-45 představují chování zesilovače jedině při frekvenci  $\omega$ . Obecně bývá přenášeno zesilovačem celé pásmo frekvencí. Každé jednotlivé frekvenci pásma odpovídá jiná elipsa zatěžovací a jiná elipsa (obecně oválná křivka) dynamická.

Jednoduchá elipsa vychází při čistě sinusovém průběhu  $i_a$ . Proud anodový je však častěji nesinusový a pak nelze kresliti přesnou zatěžovací čáru, dokud neznáme harmonické. Harmonické však určujeme právě ze znalosti dynamické charakteristiky a tak grafické určování harmonických při obecném zatížení je obtížné. Proto k určení harmonických a k zjištění chování celého zesilovače spokojujeme se běžně s předpokladem čistě ohmického, nereaktivního zatížení. Tak dospějeme k výsledkům, které nejsou exaktní, ale přesto postačují pro určení, jak se bude prakticky chovati daný zesilovač.

## 3 – 15. Energetické poměry v triodovém zesilovači třídy A

Zesilovače třídy A jsou velmi důležitou skupinou, které se užívá jak pro zesilování výkonu, tak i pro zesilování napětí. Nejprve si všimneme zesilovačů výkonu. Při přehledu rozdělení zesilovačů bylo uvedeno, že

zesilovače třídy A se vyznačují sice malým výkonem a špatnou účinností, ale zesilují věrně, bez skreslení. To jest třeba nyní dokázati. Sledujme proto nyní zesilovač třídy Al zapojený podle obr. 3-20. Na obr. 3 - 46 je soustava anodových charakteristik určité triody se zakreslenou přímkovou zatěžovací charakteristikou  $P_1$  $P_2$ , platnou pro čistě odporové zatížení  $R_z = R_z'$ . O klidovém bodu  $P_k$  víme zatím jen to, že má ležeti na svislici k ve vzdálenosti  $E_k$  od osy  $\Upsilon$ , aby bylo dodrženo anodové napětí doporučené výrobcem triody.



Z definice zesilovače třídy Al a z požadavku neskresleného zesílení plyne poloha koncových bodů  $P_1$  a  $P_2$  zatěžovací charakteristiky: úsečka  $P_1 P_2$  nesmí zasáhnouti výše než je anodová charakteristika pro  $e_g = 0$ , aby neprotékal mřížkový proud, ani níže než je přímka x, pod níž jsou charakteristiky silně zakřiveny; nad čarou x probíhají charakteristiky přibližně přímkově.

Chceme nejprve zjistiti t. zv. optimální výkon  $\mathcal{N}_v$ . <u>Optimální</u> výkon jest definován jako největší výkon, dosažitelný při daném pracovním napětí za daných podmínek. Zatěžovací odpor dávající optimální výkon je optimální zatěžovací odpor  $R_z$ . Podmínky, jež je třeba splniti, jsou: dovolené skreslení  $\sigma$ , dovolený mřížkový proud  $i_g$ , případně jeho nepřítomnost, dovolený vstupní

výkon na řídící mřížce, rozptyl anodový a případně rozptyl mřížkový. Prozatím volíme sklon zatěžovací charakteristiky odhadem.  $P_k$  půlí úsečku  $P_1 P_2$ . Anodová charakteristika, procházející klidovým bodem  $P_k$ , je zakreslena pro mřížkový potenciál  $e_g = V_g$ , což je klidová polarisace. Bez buzení je na anodě triody napětí  $\mathbf{E}_k$  a protéká klidový proud  $\mathbf{I}_k$ . Anodový zdroj má napětí  $\mathbf{V}_a$ . Součin klidového proudu a napětí dává příkon  $\mathcal{N}_p$ , přiváděný elektronce ze zdroje anodového napětí:

$$\underline{\mathcal{N}_p} = \mathbf{I}_k \, \mathbf{E}_k. \qquad 3 - 63$$

Přitom se přívádí do anodového obvodu vůbec ze zdroje příkon:

$$\underline{\mathcal{N}_{pz}} = \mathbf{I}_k \mathbf{V}_a.$$

 $\mathcal{N}_{ps}$  je znázorněno plochou obdélníku *C R P<sub>5</sub> O*. Předpokládáme, že na řídící mřížku můžeme zavésti jenom o me z e n é sinusové napětí  $v_g = V_{gm} \sin \omega t$ , jehož amplituda je  $V_{gm}$ . Anodová charakteristika bodem  $P_4$  odpovídá mřížkovému potenciálu  $\mathbf{V}_g - V_{gm}$ . Při tomto buzení je geometrickým místem bodů představujících okamžité hodnoty proudu a napětí anodového úsečka  $P_3 P_4$ . Za předpokladu přímkových charakteristik v uvažované oblasti nezmění se střední hodnoty  $I_k$  a  $E_k$  ani při plném vybuzení, protože i střídavý anodový proud  $i_2$  je sinusový, takže i příkon zesilovače  $\mathcal{N}_p$  zůstává stejný bez buzení i při něm.

Při sinusovém buzení napětím  $v_g$  kolisá anodový proud mezi hodnotami  $I_k \pm I_{2m}$  a anodový potenciál mezi hodnotami  $E_k \pm E_{2m}$ . Výkon odebíraný ze zesilovače na zatěžovací impedanci je v obecném případu dán výrazem:

$$\mathcal{N}_{v}' = E_2 I_2 \cos \varphi. \qquad \qquad 3 - 64$$

Při čistě ohmickém zatížení  $R_z$  v našem případu je cos  $\varphi = 1$  a rovnice 3 - 64 přechází ve výraz

$$\mathcal{N}_{v} = E_{2} I_{2} = \frac{E_{2m} I_{2m}}{2}.$$
 3-65

Vzhledem k danému budicímu napětí amplitudy  $V_{gm}$  předpokládáme, že zatěžovací charakteristika při hledání nejlepšího  $R_s$  se otáčí kolem bodu  $P_4$ . Úsečka  $P_4$  S zůstává konstantní. Volbou bodu  $P_4$  jsme již také volili amplitudu budicího napětí, takže naše úloha se vztahuje na hledání nejvhodnějšího  $R_s$ , je-li dáno klidové napětí  $E_k$  a amplituda mřížkového budicího napětí  $V_{gm}$ , aby se dosáhlo co největšího neskresleného výkonu  $\mathcal{N}_v$ , čili výkonu optimálního.

V obr. 3 - 46 je výkon  $N_v$  znázorněn vyčárkovanou plochou trojúhelníku  $P_k Q T$  aneb  $P_k M P_4$ . Vyjádřeno rovnicí:

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{1}{2} \overline{P_{k} M} \cdot \overline{P_{4} M}. \qquad 3 - 66$$

Rovnoběžka s osou Y bodem  $P_4$  protíná anodovou charakteristiku pro předpětí  $\mathbf{V}_{\mathbf{g}}$  jdoucí bodem  $P_k$  v bodu S.

$$\overline{MS}: \overline{P_k M} = \frac{1}{R_i},$$

$$\overline{P_k M} = \overline{MS}. R_i.$$
3 - 67

z toho

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{1}{2} R_{i} \cdot \overline{MS} \cdot \overline{P_{4}M}. \qquad 3 - 68$$

Maximum výrazu  $\mathcal{N}_{\nu}$  vzhledem k tomu, že  $\overline{MS} + \overline{P_4M} = \text{konstanta} = \overline{P_4S}$ , nastane.pro  $\overline{MS} = \overline{P_4M}$ .

Z rovnice 3 - 67 plyne:

$$\overline{MS} = \frac{P_k M}{R_i}; \qquad \qquad 3 - 69$$

podobně

$$\overline{P_4 M} = \frac{\overline{P_k M}}{R_*}.$$
 3 - 70

Rovná-li se  $\overline{MS} = \overline{P_4M}$ , plyne z toho a z rovnic 3-69 a 3-70i rovnost  $\underline{R_s} = \underline{R_i}$ . Při daném mřížkovém buzení amplitudy  $V_{gm}$  získáme optimální neskreslený výkon  $\mathcal{N}_v$ , volíme-li zatěžovací odpor  $R_s$  rovný vnitřnímu odporu elektronky  $R_i$ .

Nyní vyšetříme tentýž případ, jenom s tím rozdílem, že neotáčíme zatěžovací přímku kolem bodu  $P_4$  a tím se neomezíme na určitý rozkmit mřížkového budicího napětí  $V_{gm}$ , nýbrž užijeme l i b o v o l n ě v el i k ć h o b u d i c í h o n a p č t í. Dánu máme opět síť anodových charakteristik a tím i krajní nulovou přímku x a anodové klidové napětí  $E_k$ . Tím je určena poloha přímky k rovnoběžné s osou Y a vzdálenost Q' A. Při hledání nejvhodnějšího zatěžovacího odporu  $R_z$  pohybuje se celá přímka  $\overline{P_1} P_2$ , aniž bychom si předem určili jistou osu otáčení. Obdélníkem  $P_1 N P_2 K$  jsou vymezeny rozkmity proudu a napětí anodového.

Výkon  $\mathcal{N}_{v}$  je dán plochou trojúhelníka  $T' P_{k} Q'$  anebo  $B P_{k} P_{1}$ :

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{1}{2} \overline{P_{1} B} \cdot \overline{P_{k} B}. \qquad 3 - 71$$

Místo  $\overline{P_1 B}$  můžeme psáti:  $\overline{P_1 B} = \overline{BA} \cdot R_i$ . Po dosazení do rovnice 3 - 71 plyne:

$$\mathcal{N}_{\mathfrak{p}} = \frac{1}{2} R_i \cdot \overline{BA} \cdot \overline{P_k B}. \qquad 3 - 72$$

Místo  $P_k B$  lze psáti  $\frac{1}{2} \overline{Q' B}$  a po dosazení do rovnice 3 - 72:

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{1}{4} R_{i} \cdot \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{Q'B} \cdot 3 - 73$$

Vzhledem k tomu, že součet  $\overline{BA} + \overline{Q'B} = \overline{Q'A}$  je konstantní, nastane maximum výkonu  $N_v$  pro  $\overline{BA} = \overline{Q'B}$ . Z obrazu 3–46 je dále patrno, že

$$\overline{P_k B} : \overline{P_1 B} = \overline{\frac{Q' B}{2}} : \overline{P_1 B} = \frac{1}{R_z},$$
$$\overline{BA} : \overline{P_1 B} = \frac{1}{R_i}.$$

Proto při maximu výkonu musí  $\frac{2}{R_s} = \frac{1}{R_i}$  ancho  $\frac{R_s = 2 R_i}{R_i}$  3 – 74

Rovnice 3 - 74 udává podmínku pro optimální výkon  $N_{\nu}$  v třídě Al, nejsme-li omezeni buzením na řídící mřížce a je-li dáno jedině anodové napětí klidové  $E_k$ : zatěžovací odpor  $R_s$  musí se rovnati dvojnásobné hodnotě vnitřního odporu triody  $R_i$ .

Na prvý pohled se zdá podmínka 3 - 74 pro největší výkon při neomezeném budicím napětí překvapující, neboť podle Maxwellova pravidla dostane se z generátoru o konstantním napětí maximální výkon tehdy, když se impedance zatížení rovná vnitřní impedanci zdroje. Leč při měnícím se zatížení  $R_x$  mění se současně i budicí napětí v mezích určených podmínkou nejmenšího skreslení, což vysvětluje náš případ.

Optimální výkon v prvém případu, kdy zatěžovací odpor se rovná vnitřnímu odporu elektronky  $R_z = R_i$ , je dán výrazem:

$$\mathcal{N}_{v1} = \frac{1}{2} R_i I_{2m}^2. \qquad 3 - 75$$

V druhém případu při  $R_z = 2 R_i$  je optimální výkon

$$\mathcal{N}_{v2} = \frac{1}{2} I_{2m}^2 R_z = I_{2m}^2 R_i.$$
 3-76

Za předpokladu přímkových charakteristik platí i pro konečné hodnoty anodového proudu vztah 3 - 12 ( $e_1 = v_g$ ):

$$i_2 = \frac{\mu e_1}{R_i + R_z} = S' e_1,$$
  $3 - 12$ 

při čemž S' jest strmost dynamické charakteristiky:

$$S' = \frac{\mu}{R_i + R_s}.$$
 3-77

Protože rovnice 3 - 77 platí přirozeně i pro maximální hodnoty, lze psáti

$$I_{2m} = S' E_{1m}, \qquad 3-78$$

což po dosazení do rovnice 3 - 75 nám umožní vyjádřiti výkon:

$$\mathcal{N}_{v1} = \frac{1}{2} R_i S^{\prime 2} E_{2m-}^3$$

V případu, kdy  $R_s = R_i$ , plyne z rovnice 3 - 77:

$$S' = \frac{\mu}{R_i + R_i} = \frac{\mu}{2 R_i},$$
$$N_{v1} = \frac{\mu^2}{8} \frac{E_{1m}^2}{R_i}.$$
 3 - 79

Rovnice 3 — 79 poskytuje nám hodnotu optimálního výkonu v třídě A1, může-li budicí zdroj dodati jen omezené budicí napětí.

Kdybychom dovolili poklesnouti anodovému napětí až na nulu, bylo by lze v tomto idealisovaném případu psáti, že  $E_k = \mu E_{1m}$ . Dosazením této hodnoty do rovnice 3 – 79 dostaneme pro optimální výkon při  $R_s = R_i$  výraz:

$$\mathcal{N}_{\nu 1} = \frac{E_k^3}{8 R_i}.$$
 3 - 80

Z této rovnice vysvítá důležitost užití vysokých anodových napětí, neboť optimální výkon stoupá s jejich čtvercem. Dále jest zjevno, že jsou výhodnější triody s malým vnitřním odporem  $R_i$ . Avšak triody s malým vnitřním odporem mají i malý zesilovací činitel  $\mu$ , takže nelze užíti tohoto vodítka k zvětšení výkonu.

Při zatížení  $R_z = 2 R_i$  vychází  $S' = \frac{\mu}{3 R_i}$  a podle rovnice 3 - 78a 3 - 76 vychází výkon:

$$\mathcal{N}_{\nu 2} = I_{2m}^2 R_i = R_i \, (S' \, E_{1m})^2,$$
  
$$\mathcal{N}_{\nu 2} = \frac{\mu^2}{9} \frac{E_{1m}^2}{R_i} = \frac{1}{9} \, \mu \, S \, E_{1m}^2.$$
 3 - 81

Rovnice 3 — 81 stanoví hodnotu optimálního výkonu v třídě A1, máme-li k disposici dostatečné, libovolně nastavitelné budicí napětí.

Dříve definovaná výkonová citlivost triodového zesilovače v třídě Al, odpovídající optimálnímu výkonu při neomezeném buzení a zatížení  $R_z = 2 R_i$ , jest dána výrazem:

$$\gamma = \frac{\sqrt{N_{\nu^2}}}{E_1}.$$
 3 - 82

Dosadíme-li z rovnice 3 - 81 za  $\mathcal{N}_{v2}$ , dostaneme:

$$\gamma = -\frac{1}{3} \sqrt[3]{2 \mu} S. \qquad \qquad 3 - 83$$

U triodových zesilovačů v třídě A1 má pojem výkonové citlivosti dané rovnicí 3 – 83 zvláštní význam, neboť se jich užívá k získání jen malých výkonů a k buzení postačí prakticky jenom napětí.

Součin  $\mu$  S vyskytující se pod odmocninou výrazu pro výkonovou citlivost, označuje se v německé literatuře jako jakost (Güte) elektronky G.

$$G = S \mu = \frac{\mu^3}{R_i}.$$
 3 - 84

Jakostní číslo G udává číselně čtyrnásobný optimální výkon při  $R_z = R_i$  elektronky v třídě A1, je-li buzena efektivním napětím  $E_1 =$  = 1 V, jak plyne z rovnice 3 – 79 po dosazení hodnoty  $E_1 \sqrt{2} = \sqrt{2}$ za  $E_{1m}$ .

## 3 — 16. Učinnost zesilovače třídy A

V diagramu obrazu 3 - 46 jsme si již všimli celkového příkonu daného plochou  $O C R P_5$ . Z tohoto příkonu se ztratí v zatěžovacím odporu  $R_s$  výkon, daný plochou obdélníka  $P_k R P_5 H$ .

Není-li buzení, spotřebuje se zbytek, t. j. výkon daný plochou  $O C P_k H$ na anodě clektronky, kde se rozptýlí. Budí-li se zesilovač střídavým sinusovým napětím  $e_1$ , nemění se — jak jsme již uvedli — ani  $I_k$  ani  $E_k$ a tak i v zatěžovacím odporu  $R_z$  se ztrácí stejnosměrným proudem  $I_k$ opět stejný výkon daný plochou  $P_k R P_5 H$ . Mimo to se však v témž zatěžovacím odporu  $R_z$  ztratí i výkon střídavý daný trojúhelníkem  $T P_k Q$  (jde-li o omezené buzení, takže se pracuje mezi body  $P_3$ ,  $P_4$ zatěžovací charakteristiky). O tento střídavý výkon se zmenšuje rozptyl na anodě, který poklesne na hodnotu danou pětiúhelníkem O C T Q H.

Účinnost celého anodového obvodu  $\eta'$  je dána v našem uvažovaném případu poměrem získaného střídavého výkonu  $\mathcal{N}_{v}$  k příkonu zdroje  $\mathcal{N}_{pz}$ :

$$\eta' = \frac{\mathcal{N}_v}{\mathcal{N}_{pz}}.$$
 3 - 85

Tato celková účinnost však nás zajímá vcelku málo, neboť zesilovače výkonu s čistě odporovou vazbou by byly neúčinné a proto se jich až

na zvláštní případy zesilovačů separačních anebo isolačních neužívá, ač i tyto posléze jmenované zesilovače pracují spíše jako zesilovače napětí. Obyčejně je u zesilovačů výkonu postaráno o to, aby stejnosměrné napětí anodové se přivedlo na elektronku beze ztráty, takže  $V_a \equiv E_k$ . Nastává tedy nejčastěji případ, že odpor pro stejnosměrný proud  $R'_s \equiv O$ , kdežto pro střídavé zesilované napětí se vytváří zatěžovací odpor  $R_s$ , jak jsme poznali na př. u antiresonančního obvodu vazebního na obr. 3 - 24 anebo u vazby transformátorové na obr. 3 - 25a.

Pod účinností η zesilovače rozumíme však většinou poměr výkonu k příkonu měřenému již přímo na elektronce:

$$\eta = \frac{N_v}{N_p}, \qquad \qquad 3 - 86$$

kde  $N_p$  je dáno rovnicí 3 — 63:  $N_p = I_k E_k$ . Takto definovaná účinnost  $\eta$  je dána v obr. 3 — 46 poměrem plochy trojúhelníku  $T P_k Q_k$  obdélníku O C  $P_k H$ .

Pro návrh zesilovačů v třídě A1 potřebujeme znáti, jakým způsobem probíhá účinnost  $\eta$  daná rovnicí 3 — 86. Za tím účelem sledujeme dále obr. 3 — 46, předpokládajíce stále případ přímkových anodových charakteristik a přímkovou zatěžovací charakteristiku  $P_1$   $P_2$ , na níž leží klidový bod  $P_k$ . Záporné mřížkové předpětí  $V_g$  je voleno tak, že amplituda mřížkového napětí  $E_{1m} = |\mathbf{V}_g|$ .

Podle rovnice 3 - 12 můžeme psáti výraz pro amplitudu střídavého anodového proudu

$$I_{2m} = \frac{\mu E_{1m}}{R_i + R_s} = \frac{\mu \mathbf{V}_g}{R_i + R_s}, \qquad 3 - 87$$

Body  $A_{\lambda}$  a  $P_2$  se vyznačují stejnou hodnotou anodového proudu  $I_{min}$ ; jejich anodové potenciály se liší o  $E_{max} - V'_s$ ; rozdíl anodových potenciálů je kompensován rozdílem mřížkových potenciálů  $2\mathbf{V}_g$ . Platí vztah:

$$\mu = -\frac{E_{max} - V'_z}{2 \mathbf{V}_g}.$$
 3 - 88

Z obr. 3 – 46 je zřejmo, že:

$$E_{max}-E_k=-I_{2m}R_k. \qquad 3-89$$

Dosadíme  $I_{2m}$  z rovnice 3 — 87 do rovnice 3 — 89:

$$E_{max} - E_k = -\frac{\mu \mathbf{V}_g R_z}{R_i + R_z}.$$
 3-90

Dále platí podle rovnice 3 - 88:

$$E_{max} = V'_z - 2 \ \mu \ \mathbf{V}_g. \qquad \qquad 3 - 91$$

Tuto rovnici dosadíme do rovnice 3 - 90:

233

$$V'_{z} - 2 \mu \mathbf{V}_{g} - E_{k} = -\frac{\mu \mathbf{V}_{g} R_{z}}{R_{i} + R_{z}}, z \text{ čehož plyne}$$
$$\mathbf{V}_{g} = -\frac{E_{k} - V'_{z}}{\mu} \frac{R_{i} + R_{z}}{2 R_{i} + R_{z}}.$$
 3-92

Rovnice 3 — 92 nám poskytuje hodnotu záporného předpětí zesilovače třídy Al v závislosti na parametrech elektronky:  $\mu$ ,  $R_i$ , zatěžovacím odporu  $R_i$  a rozkmitu střídavého anodového napětí  $E_k - V'_{z}$ .

Při optimálním zatížení  $R_s = 2 R_i$  vyplývá z rovnice 3 — 92 předpětí zesilovače v třídě A1:

$$\mathbf{V}_{g} = -\frac{3}{4} \frac{E_{k} - V'_{z}}{\mu}.$$
 3 - 93

Pro praktický odhad záporného předpětí triodového zesilovače v třídě Al postačí běžně empirický vzorec:

$$\mathbf{V}_g = -0.7 \, \frac{E_k}{\mu}. \qquad \qquad 3 - 94$$

Dosaďme nyní za účelem získání vzorce pro účinnost  $\eta$  rovnici 3 — 92 do rovnice 3 — 87:

$$I_{2m} = -\frac{E_k - V'_z}{2 R_i + R_z}.$$
 3-95

Využitkuje-li se plně možnosti rozkmitu anodového střídavého proudutakže  $I_{2m} = I_k$ , což je ovšem možné jenom bez ohledu na amplitudové skreslení, zmizí na okamžik celkový anodový proud  $i_a^c$  a  $V'_s = 0$ . Pak zní rovnice 3 - 95:

$$I_{2m} = -\frac{E_k}{2 R_i + R_x} = I_k. \qquad 3 - 96$$

Dosazením této hodnoty do rovnice 3 — 63 vyjde nám absolutní hodnota příkonu:

$$\mathcal{N}_{p} = \frac{E_{k}^{2}}{2 R_{i} + R_{z}}.$$
 3 - 97

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{1}{2} I_{2m}^{2} R_{z} = \frac{1}{2} \frac{E_{k}^{2} R_{z}}{(2 R_{i} + R_{z})^{2}}.$$
 3 - 98

Výkon

Za předpokladu  $V'_z = 0$  dostaneme výraz pro účinnost  $\eta$  dosazením do rovnice 3 — 86 výrazů 3 — 98 a 3 — 97:

$$\eta = \frac{N_v}{N_p} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{2R_i}{R_z}}.$$
 3 - 99

Účinnost zesilovače třídy A stoupá zřejmě podle tohoto vzorce se zvětšujícím se zatěžovacím odporem  $R_z$ .

Při optimálním zatížení  $R_z = 2 R_i$  vyjde ze vzorce 3 - 99 největší možná účinnost  $\eta_m = \frac{1}{4}$ . To ovšem platí při  $V'_z = 0$ , ve skutečnosti je třeba vždy ponechati určité zbytkové anodové napětí  $V_z$ i určitý zbytkový anodový proud  $I_{min}$  s ohledem na skreslení. Proto je v praxi se spokojiti s  $\eta = 20$  až 25%.

Jsme-li omezeni signálovým napětím a volíme optimální zatížení  $R_s = R_i$ , vyjde největší účinnost  $\eta' = \frac{1}{6} = 16.7\%$ .

Kdybychom ve snaze dosáhnouti co největší účinnosti netrvali na podmínce malého skreslení a dovoliti tak veliký rozkmit střídavého anodového proudu  $I_{2m}$ , že by se anodový proud  $i_a^c$  na chvíli anuloval, kdyby tedy platilo  $I_{2m} = I_k$  a protékal by částí periody i mřížkový proud a současně bychom i připustili, aby anodové napětí  $v_a^c$  na okamžik pokleslo na nulu (což však prakticky nesmíme), takže by  $E_{2m} = E_k$ , byla by největší možná účinnost v třídě A bez ohledu na optimální výkon a optimální zatěžovací odpor  $R_a$ :

$$\eta_m = \frac{1}{2} \frac{E_{2m} I_{2m}}{E_k I_k} = 50\%. \qquad 3 - 100$$

Ve třídě Al nelze tedy za žádných okolností dosáhnouti větší účinnosti než 50%. Ve skutečnosti však bývá účinnost  $\eta$  vzhledem k nutným dalším omezením a to hlavně s ohledem na nepřítomnost amplitudového skreslení značně menší. Na obr. 3 — 46 by odpovídala tato účinnost případu, kdyby se probíhala celá zatěžovací charakteristika mezi body  $P_6$  a  $P_5$ .

#### 3 – 17. Návrh triodového zesilovače třídy A

Postup při návrhu triodového zesilovače třídy A1 jest mnohdy usnadněn již údaji doporučenými výrobcem triody. Není-li jich, vyjdeme z daného anodového napětí klidového  $E_k$  a vhodné záporné mřížkové předpětí  $\mathbf{V}_g$  vypočteme podle vzorce 3 – 94. Ze statické charakteristiky převodní pro  $E_k$  a  $\mathbf{V}_g$  zjistíme klidový proud  $I_k$ . Součin  $I_k E_k$  musí býti menší (aneb nanejvýše roven) než výrobcem dovolený anodový rozptyl  $\mathcal{N}_r$ . Vyjde-li hodnota rozptylu vzhledem k vysokému klidovému proudu  $I_k$  veliká, můžeme  $I_k$  snížiti dvojím způsobem. Buď zvětšíme záporné předpětí  $\mathbf{V}_g$  podrževše klidové anodové napětí  $E_k$ , nebo snížíme napětí anodové  $E_k$  při stejném mřížkovém předpětí  $\mathbf{V}_g$ . V prvém případě pak zvolíme zatěžovací odpor  $R_z$  tak, aby graficky určené amplitudové skreslení nepřekročilo dovolenou hodnotu  $\sigma$ . Nejlépe jest zatěžovací odpor  $R_s$  současně zvětšiti se zvětšováním předpětí  $V_g$ , nebot, jak jsme poznali ve vzorci 3 — 99, stoupá se zatěžovacím odporem  $R_s$  účinnost  $\eta$ . V druhém případě při sníženém anodovém napětí  $E_k$  volíme pro zatěžovací odpor optimální hodnotu  $R_s = 2R_i$ .

Nalezneme-li naopak, že pro optimální předpětí  $V_g$  je proud  $I_k$  menší než dovolený rozptyl  $N_r$ , volíme optimální zatížení  $R_s = 2R_i$ . Do anodového diagramu si zakreslíme příslušnou zatěžovací charakteristiku



Weaverovo pravítko pro určeni obsahu druhé harmonické.

a graficky si určíme procentní obsah harmonických  $\sigma$ . Vychází-li  $\sigma$  poměrně veliké, snažíme se je snížiti natáčením zatěžovací charakteristiky.

Usilujeme-li o největší přesnost, vykonstruujeme si podle nalezené zatěžovací charakteristiky charakteristiku dynamickou,kterou analysujeme některým ze známých rozborů. Pro běžnou praxi nám však často postačí mnohem rychlejší a pohodlnější postup uvedený dále.

Proložení zatěžovací charakteristiky v diagramu anodových charakteristik je značně usnadněno pravítkem, jehož autorem jest K. S. Weaver (Q S T z listopadu 1929 str. 14.). V anodovém diagramu obr. 3-47 představuje  $P_1P_2$  zatěžovací charakteristiku:  $\overline{P_1 P_k} : \overline{P_k P_2} = p : q = h : d$ . Zanedbáme-li, jak jsme u triod oprávněni, třetí harmonickou a předpokládáme, že skreslení nastává výhradně druhou harmonickou, dostaneme procento skreslení podle rovnice 3-24:

 $\sigma \% = \frac{I''_m}{I'_m} 100\%$ ; dosadíme-li pak  $I'_m$  a  $I''_m$  z rovnic 3 — 22 a 3 — 23:

$$\sigma \% = \frac{I_{ah} + I_{ad} - 2 I_k}{2 (I_{ah} - I_{ad})} \cdot 100^0 /_0, \qquad 3 - 101$$

$$\frac{h}{d} = \frac{I_{ab} - I_k}{I_k - I_{ad}}.$$
 3 - 102

Dosadíme rovnici 3 - 102 do rovnice 3 - 101:

$$\sigma \% = \frac{1}{2} \frac{\frac{h}{d} - 1}{\frac{h}{d} + 1} 100\%.$$
 3 - 103

Jak již bylo uvedeno, lze místo  $\frac{h}{d}$  psáti  $\frac{p}{q}$ , takže z rovnice 3 – 103 plyne:

$$2 \sigma \frac{p}{q} + 2 \sigma = \frac{p}{q} - 1,$$
  
$$\frac{p}{q} (2 \sigma - 1) = -(2 \sigma + 1),$$
  
$$\frac{p}{q} = \frac{2 \sigma + 1}{1 - 2 \sigma}.$$
  $3 - 104$ 

Dovolíme-li, jak se často děje,  $\sigma = 3\%$ , vychází

$$\frac{p}{q} = \frac{0.06 + 1}{1 - 0.06} = 1.13. \qquad 3 - 105$$

Pro toto dovolené skreslení druhou harmonickou si sestrojíme Weaverovo pravítko takto: Od středu na jeho pravou stranu nanášíme libovolné měřítko pro q a na levou stranu měřítko p s díly 1,13kráte většími. Máme-li v anodovém diagramu určiti polohu zatěžovací charakteristiky tak, že skreslení  $\sigma$  je právě 3%, položíme střed pravítka O na zvolený bod  $P_k$  na anodové charakteristice pro  $V_g$  a otáčíme pravítkem tak, až průsečíky s anodovou charakteristikou pro 0 a  $2V_g$  vymezují na pravítku úseky p a q souhlasně očíslované.

Rovnice 3 – 104 nám umožňuje sestrojiti si pravítko pro jakékoliv dovolené amplitudové skreslení.

#### 3 — 18. Pentody jako zesilovače výkonu třídy A

Pentodové anodové charakteristiky se odchylují podstatně více od přímek než charakteristiky triodové a proto nelze u pentod nalézti jednoduché výrazy pro nejvýhodnější zatěžovací odpor, optimální výkon a předpětí. Tyto hodnoty jest třeba u pentod určiti buďto graficky z charakteristik anebo měřením.

Pentody jsou však jako zesilovače výhodnější a osvědčují se i v třídě Alépe než triody, pokud není prvým požadavkem co nejmenší amplitudové skreslení  $\sigma$ , jednak pro větší výkonovou citlivost, jednak pro vys0ký výstupní výkon a účinnost. Hlavní výhodou pentod je jejich větší výkonová citlivost  $\gamma$ , daná při neomezeném mřížkovém buzení rovnicí 3 — 83. Pentody vykazují velikou strmost S, ale současně i vysoký zesilovací činitel  $\mu$ . Poznali jsme již, že vysoký zesilovací činitel  $\mu$  u pentod souvisí se stínícím účinkem mřížky stínicí i hradicí. Ačkoliv vlivu anody se odnímá těmito elektrodami možnost pronikati do okolí kathody, kladný potenciál stínicí mřížky odssává vydatně elektrony z kathody, takže téměř stálý anodový proud se udržuje ještě i při velmi nízkých anodových potenciálech. Je proto k zastavení anodového proudu třeba poměrně vysokého záporného potenciálu  $V_g$  na řídicí mřížce, takže pro rozkmit signálového napčtí zůstává dostatečně veliká oblast.

Pentody jsou proto výhodnější s hlediska účinnosti  $\eta$ , že vzhledem k tvaru anodových charakteristik lze lépe využitkovati anodové napětí  $E_k$  a amplitudu střídavého napětí na konsumu  $E_{2m}$  je možno voliti tak velikou, že zbytkové napětí je malé, což je právě nutné pro vysokou účinnost. Pentodové zesilovače dosahují v třídě Al běžně



Průběh výkonu  $\mathcal{N}_v$  a jednotlivých harmonických i celkového harmonického obsahu  $\sigma$  v závislosti na poměru  $\frac{R_s}{R_i}$  u pentodového zesilovače výkonu tř. Al.

Křivka druhé harmonické vykazuje zřetelné minimum. Při velmi malém zatěžovacím odporu objevuje se druhá harmonická pro ohyb v dolní části charakteristik, kterým se zploštuje dolní půlvlna anodového proudu, jak je patrno z obr. 3 - 38. Při vyšších zatěžovacích odporech se naopak vyskytuje druhá harmonická pro zhuštění anodových charakteristik při nízkých anodových napětích, čímž se zploštuje horní půlvlna  $i_a$ , jak ukazuje obr. 3 - 39. Druhá harmonická mizí při tom zatížení  $R_a$ , při kterém se přibližně sobě rovnají kladné a záporné ampli-

účinnosti  $\eta = 35\%$ .

Vzhledem k vysokému vnitřnímu odporu pentod  $R_i$ , nelze u pentodových zesilovačů dodržeti podmínku pro optimální výkon  $R_z = 2 R_i$ . Zatěžovací odpor bývá podstatně menší než vnitřní odpor:

$$R_z = \frac{R_i}{4} \div \frac{R_i}{8} \cdot 3 - 106$$

Na obr. 3 — 48 reprodukovaném z knihy Reichovy [15] je naznačen průběh výkonu  $\mathcal{N}_{v}$  v závislosti na poměru zatěžovacího odporu  $R_{z}$ k vnitřnímu odporu pentody  $R_{i}$  u typického pentodového zesilovače výkonu tř. Al. V témž diagramu je vyznačen celkový procentuální obsah harmonických  $\sigma$  i procento jednotlivých harmonických. tudy anodového proudu. Bývá ovšem snahou konstruovatl pentody s takovými charakteristikami, aby minimum druhé harmonické se vyskytovalo při největším výkonu  $N_v$ , ale obecně tento požadavek splněn nebývá.

Konstruktér pentody musí vůbec voliti kompromis mezi velikým, dosti skresleným výkonem a věrnou reprodukcí, třebaže se jí dosáhlo jen při nižším výkonu. Protože však obecně je amplitudové skreslení u pentodových zesilovačů vždy větší než u triodových, neboť při nejlepším lze dosáhnouti minima 6 - 10%, bývá pro volbu zatěžovacího odporu  $R_s$  rozhodující spíše malý obsah harmonických než co největší výkon.

Nepříjemné je u pentod zvláště amplitudové skreslení lichými harmonickými, jež svým příspěvkem mění — jak jsme poznali — i amplitudu základní harmonické a v důsledku toho mění se výkonová citlivost s měnící se amplitudou signálu: jeví se snaha zveličovati amplitudy slabých signálů proti silným, čímž trpí dynamicky věrný přenos.

Tyto úvahy o věrnosti reprodukce mají ovšem především význam u nf zesilovačů. Stejně však i u vf zesilovačů se snažíme snížiti obsah harmonických na minimum. Běžně užívaným prostředkem k snížení harmonických je zapojení dvou pentod v push-pullu, čímž se samočinně vyloučí sudć harmonické. Kromě toho současně užijeme zatěžovacího odporu  $R_x$  menšího, než jaký odpovídá minimu druhé harmonické (viz obr. 3 — 48). Tak se dostaneme do oblasti, kde liché harmonické a hlavně třetí jsou již slabé. Třetí harmonická tím snadno poklesne pod 5 % za téměř nezmenšeného výkonu  $N_x$ .

Nyní se užívá u nízkofrekvenčních zesilovačů výkonu třídy Al zhusta svazkových elektronek, které dovolují ještě větší rozkmit anodových hodnot uež pentody a proto i včtší neskreslený výkon. Anodové charakteristiky svazkové elektronky jsou totiž rovnější a zůstávají rovnoběžné i při nízkých hodnotách anodového napětí.

U pentod a svazkových tetrod jest třeba vždy dbáti o to, aby nebyl překročen největší dovolený rozptyl na stínicí mřížce  $N_{st}$ . Zvláště nebezpečný je vysoký zatěžovací odpor  $R_s$ . Velký odpor  $R_s$  vyvolává velikou amplitudu střídavého anodového napětí  $E_{2m}$ , zbytkové anodové napětí  $V_s$  je malé a proto při maximu proudu (minimu  $V_s$ ) přetahuje kladná stínicí mřížka velkou část elektronů, čímž stoupá maximum i střední hodnota mřížkového stínicího proudu. Proto je zvláště nebezpečné úplné odlehčení pentody: značné zvýšení  $R_s$  vyvolá takový pokles zbytkového anodového napětí  $V_z$ , že elektronka se poruší pro přílišný rozptyl na stínicí mřížce. Pro stejnou příčinu nesmí se u pentody nikdy odpojiti anodové napětí bez současného vypnutí napětí na stínicí mřížce. Ani hodnota stínicího napětí samotného se nesmí zvyšovati nad doporučenou mez, jinak se stínicí mřížka příliš ohřívá, až se rozžhaví.

# 3 — 19. Nizkofrekvenční dvojčinné zesilovače pracující v třídě A1

Základní zapojení dvojčinného nf zesilovače s jedním stupněm jsme poznali v obr. 3 - 9. V posledních statích bylo uvedeno, že i při zesilovačích pracujících v třídě Al se uchylujeme často k zapojení dvojčinnému, mají-li se potlačiti sudé harmonické vznikající při



Obr. 3 – 49. Dynamické charakteristiky nf zesilovače dvojčinného v tř. Al.

vlastním působení zesilovače. Proto si všimneme blíže zesilovače dvojčinného pracujícího v třídě A1.

Zesilovač naznačený na obr. 3-9 může pracovati v kterékoliv třídě; záleží jen na volbě záporného mřížkového předpětí  $V_{g}$ . V třídě Al volí se  $V_g$  tak, aby anodový proud nikdy nepoklesl na nulu a kromě toho se amplituda signálu volí vždy $E_{pm} \leq |\mathbf{V}_{\mathbf{g}}|$ . Za těchto poměrů pohybuje se bod, udávající okamžité hodnoty anodového proudu ia v závislosti na okamžitém mřížkovém potenciálu en u každé z dvojice elektronek po vlastní dynamické charakteristice. Tak v horní části obr.

3—49 značí  $d_1$  dynamickou charakteristiku prvé elektronky, jež při předpokládaném čistě ohmickém zatížení  $R_s$  na sekundárním vinutí transformátoru bývá jen mírně prohnutou křivkou. Obě elektronky v push-pullu působí co do vstupního obvodu jako celek a proto je i výhodno uvažovati u nich společnou výslednou dynamickou charakteristiku  $d_v$ . Tato výsledná dynamická charakteristika se odvodí z diagramu anodových charakteristik stejně jako individuální dynamické charakteristiky  $d_1$  a  $d_2$ . Individuální charakteristik, podle nichž pracují elektronky v push-pullu, se totiž liší od charakteristik, platících pro případ jednoduchého zesilovače obdobně zatíženého. Odvození dynamických charakteristik dvojčinných bude provedeno v kapitole 3–20. K diagramu původních charakteristik prvé elektronky s počátkem  $O_1$  přiřadíme vhodně diagram týchž charakteristik druhé elektronky s počátkem  $O_2$ , jak je naznačeno na obr. 3–49.

Prvá elektronka je polarisována na své řídicí mřížce záporným předpětím  $V_{g1}$ , vyneseným od osy  $Oi_{a1}$  doleva. Rovnoběžka s osou proudů ve vzdálenosti  $V_{g1}$  vytkne na průsečíku s dynamickou charakteristikou  $d_1$  klidový bod  $P_{k1}$ . Signálové napětí  $e_{p1}$ , což je vstupní napětí  $e_p$  transformované do poloviny sekundárního vinutí vstupního transformátoru a je vyznačeno v časovém rozvinutí ve směru záporné osy Y jako sinusovka, vyvolává v anodovém obvodu proud  $i_{a1}$  téměř sinusový, nebot amplituda  $e_{p1}$  je malá a tak se probíhá jen malá část dynamické charakteristiky  $d_1$ , která se proto může bráti za přímkovou. To právě charakterisuje třídu A, že pracovní oblast se nerozšiřuje za meze, ve kterých je dynamická čára přímkou. Časově rozvinutý proud  $i_{a1}$  je vyznačen podél rovnoběžky s osou X.

Na řídicí mřížku druhé sdružené elektronky se přivádí vstupní napětí  $e_{p2}$ , které je samočinně pošinuto o 180° proti napětí  $e_{p1}$  na mřížce prvé elektronky. Aby bylo možno užíti téže sinusovky k znázornění  $e_{p1}$ i  $e_{p2} = -e_{p1}$ , pootočíme převodní diagram druhé elektronky o 180° a přidružíme jej k diagramu prvé elektronky tak, aby pracovní bod  $P_{k2}$ na druhé dynamické charakteristice byl na téže svislici jako bod  $P_{k1}$ . Osa proudu  $i_{a2}$  musí míti pak směr záporné osy Y a je vedena ve vzdálenosti  $V_{g2}$  vlevo od bodu  $P_{k2}$ . Ovšem musí se  $V_{g2}$  rovnati  $V_{g1}$ . Průběh proudu  $i_{a2}$  dostaneme promítnutím  $e_{p1}$  na dynamickou charakteristiku  $d_2$  a rozvinutím ve směru kladné osy X.

V primárním vinutí výstupního transformátoru procházejí celkové anodové proudy  $i_{a1}^{c}$ ,  $i_{a2}^{c}$  v opačných směrech. Jsou složeny takto:

$$i_{a1}^c = I_{k1} + f(e_{p1}) = I_{k1} + i_{a1},$$
  $3 - 107$ 

$$i_{a2}^c = I_{k2} + f(-e_{p1}) = I_{k2} + i_{a2}.$$
 3-108

Z totožnosti hodnot obou užitých elektronek plyne, že  $I_{k1} = I_{k2}$ . Výsledný proud *i* v primárním vinutí výstupního transformátoru je dán rozdílem:

$$i = i_{a1}^c - i_{a2}^c$$
,  $3 - 109$ 

$$i = f(e_{p1}) - f(-e_{p1}) = i_{a1} - i_{a2}.$$
 3-110

Klidové složky  $I_{k1}$  a  $I_{k2}$  se vzájemně ruší a primárním vinutím železného transformátoru neprotéká žádný stejnosměrný magnetisační proud, což je velmi výhodné. V našem případu malého rozkmitu  $e_{p1}$  je možno uvažovati  $R_i$  za konstantu a to stejnou u obou elektronek při stejných proudech a proto lze nahraditi skutečné obvody obou elektronek obvody ekvivalentními, jak je naznačeno na obr. 3 - 50. V tomto obrazu jsou naznačeny i směry proudů  $i_{a1}$  a  $i_{a2}$ . Vzhledem k předpokládané přímkovosti jsou i proudy  $i_{a1}$  a  $i_{a2}$  sinusové, je-li  $e_{p1}$  sinusové, jak v jednoduchém případu předpokládáme:

$$e_{p1} = E_{p1m} \cos \omega t. \qquad \qquad 3 - 111$$

Rovnici 3 – 110 lze tedy psáti ve tvaru:

 $i = I_m \cos \omega t - I_m \cos (180 - \omega t)$ , t. j.  $i = 2 I_m \cos \omega t$ . 3 - 112Výsledek současného působení obou elektronek je tedy ve výstupním transformátoru aditivní. Výsledný proud *i* v primárním vinutí se dostane, když prostě sečteme  $i_{a1}$  a  $i_{a2}$ , jak je též provedeno na obr. 3 - 49



Obr. 3 — 50. Ekvivalentní obvod nf dvojčinného zesilovače.

V obr. 3-50 je spoj mezi společnou kathodou K obou elektronek a středem primárního vinutí výstupního transformátoru A vyznačen tečkovaně, ačkoliv mezi těmito dvěma body je pravidelně zapojen můstkový kondensátor o veliké kapacitě anebo jako v obr. 3-9 anodová baterie o zanedbatelném zesilované střídavé odporu. Pro proudy v každém případu jest impedance mezi K a A zanedbatelná. Přesto choval by se obvod v našem případu stejně i když by spojení mezi K a A nebylo, protože proudy  $i_{a1}^{c}$  a

 $i_{a2}^{\circ}$  protékají mezi body KA souhlasně, takže výsledný proud i' mezi těmito body KaA je dán rovnicí:

$$i' = i_{a1}^{c} + i_{a2}^{c} = I_m \left[ \cos \omega t + \cos \left( 180 - \omega t \right) \right],$$
  
$$i' = I_m \left( \cos \omega t - \cos \omega t \right) = 0. \qquad 3 - 113$$

Mezi body K a A neprotéká v třídě A za přímkových charakteristik žádný proud, protože se oba proudy v tomto spoji vzájemně anulují a proto není ani třeba tento spoj uvažovati, jde-li nám jen o základní frekvenci. S hlediska ekvivalentního náhradního obvodu dvojčinného zesilovače v třídě A jsou tedy oba fiktivní zdroje —  $\mu e_{p1}$  zapojeny v serii a působí na obvod  $R_i - z'_1 - z_1 - R_i$  za sebou.

K zjednodušení naší úvahy budeme podle Thompsona uvažovati místo skutečného výstupního transformátoru transformátor ideální se zanedbatelnými odpory vinutí i nulovým rozptylem a nevezmeme ani v počet magnetisační proud. Za těchto předpokladů lze položiti primární ampérzávity  $2 z_1 i$  rovny ampérzávitům sekundárním  $i_z z_2$  až na znaménko. Závity obou polovin primárního vinutí jsou stejné  $z_1 = z'_1$ . Napětí jsou ovšem v poměru závitů. Na štěstí dobré skutečné transformátory ní se mnoho od ideálních neliší, takže tato úvaha dává výsledky shodující se se skutečností.

Z ekvivalentního obvodu obr. 3 - 50 odvodíme níže uvedené vztahy pro okamžité hodnoty. Vzhledem k symetrii platí rovnost napětí na obou polovinách transformátoru:  $e_2 = e'_2$ , takže

$$-2 \mu e_{p1} = 2 i R_i + 2 e_2, \qquad 3 - 114$$

$$2 e_2 = i_x R_x \frac{2 z_1}{z_2}, \qquad 3 - 115$$

$$z_2 i_z = 2 z_1 i.$$
  $3 - 116$ 

Zesílení dvojčinného stupně jest  $\frac{e_s}{e_{p1}} = A$ .

Vyloučíme  $i_z$  z rovnice 3 — 115 a 3 — 116:

$$2 e_2 = i \frac{4 z_1^2}{z_2^2} R_z. \qquad 3 - 117$$

Tento výraz dosadíme do rovnice 3-114:

$$-2 \mu e_{p1} = 2 i R_i + i \frac{4 z_1^2}{z_2^2} R_s.$$

Vyšetříme si z této rovnice dynamickou strmost S' dvojčinného zesilovače definovanou za předpokladu dynamických charakteristik přímkových aneb při malé amplitudě signálu poměrem střídavého proudu  $i_{\zeta} = -i$  k signálovému napětí  $e_{p1}$ :

$$S' = \frac{i_{\zeta}}{e_{p1}} = \mu - \frac{1}{R_i + 2\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2 R_z}.$$
 3 - 118

U jednoduchého zesilovače třídy A jsme dostali v rovnici 3 - 12:

$$S' = \frac{\mu}{R_i + R_z}.$$
 3 – 119

Srovnáním rovnic 3 — 119 a 3 — 118 vidíme, že při dvojčinném zapojení v třídě Al, kdy zatěžovací odpor  $R_s$  je zapojen v sekundárním vinutí ideálního výstupního transformátoru, každá elektronka pracuje tak, jako by v třídě A byla zatížena odporem  $R_{za}^x = 2 R_z \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$ , kde  $z_1$  jsou závity na polovině primárního a  $z_2$  závity na sekundárním vinuti transformátoru. Mezi anodami push-pullu je dvojnásobný odpor  $R'_s = 4 R_s \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^3$ .

Hlavní výhoda dvojčinného zapojení se osvědčí tehdy, zavedeme-li na řídicí mřížky tak veliký signál, že se probíhá větší část zakřivených dynamických charakteristik a proto jednotlivé proudy  $i_{a1}^{c}$  a  $i_{a2}^{c}$  nejsou sinusové.

Proud prvé elektronky lze pak vyjádřiti řadou:

$$i_{a1}^{e} = I_{s} + I'_{m} \cos \omega t + I''_{m} \cos 2 \omega t + I'''_{m} \cos 3 \omega t + \dots, 3 - 120$$

při čemž  $I_s$  je stejnosměrná složka celkového proudu, skládající se z klidového proudu  $I_k$  a střední hodnoty skresleného střídavého proudu.  $I'_m$ ,  $I''_m$ ,  $I''_m$  atd. jsou amplitudy první, druhé, třetí a vyšších harmonických.

Podolmě probíhá proud druhé clektronky, jenom místo  $\omega t$  se vyskytuje 180 +  $\omega t$ . Do příslušné řady ovšem napíšeme místo kosinusů úhlů lišících se o 180° kosinusy těchže úhlů samotných s příslušným znaménkem:

$$i_{a_2}^c = I_s - I'_m \cos \omega t + I''_m \cos 2 \omega t - I'''_m \cos 3 \omega t + \dots 3 - 121$$

Abychom dostali proud v primárním vinutí výstupního transformátoru, odečteme podle rovnice 3 - 109 rovnici 3 - 121 od rovnice 3 - 120:

$$i = 2 (I'_m \cos \omega t + I''_m \cos 3 \omega t + \dots), \qquad 3 - 122$$

Z rovnice pro výsledný proud 3 - 122 je patrno, že u dvojčinného zapojení jsou vždy samočinně potlačeny sudé harmonické složky i proudy stejnosměrné a do výsledného zatěžovacího odporu se přenesou jenom složka se základní frekvencí ω a liché harmonické.

## 3 – 20. Odvození společných i individuálních charakteristik při dvojčinném zapojení

V předešlé kapitole se pracovalo s jednotlivými dynamickými charakteristikami dvojčinných elektronek  $d_1$  a  $d_2$  i s výslednou dynamickou charakteristikou  $d_v$  jako s danými křivkami. Jest nyní třeba si je odvoditi z diagramu anodových charakteristik též proto, abychom obecně při dvojčinných zesilovačích mohli při jakékoliv třídě působení zjistiti si skreslení harmonickými i výstupní výkon.

Každá z elektronek dvojčinného zesilovače třídy A pracuje vzhledem k. svému vázání přes výstupní transformátor s druhou elektronkou, podle jiné individuální charakteristiky, než kdyby byla samostatně zatížena na tentýž odpor jako jednoduchý zesilovač. Proto jest grafický rozbor dvojčinných zesilovačů výkonu podstatně složitější než u jednocestného zesilovače.

Za účelem odvození společných charakteristik anodových a společné zatěžovací charakteristiky i obou jednotlivých charakteristik pro obecný případ dvojčinného zesilovače triodového třídy A zapojeného podle obr. 3 - 9 vyjdeme od ekvivalentního obvodu v obr. 3 - 50. Při označení tohoto posléze jmenovaného obrazu a podle rovnice 3 - 110 a 3 - 116 můžeme psáti níže uvedené vztahy:

$$i_z = \frac{2z_1}{z_2} i = \frac{2z_1}{z_2} (i_{a1} - i_{a2}), \qquad 3 - 123$$

$$e_z = i_z R_z = (i_{a1} - i_{a2}) \frac{2z_1}{z_2} R_z, \qquad 3 - 124$$

$$e_2 = e_z \frac{z_1}{z_2} = 2 (i_{a1} - i_{a2}) \frac{z_1^2}{z_2^2} R_s, \qquad 3 - 125$$

Rovnice 3 - 125 jest ovšem shodná s rovnicí 3 - 117.

Je-li  $i_{a1}$  včtší než  $i_{a2}$ , snižuje  $e_2$  napětí na elektronce prvé pod hodnotu  $E_k$ .

Okamžité hodnoty anodových napětí u obou elektronek dvojčinného zapojení jsou:

$$v_{a1}^{c} = E_k - (i_{a1} - i_{a2}) \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2 2 R_z, \qquad 3 - 126$$

$$v_{a2}^{e} = E_{k} + (i_{a1} - i_{a2}) \left(\frac{z_{1}}{z_{2}}\right)^{2} 2 R_{s}.$$
  $3 - 127$ 

Vzhledem k tomu, že důležité hodnoty push-pullu závisí na rozdílu anodových proudů, jest přirozeno, že i anodový diagram založený na rozdílu anodových proudů, nám poslouží dobře při rozboru.

Protože je naprostá souměrnost, odpovídá okamžité hodnotě střídavého mřížkového potenciálu  $e_p$  na jedné mřížce.

$$e_{g1}^{c} = \mathbf{V}_{g} + e_{p1} \qquad \qquad 3 - 128$$

a současně na druhé mřížce

$$e_{g^2}^c = V_g - e_{p1}$$
, takže  $3 - 129$ 

$$e_{g1}^{c} + e_{g2}^{c} = 2 \mathbf{V}_{g}.$$
  $3 - 130$ 

Vhodný anodový diagram musí tedy znázorňovati  $v_{a1}^{c}$  a  $v_{a2}$  v závislosti na  $i_{a1} - i_{a2}$  za předpokladu, že součet mřížkových potenciálů obou elektronek zůstane 2  $V_{g}$ . Mimo to musí vzestup anodového potenciálu na jedné elektronce odpovídati stejně velikému poklesu anodového potenciálu na druhé elektronce.

Na obr. 3 – 51 jest znázorněna soustava anodových charakteristik jedné elektronky nad osou napětí X a k ní přidružená soustava anodových charakteristik druhé elektronky otočená o 180° tak, že klidové body  $P_k$  a  $P'_k$  stejného klidového napětí  $E_k$  leží na společné svislici a jimi procházejí anodové charakteristiky pro mřížkový potenciál, rovný



Obr. 3 - 51.

Složené anodové a zatěžovací charakteristiky dvojčinného zesilovače v třídě A. právě mřížkovému předpětí  $V_g$ . Klidové napětí  $E_k$  jest ovšem měřeno jednou od osy v počátku O, po druhé od osy proudů v počátku O'. Tím jsou stanoveny i osy proudů  $i_{a1}$ a  $i_{a2}$ , jež běží v opačných směrech. Pak se sestrojí složené charakteristiky  $i_{a1} - i_{a2}$  pro jednotlivé sdružené anodové charakteristiky na př. pro  $V_g + e_{p1}$  a  $V_g - e_{p1}$ :

$$\overrightarrow{B A} = i_{a1}, \quad \overrightarrow{B D} = i_{a2},$$

$$\overrightarrow{B C} = \overrightarrow{B A} - \overrightarrow{B D} = i_{a1} - i_{a2}.$$

Při konstrukci složených anodových charakteristik tvoří se tedy průměr proudů anodových pro sobě odpovídající mřížkové potenciály. U křivek pro polarisační předpětí na př.  $V_g == 60$  V je to jednoduché odpovídají případu, kdy zesilovač není buzen. Je-li okamžitá hodnota střídavého signálu na jedné elektronce 10 V, jest — 10 V na druhé

clektronce, takže musíme vytvořiti průměr proudů mezi křivkou pro 70 V u jedné elektronky a 50 V u druhé. Tak se zakreslí složené anodové charakteristiky push-pullu pro řadu sobě odpovídajících mřížkových potenciálů. Každé zvolené polarisaci dvojčinného zesilovače  $V_g$ odpovídá ovšem jiná soustava složených charakteristik anodových.

Výsledné anodové charakteristiky  $i_{a1} - i_{a2}$  triody (z nichž jednou je na př. M N) jsou přibližně rovnoběžné přímky, odpovídá-li předpětí  $V_g$ třídě A. Složené charakteristiky se zde nejrychleji dostanou spojením bodů, odpovídajících u dvojice jednoduchých anodových charakteristik zániku proudu druhé charakteristiky, přímkou (na př. body M N).

Výsledné složené anodové charakteristiky lze považovati za křivky náhradní rovnocenné elektronky, která by vytvářela stejné střídavé hodnoty a tedy i stejný výkon a skreslení jako dvě skutečné užité elektronky v push-pullu, kdyby byla zapojena na místo jedné z této dvojice, při čemž by druhá elektronka byla vyřazena. Vnitřní odpor  $R'_i$  fiktivní náhradní elektronky může býti zjištěn ze složených anodových charakteristik (vzhledem k jejich rovnoběžnosti lze jej určiti z kterékoliv). Složené anodové charakteristiky triodové jsou ve své značné střední části přímé a zahýbají se mírně jenom na obou koncích.

Při vysokých hodnotách předpětí  $V_g$  bývají složené triodové charakteristiky značné prohnuty. U pentod jsou složené dvojčinné charakteristiky vůbec více prohnuty než u triod a sestrojují se ovšem zcela obdobným způsobem jako bylo popsáno u triod.

Vedeme-li bodem P, odpovídajícím klidovému anodovému napětí  $E_k$ na ose napětí, přímku o sklonu  $\frac{1}{R_z}$ , lze ukázati, že jest to zatěžovací křivka K P dvojčinného zesilovače za daných podmínek, která tedy odpovídá zatěžovacímu odporu  $R_z$ , který napájí jedna náhradní elektronka dvojčinného zapojení.

Kterýkoliv bod na zatěžovací charakteristice, na př. K, vyhovuje podmínce:  $Q K = i_{a1} - i_{a2}$ . Podle rovnice 3 - 126:

$$Q P = E_{K} - v_{a1}^{c} = (i_{a1} - i_{a2}) 2 \left(\frac{z_{1}}{z_{2}}\right)^{2} R_{z},$$
  
$$tg\alpha = \frac{\overline{QK}}{\overline{QP}} = \frac{1}{R_{z}^{x}}, \qquad 3 - 131$$

$$R_s^x = \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2 2 R_z.$$
 3 - 132

Představuje tedy naše přímka KP geometrické místo bodů odpovídajících rozdílům anodových proudů a anodovým napětím při daném zatížení a za daných pracovních napětí.

Podle rovnice 3 - 123 udává v třídě A rozdíl proudů v kterémkoliv místě též proud v zatížení  $i_z$  násobený zlomkem  $\frac{z_2}{2z_1}$ . Mimo to změna napětí  $e_2$  vzhledem k bodu P jest rovna napětí na zatížení  $e_z$  násobenému transformačním poměrem  $\frac{z_1}{z_2}$  podle rovnice 3 - 125. Představuje tedy přímka KP skutečně společnou zatěžovací křivku, nebot je to geometrické místo zatěžovacích proudů a napětí v závislosti na mřížkovém potenciálu.

Individuální pracovní charakteristiky zatěžovací jednotlivých dvojčinných elektronek jsou při tom prohnuty. Sestrojíme je tím způsobem, že průsečíky zatěžovací charakteristiky se složenými anodovými charakteristikami promítneme na obě individuální anodové charakteristiky sobě odpovídající. Tak na př. průsečík R složené charakteristiky M' N'se zatěžovací přímkou KP promítnutím na anodovou charakteristiku prvé elektronky dá bod S, na anodovou charakteristiku druhé elektronky bod T. Spojením všech bodů S dostaneme zatěžovací charakteristiku prvé elektronky  $z_1$ , spojením bodů T pak zatěžovací charakteristiku druhé elektronky  $z_2$ .

Zatěžovací charakteristiky dvojčinné K P lze užíti k zjištění amplitudového skreslení i výkonu jako u jednoduchého zesilovače, Dynamickou dvojčinnou charakteristiku dostaneme ze zatěžovací charakteristiky, vyneseme-li hodnoty *i* odpovídající průsečíkům zatěžovací charakteristiky se složenou anodovou charakteristikou, do převodního diagramu vždy k příslušnému mřížkovému potenciálu. Takto získané dynamické charakteristiky lze pak užíti k zjištění obsahu harmonických. Získaná dynamická charakteristika jest souměrná a proto proud v zatěžovacím odporu neobsahuje lichých harmonických.

Podobně přeneseme do diagramu převodních charakteristik i jednotlivé charakteristiky dynamické. Zatěžovací charakteristiky  $z_1$  a  $z_2$ diagramu v obr. 3 — 51 odpovídají dynamickým charakteristikám  $d_1$  a  $d_2$  obr. 3 — 49. Společná zatěžovací charakteristika z (KP) je podkladem pro konstrukci výsledné dynamické charakteristiky  $d_v$ .

Dvojčinný zesilovač jako celek pracuje zatížen na svorky  $A_1 A_2$ primárního vinutí výstupního transformátoru. Dodává napětí  $2 e_2$ a proud *i*. Pracuje tedy do zatížení  $R'_{z} = \frac{2 e_2}{i}$ . Do této rovnice dosadíme za  $e_2$  a *i* z rovnic 3 — 125 a 3 — 110:

$$R'_{z} = \frac{2\left(i_{a1} - i_{a2}\right) 2\left(\frac{z_{1}}{z_{2}}\right)^{2} R_{z}}{i_{a1} - i_{a2}} = 4\left(\frac{z_{1}}{z_{2}}\right)^{2} R_{z}.$$
 3 - 133

Vychází nám tedy výraz pro zatěžovací odpor dvojčinného zapojení  $R'_{x}$  stejný, jaký jsme již dříve dostali jinou cestou.

### 3 – 21. Jednoduché zesilovače třídy B a C

Časově rozvinutý průběh anodového proudu  $i_a$  u zesilovače třídy B jsme poznali na obr. 3 – 5. Jsou to poloviny sinusovek, oddělené od sebe půl periody trvajícími mezerami  $i_a = 0$ . Úhel průchodu anebo "otevření" anodového proudu  $2 \Theta_0 = \pi$ . Tepavý anodový proud jest velmi vzdálen od sinusovky, obsahuje základní vlnu a řadu jejích harmonických. Stejně i výstupní napětí, vytvořené na zatěžovací impedanci  $Z_z$  průtokem nesinusového tepavého anodového proudu jest ovšem nesinusové (viz na př. zapojení na obr. 3 – 1, v němž  $V_g$  zvolíme tak veliké, aby bez buzení  $i_a$  právě zanikalo). Na výstupu běžně vyžadujeme rovněž čistě sinusový proud i napětí a proto jest třeba na zesilovači samém se postarati o potlačení harmonických. Za tím účelem se u nízkofrekvenčních zesilovačů užívá při třídě B běžně zapojení dvojčinného a u vysokofrekvenčních zesilovačů se užije v anodovém obvodu jako zatěžovací impedance  $Z_x$  laděného kmitavého obvodu, který vykazuje vysokou impedanci jedině pro základní vlnu, kdežto harmonické v něm nalézají jen malou hodnotu impedance, na níž nemohou vytvořiti znatelných napětí. Mimo to se vf zesilovač třídy B může současně vytvořiti jako dvojčinný.

S povahou zesilovače třídy B souvisí, že ve srovnání se střídavými složkami tepavého proudu  $i_a$  jest střední jeho hodnota menší než u zesilovače třídy A a proto na prvý pohled jest zřejmo, že u zesilovače

třídy B je účinnost lepší. Mimo to za účelem lepšího využití a též vzhledem k tomu, že stejně je již postaráno o potlačení harmonických, budívá se zesilovač třídy B tak silně, že protéká i mřížkový proud. Dovoluje se i  $V_{gm} > |\mathbf{V}_g|$ . Jakmile ovšem na část periody se stane mřížka kladnou, propustí mřížkový proud, který protéká též mřížkovou impedancí: na obr. 3-1 mřížkovou cívkou a polarisační baterií. Doporučuje se, aby v mřížkovém obvodu v tom případu byla co nejmenší impedance, aby mřížkový proud nemohl vyvolati na ní znatelného spádového



Průběh anodového proudu u zesilovače třídy C.

napětí, které se přirozeně vektorově sečítá s budicím napětím a proto je i skresluje anebo zploští. Skreslené budicí napětí vyvolává přirozeně dále i skreslený anodový proud: místo polovin sinusovek dostanou se tepy skreslené.

Zesilovač třídy B lze považovati za zvláštní, mezní případ zesilovače C. U zesilovače třídy C protéká proud anodový  $i_a$  po dobu, odpovídající úhlu otevření 2  $\Theta_0$ , jež jest ještě kratší než polovina periody  $\frac{T}{2}$ . Platí tedy pro zesilovač třídy C: 2  $\Theta_0 < \pi$ . Pro úhel 2  $\Theta_0 = \pi$  přechází třída C do třídy B. Jak je patrno z obr. 3 — 6, u zesilovače třídy C protéká anodový proud  $i_a$  jenom po krátkou dobu a jeho časově rozvinutý průběh má tvar seříznuté poloviny sinusovky, která je silně vytažena na obr. 3 — 52. To platí ovšem za předpokladu přímkových charakteristik elektronky. Průběh anodového proudu  $i_a$  je tedy částí poloviny sinusovky o amplitudě  $I_m = O'A$ .  $I_{am} = OA$  je maximální hodnota anodového proudu. Střední hodnotu anodového proudu  $I_{as}$  dostaneme, dělíme-li plochu  $C \ A \ B \ O$  úhlem  $2 \pi$ , odpovídajícím jedné periodě. To znamená, že integrujeme funkci  $i_a$  v mezích od C do B; postačí však vzhledem k souměrnosti vypočíst integrál v mezích od nuly do Ba násobiti jej dvěma.

$$I_{as} = 2 \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\Theta_{a}} i_{a} \mathrm{d} \, \vartheta. \qquad \qquad 3 - 134$$

Anodový proud $i_{\alpha}$ si vyjádříme jako funkci úhlu <br/>  $\vartheta.$ Z obrázku 3 — 52 je patrno, že

$$i_a = I_m \left(\cos \vartheta - \cos \Theta_0\right). \qquad \qquad 3 - 135$$

Uhel  $\Theta_0$  odpovídá okamžiku, kdy se anodový proud anuluje.

$$I_m = I_{am} + I_m \cos \Theta_0,$$
  

$$I_m = \frac{I_{am}}{1 - \cos \Theta_0}.$$
3 - 136

Výraz 3 — 136 dosadíme za  $I_m$  do rovnice 3 — 135:

$$i_a = I_{am} \frac{\cos \vartheta - \cos \Theta_0}{1 - \cos \Theta_0} \qquad \qquad 3 - 137$$

a hodnotu 3 - 137 zavedeme do integrálu 3 - 134:

$$I_{as} = \frac{I_{am}}{\pi} \int_{0}^{\Theta_{0}} \frac{\cos \vartheta - \cos \Theta_{0}}{1 - \cos \Theta_{0}} d\vartheta,$$
$$I_{as} = \frac{I_{am}}{\pi} \frac{\sin \Theta_{0} - \Theta_{0} \cos \Theta_{0}}{1 - \cos \Theta_{0}}.$$
$$3 - 138$$

Výraz 3 — 138 nám umožňuje vypočítati střední hodnotu anodového proudu při působení v třídě C; v třídě B je  $\Theta_0 = \frac{\pi}{2}$  a střední hodnota anodového proudu  $I'_{as}$  je dána výrazem:

$$I_{as}' = \frac{I_{am}}{\pi}.$$
 3 — 139

Další důležitou hodnotou, kterou potřebujeme znáti, jest amplituda základní harmonické vlny  $I_{alm}$  anodového proudu  $i_a$ . Abychom ji zjistili, rozvineme si tepy anodového proudu pomocí Fourierovy řady.  $I_{alm}$  je činitel členu o základní frekvenci této řady. Vzhledem k symetrii

.

křivky anodového proudu  $i_a$  ke zvolené ose Y jdoucí počátkem O budou ve Fourierově řadě jen členy kosinusové. Řada má tvar:  $i_a = I_{as} + I_{a1m} \cos \vartheta + I_{a2m} \cos 2 \vartheta + \ldots + I_{anm} \cos n \vartheta + \ldots 3 - 140$ 

Činitel n-té harmonické ve Fourierově řadě jest:

$$I_{anm} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{2\pi} i_a \cos\left(n\,\vartheta\right) \,\mathrm{d}\,\vartheta. \qquad \qquad 3 - 141$$

Zajímá nás hlavně činitel základní harmonické:

$$I_{a1m} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{2\pi} i_a \cos \vartheta \, \mathrm{d} \, \vartheta.$$

Za  $i_a$  dosadíme výraz z rovnice 3 - 137:

$$I_{a1m} = \frac{1}{\pi} I_{am} \int_{0}^{2\pi} \frac{\cos^2 \vartheta - \cos \Theta_0 \cos \vartheta}{1 - \cos \Theta_0} d \vartheta. \qquad 3 - 142$$

Vzhledem k tonu, že mimo meze —  $\Theta_0$  až +  $\Theta_0$  neprotéká žádný proud:  $i_a = 0$  a tudíž ony části mimo uvedené meze nepříspívají ničím k integrálu, postačí integrovati v mezích od —  $\Theta_0$  do +  $\Theta_0$  anebo vzhledem k symetrii podle osy Y stačí vypočísti integrál od nuly do +  $\Theta_o$  a násobiti jej dvěma, takže výraz 3—142 přejde v tento tvar:

$$I_{a1m} = \frac{2}{\pi} I_{am} \int_{0}^{\Theta_{0}} \frac{\cos^{2}\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta - \cos\Theta_{0}\cos\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta}{1 - \cos\Theta_{0}}, \qquad 3 - 143$$
$$\int_{0}^{\Theta_{0}} \cos^{2}\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta = \frac{1}{4}\sin 2\Theta_{0} + \frac{1}{2}\Theta_{0},$$
$$I_{a1m} = \frac{I_{am}}{\pi} \frac{1}{1 - \cos\Theta_{0}} 2\left[\frac{1}{4}\sin 2\Theta_{0} + \frac{1}{2}\Theta_{0} - \cos\Theta_{0}\sin\Theta_{0}\right],$$
$$I_{a1m} = \frac{I_{am}}{\pi} \frac{1}{1 - \cos\Theta_{0}}(\Theta_{0} - \cos\Theta_{0}\sin\Theta_{0}). \qquad 3 - 144$$

Výraz 3 — 144 udává amplitudu základní harmonické Fourierova rozvoje v třídě C. V třídě B dostaneme odpovídající amplitudu  $I'_{alm}$  po dosazení úhlu  $\Theta_0 = \frac{\pi}{2}$  do rovnice 3 — 144:  $I'_{alm} = \frac{I_{am}}{2}$ . 3 — 145

251

Podobně bychom zjistili i amplitudy ostatních harmonických výpočtem integrálu 3 – 141 pro příslušné n. U třídy C záleží na polarisaci a úhel  $\Theta_0$  může nabývati velmi různých hodnot. U třídy B je dáno  $\Theta_0$  jednoznačně a rovná se  $\frac{\pi}{2}$ .

#### 3 – 22. Příkon, výkon a účinnost zesilovačů třídy B a C

Velmi často pracují zesilovače třídy B i C tak, že odpor pro stejnosměrný proud v anodovém abvodu  $R'_z \doteq 0$ . Dostáváme pak na anodě



Obr. 3 - 53.

Průběh výrazu úměrného účinnosti v závislosti na polovičním úhlu otevření  $\Theta_o$ . plné stejnosměrné napětí zdroje  $V_a$ . Příkon zesilovače třídy C jest dán výrazem:

$$\mathcal{N}_p = \mathbf{V}_a I_{as}, \quad 3 - 146$$

kde  $I_{as}$  je určeno rovnicí 3 — 138. Příkon zesilovače třídy B jest:

 $\mathcal{N}'_p = \mathbf{V}_a I'_{as}, \quad 3 - 147$ 

kde I'as je dáno výrazem 3 – 139. Výkon zesilovače, dodaný výstup-

nímu odporu  $R_{s}$  je dán rovnicí:

$$N_v = \frac{1}{2} I_{a1m} V_{a1m}, \quad 3-148$$

kde  $I_{alm}$  je amplituda první harmonické anodového proudu a  $V_{alm}$  je amplituda první harmonické anodového střídavého napětí.

Ůčinnost  $\eta$  v třídě B i C je určena rovnicí:

$$\eta = \frac{\mathcal{N}_v}{\mathcal{N}_p} = \frac{\frac{1}{2} I_{alm} V_{alm}}{\mathbf{V}_a I_{as}} \,. \qquad \qquad 3 - 149$$

Abychom z tohoto vzorce vypočetli účinnost zesilovače třídy C, dosadíme do něho za  $I_{a1m}$  z rovnice 3 - 144 a za  $I_{as}$  z rovnice 3 - 138(Mesny: Prameny 13):

$$\eta_{C} = \frac{V_{alm}}{\mathbf{V}_{a}} \frac{\Theta_{0} - \sin \Theta_{0} \cos \Theta_{0}}{2 \left( \sin \Theta_{0} - \Theta_{0} \cos \Theta_{0} \right)}. \qquad 3 - 150$$

Obdobně obdržíme i účinnost v třídě B:

$$\eta_B = \frac{\pi}{4} \frac{V_{alm}}{\mathbf{V}_a}.$$
 3 - 151

V třídě C pracují často vf zesilovače výkonu. U nich je účinnost velmi důležitá.Vyneseme si proto do diagramu v obrazu 3-53 průběh výrazu

$$\frac{\Theta_0 - \sin \Theta_0 \cos \Theta_0}{2 (\sin \Theta_0 - \Theta_0 \cos \Theta_0)}$$
v závislosti na polovičním úhlu otevření  $\Theta_0$ . Tento výraz udává nám až na činitele  $\frac{V_{a1m}}{\mathbf{V}_a}$ , který bývá blízko jednotky, přímo průběh účinnosti  $\eta_c$ , jak je zřejmo z rovnice 3—150. Třídě B odpovídá hodnota pro  $\Theta_0 = \frac{\pi}{2} = 90^{\circ}$ .

Nejvyšší prakticky dosažitelná účinnost zesilovačů třídy C jest asi 90%. U zesilovačů třídy B lze stěží dosáhnouti vyšší účinnosti než asi

70%. Proto u vysokofrekvenčních zesilovačů výkonu užívá se hlavně třídy C, která dovoluje značnou úsporu na spotřebovaném příkonu.

S hlediska vysoké účinnosti jest zřejmě v třídě C důležité pracovati s co nejmenším úhlem otevření  $2 \Theta_0$ , tedy s vysokým záporným mřížkovým předpětím V<sub>g</sub>. K tomuto výsledku lze dospěti též názorem, všimneme-li si obr. 3 - 54, kde jsou pod sebou naznačeny pro třídu C jako , Vato funkce úhlu  $\vartheta = \omega t$  jednak proud anodový ia, jednak anodové napětí val, vytvářené základní harmonickou anodového proudu ial; obvod anodový totiž předpokládáme tak upravený, že jedině pro základní vlnu ial se chová jako čistý odpor  $R_a$  veliké hodnoty.



Průběh anodového proudu  $i_a$  a anodového střídavého napětí  $v_{a1}$  u zesilovače výkonu v třídě C.

V okamžiku  $\vartheta$  uvažme okamžitou účinnost  $\eta_0$  pozorovanou v infinitesimálním úhlu d  $\vartheta$ . Okamžitý proud je  $i_a$ . Okamžitý příkon ze zdroje jest  $\mathbf{V}_a i_a = \overline{\mathcal{N} Q} \cdot i_a$ ; okamžitý výkon dodávaný do odporu  $R_z$  jest  $v_{a1} i_a = \overline{\mathcal{M} Q} i_a$ . Okamžitá účinnost jest:

$$\gamma_0 = \frac{\overline{MQ}}{\overline{NQ}}.$$
 3 - 152

Celková účinnost uvažovaného zesilovače  $\eta_c$  jest dána jako střední hodnota okamžitých účinností  $\eta_0$  v intervalu 2  $\Theta_0$ . Bude tím větší, čím je

 $2 \hat{\Theta}_0$  menší. Mimo to jest i patrno z obrazu 3 - 54 a z rovnice 3 - 152, že  $\eta_c$  stoupá s poměrem  $\frac{V_{alm}}{V_a}$ .

Poměr  $\frac{V_{alm}}{\mathbf{V}_a}$  by se mohl nanejvýše rovnati jedné, ale ve skutečnosti

nelze nikdy dovoliti, aby  $V_{alm} = \mathbf{V}_a$ . Vždy jest  $V_{alm} < \mathbf{V}_a$ . Rozdíl  $\mathbf{V}_a - V_{alm} = V_s$  jest t. zv. z by t k o v é n a p č t í, které musí býti vždy kladné, aby elektrony vůbec se dostaly až na anodu. Poznali jsme, že nejmenší okamžité hodnotě anodového napětí odpovídá nejsilnější okamžitá hodnota anodového proudu. Musí proto zbytkové napětí  $V_a$  přetáhnouti celý elektronový tok. Nejlépe to vysvitne, uvědomíme-li si, že u triody je anodový proud  $i_a$  vyjádřen vztahem, platným pro náhradní diodu rovnice 1 - 16;

$$i_a = \mathbf{F}\left[v_g + \frac{v_a}{\mu}\right],$$

kde  $\left[v_g + \frac{v_a}{\mu}\right]$  je t. zv. řídicí napětí.

Zůstává-li mřížkový potenciál  $v_g$  — jak tomu bývá často u zesilovačů — trvale záporný, musí udržovati tok elektronový  $i_a$  samo anodové napětí případně jeho funkce  $\frac{v_a}{\mu}$ . V našem krajním případu jest to právě  $\frac{V_z}{\mu}$ .

U zesilovačů většího výkonu dovolujeme obyčejně k dosažení větší účinnosti a většího výkonu tak veliké budicí mřížkové napětí, že mřížka se stává na určitou část periody kladná. Pak sice kladná mřížka v okamžiku nejnižšího anodového potenciálu pomáhá odssávati elektrony a tak přispívá převážně svým dílem k řídicímu napětí, neboť řídicí napětí  $v_g + \frac{v_a}{\mu}$  ovládající elektrony jest tvořeno především kladným  $v_g$ , nebot okamžitá hodnota  $v_a$  se sice blíží  $v_g$ , ale do uvedeného výrazu pro řídicí napětí přichází jen svým  $\mu$ -tým dílem, ale nastupuje nový důvod, který nás nutí, aby  $V_s$  mělo alespoň určitou nejmenší kladnou hodnotu. Anoda musí býti vždy znatelně kladnější než je nejvyšší kladný potenciál řídicí mřížky, aby tok elektronů směřoval vždy především k anodě, aneb aby mřížka nezachycovala příliš mnoho elektronů.

Podle těchto úvah se odvozují směrnice pro návrh zesilovače. Poměr  $\frac{V_{alm}}{V_a}$  nesmí překročiti hodnotu 0,9. Volívá se proto tento poměr v mezích 0,8 až 0,9. Kromě toho nesmí nejvyšší kladný potenciál mřížkový překročiti hodnotu 0,8 V<sub>z</sub>. Případ, kdy  $V_{alm} = \bigvee_a - V_s = V_p$  je stavem přechodním (též mezním, odtud index p) mezi dvěma rozdílnými stavy působení. Přitom za  $V_s$  se bere podle zkušenosti hodnota vyplývající z právě udaného poměru  $\frac{V_{alm}}{V_a}$ . Je-li  $V_{alm} < V_p$ , nastává napětím nedobuzený stav,

kdežto při  $V_{alm} > V_p$  je stav na pětím přebuzený.

K přebuzenému stavu za daného mřížkového buzení zřejmě dospějeme volíme-li zatěžovací odpor  $R_s$  velmi značný, jak plyne z rovnice pro  $V_{a1m}$ :

 $V_{a1m} = R_s \, I_{a1m}.$ 

Naopak malým zatěžovacím odporům  $R_*$  odpovídají stavy nedobuzené.

Právě počínající přebuzený stav je naznačen na obr. 3—54a. Je přirozeno, že u elektronek i s malým  $\mu$  musí celé řídicí napětí v okamžiku kladné amplitudy mřížkového napětí  $v_g$  dodávati prakticky toto  $v_g$ , jak již uvedeno.

Velikost řídicího napětí v okamžiku minima  $v_a$  a maxima  $v_g$ je dána nutností vyssáti z kathody celý maximální elektronový emisní tok, odpovídající maximu křivky *i*.



Obr. 3 — 54a. Průběh proudů a napětí v přebuzeném stavu.

Napětí  $V_p$  odpovídá při určitém proudovém vybuzení  $I_{alm}$ t. zv. mezní odpor

$$R_{zm}=\frac{V_p}{I_{alm}},$$

pro který je podle r. 3 – 148 výstupní výkon

 $\mathcal{N}_v = \frac{1}{2} V_p I_{alm}$  největší.

Pro přebuzený stav je charakteristické přeskočení větší části emisního elektronového proudu vycházejícího z kathody a anody na mřížku, čemuž odpovídá sedlo na křivce  $i_a$  (obr. 3–54a).

Zesilovačů třídy B a C se původně užívalo jedině jako zesilovačů vf výkonu. Ve snaze zvýšiti výkon i účinnost nízkofrekvenčních zesilovačů počaly se tyto konstruovati rovněž v třídě B a to zvláště když se poznalo že u nich může býti amplitudové skreslení malé, užije-li se zapojení dvojčinného.

# 3 — 23. Největší výkon jednoduchého zesilovače výkonu pracujícího v třídě B

Největší výkon zesilovače pracujícího v třídě B si nejlépe odvodíme z diagramu anodových charakteristik triody, jež pro jednoduchost předpokládáme převážně přímkové jako na obr. 3 - 55. Zatížení uvažovaného zesilovače třídy B nechť je tvořeno antiresonančním obvodem, který při frekvenci zesilované má odpor  $R_z$ , při jiných frekvencích



Obr. 3 — 55. Anodový diagram zesilovače výkonu v třídě B.

a stejnosměrném proudu pak impedanci zanedbatelnou. DC je zatěžovací charakteristika proudu  $i_a$ . BC je amplituda střídavého napětí anodového  $V_{alm}$  vytvořeného proudem  $I_{alm}$  (základní vlnou) na zatěžovacím odporu  $R_s$ , neboť předpokládáme stále zapojení zesilovače podle obr. 3—1.

Zavedeme-li na řídicí mřížku našeho zesilovače sinusové napětí s amplitudou  $V_{gm}$ , pohybujc se pracovní bod po zatěžovací charakteristice mezi anodovými charakteristikami pro mřížkový potenciál  $V_g$  a  $V_g + V_{gm}$ . Přitom anodový proud má amplitudu  $I_{am} = B D$ . Přes stejnosměrný anodový potenciál  $V_a$  se překládá střídavé napětí o amplitudě  $V_{alm}$ ,

vytvářené na zatěžovacím odporu  $R_z$  amplitudou základní harmonické anodového proudu  $I_{alm}$ .

Skutečná zatěžovací charakteristika platná pro základní vlnu prochází body C a G a má směrnici:

$$\operatorname{tg} (180 - \beta) = -\operatorname{tg} \beta = \frac{I_{alm}}{V_{alm}} = \frac{I_{alm}}{R_z I_{alm}} = \frac{1}{R_z}$$
$$\overline{B \ G} = \frac{1}{2} \ \overline{B \ D} = \frac{1}{2} \ I_{am} = I_{alm} \quad (\text{podle rovn. } 3 - 145).$$

Střídavý výkon anodový odevzdávaný zesilovačem do odporu R<sub>z</sub> je

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{I_{alm} V_{alm}}{2} = \frac{1}{2} \overline{B} \overline{C} \cdot \overline{B} \overline{G}. \qquad 3 - 153$$

Trojúhelník B G C je trojúhelníkem výkonú. Protože platí:

$$\overline{B D} : \overline{A B} = \frac{1}{R_i} = \operatorname{tg} \alpha \quad \text{a} \quad \overline{B G} = \frac{1}{2} \overline{B D},$$
$$\mathcal{N}_v = \frac{1}{4 R_i} \overline{A B} \cdot \overline{B C}. \qquad 3 - 154$$

je

Vzhledem k tomu, že za daných okolností součet  $A B + B \overline{C}$  je konstantní, nastane maximum výkonu  $\mathcal{N}_{vm}$  pro  $\overline{A B} = \overline{B C}$  nebo  $\alpha = \beta'$  nebo tg  $\alpha = \text{tg } \beta' = 2 \text{ tg } \beta$ , anebo pro

$$\frac{1}{R_i} = 2 \frac{1}{R_z}.$$
 3 - 155

Jednoduchý zesilovač třídy B odevzdá maximum výkonu  $N_{vm}$  tehdy, rovná-li se jeho zatěžovací odpor  $R_z$  dvojnásobnému vnitřnímu odporu 2  $R_i$ .

Jsme-li omezeni budícím mřížkovým napětím, jež má amplitudu  $V_{gm}$ , dostaneme maximální výkon v třídě B  $\mathcal{N}_{bm}$  podle rovnice 3 — 154 při A B = B C; uvědomíme-li si, že  $A C = \mu V_{gm}$ , plyne:

$$\mathcal{N}_{bm} = \frac{1}{4 R_i} \frac{(\mu V_{gm})^2}{4} = \frac{1}{16 R_i} \mu^2 V_{gm}^2. \qquad 3 - 156$$

Nejsme-li vázáni buzením, ale chceme zůstati v oblasti záporných mřížkových potenciálů, můžeme voliti nanejvýše  $V_{gm} = |\mathbf{V}_g|$ . Mimo to platí přibližně  $\mu V_{gm} \doteq \mathbf{V}_a$ . V tomto případě je maximální možný výkon v třídě B:

$$\mathcal{N}'_{bm} = \frac{\mathbf{V}_a^2}{16 R_i}. \qquad \qquad 3 - 157$$

Z této rovnice jest zřejmá důležitost užívati vysokých anodových napětí  $\mathbf{V}_a$ , jejichž vliv jest kvadratický. Výkon je nepřímo úměrný vnitřnímu odporu  $R_i$ ; jsou proto jako zesilovače třídy B výhodnější triody s malým vnitřním odporem, ale bohužel s malým  $R_i$  bývá často spojen u triod i malý zesilovací činitel  $\mu$ , takže tohoto vodítka nelze plně využíti.

Podle poučky ekvivalentního obvodu, vyjádřené rovnicí 3 - 12, dostaneme amplitudu anodového proudu:

$$I_{am} = \frac{\mu V_{gm}}{R_i + \frac{R_z}{2}},$$

neboť zatěžovací odpor pro  $I_{am}$  jest poloviční než pro  $I_{alm}$  (viz obr. 3 - 55);

$$I_{alm} = \frac{I_{am}}{2} = \frac{\mu V_{gm}}{2 R_i + R_s}.$$
 3 - 158

$$V_{alm} = I_{alm} R_s = \frac{\mu}{1 + \frac{2 R_s}{R_s}} V_{gm}. \qquad 3 - 159$$

U zesilovače třídy B jest podle rovnice 3 – 159 střídavé anodové napětí úměrné napětí budícímu (signálovému) a není proto amplitudového skreslení za daných předpokladů: je-li impedance v anodovém obvodu tak vytvořena, že se může vyvinouti jedině základní harmonická vlna. Mimo to platí uvedený výsledek jen při dosti velikých amplitudách mřížkového napětí, pokud anodový proud se pohybuje nad hodnotami v dolní zakřivené části charakteristiky.

S uvcdeným omezením jest pro zesilovač třídy B oprávnčn i název "lineární", poukazující na to, že jak amplitudy, tak i elektivní a průměrné střední hodnoty anodového proudu jsou úměrny odpovídajícím hodnotám budicího napětí na mřížce řídící.

U zesilovače třídy C za stejných okolností je amplitudové skreslení malé, jen pokud se působení blíží třídě B; při větších záporných polarisačních napětích jest skreslení v třídě C značné.

Jednoduché zesilovače třídy B nalézají hlavní své užití jako vysokofrekvenční zesilovače. Pro nízkou frekvenci jich nelze upotřebiti, neboť jde vždy o zesilování celých pásem frekvencí, takže nelze užíti laděného zatěžovacího obvodu k odstranění harmonických. Zato se hojně užívá dvojčinných zesilovačů pracujících v třídě B.

## 3 – 24. Dvojčinné zesilovače třídy B, zvláště nízkofrekvenční

Dvojčinné zapojení se uplatňuje zvláště dobře k potlačení sudých harmonických u nízkofrekvenčních zesilovačů. Vzhledem k této vlastnosti jest možno u dvojčinných zesilovačů nf rozšířiti pracovní oblast i do zahnuté části charakteristik. Dokonce můžeme dovoliti i anulování anodového proudu po část periody, aniž by se ve výstupu jevilo přílišné skreslení. Můžeme tedy pracovati v třídě B. Připustíme-li pak případně i tak veliký rozkmit budicího napětí, že se řídící mřížky dvojčinných triod stanou na část periody kladnými, je možno dosáhnouti značně vysoké účinnosti.

Dvojčinné zesilovače třídy B se vyznačují tím, že jejich řídící mřížky jsou polarisovány přibližně na zánik anodového proudu. Proto jedna elektronka zesiluje positivní půlvlny, kdežto druhá zesiluje záporné půlvlny signálového napětí. Výstupní transformátor složí obě půlvlny ve výsledný průběh proudu, jak je patrno v obr. 3 - 56. Signálová vstupní napětí zde bývají veliká, takže příslušný diagram převodních charakteristik jest třeba zakresliti v jiném měřítku než obr. 3 - 49.

Všimneme si dvojčinného nf zesilovače třídy B zapojeného opět podle obr. 3 - 9. Příslušný diagram převodních charakteristik jest v obr. 3 - 56. Srovnáním tohoto diagramu s obr. 3 - 49 vidíme, že v třídě B se probíhá daleko větší část dynamické charakteristiky, ale ta bývá obyčejně jen mírně prohnuta.

Proudy protékají jednotlivými elektronkami střídavě po půlperiodách a proto jest třeba v ekvivalentním obvodu tohoto zapojení zakresliti



střední spoj K - A plně. Elektronka, kterou právě neprotéká anodový proud, jest otevřeným obvodem. Sledujeme-li tedy náhradní schema zapojení podle obr. 3-50, vidíme, že obě poloviny primárního vinutí výstupního transformátoru



Obr. 3 – 56. Dynamické charakteristiky a průběh hodnot u dvojčinného zesilovače třídy B.

Obr. 3 – 57. Ekvivalentní obvod dvojčinného zesilovače třídy B.

vstupují v činnost během střídajících se půlvln; střední tečkovaný spoj uzavírá obvod pro každou polovinu. Protože jsou obě dvě poloviny totožné a střídají se, mohou býti vyznačeny náhradním obvodem totožným s jednou polovinou, ve které by procházel trvale proud. Tento ekvivalentní obvod jest v obr. 3-57. V tomto obvodu platí:

$$-\mu e_{p1} = i R_i + e_2, \qquad 3 - 160$$

$$e_2 = i_s R_s \frac{z_1}{z_2}. \qquad 3 - 161$$

$$z_2 i_z = z_1 i_z$$
 3 - 162

Tyto právě uvedené rovnice píšeme přirozeně jen pro základní harmonickou za předpokladu, že platí rovnice 3 - 111:  $e_{p1} = E_{p1m} \cos \omega t$ . Vyloučíme  $i_z$  z rovnice 3 - 162 a 3 - 161:

$$e_2 = R_s \, i \, \frac{z_1^2}{z_2^2} \,. \qquad \qquad 3 - 163$$

Tuto hodnotu dosadíme do rovnice 3 - 160:

$$-\mu e_{p1} = i R_i + R_s i \frac{z_1^2}{z_2^2} \dots \qquad 3 - 164$$

Příslušná dynamická strmost S' je dána poměrem střídavé složky proudu  $i_2 = -i$  k vstupnímu napětí  $e_{p1}$ , takže z rovnice 3 - 164 vychází

$$S' = \frac{i_2}{e_{p1}} = \mu \frac{1}{R_i + R_s \frac{z_1^2}{z_2^2}}.$$
 3 - 165

Srovnáním této rovnice s výrazem pro dynamickou strmost dvojčinného zesilovače v třídě A (rovnice 3-118) vidíme, že v třídě B pracuje

každá elektronka do poloviny hodnoty zatížení třídy A., t. j. do odporu

$$R_{zb}^{x} = R_{z} \left(\frac{z_{1}}{z_{2}}\right)^{2}.$$

Odpor mezi anodami ovšem zůstává opět

$$R'_{z} = 4 R_{z} \frac{z_{1}^{2}}{z_{2}^{2}}.$$

Při výpočtu výkonu, účinnosti a správného zatěžovacího odporu  $R_x$  dvojčinného zesilovače v třídě B nechybíme mnoho, když pro jednoduchost místo skutečných převodních charakteristik v obr. 3 – 58a budeme uvažovati charakteristiky přímkové jaké jsou naznačeny v obr. 3 – 58b. Protože tepavý proud každé elektronky teče jen polovinou primárního vinutí výstupního transformátoru, složený výstup obou elektronek jest rovnocenný se střídavým proudem, který by protékal celým

primárním vinutím a měl by amplitudu  $\frac{I_m}{2}$ , jestliže  $I_m$  jest amplituda tepu jedné elektronky (pro jednoduchost vynecháme index a). Označme si jako  $R'_z$  ekvivalentní zatěžovací odpor mezi primárními



a) Skutečné a b) idealisované převodní charakteristiky pro výpočet dvojčinného zesilovače třídy B. svorkami výstupního transformátoru, což jest vlastně skutečný odpor  $R_s$ , převedený na primární stranu. Odporem  $R'_s$  protéká proud o amplitudě  $\frac{I_m}{2}$  a vytváří na něm spád na napětí, jehož jedna polovina se objeví mezi

anodou a kathodou elektronky:  $\frac{R'_{z}I_{m}}{4}$ .

Je-li klidové napětí na elektronce  $E_k$ , zbude po odečtení spádového napětí na anodě jedné elektronky zbytkové napětí

$$V_{s} = E_{k} - \frac{R'_{s} I_{m}}{4}. \qquad 3 - 166$$

Z této rovnice si vypočteme na základě daného  $E_k$  a připuštěného  $V_x$  správný zatěžovací od por mezi oběma anodami  $R'_x$ :

$$R'_{z} = 4 \frac{E_{k} - V_{z}}{I_{m}}.$$
 3 - 167

Výkon v zatěžovacím odporu  $R'_z$  jest dán součinem tohoto odporu a polovičního čtverce amplitudy protékajícího proudu:

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{R'_{z} I_{m}^{2}}{8}.$$

Do této rovnice dosadíme za  $R'_z$  z rovnice 3 — 167:

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{I_{m} \left( E_{k} - V_{z} \right)}{2} \,. \qquad \qquad 3 - 169$$

 $\mathcal{N}_{v}$  je výkon obou elektronek dvojčinného obvodu.

Účinnost  $\eta$  takto pracujícího zesilovače dostaneme dělením výkonu  $\mathcal{N}_{v}$  příkonem  $\mathcal{N}_{p}$ :

$$\eta = \frac{\mathcal{N}_v}{\mathcal{N}_p}.$$
 3 - 170

Příkon  $\mathcal{N}_p$  je dán součinem stejnosměrného proudu obou elektronek  $I_s$  a anodového napětí  $E_k$ :

$$\mathcal{N}_p = I_s E_k. \qquad \qquad 3 - 171$$

Stejnosměrný proud tekoucí do jedné elektronky z anodového zdroje za předpokladu, že tvar průběhu anodového tepu je polovina sinusovky, je dán rovnicí 3 - 139:

$$I'_s = \frac{I_m}{\pi}.$$
 3 - 139

261

U dvou elektronek jest  $I_s = \frac{2 I_m}{\pi}$ ; dosazením do rovnice 3 – 171 vychází příkon

$$\mathcal{N}_p = \frac{2 I_m E_k}{\pi}. \qquad \qquad 3 - 172$$

Dosadíme-li výrazy pro  $N_v$  a  $N_p$  do rovnice 3 — 170, vyjde nám účinnost

$$\eta = \frac{\pi}{4} \left( 1 - \frac{V_z}{E_k} \right) = 0,785 \left( 1 - \frac{V_z}{E_k} \right). \qquad 3 - 173$$

Účinnost závisí na poměru  $\frac{V_s}{E_k}$  a v krajním případu, kdybychom volili velmi malé zbytkové napětí  $V_s$ , blížila by se účinnost hodnotě $\frac{\pi}{4}$  anebo

78,5%.

Účinnost dvojčinného zcsilovače v třídě B jest tedy velmi vysoká a dovolíme-li mřížkový proud, jest i výkon ve srovnání s velikostí užitých elektronek značný. Značí-li podle dřívějšího označení  $R_z^x$  zdánlivý odpor, do něhož v dvojčinném zesilovači třídy B pracuje jedna elektronka, platí  $R_z^x = \frac{1}{4} R'_z$ , při čemž  $R'_z$  je zatěžovací odpor mezi anodami push-pullu. Do výrazu 3 — 168 dosadíme  $R_z^x$ , takže výkon

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{R_{z}^{x} I_{m}^{2}}{2};$$

dále dosadíme do této rovnice za  $I_m$  z rovnice 3 - 139:

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{R_{z}^{x}}{2} I'_{s}^{2} \pi^{2} = 4,94 R_{z}^{x} I_{s}^{2}. \qquad 3 - 174$$

Rovnice 3 — 174 nám udává výkon dvojčinného zesilovače třídy B v závislosti na zatěžovacím odporu, do něhož pracuje jedna elektronka,  $R_s^x$  a na jejím středním proudu  $I_s$ , měřitelném stejnosměrným ampérmetrem. Podle této rovnice můžeme tedy vždy přibližně určiti výkon dvojčinného zesilovače třídy B, známe-li  $R_s^x$  a změříme-li anodový střední proud  $I_s$  při normálním buzení sinusovým napětím. Předpokladem ovšem jest, že elektronky jsou polarisovány na zánik proudu.

Při návrhu dvojčinného zesilovače třídy B jest třeba voliti zbytkové napětí  $V_z$  a současně se vyskytující nejvyšší kladný mřížkový potenciál  $E_{gm}$ . Přitom protéká špičkový proud  $I_m$ .

Největší možný výkon bez přílišného skreslení a též i největší možná účinnost nastávají v případu, že největší mřížkový potenciál  $E_{gm}$  a nejmenší anodový potenciál  $V_x$  se asi sobě rovnají. To jest však nežádoucí podmínka, neboť v takovém případu by protékal příliš veliký mřížkový proud se všemi nepříjemnými důsledky: nebezpečí sekundární em se z řídicí mřížky a příliš vysoký budicí výkon. Proto se volí, jak jsme již poznali při jednoduchém zesilovači třídy B, vždy  $E_{gm} < V_s$ ; tím se sníží mřížkový proud a tím i budicí výkon.

U dvojčinného zesilovače třídy B jest ovšem třeba vždy voliti kompromis mezi skreslením, potřebným budicím výkonem, výstupním výkonem a účinností. Při malých elektronkách doporučují nejlepší pracovní podmínky pravidelně již výrobci elektronek. U větších jednotek jest třeba si tyto odvoditi. Na základě zkušenosti doporučuje se u dvojčinných zesilovačů třídy B voliti mřížkové předpětí  $V_g$  tak, aby nastal právě zánik proudu u i d e a l i s o v a n ý c h charakteristik převodních obr. 3 — 58b. Při tomto nastavení i v klidu protéká slabý anodový proud, ale zato dosáhneme co nejmenšího amplitudového skreslení.

Frekvenční charakteristika dvojčinného zesilovače třídy B vykazuje rovnou část na středních frekvencích, ale klesá u nejvyšších i nejnižších frekvencí akustického pásma. Pokles u nízkých frekvencí jest způsoben malou primární impedancí výstupního transformátoru, kdežto zesílení na vysokých frekvencích klesá v důsledku rozptylové indukčnosti. Příslušné vztahy sleduje na př. článek McLean: An Analysis of Distortion in Class B Audio Amplifiers, Proceedings of the Institute of Radio Engineers, sv. 24, str. 487, březen 1936.

#### 3 – 25. Nízkofrekvenční dvojčinné zesilovače výkonu třídy AB

Mimo čistě vyjádřené třídy A a B užívá se nf zesilovačů výkonu pracujících v mezilchlé třídě, označované písmeny AB. Zesilovač třídy A B se vyznačuje větším předpětím než třída A, ale menším než by odpovídalo zániku proudu. Pokud předpětí  $V_g$  jest pevné (nikoliv samočinné), amplitudové skreslení nevzrůstá v třídě AB znatelně nad hodnoty dosažitelné v třídě A. Užije-li se však samočinného předpětí získaného kathodovým odporem, mění se v důsledku usměrňovacího účinku (mizí-li anodový proud na část periody) i předpětí, jež má snahu vzrůstati s buzením a tím se zvětšuje i skreslení.

U třídy B i AB kolísá anodový proud velmi značně a proto musí býti anodový zdroj dostatečně tvrdý. Není-li tomu tak, nastává dodatečné amplitudové skreslení, působené kolísajícím napětím anodového zdroje.

Přejdeme-li z třídy A do třídy AB zvýšením mřížkového předpětí  $V_g$ , snížíme anodový proud, tím i rozptyl a zvýšíme účinnost. Za daného rozptylu lze tak užíti vyššího anodového napětí a tím se dosáhne většího výkonu s vyšší účinností. Přitom u triod v třídě AB skreslení jest ještě přijatelné a proto nf zesilovače, výkonu pracující dvojčinně polarisujeme raději pro třídu AB než Al. Jednoduchou úvahou obdobnou těm, kterými jsme hledali optimální podmínky u jednoduchých zesilovačů, lze dospěti k optimálnímu zatížení u dvojčinného zesilovače třídy AB 1 (bez mřížkového proudu). Označíme-li si odpor odpovídající sklonu složených anodových charakteristik jako  $R_{is}$ , nalezneme, že optimální zatěžovací odpor  $R_z$  se rovná právě tomuto odporu  $R_{is}$ . Pokud nejsou složené charakteristiky přesně rovnoběžnými přímkami, jest rozuměti pod  $R_{is}$  hodnotu odpovídající průsečíku složené anodové charakteristiky s osou X pro polarisační napětí  $V_g$ .

Ještě větší výkon bez značného skreslení dostaneme z dvojčinného zesilovače výkonu v třídě AB2, když dovolíme průtok mřížkového proudu. V třídě AB2 jest sice výkon a účinnost menší než v třídě B, ale zato značně větší než v třídě A. Mimo to má třída AB2 proti třídě B výhodu neskresleného zesílení signálu o malé amplitudě, který jest zesilován stejně jako v třídě A. Dále potřebný budicí výkon u třídy AB2 jest podstatně menší než v třídě B.

## 3 – 26. Zvláštní elektronky pro dvojčinné zesilovače třídy B a AB

Užijeme-li u zesilovačů třídy B a AB tak veliké amplitudy budicího napětí, že protéká i mřížkový proud, jest třeba dbáti stejné opatrnosti, jako bylo uvedeno u jednoduchého zesilovače: předchozí napájecí stupeň zesilovací musí dodati potřebný budicí výkon a hlavně musí vykazovati malou impedanci, aby průtokem mřížkového proudu se nevytvářela na ní znatelná napětí skreslující vstupní napětí. Potíž jest právě v tom, že mřížkový proud protéká jen po tu část periody, kdy kladná hodnota střídavého napětí budicího převýší absolutní hodnotu polarisace  $V_g$ . Proto se sestrojují pro dvojčinné zesilovače výkonu zvláštní triody (případně dvojice v jedné baňce), které u idealisované, t. j. prodloužené skutečné převodní charakteristiky vykazují zánik proudu pro nulové předpětí. Tak jest zaručeno, že mřížkový proud protéká po celou polovinu periody, jím vyvolané napětí na mřížkové impedanci jest polovinou sinusovky. Aby pak při nulové polarisaci klidový proud byl co nejmenší, musí tyto speciální elektronky míti co největší zesilovací činitel µ. Dosahuje se toho na př. tím, že se elektronka vytvoří se dvěma mřížkami, jež pro působení v třídě B jsou spolu spojeny. Tatáž elektronka může pracovati jako trioda v třídě A, spojí-li se druhá mřížka s anodou (na př. u americké elektronky druhu č. 46).

Doporučuje se v každém případě nešetřiti na budicím výkonu dvojčinného zesilovače třídy B a navrhnouti budicí zesilovač s dostatečnou reservou.

## 3 – 27. Vysokofrekvenční zesilovače výkonu

U vysokofrekvenčních zesilovačů výkonu užívá se nejčastěji třídy C, méně často třídy B a jen výjimečně třídy A. Obecné pravidlo platné pro zesilovače těchto jednotlivých tříd vztahuje se i na zesilovače vysckofrekvenční. Vysokofrekvenčními zesilovači výkonu třídy A se nebudeme zabývati, neboť jejich řešení jest snadné a plyne přímo z úvah obecných o zesilovačích třídy A vůbec. Podrobněji bude později pojednáno o daleko důležitějších a často užívaných vf zesilovačích napětí třídy A.

Základní rozdíl, kterým se liší zesilovače vysokofrekvenční od nízkofrekvenčních, bývá v uspořádání obvodů. Kdežto u nf zesilovačů jde o zesilování poměrně širokého pásma frekvencí, zesilují se v zesilovačích vysokofrekvenčních jen úzké svazky frekvencí v okolí jedné t. zv.

nosné frekvence, případně jen frekvence jediná. U vf zesilovačů užívá se proto vesměs laděných kmitavých obvodů.

Prvním požadavkem u vf zesilovačů výkonu jest dobrá účinnost. Tyto zesilovače slouží nejčastěji jako součást radiotelegrafních a radiotelefonních vysilačů, které pracují téměř nepřetržitě. I když se u nich ušetří jen několik málo procent na spotřebovaném výkonu, znamená to při celoroční kalkulaci značnou úsporu na provozních nákladech. Mimo to při lepší účinnosti



Zapojení jednoduchého triodového vf zesilovače výkonu.

postačí k výrobě téhož výkonu menší elektronky, které jsou levnější. Všimneme si nejprve poměrů u triodových vf zesilovačů výkonu zapojených podle obr. 3 - 59. Zapojení jest přirozeně stejné u všech tříd, jedině hodnota mřížkového předpětí  $V_g$  určuje pracovní třídu. Zesilovač v obr. 3 - 59 jest vázán zvláštním druhem impedanční vazby: kmitavým obvodem, složeným z indukčnosti *L*, odporu ve větvi indukční cívky  $R_L$  a kapacity *C*. Elektronky pro větší výkony mají kathody vesměs vláknové, nejčastěji wolframové. Proto je také na schematu naznačeno, že minus pól anodového zdroje  $V_a$  a plus pól polarisačního zdroje  $V_g$  jest spojen se středem potenciometru na vláknu *P*. Můstkový kondensátor  $C_m$  se volí tak veliký, že jeho reaktance jest pro vf zanedbatelná a nemusíme jí proto v naší úloze dbáti. Naproti tomu nesmíme zapomenouti na vnitřní kapacitu mezi anodou a mřížkou  $C_{ga}$ . Jak poznáme později, působí tato vnitřní kapacita reakci, t. j. zpětné působení anodového obvodu na mřížkový, jehož následkem může býti rozkmitání celého zesilovacího stupně anebo jeho proměna v generátor kmitů. Prozatím budeme pro zjednodušení předpokládati, že buď je vnitřní kapacita užitečné elektronky  $C_{ga}$  zanedbatelně malá (často u pentod), anebo že je postaráno úpravou obvodu (neutralisací) o zneškodnění vlivu uvedené vnitřní kapacity.

Budíme-li zesilovač naznačený na obr. 3 - 59 vf střídavým napětím o okamžité hodnotě  $v_g$  a frekvenci f (kruhové frekvenci  $\omega$ ), odvodíme si impedanci mezi body X - Y, "do které pracuje uvažovaná elektronka", takto:

$$\frac{1}{3} = j \,\omega \, C + \frac{1}{j \,\omega \, L + R_L}, \qquad 3 - 175$$

$$\Im = \frac{R_L + j \omega L}{1 - \omega^2 L C + j \omega C R_L} \cdot 3 - 176$$

Odstraníme imaginárnost jmenovatele rozšířením zlomku výrazem  $1 - \omega^2 LC - j \omega CR_L$ :

$$3 = \frac{R_L - \omega^2 L C R_L - j \omega C R_L^2 + j \omega L - j L^2 \omega^3 C + \omega^2 L C R_L}{1 + \omega^4 L^2 C^2 - 2 \omega^2 L C + \omega^2 C^2 R_L^2} \cdot 3 - 177$$

Dělíme čitatele i jmenovatele  $\omega^2 C^2$  a vhodně seskupíme, obdržíme:

$$3 = \frac{\frac{R_L}{\omega^2 C^2} - j \left[ \frac{R_L^2}{\omega C} + \frac{L}{C} \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right]}{R_L^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}.$$
 3 - 178

Tento složitý výraz pro impedanci mezi body XY se značně zjednoduší, vyladíme-li kmitavý obvod  $CLR_L$  na zesilovanou frekvenci  $\omega$  tak, že

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}.$$
 3 - 179

V hranaté závorce čitatele zbude jenom  $\frac{R_L^2}{\omega C}$ .  $R_L$  bývá však běžně malé ve srovnání s $\frac{1}{\omega C}$ , takže zlomek  $\frac{R_L^2}{\omega C}$  lze jako zanedbatelný vynechati. Při nastalé resonanci přejde impedance Z v čistý odpor  $R_z$ :

$$Z_r = \frac{1}{R_L \omega^2 C^2} = \frac{\omega^2 L^2}{R_L} = Q^2 R_L = R_z, \qquad 3 - 180$$

zavedeme-li do počtu činitele jakosti obvodu Q:

$$Q = \frac{\omega L}{R_L}.$$
 3 – 181

Absolutní hodnota odporu  $R_s$  kmitavého obvodu při resonanci je velmi vysoká a liší se jen velmi málo od nejvyšší vůbec možné hodnoty impedance  $\mathcal{Z}$  uvažovaného kmitavého obvodu, která se vyskytuje při frekvenci jen o málo se lišící od hodnoty resonanční. Vzhledem k velmi vysoké hodnotě impedance  $\mathcal{Z}$ , při resonanci, která brání průchodu proudu o resonanční frekvenci mezi body XY, nazývá se právě takto zapojený kmitavý obvod obvodem antiresonančním.

Při frekvencích lišících se od frekvence resonanční, jest impedance antiresonančního obvodu obecně menší nežli hodnota  $Z_r$  a její průběh v závislosti na frekvenci lze si vyznačiti t. zv. r e s o n a n č n í k ř i vk o u, jejiž příklad jest uveden na obr. 4 – 26.

Výkon zesilovače třídy B i C jest podle rovnice 3 – 148 dán výrazem

$$\mathcal{N}_v = \frac{1}{2} I_{alm} V_{alm}. \qquad \qquad 3 - 148$$

Jest tedy možno získati veliký výkon buď zvětšením základní harmonické střídavého anodového proudu  $I_{alm}$  anebo zvětšením amplitudy základní harmonické střídavého anodového napětí  $V_{alm}$ .

Všimněme si zvláště voleného okamžiku při působení zesilovače, kdy mřížkové střídavé budící napětí  $v_g$  právě nabude své kladné amplitudy  $V_{gm}$ ; elektronkou prochází amplituda anodového proudu  $I_{am}$ , současně se vyskytuje na anodě minimum anodového napětí  $V_z$ , které — jak jsme poznali — bývá asi 10% anodového napětí  $V_a$ . Nahradíme-li skutečný obvod uvažované triody obvodem ekvivalentním a uvážíme idealisovaný případ přímkových charakteristik, můžeme psáti rovnici 1 - 26 i pro amplitudu:

$$I_{am} = \frac{\mathbf{V}_a - V_{a1m}}{R_i} + S V_{gm}. \qquad 3 - 182$$

Do této rovnice dosadíme za  $V_a - V_{alm}$  zbytkové napětí  $V_z$  a za  $S = \frac{\mu}{R_i}$ ; po uspořádání plyne:

$$I_{am} = \frac{1}{R_i} (V_z + \mu V_{gm}). \qquad 3 - 183$$

Vzhledem k tomu, že amplituda základní harmonické anodového proudu  $I_{alm}$  je úměrna amplitudě anodového proudu  $I_{am}$  (viz rovnici 3 — 144 pro třídu C a rovnici 3 — 145 pro třídu B), udává nám i rovnice 3 — 183 vodítko pro vyvolání co největší amplitudy základní

harmonické  $I_{a1m}$ : jest třeba především velikého zesilovacího činitele  $\mu$ , ale současně i malého vnitřního odporu elektronky  $R_i$ . I větší zbytkové napětí  $V_x$  podle této rovnice napomáhá většímu proudu, ale prakticky ovšem nemá významu, neboť zvětšení  $V_x$  značí zmenšení  $V_{a1m}$ . Vysoký zesilovací činitel jest velmi žádoucí, ale obyčejně nepřesahuje  $\mu$  s ohledem na rozptyl mřížkový hodnotu asi 45. Pro vyšší hodnoty  $\mu$  by bylo třeba příliš hustých řídicích mřížek.

Silný anodový proud nutný pro dosažení velikého výkonu vyžaduje i silný proud nasycený  $I_s$ , jemuž jsou uměrny i ztráty ve žhavicím vláknu  $\mathcal{N}_s$ , které u wolframového vlákna jsou přibližně určeny podle Mesnyho vzorcem  $\mathcal{N}_s = 156 I_s;$  3 - 184

 $\mathcal{N}_{s}$  jest vyjádřeno ve wattech, je-li nasycený proud  $I_{s}$  udán v ampérech.

Podle rovnice 3 — 183 jest k ovládání silného anodového proudu třeba i silného budícího napětí  $V_{gm}$ . Musí tedy pro dosažení silného anodového proudu objevovati se na řídící mřížce značně kladný potenciál přinášející s sebou velký budicí výkon a ovšem i skreslení.

Z této úvahy jest jasno, že zvyšování výstupního výkonu zvětšováním amplitudy anodového proudu má své praktické meze. Proto je výhodnější zvyšovati výkon volbou co nejvyšší amplitudy střídavého anodového napětí a tedy i co největšího anodového napětí  $V_a$ . Proto se u menších vysílacích elektronek užívá běžně anodového napětí několika tisíc voltů, u středních výkonů napětí asi 10 000 až 12 000 voltů a pro největší vf. zesilovače výkonu napětí v blízkosti 20 000 voltů.

## 3 – 28. Vysokofrekvenční zesilovače výkonu v třídě C

Výkon zesilovače třídy C na pracovní frekvenci  $\omega$  lze buďto určiti rovnicí 3 — 148 anebo jej lze vyjádřiti jako čtverec efektivní hodnoty střídavého napětí na zatěžovacím odporu  $R_z$  z rovnice 3 — 180 lomený hodnotou  $R_z$ ; tedy

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{V_{a}^{2}}{R_{s}} = \frac{V_{a}^{2}}{\frac{\omega^{2} L^{2}}{R_{L}}} = \frac{R_{L} V_{a}^{2}}{\omega^{2} L^{2}}.$$
 3 – 185

Při návrhu vysokofrekvenčního zesilovače výkonu třídy C bývá dán výkon  $\mathcal{N}_v$  a hledáme obvodové konstanty L, C anodového obvodu. Z rovnice 3 — 185 si vypočteme efektivní hodnotu střídavého napětí  $V_a$ :

$$V_a = \omega L \sqrt{\frac{N_v}{R_L}}. \qquad 3 - 186$$

 $R_L$  můžeme voliti v širokých mezích; pro každou přiměřeně volenou hodnotu  $R_L$  můžeme vypočísti ze vzorce 3 - 186 vhodnou indukčnost L, aby  $V_a$  mělo správnou hodnotu, danou fysikálními vlastnostmi elektronky. Protože v odporu  $R_L$  je mimo vlastní odpor obvodu soustředěný v cívce L i fiktivní odpor zavedený do obvodu vazbou s konsumujícím členem (na př. antenou anebo transmisní vf linkou), můžeme vhodnou volbou vazby měniti i  $R_L$  v širokých mezích. Jest tedy téměř nekonečné množství kombinací indukčnosti L a odporu  $R_L$ , které dají správné napětí střídavé  $V_a$ .

Součin L C je vázán s frekvencí f zesilovacího výkonu vzorcem

$$f = \frac{159\ 200}{\sqrt{L\ C}},\qquad \qquad 3 - 187$$

který bude odvozen v theorii radioelektrických obvodů (viz vzorec 5-22a); f jest v něm vyjádřeno v cyklech za vteřinu, indukčnost L v mikrohenry a kapacita C v mikrofaradech.

Vypočteme-li si z dané frekvence f ze vzorce 3 — 187 součin L G, jest třeba voliti vhodně vzájemný poměr mezi indukčností L a kapacitou obvodu G. Poměr L a G se určí podle dovoleného obsahu harmonických. Antiresonanční obvod anodový má podobný účinek jako setrvačník. Do výstupního obvodu je dodáván výkon tepavým způsobem jenom během zlomku periody a hromadí se tam. Během zbývající části periody je energie vydávána. Je-li nahromaděná energie veliká, může býti dodávána energie během kladné doby s malým spádem napětí, kdežto při malé nastřádané energii bude pokles napětí znatelný, čímž nastane skreslení. Na kondensátoru obvodu G se nastřádá největší energie tehdy, když se nabije co největším napětím na odporu  $R_z$ . Výraz pro nahromaděnou energii v kondensátoru zní:

$$W_c = \frac{C V_{am}^2}{2} = C V_a^2. \qquad 3 - 188$$

Pro nahromadění co největší energie bylo by třeba voliti největší možný kondensátor a vzhledem k danému součinu L C vyšla by indukce co nejmenší.

Nahromaděnou energii v kmitavém obvodu dostaneme ovšem i z výrazu pro magnetickou energii v indukční cívce L. Největší nahromaděná energie v cívce L jest dána výrazem

$$W_L = \frac{L I_m^2}{2} = L I^2, \qquad 3 - 189$$

v němž značí I efektivní hodnotu cirkulačního proudu v kmitavém obvodu. Ale jest třeba zde se míti na pozoru: zdánlivě zvětšení indukčnosti by vedlo k zvětšení nahromaděné energie. Proud I však není konstantní, nýbrž je nepřímo úměrný indukčnosti L, protože napětí  $V_a$ jest stálé a proud v oscilačním obvodu I jest dán napětím  $V_a$  lomeným reaktancí indukčnosti L. Přitom má odpor  $R_L$  poměrně malý a zanedbatelný vliv. Uvědomíme-li si tuto skutečnost, vidíme, že jest třeba zmenšiti indukčnost L, aby se zvětšila nahromaděná energie. Se zvětšováním kapacity C a tím i proudu I nesmí se však jíti příliš daleko, néboť se vzrůstajícím proudem vysokofrekvenčním vzrůstají značně ztráty v indukčnosti L.

Návrh kmitavého obvodu vysokofrekvenčního zesilovače pracujícího v třídě C jest možno provésti různým způsobem. Ukážeme si jednoduchý způsob, který vychází z přípustného skreslení druhou harmonickou. Z průběhu anodového proudu zesilovače třídy C dovedeme známým způsobem určiti amplitudy jednotlivých harmonických a tedy i amplitudu druhé harmonické. Zatěžovací obvod kmitavý můžeme navrhnouti tak, aby druhá harmonická byla potlačena na předem stanovenou míru. Za tím účelem vypočteme si nejprve impedanci kmitavého obvodu složeného z indukčnosti L, kapacity C a odporu  $R_L$  pro druhou harmonickou přenášeného výkonu, tedy pro frekvenci 2f, případně 2 w.

Impedance kmitavého obvodu pro druhou harmonickou jest dána výrazem:

$$Z_{2} = \frac{\frac{R_{L}}{(2 \omega C)^{2}} - j \left[ \frac{R_{L}^{2}}{2 \omega C} + \frac{L}{C} \left( 2 \omega L - \frac{1}{2 \omega C} \right) \right]}{R_{L}^{2} + \left( 2 \omega L - \frac{1}{2 \omega C} \right)^{2}} \cdot 3 - 190$$

Protože kmitavý obvod jest naladěn na frekvenci  $\omega$ , platí  $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ ; v rovnici 3 – 190 dosadíme místo  $\frac{1}{\omega C}$  hodnotu  $\omega L$ .

$$Z_{2} = \frac{\frac{(\omega L)^{2} R_{L}}{4} - j \left(\frac{R_{L}^{2} \omega L}{2} + \frac{3 (\omega L)^{3}}{2}\right)}{R_{L}^{2} + \frac{9 (\omega L)^{2}}{4}}. \quad 3 - 191$$

Hodnota odporu  $R_L$  je pravidelně menší než reaktance  $\omega L$ , takže čtverec  $R_L^2$  můžeme ve vzorci zanedbati. Impedance pro druhou harmonickou vychází pak

$$\mathcal{Z}_2 = -\frac{j \, 2 \, \omega \, L}{3} \, . \qquad \qquad 3 - 192$$

Nazveme si p poměr složek druhé a základní harmonické napětí na výstupním obvodu:  $\frac{V_{a2}}{V_{a1}}$ . Dále si označme poměr složek druhé harmonické a základní harmonické anodového proudu *a*, tak jak se dostane

rozborem křivky anodového proudu, při čemž  $I_{a1}$  značí základní složku. Základní harmonická napětí jest dána výrazem:

$$V_{a1} = I_{a1} \, \mathcal{Z}_r = \frac{(\omega \, L)^2}{R_L} \, I_{a1}.$$
 3 - 193

Druhá harmonická napětí jest určena vzorcem:

$$V_{a2} = \frac{I_{a2}}{I_{a1}} I_{a1} Z_2 = \frac{2}{3} a \omega L I_{a1}. \qquad 3 - 194$$

Poměr druhé harmonické k základní jest dán výrazem:

$$p = \frac{\frac{2}{3} a \omega L I_{a1}}{\frac{(\omega L)^2}{R_L} I_{a1}} = \frac{2}{3} \frac{a}{\omega L} \frac{R_L}{\omega L}.$$
 3 - 195

Zavedeme do počtu činitele jakosti Q, který si vypočteme ze vzorce 3-195:

$$Q = \frac{2 a}{3 p} = \frac{\omega L}{R_L}.$$
 3 - 196

## 3 – 29. Přibližný návrh vf zesilovače výkonu v třídě C

Při návrhu vysokofrekvenčního zesilovače výkonu v třídě C vycházíme obyčejně z daného výkonu  $N_{\nu}$ . Z rovnice 3 — 185 plyne

$$\omega L = \frac{V_a^2}{\mathcal{N}_v \frac{\omega L}{R_L}} = \frac{V_a^2}{\mathcal{N}_v Q}.$$
 3 - 197

Hodnotu Q si určíme podle vzorce 3 — 196, předpokládáme-li určité maximální procento p napětí druhé harmonické na kmitavém obvodu a známe-li procento druhé harmonické v anodovém proudu a. Výkon  $\mathcal{N}_{v}$  si můžeme též vyjádřiti jako součin čtverce proudu v kmitavém obvodu  $I^{2}$  násobený odporem  $R_{L}$ :

$$\mathcal{N}_{v} = I^{2} R_{L}. \qquad \qquad 3 - 198$$

Dále si můžeme vyjádřiti střídavé napětí na impedanci  $Z_r$ :

$$V_a = \sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2} I \pm \omega L I, \qquad 3 - 199$$

zanedbáme-li čtverec  $R_L^2$  proti ( $\omega L$ )<sup>2</sup>, jak již bylo provedeno.

V rovnicích 3 — 196, 198 a 199 se vyskytují tři neznámé:  $R_L$ , L a I, které řešením těchto rovnic si můžeme vypočítati. Postup vysvitne nejlépe na příkladu; budiž úkolem navrhnouti vf zesilovač výkonu v třídě C pro 15 kW při anodovém napětí  $V_a = 14~000$  V. Rozborem průběhu anodového proudu zjistíme na př., že obsahuje 55 % druhé harmonické a proto a = 0.55. Na výstupním obvodu dovolíme nanejvýše 2,5 % druhé harmonické, takže p = 0,025. Dosadíme tyto hodnoty do rovnice 3 - 196 a vyjde

$$Q = \frac{2 \cdot 0.55}{3 \cdot 0.025} = 14.7 = \frac{\omega L}{R_L}.$$
 3 - 200

Amplituda střídavého napětí anodového  $V_{a1m} = \mathbf{V}_a 0.9 = 12600 \text{ V}.$ 

Tuto hodnotu zavedeme do rovnice 3-199:

$$V_{a1} = \frac{V_{a1m}}{\sqrt{2}} = 8900 = \omega L I, \qquad 3 - 201$$

a do rovnice 3 - 198 dosadíme za  $N_v = 15000$ :

$$15\ 000 = I^2\ R_L. \qquad \qquad 3 - 202$$

Sluší podotknouti, že hodnota Q nebývá značně menší než asi 10.

Řešením posléze uvedených tří rovnic nám vyjdou hodnoty  $R_L$ ,  $\omega L$  a I. Proto vyjádříme z rovnice  $3 - 201 : I = \frac{8900}{\omega L}$  a dosadíme do rovnice  $3 - 202 : R_L = \frac{15\ 000\ \omega^2\ L^2}{8900^2} = 0,000189\ \omega^2\ L^2$  a vložíme do rovnice  $3 - 200 : \omega\ L = \frac{1}{14,7.0,000189} = 360$ . Z rovnice 3 - 201dostaneme po dosazení  $\omega\ L$ :  $I = \frac{8900}{360} = 24,7\ A$ . Z rovnice 3 - 202dostaneme  $R_L = \frac{15\ 000}{24,7^2} = \frac{15\ 000}{610} = 24,6$  ohmů. Za resonance vykazuje obvod impedanci  $Z_r = \frac{\omega^2\ L^2}{R_L} = \frac{360^2}{24,6} = 5\ 280$  ohmů. Z rovnice 3 - 197 mohli jsme ovšem určiti  $\omega\ L$  přímo:  $\omega\ L = \frac{V_{a1}^2}{N_vQ} = \frac{8900^2}{15\ 000\ .14,7} = 360.$ 

Zvolíme-li účinnost  $\eta$ , s kterou chceme pracovati, platí podle rovnice 3 - 150:  $V_{alm} = \Theta_0 - \sin \Theta_0 \cos \Theta_0$ 

$$\eta_c = \frac{\nu_{a1m}}{\mathbf{V}_a} \frac{\Theta_0 - \sin \Theta_0 \cos \Theta_0}{2 \left(\sin \Theta_0 - \Theta_0 \cos \Theta\right)}.$$

Budiž v našem případě  $\eta_c = 75\%$  a poměr  $\frac{V_{alm}}{V_a} = 0,9$ . Poloviční úhel otevření  $\Theta_0$  si určíme z diagramu v obr. 3-53 pro hodnotu

$$\frac{\Theta_0 - \sin \Theta_0 \cos \Theta_0}{2 (\sin \Theta_0 - \Theta_0 \cos \Theta_0)} = \frac{0.75}{0.9} = 0.835.$$

Vychází poloviční úhel otevření  $\Theta_0 = 70^{\circ}$ .

Anulačnímu úhlu  $\Theta_0$  odpovídá okamžitá hodnota střídavého anodového napětí  $v_{aa} = V_{a1m} \cos \Theta_0 = 12600 \cos 70^\circ = 4300$  V. Anodový proud se tedy anuluje

při potenciálu na anodě  $V_a - v_{aa} = 14\,000 - 4300 V = 9700 V.$ 

Na obr. 3-60 jsou naznačeny anodové charakteristiky zvolené elektronky, které chceme užíti. Zatěžovací charakteristika vychází z bodu A odpovídajícího potenciálu 9700 V. Druhý bod zatěžovací charakteristiky jest určen zbytkovým napětím  $V_z =$  $=0.1 V_a = 1400 V a$  anodovou charakteristikou pro mřížkový potenciál rovný asi  $0.8 V_z$ , tedy 0.8.1400 =1120 V. Bod B umístíme proto na charakteristice pro mřížkový potenciál  $v_{\rm r} = 1100 \, {\rm V}.$ 



Anodový diagram a zatěžovací přímka ví zesilovače výkonu třídy C.

Nyní si určíme polarisační napětí  $V_g$ . Z diagramu vidíme, že mřížkový potenciál má hodnotu — 620 V pro  $\Theta_0 = 70^\circ$  a hodnotu + 1100 V pro  $\Theta_0 = 0^\circ$ . Můžeme tedy psáti tyto rovnice:

$$V_{gm}\cos 70^{\circ} + \mathbf{V}_{g} = -620 \text{ V}, \qquad 3 - 203$$

$$V_{gm} + \mathbf{V}_{g} = 1100 \text{ V.}$$
 3 - 204

Odečteme rovnici 3 — 203 od rovnice 3 — 204 a dosadíme cos 70° = = 0,34202 :  $V_{gm} (1 - 0,34202) = 1720$  V a z této rovnice si vypočteme amplitudu budicího mřížkového napětí  $V_{gm} = \frac{1720}{0,658} = 2620$  V. Potřebné mřížkové předpětí dostaneme dosazením hodnoty pro  $V_{gm}$  do rovnice 3 — 204:  $\mathbf{V}_g = -1520$  V.

Amplitudu základní harmonické anodového proudu obdržíme z rovnice 3 - 144:

$$I_{a1m} = \frac{I_{am}}{\pi} \frac{\Theta_0 - \sin \Theta_0 \cos \Theta_0}{1 - \cos \Theta_0} = \frac{6.0}{\pi} \frac{1.23 - 0.93969.0.342}{1 - 0.342}.$$

Z anodového diagramu zjistíme hodnotu  $I_{am}$  (amplituda anodového proudu) = 6 A. 6.0 0.909

$$I_{a1m} = \frac{6.0}{\pi} \frac{0.909}{0.658} = 2.4 \text{ A.}$$

Podle vzorce 3 - 148 kontrolujeme výkon:

$$\mathcal{N}_{v} = \frac{V_{a1m} I_{a1m}}{2} = \frac{2.4 \cdot 12\,600}{2} = 15\ 000\ W.$$

Vychází nám tedy žádaná hodnota výkonu  $N_v = 15$  kW. Kdyby nám žádaný výkon nevyšel, museli bychom opraviti sklon zatěžovací charakteristiky A B a ovšem i rozkmit mřížkového napětí.

Nyní zbývá ještě určiti hodnotu indukčnosti *L* a kapacity *C* anodového kmitavého obvodu, známe-li frekvenci *f* případně  $\omega$ , na které má zesilovač pracovati. Předpokládejme, že f = 800 kc/s,  $\omega = 2 \pi 800 \cdot 10^3 =$  $= 5.02 \cdot 10^6$ . Dosazením  $\omega$  do vzarce pro  $\omega L = 360$  dostaneme L = $= \frac{360}{5.02} \cdot 10^{-6} \text{ H} = 71.5 \ \mu \text{ H}$ . Ze vzorce 3 - 187 po dosazení známých hodnot za *L* a *f* vyjde i kapacita  $C = \frac{1.592^2 \cdot 10^{10}}{f^2 L} = \frac{2.54 \cdot 10^{10}}{6.4 \cdot 10^{11} \cdot 71.5} =$  $= 55.5 \cdot 10^{-5} \ \mu \text{ F} = 555 \text{ pF}.$ 

Takto provedený výpočet zesilovače výkonu třídy C je — jak již bylo na počátku podotknuto — jenom přibližný, avšak často pro praxi postačí, neboť po sestrojení zesilovače je možno vždy hodnoty jednotlivých veličin poněkud upraviti na zkušebním poli. Požadujeme-li větší přesnost, musíme počítati podle některé podrobnější metody spočívající na křivkách odvozených ze sítě charakteristik dané elektronky.

## 3 – 30. Ladění vysokofrekvenčního zesilovače výkonu v třídě C a přizpůsobení zatižení

Při zapojení vf zesilovače výkonu třídy C jest nutno vyladiti anodový kmitavý obvod přesně na zesilovanou frekvenci f. Za tím účelem se volí buďto proměnlivá kapacita C anebo u větších výkonů častěji proměnlivá indukčnost L, jež se uspořádá jako variometr. Uvedeme-li zesilovač v chod, není kmitavý obvod obecně ještě vyladěn. Pozorujeme ampérmetr "Amp" v přívodu vysokého napětí na anodu elektronky, který jest zapojen před kmitavým obvodem, jak jest naznačeno na obr. 3-59. Ladíme-li nyní obvod změnou L nebo C, mění se střední hodnota anodového proudu a to proto, že laděním měníme impedanci  $\mathcal{Z}$  v anodovém obvodu. Při přesně naladěném stavu jest impedance největší  $\mathcal{Z}_r = R_s$  a amplituda anodového proudu  $I_{as}$  daná rovnicí 3-138:  $I_{as} = \frac{I_{am}}{\pi} \frac{\sin \Theta_0 - \Theta_0 \cos \Theta_0}{1 - \cos \Theta_0}$  jest nejmenší. Jakmile změníme ladění, klesá

efektivní impedance kmitavého obvodu mezi body X Y obr. 3 – 59 podle resonanční křivky, zatěžovací křivka se vzpřimuje, takže bod Bstoupá při stálém mřížkovém buzení po anodové charakteristice pro + 1100 V do bodu B', B'' a t. d. podle toho, jak se vzdalujeme od bodu resonance. Proto stoupá i střední anodový proud  $I_{as}$ .

Tím máme vodítko pro správné ladění vysokofrekvenčního zesilovače výkonu: ladíme na minimum středního anodového proudu *I*as čteného na stejnosměrném ampérmetru v přívodu vysokého anodového napětí.

Je-li ví zesilovač výkonu správně naladěn na zesilovanou frekvenci f a jeho hodnoty jsou správně voleny, projeví se jeho větší zatížení (zvětší-li se  $R_L$ ) poklesem střídavého anodového napětí  $V_{alm}$ , protože zatěžovací přímka se vztyčí s poklesem cirkulačního proudu I v kmitavém obvodu. Doporučuje se přitom zvýšiti poněkud amplitudu budícího napětí  $V_{gm}$  a snížiti polarisaci  $V_g$ . Při odlehčení jest postup opačný.

# 3 — 31. Přesný návrh vysokofrekvenčního zesilovače výkonu třídy C

Při přesném návrhu vysokofrekvenčního zesilovače výkonu třídy C vychází se obyčejně od soustavy křivek, jejíž příklad je na obr. 3 - 61.

V tomto diagramu jsou vyneseny křivky střídavého mřížkového budicího napětí  $V_g$ , mřížkového předpětí  $V_g$ , střídavého anodového napětí  $V_a$ , mřížkového svodového odporu  $R_s$ , případně mřížkového proudu v závislosti na výkonu  $N_v$ , dodávaném do kmitavého obvodu. Tento výkon  $N_v$  je větší než výkon odebíraný konsumem o ztráty v kmitavém obvodu. Účinnost kmitavého obvodu  $\eta_0$  přitom bývá 90 až 95%. Označíme-li si jako  $N_k$  užitečný výkon odevzdávaný zesilovačem na př. do anteny, jest obvodová účinnost

$$\eta_0 = \frac{\mathcal{N}_k}{\mathcal{N}_\nu}. \qquad 3 - 205$$



Průběh hodnot vf zesilovače výkonu v závislosti na výkonu  $\mathcal{N}_{\nu}$  podle Reicha [15].

Diagram 3 — 61 nám umožňuje nalézti ihned pro každý výkon  $\mathcal{N}_{v}$  odebíraný z elektronky příslušné hodnoty. Soustava těchto křivek se získá ze statických charakteristik na př. metodou, kterou popisuje D. C.

Prince v článku Proc. I. R. E. sv. 11 z roku 1923: Vacuum Tubes as Power Oscillators. Výrobci elektronek u menších druhů připojují již též příslušné křivky.

Podrobnější rozbor zesilovače výkonu třídy C provádí na př. Everitt [48] a Moděl s Něvjažským.

## 3 – 32. Výkon potřebný k buzení vf zesilovače výkonu třídy C

Vzhledem k tomu, že vf zesilovače výkonu třídy C pracují pravidelně s mřížkovým proudem, musí jejich budicí zdroj dodávati nejenom napětí, ale i proud, tedy musí býti tyto zesilovače buzeny výkonem.



Umělé zatížení budicího obvodu  $L_g C_p$  malým mřížkovým odporem  $R_g$ .

Protože impedance mezi mřížkou a kathodou se značně mění, zatěžuje se běžně budicí zdroj uměle paralelním odporem  $R_g$ , který jest naznačen na obr. 3 — 62. Odpor  $R_g$  jest tak malý, že změny vnitřního odporu elektronky se neprojevují rušivě na předchozím zdroji. V obrazu značí  $L_g C_p$  kmitavý obvod budicího zdroje předchozího zesilovače,  $C_0$  je kondensátor oddělující mřížkový obvod od budicího co do stejnosměrného proudu. Odpor  $R_g$  jest, jak již bylo uvedeno, volen tak nízký, aby hlavní část výkonu budícího se zničila

v něm. Tento odpor přispívá k stabilitě zesilovače, neboť jest jím tlumen obvod  $L_g C_p$  a kromě toho jest i nutný při zesilovačích rozhlasových a radiotelefonních, když přenášené pásmo frekvenci jest široké, aby se zploštila a rozšířila frekvenční charakteristika a tím se dosáhlo dobrého přenosu všech akustických frekvencí.

Vzhledem k nutné přítomnosti paralelního mřížkového odporu  $R_g$  počítá se pro buzení triodových vf zesilovačů výkonu asi 8 – 10% výstupního výkonu  $N_v$ . Pro pentody postačí výkon podstatně nižší: asi  $2 \div 4\%$   $N_v$ . Většina budícího výkonu zničí se v odporu  $R_g$ , který jest co do hodnoty značně nižší než fiktivní odpor  $R'_g$ , který jest zaváděn – jak poznáme – do mřížkového obvodu vlivem reakce mezi anodovým a mřížkovým obvodem.

## 3 – 33. Neutralisační obvody vf zesilovačů

V kapitole 4 – 2 bude sledován početně vliv reakce mezi anodovým a mřížkovým obvodem zesilovací elektronky, která nastává přenosem vf napětí přes kapacitu mezi mřížkou a anodou  $C_{ga}$ . Reakce jest u vf zesilovačů zjevem nežádoucím a to zvláště u triod, které vykazují vysoké hodnoty kapacity  $C_{ga}$ , neboť působí značné obtíže. Vf zesilovač naznačený na obr. 3 — 59 by se jistě rozkmital, neboť u něho není postaráno o neutralisaci. Proto se užívá běžně zapojení, která kompensují vliv kapacity  $C_{ga}$  anebo zesilovací stupeň se neutralisuje.

Je řada zapojení pro neutralisaci jednoduchých zesilovacích stupňů. Budeme sledovati na jednom vybraném případu zapojení podmínku neutralisace. Na obr. 3 – 63 jest indukční cívka výstupního anodového obvodu rozdělena na dvě poloviny:  $L_1$  a  $L_2$ ; anodové napětí  $\mathbf{V}_a$  se přivádí do středu S. Střídavé napětí na výstupu, objevující se mezi body S A, působí skrze vnitřní kapacitu  $C_{ga}$  triody na její mřížkový obvod. Na cívce  $L_2$  se objevuje současně stejně vcliké napětí, které se





Obr. 3 – 63. Zapojení pro neutralisaci jednoduchého vf zesilovače.

Obr. 3 - 64.

Náhradní zapojení neutralisovaného zesilovače znázorněného na obr. 3 — 63.

rovněž přivádí na řídicí mřížku přes neutralisační nastavitelný kondensátorek  $C_n$ . Střed cívek S jest na zemním potenciálu přes můstkový kondensátor  $C_{m_2}$ .

Neutralisační napětí přivedené přes  $C_n$  kompensuje vliv napětí přivedeného přes  $C_{ga}$ . Na správnou neutralisaci má ovšem vliv jak poloha bodu S, tak i velikost  $C_n$ . K snadnějšímu stanovení podmínky neutralisace překreslíme si obraz 3 — 63 na způsob můstkového zapojení do obr. 3 — 64, v němž jest označení shodné. Vidíme na tomto obrazu i tečkovaně naznačený vnitřní odpor  $R_i$ , ale ten zatím zanedbáme.  $L_1$  a  $L_2$  značí analogické části indukčnosti výstupního obvodu jenom s tím rozdílem, že zde jsou kresleny odděleně a proto jejich hodnoty musí býti zvětšeny o vzájemnou indukčnost, která se mezi nimi jeví ve skutečném zapojení. V obr. 3 — 64 jsou naznačeny i směry proudů, protékajících v jednotlivých větvích. Předpokládejme nyní, že náš požadavek neutralisace jest již splněn: tokem proudů  $i_1$  a  $i_2$  se nevytváří žádné napětí mezi mřížkou a kathodou anebo body M a K(případně S, což jest totéž)

jsou na stejném potenciálu. Cívka  $L_p$  nevede tedy žádný proud.

Rozdíl okamžitých potenciálů mezi body A a N jest

$$e_a - e_n = -j (L_1 + L_2) \omega i_1 = -j \left(\frac{1}{C_{ga}} + \frac{1}{C_n}\right) \frac{i_2}{\omega}.$$
 3-206

Poznámka: vzhledem k obecnosti vztahů mezi proudy a napětími bychom měli psáti v rovnicích kurentní písmena, pro jednoduchost se však přidržíme písmen latinských.

Mezi body A a S jest rozdíl potenciálů:

$$e_a - e_s = -j L_1 \omega i_1. \qquad \qquad 3 - 207$$

Z rovnice 3 - 206 dosadíme výraz  $i_1$  do r. 3 - 207:

$$e_a - e_s = (e_a - e_n) \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$
.  $3 - 208$ 

Mezi anodou a mřížkou jest rozdíl potenciálů:

$$e_a - e_m = -j \frac{1}{C_{ga}} \frac{i_2}{\omega};$$

do této rovnice dosadíme za  $i_2$  výraz z rovnice 3 - 206:

$$e_{a} - e_{m} = (e_{a} - e_{r}) \frac{\omega}{C_{ga} \omega} \frac{1}{\frac{1}{C_{ga}} + \frac{1}{C_{n}}},$$
  
 $e_{a} - e_{m} = (e_{a} - e_{n}) \frac{C_{n}}{C_{n} + C_{ga}}.$   $3 - 209$ 

Podle předpokladu musí rozdíl potenciálů mezi body S a M býti nulový; odečteme proto rovnici 3 - 208 od rovnice 3 - 209:

$$e_s - e_m = (e_a - e_n) \left( \frac{C_n}{C_n + C_{ga}} - \frac{L_1}{L_1 + L_2} \right) = 0$$

a aby se tento výraz rovnal nule, musí

$$\frac{C_n}{C_n + C_{ga}} = \frac{L_1}{L_1 + L_2} \text{ anebo } \frac{C_n}{C_{ga}} = \frac{L_1}{L_2}. \qquad 3 - 210$$

Rovnice 3 — 210 stanoví podmínku neutralisace. Výsledek však není zcela přesný, neboť jsme zanedbali vliv vnitřního odporu zapojeného paralelně na cívce  $L_1$ . Kdybychom chtěli respektovati vliv  $R_i$ , museli bychom zavésti nějaký kompensační odpor do druhého ramena paralelně na  $L_2$  mezi body S a N. Z této úvahy jest patrno, že přesná neutralisace jed noduchého vysokofrekvenčního zesilovače jest možná jen na jediné frekvenci *f*. Proto neutralisace

samotné elektronky může býti jenom přibližná. To se jevívá zvláště u krátkovlnných zesilovačů, které mívají málo tlumené obvody, jež se snadno rozkmitávají.Tu se obyčejně neutralisace jediné elektronky nezdaří a zesilovací stupeň tvrdošíjně osciluje.

Dokonalá neutralisace se podaří snadno u symetrického zapojení dvou elektronek v pushpullu, jak je naznačeno na obr. 3 - 65.  $C_n$  a  $C'_n$ jsou jednotlivé neutralisační kondensátory tak zapojené, že každý spo-

juje svou mřížku s opačným koncem indukčnosti L, než se kterým souvisí anoda neutralisované elektronky.Vzhledem k naprosté symetrii k zemi jsou obě poloviny indukčnosti L překlenuty vnitřním odporem  $R_i$  jedné elektronky a neutralisace jest možná v širokém pásmu frekvencí. Proto se též na krátkých vlnách i u triodových vf zesilovačů výkonu třídy C užívá převážně zapojení dvojčinného, jež se ovšem osvědčuje i pro své jiné dobré vlastnosti, dříve poznané.



Zapojení pro neutralisaci dvojčinného vf zesilovače.



Obr. 3 – 66. Neutrodynové zapojení Hazeltineovo.

Na následujících obrazech jsou ještě uvedena další zapojení pro neutralisaci jednoduchých zesilovacích stupňů vysokofrekvenčních. Obr. 3 - 66 ukazuje zapojení podle Hazeltina t. zv. neutrodynové, kde se neutralisační napětí přivádí z výstupního obvodu pomocí zvláštní cívky  $L_n$ vhodně induktivně vázané. Obr. 3 – 67 znázorňuje neutralisační zapojení Riceovo. Mřížkový kmitavý obvod jest proveden symetricky



Obr. 3 — 67. Neutralisační zapojení Riccovo.

a neutralisační napětí se přivádí na opačnou stranu cívky  $L_p$ , než se kterou jest spojena řídicí mřížka.

Problém neutralisace a tím i stabilisace vf zesilovačů řeší radikálně tetrody a zvláště pentody, u nichž vnitřní kapacita  $C_{ga}$  jest tak malá, že sama nepostačí k vyvolání intensivní reakce. Jest ovšem třeba dbáti u těchto elektronek toho, aby malá vnitřní ka-

pacita  $C_{ga}$  nevzrostla snad kapacitou mezi vnějšími spoji. Proto jest třeba vždy voliti spoje co nejkratší a užívati mezi nimi stínících stěn.

#### ÚLOHY III.

1. Při buzení zesilovače čistě sinusovým napětím byla zjištěna na výstupu napětí: Na základním kmitočtu  $V_{1m} = 10$  V, na harmonických kmitočtech  $V_{2m} = 250$  mV,  $V_{3m} = 95$  mV,  $V_{4m} = 130$  mV a  $V_{5m} = 15$  mV. Vyhovuje tento zesilovač, požadujeme-li nanejvýše  $\sigma = 3\%$ ?

2. Vyšetřete podrobně poměry v parafázovém zapojení obr. 3–10a, jestliže  $R_x = 30\,000$  ohmů,  $C_1 = C_2 = 0,01$  mikrofaradu a  $R_{g_2} = 5.10^5$  ohmů. Jaká musí být hodnota  $R_k$ , aby buzení dvojčinných mřížek bylo amplitudové stejné, je-li kapacita  $C_{gk}$  dvojčinných mřížek včetně kapacit rozptylových 90 pF (strana anodová) a 130 pF (strana kathodová). Jaká bude vzájemná fáze napětí budících dvojčinnýstupeň ? Ukažte, jak je třeba upravit zapojení, aby parafázová elektronka dostávala svoje správné předpětí!

3. Určitá pentoda má pracovat s předpětím  $V_{t} = -2$  V při anodovém proudu  $I_{a} = 3$  mA a při stínicím proudu  $I_{st} = 0.8$  mA. Jaký je potřebný kathodový odpor  $R_{k}$ ?

4. Zjistěte amplitudové skreslení čistě sinusového signálu s amplitudou 3 V v zesilovací triodě zapojené jako odporově vázaný zesilovač s dynamickou charakteristikou podle obr. 3-41. Měřítko dostaneme z těchto údajů: naznačené  $V_g = -5 \text{ V}$ ,  $I_k = 10 \text{ mA}$ .

5. Srovnejte vzájemně mezi sebou jakost G několika elektronek vybraných podle ceníku.

6. Koncová elektronka v přijimači vyžaduje optimální zatěžovací odpor  $R_z = 2500$  ohmů. Chceme zapojit tuto elektronku na reproduktor, jehož kmitací cívka má impedanci  $R_r = 4$  ohmy. Jaký transformační poměr p musí mít transformátor vložený mezi elektronku a reproduktor?

$$p = \left| \sqrt{\frac{R_z}{R_r}} \right|.$$

7. Dvě elektronky v dvojčinném zapojení třídy A vyžadují každá optimální zatěžovací odpor  $R_z = 3400$  ohmů. Jaký transformátor přizpůsobí výstup dvojčinného stupně kmitací cívce reproduktoru  $R_r = 5,5$  ohmů? Mezi anodami a tedy na primárním vinutí trasformátoru je třeba impedance  $2 R_z = 6800$  ohmů. Trasformační poměr je

$$p = \left| \frac{2R_z}{R_r} \right|.$$

8. Koncová pentoda dodává 9 W výkonu při 10% skreslení. Vypočtěte, jaká amplituda napětí se objeví na zatěžovacím odporu 4000 ohmů?

9. Při zkoušení nf zesilovače zjistíme na primáru výstupního transformátoru s poměrem transformačním p = 40: l napětí 95 V. Na sekundární straně je zatěžovací odpor 10 ohmů. Jaký výkon odevzdává zesilovač na výstupu? 10. Vf zesilovač pracuje s polovičním úhlem otevření 65<sup>0</sup>. Jaká je účinnost,

je-li zbytkové napětí desetinou napětí anodového?

11. Jak se mění při přechodu ví zesilovače výkonu z tř. B do třídy C základní vlna anodového proudu v závislosti na polovičním úhlu otevření? Předpokládejte jednotkovou amplitudu tepu anodového proudu a sledujte  $I_{alm}$  pro  $\Theta_0 = 90^{\circ}$ , 80°, 70°, 60°, 50°, a 40°. 12. Trioda pracuje jako zesilovač v třídě B a má vnitřní odpor 3200 ohmů

12. Trioda pracuje jako zesilovač v třídě B a má vnitřní odpor 3200 ohmů při anodovém napětí  $V_a = 4500$  V. Jaký největší výkon může odevzdat a do jakého zatěžovacího odporu  $R_z$ ? Jak veliký výkon potřebuje ke svému vybuzení?

13. Trioda pracuje jako vf zesilovač výkonu v zapojení podle obr. 3—59. Anodová charakteristika sleduje funkci:

$$\begin{aligned} i_a &= (7,5 v_g + v_a) \ 2.10^{-4} \text{ A pri} \ (7,5 v_g + v_a) > 0 \\ i_a &= 0 \qquad \qquad \text{pri} \ (7,5 v_x + v_a) < 0 \end{aligned}$$

 $v_g$  a  $v_a$  jsou okamžité hodnoty potenciálu mřížkového a anodového. Zdroj anodový dodává  $V_a = 320$  V, předpětí  $V_g = -42,75$  V a signálové mřížkové napětí je

$$u_g = 60 \cos (2 \pi 10^6) t V.$$

Anodový obvod je vyladěn na signálový kmitočet a při něm má dynamický odpor 10 000 ohmů a činitele jakosti Q = 52. Zjistěte, v jaké třídě pracuje tento zesilovač, střední hodnotu anodového proudu  $I_{as}$ , efektivní hodnoty základní  $V_{a1}$  a druhé harmonické  $V_{a2}$  napětí na laděném obvodu, střídavý výstupní výkon a rozptyl na anodě.

14. Vf zesilovač v tř. B je osazen triodou F — 204 — A s těmito hodnotami: zesilovací činitel:  $\mu = 23$ ,  $R_i = 7000$  ohmů, největší  $V_a = 2500$  V, maximální anodový proud  $I_{amax} = 0,220$  A, dovolený anodový rozptyl  $N_{ar} =$ = 250 W. Paralelní laděný obvod v anodovém přívodu má Q = 10. Budicí sinusové napětí má kmitočet 525 kc/s. Chceme dosáhnout maximálního výkonu, aniž bychom triodu nějak přetížili. Jako anodový zdroj je k disposici tvrdý usměrňovač dodávající 2200 V.

Udejte pracovní podmínky tohoto zesilovače a zvláště: dynamický odpor kmitavého obvodu při resonanci  $R_d$ , předpětí  $V_g$ , napětí na elektronce  $V_a$ , střední hodnotu anodového proudu  $I_{as}$ , základní složku anodového střídavého proudu  $I_{alm}$ , efektivní hodnotu napětí na kmitavém obvodu, efektivní hodnotu střídavého mřížkového napětí, efektivní hodnotu vf proudu v kmitavém obvodu, výstupní výkon, příkon ze zdroje vn, rozptyl na anodě, anodovou účinnost, indukčnost a kapacitu v anodovém obvodu.

# Elektronkové zesilovače napětí a zesilovače zvláštní

## 4 - 1. Elektronkové zesilovače napětí

Při zesilování jde nám často o to, abychom získali pokud možno nejvyšší napětí, aniž bychom současně požadovali znatelný proud v zatěžovacím odporu nebo impedanci. Tomuto účelu slouží zesilovače napětí nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. Zesilovače napětí obyčejně působí za takových podmínek, že amplitudové skreslení v nich jest malé. Proto postačí, když při rozboru jejich působení si všimneme jenom základní vlny anodového proudu a užijeme poučky o ekvivalentním obvodu. Rovnice 3 – 14 udává nám zesílení zesilovače vázaného odporem a zapojeného podle obr. 3 – 20a (absolutní hodnotu):

$$A = \mu \, \frac{R_s}{R_i + R_s} \, . \qquad \qquad 4 - 1$$

Tato rovnice ukazuje, že zcsílení zesilovače napětí závisí na poměru  $\frac{R_i}{R_s}$ . Na obrazu 4 — 1 jest vynesen podle Reicha poměr $\frac{A}{\mu}$ zesílení k zesilovacímu činiteli v závislosti na poměru zatěžovacího odporu k vnitřnímu odporu elektronky.

V témže obrazu jest vynesena křivka zesilovače vázaného impedancí, což jest obecný případ naznačený na obr. 3 - 1, avšak za předpokladu, že odporová složka impedance  $R_z$  je zanedbatelná. Zesílení v tomto obecném případu jest dáno výrazem 3 - 15 (jako absolutní hodnota):

$$\mathfrak{A} = \mu \, \frac{\mathfrak{Z}_z}{R_i + \mathfrak{Z}_z}$$

anebo

$$\mathfrak{A} = \mu \, \frac{1}{1 + \frac{R_i}{\mathfrak{Z}_z}}. \qquad \qquad 4 - 2$$

Pro tento případ jest v diagramu na ose X vynesen poměr  $Z_z/R_i$ .

282

Z diagramu vidíme, že při čistě odporovém zatížení  $(X_z = 0)$  jest dosažené největší zesílení menší než při zatížení čistě induktivním, kdy  $R_z = 0$ . Induktivní zatížení má výhodu v tom, že spád v odporové složce jest možno držeti co nejmenší. Nevýhoda ovšem jest, že při induktivním zatížení mění se efektivní impedance s frekvencí a s ní se mění i fázové pošinutí. Vysoké frekvence zesilují se více než frekvence nízké, což při zesilování širokého pásma frekvencí vede k frekvenčnímu skreslení.

Při užití zesilovačů napětí nesmíme zapomenouti, že zatěžovací impedance jest přemostěna kapacitou mezi anodou a kathodou vlastní



Obr. 4 — 1. Poměr zesílení k zesilovacímu činiteli u zesilovače napětí v závislosti na poměru  $\frac{R_z}{R_i}$  nebo  $\frac{Z_z}{R_i}$ podle Reicha [15].



Obr. 4 – 2.



zesilovací elektronky  $C_{ak}$  a kapacitou  $C_{gk}$  mezi mřížkou a kathodou případné následující elektronky. Výsledná kapacita, kterou si označíme  $C_s$ , shuntující zatěžovací impedanci, projeví se při velmi vysokých frekvencích tím způsobem, že její reaktance nabude hodnoty srovnatelné anebo menší než je vlastní impedance  $Z_s$ . Kapacita  $C_s$  působí, že zesílení odporového zesilovače klesá při vysokých frekvencích. Nicměné hodí se impedančně vázaný a zvláště odporový zesilovač, užijeme-li elektronek o malých vnitřních kapacitách, pro zesilování i dosti vysokých frekvencí, zvláště když jsme ochotni přinésti oběť na zisku zesilovače a voliti jeho zatížení malé.

Při užívání vzorců pro zesílení zesilovače napětí triodového 3 - 14, 3 - 15 nebo 4 - 1, 4 - 2 nesmíme očekávati nadměrnou přesnost.

Obr. 4-2 nás poučí, že při značně od sebe odlišných zatěžovacích odporech (impedancích), je třeba si i uvědomiti nestálost  $R_i$ .

V diagramu triodových anodových charakteristik v obr. 4-2 si určíme zesílení zesilovače dosti přesně pro dva zatěžovací odpory  $R_s a R'_s$ tak, že si nejprve zjistíme průsečíky příslušných zatěžovacích přímek se dvěma anodovými charakteristikami lišícími se od sebe o rozdíl mřížkového potenciálu  $\Delta v_g$ . Tak dostaneme průsečíky  $P_1$  a  $P'_1$  na jedné anodové charakteristice, kdežto  $P_2$  a  $P'_2$  na druhé anodové charakteristice. Mezi body  $P_1$  a  $P_2$  je rozdíl anodových napětí  $\Delta v_a$ , kdežto mezi body  $P'_1$  a  $P'_2$  je odpovídající rozdíl  $\Delta v'_a$ . Průsečíky  $P'_1 P'_2$ odpovídají většímu zatěžovacímu odporu  $R'_s$ .

Při odporu  $R_s$  dostaneme zesílení graficky odečtené  $A = \frac{\Delta v_a}{\Delta v_g}$ , kdežto

při odporu  $R'_{z}$  je zesílení  $A' = \frac{\Delta v'_{a}}{\Delta v_{g}}$ . Poměr zesílení při obou zatěžovacích odporech je  $\frac{A'}{A} = \frac{\Delta v'_{a}}{\Delta v_{g}}$ .

Je-li odporový zesilovač zatížen již velikým zatěžovacím odporem  $R_z$ , jeho další zvětšení způsobí již jen poměrně malý vzrůst zesílení A, jak je patrno z obr. 4 – 2. Nemělo by proto smyslu voliti u triodových zesilovačů pro zatěžovací odpor  $R_z$  hodnotu vyšší než asi 500 000 ohmů, což je již nejvyšší mez, které často zdaleka nedosahujeme z jiných důvodů, na příklad aby napětí zdroje anodového nemuselo býti zbytečně veliké nebo aby nenastával silný relativní pokles zesílení vyšších frekvencí ve srovnání s frekvencemi středními. U triodových zesilovačů dosáhneme nejvýše zisku 0,8  $\mu$ .

U pentodových odporových zesilovačů jest dynamická charakteristika značně zahnutá v oblasti zápornějších potenciálů, takže tam je třeba počítati se skreslením. Mohli bychom sice hledati odpomoc ve zvětšení anodového napětí, ale abychom i zde zůstali na rozumných hodnotách, nemůžeme voliti větší zatěžovací odpory než asi  $R_z = 500\ 000$  ohmů jako u triod. U pentod ovšem vnitřní odpor  $R_i$  převyšuje podstatně hodnotu 1 megaohmu a tak se nám nepodaří u nich uskutečniti v jednom stupni větší zisk než asi 350 (viz vzorec 4–1), tedy hodnotu podstatně nižší než zesilovací činitel  $\mu$  pentody přijímacího druhu pro zesílení napětí.

Jedině při zvláštním zapojení, které jsme poznali v obr. 3-13a u něhož se užívá druhé pentody jako zatěžovacího odporu  $R_{z}$ , lze dosáhnouti zisku značně většího, až asi A = 2000. Napětí na zatěžovací pentodě se nastaví při tomto zapojení tak, že stejnosměrný spád v ní jest malý a její anodový proud se rovná anodovému proudu zesilovací pentody, při čemž však efektivní vnitřní odpor jest veliký. Tak se dosáhne vysokého zatěžovacího odporu, aniž by se snížilo znatelně napětí zdroje.

Kromě toho se vyskytla poslední dobou i zvláštní skupina pentodových odporově vázaných zesilovačů s velkým zesílením, které pracují s velmi velikými zatěžovacími odpory  $R_x$  (i nad 10 magaohmů), při čemž stínicí napětí se sníží pod desetinu napětí anodového. Ačkoliv strmost v tomto zapojení při nepatrném anodovém proudu je malá, dosahuje se velikého zisku asi tisícinásobného v jednom stupní v důsledku velikého zatěžovacího odporu  $R_x$ . Těchto "přiškrcených" zesilovačů (starved amplifiers) lze užít jako předzesilovačů u osciloskopů a pro elektronkové milivolmetry.

# 4 — 2. Vliv vnitřní kapacity elektronky mezi mřížkou řídící a anodou na vstupní impedanci

Před podrobným rozborem zesilovačů napětí jest radno osvětliti si blíže vliv, který vykonávají na působení všech zesilovacích elektronek jejich vnitřní kapacity mezi jednotlivými elektrodami a zvláště kapacita mezi řídicí mřížkou a anodou, kterou označíme  $C_{ga}$ . Účinkem této kapacity jest, že mřížkový obvod není zcela nezávislý na anodovém obvodu téže elektronky. Je vždy určité zpětné působení neboli r e a k c e anodového obvodu na obvod mřížkový. Výsledkem tohoto působení jak poznáme — jest změna impedance, se kterou se jeví uvažovaná elektronka na své vstupní mřížkové straně (mezi řídicí mřížkou a kathodou).

Mimo vnitřní kapacity bylo by při přesném studiu působení elektronky vzíti v úvahu i odpory, tvořené povrchovými svody mezi elektrodami a pak odpory odpovídající elektronovým a iontovým proudům mezi řídicí mřížkou a kathodou a mezi mřížkou a anodou. Všechny tyto odpory i kapacity lze prostě připojiti k vnějším obvodovým prvkům, aniž by byla porušena platnost poučky o ekvivalentním obvodu, pokud jsou pro ni splněny ostatní podmínky. Na štěstí u moderních elektronek odpory svodové jsou tak veliké, že je lze bez značné chyby zanedbati vůči ostatním impedancím souvisícím s elektronkou.

Vliv vnitřních kapacit u triody odvodil Miller (v Scientific Papers of the Bureau of Standards č. 351 z 21. XI. 1919). Millerovo přesné odvození je zevrubné a získané vzorce pro praxi zbytečně složité. Pro náš účel postačí přibližné odvození Mesnyho (viz Prameny 13), jehož se přidržíme v hlavních rysech.

Předpokládáme, že budicí mřížkové napětí jest omezeno, takže nikdy neteče mřížkový proud. Řešením získané výsledky platí pak nejenom pro triodu, ale i pro vícemřížkové elektronky, pokud mají dokonalou isolaci za předpokladu, že se u nich při zesilování mohou měniti jedině potenciály řídicí mřížky a anody.

V obr. 4-3 je překresleno zapojení impedančně vázaného triodového zesilovače z obr. 3-1 jenom s tím rozdílem, že jsou na něm vyznačeny i vnitřní kapacity:

 $C_{gk}$  mezi řídicí mřížkou a kathodou,  $C_{ga}$  mezi řídicí mřížkou a anodou,  $C_{ak}$  mezi anodou a kathodou.

V mřížkovém obvodu jest vyznačen zdroj střídavého signálového napětí  $\mathfrak{V}_{g}$ , Kapacity  $C_{gk}$  a  $C_{ak}$  prostě shuntují vnější obvod mřížkový,



Obr. 4 — 3.

Zapojení triodového zesilovače vázaného impedancí  $Z_z$ s naznačenými vnitřními kapacita mi  $C_{ga}$ ,  $C_{gk}$  a  $C_{ak}$ . případně anodový, a nemusí býti proto uvažovány, neboť je lze zahrnouti do konstant vnějších obvodů. Pro reakci rozhoduje mezielektrodová kapacita  $C_{ga}$ . Můstkový kondensátor  $C_m$  je podle zvyku takové kapacity, aby jeho reaktance byla zanedbatelná při zesilovaných frekvencích.

Vnitřní kapacita mezi mřížkou a anodou  $C_{ga}$  je podrobena značnému potenciálnímu rozdílu  $\mathfrak{V}_g - \mathfrak{V}_a$ , značí-li  $\mathfrak{V}_g$  střídavý potenciál mřížky a  $\mathfrak{V}_a$  střídavý potenciál anody. Znaménko minus jest odůvodněno dří-

vějším poznáním, že střídavé anodové napětí jest opačného znaménka než napětí signálové je vyvolávající. Tento rozdíl potenciálů protlačí obvodem  $MC_{ga}A\mathfrak{Z}_{s}(\mathfrak{V}_{a})$   $K(\mathfrak{V}_{g})$  proud

$$\mathfrak{F}'_{g} = j \, \frac{\mathfrak{V}_{g} - \mathfrak{V}_{a}}{\frac{1}{\omega C_{ga}}} = j \, \omega \, C_{ga} \, (\mathfrak{V}_{g} - \mathfrak{V}_{a}). \qquad 4 - 3$$

Dosadíme

$$\mathfrak{V}_a = -\mathfrak{A} \mathfrak{V}_g,$$
  
 $\mathfrak{J}'_g = j \omega C_{ga} (1 + \mathfrak{A}) \mathfrak{V}_g.$   $4 - 4$ 

Děj probíhá tak, jako by signálové mřížkové napětí  $\mathfrak{V}_g$  působilo na jakousi fiktivní impedanci  $\mathfrak{I}'_g$  zapojenou paralelně na svorky mřížka-kathoda:

$$\frac{1}{\Im'_g} = \frac{\Im'_g}{\Im_g} = j \omega C_{ga} (1 + \mathfrak{A}). \qquad 4 - 5$$

Při čistě odporovém zatížení zesilovače přechází obecná impedance  $Z_z$  v odpor  $R_z$ a zesílení  $\mathfrak{A}$  přechází v reálnou hodnotu A, takže výraz 4-5 pro fiktivní mřížkovou impedanci přejde v

$$\frac{1}{\Im'_g} = j \omega C_{ga} (1 + A), \quad \text{anebo}$$
$$\Im'_g = \frac{1}{j \omega C_{ga} (1 + A)}. \quad 4 - 6$$

Při čistě odporovém zesilovači projeví se tedy reakce vlivem vnitřní kapacity  $C_{ga}$  jako fiktivní kapacita  $C'_{gk} = C_{ga} (1 + A)$  působící na vstupních svorkách zesilovače. Hodnota  $C'_{gk}$  může býti dosti veliká, jak nejlépe vysvitne z příkladu. Nechť trioda vykazuje v daném zapojení zisk A = 22;  $C_{ga} = 4$  pF.  $C'_{gk} = 4 (1 + 22) = 92$  pF. To jest již značná kapacita řadící se paralelně mezi mřížku a kathodu zesilovače. Jde-li o zesilovače vysokofrekvenční, ohrozí úplně zesílení na vyšších frekvencích, neboť tvoří vlastně na vstupu shunt o nepatrné reaktanci, který zatěžuje předchozí budící stupeň. Pro krátké vlny je proto třeba voliti elektronky s pokud možno malou vnitřní kapacitou  $C_{ga}$ , nejlépe pentody. Mimo to jest třeba se ovšem i postarati při konstrukci zesilovače o to, aby i vně elektronky nedostaly se nikterak do blízkosti obvod anodový a mřížkový. Mezi oba obvody se proto běžně vkládají stínicí plechy.

Výhoda pentody vysvitne z příkladu: u právě uvažovaného zesilovače nahradíme triodu pentodou, jež má větší zesílení: A' = 100;  $C'_{ga} = 0.01$  pF. Fiktivní kapacita  $C'_{gk} = 0.01$  (1 + 100) = 1.01 pF. což je hodnota velmi nízká.

Vrátíme se nyní k obecnému impedančně vázanému zesilovači, jehož komplexní zesílení 🎗 lze psáti jako součet reálné a imaginární složky:

$$\mathfrak{A} = A_r + j A_j. \qquad 4 - 7$$

Tuto hodnotu dosadíme do vzorce 4-5:

$$\frac{1}{\Im'_g} = j \omega C_{ga} (1 + A_r) - \omega C_{ga} A_j. \qquad 4 - 8$$

Fiktivní impedance  $\mathfrak{I}'_g$ , objevující se vlivem reakce mezi mřížkou a kathodou, může býti rozložena na paralelně zapojený čistý fiktivní odpor  $R'_g$  a čistou fiktivní reaktanci  $X'_g$ :

$$\frac{1}{3'_g} = \frac{1}{R'_g} + \frac{1}{j X'_g}.$$
 4-9

Srovnáme-li rovnici 4 - 9 s rovnicí 4 - 8, vidíme, že imaginární část fiktivní impedance jest fiktivní kapacita:

$$C'_{kg} = C_{ga} (1 + A_r).$$
 4 - 10

Reálnou část fiktivní impedance tvoří odpor:

$$R'_g = -\frac{1}{\omega C_{ga} A_j}. \qquad 4-11$$

Fiktivní odpor  $R'_g$  může nabýti i záporné hodnoty; kdy se tak stane, záleží na znaménku  $A_j$ . Odvodíme si proto výraz pro  $A_j$ . Zatěžovací impedanci  $\mathcal{J}_s$  si vyjádříme jako složenu z paralelně zapojeného odporu  $R_z$  a reaktance  $X_s$ :

$$\frac{1}{3_z} = \frac{1}{R_z} + \frac{1}{j X_z} \,. \qquad \qquad 4 - 12$$

Do vzorce 4 — 2 dosadíme za  $\frac{1}{3_{z}}$  výraz z rovnice 4 — 12:

$$\mathfrak{A} = \mu \frac{\left(1 + \frac{R_i}{R_s}\right) + j \frac{R_i}{X_s}}{\left(1 + \frac{R_i}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{R_i}{X_s}\right)^2}.$$
 4 - 13

Srovnáme tento výraz s rovnicí 4 - 7 a zjistíme, že

$$A_{j} = \frac{\mu \frac{R_{i}}{X_{z}}}{\left(1 + \frac{R_{i}}{R_{z}}\right)^{2} + \left(\frac{R_{i}}{X_{z}}\right)^{2}} \cdot \qquad 4 - 14$$

Dosazením do rovnice 4 — 11 dostaneme výraz pro odpor  $R'_{g}$ :

$$R'_{g} = -\frac{1}{\mu \omega C_{ga}} \left[ \frac{\left(1 + \frac{R_{i}}{R_{z}}\right)^{2} X_{z}}{R_{i}} + \frac{R_{i}}{X_{z}} \right]. \qquad 4 - 15$$

O znaménku fiktivního odporu  $R'_g$  rozhoduje  $X_z$ , neboť ostatní hodnoty ve vzorcích jsou kladné.  $R'_g$  je kladné, je-li reaktance zatížení  $X_z$  záporná, t. j. kapacitní. Při zatížení induktivním anebo kladné reaktanci vychází  $R'_g$  záporné.

Fiktivní záporný odpor  $R'_g$  zmenšuje vliv normálního kladného odporu již přítomného v mřížkovém obvodu a může případně i nad ním převládnouti. Pak se mřížkový obvod rozkmitá a zesilovač se promění v generátor střídavých kmitů anebo oscilací. Kdy nastane rozkmitání, odvodíme si z obr. 4 - 4, kde je překreslen mřížkový obvod našeho zesilovače z obr. 4 - 3 a v něm jsou vyznačeny i fiktivní kapacita  $C'_{kg}$
a fiktivní odpor  $R'_g$ . Odpor  $R_g$  je normální, kladný odpor vždy přítomný. Místo generátoru je naznačena cívka  $L_g$ , do níž se indukuje vazbou z vnějšího zdroje elektromotorická síla  $\mathfrak{V}_g$ . Na obr. 4 – 4 jest

cívka  $L_g$  značena jako bezodporová indukčnost, na níž jest paralelně zapojen odpor  $R_g$ . Ve skutečnosti vodič, ze kterého je vinuta  $L_g$ , vykazuje sám určitý odpor, který se proto značívá jako by byl zapojen v serii s  $L_g$ . Leč každou skupinu čisté indukčnosti a odporu v serii lze při dané frekvenci nahraditi jinou, rovnocennou skupinou čisté indukčnosti  $L_g$  a paralelního odporu  $R_g$ , takže náš obr. 4 — 4 odpovídá skutečným poměrům.





Mřížkový obvod zesilovače s obvodovými hodnotami skutečnými i fiktivními.

Odpor fiktivní  $R'_g$  a skutečný odpor  $R_g$  jsou zapojeny paralelně a tvoří dohromady výsledný odpor:

$$R_{gv} = \frac{R_g R'_g}{R_g + R'_g} = R_g \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R'_g}} \cdot \qquad 4 - 16$$

Obvod se rozkmitá, stane-li se výsledný odpor  $R_{gv}$  záporný; v krajním případu nulového odporu  $R_{gv}$  jednou nastalé kmity se udrží.  $R_{gv}$  je záporné při záporném  $R'_g$ , když absolutní hodnota  $\left| \frac{R_g}{R'_g} \right| > 1$ . T cdy pro  $|R'_g| < R_g$ .

U zesilovače je tedy nebezpečí rozkmitání, obsahuje-li anodová zatěžovací impedance  $\Im_{\pi}$  indukční reaktanci a kmity nasadí, je-li splněna podmínka:

$$\frac{1}{\mu \omega C_{ga}} \left[ \frac{\left( 1 + \frac{R_i}{R_z} \right)^2 X_z}{R_i} + \frac{R_i}{X_z} \right] < R_g. \qquad 4 - 17$$

Vyšetříme si, kdy při induktivním zatížení v anodovém obvodu nastane nejsnáze rozkmitání vlivem reakce. Do rovnice 4 - 15 dosadíme za  $X_z = \omega L_z$  a  $R_z = \infty$ :

$$R'_{g} = -\frac{1}{\mu \omega C_{ga}} \left[ \frac{\omega L_{z}}{R_{i}} + \frac{R_{i}}{\omega L_{z}} \right]. \qquad 4 - 18$$

Měníme-li při určité frekvenci  $\omega$  hodnotu anodové tlumivky  $L_z$ , vidíme z rovnice 4 – 18, že fiktivní odpor má nejmenší zápornou hodnotu a tudíž nastává nejsnáze rozkmitání pro  $\omega L_z = R_i$ .

Rozkmitá se tedy zesilovač zatížený čistou indukčností nejsnadněji, rovná-li se reaktance cívky  $\omega L_z$  vnitřnímu odporu elektronky  $R_i$ .

Podle rovnice 4 – 17 rozkmitá se snáze zesilovač při větší vnitřní kapacitě užité elektronky  $C_{ga}$ , při velkém zesilovacím činiteli  $\mu$  a při vyšší frekvenci  $\omega$ . Rozkmitání napomáhá přirozeně i menší útlum obvodu, tedy vysoká hodnota  $R_g$ .

Z této úvahy plyne, že pentody jsou daleko výhodnější než triody pro zesilování vzhledem ke své malé vnitřní kapacitě  $C_{ga}$ . Triod s větším zesilovacím činitelem  $\mu$  nemůže býti vůbec užito bez zvláštního opatření (neutralisace) jako stálých zesilovačů.

#### 4 – 3. Několikastupňové zesilovače vázané impedancí

Nepostačí-li pro daný účel zesílení v jediném stupni, řadí se několik stupňů zesilujících napětí za sebou tak, že výstupní napětí předchozího stupně je vstupním budícím napětím stupně následujícího. Vzniká tak



Obr. 4 — 5.



zesilovací řetěz anebo kaskáda. Jenom poslední stupeň zesilovacího řetězu, u něhož se užívá impe-



Obr. 4 — 6. Zjednodušený ekvivalentní obvod zesilovače vázaného impedancí.

danční vazby, odpovídá zapojení podle obr. 3-1. Zesilovací stupně předchozí se liší od posledního tím, že na jejich zatěžovací impedanci  $\mathcal{Z}_{s}$  je zapojen ještě mřížkový obvod následující elektronky. Je to zřejmo z příkladu dvojstupňového zesilovače pentodového na obr. 3-14.

Prvý zesilovací stupeň tohoto zesilovače jest překreslen na obr. 4 – 5, na němž jsou zakresleny i ty obvodové konstanty následující koncové elektronky, které mají vliv na chod prvého stupně. V odporu  $R_{g_2}$  jest zahrnut jak skutečný odpor mezi mřížkou a kathodou druhé elektronky, tak i odpor fiktivní  $R'_{g_2}$ ; podobně v kapacitě  $C_{g_{k_2}}$  jest zobrazena jednak skutečná kapacita mezi řídicí mřížkou a kathodou, jednak i fiktivní kapacita plynoucí z reakce mezi anodou a řídicí mřížkou druhé elektronky. U prvé pentody je hradící mřížka spojena přímo s kathodou  $K_1$  a stínicí mřížka dostává snížené kladné napětí ze zdroje anodového vysokého napětí.  $C_{k1}$  přemostuje odpor  $R_k$  pro získání samočinného předpětí, kapacity  $C_{m1}$  a  $C'_{m1}$  jsou můstkové k zajištění nulového potenciálu jedné strany  $Z_{z1}$  a stínicí mřížky. Kapacitu  $C_{ak1}$  lze si mysliti bez znatelné chyby zapojenu paralelně s  $C_{gk2}$  vzhledem ke značně včtší hodnotě  $C_s$ .

 $C_{gk_2}$  jest vstupní kapacita druhé elektronky mezi mřížkou a kathodou; k ní přístupuje fiktivní kapacita  $C'_{gk_2}$  daná rovnicí: 4 — 5. Celková admitance vstupu druhé elektronky jest:

$$Y_{2} = j\omega \left(C_{gk2} + C_{ak1}\right) + \frac{1}{\Im_{g2}} = j\omega \left[C_{ak1} + C_{gk2} + C_{ga2} \left(1 + \Im_{2}\right)\right] = j\omega C_{2}$$

$$4 - 19$$

Přitom  $\Im_{g_2}$  je fiktivní vstupní impedance druhé elektronky,  $\mathfrak{A}_2$  její zesílení.  $C_2$  zahrnuje v sobě všechny kapacity, zapojené paralelně mezi mřížkou a kathodou druhé elektronky. Místo odporu  $R_{g_2}$  ve schematu obr. 4-5 lze si v obecném případě mysliti obecnou impedanci  $\Im_2$ . Impedanci  $\Im_2$  a paralelně zapojenou kapacitu  $C_2$  shrneme do výrazu

$$3'_{s_2} = \frac{3_2}{1+j \,\omega \, C_2 \, 3_2}. \qquad 4-20$$

V obr. 4-6 je naznačen zjednodušený obvod mezi oběma zesilovacími elektronkami. V odvození hlavních rovnic budeme postupovati podle Reicha [15]. Pro jednoduchost zachováme pro proudy latinkové znaky, ačkoliv to jsou veličiny komplexní.

Z ekvivalentního obvodu obr. 4-6 plyne:

$$I_a \left( R_i + \mathfrak{Z}_{z1} \right) - I \mathfrak{Z}_{z1} = \mu \mathfrak{V}_{g1}, \qquad 4 - 21$$

$$(I_a - I) \ \mathfrak{Z}_{z1} = I\left(\mathfrak{Z}_{z2} - \frac{j}{\omega C_s}\right), \qquad 4 - 22$$

$$\mathfrak{A}=\frac{\mathfrak{V}_{g2}}{\mathfrak{V}_{g1}}.\qquad \qquad 4-23$$

 $\mathfrak{V}_{g2} = -I \mathfrak{Z}'_{z2}$ ; dosadme do rovnice 4 - 23:

$$\mathfrak{A} = -\frac{I \,\mathfrak{I}'_{z2}}{\mathfrak{V}_{g1}}. \qquad 4-24$$

Řešíme rovnice 4 – 21, 22 a 24, abychom dostali zesílení U:

$$I_a \, \mathbf{3}_{s1} - I\left(\mathbf{3}_{s1} + \mathbf{3}_{s2} - \frac{j}{\omega \, C_s}\right) = 0.$$
  $4 - 26$ 

291

Dosadíme za  $I_a$  z rovnice 4 - 26 do rovnice 4 - 21:

$$I\left[\frac{(R_{i}+3_{z1})\left(3_{z1}+3'_{z2}-\frac{j}{\omega C_{s}}\right)}{3_{z_{1}}}-3_{z2}\right]=\mu\mathfrak{V}_{g_{1}},\\I=\frac{\mu\mathfrak{V}_{g_{1}}\mathfrak{J}_{z_{1}}}{(R_{i}+\mathfrak{J}_{z1})\left(3_{z1}+3'_{z2}-\frac{j}{\omega C_{s}}\right)-3_{z1}^{2}}\cdot$$

Tento výraz pro I dosadíme do r. 4 - 24:

$$\mathfrak{A} = \frac{-\mu \, \mathfrak{Z}_{z1} \, \mathfrak{Z}'_{z2}}{R_i \, (\mathfrak{Z}_{z1} + \mathfrak{Z}'_{z2}) + \mathfrak{Z}_{z1} \, \mathfrak{Z}'_{z2} - \frac{j \, (R_i + \mathfrak{Z}_{z1})}{\omega \, C_s}} \cdot \qquad 4 - 27$$

Tento výraz pro zesílení  $\mathfrak{A}$  impedančně vázaného zesilovacího stupně jest příliš složitý, než aby se dal na něm sledovati vliv jednotlivých konstant obvodových. Na štěstí u často se vyskytujícího zesilovače odporového se dospěje k výrazům jednodušším.

#### 4 – 4. Zesilovač vázaný odporem

Odporově vázaný zesilovač jest nejčastěji užívaným druhem impedančních zesilovačů. Příklad zapojení typického odporového zesilovače máme na obr. 3 — 14, jenom s tím rozdílem, že místo  $Z_{s1}$  a  $Z_{s2}$  máme



Mezistupňový obvod při čistě odporovém zatížení.

 $R_{z1}$  a  $R_{z1}$ . Podobně i u schematu mezilehlého zesilovacího stupně v obr. 4 - 5 postačí uvážiti místo  $Z_{z1}$  odpor  $R_{z1}$  a přejdeme tak na odporový zesilovač.

U odporového zesilovače dosáhne se obyčejně mezi 50 až 1000 c/s jakéhosi středního zesílení  $\mathfrak{A}_s$ , které se udržuje až do frekvencí tak vysokých, že shuntující účinek vnitřních kapacit elektronky se stane zjevným. Při nejnižších a nejvyšších frekvencích zesílení znatelně poklesá.

U odporového zesilovače přechází výraz 4-27 pro zesílení  $\mathfrak{A}$  v tento výraz:

$$\mathfrak{A} = -\frac{\mu R_{z1} \mathfrak{Z}'_{z2}}{R_i (R_{z1} + \mathfrak{Z}'_{z2}) + R_{z1} \mathfrak{Z}'_{z2} - \frac{j (R_i + R_{z1})}{\omega C_s}}. \quad 4 - 28$$

Dosadíme do tohoto výrazu za  $\mathfrak{Z}'_{z2}$  z rovnice 4 - 20 zavádějíce ovšem místo  $\mathfrak{Z}_2$  pouze odpor  $R_2$ , který bývá častější než obecná impedance  $\mathfrak{Z}_2$ , takže mezistupňový obvod odpovídá zapojení v obr. 4 - 7 ( $R_{z2} \equiv R_2$ ).

$$\begin{split} \Im'_{s_{2}} &= \frac{\Im_{2}}{1+j \, \omega \, C_{2} \, \Im_{2}} = \frac{R_{2}}{1+j \, \omega \, C_{2} \, R_{2}} \, , \\ \Im &= -\frac{\frac{\mu \, R_{s1} \, R_{2}}{1+j \, \omega \, C_{2} \, R_{2}}}{R_{i} \, R_{s1} + \frac{R_{i} \, R_{2}}{1+j \, \omega \, C_{2} \, R_{2}} + \frac{R_{s1} \, R_{2}}{1+j \, \omega \, C_{2} \, R_{2}} - \frac{j \, (R_{i} + R_{s1})}{\omega \, C_{s}}, \\ \Im &= \frac{-\mu \, R_{s1} \, R_{2}}{R_{i} R_{s1} + j \, \omega \, C_{2} R_{i} R_{s1} + R_{i} R_{2} + R_{s1} R_{2} - \frac{1}{\omega \, C_{s}} \left[ j \, (R_{i} + R_{s1}) (1+j \, \omega \, C_{2} R_{2}) \right]}{\Im &= \frac{-\mu \, R_{s1} \, R_{2}}{R_{i} \, R_{s1} + j \, \omega \, C_{2} \, R_{i} \, R_{2} \, R_{s1} + R_{i} \, R_{2} + R_{s1} \, R_{2} - \frac{1}{-\frac{1}{\omega \, C_{s}} \left[ j \, R_{i} + j \, R_{s1} - R_{i} \, \omega \, C_{2} \, R_{2} - R_{s1} \, \omega \, C_{2} \, R_{2}} \right]} \end{split}$$
Dělíme čitatele i jmenovatele  $R_{1} \, R_{2} \, R_{s2}$  :

$$\mathfrak{A} = -\frac{\overline{R_{i}}}{\frac{1}{R_{2}} + \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{R_{i}} + j\omega C_{2} - \frac{1}{\omega C_{s}} \left[ \frac{j}{R_{2} R_{s1}} + \frac{j}{R_{i} R_{2}} - \frac{\omega C_{2}}{R_{s1}} - \frac{\omega C_{2}}{R_{i}} \right]}{4 - 29}$$

μ

Sledujeme nyní zesílení odporového zesilovače při různých frekvencích: a) Zesileni při nízkých a středních frekvencich.

Pokud je  $\omega$  velmi malé, takže  $\omega C_2 < \frac{1}{10} \left( \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_{z1}} + \frac{1}{R_2} \right)$ , anebo zavedeme-li označení:

$$\begin{split} \rho &= \frac{1}{\frac{1}{R_i + \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{R_2}}} = \frac{R_i R_{s1} R_2}{R_{s1} R_2 + R_i R_2 + R_i R_{s1}}, \quad 4 - 30\\ \omega &< \frac{1}{10 \rho C_2}, \end{split}$$

pokud

lze v rovnici 4 — 29 zanedbati členy s <br/>  $\omega$   $C_2$ , takže  $\mathfrak{A}_n$ , zesílení při nízkých frekvencích, vychází:

$$\mathfrak{A}_{n} = \frac{-\mu R_{s_{1}} R_{2}}{R_{s_{1}} R_{2} + R_{i} R_{2} + R_{i} R_{s_{1}} - \frac{j}{\omega C_{s}} (R_{i} + R_{s_{1}})}.$$
 4 - 31

293

Sledujeme-li zesílení  $\mathfrak{A}_n$  od nejnižších frekvencí, vidíme, že stoupá až k mezní hodnotě středního zesílení  $\mathfrak{A}_n$ , které ze vzorce 4 — 31 dostaneme, když zanedbáme ve jmenovateli člen lomený  $\omega$ . Dostaneme tak střední zesílení, t. j. ve středu pásma, přenášeného odporovým zesilovačem:

$$\mathfrak{A}_{s} = -\frac{\mu R_{s1} R_{2}}{R_{s1} R_{2} + R_{i} R_{2} + R_{i} R_{s1}}.$$

$$4 - 32$$

Anebo v jiném tvaru:

$$\mathfrak{A}_s = -\frac{\mu \rho}{R_i} = -S \rho. \qquad \qquad 4 - 33$$

#### b) Zesílení při vysokých frekvencich.

Se zvyšující se frekvencí  $\omega$  vzrůstá vliv členu  $j \omega C_2$  ve jmenovateli rovnice 4 — 29; naproti tomu ve jmenovateli celý výraz ve hranaté závorce násobený  $\frac{1}{\omega C_s}$  čím dále tím více zaniká, neboť  $C_2$  je vždy značně menší než  $C_s$ , jehož vliv mizí dříve a to, jak jsme právě poznali, při středních frekvencích, než se uplatní vliv členu  $j \omega C_2$ . Pro vysoké frekvence přechází rovnice 4 — 29 ve výraz:

$$\mathfrak{A}_{v} = -\frac{\frac{\mu}{R_{i}}}{\frac{1}{\rho} + j \omega C_{2}} = -\frac{\mu \rho}{R_{i} (1 + j \omega C_{2} \rho)} \cdot 4 - 34$$

Zesílení při nízkých frekvencích  $\mathfrak{A}_n$  a při vysokých frekvencích  $\mathfrak{A}_{\sigma}$  srovnáváme a vyjadřujeme obyčejně v poměru k zesílení ve středu pásma  $\mathfrak{A}_s$ . Dosaďme za tím účelem výraz 4 — 32 do rovnice 4 — 31 (převratné hodnoty):

$$\frac{1}{\mathfrak{A}_{n}} = \frac{1}{\mathfrak{A}_{s}} + \frac{\frac{j}{\omega C_{s}} (R_{i} + R_{s1})}{\mu R_{s1} R_{2}},$$

$$\mathfrak{A}_{n} = \frac{\mathfrak{A}_{s} \mu R_{s1} R_{2}}{\mu R_{s1} R_{2} + \mathfrak{A}_{s} \frac{j}{\omega C_{s}} (R_{i} + R_{s1})},$$

$$\mathfrak{A}_{n} = \frac{\mathfrak{A}_{s}}{1 + \mathfrak{A}_{s} \frac{j}{\omega C_{s}} \frac{R_{i} + R_{s1}}{\mu R_{s1} R_{2}}}.$$

Za  $\mathfrak{A}_s$  ve jmenovateli dosadíme z rovnice 4 - 32;

$$\mathfrak{A}_{n} = \mathfrak{A}_{s} \frac{1}{1 + \frac{1}{j \omega C_{s}} \frac{\mu R_{s1} R_{2}}{R_{s1} R_{2} + R_{i} R_{2} + R_{i} R_{s1}} \frac{R_{i} + R_{s1}}{\mu R_{s1} R_{2}}}{\epsilon}$$

Zavedeme označení :

$$\zeta = \frac{R_{s1}R_2 + R_i R_2 + R_i R_{s1}}{R_i + R_{s1}}, \qquad 4 - 35$$
$$\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_s \frac{1}{1 + \frac{1}{i \,\omega \, C_s \, \zeta}}. \qquad 4 - 36$$

Z této rovnice plyne poměr zesílení při nízkých a středních frekvencích:

$$\frac{\mathfrak{A}_n}{\mathfrak{A}_s} = \frac{j \,\omega \, C_s \,\zeta}{j \,\omega \, C_s \,\zeta + 1},$$
  
anebo =  $\left|\frac{\mathfrak{A}_n}{\mathfrak{A}_s}\right| e^{i\alpha}$ , což podle obr.  $4 - 8$  jest cos  $\alpha \, e^{i\alpha}$ .  $4 - 37$   
Při tom arc cotg  $\omega \, C_s \,\zeta = \alpha$ .  $4 - 38$ 

Z rovnice 4 - 37 a 4 - 38 dostáváme hodnotu poměrného zesílení při nízkých frekvencích vzhledem k frekvencím středním, cos  $\alpha$  i po-



Obr. 4 - 8.

Vektorový diagram zesílení odporově vázaného zesilovače napětí při nízkých frekvencích.



Obr. 4 – 9. Vektorový diagram zesílení odporově vázaného zesilovače napětí při vyšších frekvencích.

šinutí fázové  $\alpha$  vzhledem k fázi u středních frekvencí. Podobně postupujeme u vysokých frekvencí: dosadíme  $\mathfrak{A}$ , z rovnice 4 - 33 do rovnice 4 - 34 (obr. 4 - 9):

$$\mathfrak{A}_{\nu} = \mathfrak{A}_{s} \frac{1}{1+j \,\omega \, C_{2} \,\rho}, \qquad \qquad \mathbf{4} - 39$$

takže poměr zesílení

$$\frac{\mathfrak{A}_{\mathbf{v}}}{\mathfrak{A}_{s}} = \left| \frac{\mathfrak{A}_{\mathbf{v}}}{\mathfrak{A}_{s}} \right| e^{i\beta} = \frac{A_{\mathbf{v}}}{A_{s}} e^{i\beta}, \qquad \qquad 4 - 40$$

$$\frac{\mathfrak{U}_{v}}{\mathfrak{U}_{s}}=\cos\beta \ e^{\imath\beta},\qquad \qquad 4-41$$

$$\beta = -\operatorname{arc} \operatorname{tg} \omega C_2 \rho. \qquad \qquad 4 - 42$$

Obr. 4 — 10 a 4 — 11 ukazují průběh poměrného zesílení  $\frac{\mathfrak{A}_n}{\mathfrak{A}_s}$ , pří-

padně  $\frac{\mathfrak{A}_{\nu}}{\mathfrak{A}_{s}}$ a úhlu pošinutí  $\alpha$  nebo  $\beta$  v závislosti na  $\omega \zeta C_{s}$ , případně  $\omega \rho C_{2}$ . Tyto křivky byly získány z právě uvedených rovnic. Z těchto diagramů



.8 1.0 -----

Obr. 4 — 11.

Průběh poměrného zesílení  $\frac{\mathfrak{A}_v}{\mathfrak{A}_{v}}$  a úhlu

pošinutí  $\beta$  v závislosti na  $\omega \varrho C_2$ .

lze odvoditi frekvenční charakteristiku jakéhokoliv odporového zesilovače a dokonce i přímo váza ného zesilovače, dosadíme-li  $C_s = \infty$  a  $R_2 = \infty$ . Úhel  $\alpha^0$  v obr. 4 — 10 značí předbíhání; abychom jej odečetli ve stupních, násobíme měřítko 100. Úhel  $\beta^0$  na obr. 4 — 11 vyjadřuje zpoždění, jehož měřítko je třeba rovněž násobiti 100.

Na obr. 4-12 je naznačen typický průběh zesílení odporově vázaného zesilovače v celém pásmu frekvencí od 10 do 100 000 c/s.



Frekvenční charakteristika odporově vázaného zesilovače napětí.

Zesílení zesílovače napětí vázaného odporově klesá jak při nízkých tak i vysokých frekvencích, jak jsme právě poznali. Při nízkých frekvencích se uplatňuje vliv  $C_s$  a  $R_2$ , na něž se napětí rozděluje. Pokles při vy-

5 8 8 10

ہ ر

2

sokých frekvencích jest působen shuntujícím účinkem kapacity mezi anodou a kathodou zesilující elektronky a vstupní kapacitou mezi mřížkou a kathodou následující elektronky, kteréžto kapacity snižují zatěžovací impedanci při vysokých frekvencích. Při vysokých a nízkých frekvencích pošinuje se též výstupní fáze vzhledem k fázi ve středu přenášeného svazku.

Výraz pro střední zesílení zesilovače odporového 4 - 32 můžeme psáti ve tvaru:

$$\mathfrak{A}_{s} = \mu \frac{1}{1 + R_{i} \left( \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{R_{2}} \right)}, \qquad 4 - 43$$

ze kterého je patrno, že největší zesílení  $\mathfrak{A}_s$  uprostřed přenášeného pásma stoupá ze zesilováním činitelem  $\mu$ , vazebním odporem  $R_{s1}$  a odváděcím mřížkovým odporem  $R_2$ , klesá pak se vzrůstajícím vnitřním odporem  $R_i$ .

Z rovnic 4 — 36 a 4 — 38 jakož i z diagramu obr. 4 — 10 jest zřejmo, že zvětšením hodnoty  $C_s$  a  $\zeta$  může se snížiti mez, při které nastává znatelný pokles zesílení při nízkých frekvencích. Přeměňme si výraz pro  $\zeta$ rovnice 4 — 35 na

$$\zeta = \frac{R_2 \left( R_i + R_{z1} \right) + R_i R_{z1}}{R_i + R_{z1}} = R_2 + \frac{1}{\frac{1}{R_{z1}} + \frac{1}{R_i}}.$$
 4-44

Chceme-li tedy za účelem zlepšení zesílení na nízkých frekvencích zvětšiti  $\zeta$ , jest třeba voliti co možno veliké  $R_2$ , při čemž v menší míře napomáhá i zvětšení  $R_{z1}$  a  $R_i$ . Analysujeme-li podobně výraz  $\rho$  (4 – 30), vyskytující se v rovnici 4 – 39 pro zesílení na vysokých frekvencích  $\mathfrak{A}_{z}$ , zjistíme, že oblast středního zesílení a nulového fázového pošinutí se přemístí k vyšším frekvencím, snížíme-li  $C_2$  anebo  $R_{z1}$ ,  $R_i$  anebo  $R_2$ .

#### 4 – 5. Návrh zesilovače napětí vázaného odporem

Odporové zesilovače sloužily dříve skoro výhradně k zesilování nf napětí, ale hodí se i pro zesilování vysokofrekvenční, volí-li se vhodně vazební prvky. Při návrhu odporového zesilovače napětí bývá dán žádaný zisk celého zesilovače A v decibelech a frekvenční charakteristika s příslušnou tolerancí. Tak na př. se požaduje zisk A = 60 dB, odpovídající tisícinásobnému zesílení napětí, který nemá kolísati o více než  $\pm 1$  dB vůči hodnotě při 1000 c/s v mezích od 30 do 3000 c/s.

Při návrhu se rozhodneme nejprve pro vhodné zapojení na př. podle obr. 4 — 13 a vybereme si z ceníku vhodnou zesilovací elektronku. Pro odporové zesilovače se užívá dnes většinou pentod s ostrým kolenem převodní statické charakteristiky. Pentodami lze dosáhnouti většího zesílení než triodami a kromě toho pentody se osvědčují lépe při vyšších frekvencích, protože jejich vnitřní kapacita mezi řídicí mřížkou a anodou jest snížena na nejmenší míru, v důsledku čehož při zesilování není jejich vstupní mřížková impedance tolik snižována jako u triod. Mimo pentody užívá se však stále ještě i triod s vysokým zesilovacím činiteleu.

Podle zisku  $A_1$  dosažiteľného ve zvolené elektronce určíme si počet potřebných elektronek, dělíce celkový žádaný zisk v dBA ziskem jednot-







Obr. 4 – 14. Vliv příliš velikého vazebního odporu.

kovým  $A_1$ . Tento jednotkový zisk  $A_1$  jest přirozeně vždy o něco nižší než zesilovací činitel užité elektronky  $\mu$ ; bývá  $A_1 = (0.65 \div 0.9) \mu$ . V každém případě musíme se rozhodnouti pro kompromis mezi velkým jednotkovým ziskem a dobrou frekvenční charakteristikou. Nedoporučuje se proto stupňovati příliš jednotkový zisk  $A_1$ .

S hodnotou jednotkového zisku  $A_1$  souvisí volba vazebního odporu  $R_{s_1}$ . Zvyšujeme-li vazební odpor, vzrůstá zisk. Nutno však vyjíti ze skutečnosti, že pro daný zesilovač bývá k disposici zdroj daného anodového napětí  $V_a$ . Čím větší se vytvoří vazební odpor  $R_{s_1}$ , tím větší je v něm spád napětí a tím menší napětí anodové zbude na vlastní elektronku. U triod se stoupajícím vazebním odporem klesá anodový proud, čímž stoupá vnitřní odpor  $R_i$  a v důsledku toho ztrácí se částečně výhoda získaná na zesílení zvětšením vazebního odporu. U pentod má zvýšení vazebního odporu beze změny potenciálů mřížky řídicí a stínící za následek snížení anodového napětí často až na takovou míru, že jeho hodnota nestačí vyssáti elektrony přes supresor a před ním se vytváří virtuální kathoda. Pentoda pak ovšem přestane působiti normálním způsobem. U pentod jest tudíž třeba se postarati o snížení prostorového proudu současně se zvyšováním vazebního odporu. Tím ovšem snížíme i strmost pentody jakož i zisk, takže nevýhoda, o kterou usilujeme,

se částečně ztrácí. Z toho jest patrno, že volba vazebního odporu není nikterak kritická.

Než si zvolíme vazební odpor  $R_{s_1}$ , musíme si uvědomiti, že tento odpor  $R_{s_1}$ , stojící v cestě střídavému anodovému napětí, jest menší nežli odpor  $R'_{s_1}$  pro proud stejnosměrný, jak jest vidno z obr. 4 — 14. Na něm jsou  $z_1$  a  $z_2$  zatěžovací charakteristiky pro stejnosměrný proud, kdežto  $z'_1$  a  $z'_2$  jsou zatěžovací charakteristiky pro proud střídavý.

Poznali jsme již, že nemá smyslu zvyšovati nad míru hodnotu vazebního odporu. Z obr. 4 — 14 jest zřejmo, že při velikém vazebním odporu dostane se pracovní bod  $P_k$  do silně zakřivené části anodových charakteristik a anodový proud zde může úplně zmizeti i při mírných výkyvech signálového napětí. Posuneme-li klidový pracovní bod  $P_k$  do  $P'_k$  užitím zdroje vyššího anodového napětí  $V_a$ , můžeme dovoliti bez nebezpečí i větší signál.

K dosažení dobré frekvenční charakteristiky se užívá často vazebních odporů značně menších než 500 000 ohmů. Při velmi vysokých zatěžovacích odporech jest třeba voliti nepřiměřeně vysoké anodové napětí  $V_{a}$ , které bývá nepraktické a často i nebezpečné. Jest třeba totiž sledovati děj i při zapojení přístroje, kdy kathoda elektronky jest ještě chladná a neemituje elektronů: na elektronce se objeví plné napětí zdroje anodového  $V_{a}$ , protože neprotéká žádný anodový proud, který by svým spádem napětí srážel. Vzhledem k tomuto stavu udávají také výrobci elektronek obyčejně jako normální pracovní anodové napětí elektronky  $V_{a}$  poloviční hodnotu napětí, které může elektronka bezpečně snésti.

Nepříjemné skreslení nastávající při nízkých anodových napětích lze u pentod poněkud kompensovati tím, že snížíme stínící napětí asi na pětinu napětí zdroje. Nižší stínicí napětí vyssaje méně elektronů z okolí kathody, takže klesne prostorový proud a tím i spád v anodovém odporu, čímž se zvýší anodový potenciál.

Nízkofrekvenční odporové zesilovače pentodové mívají na anodě pracovní napětí asi 100 V anebo 25–50 % napětí zdroje anodového podle toho, která z uvedených hodnot dává nižší anodové napětí. Pentody podle toho vyžadují vazební odpory  $R_{z1}$  o hodnotě 100 000 až 500 000 ohmů.

U triod závisí vazební odpor na zesilovacím činiteli triody. Vyskytuje-li se u nich velké  $\mu$ , volívá se zatěžovací odpor  $R_{s1}$  rovný přibližně  $R_i$  a spotřebuje se v něm asi 1/4 až 1/2 napětí anodového zdroje. Triody se střední hodnotou zesilovacího činitele mívají zatěžovací odpor  $R_{s1}$ rovný čtyř až pětinásobné hodnotě vnitřního odporu  $R_i$ . Právě doporučené hodnoty u triod i pentod odpovídají nejpříznivějším podmínkám, voleným pro dosažení velkého neskresleného napětí.

Podle vzorce 4 — 43 mohli bychom zvětšiti zesílení ve středu zesilovaného pásma frekvencí zvýšením odporů  $R_{z1}$  a  $R_2$ , avšak tím bychom i snížili mez, při které počíná klesati zesílení na vysokých frekvencích. Kromě toho nesmíme zapomenouti, že u několikastupňového zesilovače stupňování jednotkového zisku na jednom zesilovacím stupni  $A_1$  působí nevýhodně na zesílení vysokých frekvencí u předchozího stupně, protože se zvyšuje efektivní (fiktivní) vstupní kapacita, která shuntuje předchozí stupeň. Proto se v každém případu doporučuje spíše zvětšiti zesílení zmnožením zesilovacích stupňů než zvětšení jednotkového zesílení  $A_1$ , jak již bylo uvedeno.

Hledáme-li vhodné pracovní podmínky pro triodu tvořící jeden stupeň odporově vázaného zesilovače, postupujeme nejlépe graficky



Obr. 4 — 15. Stanovení pracovního bodu u odporově vázaného zesilovače napětí. jako v obr. 4 – 15. K disposici máme zdroj anodového napětí Va, který nám na ose napětí určuje bod P, z něhož vycházejí zatěžovací přímky našeho stupně. Podle doporučení výrobce užité triody volíme předpětí  $V_{g}$ , čímž se rozhodneme pro anodovou charakteristiku vynesenou s tímto označením. Přidržíme-li se anodového proudu doporučeného rovněž pro naši triodu, vedeme ve vzdálenosti tohoto proudu rovnoběžku s osou X až protne anodovou charakteristiku  $\mathbf{V}_{g}$  v klidovém bodu  $P_{k_1}$ . Spojením  $P_{k_1}$  a P dostaneme zatěžovací přímku  $R_{z1}$ , pro kterou příslušný zatěžovací odpor  $R_{z1}$  snadno z obrazu vypočteme. V obr. 4 - 15 jsou vyznačeny tři zatěžovací přímky  $R_{z1}$ ,  $R_{z2}$  a  $R_{z3}$ .

Amplitudy signálů  $V_{gm}$ , jež zesilovače napětí obvykle zpracují, jsou malé — řádově zlomky voltů. Velikou výhodou všech zesilovačů napětí jest, že jsou buzeny bez spotřeby proudu. Aby tomu tak bylo, musí zesilovač pracovati se stále zápornou řídicí mřížkou. Prakticky volíme zápornou hodnotu předpětí  $\mathbf{V}_g$  o 1 V větší než je největší amplituda zesilovaného signálu  $V_{gm}$ . Tím se pojišťujeme proti neurčitému potenciálu stykovému, který se vyskytuje i v mřížkovém obvodu. Kromě toho víme, že mřížkový proud počíná již i při slabě záporném potenciálu mřížkovém. Mřížkové záporné předpětí nemá se ovšem voliti větší, než je nezbytně třeba. Tak u triod s velkým zesilovacím činitelem se  $\mathbf{V}_g$ pohybuje mezi — 1,3 až — 1,6 V. U pentod jdeme asi na — 2 až — 3 V.

S mřížkovým obvodem souvisí volba mřížkového svodového odporu  $R_2$ . S ohledem na předcházející zdroj signálového napětí by bylo vhodné voliti  $R_2$  co největší. Prakticky však nesmíme přestoupiti hodnotu 0,5 až l megaohm a to pro nebezpečí kladného nabíjení mřížky jak vysvitne z následující úvahy. Malé elektronky, užívané v zesilovačích napětí mají vesměs vysoce výkonné kathody povlakové. U těchto elektronek

nelze zabrániti, aby stopy silně emitujícího materiálu se nedostaly při výrobě i na řídicí mřížku. Tato mřížka při působení elektronky se pro svou blízkost u kathody dosti zahřívá a může se státi sama zdrojem elektronů, neboli může emitovati a z ní vystouplé elektrony jsou uchváceny přitažlivým účinkem ostatních elektrod.

Mřížkový emisní proud teče mřížkovým svodovým odporem a výsledkem jest positivnější náboj řídící mřížky. Anodový proud stoupne a zjev se může státi kumulativním, zvláště když případně současně dojde k sekundární emisi elektronů z řídicí mřížky. Může tak dojíti případně i ke zničení elektronky přílišným rozptylem na anodě. Zjev je podporován případnou ionisací zbytkových plynů. Je-li totiž mřížka záporná, přitahuje kladné plynové ionty, při čemž směr proudu ve svodovém odporu je stejný jako při výstupu záporných elektronů z mřížky.

Držíme-li mřížkový odpor pod výše uvedenými hodnotami, máme zaručeno odvádění positivních nábojů a tím i ochranu elektronky před uvedeným nebezpečím zničení.

Bčžně užívané samočinné předpětí s kathodovým odporem má tendenci zmenšovati uvedené nebezpečí, neboť vzrůstající anodový proud sám vytváří větší záporné předpětí, směřující k jeho zmenšení. Za jinak stejných okolností lze proto u zesilovačů se samočinným předpětím dovoliti pončkud vyšší hodnoty  $R_2$  než bez něho.

•Při návrhu zesilovače nás hlavně zajímá zesílení ve středu pásma  $\mathfrak{A}_{s}$ , které zjistíme z r. 4 — 43. Při elektronkách s velkým vnitřním odporem blíží se toto střední zesílení součinu ze strmosti S a paralelní kombinace odporů mřížkového  $R_2$  a zatěžovacího  $R_{s1}$ , jak je zřejmé z r. 4—32, zanedbáme-li ve jmenovateli součin  $R_{s1}$   $R_2$  proti členům s  $R_i$ . Vyjde-li střední zesílení dostatečně vysoké, zjistíme si přibližné zesílení následujícího stupně, abychom měli zjištěnu mřížkovou kapacitu  $C_2$  u každého stupně (r. 4 — 19). Podle ní se zjistí zesílení při vysokých frekvencích. Nastává-li pokles zesílení při vysokých frekvencích příliš brzo, snížíme zatěžovací anodový odpor  $R_{s1}$  i mřížkový odpor následujícího stupně  $R_2$ a znovu se přesvědčíme o zesílení ve středu pásma  $\mathfrak{A}_s$ . Pak si zvolíme hodnotu vazebního kondensátoru tak velikou, aby zesílení na nízkých frekvencích bylo přiměřené.

Při výpočtu zesilení odporového zesilovače užije se ovšem hodnot vnitřního odporu  $R_i$  a zesilovacího činitele dané elektronky  $\mu$  platných v klidovém bodu  $P_k$ , určeném dříve popsaným způsobem z obr. 4 — 15. Zatěžovací charakteristika musí ovšem odpovídati výslednému odporu složenému ze všech jednotlivých, které se vyskytují mezi zdrojem a anodou. Navrhuje-li se zesilovač na základě daného napětí zdroje, jest třeba vzíti v úvahu, zda část celkového napětí zdroje se nespotřebuje na vytvoření předpětí. To ovšem předem ještě neznáme, dokud nemáme zvolen klidový pracovní bod a proto v prvém přiblížení odhadneme, jak se celkové napětí ze zdroje rozvrhne na anodu a předpětí. Případný nesouhlas se opraví v druhém přiblížení.

Vazební kondensátor C, musí býti zvláště dobré jakosti, aby měl co největší svodový odpor R. Jinak proudem protlačeným svodovým odporem nastává snížení záporného předpětí na následující elektronce, což lze sice kompensovati zvětšením jeho hodnoty, ale nedoporučuje se to. Je-li svodový odpor poměrně malý, nemá zcela stálou hodnotu, mění se a v důsledku toho i proud jím protékající. Svodový odpor je nepřímo úměrný kapacitě kondensátoru a proto nepomůže změniti velikost kondensátoru, jestliže současně zůstává součin R. C. stálý, protože napětí, vytvořené na odporu  $R_s$  svodovými proudy zůstane stejné. Nelze proto voliti vazební kondensátor C, libovolně veliký a nejnižší praktická mez pro zesilování nízkých frekvencí jest dána právě svodem vazebního kondensátoru. Slídové vazební kondensátory vykazují malý svod anebo vysoký isolační odpor a dovolují uskutečniti zesilovače, které zesilují frekvence tak nízké jako jeden cykl za sekundu. Dobré papírové kondensátory postačí i pro nejnižší frekvence akustické, ale zásadně jest se vystříhati méně dobrých kondensátorů papírových.

Zesílení nejvyšších frekvencí jest omezeno shuntující kapacitou elektronek a rozptylovou kapacitou spojů. Výsledná hodnota bývá mezi 4 až 10 pikofaradů, jsou-li spoje provedeny pečlivě. Jsou-li dlouhé, může býti tato hodnota značně větší. Na vstupu do pentody nebo tetrody setkáváme se se součtem kapacit řídicí mřížka – kathoda  $C_{gk}$  a stínící mřížka – řídicí mřížka, což bývá dohromady 2 – 10 pikofaradů.

Počáteční stupně odporového zesilovače napětí zpracují běžně



Obr. 4 - 16.

Zapojení kompensovaného zesilovače napětí odporově vázaného k zdůraznění nízkých frekvencí. jen malá řídicí napětí (signály) a proto se u nich probíhají jen krátké části dynamických charakteristik, jež lze míti za přímkové. Skreslení amplitudové tu bývá malé. U koncových stupňů těchto odporových zesilovačůmůže se však vyskytnouti již dosti veliké budící napětí na řídicí mřížce a proto se zde doporučuje kontrolovati obsah harmonických v anodovém proudu některou metodou, nejlépe grafickou, na příklad podle Espleyho.

#### 4 — 6. Kompensované zesilovače odporové

Nevyhovující frekvenční charakteristiku odporového zesilovače, klesající při nízkých anebo vysokých frekvencích, lze vyrovnati vhodnou úpravou vazebních obvodů mezi jednotlivými stupni. Tak např. zapojením podle obr. 4-16 část vazebního odporu  $R'_{s1}$ ,  $R'_{s2}$  se přemostí kondensátorem  $G_1$ ,

 $C_2$ . To má za následek, že při nízkých frekvencích stoupá vázební impedance a tím se kompensuje vliv účinku vazebního kondensátoru C. a mřížkového odporu  $R_{g2}$ . Volí-li se vhodně hodnoty, jest možno dokonce zisk na nízkých frekvencích zvýšiti proti hodnotě ve středu pásma. Na obr. 4-17 je naznačen obvod, u něhož se podaří zvýšení zisku na vyšších frekvencích na útraty zesílení ve středu pásma. Pro vyšší frekvenci jsou totiž reaktance kapacit  $C_1$  a  $C_2$ , přemosťujících anodové odpory  $R_{a1}$  a Ra2, podstatně nižší než při frekvencích středních. Proto se při vysokých frekvencích přenáší anodového obvodu z elektronky větší prvé část střídavého napětí na mřížku druhé elektronky než při frekvencích nižších. Stejného účinku se



Zapojení kompensovaného zesilovače napětí vázaného odpory k zdůraznění vysokých frekvencí na úkor středních.



Obr. 4 - 18.

Jiné zapojení zesilovače zdůrazňujícího vyšší frekvence.

dosáhne užitím malé kapacity na kathodovém odporu vytvářejícím samočinné předpětí.

Zisk na vysokých frekvencích lze zdokonaliti přídáním indukčností do serie s vazebními anodovými odpory  $R_z$ , jak je naznačeno na obr. 4 - 18. Takto kompensovaných zesilovačů se užívá stále větší měrou v zesilovačích určených pro televisi (k zesilování napětí "video").

#### 4 — 7. Zesilování přechodných napětí odporově vázanými zesilovači

S hlediska dobré frekvenční charakteristiky při nízkých kmitočtech jest třeba voliti vazební kapacitu  $C_s$  co možno velikou. Nelze však v tomto směru jíti libovolně daleko. Především veliká kapacita  $C_s$  přináší s sebou i dosti velikou kapacitu vůči zemi, čímž trpí přenos vysokých kmitočtů. Ale ještě důležitější jest omezení kapacity  $C_s$  na rozumnou hodnotu se stanoviska zesilování velmi rychle se měnících napětí, tedy strmě probíhajících vln napětí. Veliký vazební kondensátor se dlouho nabíjí a vybíjí, také napětí na kondensátoru nestačí sledovati průběh přechodného napětí a nastává tak skreslení vlny.

Jiný nepříjemný zjev při zesilování přechodných napětí souvisí s velikou hodnotou časové konstanty  $C_s$   $R_2$  (obr. 4 – 13). Náhodným nárazem v zesilovacím řetězu může se mřížka některé elektronky státi na okamžik kladná. Proteče jí kladný mřížkový proud, spádem napětí na mřížkovém odporu  $R_2$  vyvolaným průtokem mřížkového proudu se nabije vazební kondensátor  $C_s$  a po zániku mřížkového proudu polarisuje mřížku velikým záporným potenciálem, takže případně se může postižená elektronka zecla zablokovati (anodový proud klesne na nulu) na dobu, dokud náboj kondensátoru  $C_s$  se nevyrovná přes mřížkový odpor  $R_2$ . Nesmí tedy býti ani s ohledem na zablokování silným signálem časová konstanta  $C_s$   $R_2$  příliš veliká.

Zesilovače, u nichž záleží na správné reprodukci přechodných zjevů, se zkoušejí ostrými obdélníkovými napětími. Ze zjištěné deformace křivky napětí na výstupu lze zjistiti rychle frekvenční vlastnosti zesilovače.

### 4 - 8. Nízkofrekvenční zesilovače vázané transformátory

Koncové nízkofrekvenční zesilovače výkonu jsou napájeny buďto nf zesilovači odporovými, které jsme poznali, anebo nf zesilovači vázanými pomocí transformátorů. Jeden triodový zesilovací stupeň nízkofrekvenční s transformátorovu vazbou jsme poznali na obr. 3 – 8. Pentod se užívá k tomu účelu méně často. Tento druh zesilovačů napětí se vyznačuje tím, že v přívodu anodového napětí jest jako zatěžovací impedance zapojeno primární vinutí transformátoru s jádrem železným anebo ze slitiny o vysoké permeabilitě (na př. permalloy). Sekundární vinutí tohoto transformátoru vytváří napětí, jež slouží jako řídící mezi mřížkou řídící a kathodou následující elektronky. Výhodou nf zesilovačů s transformátory je jednak nízká hodnota odporu řazeného mezi mřížkou a kathodou, jednak větší amplituda střídavého neskresleného napětí, dosažitelná při stejném anodovém napětí. Výhodný jest též snadný přechod z jednoduchého zesilovacího stupně na dvojčinný, užije-li se vazby transformátorové. Proti užití transformátorové vazby mluví někdy vyšší pořizovací náklady a obtížná konstrukce dokonalých transformátorů pro široké pásmo akustických frekvencí. Kromě toho trpí transformátorové zesilovače více poruchami z napětí, indukovaných magnetickými poli.

Pro studium nízkofrekvenčního zesilovače vázaného transformátorem jest nejdůležitější stanoviti si ekvivalentní obvod. Obraz 4 — 19 ukazuje náhradní zapojení, které obsahuje všechny prvky, vyskytující se u nf zesilovačů vázaných transformátory s výjimkou rozptylových indukčností, které jsou nepatrné. Kapacity  $C_1$  a  $C_2$  jsou náhradní kapacity zastupující rozložené kapacity primárního a sekundárního vinutí. Kapacita  $C_r$  značí rozdělenou kapacitu mezi primárním a sekundárním vinutím. Odpory  $R_1$  a  $R_2$  jsou odpory vinutí primárního a sekundárního.



Obr. 4 --- 19. Ekvivalentní obvod nf zesilovače vázaného transformátory.



Obr. 4 — 20. Zjednodušený ekvivalentní obvod nf zesilovače vázaného transformátory.

Obdobně značí  $L_1$  a  $L_2$  indukčnosti primární a sekundární; M je vzájemná indukčnost mezi vinutími.  $R_e$  je ekvivalentní odpor, který v sobě zahrnuje ztráty hysteresí a vířivými proudy.  $C_{ak}$  je vnitřní kapacita užité triody mezi anodou a kathodou.  $C_2$  zahrnuje v sobě skutečnou i fiktivní kapacitu následující zesilovací elektronky. Podobně i  $R_{g2}$  je výsledný odpor, zapojený paralelně na vstupu do následujícího zesilovacího stupně.

Úplný rozbor transformátorové vazby jest velmi složitý a protože nám jde pouze o zjištění celkového chování takto vázaného zesilovače, učiníme za účelem zjednodušení některé další předpoklady držíce se zásadně rozboru podle Reicha [15]. Především zanedbáme rozdělenou primární kapacitu  $C_1$  a kapacitu  $C_{ak}$  užité elektronky, protože impedance odpovídající těmto dvěma kapacitám jest mnohem větší než ostatní impedance zapojené mezi anodou a kathodou A, K. Vzhledem k poměrně malé impedanci mezi body A, K jest možno nahraditi kapacitu  $C_r$  kapacitou  $C'_2$ , zapojenou paralelně na kapacitu  $C_2$ . Obě kapacity  $C_2$  a  $C'_2$  shrneme v jedinou celkovou, kterou si označíme  $C_c$ . Konečně odpory  $R_i$  a  $R_1$  shrneme v jediný  $R_p$ . Tak dospějeme k zjednodušenému ekvivalentnímu obvodu naznačenému v obr. 4 — 20. Označíme si v něm vhodně proudy i napětí a sestavíme si podle Kirchhoffových zákonů rovnice:

$$I_1 z_1 + I_2 j \omega M = \mu V_g, \qquad 4 - 45$$

$$I_2 z_2 + I_1 j \omega M = 0.$$
 4 - 46

$$\mathfrak{A} = \frac{V_{g2}}{V_g} = \frac{I_2 \frac{1}{j \omega C_c}}{V_g}, \qquad 4 - 47$$

kde 
$$z_1 = R_p + j \omega L_1$$
 a  $z_2 = R_2 + j \left( \omega L_2 - \frac{1}{\omega C_e} \right)$ . 4 - 48

Rešením těchto rovnic nám vyjde zesílení I, určené rovnicí 4 – 47:

$$\mathfrak{A} = -\frac{M\mu}{C_{c} z_{1} \left(z_{2} + \frac{M^{2} \omega^{2}}{z_{1}}\right)} \qquad 4-49$$

anebo

$$\mathfrak{A} = -\frac{M\mu}{C_{c} z_{2} \left(z_{1} + \frac{M^{2} \omega^{2}}{z_{2}}\right)}.$$
 4-50

Polaritu sekundárního napětí jest možno snadno obrátiti a protože nás zajímá jen absolutní hodnota zesílení  $\Lambda$ , můžeme v rovnici 4-50 změniti znaménko — v +.

Ve vzorci pro zesílení  $\mathfrak{A}$  se vyskytující činitel vzájemné indukčnosti M jest vázán s činiteli indukčnosti primárního a sekundárního vinutí  $L_1$  a  $L_2$  známým vzorcem, definujícím činitele vazby:

$$\varkappa = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}.$$
 4 - 51

x jest podle zkušenosti u nízkofrekvenčních transformátorů velmi blízko 1. Mimo to, nazveme-li  $n_1$  a  $n_2$  počet závitů primárních a sekundárních a jejich poměr $\frac{n_2}{n_1} = p$ , můžeme snadno dospěti ke vztahu:

$$L_1 = \frac{L_2}{p^2}, \qquad 4 - 52$$

zanedbáme-li rozptyl. Abychom dokázali platnost rovnice 4-52, předpokládáme, že není rozptylu a společné pole  $\Phi$  zabírá s primár-

ními závity  $n_1$  i se sekundárními  $n_2 \cdot i_1$  a  $i_2$  jsou proudy primární a sekundární. Lze psáti vztahy:

$$M_{12} = \frac{n_2 \Phi}{i_1} = \frac{p n_1 \Phi}{i_1} = p L_1, \qquad 4 - 52a$$

$$M_{21} = \frac{n_1 \Phi}{i_2} = \frac{1}{p} \frac{n_2 \Phi}{i_2} = \frac{1}{p} L_2. \qquad 4 - 52b$$

Protože se musí  $M_{12}$  rovnati  $M_{21}$ , vyplyne nám z rovností rovnic 4 - 52a a 4 - 52b přímo rovnice 4 - 52. Podobně bychom dospěli ke vzorci 4 - 52, kdybychom předpokládali, že rozptyl jest úměrný počtu závitů.

Nyní si všimněme působení našeho nízkofrekvenčního zesilovače transformátorového při různých frekvencích.

#### a) Chování akustického pásma při nízkých frekvencích.

Abychom si osvětlili chování nf zesilovače, vázaného transformátorem v dolní části akustického pásma, dosadíme si do obecného výrazu pro zesílení  $\mathfrak{A}$  daného rovnicí 4 - 49 za M hodnotu z rovnice 4 - 51 a  $z_1$  i  $z_2$  rozvineme podle rovnic 4 - 48 a kromě toho užijeme i vztahu r. 4 - 52. Vyjde nám takto zesílení

$$\mathfrak{A}_{n} = \frac{L_{1} \not p \ \mu \ \varkappa}{C_{e} \ (R_{p} + j \ \omega \ L_{1}) \left[ R_{2} + j \left( \omega \ L_{2} - \frac{1}{\omega \ C_{e}} \right) + \frac{\varkappa^{2} \ L_{1} \ L_{2} \ \omega^{2}}{R_{p} + j \ \omega \ L_{1}} \right]}. 4 - 53$$

Při nízkých frekvencích asi pod 200 – 300 c/s se ukáže, že v hranaté závorce jmenovatele převládá značně nad ostatními člen  $\frac{1}{\omega C_e}$  a proto bez veliké chyby můžeme tyto ostatní členy zanedbati. Tak nám přejde výraz pro zesílení 4 – 53 v jednoduchý vzorec stanovící zesílení na nízkých frekvencích akustického pásma:

$$\mathfrak{A}_n = \frac{j \,\omega \, L_1}{R_p + j \,\omega \, L_1} p \,\mu \,\varkappa. \qquad \qquad 4 - 54$$

Jak jsme již uvedli, blíží se x velmi značně jedničce (na př. u dobrého transformátoru x = 0.997), takže po dosazení x = 1 se zjednoduší rovnice 4 - 54 na

$$\mathfrak{A}_n = \frac{j \omega L_1}{R_p + j \omega L_1} p \mu. \qquad \qquad 4 - 55$$

Sledujeme-li zesílení se zvyšující se frekvencí, zesílení  $\mathfrak{A}_n$  se zvyšuje, neboť vliv  $R_p$  ve jmenovateli rovnice 4 — 55 klesá, až jej lze zanedbati proti  $\omega L_1$  a zesílení se přibližuje mezní hodnotě

$$\mathfrak{A}_s = p \,\mu.$$
  $4 - 55 \mathrm{a}$ 

Současně fáze výstupního napětí se blíží fázi budicího napětí. Této mezní hodnoty zesílení  $\mathfrak{A}_s$  se dosáhne často v okolí frekvence 100 c/s anebo i při frekvenci nižší a udržuje se pak až do několika tisíc cyklů za sekundu.  $\mathfrak{A}_s$  je t. zv. s t ř e d ní z e síl e ní. Poměr zesílení při nízkých a středních frekvencích akustického pásma lze vyjádřiti rovnicemi:

$$\frac{\mathfrak{A}_n}{\mathfrak{A}_s} = \frac{j \,\omega \, L_1}{R_p + j \,\omega \, L_1}, \qquad \qquad 4 - 56$$

$$\frac{\mathfrak{A}_{n}}{\mathfrak{A}_{s}} = \left| \frac{\mathfrak{A}_{n}}{\mathfrak{A}_{s}} \right| e^{i\psi} = \frac{A_{n}}{A_{s}} e^{i\psi} = \cos \psi e^{i\psi}, \qquad 4 - 57$$





 $\psi = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{R_p}{\omega L_1}. \quad 4 - 58$ 

Obraz 4 — 21 ukazuje podle Reicha křivky průběhu poměru zesílení při nízkých a středních frekvencích  $\frac{\mathfrak{A}_n}{\mathfrak{A}_s}$  a pošinutí  $\psi$ v závislosti na  $\frac{\omega L_1}{R_p}$ , jež byly určeny z rovnic 4—56 a 4—58. Uhel  $\psi$  předbíhá. Největší zesílení  $\mathfrak{A}$  ne-

vyskytuje se zřejmě v blízkosti vlastní resonančrí

ł

frekvence sekundárního vinutí dané vztahem:

$$\omega L_2 = \frac{1}{\omega C_c}$$
, t. j. při  $\omega = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_c}}$ ,

jak bychom mohli na prvý pohled očekávati. Příčinou jest příliš těsná vazba mezi sekundárním a primárním vinutím, která učiní křivku selektivnosti (zesílení) velmi plochou.

Pro zajímavost si dosadíme do rovnice 4-50 právě uvedenou hodnotu resonanční frekvence  $\omega$  a užitím rovnic 4-51 a 4-52 vyjde nám resonanční zesílení

$$\mathfrak{A}_{r} = \frac{\chi \sqrt{L_{1} L_{2}} \mu}{C_{e} \left[ R_{2} + j \left( \omega L_{2} - \frac{1}{\omega C_{e}} \right) \right] \left[ R_{p} + j \omega L_{1} + \frac{\frac{1}{L_{2} C_{e}} \chi^{2} L_{1} L_{2}}{R_{2} + j \left( \omega L_{2} - \frac{1}{\omega C_{e}} \right)} \right]} =$$

$$= \frac{\chi L_{2}\mu}{C_{c} p R_{2} \left[ R_{p} + j \frac{1}{p^{2}} \sqrt{\frac{L_{2}}{C_{c}}} + \frac{\chi^{2} L_{1}}{C_{c} R_{2}} \right]}$$

$$\mathfrak{A}_{r} = \frac{p \mu}{\frac{C_{c} p^{2} R_{2} R_{p}}{\chi L_{2}} + j \frac{R_{2}}{\chi}} \sqrt{\frac{C_{c}}{L_{2}}} + \chi}.$$
4 - 59

Ve jmenovateli druhý člen jest značně menší než jednotka vzhledem k malé hodnotě rozložené kapacity  $C_c$  lomené indukčností  $L_2$ . Podobně v prvém členu jmenovatele převládá vzhledem k malé hodnotě  $C_c$  jmenovatel nad čitatelem.  $\varkappa$  je přibližně rovno jedničce a můžeme



proto v hlavním jmenovateli ostatní dva členy zanedbati proti x, takže zesílení za resonance  $\mathfrak{A}_r$  se blíží zesílení střednímu

$$\mathfrak{A}_{r} \doteq p \,\mu \doteq \mathfrak{A}_{s}. \qquad 4-60$$

b) Chování akustického pásma při vysokých frekvencích.

Při vyšších frekvencích akustického pásma asi nad 1000 až 2000 c/s uplatňuje se převládajícím způsobem rozdělená kapacita vinutí, zahrnutá v kapacitě  $C_c$  náhradního schematu obr. 4 — 20. Označíme-li si jako  $L_c$  celkovou rozptylovou indukčnost a  $R_c$  celkový odpor primární a vnitřní odpor elektronky převedený na sekundární stranu transformátoru, můžeme si naznačiti v obr. 4 — 22 náhradní zapojení nf zesilovače vázaného transformátorem při vyšších frekvencích. Následujícímu zesilovacímu stupni se odevzdává napětí  $E_k$ , jež je napětím na kondensátoru  $C_c$ :

$$E_{k} = \frac{p \mu V_{g}}{\omega C_{c} \left| \left\langle R_{c}^{2} + \left( \omega L_{c} - \frac{1}{\omega C_{c}} \right)^{2} \right\rangle} \right|^{2}} \cdot \frac{4 - 61}{\omega C_{c}}$$

Zesílení při vysokých frekvencích Av pak jest vyjádřeno vzorcem

$$A_{v} = \frac{p \mu}{\omega C_{c} \sqrt{R_{c}^{2} + \left(\omega L_{c} - \frac{1}{\omega C_{c}}\right)^{2}}} \cdot \qquad 4 - 62$$

Toto zesílení  $A_v$  dosahuje svého maxima pro  $\omega L_c = \frac{1}{\omega C_c}$ , kdy resonuje celková rozptylová indukčnost  $L_c$  s celkovou kapacitou  $C_c$  na přenášené frekvenci, tedy kdy  $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L_c C_c}}$ . Pak maximální hodnota zesílení při vysokých frekvencích jest

Někdy bývá toto maximum zesílení vyjádřeno dobře na frekvenční charakteristice zesilovače, jak jest na př. vidno na obr. 4 – 23, který znázorňuje průběh zesílení u typického nf zesilovače napětí vázaného transformátorem. Vhodnou konstrukcí lze však učiniti činitele  $\frac{1}{R_c} \sqrt{\frac{L_c}{C_c}}$ 

v rovnici 4 — 63 velmi blízkého jednotce, takže zesílení zůstává přibližně stálé až k nejvyšším frekvencím akustického pásma v okolí 10 000 c/s.

Nyní si vyjádříme i zesílení  $\mathfrak{A}_{v}$  v komplexním tvaru, abychom je mohli srovnati se zesílením  $\mathfrak{A}$ , na středních frekvencích. Rovnice 4 - 62převedena do komplexního tvaru jest tato:

$$\mathfrak{A}_{v} = \frac{\rho \mu}{j \omega C_{c} \left[ R_{c} + j \left( \omega L_{c} - \frac{1}{\omega C_{c}} \right) \right]} \cdot \qquad 4 - 64$$

Poměr zesílení dostaneme z rovnic 4 – 64 a 4 – 55a:

$$\frac{\mathfrak{A}_{v}}{\mathfrak{A}_{s}} = \frac{1}{j \omega C_{c} \left[ R_{c} + j \left( \omega L_{c} - \frac{1}{\omega C_{c}} \right) \right]} \cdot \qquad 4 - 65$$

Do této rovnice si zavedeme hodnotu  $\omega_r$  a  $Q_r = \frac{\omega_r L_e}{R_e} = \frac{1}{R_e \omega_r C_e}$ :

$$\frac{\mathfrak{A}_{v}}{\mathfrak{A}_{s}} = \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_{r}}\frac{1}{Q_{r}}-\frac{\omega^{2}}{\omega_{r}^{2}}+1}.$$

$$4-66$$

Na obr. 4–24 jsou reprodukovány podle Reicha [15] křivky poměrného zesílení podle rovnice 4–66 pro pět hodnot činitele  $Q_r$  jakož i poměrného fázového pošinutí vzad pro tytéž hodnoty  $Q_r$  v závislosti na poměru frekvencí  $\frac{\omega}{\omega_r}$ .

Pro hlubší pochopení působení nízkofrekvenčních zesilovačů vázaných



Obr. 4 -- 24.

Průběh poměrného zesílení  $\frac{\mathfrak{A}_{\nu}}{\mathfrak{A}_{s}}$  a fázového pošinutí  $\varphi$  u nf zesilovače napětí vázaného transformátory.

transformátory doporučuje se čísti článek Glenn Koehlera [31] a P. W. Klipsche [29].

Pro zesilovače vázané transformátory doporučuje se užívati elektronek s pokud možno malým anodovým proudem, aby jádra transformátorků se snadno nenasycovala. Nasycení má za následek velmi značné skreslení. Aby nebylo třeba užívati transformátorů o příliš mohutných jádrech, odlehčují se někdy co do stejnosměrného proudu a to tak, že místo napájení "seriového" přes vinutí transformátoru se užívá napájení "paralelního" přes zvláštní tlumivku.

Nejsložitější částí při návrhu jest nízkofrekvenční transformátor, neboť jest třeba vyhověti sobě odporujícím požadavkům. Aby byly správně reprodukovány nízké frekvence, jest třeba vytvořiti co největší primární indukčnost. Té lze dosáhnouti vysokou permeabilitou jader a proto se často užívá speciálních slitin, jako jest permalloy a pod. Ale i při vysoké permeabilitě jest třeba vinouti na primární straně značný počet závitů, s nimiž stoupá vždy rozdělená kapacita, i když se vinutí uměle rozdělí na několik úseků. To odporuje požadavku vysoké resonanční frekvence  $\omega_r$ , aby se zisk držel až k nejvyšším frekvencím.

U dřívějších nízkofrekvenčních zesilovačů se dosahovalo vysokého zesílení volbou vysokého transformačního poměru p, ale to bylo možno jenom na úkor indukčnosti primární a tím ke škodě zesílení nízkých frekvencí. Dnes u zesilovačů třídy A se neužívá obyčejně vyšších transformačních poměrů p než asi 3. K podrobnějšímu studiu nf. transformátorů jest třeba odkázati na literaturu: na př. článek E. T. Wrathall [47] nebo dříve jmenovaný článek Koehlerův [31] dále článek J. G. Story [44].

# 4 — 9. Srovnání nízkofrekvenčních zesilovačů napětí, vázaných odpory a transformátory

S moderními pentodami jest možno dosáhnouti u odporových zesilovačů v jediném stupni zesílení stonásobného i vyššího, kdežto při transformátorové vazbě nelze v jednom stupni překročiti zesílení asi 50násobné, nemá-li býti ohroženo zesílení vyšších frekvencí. Pentody nejsou totiž nijak výhodné u zesilovačů transformátorových: při nízkých frekvencích převládá příliš jejich vnitřní odpor  $R_i$  nad primární reaktancí; naproti tomu při vyšších frekvencích jest poměr  $Q_r = \frac{\omega_r L_o}{R_r}$ příliš malý, což opět podle vzorce 4 - 66 působí nepříznivě na zesílení. Proto měly nf. zesilovače transformátorové spíše svůj význam, dokud byl vnitřní odpor triod malý a nebylo elektronek s vysokým zesilovacím činitelem µ. Bylo možno jimi uskutečniti i vyšší střední zesílení než je zesilovací činitel µ. Dnes lze docíliti levnějšími a méně objemnými odporovými zesilovači stejného zesílení i když je třeba užíti většího počtu zesilovacích stupňů. Výhodné jsou ovšem transformátorové zesilovače napětí tam, kde jest dáno napětí anodového zdroje, neboť se jimi dosáhne vyššího výstupního napětí vzhledem k malému spádu napětí.

#### 4 — 10. Vysokofrekvenční zesilovače napětí

Vysokofrekvenční zesilovače napětí jsou většinou laděné. Bývají určeny k zesilování buď jediné frekvence w anebo omezeného pásma frekvencí, které vzhledem ke střední, nosné frekvenci jest poměrně úzké, jak jsme poznali již u vysokofrekvenčních zesilovačů výkonu.

Vysokofrekvenční zesilovače napětí lze rozděliti do tří hlavních skupin:

1. Vf zesilovače vázané impedancí, tvořenou laděným resonančním obvodem, zapojené podle obr. 4 - 25.

2. Vf zesilovače vázané transformátory s laděným sekundárním obvodem podle obr. 4 - 28.

3. Vf zesilovače vázané transformátory s laděným obvodem primárním i sekundárním (obr. 4 - 30).

Vysokofrekvenční zesilovače napětí vyskytují se jednak v přijímačích, jednak na počátečních stupních vysilačů. U vysilačů jest jejich úkolem zesíliti počáteční malé vysokofrekvenční napětí na tak velikou hodnotu, aby bylo lze jím ovládati zesilovače výkonu. Mimo to ovšem jest řada jiných upotřebení vf zesilovačů, zvláště pro účely měřicí, na zaměřovačích a p.

### 4 — 11. Vysokofrekvenční zesilovače napětí vázané kmitavým obvodem

Typické zapojení nejjednoduššího vf. zesilovače napětí vázaného paralelním kmitavým obvodem L C je naznačeno na obr. 4 — 25. Tento zesilovací stupeň sestává z pentody P, napájené z anodového zdroje celkového napětí  $V_a$ , z něhož je vzata i odbočka pro stínicí mřížku. Zdroj jest přemostěn můstkovými kondensátory  $C_{m1}$  a  $C_{m2}$ . Anoda pentody jest napájena seriově přes paralelní kmitavý obvod, složený z indukční cívky L, jejího odporu R a kapacity C. Pro stejnosměrný proud představuje cívka prakticky zanedbatelný odpor. Mřížkový odpor  $R_{g2}$  následujícího zesilovacího stupně je zapojen efektivně paralelně na laděném obvodu L C, nebot vazební kapacita  $C_s$  má tak velikou hodnotu, že její reaktance je zanedbatelná proti  $R_{g2}$ . Předpětí řídicí mřížky se získává samočinně průtokem anodového proudu odporem  $R_k$ , který je přemostěn kapacitou  $C_k$ .

Pro snadnější odvození chování takto zapojeného zesilovacího stupně můžeme nejprve zanedbat vliv odporu  $R_{g2}$ , neboť jeho hodnota bývá velmi značná. Budeme v dalším sledovati pouze střídavé hodnoty. V obr. 4 — 25 si vyznačíme anodový proud  $i_a$  a proud tekoucí v kmitavém obvodu nazveme *i*. Za resonance při frekvenci  $f_r$  chová se kmitavý obvod jako rovnocenný odpor  $R_z$ , kterým protéká proud  $i_a$ . Protože však ve skutečnosti se energie rozptyluje v odporu cívky R, musí platiti rovnost:

$$i_a^2 R_z = i^2 R.$$
 4 - 67

Střídavé napětí na kmitavém obvodu, tvořené střídavým proudem  $i_a$ , jest  $e_2 \doteq e_k$ . Pak

$$i_a = \frac{e_2}{R_z}, \qquad \qquad 4 - 68$$

$$i = rac{e_2}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}.$$
 4-69





Průběh impedance  $\mathcal{Z}_{z}$  a zesílení A v závislosti na frekvenci  $\omega$  u impedančně vázaného vf zesilovače napětí.

Zapojení ví zesilovače napětí vázancho resonančním kmitavým obvodem L C.

Čtverec  $R^2$  je zanedbatelný proti značně většímu  $\omega^2 L^2$ ; dosadíme-li hodnoty  $i_a$  a *i* z rovnic 4 – 68 a 4 – 69 do rovnice 4 – 67, plyne:

$$\frac{e_2^2}{R_s} = \frac{e_2^2}{\omega^2 L^2} R,$$

$$R_z = \frac{\omega^2 L^2}{R}.$$

$$4 - 70$$

 $R_s$  dané výrazem 4 — 70 je náhradní odpor kmitavého obvodu LCpři resonanční frekvenci  $\omega = \omega_r$ . Výraz  $\frac{\omega L}{R}$  kmitavého obvodu je směrodatný pro jeho jakost; čím více převládá indukční reaktance  $\omega L$ nad odporem v obvodu R, tím je obvod hodnotnější. Proto se nazývá výraz  $Q = \frac{\omega L}{R}$  činitelem jakosti daného obvodu. Dosadíme-li Q do rovnice 4 — 70, plyne výraz pro  $R_z$ , který již byl odvozen v rovnici 3 — 180:

$$R_z = Q^2 R = \omega L Q. \qquad 4 - 71$$

Z rovnice 4 — 70 a 4 — 71 jest patrno, že volbou vhodných hodnot kmitavého obvodu lze dosáhnouti téměř libovolného zatěžovacího odporu  $R_z$  při resonanci. Mimo resonanci ovšem odpor rychle klesá a efektivní impedance  $Z_z$  probíhá u kmitavého obvodu podle resonanční křivky znázorněné v obr. 4 — 26.

U vysokofrekvenčních zesilovačů vázaných kmitavým obvodem vyladíme obvod L C vždy na zesilovanou frekvenci f tak, aby ekvivalentní odpor  $R_s$  byl co největší. Pro výpočet zesílení  $\Lambda$  pak můžeme užíti vzorce 3 - 14:

$$A=-\mu\,\frac{R_z}{R_i+R_z},$$

který vytknutím Ri ve jmenovateli převedeme na

$$A = -\frac{\mu}{R_i} \frac{R_z}{1 + \frac{R_z}{R_i}}, \qquad 4 - 72$$

aneb

 $A = -S \frac{R_i R_z}{R_i + R_z}. \qquad 4 - 73$ 

Podle rovnice 4 - 73 lze zakresliti náhradní obvod jako kombinaci paralelních odporů  $R_i$  a  $R_s$ , do nichž teče proud  $-S e_p$ ; viz obr. 4 - 27.

Pro naprosto přesný výpočet zesílení A bylo by připojiti ke kombinaci v obr. 4 - 27 ještě paralelní odpor  $R_{g2}$  anebo bychom místo  $R_{z}$  dosadili výraz

$$\frac{R_s R_{g2}}{R_s + R_{g2}}$$

Výhodou tohoto zapojení jest, že všechny rozptylové kapacity i vstupní kapacita následující elektronky se přičítají ke kapacitě oscilačního obvodu *C*, anebo pomáhají k vyladění obvodu, nebot o jejich hodnotu lze zmenšiti potřebnou ladící kapacitu *C*. Resonanční křivka průběhu impedance kmita-



Obr. 4 — 27. Náhradní paralelní obvod.

vého obvodu  $\mathcal{Z}_{z}$ v obr. 4–26 udává současně v příslušném měřítku i průběh zesílení stupně v okolí resonanční frekvence  $\omega_{r}$  v závislosti na frekvenci  $\omega$ .

U pentod bývá vnitřní odpor  $R_i$  značně větší než zatěžovací odpor  $R_s$  a lze pak v obr.  $4 - 27 R_i$  zcela zanedbati, takže zesílení je přibližně

$$A = S R_z = S \omega L Q. \qquad 4 - 74$$

Na dlouhých a středních vlnách se dosáhne snadno vysokých hodnot  $R_{z}$ a tím i vysokého zesílení na resonanční frekvenci. U krátkých vln vychází však indukčnost L kmitavého obvodu malá, protože paralelně řazené kapacity zůstávají řádově stejné jako u vln dlouhých a ve výrazu pro vlnovou délku 5 — 23b  $\lambda_{m} = 1884 \sqrt{L_{\mu H} C_{\mu F}}$  je třeba dosáhnouti snížení výrazu pod odmocninou hlavně zmenšením indukčnosti L. Ani odpor R nelze neomezeně zmenšovati a proto je na kratších vlnách obtížno dosáhnouti velkého zatěžovacího odporu  $R_{z}$  a tím i vysokého zisku.

## 4 — 12. Vysokofrekvenční zesilovače napětí vázané transformátory

Mezi jednotlivými stupni vysokofrekvenčního zesilovače se užívá často vazby transformátorové. Přitom jest třeba rozeznávati dva případy: a) Primární vinutí transformátoru, zapojené v anodovém obvodu jedné elektronky je neladěné (aperiodické) a pouze vinutí sekundární, z něhož se odebírá napětí pro řídicí mřížku následující elektronky, jest přemostěno proměnlivým kondensátorem, takže je vyladěno na určitou resonanční frekvenci  $f_r$ . b) Transformátor může býti laděn oboustranně, t. j. jak na sekundárním tak i na primárním vinutí jsou zapojeny ladicí kondensátory.

Vysokofrekvenční transformátory jsou nejčastěji bez železného jádra a vinutí jsou uspořádána na isolačních podpěrách, které vykazují co možno nejmenší dielektrické ztráty. Při kratších vlnách omezuje se hmota podpěr na minimum, aby ztráty v nich byly co nejmenší. Pro střední vysoké frekvence u přijimačů se užívá i vysokofrekvenčních transformátorů se speciálními jádry z velmi jemně děleného žcleza, které vykazují malé ztráty.

# 4 — 13. Vysokofrekvenční zesilovače napětí vázané transformátory s neladěným primárním vinutím

Zapojení typického stupně vysokofrekvenčního zesilovače vázaného s následujícím stupněm pomocí transformátoru s laděným sekundárním vinutím je naznačeno na obr. 4–28. Za elektronku zvolíme triodu, ale úvaha platí ovšem stejně i pro tetrodu a pentodu. Příslušný ekvivalentní obvod takto zapojené elektronky je naznačen na obr. 4 – 29. Zesilovací stupeň se chová vlastně jako dva induktivně vázané obvody. V primárním obvodu působí elektromotorická síla –  $\mu \mathfrak{E}_1$  na  $L_1 R_i$ ,  $R_1$  a  $C_m$ v serii. Odpor primárního vinutí  $R_1$  je nepatrný proti vnitřnímu odporu elektronky Ri a proto jej zanedbáváme. Podobně i můstkový kondensátor  $C_m$  je volen tak, aby jeho reaktance —  $\frac{1}{C_m \omega}$  byla zanedbatelně malá a proto nemusíme  $C_m$  vůbec uvažovati — nahradíme je pro vysokou frekvenci zkratem. Kathodový odpor  $R_k$ , přemostěný dosti velikou kapacitou  $C_k$  řádově srovnatelnou s  $C_m$ , vytváří potřebné záporné předpětí elektronky  $V_{e}$ .

Zesílení takto vázaného zesilovacího stupně jest

$$\mathfrak{A}_{t} = \frac{\mathfrak{E}_{2}}{\mathfrak{E}_{1}}.$$
  $4-75$ 

Užíváme zde kurentních písmen k označení komplexních veličin, neboť



Obr. 4 — 28.





Obr. 4 - 29. Ekvivalentní obvod vf zesilovače zapojeného podle obr. 4 - 28.

fázové vztahy hodnot napětí jsou vzhledem k přítomnosti reaktancí obecné.

Napětí  $\mathfrak{E}_2$  je tvořeno průtokem sekundárního proudu  $\mathfrak{F}_2$  kondensátorem  $C_{0}$ :

$$\mathfrak{E}_2 = \frac{\mathfrak{Z}_2}{j \, C_2 \, \omega}. \qquad \qquad 4 - 76$$

K dosažení co největšího zesílení 𝔄 na dané frekvenci ω je proto třeba voliti veliký proud  $\mathfrak{Z}_2$  a malé  $C_2$ . V kapacitě  $C_2$  je ovšem zahrnuta nejenom skutečná hodnota ladící kapacity  $C_2$ , ale i paralelně zapojená kapacita spojů, vstupní mřížková kapacita následující elektronky  $C_{gk_2}$ , jakož i fiktivní kapacita na vstupu do následující elektronky  $C_{gk2}$ , tvořená reakcí mezi jejím anodovým a mřížkovým obvodem. Podobně i v seriovém odporu  $R_2$  je třeba shrnouti i vliv případného paralelního mřížkového obvodu následující elektronky a to jak skutečný, tak i fiktivní, zavedený reakcí.

Mezi efektivními hodnotami střídavých proudů a napětí platí v uvažovaném ekvivalentním obvodu tyto vztahy.

$$(R_i + j L_1 \omega) \Im_1 + j M \omega \Im_2 = \mu \mathfrak{E}_1, \qquad 4 - 77$$

$$\Im_2 (R_2 + j X_2) + j \omega M \Im_1 = 0.$$
 4 - 78

Přitom  $X_2$  značí sekundární reaktanci  $j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right)$ . Hodnota  $\omega L_1$  je i u triod a tím spíše u pentod malá proti vnitřnímu odporu  $R_i$  a lze ji proto zanedbati. Z rovnice 4 – 78 si vyjádříme  $\mathfrak{F}_1$ :

$$\Im_1 = -\frac{R_2 + j X_2}{j \omega M} \Im_2 \qquad \qquad 4 - 79$$

a dosadíme do rovnice 4 - 77:

.

$$\mathfrak{F}_{2} = -\frac{\mu \mathfrak{E}_{1} j \omega M}{R_{i} \left[ \left( R_{2} + \frac{M^{2} \omega^{2}}{R_{i}} \right) + j X_{2} \right]}. \qquad 4 - 80$$

Dosadíme tento výraz pro  $\Im_2$  do rovnice 4 — 76 a  $\mathfrak{E}_2$  vložíme do rovnice 4 — 75:

$$\mathfrak{A}_{i} = -\frac{\mu M}{R_{i} C_{2} \left[ \left( R_{2} + \frac{M^{2} \omega^{2}}{R_{i}} \right) + j X_{2} \right]}. \qquad 4 - 81$$

Aby zesílení  $\mathfrak{A}_t$  bylo co největší, musí býti hodnota jmenovatele co nejmenší. Lze především odstraniti  $X_2$ ; to se stane, když vyladíme sekundární vinutí transformátoru na zesilovanou frekvenci  $\omega$ , takže  $\omega L_2 = \frac{1}{\omega C_2}$ . Výraz pro  $\mathfrak{A}_t$  se pak zjednoduší na

$$\mathfrak{A}_{i} = -\frac{\frac{\mu}{C_{2}}M}{R_{i}R_{2} + M^{2}\omega^{2}} = -\frac{\frac{\mu}{C_{2}}}{\frac{R_{i}R_{2}}{M} + M\omega^{2}}.$$
 4 - 82

Volbou činitele vzájemné indukčnosti mezi primárním a sekundárním vinutím M lze dosáhnouti minima jmenovatele a tím i maximálního zesílení  $\mathfrak{A}_t$ . Derivujeme proto jmenovatele (M je nezávisle proměnná) a první derivaci anulujeme:

$$-R_i R_2 M^{-2} + \omega^2 = 0$$
, čímž nám vyjde podmínka  
 $M^2 \omega^2 = R_i R_2$ .  $4 - 83$ 

Druhá derivace jmenovatele je kladná, takže podmínka platí pro minimum.

Největšího zesílení při transformátorové vazbě vysokofrekvenčního zesilovače napětí, je-li laděno pouze sekundární vinutí, se dosáhne tehdy, naladí-li se sekundární vinutí na zesilovanou frekvenci  $\omega$  a volí-li se vazba mezi oběma vinutími taková, aby byla splněna podmínka rovnice 4 — 83. Příslušná vazba se nazývá o p t i m á l n í.

Aby lépe vyniklo, na čem závisí optimální zesílení při resonanci  $A_{tr}$ , dosadíme do rovnice 4 - 82 za  $\omega = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} = \omega_r$ :

$$\Lambda_{\rm tr} = -\frac{\frac{\mu M}{C_2}}{2 R_i R_2} = -\frac{\mu \frac{\sqrt{R_1 R_2}}{C_2} \sqrt{L_2 C_2}}{2 R_i R_2} = -\frac{1}{2} \mu \sqrt{\frac{L_2}{C_2 R_i R_2}} 4 - 84$$

Dosadíme-li za  $\frac{\mu}{R_i}$  strmost *S*, vychází

$$A_{tr} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu \, S \, L_2}{R_2 \, C_2}} \cdot \qquad \qquad 4 - 85$$

Z rovnice 4 – 85 plyne, že k dosažení největšího zisku  $A_{tr}$  při optimální vazbě za resonance je třeba voliti elektronku s pokuď možno vysokým zesilovacím činitelem  $\mu$  a strmostí S, malý odpor sekundárního vinutí  $R_2$  a co nejmenší kapacitu ladící  $C_2$ , aby indukčnost  $L_2$  převládala.

Rovnici 4 – 84 lze psáti též ve tvaru

$$A_{tr} = -\frac{\mu}{2} \sqrt{\frac{\omega_r^2 L_2^2}{R_i R_2}}, \qquad 4-86$$

dosadíme-li za  $C_2 = \frac{1}{\omega_r^2 L_2}$ .

Do rovnice 4 — 86 můžeme zavésti hodnotu činitele jakosti sekundárního vinutí  $Q_2 = \frac{\omega_r L_2}{R_2}$ , takže

$$A_{tr} = -\frac{\mu}{2} Q_2 \left| \sqrt{\frac{R_2}{R_i}} \right|^2 = 4 - 87$$

Z této rovnice vyplývá důležitost užití velmi jakostních cívek na transformátoru i dobrého isolačního materiálu s pokud možno nejmenšími dielektrickými ztrátami.

Podmínka optimální vazby v rovnici 4 - 83 vede vzhledem k velikým hodnotám  $R_i$  na vysoké hodnoty vzájemné indukčnosti M, které někdy nelze ani prakticky uskutečniti. Příklad: konstruovati jest vysokofrekvenční zesilovač s triodami druhu AC2, které mají vnitřní odpor  $R_i = 12\,000$  ohmů při normálním anodovém proudu  $I_a = 6$  mA. Resonanční frekvence necht jest  $f_r = 7.10^5$  c/s. Odpor sekundárního vinutí odhadneme na  $R_2 = 4$  ohmy.

$$\omega = 2 \pi 7 \cdot 10^5 = 4.4 \cdot 10^6.$$

Z rovnice 4 – 83 při optimální vazbě:

$$M^{2} = \frac{R_{i} R_{2}}{\omega^{2}} = \frac{12 \cdot 10^{3} \cdot 4}{4,4^{2} \cdot 10^{12}},$$
$$M = \frac{\sqrt{4.8} \cdot 10^{2}}{4.4 \cdot 10^{6}} = 49.8 \,\mu\text{II}.$$

Volíme-li s ohledem na překrytí středního rozhlasového pásma  $L_1 = L_2 = 220 \,\mu\text{H}$ , potřebujeme vazbu

$$\varkappa_t = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{49.8}{\sqrt{220^2}} = 0.226,$$

kterou lze snadno uskutečniti. Ve skutečnosti bychom u rozhlasového zesilovače dnes užili pentod. Uvažme případ, že bychom volili selektodu AF3 o vnitřním odporu  $R_i = 1, 2 \cdot 10^6$  při anodovém proudu  $I_a = 8$  mA. Při optimální vazbě za jinak stejných poměrů bychom potřebovali:

$$M = \sqrt{\frac{1,2.10^{6}.4}{4,4^{2}.10^{12}}} = 498 \,\mu\text{H}.$$

Tak veliká vzájemná indukčnost M nemůže býti vůbec uskutečněna při  $L_1 = L_2 = 220 \ \mu$ H, které jsou příliš malé. Ve skutečnosti lze prakticky dosáhnouti u vf zesilovačů nanejvýše vazby asi  $\varkappa = 0.6$ . Proto u pentod obyčejně nemůžeme pracovati s optimální vazbou.

Frekvenční charakteristika vf zesilovače napětí právě uvažovaného anebo průběh zisku v závislosti na frekvenci  $\omega$  má podle rovnice 4 — 81 ráz resonanční křivky seriově uspořádaného kmitavého obvodu s odporem, kapacitou a indukčností, který je až na hodnotu odporu totožný se sekundárním obvodem transformátoru (viz obr. 4—28). Selektivita vazebního obvodu je menší než selektivnost sekundárního obvodu vzhledem k tomu, že odpor  $R_2$  je zvětšen o  $\frac{M^2 \omega^2}{R_i}$ . Při malých zesíleních (malém M) však se selektivita skutečného obvodu neliší mnoho od selektivity samotného sekundárního obvodu. Teprve při optimální vazbě a při největším zesílení, kdy platí vztah  $M^2 \omega^2 = R_i R_2$ , selektivita se jeví tak, jako kdyby odpor sekundárního obvodu se zdvojnásobil.

#### 4 - 14. Vysokofrekvenční zesilovač napětí vázaný transformátorem oboustranně laděným

Na obr. 4 – 30 je naznačeno zapojení jednoho stupně vf zesilovače napětí vázaného transformátorem s následujícím stupněm, při čemž primární i sekundární vinutí jest laděno. Za elektronku slouží vf pentoda



Vf zesilovač napětí vázaný transformátorem oboustranně laděným.

du mohli jsme si představiti fiktivní elektromotorickou sílu – µE, v serii s primárním obvodem, máme ji nyní zapojenu paralelně na primárním obvodu, jak je patrno z obr. 4 – 31. Pro výpočet bude

lépe, když si tyto tři vázané obvody převedeme na dva a to tím, že místo kombinace —  $\mu \mathfrak{E}_p$  a  $R_i$  paralelně na primárním obvodu transformátoru zavedeme ekvivalentní elektromotorickou sílu do serie v primárním obvodu. Zvolíme si šipkami označené směry proudů a vztahy dané Kirchhoffovými zákony vyjádříme vhodnými rovnicemi. Pro lepší přehlednost označíme proudy zapojená obdobně jako při vazbě jedním laděným obvodem podle obr. 4 — 25. Též ostatní příslušné obvodové části jsou označeny obdobně jako v obr. 4 – 25.

Na rozdíl od případu s aperiodickým primárním obvodem máme u oboustranně laděného transformátoru případ tří vázaných obvodů. Kdežto v prvém případu u ekvivalentního obvo-



Obr. 4 - 31. Ekvivalentní obvod vf zesilovače napětí zapojeného podle obr. 4 - 30.

primární  $I_1$  a sekundární  $I_2$  latinkou, ačkoliv jsou veličinami komplexními, ponechávajíce jen pro napětí  $\mathfrak{E}_p$  písmeno frakturové:

$$\mu \mathfrak{E}_{p} = R_{i} I_{a} - j \frac{1}{C_{1} \omega} (I_{a} - I_{1}), \qquad 4 - 88$$

$$(R_1 + j \omega L_1) I_1 - j \frac{1}{C_1 \omega} (I_1 - I_a) + j M \omega I_2 = 0, \quad 4 - 89$$

$$\left(R_2 + j L_2 \omega - j \frac{1}{C_2 \omega}\right) I_2 + j M \omega I_1 = 0.$$
 4 - 90

321

Z rovnice 4 - 88 si vypočteme  $I_a$ :

$$I_a = \frac{\mu \mathfrak{G}_p - j \frac{I_1}{C_1 \omega}}{R_i - j \frac{1}{C_1 \omega}}$$

a dosadíme do rovnice 4 - 89:

$$(R_{1}+jL_{1}\omega)I_{1}-j\frac{1}{C_{1}\omega}\left(I_{1}-\frac{\mu\mathfrak{E}_{p}-j\frac{I_{1}}{C_{1}\omega}}{R_{i}-j\frac{1}{C_{1}\omega}}\right)+jM\omega I_{2}=0.\ 4-92$$

Ve třetí rovnici 4 - 90 se nevyskytuje  $I_a$  a proto ji nepotřebujeme zatím uvažovati. Upravíme dále násobením rovnici 4 - 92:

$$R_1I_1+jL_1\omega I_1-j\frac{I_1}{C_1\omega}+jM\omega I_2+j\frac{\mu\mathfrak{E}_p}{R_iC_1\omega-j}-j\frac{j\frac{I_1}{C_1\omega}}{R_iC_1\omega-j}=0.$$

Odstraníme imaginárnost ze jmenovatele druhého zlomku tím, že rozšíříme zlomek výrazem  $R_i C_1 \omega + j$ a člen s  $\mu \mathfrak{E}_p$  převedeme na pravou stranu rovnice:

$$R_{1}I_{1} + jL_{1}\omega I_{1} - j\frac{I_{1}}{C_{1}\omega} + jM\omega I_{2} + \frac{I_{1}R_{i}}{1 + R_{i}^{2}C_{1}^{2}\omega^{2}} + j\frac{I_{1}}{C_{1}\omega(1 + \omega^{2}C_{1}^{2}R_{i}^{2})} = \frac{\mu \mathfrak{C}_{p}}{1 + jR_{i}C_{1}\omega}.$$

Seskupíme k sobě členy reálné a členy imaginární, aby lépe vyniklo chování primárního obvodu I:

$$\begin{bmatrix} R_1 + \frac{R_i}{1 + \omega^2 C_1^2 R_i^2} + j \left( L_1 \omega - \frac{\omega^2 C_1^2 R_i^2}{C_1 \omega (1 + \omega^2 C_1^2 R_i^2)} \right) \end{bmatrix} I_1 + j M \omega I_2 = \frac{\mu \mathfrak{E}_p}{1 + j \omega C_1 R_i}.$$

$$4 - 93$$

Souhrn obvodů v anodovém přívodu se chová jako jediný fiktivní obvod kmitavý, na který působí elektromotorická síla daná výrazem na pravé straně rovnice. Odpor náhradního obvodu jest

$$R_n = R_1 + \frac{R_i}{1 + \omega^2 C_1^2 R_i^2}.$$

322

Indukčnost náhradního obvodu je totožná s indukčností primární  $L_1$ . Kapacita náhradního obvodu je dána výrazem:

$$C_n = C_1 \frac{1 + \omega^2 R_i^2 C_1^2}{\omega^2 C_1^2 R_i}.$$

Součin  $R_i C_1 \omega$  bývá pravidelně podstatně větší než jednotka, takže lze fiktivní elektromotorickou sílu na pravé straně rovnice 4 – 93 psáti ve zjednodušeném tvaru:

$$\mathfrak{E}_f = \frac{\mu \,\mathfrak{E}_p}{R_i \, C_1 \,\omega}.$$

Přítomnost elektronky zapojené paralelně na prvém kmitavém obvodu I se jeví jako zvýšení jeho tlumení anebo pokles jeho činitele jakosti Q. To plyne z výrazu pro odpor náhradního obvodu rovnice 4 - 93, který ukazuje, že efektivní odpor  $R_1$  stoupne (zanedbáme-li jednotku ve jmenovateli) o hodnotu  $\frac{1}{R_i C_1^2 \omega^2}$ . Tento výraz můžeme rozšířiti hodnotu  $R_1$ :  $\frac{R_1}{R_i} - \frac{1}{R_1 C_1^2 \omega^2}$ . Je-li primární obvod I naladěn na přenášenou frekvenci  $\omega$ , tedy při resonanci, platí  $\frac{1}{C_1^2 \omega^2} = \omega^2 L_1^2$ , takže přírůstek odporu lze psáti též ve tvaru  $\frac{R_1}{R_i} Q^2 R_1$ . Výraz  $Q^2 R_1$  jest pak podle r. 4 - 71 impedance paralelního resonančního obvodu při resonanci, takže lze říci, že přítomností elektronky se snižuje impedance obvodu I v poměru  $\frac{R_1}{R_i}$ . Platí:  $R_n = R_1 \left(1 + \frac{Q^2 R_1}{R_i}\right)$ . 4 - 97

U pentod jest zatížení obvodu malé. 
$$\frac{Q^2 R_1}{R_i}$$
 bývá mezi 0,5 až 0,1; u triod však vzhledem k nízkému vnitřnímu odporu mívá tento výraz hodnotu v okolí 5 i menší.

Oprávněnost výše učiněného předpokladu o součinu  $R_i C_1 \omega$  vyplyne nejlépe z příkladu rozhlasového vysokofrekvenčního zesilovače pro frekvenci 450 kc/s. Užijeme triody A C 2 o vnitřním odporu  $R_i = 12000$ ohmů. Primární obvod se skládá z ladicí kapacity 250 pF =  $C_1$ ;  $\omega =$  $= 2 \pi 4,5 \cdot 10^5 = 2,83 \cdot 10^6$ . Součin  $R_i C_1 \omega = 1,2 \cdot 10^4 \cdot 2,5 \cdot 10^{-10}$ .  $\cdot 2,83 \cdot 10^6 = 8,5 > 1$ . Primární obvod se změní o hodnotu  $\frac{1}{R_i C_1^2 \omega^2} =$  $= \frac{1}{8,5 \cdot 2,5 \cdot 10^{-10} \cdot 2,83 \cdot 10^6} = 166$  ohmů. Aby kondensátor  $C_1 = 250$  pF resonoval na 450 kc/s, musí býti splněn vztah (r. 5 – 22a):

$$f = 4,5 \cdot 10^5 = \frac{159\ 000}{\sqrt{L_{\mu H}\ C_{\mu F}}} = \frac{159\ 000}{\sqrt{L_{\mu H}\ 250 \cdot 10^{-6}}}.$$

Z toho plyne:

$$L_{\mu H} = \frac{1,592^2 \cdot 10^{10}}{4,5^2 \cdot 10^{10} \cdot 250 \cdot 10^{-6}} \doteq 500 \,\mu \,\mathrm{H} = L_1.$$

Příslušný činitel jakosti  $Q = \frac{\omega L_1}{R_1}$  bývá asi kolem 100. Dosazením dostaneme  $R_1 = \frac{\omega L_1}{Q} = \frac{2,83 \cdot 10^6 \cdot 500 \cdot 10^{-6}}{100} = 14,2$  ohmů. Trioda zvyšuje tedy původní odpor  $R_1 = 14,2$  o 166 ohmů, což jest velmi značné. Původní hodnota Q klesne na  $Q' = \frac{\omega L_1}{R_1 + 166} = \frac{2,83 \cdot 10^6 \cdot 500 \cdot 10^{-6}}{180,2} = 7,85.$ Užijeme-li místo triody pentody o vnitřním odporu  $R_{ip} = 2 \cdot 10^6$  ohmů při anodovém proudu  $I_a = 3,0$  mA, stoupne odpor  $R_1$  pouze o hodnotu  $\frac{1}{2 \cdot 10^6 \cdot 2,5^2 \cdot 10^{-20} \cdot 2,83^2 \cdot 10^{12}} = \frac{10^2}{2 \cdot 6,25 \cdot 8} = 1$  ohmu. Q se přitom zmenší jen o 7 %.

K dosažení co největšího zesílení je třeba se snažiti o pokud možno největší sekundární proud  $I_2$ . Podmínkou maximálního proudu u dvou obvodů vázaných induktivně jest, aby stupeň vazby

$$n = rac{M\omega}{\sqrt{R_n R_2}} \ge 1$$
 anebo  $4 - 98$ 

$$M^2 \omega^2 \ge R_n R_2. \qquad \qquad 4 - 99$$

Pro n = 1 platí:

$$I_{2max} = \frac{E_f}{2\sqrt{R_n R_2}} = \frac{\mu E_p}{R_i C_1 \omega} \frac{1}{2\sqrt{R_n R_2}} \qquad 4 - 100$$

a maximální výstupní napětí

$$E_{k} = V_{2 \max} = I_{2} \frac{1}{\omega C_{2}} = \frac{\mu E_{p}}{R_{i} C_{1} C_{2} \omega^{2}} \frac{1}{2 \sqrt{R_{n} R_{2}}} = 4 - 101$$

V praxi se provádějí obyčejně oba obvody primární i sekundární o stejných obvodových konstantách:  $L_1 = L_2 = L$ ;  $C_1 = C_2 = C$ ;  $R_1 = R_2 = R$ . Při resonanci platí, jak poznáme v kap. 5-5:

$$L C \omega^2 = 1. \qquad 4 - 102$$
Pak lze psáti rovnici 4 - 101 pro maximální výstupní napětí ve tvaru:

$$V_{2\max} = \frac{\mu E_p}{2R_i} \frac{L^2 \omega^2}{R} \left| \sqrt{\frac{R}{R_n}} \right|, \qquad 4 - 103$$

po dosazení  $Q^2 = \frac{L^2 \omega^2}{R^2}$ a za  $R_n$  dostaneme:

$$V_{2 max} = \frac{\mu E_p}{2 R_i} Q^2 R \bigg] / \frac{1}{1 + \frac{Q^2 R}{R_i}}. \qquad 4 - 104$$

Největší zisk při transformátorové vazbě vysokofrekvenčního zesilovače oboustranně laděného jest

$$A_{i2} = \frac{V_{2 \max}}{E_p} = \frac{\mu}{2} \frac{Q^2 R}{R_i} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Q^2 R}{R_i}}}.$$
 4 - 105

Při neladěném primárním obvodu bylo zesílení dáno rovnicí 4-87

$$A_{i1} = -\frac{\mu}{2} Q \left| \sqrt{\frac{R}{R_i}} \right|. \qquad 4 - 106$$

Poměr zisku při laděném a neladěném primárním systému jest dán poměrem rovnic 4 - 105 a 4 - 106 (bez ohledu na znaménko):

$$\frac{A_{i2}}{A_{i1}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{R_i}{Q^2 R} + 1}} \cdot 4 - 107$$

Z rovnice 4 – 107 plyne, že při oboustranně laděných vázaných obvodech jest zesílení  $A_{i2}$  vždy menší než při neladěném primárním obvodu. U pentod jest poměr  $\frac{R_i}{Q^2 R}$  značně větší než jednička, obyčejně přesahuje 10. U triod bývá naopak tentýž výraz menší než jednička. Mluví tedy tato úvaha zdánlivě proti pentodám, musíme-li laditi z jiných důvodů primární i sekundární obvod. Ve skutečnosti však máme zde v moci vazbu a můžeme zesílení zvětšiti volbou většího  $M^2 \omega^2$ , kdežto při neladěném primáru bývá těžko dosáhnouti podmínky  $M^2 \omega^2 \ge R_n R_2$ . Obyčejně toho však není třeba, neboť u vysokofrekvenčních zesilovačů napětí nebývá tolik naší snahou dosáhnouti v jednom stupni co největšího zesílení jako spíše se snažíme o rovnoměrné zesílení daného pásma frekvencí v okolí jedné t. zv. nos né frek vence. Žádoucího vyššího zesílení dá se dosáhnouti snadno přidáním dalšího zesilovacího stupně. I u těchto zesilovačů jest příliš veliké zesílení v jediném stupni nežádoucí již proto, že je obtížno odděliti od sebe dostatečně mřížkový a anodový obvod téže elektronky a tak zabrániti reakci a nasazování kmitů. Pod křivkou selektivnosti vysokofrekvenčního zesilovače

myslíme průběh zesílení v závislosti na frekvenci, tak jak jsme již poznali



Křivky selektivnosti vf zesilovače: průběh zesilení A<sub>12</sub> v závislosti na kruhové frekvenci ω.





Složitější zapojení vf zesilovače napětí k dosažení pásmového působení.

příklad u zesilovače impedančně vázaného jednoduchým kmitavým obvodem v obr. 4 — 26. Při oboustranně laděném transformátorově vázaném vf. zesilovači lze uspořádati různý průběh křivky selektivnosti podle vazby mezi oběma obvody. Na obr. 4 — 32 jest znázorněno zesílení  $A_{12}$  pro tři případy vazby: a) velmi volná vazba, b) střední t. zv. kritická vazba a c) těsná vazba. Kritická vazba odpovídá n = 1. Velmi často se užívá zesilovačů, které pracují s kritickou vazbou podle křivky *b*, neboť u nich

jest zesílení v pásmu od  $\omega_1$  do  $\omega_2$  rovnoměrné. To jsou t. zv. pásmové z e silo v a č e.

K získání pásmového působení užívá se často i složitějších vazebních obvodů u vf zesilovačů, jako jest na př. obvod, naznačený na obrázku 4 — 33. Všechny tyto složité vazební obvody dají se však převésti na jednoduché dva obvody vázané induktivně. Ča-

sto jest důvodem pro volbu složitějšího obvodu okolnost, že při induktivní vazbě, jsou-li obvody laděny kapacitou, jest zesílení  $A_{t2}$ při resonanci úměrno frekvenci, jak jest patrno z rovnice 4 – 103:

$$V_{2 max} = \frac{\mu E_p}{2 R_i} \frac{L^2 \omega^2}{R} \left| \sqrt{\frac{R}{R_n}} \right|,$$
kterou lze psáti též ve tvaru  $V_{2 max} = \frac{\mu E_p}{2 R_i} Q L \omega \left| \sqrt{\frac{R}{R_n}} \right|.$ 

Q lze totiž ve značném rozsahu míti za stálé. Někdy jest tato úměrnost zesílení frekvenci resonanční nežádoucí a proto se upraví složitější obvod, ve kterém lze zesílení říditi volbou prvků. Tak na př. u zapojení v obr.

4 — 33 je užito současně vazby elektrické, kterou poznáme ihned v dalším, pomocí kondensátoru  $C_s$ a vazby induktivní vť transformátorem  $L_1$ ,  $L_2$ s vhodným znaménkem, což jest na obrazu znázorněno zkřížením přívodů k primárnímu vinutí  $L_1$ . Často nás vede ke kombinované vazbě požadavek stálé selektivnosti v celém daném kmitočtovém pásmu.



Kapacitně vázaný vf zesilovač napětí.

Na případ dvou induktivně vázaných obvodů dá se převésti i vf zesilovač se dvěma obvody vázanými elektricky na obr. 4 – 34. Naše předešlé úvahy platí stále, jenom místo  $\omega M$  vezmeme v počet  $\frac{1}{C_v \omega}$ , kde  $C_v$  je vazební kapacita společná oběma obvodům. Pro maximální sekundární proud  $I_{2max}$  a tím i největší zesílení musí  $n \ge 1$  anebo  $\frac{1}{C_v^2 \omega^2} \ge R_n R_2$ . Činitel vazby induktivní jest  $x = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ ; dosadíme-li za  $M = \frac{1}{C_v \omega^2}$  a za resonance  $L C \omega^2 = 1$ , vychází činitel vazby při

elektrické vazbě



$$x = \frac{\frac{1}{C_{v} \omega^{2}}}{\sqrt{\frac{1}{C_{1} \omega^{2}} \frac{1}{C_{2} \omega^{2}}}} = \frac{\sqrt{C_{1} C_{2}}}{C_{v}} \cdot 4 - 108$$



Činitel vazby  $\varkappa$  postačí obyčejně malý, takže kondensátor  $C_v$  vyjde veliký.

Jinak se dá upraviti elektrická vazba s malou hodnotou vazebního kondensátoru  $C_v$  podle obr. 4 — 35, kde stejně označené body odpovídají obr. 4 — 34.

Moderní elektronky umožňují dosáhnouti v jediném stupni zesilovače napětí značného zesílení, jež však není radno stupňovati, jak jsme poznali, nad určitou míru, aby nám nečinily přílišné potíže zjevy reakční. Nic ovšem nebrání tomu, abychom užili libovolného počtu zesilovacích stupňů za sebou, v kaskádě. Theoreticky by tak bylo lze uskutečniti téměř libovolně veliké zesílení. Přesto jest určitá mez možného zesílení, daná šumem zesilovače. U zesilovače s vysokým ziskem A totiž zjistíme, že na jeho výstupu se objevují napětí, i když na mřížku vstupní elektronky není zavedeno žádné budicí, signálové napětí. Ona výstupní napětí, nezávislá na signálovém napětí, jmenujeme obecně šumem.

Šumová napětí mohou vznikati v různých částech zesilovače: hncd na vstupu, na mřížce prvé elektronky, aneb se přidružují k signálovým napětím až při průchodu zesilovače v některé další části. Pro možnost využití zesilovače jsou nejnebezpečnější šumová napětí, objevující se na počátku zesilovače. Tam jest signálové napětí nejslabší a i malé napětí rušivé se uplatní nepříjemně, protože jest v celém zesilovači zesilováno spolu se žádaným napčtím signálovým. U zesilovače, u něhož se vyskytuje určité rušivé napětí hned na počátku, není možno zesilovati libovolně malé signálové napětí, protože ačkoliv přidání dalších zesilovacích stupňů a tím zvýšení celkového zisku jest snadné, může se státi, že na vstupu klesne úroveň signálového napětí pod úroveň napětí, zaniká i po zesílení signál v silném šumu.

Aby se zesilovače dalo prakticky užíti, musí odevzdávati na výstupu žádané signálové napčtí s úrovní podstatně vyšší než jest úroveň šumu. Podle užití požaduje se různý poměr mezi napětím signálovým a napětím šumovým. Pro daný telefonní přenos se vyžaduje poměr asi 100 až 300 ( $40 \div 50$  dB) mezi signálem a šumem; u rozhlasu jsou požadavky přísnější: žádá se poměr 3000 až 30 000 (70 až 90 dB).

Z této úvahy plyne, že šumem jest omezena možnost zesílení neboli zisk zesilovače. Zisk nemůžeme stupňovati nad mez, kdy signál přestává převažovati nad šumem.

Šumová napětí mohou míti různý charakter a bývají též označována různými jmény, ukazujícími na jejich povahu, jako bručení, praskání, syčení a pod.

Bručení bývá působeno buď přímo frekvencí napájecí sítě 50 c/s anebo jejím násobkem. Působí nepříjemnosti zvláště u nf zesilovačů, ač se vyskytuje i u vf zesilovačů, u nichž moduluje nosnou zesilovanou vlnu signálu. Odmyslíme-li si případ nedostatečně odfiltrovaných stejnosměrných proudů, napájejících zesilovač, pochází bručení nejčastěji od rozptylových polí transformátorů a tlumivek a případně se dostává do anodového proudu jako jeho složka z kathod žhavených nepřímo střídavým proudem.

U nepřímo žhavených elektronek zůstává totiž slabé zbytkové bručení i když je vlákno bifilární, aby se odstranil vliv magnetického účinku žhavícího proudu. Na obr. 4 — 35a jsou vyznačeny aspoň dvě kapacity  $C_1 a C_2$  mezi kathodou a mřížkou, přes které se dostává diference napětí mezi mřížku a kathodu. Nahrazují rozloženou kapacitu mřížky ke kathodě. Nastavení potenciometru P umožní zkusmé odstranění bručení, které se však zcela nepovede vzhledem ke svodům mezi kathodou a mřížkou. Lepší s tohoto hlediska jsou elektronky, mající vyvedenu mřížku zvláště na vrcholu baňky.

U nepřímo žhavených kathod může působiti někdy bručení a praskání měnící se isolační odpor mezi žhavicím drátkem a kathodou.

Ĥůře se odstraňují napětí indukovaná rozptylovými poli magnetickými a elektrickými. Někdy tato pole mohou působiti i na tok elektronů uvnitř elektronek. Nejčastěji však jimi bývají postiženy vstupní a vazební nf transformátory. Tyto části obvodové musí býti pečlivě chráněny před rušivými poli hlavních zdrojů bručení: napájecího transformátoru, přívodů žhavicích a tlumivek. K zmenšení rušení ze žhavicích



Obr. 4 — 35a. Odstraňování rušení u nepřímo žhavených kathod.

přívodů zkrucujeme je zpravidla tak, aby výsledné pole dvojic vedoucích proud v opačných směrech bylo nulové.

Zvláště jest třeba chrániti před indukčními vlivy vstupní nf transformátor dostatečným oddálením od rušivých zdrojů a jeho vhodným stíněním. Mimo to dbáme, aby napájecí transformátory a tlumivky měly co nejmenší rozptyl (malou vzduchovou mezeru) a málo je nasytíme. Je-li zisk zesilovače zvláště veliký, jest třeba stíniti zvláště počáteční zesilovací stupně úplným uzavřením do kovové schránky. Vstupní transformátor se vždy chrání nejhůře před indukčními vlivy, neboť signálová napětí jsou v něm malá a i nejmenší indukované napětí parasitní může býti řádově stejně veliké jako signál, jest s ním dále zesilováno a výsledek jest, že na výstupu splývá pak signál a mizí v šumu. Mohou pak nastati případy, že vstupního transformátoru nelze vůbec užíti a nepomůže-li ani jeho natáčení, ani jeho stínění magnetickými kryty s velkou permeabilitou (permalloy) anebo jeho oddálení do větší vzdálenosti, jest třeba se uchýliti k vazbě čistě odporové anebo přímé, i když nás to donutí vzhledem k menšímu jednotkovému zesílení užíti většího počtu zesilovacích stupňů.

Stíniti jednotlivé stupně zesilovací jest třeba zvláště před rušivými poli elektrostatickými, jež se uplatňují převážně na těch obvodových

částech, jež mají vysokou impedanci vzhledem k zemi. Tak zvláště trpí mřížky elektronek spojené se zemí přes veliký odpor. Proto jest třeba věnovati zvláštní péči stínění každé i té nejmenší části mřížkového přívodu vhodnými trubičkami kovovými spojenými se zemí. Z téhož důvodu se i elektronky buď celé pokovují anebo chrání kovovými, uzemněnými kryty. Podobně se doporučuje u prvých zesilovacích stupňů zatáhnouti i žhavící přívody do dobře stínicí kovové trubičky, obyčejně ohebné. Zvláště jest třeba dbáti na dokonalé uzemnění celého kovového chassis, na němž jest zesilovač montován a s nímž jsou spojeny jednotlivé stínicí kryty.

Rušivá pole nemusí míti ovšem svůj původ v zesilovači a jeho napájecích obvodech; mohou býti indukována z okolních rušivých zdrojů. I když se postaráme o dobré isolování zesilovače v místě, kde nebývá vnější rušení, může se vyskytovati šum, vznikající ve vlastním zesilovači.

Ťukneme-li do elektronky, rozechvějí se její elektrody a vzniká hluk obyčejně označovaný slovem m i k r o f o n i c k ý (něm. Klingen), což ukazuje na to, že elektronka v takovém případu působí jako mikrofon. Chvěním elektrod se totiž mění konstanty elektronky a výsledek je souhlasně se měnící anodový proud. Zvláště trpí otřesy elektronky v blízkosti mohutného amplionu, v letadlech atd. Některé části vnitřní stavby elektronky se mohou rozechvěti zvláště silně akustickými vlnami, na nichž resonují. Silná a pečlivá konstrukce elektronek zmenšuje mikrofonický zjev na malou míru. I běžné elektronek s nedokonale upevněnými elektrodami při slabém poklepu.

Dobré moderní elektronky působí svou mikrofonickou vlastností nepříjemnosti jen za zvláště nepříznivých podmínek při silných otřesech a v mohutných akustických polích. Nebezpečí poruch tohoto druhu se zmenšuje vhodným pérovým uložením elektronkových spodků a ochranou před přímým dopadem akustických vln.

Častým zdrojem neurčitého hluku v zesilovačích (syčení, bublání jako by se něco peklo, praskání) bývaji nedokonalé doteky hlavně přívodů na odporech a kondensátorech; některé odpory, zvláště uhlíkové, se vyznačují nepravidelnými změnami svých hodnot, tak jak tomu jest u uhlíkových mikrofonů, které vždy poněkud syčí.

# 4 — 16. Šum vznikající v elektronkách

I v dokonalé moderní elektronce nelze míti anodový proud za naprosto plynulý tok sourodého fluida. Jak jsme již poznali, vysvětluje se elektrický proud prouděním elektrických částic neboli elektronů, které jsou uvolňovány z kathody více méně náhodným způsobem. Anodový proud měřený ampérmetrem jest v podstatě střední hodnotou. V nekonečně krátkých okamžicích po sobě jdoucích se však uvolňují obecně různá množství elektronů. Emisní proud tedy kolísá kolem své střední hodnoty podle zákona náhody. Toto kolísání emisního proudu s měnící se frekvencí je t. zv. výs třelový z jev (něm. Schroteffekt, ang. Shot Effect) a projeví se jako šum v anodovém obvodu. Vytváří totiž kolísající proud na výstupní impedanci i kolísající napětí, jež se dále zesiluje následujícími stupni zesilovače.

Výstřelový zjev se projevuje zvláště při nízké teplotě kathody, kdy je anodový proud nasycen. Pro čtverec napětí  $V^2$  na výstupu zesilovače za předpokladu, že anodový proud je spíše určen nasycením kathody než prostorovým nábojem, platí vztah:

$$V_{\mathbf{v}}^{2} = 2 \varepsilon i_{a} \int_{0}^{\infty} \mathcal{Z}^{2} A^{2} \mathrm{d}f, \qquad 4 - 109$$

kde značí:

- ε náboj elektronu 1,59. 10<sup>-19</sup> coulombu,
- ia prostorový proud uvažované elektronky,
- $\mathcal{Z}$  vazební impedanci uvažované elektronky,
- A zesílení napětí zesilovačem mezi impedancí Z a výstupem,
- f frekvenci v cyklech za sekundu.

Měříme-li výstřelové napětí přímo na impedanci  $\mathcal{Z}$  zesilovacího stupně, který propouští pásmo frekvencí F, dostaneme pro čtverec napětí výstřelového vzorec:

$$V_v^2 = 31.8 \cdot 10^{-20} i_a \chi^2 F.$$
  $4 - 110$ 

Přesně platí tyto vzorce u vláknových kathod z čistého kovu anebo u thoriovaného wolframu, je-li anodový proud nasycen.

S provozního hlediska je zajímavější šum výstřelového zjevu elektronek při působení s prostorovým nábojem, kdy platí zákon Langmuirův. Rothe a Plato uvádějí [56] empirický vzorec pro výstřelový zjev elektronek, platný při omezení  $i_a$  prostorovým nábojem a to pro pásmo frekvencí mezi 100 a 10 000 c/s (na výstupu):

$$V'_v = c \cdot I_a^{\frac{1}{3}} R_n \sqrt{\Delta f}, \qquad \qquad 4 - 110a$$

při čemž  $V_v$  je napětí v  $\mu V$  na náhradním výstupním odporu  $R_n v k\Omega$ , který je paralelní kombinací vnitřního odporu elektronky  $R_i$  a vnějšího  $R_z$ .  $I_a$  je anodový proud v mA a c značí konstantu v mezích 0,2 - 0,4. Procházející pásmo šumové  $\Delta f$  je vyjádřeno v kc/s. Stejné výstřelové napětí  $V'_v$  na výstupu nešumící elektronky bychom naměřili, kdybychom mezi její mřížku a kathodu zavedli napětí  $\frac{V'_v}{SR_n}$ , značí-li S strmost v mA/V. Ekvivalentní výstřelové napětí na vstupu elektronky je tedy

$$V_{v} = c \, \frac{I_{a}^{\frac{1}{3}}}{S} \sqrt[3]{\Delta f}. \qquad \qquad 4 - 110 \mathrm{b}$$

Protože pak  $S \sim a I_a^{\frac{1}{3}}$ , kde *a* je perveance, jest

$$V_v \sim \frac{c}{a} \sqrt[V]{\Delta f.} \qquad \qquad 4 - 110c$$

Není-li c blíže známo, bere se = 0,3. U jednotlivých elektronek mohou se hodnoty měniti o  $\pm 50\%$ .

Tak na př. [57] elektronka AC2 vykazuje průměrné c = 0,32,  $a = 1,4; \frac{c}{a} = 0,23$ . Pentoda AF7 má  $c = 0,34, a = 1,5, \frac{c}{a} = 0,23$ . Trioda Western Electric 102 G má  $c = 0,15, a = 0,6, \frac{c}{a} = 0,25$ .

U elektronek, jejichž kathoda je povlečena kysličníkem silně emitující soli, přistupuje k právě popsanému výstřelovému zjevu další kolísání anodového proudu, t. zv. z j e v b l i k a v ý (nebo plápolavý podle analogie s plápolajícím plamenem svíčky, angl. flicker effect). Vyznačuje se poměrně nízkou frekvencí asi do 10 000 c/s. Jím působená napětí jsou tím větší, čím nižší jest jejich frekvence a překládají se přes napětí výstřelová. Na nejnižších frekvencích 5–205 c/s může býti u kysličníkových kathod blikavý zjev dvakrát až čtyřikrát větší než zjev výstřelový (Pearson). Šum blikavého zjevu se vysvětluje povrchovými změnami emitující vrstvy. U moderních dobrých elektronek blikavý zjev téměř nenastává a jest zanedbatelný proti jiným zdrojům šumu.

#### 4 — 17. Johnsonův šum

U zesilovače sestaveného pečlivě z bezvadných součástek jeví se vždy určitý zbytkový šum, působený tepelným neklidem elektřiny (thermal agitation), jak zjistil pokusně Johnson a číselně vyjádřil Nyquist.

Elektrony vířící uvnitř každého vodiče vytvářejí totiž při svých pohybech náhodná napětí na jeho koncích. Tato napětí se nejsnáze odkryjí, zapojíme-li pozorovaný vodič na vstupní svorky dobrého zesilovače s vysokým ziskem, který sám nešumí. Na výstupu tohoto zesilovače se objeví tím větší šum, čím větší jest odpor vodiče zapojeného na vstupních svorkách. Zjistilo se bezpečně, že šum závisí jedině na vodiči zapojeném mezi mřížkou a kathodou prvé elektronky.

Napětí šumu, působené tepelným neklidem vstupního obvodu zesilovače, lze vyjádřiti n a výstupu zesilovače výrazem:

$$V_i^2 = 4 \ k \ T \int_0^\infty R \ A^2 \ df, \qquad 4 - 111$$

kde značí:

- A zesílení napětí v zesilovači (poměr napětí na výstupu k napětí vstupnímu),
- k plynová Boltzmannova konstanta: 1,37 .  $10^{-23}$  wattsekund pro 1°,
- T absolutní teplota vodiče ve stupních Kelvinových,
- R odporová složka vstupní impedance v ohmech, měřená mezi vstupními svorkami zesilovače,
- f frekvence v cyklech za vteřinu.

Šumové napětí tepelného neklidu jest nezávislé na velikosti, tvaru anebo materiálu vodiče vstupního obvodu.

V obecném případu R a A jsou funkcí f. Předpokládáme-li pro jednoduchost, že zesilovač má stálé zesílení A ve frekvenčním pásmu F a žádný zisk mimo toto pásmo; dále že odpor R jest rovněž stálý v uvažovaném pásmu a konečně, že pracujeme-li při absolutní teplotě asi  $T = 300^{\circ}$  K, můžeme vyjádřiti čtverec středního napětí šumu Johnsonova na v s t u pn í c h svorkách zesilovače:

$$V_t^2 = 1.64 \cdot 10^{-20} R F.$$
  $4 - 112$ 

$$V_t = 1,28 \cdot 10^{-10} \sqrt{RF}.$$
  $4 - 112a$ 

Odpor R je vyjádřen v ohmech, frekvence F v cyklech za sekundu a V ve voltech. Někdy se vzorec uvádí ve tvaru prakticky výhodnějším:

$$V_t \doteq 0.13 \ \sqrt[7]{R.F}, \qquad 4 - 112b$$

kde  $V_t$  vychází v mikrovoltech, dosadí-li se R v kiloohmech a F v kc/s.

Toto napětí  $V_i$  vytvoří se tedy na mřížce vstupní elektronky zesilovače již prostě tím, že mezi ní a kathodou jest zapojena na př. cívka laděného vstupního obvodu, jak je naznačeno na obr. 4 — 36a. V obecném případě může míti tato vstupní impedance mezi mřížkou a kathodou vstupní elektronky jakoukoliv hodnotu. Nás však zajímá pro posouzení šumu pouze její odporová složka R. Je to buď skutečný odpor, anebo při laděném obvodu, naznačeném na právě jmenovaném obrazu, hodnota ekvivalentního odporu antiresonančního obvodu za resonance:

$$Q^2 R' = \frac{\omega^2 L^2}{R'} = \frac{1}{\omega^2 C^2 R'},$$

kde R' jest odpor v serii s laděným obvodem. Tato vstupní impedance působí tudíž se stanoviska šumu jako elektrický generátor o vnitřním odporu R, který vyrábí elektromotorickou sílu  $V_i$ , jak je naznačeno na obr. 4 — 36b. Se stanoviska posouzení šumu působí tedy tento fiktivní generátor v serii s odporem R. Výkon dodávaný tímto zdrojem mřížce vstupní elektronky jest:

$$\mathcal{N}_{t} = \frac{V_{t}^{*}}{R} = 1.64 \cdot 10^{-20} F[W].$$
 4 – 113

 $\mathcal{N}_i$  jest tedy výkon šumu v celém pásmu frekvencí F, které může zesilovač zesilovati. Výkon v jediné periodě jest:

$$\mathcal{N}_{t1} = 1,64 . 10^{-20} \text{ W}.$$
  $4 - 114$ 



Obr. 4 – 36a. Laděný vstupní obvod elektronky.



Obr. 4 — 36b. Náhradní zapojení obvodu v obr. 4 — 36a se stanoviska šumu tepelného neklidu.

Prakticky závisí tedy Johnsonovo napětí šumové jedině na šířce přenášeného pásma F, protože teplotu nemůžeme za normálních poměrů měniti; jest dána teplotou okolí nebo místnosti.

Poznatek, že Johnsonův šum závisí na šířce přenášeného pásma, jest velmi důležitý pro praxi. Doporučuje se nezvětšovati šířku pásma frekvencí přenášených zesilovačem F nad nezbytně nutnou míru.

Všimněme si na příklad rozhlasového přijimače, jaké hodnoty může dostoupiti napětí, vznikající tepelným neklidem na vstupním obvodu. Na počátku zesilovače, který jest součástí přijimače, nechť jest zapojen laděný kmitavý obvod podle obr. 4 - 36a, který při resonanci vykazuje ekvivalentní odpor  $R = 100\,000$  ohmů. Šířka procházejícího pásma  $F = 10\,000$  c/s. Napětí tepelného neklidu jest  $V_t = \sqrt{1.64 \cdot 10^{-20} RF} = \sqrt{1.64 \cdot 10^{-20} \cdot 10^5 \cdot 10^4} = 4,05 \,\mu$ V (podle rov. 4 - 112).

Při konstrukci zesilovačů s velmi velkým zesílením A vybíráme přirozeně elektronky, které samy působí co možno nejmenší šum. Při jejich posuzování co do šumu jest nejlépe vyjádřiti šum působený fluktuací

anodového proudu tím, že zavedeme do počtu jakýsi fiktivní odpor R', o který zvýšíme skutečný ohmický odpor vstupního okruhu mezi mřížkou a kathodou R, abychom z rovnice 4—112 dostali celkový šum na výstupu elektronky, šum na vstupu je pak

$$V^2 = 1,64 \cdot 10^{-20} (R + R') F.$$
  $4 - 115$ 

R' jest nám tedy mírou jakosti elektronky, pokud jde o šum. Nalezneme-li, že pro určitý vstupní obvod se přibližuje R' řádově odporu vstupního obvodu R, musíme voliti elektronku jinou s nižším vnitřním šumem.

Hodnoty šumového odporu elektronky R' běžně udávané platí při dobré kathodě s theoreticky neomezenou emisí. Po delším chodu může u elektronek s kysličníkovými povlakovými kathodami nastati značné zvýšení šumu. Pak bývá často nutno vyřaditi takové elektronky, i když by jinak vyhovovaly.

Přibližnou orientaci o šumu triody, u níž je anodový proud omezen prostorovým nábojem, lze získati ze vzorce pro náhradní šumový odpor v ohmech

$$R' = \frac{3}{S}, \qquad \qquad 4 - 115a$$

dosadíme-li strmost S v siemensech.

Předběžný výpočet šumu elektronky z konstruktivních dat je obtížný a proto pro praxi jest nejlépe zjistiti si šum daného druhu elektronky měřením. U nejlepších triod nalezneme hodnotu R' v okolí několika tisíc ohmů, kdežto u elektronek se stínicími mřížkami bývá R' několik desítek tisíců ohmů. Obecně jsou triody co do šumu vždy lepší než vícemřížkové elektronky. Zvláště nevýhodné bývají co do šumu směšovací elektronky, na příklad hexody a oktody.

Příčinu většího šumu u mnohamřížkových elektronek jest hledati v tom, že v elektronce s větším počtem mřížek teče šumový proud jako u triody a kromě toho elektronový proud tekoucí ke stínicí mřížce a k anodě kolísá statisticky. Kolísáním anodového proudu v důsledku rozdělování celkového emisního proudu na jednotlivé elektrody vzniká další šum.

U pentod, tetrod a svazkových elektronek můžeme přibližně počítati podle Termana [53] šumový náhradní odpor R' podle vzorce

$$R' = \frac{I_a}{I_a + I_{st}} \left( \frac{2.5}{S} + \frac{20 I_{st}}{S_{st}} \right) \qquad \text{ohmů.} \qquad 4 - 115 \text{b}$$

Zde značí  $I_a$  anodový proud v ampérech,

- Ist stinici proud v ampérech,
- S strmost řídicí mřížky v siemensech.
- $S_{ss}$  strmost stínicí mřížky v siemensech (jest to  $\frac{\partial I_a}{\partial v_{st}}$ ).

Šum elektronky se uplatňuje nejvíce na prvním stupni přijimače resp. zesilovače. Proto na 1. místo je třeba vybírati elektronku se zvláště nízkým šumovým odporem R'.

V následující tabulce jsou uvedeny podle německých pramenů některé druhy elektronek evropských i amerických se svými ekvivalentními šumovými odpory R'.

Elektronka	R' [Ω]	Elektronka	R' [Ω]	Elektronka	R' [Ω]
REN 904 AC2 AF3- RE074 954	$2600 \\ 3100 \\ 5000 \\ 7200 \\ 5500$	A F 100 E F 14 A F 7 6 C 6 6 L 6G	500 800 3800 6000 1050	6 Y 6—G 6 V 6—G 1851, 1852	600 1800 600

# 4 — 18. Zdvojovače a násobiče frekvence

Každý vf zesilovač pracující v třídě C může býti využit k získání výstupního napětí anebo i výkonu o frekvenci, která je násobkem základní frekvence sinusového signálu. Poznali jsme, že u zesilovače třídy C jest možno rozložiti anodový proud na základní frekvence. U běžného zesilovače vf ladíme výstupní kmitavý obvod na základní frekvenci f. Naladíme-li jej však na frekvenci, která jest násobkem základní, tedy nf, objeví se nám na tomto obvodu napětí o znásobené frekvenci, které jest možno dále využitkovati. Výkon získaný z násobiče frekvencí jest přibližně nepřímo úměrný řádu odebírané harmonické.

Hodnoty	násobičů	kmitočtu.

Řád harmonické	Nejlepší úhel otevření 2 09	Procentní výkon	Poměr impedance násobiče k impedanci zes. C na základní vlně
$1\\2\\3\\4\\5$	$90-120^{\circ}$ $80-120^{\circ}$ $70-90^{\circ}$ $60-72^{\circ}$	$\begin{array}{c} 100 \ \% \\ 65 \ \% \\ 40 \ \% \\ 30 \ \% \\ 25 \ \% \end{array}$	1,01,52,53,34,0

Úhel otevření  $2 \Theta_0$  pro získání určité harmonické musíme voliti kompromisem. Volíme-li totiž velmi malý úhel otevření, účinnost anodová bude vysoká, ale za cenu většího předpětí, budicího napětí i výkonu. Zatěžovací impedance násobiče kmitočtu je nepřímo úměrná získanému výkonu na harmonické, jak je též zřejmo z tabulky reprodukované podle Termana [53]. V této tabulce jsou uvedeny doporučené úhly otevření  $2 \Theta_0$ , relativní výkon v procentech výkonu zesilovače Cna základním kmitočtu a číslo udávající poměr mezi impedancí při žádané harmonické a impedancí při základní vlně.

Potřebné mřížkové předpětí dostaneme ze vzorce

$$\mathbf{V}_{g} = \frac{\mathbf{V}_{a} \left(1 - \cos n \,\Theta_{0}\right) + V_{min} \cos n \,\Theta_{0}}{\mu \left(1 - \cos \Theta_{0}\right)} + \frac{V_{max} \cos \Theta_{0}}{1 - \cos \Theta_{0}}, \quad 4 - 116$$

při čemž  $V_a$  je anodový potenciál stejnosměrný

 $V_{min} = V_a - V_{am}$ , je-li  $V_{am}$  amplituda střídavého anodového napětí  $V_{max} = V_a + V_{am}$ .

Zesilovačů třídy C se užívá často jako zdvojovačů a násobičů harmonických na vysilačích. Řídicí oscilátor vysilače lze totiž snáze vytvořiti pro nižší frekvence a proto se z něho získané napětí o poměrně nízké frekvenci znásobí v jednom nebo několika násobičích frekvence. Tyto násobiče frekvence se vyznačují velikou stabilitou, nebot jejich anodový a mřížkový obvod jest laděn na různé frekvence a nenastává proto tak snadno rozkmitání reakcí.

## 4 — 19. Zesilovače se zápornou zpětnou vazbou (reakcí) neboli degenerativní

V kapitole 4 – 2 jsme poznali zvláštní druh reakce neboli zpětné vazby mezi anodovým a mřížkovým obvodem zesilovače: prostřednictvím kapacity  $C_{ga}$  mezi anodou a řídicí mřížkou užité elektronky. Pojem reakce jest však obecný a zpětné působení anodového obvodu na mřížkový lze uskutečniti různým způsobem. Vnitřní kapacita elektronky  $C_{ga}$ zavádí reakci ve většině případů nežádoucí, neboť se jí podstatně mění vstupní impedance mřížkového obvodu a kromě toho mohou vznikati za určitých podmínek elektrické kmity, zesilovač se může proměniti v generátor kmitů.

Naproti tomu užívá se u zesilovačů zhusta úmyslně zavedené reakce, jejímž účelem jest podstatně zlepšiti vlastnosti zesilovače. Zvláště zesilovače nízkofrekvenční se opatřují t. zv. zápornou zpětnou v a z b o u, kterou zavedl Black.

Pod zápornou reakcí rozumíme zavedení takového napětí, proudu nebo kombinace obou, odvozené z výstupu, na vstup zesilovače, že se celkové zesílení zesilovače zmenšuje. Takové zapojení se nazývá "s negativní nebo inversní zpětnou vazbou", též d e g e n e r a t i v n í. Takovým úmyslným zavedením záporné reakce dosáhne se mimo zmenšení amplitudového skreslení (vyrovnání zatěžovací charakteristiky) i zmenšení šumu a nezávislosti zesílení na napájecích napětích a elektronkových hodnotách, vzroste tedy stabilita zesilovače. Mimo to poskytuje záporná reakce možnost opraviti libovolně průběh frekvenční charakteristiky tím, že se zavedou korekční členy do linky zpětné záporné vazby. Tyto otázky jsou podrobně sledovány v článku H. S. Blacka [24].



Obr. 4 – 37. Schema zesilovače se zpětnou vazbou.

S povahou záporné zpětné vazby souvisí, že se uvedených výhod dosáhne na úkor efektivního zesílení. Tato ztráta se však velmi snadno kompensuje tím, že volíme hned z počátku zesilovač o větším zesílení II, než jakého by bylo třeba bez reakce. Prakticky nepůsobí to nijak potíží, nebot nanejvýše jest třeba přidati jeden další zesilovací stupeň.

Zisk zesilovače za respektování reakce se odvodí takto:

Na vstupní svorky zesilovače se z vnějšího zdroje přivádí napětí  $e_{p_r}$ 

což je napětí signálu. Mimo to se zavádí současně na vstup zesilovače část výstupního napětí  $\beta e_k$  (obr. 4 — 37). Je-li zesílení zesilovače bez reakce  $\mathfrak{A}$ , platí vztah:

$$(e_p + \beta e_k) \mathfrak{A} = e_k. \qquad 4 - 117$$

 $\beta$  je ovšem obecně komplexní, neboť charakterisuje obecné vlastnosti obvodu zpětné vazby. Skutečné zesílení zesilovače dosažené s reakcí  $\mathfrak{A}'$ 

se dostane vyřešením rovnice 4 – 117 podle  $\frac{e_k}{e_p}$ , což je skutečné zesílení:

$$\mathfrak{A}' = \frac{e_k}{e_p} = \frac{\mathfrak{A}}{1 - \mathfrak{A}\beta}. \qquad 4 - 118$$

Je-li součin  $\mathfrak{A} \beta v r. 4 - 118$  reálný a záporný, takže zisk  $\mathfrak{A}'$  je menší než  $\mathfrak{A}$ , nastává záporná zpětná vazba, zesilovač je degenerativní. Při kladném  $\mathfrak{A} \beta < 1$  je zesílení  $\mathfrak{A}'$  větší než  $\mathfrak{A}$  a proto vazba je positivní, zesilovač regenerativní. Blíží-li se reálné  $\mathfrak{A} \beta$  hodnotě + 1, nabývá  $\mathfrak{A}'$ nekonečné hodnoty. Pro případ  $\mathfrak{A} \beta = 1$  je zesilovač nestálý a mění se v generátor netlumených kmitů.

Nyquist definuje stabilitu takto: obvod je stálý, když malý, jemu vnucený rozruch, který sám zaniká, má za následek odezvu v obvodu, která rovněž zanikne. Naopak je obvod nestálý (labilní), když takový okamžitý rozruch má za následek trvající odezvu buď setrvávající na malé hodnotě aneb narůstající tak, že je omezena nakonec nelineárností zesilovače.

Obecně při užití jakéhokoliv druhu reakce u zesilovačů záleží na tom, aby nenastávaly netlumené kmity na určitých frekvencích. K zjištění toho stanovil Nyquist po něm nazvané kriterium. Lze je odvoditi





Zapojení zesilovače se zpětnou vazbou.





všechny frekvence od nuly do nekonečna, tedy

$$\beta \, \frac{e_k}{e_p} = \beta \, \mathfrak{A}.$$

Vektory  $\beta$  a  $\mathfrak{A}$  jsou totiž obecně libovolné: můžeme je vždy znázorniti komplexními veličinami. I jejich součin  $\beta$   $\mathfrak{A}$  bude obecně komplexní:

$$\beta \mathfrak{A} = a + jb. \qquad 4 - 119$$

podle Mesnyho [13] takto: uvažujme sám o sobě dokonale stabilní zesilovač, u něhož uspořádáme cestu pro přivedení části napětí z výstupu na vstup anebo zavedeme jinak řečeno reakci (obr. 4 — 38a). Přeřízneme reakční linku v místě  $\alpha - \beta$  a zakončíme obě poloviny tak, aby co do impedance se poměry nezměnily (obr. 4-38b). 3 je impedance jevící se nám, díváme-li se od řezu směrem doprava; 3' je impedance, jevící se nám, díváme-li se od řezu doleva. Tyto hodnoty platí za normálního působení, tedy s reakcí, ale rozříznutím isme ovšem zesilovač reakce zbavili.

Nyní budíme zesilovač vnější elektromotorickou silou  $e_p$ ; na výstupu zesilovače, a to na reakčním vedení se objeví napětí  $v' = \beta e_k$  na svorkách  $\mathfrak{I}'$ . Určíme si komplexní poměr mezi napětím v' a  $e_p$  pro Přitom ovšem a a b jsou funkcemi frekvence. Nakresleme si průběh vektoru  $\beta$  21 anebo závislost b na a pro celé pásmo frekvencí. Spojením koncových bodů vektorů  $\beta$ 21 dostaneme uzavřenou křivku n (obr. 4-39). Nyquistovo kriterium zní: zesilovač jest schopen nasaditi sám kmity, jestliže bod 0', odpovídající souřadnicím a = 1 a b = 0, leží uvnitř získané křivky n. Leží-li vně, zesilovač nemůže kmitati. Podrobné odvození nalezneme v článku H. Nyquista [35].

Chování určitého zesilovače (v tomto případě vázaného transformátorem) v celém pásmu frekvencí co do stability můžeme proto vyčísti z polárního diagramu v obr. 4 – 40. V Gaussově rovině si vyneseme vektory  $\beta$  I pro všechny frekvence od nejnižších do nejvyšších. Přitom vektor  $\beta$  I odpovídající střední frek-

venci je v oposici se zavedeným signálem, který má směr kladné osy reálných čísel a na důkaz, že pro



Nyquistova křivka.



Obr. 4 – 40. Nyquistův diagram zesilovače vázaného transformátorem.

střední i většinu ostatních frekvencí je uvažovaný zesilovač degenerativní. Polární diagram tohoto zesilovače je uzavřená křivka, která však částečně též zasahuje napravo od osy imaginárních čísel. V této oblasti je zesilovač regenerativní, ale stabilní, neboť bod (1,j0) není obsažen uvnitř křivky. V bodě K protíná polární diagram jednotkovou kružnici. Při frekvenci odpovídající tomuto vektoru  $\beta \mathfrak{A}$  je absolutní hodnota výrazu  $|1 - \beta \mathfrak{A}| = 1$  a pro všechny body kružnice k platí, že  $\mathfrak{A}' = \mathfrak{A}$ , neboli zesílení s reakcí i bez ní zůstává stejné.

Všimneme-li si rovnice 4 — 118, vidíme, že při veliké hodnotě součinu  $\mathfrak{A} \beta \ge 1$  přechází výraz pro zesílení s reakcí v hodnotu:

$$\mathfrak{A}' = -\frac{1}{\beta}. \qquad \qquad 4 - 120$$

Je-li tedy při záporné zpětné vazbě  $\mathfrak{A}\beta$  veliké, účinné zesílení  $\mathfrak{A}$ záleží jedině na zlomku  $\beta$  výstupního napětí, které se přivádí na vstup zesilovače, a nikoliv na skutečném zesílení zesilovače  $\mathfrak{A}$ . I při užití záporné zpětné vazby, jejíž vliv se projevuje blahodárně na vlastnostech zesilovače, máme ovšem zájem na udržení co největšího zesílení  $\mathfrak{U}'$ . Proto je lépe, když velikého součinu  $\beta \mathfrak{A}$  dosáhneme spíše vlivem velikého zisku zesilovače než příliš velikým  $\beta$ . Máme proto zájem na dosažení co největšího zesílení v jednom zesilovacím stupni a můžeme ovšem i vhodně zvětšiti počet zesilovacích stupňů.

Jestliže se vyloučí takto z výrazu pro zesílení U' vlastní zesílení zesilovače U,značí to, že se odstraní i změny napětí souvisící s variacemi U. Tak se zesílení oprošťuje od vlivu kolísání napájecích napětí, od změn charakteristik elektronky i jejích konstant. Protože pak výsledné zesílení U' závisí



Obr. 4 — 41. Záporná zpětná vazba napěťová.

jedině na pasivním obvodu zpětné vazby, který se vyznačuje velmi stálým  $\beta$ , dostaneme při velikém  $\beta$   $\mathfrak{A}$  dokonale stabilní zesílení.

Při veliké hodnotě  $\beta$   $\mathfrak{A}$ zmenší se též podstatně skreslení amplitudové v příslušném zesilovacím stupni.

Vzniká-li nějaké amplitudové skreslení v daném zesilovacím stupni, je obsaženo implicitně v zesílení A. Obvod zpětné vazby sám je lineární a nepůsobí tedy amplitudové skreslení. Proto při velmi veliké záporné zpětné vazbě, při které platí r. 4 – 120,



Obr. 4 — 42. Záporná zpětná vazba proudová.

mizí i amplitudové skreslení, neboť souvisí s vypadnuvším ziskem A

Při menší záporné zpětné vazbě a při čistě odporovém zatížení i odporovém obvodu zpětné vazby se redukují všechny harmonické, vznikající v zesilovači ve stejném poměru. V obecnějším případě zatížení zesilovače jakoukoliv impedancí a jsou-li v obvodu zpětné vazby i členy reaktivní, neplatí již úvaha tak jednoduchá — je třeba uvažovati fázi proudu každé frekvence individuálně.

U záporné zpětné vazby uskutečněné napětím, kterou jsme až dosud uvažovali, je napětí zpětné vazby  $E_x = \beta E_k$ , jak je naznačeno na příkladu zapojení obr. 4 – 41. Zápornou zpětnou vazbu lze uskutečniti též proudem a to tak, že na vstup zesilovače přivedeme napětí získané průtokem výstupního proudu  $I_k$  impedancí zpětné vazby  $Z_{xv}$ : obr. 4 – 42. V tomto případě zřejmě zůstává napětí zpětné vazby ve stálém poměru k proudu  $I_k$  v zatěžovací impedanci.

Je-li záporná zpětná vazba uskutečněna napětím (obr. 4-41), klesá

přirozeně výstupní napětí  $E_k$ , zmenšuje-li se zatěžovací impedance  $\mathcal{Z}_k$ . V důsledku toho pak klesá zpět vedené napětí  $E_z$ , což však znamená menší snížení vstupního signálu — tedy nastává tendence zvýšiti výstupní napětí  $E_k$  a udržeti je na stálé výši. Účinek je takový, jako by se účinná vnitřní impedance zesilovače jako zdroje zápornou zpětnou vazbou zmenšovala a zesilovač se chová jako zdroj o stálém napětí.

V druhém případě proudové záporné zpětné vazby (obr. 4-42) stoupá proud  $I_k$  tekoucí zatížením, zmenšuje-li se  $\mathcal{Z}_k$ ; tím stoupá  $E_x$ , což má za následek zmenšování vstupního napětí zesilovače a tím zmenšování výstupního proudu  $I_k$  — tedy jeví se snaha udržovati  $I_k$  na stálé hodnotě. Účinná vnitřní impedance zesilovače se nyní zvětšuje a zesilovač se blíží zdroji o stálém proudu.



Obr. 4 — 43. Mayerovo zapojení zesilovače s dvojitou zpětnou vazbou.



Obr. 4 — 44. Příklad zapojení odporového zesilovače se zápornou zpětnou vazbou.

Záporné zpětné vazby napětové i proudové lze užíti též současně (t. zv. vazba můstková). Touto kombinací lze případně dosáhnouti zvláštních vlastností zesilovače. Tak na př. u zesilovače podle Mayera [54] na obr. 4-43 se dosahuje současnou positivní vazbou proudovou a zápornou vazbou napětovou toho, že zesilovač vykazuje nulovou vnitřní impedanci a přitom zůstává jeho zesílení stejné jako bez zpětné vazby.

Vlastnosti zesilovače se zápornou zpětnou vazbou s velikým činitelem  $\mathfrak{A} \beta$  lze shrnouti takto: Vykazuje velmi stálé zesílení, nezávislé na elektronkách, napětích napájecích a hodnotách součástí zesilovače. Zisk, závislost zisku na frekvenci i fázové pošinutí mezi výstupem a vstupem lze říditi úpravou obvodu  $\beta$  mezi výstupem a vstupem. Amplitudové skreslení vznikající v koncovém stupni zesilovače i šum počínající na jeho konci jest snížen v poměru  $1 - \mathfrak{A} \beta$ .

Principu záporné zpětné vazby se užívá vzhledem k velikým výhodám stále ve větší míře. Zvláště u zesilovačů pentodových a se svazkovými elektronkami slouží běžně k snížení amplitudového skreslení a produktů intermodulace (viz kap. 4-23). Dosažené stability jest často výhodně využito při laboratorních měřeních.

Zápornou zpětnou vazbu u každého zesilovače lze snadno uskutečniti řadou různých zapojení. Na obr. 4 - 44 je naznačen jako příklad jednoduchý jednostupňový zesilovač odporový opatřený pentodou, u něhož se dosahuje záporné zpětné vazby tím, že kathodový odpor pro vytvoření záporného mřížkového předpětí  $V_g$ , skládající se ze dvou částí  $R_1 a R_2$ , není celý přemostěn dostatečně velikým kondensátorem C, nýbrž jenom jeho část  $R_2$ . Na odporu  $R_1$  se vytváří průtokem střídavého anodového proudu napětí, které se řadí samočinně proti napětí signálovému  $e_s$  a tím se uskutečňuje záporná zpětná vazba, jejíž velikost dá se říditi velikostí  $R_1$ .

Je-li u normálního zesilovače kathodový odpor překlenut dostatečně velikým kondensátorem, který i při nejnižších přenášených frekvencích vykazuje zanedbatelně malou reaktanci, nenastává žádná záporná zpětná vazba. Často se však stává, že můstková kapacita na kathodovém odporu není dosti veliká. Pak při nízkých frekvencích nastává záporná zpětná vazba, která potlačuje nízké frekvence a frekvenční charakteristika takového zesilovače je podstatně zhoršena.

## 4 - 20. Kathodový sledovač

Zvláštním druhem zesilovače se zápornou zpětnou vazbou je kathodový sledovač (cathode follower), jehož jeden druh je naznačen na obr.



Obr. 4 — 45. Zapojení kathodového sledovače.



Obr. 4 – 46. Náhradní schema zapojení kathodového sledovače.

4 — 45. Od normálního odporově vázaného zesilovače liší se tento kathodový sledovač tím, že kladný pól zdroje anodového napětí je zapojen přímo na anodu a zatěžovací odpor  $R_z$ , na němž se odebírá výstupní napětí  $v_k$ , je zapojen mezi kathodou a záporným pólem zdroje (zemí). Napětí výstupní  $v_k$  je tedy celé napětí záporné zpětné vazby, které se odečítá od napětí signálového  $v_p$ . Proto nepůsobí kathodový sledovač jako pravý zesilovač — jeho zesílení je nutně menší než 1. Kathodový sledovač můžeme převésti na náhradní zapojení obr.4–46, ve kterém místo odporu  $R_s$  je zakreslena obecná impedance Z. Paralelně se ovšem k Z přidružují ještě vnitřní kapacity užité elektronky  $C_{ak}$  a  $C_{vk}$  (kolem 5–15 pF).

Pro jednoduchost si všimneme nejprve chování kathodového sledovače při nižších frekvencích, kdy lze vliv právě zmíněných malých vnitřních kapacit zanedbati. Protože  $v_p$  a  $v_k$  působí na vstupu proti sobě, protlačuje jejich rozdíl násobený zesilovacím činitelem  $\mu$  proud vnitřním odporem elektronky  $R_i$  a zatěžovací impedancí  $\mathcal{Z}$  v serii, takže výstupní napětí  $v_k$ vzniká průtokem tohoto proudu  $\mathcal{Z}$ :

$$v_{k} = \frac{\mu \left(v_{p} - v_{k}\right)}{R_{i} + \mathcal{Z}} \cdot \mathcal{Z}; \qquad 4 - 121$$
$$v_{k} \left(1 + \frac{\mu \mathcal{Z}}{R_{i} + \mathcal{Z}}\right) = \frac{\mu v_{p} \mathcal{Z}}{R_{i} + \mathcal{Z}},$$

načež zesílení kathodového sledovače je dáno výrazem

$$\mathfrak{A} = \frac{v_k}{v_p} = \frac{\frac{\mu \,\mathcal{Z}}{R_i + \mathcal{Z}}}{\frac{R_i + \mathcal{Z} + \mu \,\mathcal{Z}}{R_i + \mathcal{Z}}} = \frac{\mu \,\mathcal{Z}}{R_i + \mathcal{Z} \,(1 + \mu)}. \qquad 4 - 122$$

Toto zesílení se vyskytuje při nízkých frekvencích. Při vysokých kmitočtech zavedeme do počtu právě zanedbané malé vnitřní kapacity a stáhneme je do hodnoty s nimi paralelně zapojené zatěžovací impe-



Obr. 4 — 47. Zjednodušené náhradní schema kathodového sledovače. dance Z: obr. 4 — 47. Na týž obvod náhradní nám zřejmě teď působí současně dva bezodporové generátory:  $v_p a \mu (v_p - v_k)$ . Užijeme pravidla superposice a počítáme jednou proud  $I_1$ při samotném působení prvé elektromotorické síly, potom proud  $I_2$  za samotného působení druhé elektromotorické síly, načež skutečný proud I dostaneme sečtením proudů částečných:  $I = I_1 + I_2$ . Pro výpočet částečných proudů užijeme pravidla Thévéninova (viz dodatek II). Uvážíme impedanci při pohledu  $X R_i$ 

od řezu v  $S_1$  a  $S_2$  doleva:  $\frac{X R_i}{X + R_i}$ .

$$I_{1} = \frac{\mu (v_{p} - v_{k}) - \frac{\mu (v_{p} - v_{k})}{R_{i} + X} R_{i}}{\frac{X R_{i}}{X + R_{i}} + \mathcal{Z}}$$

4 - 123

344

$$I_2 = \frac{\frac{v_p R_i}{X + R_i}}{\frac{X R}{X + R_i} + \mathcal{Z}} \qquad 4 - 124$$

$$I = \frac{\mu (v_p - v_k) - \frac{\mu (v_p - v_k)}{R_i + X} R_i + \frac{v_p R_i}{X + R_i}}{\frac{X R_i}{X + R_i} + \mathcal{Z}} \qquad 4 - 125$$

$$v_{k} = \mathcal{Z} I = \frac{\mu (v_{p} - v_{k}) X + v_{p} R_{i}}{X R_{i} + \mathcal{Z} X + \mathcal{Z} R_{i}} \mathcal{Z} \qquad 4 - 126$$

$$(\mu X + R_i) \mathcal{Z} v_p = (X R_i + \mathcal{Z} X + \mathcal{Z} R_i + \mu X \mathcal{Z}) v_k$$

Z toho plyne činitel zesílení respekt. zeslabení

$$\mathfrak{A} = \frac{v_k}{v_p} = \frac{(\mu X + R_i) \mathcal{Z}}{X R_i + \mathcal{Z} X + \mathcal{Z} R_i + \mu X \mathcal{Z}} \qquad 4 - 127$$

nebo

$$\mathfrak{A} = \frac{\left(\mu + \frac{R_i}{X}\right)\mathcal{Z}}{\frac{\mathcal{Z}}{X}R_i + R_i + (1+\mu)\mathcal{Z}}; \qquad 4 - 128$$

V jiném tvaru možno psáti tento výraz též po zavedení  $X=rac{1}{j\,\omega\,C_{gk}}$ :

$$\mathfrak{A} = \frac{(\mu + j\,\omega\,C_{gk}\,R_i)\,\mathcal{Z}}{j\,\omega\,C_{gk}\,R_i\,\mathcal{Z} + R_i + (1+\mu)\,\mathcal{Z}} \qquad 4 - 129$$

V impedanci  $\mathcal{Z}$  máme ovšem zahrnuty i reaktance paralelních kondensátorů  $C_{ak}$  a  $C_{vk}$  podle obr. 4—48. V něm  $\mathcal{Z}_{s}$  značí vlastní zatěžovací impedanci. Reaktance vnitřních kapacit je

$$X' = \frac{1}{j\omega(C_{ak} + C_{vk})} \cdot 4 - 130$$



Obr. 4 — 48. Část obvodu kathodového sledovače.

Za naše  $\mathcal{Z}$  dosadíme tedy  $\frac{X' \mathcal{Z}_z}{X' + \mathcal{Z}_z}$  do r. 1 – 129 a to zkrácení  $R_i = \frac{R_i (X' + \mathcal{Z}_z)}{R_i - R_i (X' + \mathcal{Z}_z)}$ 

pravé strany členem  $\mathcal{Z}$ , při čemž místo  $\frac{R_i}{\mathcal{Z}} = \frac{R_i (X' + \mathcal{Z}_z)}{X' \mathcal{Z}_z}$  píšeme

$$\frac{R_i}{Z_z} + \frac{R_i}{X'} = \frac{R_i}{Z_z} + j \omega (C_{ak} + C_{vk}) R_i, \text{ takže zesílení je}$$

$$\mathfrak{A} = \frac{\mu + j \omega C_{gk} R_i}{j \omega R_i (C_{gk} + C_{ak} + C_{vk}) + \frac{R_i}{Z_z} + 1 + \mu}; \quad 4 - 131$$

aneb po rozšíření zlomku  $Z_z$  konečně dostáváme

$$\mathfrak{A} = \frac{(\mu + j \ \omega \ C_{gk} \ R_i) \ \mathcal{Z}_s}{j \ \omega \ R_i \left(C_{gk} + C_{ak} + C_{vk}\right) \ \mathcal{Z}_s + R_i + (1 + \mu) \ \mathcal{Z}_s}, \quad 4 - 132$$

což je výraz pro zesílení kathodového sledovače při jakékoliv frekvenci.

Jak poznáme v dalším, nelze počítati s kathodovým sledovačem jako se skutečně zesilujícím členem. Zato však jsou velmi důležité impedanční vlastnosti kathodového sledovače. Proto si odvodíme vstupní i výstupní jeho impedanci. Za tím účelem se všimneme nejprve obr. 4 – 45. Signálové napětí protlačuje kondensátorem  $C_{ga}$  proud  $v_p j \omega C_{ga}$ . Kondensátorem  $C_{gk}$  prochází proud pod působením vektorového součtu napětí  $v_p$  a napětí na  $R_s$ , které co do hodnoty se rovná  $A v_p$  a co do fáze je otočeno o 180° proti  $v_p$ . Proud kondensátorem  $C_{gk}$  jest tedy  $v_p (1 - A) j \omega C_{gk}$ . Zdrojem  $v_p$  jde proud

$$j \omega v_p \left[ C_{ga} + (1 - A) C_{gk} \right],$$

takže se stanoviska zdroje  $v_p$  jsou poměry takové, jako by na něm byla zapojena fiktivní vstupní kapacita

$$C_p = C_{ga} + (1 - A) C_{gk}.$$
 4 - 133

Vstupní kapacita kathodového sledovače  $C_p$  může dosáhnouti vůbec nejvyšší hodnoty  $C_p = C_{ga} + C_{gk}$  v případě, když výstupní impedance  $\mathcal{Z}_z$ (nebo  $R_z$ ) se rovná nule, což má za následek, že A = 0. I v tomto extrémním případě je to hodnota kapacity poměrně malá ve srovnání s analogickou hodnotou vstupní fiktivní kapacity u zesilovače v klasickém zapojení. Víme, že podle r. 4 — 10 je u klasického zesilovače vstupní kapacita

$$C'_p = C_{gk} + (1 + A) C_{ga}.$$
 4 - 134

Rozdíl nejlépe vynikne na příkladu. Užijeme miniaturní pentody R CA typu 6 AU 6 jednou v klasickém zesilovači, po druhé v kathodovém sledovači. Zmíněná elektronka má žhavení  $V_z = 6,3$  V,  $I_z = 0,3$  A, pracuje s anodovým napětím  $V_a = 250$  V, se stínicím napětím  $V_{st} =$  = 150 V a mřížkovým předpětím  $V_{g1} = -1$  V. Vnitřní odpor přitom má  $R_i = 2.10^6$  ohmů a strmost S = 5,2 mA/V. U zesilovače i sledovače užijeme zatěžovacího odporu  $R_z = 50\,000$  ohmů. U zesilovače vychází zesílení  $A_z = S$ .  $R_z = 5,2.10^{-3}$ .  $5.10^4 = 260$ . Vstupní fiktivní kapacitu zesilovače dostaneme dosazením do r. 4 — 134. Hodnoty vnitřních kapacit elektronky 6 A U 6 jsou:  $C_{ga} = 0.0035$  pF,  $C_{gk} = 5.5$  pF a  $C_{ak} = 5.0$  pF.

 $C'_{p} = 5.5 + (1 + 260) \cdot 3.5 \cdot 10^{-3} = 6.413 \text{ pF}.$ 

Do vzorce pro fiktivní vstupní kapacitu sledovače  $C_p$  potřebujeme zesílení sledovače  $A_{s1}$ , které zjistíme ze vzorce 4 — 122. Potřebné  $\mu$  nám vychází ze známé strmosti S a vnitřního odporu  $R_i$ :  $\mu = S R_i = 10,4.10^3$ .

$$A_{s1} = \frac{\mu Z}{R_i + Z (1 + \mu)} = \frac{10\ 400.5.10^4}{2.10^6 + 5.10^4.1.04.10^4} = 0,996.$$
  
$$C_p = 0,0035 + (1 - 0.996).5.5 = 0.0255 \text{ pF}.$$

Vzhledem k své nepatrné vstupní kapacitě kathodový sledovač zřejmě prakticky nemůže rozladiti předchozí stupeň.

Stejně zajímavá jako je vstupní impedance kathodového sledovače jest i jeho impedance na výstupu, tak jak se jeví "při pohledu od vnějšího konsumu do sle-

vnějšího konsumu do sledovače". Výstupní impedanci si vypočteme na základě obr. 4 — 45. Při tom můžeme předpokládati nulový vstupní signál  $v_p = 0$ . Do obr. 4 — 49a si překreslíme zapojení přehledněji. Pokud pracujeme v lineární části charakteristik, můžeme si elektronku nahraditi ekvivalentním



Obr. 4 – 49. Náhradní schema zapojení sledovače pro odvození výstupní impedance.

obvodem podle obr. 4 — 49b. Uvažme případ, že by na výstupu sledovače působilo napětí vnějšího zdroje  $v_k$ , které by protlačilo obvodem sledovače proud *i*. Vodivost elektronky s hlediska výstupu jest

$$Y = \frac{i}{v_k} = \frac{\frac{v_k + \mu v_{pm}}{R_i}}{\frac{v_k}{v_k}} = \frac{v_k + \mu v_{pm}}{R_i v_k} \qquad 4 - 135$$

 $v_{pm}$ značí napětí mezi mřížkou a kathodou, tedy napětí zapojené na  $C_{gk}$ . Dostane se vektorovým odečtením spádu na mřížkové impedanci  $Z_p$  od  $v_k$ . Protože v mnoha případech mřížková impedance je relativně malá proti reaktanci kapacity  $C_{gk}$ , nechybíme mnoho, když položíme  $v_{pm} \doteq v_k$ . Výraz pro vodivost kathodového sledovače se pak zjednoduší na

$$\Upsilon = \frac{i}{v_k} = \frac{1+\mu}{R_i}.$$
 4 -- 136

Tuto výstupní admitanci lze již míti za admitanci celkovou při nízkých frekvencích, kdy vliv ostatních impedancí je zanedbatelný. S tímto omezením je tedy výstupní impedance kathodového sledovače dána výrazem

$$\mathcal{Z}_{s1} = \frac{R_i}{1+\mu} \doteq \frac{1}{S}. \qquad \qquad 4 - 137$$

Jest tedy výstupní (vnitřní) impedance kathodového sledovače dána přibližně převratnou hodnotou strmosti S. Tak na př. u prve uvažované miniaturní pentody 6 A U 6, jež má strmost S = 5.2 mA/V, je  $\mathcal{Z}_{s1} = \frac{1}{5,2.10^{-3}} = 192$  ohmů. U strmějších pentod lze dosáhnouti hodnot  $\mathcal{Z}_{s1}$  ještě nižších, takže na př. lze kathodovým sledovačem napájeti přímo vysokofrekvenční vedení spojující jednotlivé části vysokofrekvenčních zařízení (zvláště vysilačů) mezi sebou.

Vzhledem k poznaným vlastnostem kathodového sledovače sáhneme po něm všude tam, kde sice nechceme získati zesílení, ale kde nám záleží na impedančních poměrech. Tak na př. ušetříme přizpůsobovací transformátor mezi výstupem zesilovače vysokofrekvenčního a vysokofrekvenčním napaječem jako v právě zmíněném případě.

Vysoké vstupní impedance kathodového sledovače se využívá výhodně na př. v zesilovacím řetězu pro široké kmitočtové pásmo (v televisi). Spojí-li se totiž dva zesilovací stupně přímo, uplatňuje se u prvého stupně nepříjemně vstupní kapacita druhého stupně, která působí znatelný pokles zesílení vyšších frekvencí v důsledku zmenšené efektivní zatěžovací impedance 1. stupně. Vložíme-li mezi takové dva stupně kathodový sledovač, nastavuje prvému stupni svou velmi vysokou vstupní impedanci (zanedbatelně malou kapacitu), takže nenastává diskriminace kmitočtů. Na výstupu předává pak sledovač následujícímu stupni napětí na nízké impedanci, na které rovněž nemůže nastati rozlišení kmitočtů, protože eventuálně vystupující paralelní impedance, objevující se při vyšších kmitočtech, nízkou hodnotu výstupní impedance kathodového sledovače prakticky neovlivní.

Sluší všimnouti si přitom, že na rozdíl od běžných zesilovačů předává kathodový sledovač své výstupní napětí  $v_k$  se stejnou fází, jako má jeho vstupní napětí  $v_p$ .

Pracuje-li kathodový sledovač naprázdno, t. j. se  $\mathcal{Z} = \infty$ , vidíme z r. 4 — 122, že výstupní napětí  $v_k = \frac{\mu}{\mu+1} v_p \stackrel{.}{=} v_p$ , takže výstupní napětí sleduje přesně napětí vstupní. Odtud název kathodový sledovač.

Užijeme-li u kathodového sledovače samočinného předpětí, nevyhovuje obvykle obecně zatěžovací odpor  $R_z$  v kathodě (je na př. větší). V tom

případě si pomůžeme zapojením na př. podle obr. 4-50, kde pro polarisaci mřížky se užije jenom části spádu na velikém odporu  $R_s$ . Odpor r a to o velké hodnotě je nutný, aby reaktance kondensátoru Cnebyla zapojena paralelně na části  $R_s$  a tím aby se nezměnila zatěžovací impedance.

Jinak ovšem zatěžovací impedance kathodového sledovače může býti libovolná. Volíme-li jako zatížení kapacitu, vykazuje kathodový sledovač na vstupních svorkách záporný odpor a může případně rozkmitati paralelní kmitavý obvod — promění se v oscilátor.

Někdy se užívá kathodového sledovače jako stabilisátoru napájecího napětí. V tom případě se konsum zapojí jako zatěžovací odpor  $R_z$  a na vstup jako  $v_p$  se užije baterie. Pak se eventuální kolísání anodového



Obr. 4 — 50. Způsob získání záporného předpětí mřížkového u kathodového sledovače.

zdroje zmenšuje v poměru  $\frac{1}{\mu+1}$ . Přitom je tu ještě výhoda nízké impedance se stanoviska konsumu.

#### 4 – 21. Zesilovače pro široké pásmo frekvencí

Mimo nízkofrekvenční zesilovače, které lze považovati za typický příklad zesilovačů pro široké pásmo frekvencí, užívá se nověji zesilovačů pro ještě značně širší pásma. Příkladem vysokofrekvenčního zesilovače pro široké pásmo frekvencí mohou býti zesilovače pro zesílení všech frekvencí v rozhlasovém pásmu asi mezi 200 až 550 metry (1500 až 545 kc/s), kterých se v nynější době užívá při ústředních přijimačích pro veliké hotely, činžovní domy, nemocnice a pak všude tam, kde se jedná o zmenšení místních poruch. V takovém případě nepřipojuje se přijímací antena přímo k vlastnímu přijimači, nýbrž antena jest od přijimače dosti vzdálena. Postaví se totiž na vhodném místě, které zaručuje dobrý příjem žádaných stanic, ale zároveň jest dosti vzdáleno od rušivých zdrojů, které se vždy vyskytují v moderních budovách. Taková antena váže se vhodným způsobem (transformátorem) s transmisní linkou, která může býti na př. tvořena olověným kabelem s papírovým dielektrikem; tento kabel přivede vysokofrekvenční napětí celého rozhlasového pásma na přijimač. Vzhledem k tomu, že vf transmisní linka může býti dosti dlouhá a může pro vf energii představovati citelný útlum, vyrovná se snížení energie na kabelu právě tím, že poblíže anteny se zapojí před vstupem do kabelu vf zesilovač nevyžadující ladění a tudíž ani obsluhy a který zesílí všechny vysokofrekvenční proudy vyskytující se v uvedeném rozhlasovém pásmu. Výběr aneb

naladění žádaných stanic provádí se pak na vlastním přijimači účastníkově, zapojeném v budově. Uvedení v chod a zastavení ústředního zesilovače pro široké pásmo může se díti na dálku buď přímo vypinačem anebo pomocí relé.

Též při novém způsobu mnohonásobné telefonie na kabelech užívá se zesilovačů pro široké pásmo frekvencí. Podařilo se totiž vykonstruovati speciální dálkové kabely vysokofrekvenční, které mohou přenášeti i značně vysoké frekvence, dokonce několik desítek megacyklů a jeden takový kabel může pak nésti celý široký svazek velkého počtu nosných vysokofrekvenčních vln, z nichž každá jest modulována jiným telefonním hovorem. Tak se dosáhne jediným kabelem jednožilovým přenosu velikého množství hovorů. Útlum na takovém kabelu se pak vyrovnává na trati vsunutím vf. zesilovačů, které musí pokud možno rovnoměrně zesilovati všechny frekvence daného širokého pásma.

Jiné užití vf. zesilovačů pro široké pásmo vyskytuje se při mnohonásobné telefonii na velmi krátkých vlnách. Vlna o délce na př. 3 m, t. j. 100 megacyklů/s dá se snadno modulovati i dosti vysokými frekvencemi a přitom poměrná šířka modulačních pásem je malá. Můžeme na př. modulovati tuto vlnu vysokými frekvencemi v pásmu 150 až 300 kc/s, jež mohou nésti na př. 10 telefonních hovorů. Pro zesilování celého tohoto hovorového pásma užívá se rovněž zesilovačů vysokofrekvenčních o širokém pásmu.

Dalším velmi slibným polem pro užití zesilovačů o širokém pásmu jest televise, při které za dnešního stavu se rovněž požaduje zesilování frekvencí o šířce pásma nejméně 1000 kc/s. Na rozdíl od případů až dosud uvažovaných běží zde často o zesilování frekvencí od nuly až do 1000 – 3000 kc/s.

Vyskytla se řada řešení zesilovačů pro široká pásma. Tak vyhovují v celku dobře různým způsobem kompensované zesilovače odporové, jejichž některé druhy jsme již poznali v kapitole 4-6 a to i pro nejširší pásma frekvencí, užívaná v televisi.

Pro účely ústředních zesilovačů užívá se mimo zesilovače odporové někdy kombinovaných zesilovačů, jež tvoří dvě skupiny:

a) Zesilovač s několika elektronkami sestrojený takovým způsobem, že vysokofrekvenční proudy širokého pásma frekvenčního se přivádějí současně na mřížky několika elektronek, z nichž každá zesiluje pouze určité, poměrně úzké pásmo frekvenční. Anodové obvody těchto elektronek mohou býti rovněž naladěny každý pouze na poměrně úzké pásmo frekvenční, avšak všechny jsou vázány s jediným výstupním obvodem takovým způsobem, že mezi vstupem a výstupem zesilovače přenáší se frekvenční pásmo, jehož šířka se přibližně rovná součtu šířek pásem jednotlivých elektronek. Tento způsob zapojení jest prakticky proveditelný a jest v celku dobrým řešením problému, pokud jde o poměrně malý zisk napětí na př. asi 30 dB. Chceme-li dosáhnouti zesílení většího, musíme zařaditi několik takových skupin elektronek do serie za sebou (stupňovitě). V tom případě vyžaduje toto řešení poměrně značného počtu elektronek a svým zapojením jest dosti komplikované.

Přesto vyznačuje se tento systém značnými výhodami, z nichž neposlední jest značná pružnost. Lze totiž bez zvláštních obtíží kdykoliv vyřaditi určité úzké pásmo z provozu prostě tím, že se vypne příslušná elektronka anebo lze pásmo rozšířiti přidáním dalších elektronek s příslušnými obvody. Kromě toho ovšem lze dosáhnouti i jiného pásma frekvenčního než plynulého: na př. lze vynechati v okolí frekvence, na níž se vyskytuje silné rušení, úzkou část pásma.

Dosažená charakteristika není zcela rovnou přímkou rovnoběžnou s osou X, nýbrž vykazuje tolik vrcholků, kolik je elektronkových obvodů. Vhodnou volbou počtu elektronek a útlumu obvodů lze dosáhnouti téměř libovolného zvlnění této výsledné charakteristiky. S povahou tohoto zesilovače souvisí, že ani krajní ohraničující čáry frekvenční charakteristiky nejsou přímky kolmé na osu X, nýbrž jsou více méně skloněny. Vhodnou volbou útlumu anebo činitele jakosti resonančních obvodů, odpovídajících krajním mezím přenášeného pásma, lze dosáhnouti i zde dostačující strmosti.

b) Do druhé skupiny patří několikastupňový vf zesilovač, sestavený takovým způsobem, že všechny elektronky jsou zapojeny za sebou a každá přenáší celé požadované frekvenční pásmo. Zesílení se však nezúčastní všechny elektronky stejným způsobem. Uvažme na př. takový zesilovač se třemi elektronkami: první elektronka v řadě zesiluje na př. značně spodní frekvence žádaného pásma, střední frekvence zesiluje již méně a vysoké pak jen zcela nepatrně. Druhá elektronka zesiluje silně střední frekvence, kdežto spodní a vysoké jenom méně. Konečně třetí elektronka zesiluje hlavně vysoké frekvence, střední málo a nízké jen nepatrně. Kombinací frekvenčních charakteristik jednotlivých zesilovacích stupňů dostaneme výslednou frekvenční charakteristiku, která obyčejně vykazuje tolik vrcholů, kolik je zesilovacích stupňů.

Další možnosti pro konstrukci zesilovačů o širokém přenášeném pásmu (zvláště pro televisi) poskytují kathodové sledovače, jak již bylo uvedeno v kap. 4 - 20.

#### 4 – 22. Inversní zesilovač

Při zesilování velmi vysokých frekvencí nad 20 Mc/s (i přes 300 Mc/s) osvědčuje se Strongův zesilovač s uzemněnou mřížkou zvaný též inversní zesilovač (inverted amplifier) [61], jehož zapojení je v obr. 4-51. Kathoda má proti zemi (mřížce) vstupní potenciál  $v_p$ . Výhodou tohoto zapojení je účinné odstínění vstupního obvodu od obvodu výstupního. Proměníme-li si skutečné schema zapojení v náhradní, dostaneme obr. 4-52.

Signálové napětí  $v_p$  zřejmě působí efektivně v serii s elektromotorickou silou  $\mu v_p$  v anodovém obvodu. Proto budící výkon není ztracen, ale je předáván zatěžovací impedanci  $Z_s$ . Není třeba vytvářeti zvláštní



Obr. 4 — 51. Strongův zesilovač.



Obr. 4 — 52. Náhradní zapojení inversního zesilovače.

zatížení pro budící stupeň — to je již obstaráno zatěžovací impedancí Z = Jinak ovšem anodový proud prochází i mřížkovým obvodem a tím vzniká záporná zpětná vazba.

Největší výhodou inversního zesilovače je stínicí účinek řídicí mřížky, takže vnitřní kapacita mezi mřížkou a anodou  $C_{ga}$  se škodlivě neuplatňuje. Přesto se inversní zesilovače neutralisují, ale potřebné neutralisační kapacity jsou menší než u obyčejného zesilovače. Získává se tím výhoda snadnějšího konstruktivního provedení a kromě toho se více oddaluje resonanční frekvence neutralisačních obvodů od pracovní frekvence. Velmi vhod ovšem přichází malá kapacita na výstupním obvodu, tak jak je třeba při působení na nejvyšších frekvencích. Nevýhodou inversního zesilovače je poměrně malé zesílení a s tím souvisící veliká spotřeba budícího výkonu u zesilovače výkonu. Zesílení výkonu může býti na př. asi pětinásobné.

Inversního zesilovače lze užíti také jako modulovaného zesilovače (viz díl II.). V tom případě je nutné modulovati také stupeň budící inversní zesilovač, protože znatelná část výkonu na výstupu je dodávána přímo budícím stupňem (na př. v našem příkladu 1/5).

## 4 — 23. Intermodulace

Z úvah této knihy vyloučili jsme úmyslně stati o modulaci a detekci. V souvislosti se zesilovači jest však třeba se zmíniti o tak zv. i n t e rm o d u l a c i, která nastává, procházejí-li zesilovačem s nelineární dynamickou charakteristikou současně alespoň dva sinusové signály (a tím spíše, jsou-li nesinusové). Každý ze signálů způsobí vznik nesinusového proudu v anodovém obvodu, který se dá rozložiti na základní sinusovku a řadu vyšších harmonických. Vyšší harmonické jednotlivých proudů vzájemně na sebe působí anebo "zaznívají" a tak vznikají i součty a rozdíly harmonických, což jsou právě produkty nastalé intermodulace.

Intermodulace působí, že výsledné amplitudové skreslení jest v takovém případě větší, než jaké vychází ze zakřivené dynamické charakteristiky, uvažuje-li se průchod pouze jediného sinusového signálu.

#### ÚLOHY IV.

1. Vysokofrekvenční zesilovač impedančně vázaný laděným obvodem pracuje na kmitočtu f = 410 kc/s a je osazen triodou s těmito vnitřními kapacitami:  $C_{ga} = 3$  pF,  $C_{gk} = 3,2$  pF,  $C_{ak} = 2,2$  pF. Anodový obvod je laděn otočným kondensátorem C = 350 pF (největší hodnota 500 pF). Za předpokladu, že při rozladění v okolí resonance o  $\Delta f$  (neb  $\Delta \omega$ ) mění se dynamická impedance laděného obvodu podle vzorce

$$\mathcal{Z}_{d} = \frac{1}{2 C \left(\delta + j \Delta \omega\right)}; \quad \delta = \frac{R}{2 L};$$

určete, jak se mění vstupní impedance uvažovaného zesilovače, ladíme-li anodový obvod v mezích 395 až 425 kc/s. Ukažte rozlaďovací účinek na mřížkový obvod.

2. Triody AC2 je užito v jednostupňovém odporově vázaném zesilovači zapojeném podle obr. 4–13. Součástky mají hodnoty:  $R_{s1} = 10\,000$  ohmů, vazební kapacita  $C_s = 0,01$  mikrofaradu, mřížkový svodový odpor  $R_2 = 100\,000$  ohmů a celková rozptylová kapacita na zátěži 150 pF. Stanovte vhodné napájecí napětí anodové i předpětí této elektronky pro správné neskreslující působení ve třídě A 1. Určete hodnotu kathodového odporu  $R_k$ , který zaručí takový chod. Předpokládejte, že kathodový kondensátor je dosti veliký pro všechny kmitočty a vyneste zisk tohoto stupně v závislosti na kmitočtu.

3. Odporově vázaný zesilovač (jeden stupeň) v tř. Al je zapojen podle obr. 4—13 a osazen triodou 6P5—G. Zesilovací činitel v klidovém bodu  $\mu = 13,8$   $R_i = 19000$  ohmů. Zatěžovací odpor  $R_{s1} = 100\,000$  ohmů,  $R_2 = 500\,000$ ohmů a tyto odpory jsou shuntovány celkovou kapacitou  $C_{gt} = 20$ pF.  $C_k$  je tak veliké, že lze jeho reaktanci mít za zanedbatelnou při všech kmitočtech. Vypočtěte a vyneste zisk tohoto zesilovače při kmitočtu 60c/s jako funkci vazebního kondensátoru  $C_s$  nabývajícího postupně hodnot 10-3, 5,10-3, 10-2, 2.10-2, 5.10-2 a 10-1 mikrofaradu. Vyneste frekvenční charakteristiku tohoto zesilovače při vazební kapacitě  $C_s = 5.10^{-2} \mu$ F.

4. Určité triody je užito jako zesilovače v tř. Al, vázaného zatěžovacím odporem  $R_z = 15\,000$  ohmů. Anodové napětí na elektronce je 250 V,  $V_g = -8$  V,  $I_{ak} = 9$  mA. Strmost S = 2,6 mA/V,  $\mu = 20$ . Jaký je zisk v okolí kmitočtu f = 1000 c/s? Jaké napětí  $V_a$  musí mít anodový zdroj? Jak velikou indukčnost by musela mít indukčni cívka, kdybychom ji nahradili

 $R_z$ , při f = 1000 c/s? Jak bychom museli nastavit zdrojové napětí  $V_a$ , aby na anodě elektronky bylo opět 250 V?

5. Elektronka má zesilovací činitel  $\mu = 12$  a strmost S = 2,1 mA/V. Tvoří jeden stupeň impedančně vázaného zesilovače s laděným obvodem v anodě a je buzena napětím 1,8 V. Dynamický odpor laděného obvodu je při resonanci  $R_z = 6000$  ohmů. Nalezněte střídavé hodnoty  $I_{a1}$ ,  $V_{a1}$ , zesílení A a výkon  $N_v$ .

Z Barkhausenova vztahu vychází

$$R_{i} = \frac{\mu}{S} = \frac{12}{2,1.10^{-3}} = 5700 \text{ ohmů}$$
$$I_{a1} = \frac{\mu}{R_{i} + R_{z}} = \frac{12.1,8}{5700 + 6000} = 1,84.10^{-3} \text{ A}$$

 $V_{a1} = -I_{a1} R_s = -1,84 \cdot 10^{-3} \cdot 6 \cdot 10^3 = -11,05 V$ 

Zesílení je dáno výrazem

$$A = \left| \frac{V_{a1}}{V_g} \right| = \frac{11,05}{1,8} = 6,15$$

Výkon

$$N_v = I_{a1} V_{a1} = 1,84 \cdot 10^{-3} \cdot 11,05 = 20,3 \text{ mW}.$$

6. Dynamický odpor kmitavého obvodu na mřížce prvé elektronky přijimače je 10 000 ohmů při f = 6 Mc/s. Ladicí kondensátor je C = 150 pF. Jaký může být nejslabší přijímaný signál působící v serii v uvažovaném kmitavém obvodu, požadujeme-li, aby signál byl o 6 dB nad šumem? Zvolte šířku procházejícího pásma F = 5000 c/s.

7. Vypočtěte zisk jednostupňového vf zesilovače napětí vázaného transformátorem s neladěným primárem na kmitočtu f = 460 kc/s při největší možné vazbě ( $\varkappa = 0,6$ ). Ladicí kapacita sekundáru  $C_2 = 200$  pF,  $R_i = 1,2$ . 10<sup>6</sup> ohmů, S = 2,2 mA/V.

8. Navrhněte kompensovaný zesilovač zapojený podle obr. 4–17 a osazený triodami A C 2 a ukažte několik jeho frekvenčních charakteristik s různě volenými hodnotami  $R_{a1}$ ,  $R_{a2}$ ,  $C_1$ ,  $C_2$  a  $R_{s1}$ ,  $R_{s2}$ . Ukažte vodítko pro volbu těchto hodnot k dosažení žádaného zdůraznění vysokých kmitočtů.

9. Mikrofonní zesilovač propouštějící šířku pásma 10 kc/s má na prvním stupni elektronku s ekvivalentním šumovým odporem 4500 ohmů. Mikrofon připojený na prvou mřížku má odpor 200 ohmů a dává svorkové napětí 1 mV. Jaký je poměr signálu k šumu na vstupu? Jak se zlepší tento poměr užitím vzestupného transformátoru 1 : 10?

10. Zesilovač bez zpětné vazby dává na výstupu napětí 110 V s 10% amplitudovým skreslením druhou harmonickou při budicím napětí 55 mV. Určete skreslení téhož zesilovače, užije-li se u něho záporné zpětné vazby, vede-li se zpět padesátina výstupního napětí a zařadí se na vstupu proti signálovému napětí (viz obr. 4–22). Předpokládáme rovnoměrnou frekvenční charakteristiku v přenášeném pásmu kmitočtů. Abychom udrželi 110 V na výstupu, musíme ovšem zvčtšit signálové napětí.

Zesílení zesilovače bez zpětné vazby je zřejmě

$$A = \frac{110}{55 \cdot 10^{-3}} = 2000 = \mathfrak{A}.$$

Činitel zpětné vazby  $\beta = 0.02$ .

Zesilení se zápornou zpětnou vazbou je podle r. 4-118

$$\mathfrak{A}' = \frac{\mathfrak{A}}{1 - \mathfrak{A}\beta} = \frac{2000}{1 + 2000 \cdot 2 \cdot 10^{-2}} = 49$$

Je-li zesílení zmenšeno 41krát, je stejnou měrou zmenšeno i skreslení amplitudové. Bude tedy skreslující napětí místo 11 V jenom

$$\frac{11}{41} = 0,268$$
 V neboli 0,243 %.

Vstupní napětí musíme zvětšiti na 55.  $10^{-3}$ . 41 = 2,25 V.

Protože vedeme zpět  $\frac{110 \text{ V}}{50} = 2,2 \text{ V}$  a toto napětí se odečítá od 2,25 V, zůstává prakticky pro buzení vlastního zesilovače stejná hodnota jako v případě bez záporné zpětné vazby.

# 5. Elektronkové oscilátory

## 5 - 1. Přechod od zesilovačů na oscilátory

Působí-li elektronky jako zesilovače, lze na ně pohlížeti jako na ideální ventily, které je možno říditi libovolně co do otvírání a fáze, takže ze stejnosměrného zdroje anodového proudu je dodávána výstupnímu obvodu potřebná energie ve vhodných okamžicích. Přívod energie z anodového zdroje do výstupního obvodu se řídí poměrně malým řídicím napětím, přiváděným na řídicí mřížku, a jak jsme poznali, nenastává-li skreslení, má napětí na výstupní impedanci  $Z_z$  stejný průběh jako napětí řídící. Nedbáme-li právě popsaného pochodu, můžeme pokládati výstupní napětí zesilovače prostě za zesílené napětí řídicí a to v poměru činitele zesílení  $\mathfrak{A}$ , daného vzorcem  $\mathbf{3} - 15$ .

Všimněme si znovu základního zapojení zesilovače na obr. 3-1. Napětí  $E_2$  na zatěžovací impedanci  $Z_z$  máme za zesílené napětí  $E_1$ , přiváděné na řídicí mřížku užité triody. Uspořádáme-li mezi výstupním obvodem a řídicí mřížkou tohoto zesilovače takový obvod, že část výstupního napětí  $E_1$  se přivede ve vhodné velikosti a fázi na řídicí mřížku tak, že úplně nahradí původní řídící napětí  $E_1$ , můžeme zcela odpojiti původní řídící napětí  $E_2$  a zesilovač se udrží dále v chodu na výstupní zatěžovací impedanci bude dále napětí  $E_2$ . Toto napětí výstupní bude však udržováno "samo sebou", t. j. zesilovač přejde v o s c i l á t o r neboli g e n e r á t o r elektrických kmitů. To jest základní myšlenka elektronkových zdrojů netlumených kmitů. Mluvíme pak o "vlastním buzení" (něm. Selbsterregung) elektronkového generátoru na rozdíl od buzení "cizího" (něm. Fremderregung), jehož je třeba u zesilovačů.

Obvodové uspořádání, přivádějící na řídicí mřížku elektronkového generátoru budící napětí z vlastního výstupního obvodu se nazývá z p ě t n o u v a z b o u (něm. Rückkopplung, angl. reaction), kterou jsme již poznali u zesilovačů.

Zavádí-li se napětí, proud nebo kombinace obou z výstupního obvodu zesilovače na vstup tak, aby se zesílení zvětšilo, jest to kladná aneb přímá z pětná v a z b a, zapojení je regenerativní.

Vlastnost elektronek udržovati kmity v pasivních kmitavých obvodech byla poznána záhy po zkonstruování prvých triod a elektronkové oscilátory brzy nahradily všechny ostatní vf zdroje dříve užívané. Ve srovnání s vysokofrekvenčními generátory strojními vykazují elektronkové oscilátory zásadní rozdíl. Kdežto u strojních generátorů vnucuje stroj svoji frekvenci kmitavému obvodu, u elektronkových oscilátorů naopak je frekvence vyrobených kmitů dána obvodovými konstantami vlastního kmitavého obvodu.

Je-li u elektronkového oscilátoru postaráno zpětnou vazbou o vhodné buzení, není hned jasno, zda se kmity udrží stejně jako při cizím buzení anebo zda oscilátor projeví určitou nestabilnost v důsledku vzájemného působení mezi budícími a vzniklými kmity v anodovém obvodu, a zda nenastane na př. narůstání jejich amplitudy anebo postupný útlum. I vznik kmitů u oscilátoru, jemuž nebyl dán žádný impuls z cizího buzení, není na prvý pohled zřejmý. Lze však ukázati, že v případu dostatečně veliké zpětné vazby kmity vždy nasadí bez vnějšího popudu a narostou co do amplitudy tak, až nastane ustálený stav.

#### 5 — 2. Činitel zpětné vazby

Abychom si odvodili obecnou podmínku pro samočinné buzení jakéhokoliv elektronkového oscilátoru, všimneme si v obr. 4 - 38a zapojení elektronkového zesilovače s reakcí, který se dá přeměniti v oscilátor. Předpokládáme nejprve, že mezi řídicí mřížku a kathodu zesilovací elektronky zavedeme z cizího zdroje budící napětí  $e_p$ , které po zesílení dá na výstupu napětí  $e_k$ . Podle rovnice 3 - 15 platí pro okamžité hodnoty napětí vztah:

$$e_k = \mathfrak{A} e_p, \qquad \qquad 5-1$$

kde I je činitel zesílení nebo krátce zesílení zesilovače.

Je-li zpětnou vazbou postaráno o to, aby na řídicí mřížku bylo přivedeno napětí  $e_x$  úplně totožné s napětím  $e_p$ , co do velikosti i fáze, můžeme napětí cizího buzení  $e_p$  odpojiti a na působení se nic nezmění. Působení zpětné vazby, které vytváří z výstupního napětí  $e_k$  napětí budící  $e_z \equiv e_p$ , lze podle Barkhausena vyjádřiti činitelem zpětné vazby (něm. Rückkopplungsfaktor):

$$\zeta = \frac{e_z}{e_k}.$$
 5 - 2

Pro stacionární stav musí  $e_z = e_p$ , takže srovnáním rovnic 5 — 1 a 5 — 2 plyne vzorec pro vlastní buzení kmitů:

$$\zeta = \frac{1}{\mathfrak{A}} \text{ neboli } \zeta \mathfrak{A} = 1. \qquad 5-3$$

To, co stanoví rovnice 5 — 3, plyne i z pouhého názoru: čím větší je zesílení  $\mathfrak{A}$ , tím menší postačí činitel zpětné vazby  $\zeta$  k zajištění dostatečného vybuzení oscilátoru. Výhodou rovnice 5 — 3 jest její všeobecnost. Platí i tehdy, když nastává zpětná vazba ve složitém zesilovači, na př. z některého koncového stupně na stupeň počáteční. Pak jest rozuměti pod napětím  $e_k$  střídavé anodové napětí na tom stupni, z něhož vychází zpětná vazba.

Podmínka rovnice 5 — 3 prostě tvrdí, že střídavé výstupní napětí  $e_k$ vytváří zpětnou vazbou  $\zeta$  právě tak veliké řídící mřížkové napětí  $e_p$ , které po  $\mathfrak{A}$ -násobném zesílení dá opět  $e_k$ . Na prvý pohled není jasno, na které frekvenci se oscilátor rozkmitá, jest proto třeba prozkoumati všechny frekvence. S hodnotami frekvence se mění jak  $\mathfrak{A}$ , tak  $\mathfrak{Z}_{z}$ , neboť to jsou vektory, vyjádřené komplexními veličinami. Aby byl splněn vztah 5 — 3, musí  $\zeta$  a  $\frac{1}{\mathfrak{A}}$  se rovnati ve svých reálných i imaginárních částech. Nasadí pak kmity té frekvence, při které jest podmínka 5 — 3 splněna.

Obecně ovšem součin  $\zeta$  U může býti větší anebo menší než jednotka a důsledkem toho jest, že stav není ustálený, nýbrž vzniklé kmity buď narůstají anebo se utlumují.

Je-li  $\zeta$  větší než hodnota odpovídající rovnici 5 — 3, narůstá amplituda kmitů tak dlouho, až nastane její omezení buď v důsledku zakřivení dynamické charakteristiky anebo vznikem mřížkového proudu, který vyvolá přídavný útlum v mřížkovém obvodu. V každém případě amplituda naroste jenom na určitou konečnou hodnotu, při které platí opět vztah 5 — 3, ovšem s jinými hodnotami  $\zeta$  a  $\mathfrak{A}$ , než při kterých nastalo rozkmitání.

Abychom pochopili omezení amplitudy nastávající zakřivením dynamické charakteristiky, musíme se vrátiti k obecnému vzorci 3-15pro zesílení zesilovače  $\mathfrak{A}$ , zatíženého obecnou impedancí  $\mathfrak{Z}_z$ :

$$\mathfrak{A} = -\mu \frac{1}{1 + \frac{R_i}{\mathfrak{Z}_z}} = -\frac{\mu}{R_i + \mathfrak{Z}_z} \mathfrak{Z}_z,$$

který analogicky se vzorcem 3 - 12 můžeme psáti ve tvaru:

$$\mathfrak{A}=S'\,\mathfrak{Z}_{z},\qquad 5-4$$

kde

$$S' = -\frac{\mu}{R_i + \beta_z} \qquad 5-5$$

jest t. zv. s třední strmost dynamické charakteristiky. Čím více narůstá amplituda kmitů, tím větší část dynamické charakteristiky se probíhá a tím menší jest střední strmost S' než strmost tečná S v počátečním klidovém bodu. Proto v rovnici 5 — 4  $\mathfrak{A}$  klesá, až konečně jest splněna rovnost 5 — 3.

Je-li tedy  $\zeta$  větší než  $\frac{1}{\mathfrak{A}}$ , elektronka se rozkmitá i při nepatrném popudu daném na př. zapnutím zdrojů proudových a amplituda kmitů vzroste rychle až na takovou hodnotu, při které jest splněn opět vztah 5-3 mezi  $\zeta$  a  $\mathfrak{A}$ .

Je-li naopak zpětná vazba  $\zeta$  menší, než kolik vyžaduje rovnice 5 — 3, dostane mřížka elektronky hned při prvém popudu napětí menší než jest  $e_p$ , potřebné k udržení kmitů, protože je i anodový střídavý proud  $i_a$ a jím vyvolané napětí  $v_a$  menší, než kolik má býti za rovnovážného stavu. Tím ještě více poklesne napětí přivedené zpět na mřížku a důsledkem toho jest, že kmity se rychle utlumí neboli dozní.

Zvláště snadno kmitají elektronky s velikou strmostí S a s vysokým zesilovacím činitelem  $\mu$ , jsou-li zatíženy vysokou impedancí  $\Im_z$ , jak lze snadno ukázati. Přepišme podle Barkhausenova vztahu 1 — 25 a rovnice  $\Im$  — 15 výraz 5 — 3 pro činitele zpětné vazby  $\zeta$  do tvaru:

$$\zeta = -\frac{\Im_z + R_i}{\mu \, \Im_z}$$

neboli

$$\zeta = -\frac{1}{\mu} \left( 1 + \frac{R_i}{\Im_z} \right) = -\frac{1}{\mu} - \frac{1}{S \Im_z} \,. \qquad 5 - 6$$

Je-li zatěžovací impedance  $\mathfrak{Z}_z$  značně větší než vnitřní odpor elektronky  $R_i$ , postačí k udržení kmitů zpětná vazba

$$\zeta = \frac{1}{\mu} \,. \qquad \qquad 5 - 7$$

Kdyby však  $|\Im_z| = R_i$  a mimo to zatížení by bylo čistě odporové  $\Im_z \equiv R_z$ , bylo by třeba vazby  $\zeta = -2 \frac{1}{\mu}$ .

Jest zřejmo, že při malé zatěžovací impedanci  $\Im_z$  může nastati buzení vlastních kmitů jen při velmi těsně zpětné vazbě.

Z výrazu pro zpětnou vazbu  $\zeta 5 - 6$  jest patrno, že její fázový úhel jest určen jedině fázovým úhlem anodové zatěžovací impedance  $\Im_z$ , nebot ostatní veličiny vyskytující se na pravé straně této rovnice (zesilovací činitel  $\mu$  a strmost S) jsou skaláry. Prakticky jest nejzajímavější případ, kterého se často užívá u vf elektronkových generátorů, kdy zatěžovací impedance  $\Im_z$  jest tvořena paralelním kmitavým obvodem, složeným z indukčnosti L, kapacity C a malého odporu v induktivní větvi  $R_L$ , jak jsme poznali na př. u vf zesilovače výkonu v obr. 3 - 59. Za resonance vykazuje tento paralelní kmitavý obvod čistý odpor  $R_z$ (dynamický odpor) daný rovnicí 3-180:

$$R_z = Q^2 R_L = \frac{\omega^2 L^2}{R_L} = R_d.$$

Má-li se u takto zapojeného elektronkového oscilátoru buditi frekvence daná uvedeným kmitavým obvodem, musí reakce obsahovati jen čistě reálnou část, jak plyne z rovnice 5 - 3.

#### 5 — 3. Zapojení elektronkových oscilátorů

Oscilátory můžeme celkem rozdělit na 1. reakční a 2. se záporným odporem. Podstatu reakčních elektronkových oscilátorů jsme již poznali a budeme se jimi v dalším zabývat podrobně. Do skupiny oscilátorů se záporným odporem patří obvody, ve kterých se vyskytuje prvek (nejčastěji elektronka) mající v části své charakteristiky i = f(u) záporný odpor. Tímto negativním odporem je do obvodu dodáván výkon. Patří sem dynatronové oscilátory, ale i některé elektronkové oscilátory



Obr. 5 — 1. Triodový oscilátor s induktivní vazbou a laděným obvodem v anodovém přívodu.



Obr. 5 — 2. Oscilátor s induktivní vazbou a laděným obvodem v mřížce.

se zpětnou vazbou mohou být uvažovány se stanoviska záporného odporu, který elektronka nastavuje ostatnímu obvodu. Není tedy vždy rozdělení mezi uvedenými dvěma skupinami ostré a jednoznačné.

Podle jiného hlediska se dělí oscilátory na a) sinusové a b) relaxační. Jméno prvé skupiny již vyjadřuje, že její oscilátory dodávají převážně sinusové kmity. Naproti tomu kmity druhé skupiny jsou vícevlnné a většinou vykazují náhlou změnu (t. j. relaxači) z jednoho stavu nestálé rovnováhy do druhého stavu. K relaxačním oscilátorům patří na
př. oscilátory založené na nabíjení a vybíjení kondensátoru ve spojení s odporem a plynovou dráhou doutnavky či thyratronu. Dále sem spadají multivibrátory, jejichž základ tvoří obvody výkyvné. Ani u těchto dvou skupin nemusí být rozdělení ostré, neboť jsou uskutečnitelné na př. relaxační oscilátory, které změnou některých obvodových prvků změní své vícevlnné průběhy na čistě sinusový tvar. Budeme sledovat nejprve blíže elektronkové oscilátory reakční.

Podle uspořádání obvodu pro zpětnou vazbu rozeznáváme řadu zapojení elektronkových oscilátorů. Na obr. 5 - 1 jest naznačen oscilátor s laděným obvodem *L*, *C*, *R* v anodovém přívodu, u něhož reakční napětí na mřížku se přivádí induktivní vazbou anebo vysokofrekvenčním



Obr. 5 — 3. Hartleyův oscilátor paralelně napájený.



Obr. 5 — 4. Hartleyův oscilátor napájený seriově.

transformátorem, jehož primární vinutí tvoří sama indukčnost kmitavého obvodu L a sekundární vinutí jest zastoupeno mřížkovou cívkou  $L_g$ . Směr vinutí cívky  $L_g$  musí býti správně volen tak, aby indukované napětí kmity podporovalo. Při nesprávném zapojení transformátoru by se kmity přirozeně udržeti nemohly.

V mřížkovém přívodu se setkáváme s odporem  $R_g$ , přemostěným kapacitou  $C_g$ . Jak poznáme, jest jeho úkolem vytvořiti průtokem mřížkového proudu správné záporné mřížkové předpětí. Tohoto samočinného předpětí se užívá běžně u všech druhů elektronkových oscilátorů. Užitá elektronka jest trioda, ale stejně dobře by bylo lze užíti na jejím místě i pentody.

Na obr. 5 — 2 jest naznačeno zapojení elektronkového oscilátoru s kmitavým obvodem v mřížkovém přívodu. V anodovém přívodu jest zapojena reakční cívka  $L_a$  (v anglosaské literatuře tickler coil), vázaná opět induktivně s mřížkovou cívkou  $L_g$ .

Obr. 5 — 3 ukazuje zapojení často užívaného oscilátoru H a r t l e yo v a (v něm. literatuře "Dreipunktschaltung") a to s paralelním na-

pájením. Frekvence vzniklých kmitů jest dána obvodovými konstantami L, C, které tvoří současně část anodového i mřížkového obvodu. Konce indukčnosti L jsou totiž spojeny jeden s mřížkou, druhý s anodou (přes blokovací kondensátor  $C_0$ , aby na kmitavý obvod se nedostalo stejnosměrné vysoké napětí) a kathoda pak jest vodivě spojena s mezilehlým bodem cívky L. Mřížkový odpor  $R_g$ , přemostěný kapacitou  $C_g$ , vyvolává opět samočinně mřížkové předpětí. Napájení anody ze zdroje stejnosměrného napětí  $\mathbf{V}_a$  jde přes vf. tlumivku s vysokou impedancí pro vyráběné kmity, takže jest oprávněno označení "paralelního napájení".

Hartleyův oscilátor znázorněný na obr. 5 - 4 se liší od předchozího zapojení jenom tím, že zde jest užito seriového napájení anody. Indukč-



Obr. 5 — 5. Colpittův oscilátor.



Obr. 5 – 6. Elektronkový oscilátor s laděným obvodem v anodě i mřížce.

nost kmitavého obvodu jest rozdělena na dvě části  $L_g$  a  $L_a$ , spojené spolu kondensátorem  $C_m$ , který pro vyráběné kmity má zanedbatelnou reaktanci a proto jako by neexistoval. Jeho účelem jest umožniti přivedení vysokého napětí anodového přes anodovou část indukčnosti  $L_a$  na anodu elektronky.

Colpittův oscilátor vobr. 5 – 5 jest analogií předchozího zapojení: kmitavý obvod jest společný mřížce a anodě, jenom dělení napětí pro obě elektrody se neděje na indukčnosti L, nýbrž na kapacitě  $C_1$  a  $C_2$ . Naznačené napájení jest paralelní přes vysokofrekvenční tlumivku. Odpor  $R_g$  opět vytváří samočinné předpětí.

Obr. 5 — 6 ukazuje oscilátor s laděným kmitavým obvodem v anodě  $L_2 C_2$  i v mřížce  $L_1 C_1$ , označovaný též jako zapojení H u t h - K ü h n o v o. Reakční napětí se zde přenáší z anodového obvodu do mřížkového přes tečkovaně naznačenou vnitřní elektronkovou kapacitu  $C_{ga}$ . Často bývá u tohoto zapojení užito ještě vnější reakční kapacity paralelně na  $C_{ga}$ .

#### 5 – 4. Elektrické kmity v jednoduchém kmitavém obvodu

Abychom si mohli snáze odvoditi podmínky, které musí býti splněny, má-li se elektronkový oscilátor rozkmitati, odvodíme si nejprve základní vztahy mezi proudy, napětími a obvodovými konstantami jednoduchého kmitavého obvodu elektrického, který jest složen z indukčnosti L, kapacity C a odporu R; sledujme při tom v hlavních rysech způsob po-

stupu Mesnyho [13]. Předpokládáme, že v serii s tímto obvodem působí vnucená elektromotorická síla okamžité hodnoty  $e = E_m \sin \omega t$ , jak je naznačeno na obr. 5–7.

O zdroji naznačeném na obrazu a dodávajícím elektromotorickou sílu e předpokládáme, že sám má nulovou vnitřní impedanci. Naším úkolem jest nalézti výraz pro proud i v naznačeném obvodu a to v závislosti na vnuceném sinusovém napětí e, na času t a frekvenci zdroje f.



Obr. 5 — 7. Jednoduchý kmitavý obvod.

Napětí zdroje *e* protlačí obvodem proud *i*, jehož směr si zvolíme libovolně. Aplikujeme Kirchhoffův zákon a píšeme, že napětí zdroje jest rovno součtu napětí a úbytků v obvodu:

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + v = E_m \sin \omega t. \qquad 5-8$$

Za kladný směr proudu volíme směr šipky; v je napětí na kondensátoru v okamžiku t, odpovídající okamžitě hodnotě proudu i. Kladný směr napětí  $E_m$  bude ten, který by vytvořil kladný proud i. Rovnice 5 - 8 obsahuje dvě neznámé: proud i a napětí v. Musíme nalézti ještě další rovnici. Pro elektrické množství na kondensátoru q platí vztah:

$$q = C v,$$
  $i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$ 

Derivujme rovnici 5 - 8 podle času t:

$$L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = E_m\,\omega\,\cos\,\omega\,t.$$

Rovnici tuto dělíme L a nahradíme  $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$  poměrem  $\frac{i}{C}$ ; obdržíme

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}i = \frac{E_m}{L}\omega\cos\omega t \,. \qquad 5-9$$

To jest lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty. Obecný integrál této diferenciální rovnice obdržíme, když nejprve vyřešíme diferenciální rovnici bez druhého členu:

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}i = 0 \qquad 5 - 10$$

a k jejímu integrálu přidáme partikulární řešení rovnice 5 — 9. Jak jest známo, jsou integrály takových diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty exponenciály, takže po vyřešení bude výraz pro proud v kmitavém obvodu míti tvar:

$$i = \varepsilon^{\tau t}$$
.  $5 - 10a$ 

Derivováním tohoto anticipovaného výsledku dostaneme:

$$i' = \tau \varepsilon^{\tau i}$$
  $i'' = \tau^2 \varepsilon^{\tau i}$ .

 $\varepsilon$  značí základ přirozených logaritmů. Hodnoty proudu *i* a jeho derivací dosadíme do rovnice 5 — 10:

$$\varepsilon^{\tau t}\left(\tau^{2}+\frac{R}{L}\tau+\frac{1}{LC}\right)=0. \qquad 5-11$$

Aby se tento výraz rovnal nule, postačí, když kterýkoliv činitel rovná se nule. První člen nelze anulovati, proto se nule rovná činitel druhý, jehož anulací dostaneme t. zv. c h a r a k t e r i s t i c k o u r o v n i c i :

$$\tau^2 + \frac{R}{L} \tau + \frac{1}{LC} = 0.$$
 5-12

To jest kvadratická rovnice, jejíž dva kořeny jsou dány výrazem:

$$\tau_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}.$$

Odmocnina jest skoro vždy imaginární, protože prakticky  $\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC}$ Zavedeme-li označení:

$$\zeta = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}, \qquad 5 - 12a$$

platí:

$$\tau_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm j \zeta.$$

Dále zavedeme do počtu činitele tlumení:

$$\delta = \frac{R}{2L}, \qquad 5 - 12b$$
  
$$\tau_{1,2} = -\delta \pm j \zeta.$$

takže

Dostáváme tak pro proud v kmitavém obvodu po dosazení do rovnice 5 - 10a dvě řešení:

$$i_1 = \varepsilon^{\tau_1 t}, \qquad i_2 = \varepsilon^{\tau_2 t}. \qquad 5-13$$

Obecné řešení rovnice 5 - 10 jest dáno součtem obou výsledků právě získaných v rovnici 5 - 13. Pak obecný integrál rovnice 5 - 10 zní:

$$i_0 = C_1 i_1 + C_2 i_2 = C_1 \varepsilon^{\tau_1 t} + C_2 \varepsilon^{\tau_2 t},$$
  

$$i_0 = C_1 \varepsilon^{(-\delta + j\zeta)t} + C_2 \varepsilon^{(-\delta - j\zeta)t}.$$
  
5 - 14

neboli

Transformujeme nyní získaný výsledek podle vzorce:

$$\begin{aligned} \varepsilon^{+jm} &= \cos m \pm j \sin m \text{ a vytkneme současně } \varepsilon^{\delta t}:\\ i_0 &= \left[C_1 \left(\cos \zeta t + j \sin \zeta t\right) + C_2 \left(\cos \zeta t - j \sin \zeta t\right)\right] \varepsilon^{\delta t},\\ i_0 &= \varepsilon^{-\delta t} \left[\left(C_1 + C_2\right) \cos \zeta t + \left(C_1 - C_2\right) j \sin \zeta t\right]. \quad 5 - 15 \end{aligned}$$

Nyní můžeme voliti libovolně volitelné konstanty  $C_1$  a  $C_2$  tak, aby odpadla imaginárnost, na př.:

$$\begin{array}{ll} C_1 = 3 + j, & A_c = C_1 + C_2 = 6, \\ C_2 = 3 - j, & A_s = j \left( C_1 - C_2 \right) = -2, \end{array}$$

takže lze psáti obecný integrál naší diferenciální rovnice ve tvaru:

$$i_0 = \varepsilon^{-\delta t} [A_c \cos \zeta t + A_s \sin \zeta t].$$
 5 – 15a

Tento výraz pro proud jest rovnicí dvou vzájemně pošinutých sinusovek. Nahradíme obě sinusovky jedinou:

$$i_0 = A \varepsilon^{\delta t} \sin{(\zeta t + \psi)}.$$
 5-16

 $A_s$ ,  $A_e$  anebo A,  $\psi$  jsou libovolně volitelné konstanty integrační. K tomuto obecnému řešení 5 — 16 diferenciální rovnice 5 — 10 bez druhého členu jest nyní třeba připojiti partikulární řešení celé diferenciální rovnice 5 — 9, abychom dostali skutečný průběh proudu kmitavého obvodu:

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC} i = \frac{E_m}{L} \omega \cos \omega t. \qquad 5-9$$

Pod partikulárním řešením rozumíme každé jednotlivé řešení, které vyhovuje původní diferenciální rovnici. Předpokládáme vždy, že partikulární řešení existuje ve tvaru pravé strany rovnice, tedy v našem případě jako cosinus anebo sinus. Průběh proudu *i* bude tedy dán ve formě  $i = I_m \sin \omega t$ . V daném případě budeme však psáti toto předpokládané řešení ve formě symbolické:

$$i = I_m \varepsilon^{j\omega t}$$
. 5—16a

Tato okamžitá hodnota proudu *i* jest vlastně, jak jest patrno z této symbolické formy, průmětem vektoru  $\Im_m$  na osu imaginárních. Pro rovnici 5 — 9 potřebujeme i první a druhou derivaci:

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = i' = j \omega I_m \varepsilon^{j \omega t}; \qquad 5 - 16\mathrm{b}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} = i^{\prime\prime} = -I_m \,\omega^2 \,\varepsilon^{j\,\omega t}. \qquad 5 - 16c$$

Dosadíme toto předpokládané řešení do rovnice 5 – 9 a mimo to uvedeme i pravou stranu na stejnou symbolickou formu:

$$\frac{E_m}{L}j\,\omega\,\varepsilon^{j\,\omega\,t}.$$

Po dosazení za i, i' a i'' dostaneme naši rovnici 5 — 9 ve tvaru:

$$I_{m} \varepsilon^{j\omega t} \left[ -\omega^{2} + j 2 \delta \omega + \frac{1}{LC} \right] = j \omega \frac{E_{m}}{L} \varepsilon^{j\omega t},$$

$$I_{m} = \frac{E_{m}}{j L \omega + R - j \frac{1}{C \omega}} = \frac{E_{m}}{R + j \left( \omega L - \frac{1}{C \omega} \right)}. \quad 5-17$$

Položíme  $\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} = \operatorname{tg} \varphi$ ; při tom jest obsaženo  $\varphi$  v mezích:

 $-rac{\pi}{2} < \varphi < rac{\pi}{2}$  a můžeme psáti  $I_m$  v jiné formě symbolické:

$$I_{m} = \frac{E_{m}}{\left| \sqrt{R^{2} + \left(L \omega - \frac{1}{C \omega}\right)^{2}}} \varepsilon^{j \varphi},$$

který nám značí formálně modul násobený operátorem  $\varepsilon^{j\varphi}$ ; znaménko minus v mocniteli poukazuje na to, že proud jde za napětím při kladné reaktanci  $L\omega$ . Podle začátečního předpokladu  $i = I_m \varepsilon^{j\omega t}$  lze psáti i okamžitou hodnotu proudu *i* ve formě symbolické:

$$i = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + \left(L \omega - \frac{1}{C \omega}\right)^2}} \varepsilon^{j(\omega t - \varphi)}, \qquad 5 - 18$$

čímž jsme dostali partikulární řešení ve formě komplexní, symbolické. Chceme-li nyní dostati řešení okamžité hodnoty proudu i ve formě

reálné, která odpovídá rovnici 5 – 9, musíme vzíti imaginární část právě získaného výrazu pro *i*, t. j. průmět modulu na osu imaginárních čísel. Tuto imaginární část výrazu si označíme  $i_i$ :

$$i_{j} = \frac{E_{m}}{\sqrt{R^{2} + \left(L \omega - \frac{1}{C \omega}\right)^{2}}} \sin \left(\omega t - \varphi\right). \qquad 5 - 19$$

Konečný obecný integrál uvažované rovnice 5 - 8 jest dán součtem řešení obecného a partikulárního:

$$i = i_0 + i_j = A \varepsilon^{\delta t} \sin(\zeta t + \psi) + \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \sin(\omega t - \varphi) \cdot 5 - 20$$

Rovnice 5 — 20 nám dovoluje vypočítati si okamžitou hodnotu proudu v kmitavém obvodu *i* v kterékoliv době *t*, známe-li obvodové konstanty. Jediné neznámé jsou konstanty *A* a  $\psi$ , které se však mohou snadno určiti z počátečního stavu kmitavého obvodu. Proud v oscilačním obvodu se skládá zřejmě ze dvou částí: Prvý člen určuje t. zv. kmity v o l n é a to t l u m e n é, druhý člen představuje kmity v n u c e n é, n e t l u m e n é.

Nejprve si všimneme tlumených kmitů, které jsou charakterisovány činitelem tlumení  $\delta$  (rovnice 5 — 16 a prvý člen r. 5 — 20). U běžných obvodů je  $\delta$  hodnota kladná a to pravidelně větší než 10<sup>2</sup>. Vyskytuje se v záporném mocniteli výrazu pro tlumené kmity, takže jest zřejmo, že útlum kmitů jest velmi energický. Po velmi malém zlomku vteřiny tlumené kmity prakticky doznějí podle exponenciály nebo se utlumí. Název kmity jest oprávněn, třebaže amplitudy dvou po sobě následujících kmitů nejsou stejné. Přesto prochází proud nulou po pravidelných intervalech, které se nazývají k v a s i p e r i o d a tlumených kmitů.

Kvasiperiodu anebo t. zv. vlastní dobu kmitu tlumených oscilací T si můžeme snadno vypočísti ze známé kruhové frekvence  $\zeta$ dané výrazem 5 – 12a. Z kruhové vlastní frekvence  $\zeta$  přejdeme na vlastní frekvenci tlumených kmitů f, dělíme-li  $\zeta$  číslem  $2\pi$ :

$$f = \frac{\zeta}{2\pi} = \frac{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}{2\pi}.$$
 5 - 21

U obvodů užívaných v radiotechnice bývá  $rac{R}{2L} < rac{1}{LC}$ , takže vlastní

frekvence kmitavého obvodu jest s dostatečnou přesností dána vzorcem:

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{L C}}.$$
 5 - 22

Je-li L dosazeno v henry a C ve faradech, vyjadřuje rovnice 5 – 22 frekvenci f v cyklech za vteřinu. Častěji bývá kmitavý obvod charakterisován indukčností L v mikrohenry a kapacitou C v mikrofaradech; pak jest vhodnější vzorec pro f v tomto tvaru:

$$f = \frac{159\ 200}{\sqrt{L_{\mu H} C_{\mu F}}}.$$
 5 - 22a

Vlastní doba kmitu T jest konečně dána jako převratná hodnota frekvence f (na př. užitím vzorce 5 — 22, je-li C ve faradech a L v henry):

$$T = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{LC}. \qquad 5 - 23$$

Frekvencí f danou vzorcem 5 – 22 nebo 5 – 22a jest nejčastěji charakterisován daný kmitavý obvod. Říkáme, že jest naladěn na frekvenci f vyjádřenou v cyklech za vteřinu anebo v jednotce 1000kráte větší: v kilocyklech za vteřinu. Z dřívější praxe radiotelegrafní se dochovalo i jiné označování kmitavých obvodů: podle délky vlny  $\lambda$ v metrech. Pojem délky vlny jest vzat z theorie vyzařování elektromagnetické energie ve tvaru vln, které se šíří do prostoru rychlostí světla c, kterou prakticky s dostatečnou přesností lze vyjádřiti číslem 3. 10<sup>8</sup> m/sek. Při frekvenci f vyzařující energie vyzáří se do prostoru za jednu vteřinu f kladných amplitud, které vyplní dráhu c. Vzdálenost dvou sousedních kladných amplitud rozruchu v prostoru (a ovšem i kterýchkoliv jiných stejných fází rozruchu) jest dána zlomkem c/f. Jest to tak zv. délka vlny  $\lambda$ , pro jejíž výpočet v metrech tedy platí vzorec:

$$\lambda_m = \frac{c_{m/s}}{f_{c/s}} = \frac{3 \cdot 10^8_{m/s}}{f_{c/s}}.$$
 5 - 23a

Dosadíme-li za f výraz 5 — 22a, dostaneme vzorec:

$$\lambda_m = \frac{3.10^8 \cdot \sqrt{L_{\mu H} C_{\mu F}}}{159\ 200} = 1884 \sqrt{L_{\mu H} C_{\mu F}}. \qquad 5 - 23b$$

Podle dohody přičítáme tak každému kmitavému obvodu určitou délku vlny  $\lambda$  v metrech, danou vzorcem 5 — 23a anebo 5 — 23b, i když nevyzařuje anebo jen v míře nepatrné.

i když nevyzařuje anebo jen v míře nepatrné. Tlumené kmity při kladné hodnotě  $\delta$ , dané prvým členem rovnice 5 - 20, mají malý význam, nebot se vyskytují jen když kmitavý obvod jest násilně vyšinut vnějším popudem z ustáleného stavu a velmi rychle zmizí vzhledem k vysoké hodnotě  $\delta$ . Pro praxi za ustáleného stavu mají důležitost hlavně vynucené, netlumené kmity, dané druhým členem uvedené rovnice a rovnicí 5 — 19. Vnucené kmity mají tutéž kruhovou frekvenci  $\omega$  jako zdroj, neboť jsou jím obvodu vnuceny. Příslušná amplituda vnuceného proudu jest dána zlomkem, v jehož čitateli jest  $E_m$  a ve jmenovateli odmocninový výraz, známý jako i m p e d a n c e z theorie střídavých proudů:

$$\mathcal{Z} = \sqrt{\frac{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}{5 - 24}}.$$

Vnucené kmity dosáhnou největší amplitudy, je-li impedance nejmenší. Impedance se mění s kruhovou frekvencí zdroje  $\omega$  a dosáhne minima  $\mathcal{Z} = R$  pro

$$L \omega = \frac{1}{C \omega} \qquad \qquad 5 - 25$$

neboli

$$L C \omega^2 = 1. \qquad 5 - 26$$

Při minimu impedance Z jest kruhová frekvence zdroje  $\omega$  vázána s obvodovými konstantami vztahem plynoucím z rovnice 5 — 26:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L C}}.$$
 5 - 27

Frekvence zdroje pak jest určena výrazem:

$$f_z = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}.$$
 5 - 28

Výraz pro frekvenci  $f_z$  jest zcela totožný s výrazem 5 — 22 pro vlastní frekvenci obvodu f. V takovém případě, kdy impedance seriově řazeného kmitavého obvodu jest nejmenší, nastává resonance vnucených kmitů netlumených s vlastní frekvencí obvodu (ovšem za předpokladu, že  $\frac{R^2}{4L^2} \ll \frac{1}{LC}$ , jak bylo uvedeno).

Amplituda vnucených kmitů za resonance jest dána prostým Ohmovým zákonem:

$$I_m = \frac{E_m}{R}.$$

# 5 — 5. Různé způsoby vyjádření útlumu kmitavého obvodu a jeho zjištění z resonanční křivky

Činitel útlumu  $\delta = \frac{R}{2L}$ , který jsme poznali v předchozí kapitole, není jediným faktorem vyjadřujícím útlum kmitavého obvodu. Rozměrově je činitel tlumení  $\delta$  převratnou hodnotou času. Převratná hodnota  $\frac{1}{\delta} = \Theta$  se nazývá časovou konstantou a vyjadřuje se v sekundách.

Je-li kmitavý obvod ponechán sám sobě, doznívají v něm kmity podle výrazu

$$i = I_o \varepsilon^{-\delta t} \sin (\zeta t + \psi), \qquad 5 - 28a$$

který je typický pro volné kmity. Amplituda proudu se mění podle zákona  $I_m = I_o \varepsilon^{-\delta t}$  neboli  $I_m = I_o \varepsilon^{-\frac{t}{\Theta}}$ . Amplituda proudu tedy klesne z 1 na  $\frac{1}{\varepsilon} = 0.37$  za čas  $\Theta$ , na 0.137 za čas  $2\Theta$  atd. Poučuje nás tedy časová konstanta o rychlosti, s jakou shasínají tlumené kmity stejně jako o rychlosti, se kterou naopak se obvod rozkmitává po náhlém zapojení sinusové elektromotorické síly.

Význam časové konstanty vysvitne nejlépe na příkladu. Předpokládejme, že na kmitavý obvod v klidu, naladěný na kmitočet f, počne působit v okamžiku O sinusová clektromotorická síla  $e = E_m \sin \omega t$ , což je případ kmitavého obvodu v přijimači, který přijímá telegrafní přerušovaný signál se stálou amplitudou. Amplituda proudu v obvodu narůstá podle rovnice

$$I_m = (1 - \varepsilon^{-\frac{t}{\Theta}}) I_o. \qquad 5 - 28b$$

To plyne z následující úvahy, v níž vyjdeme od obecné rovnice 5-20 pro proud v kmitavém obvodu:

$$i = i_{\sigma} + i_{j} = A \varepsilon^{-\delta t} \sin (\zeta t + \psi) + \frac{E_{m}}{\sqrt{R^{2} + \left(L \omega - \frac{1}{C \omega}\right)^{2}}} \sin (\omega t - \varphi). \qquad 5 - 20$$

Předpokládáme, že přijimač je vyladěn na signál, tedy že je splněno, že  $\zeta = \omega$ , načež lze psát vzorec pro proud:

$$i = A \varepsilon^{-\delta t} \sin (\omega t + \psi) + \frac{E}{R} \sin \omega t.$$
 5 - 28c

Je-li obvod v okamžiku t = 0 v klidu t. j. i = v = 0, plyne z původní diferenciální rovnice 5–8, ve které není na pravé straně působící elektromotorická síla, že i derivace di/dt se rovná nule.

Z naší poslední rovnice 5–28c pro *i* plyne po dosazení za t = 0, že

$$\mathbf{O} = A \, \varepsilon^{-\,\delta\,\mathbf{0}} \, \sin\,\left(\mathbf{0} + \boldsymbol{\psi}\right) + \frac{E}{R} \, \mathbf{0}.$$

A se nule rovnat nemůže a proto  $\psi = 0;$ 

$$A \sin 0 = -\frac{E}{R} 0$$
 neboli  $A = -\frac{E}{R}$ 

Po dosazení do r. 5-28c vidíme, že proud vzniká podle rovnice

$$i = \frac{E}{R} \left( 1 - \varepsilon^{-\delta t} \right) \sin \omega t = \frac{E}{R} \left( 1 - \varepsilon^{-\frac{t}{\Theta}} \right) \sin \omega t \quad 5 - 28d$$

Doznívání proudu při konci Morseovy značky se děje podle rovnice

$$i = \frac{E}{R} \varepsilon^{-\delta t} \sin \omega t = \frac{E}{R} \varepsilon^{-\frac{t}{\Theta}} \sin \omega t.$$
 5-28e

Na obr. 5—7a je naznačena v horní části jednak původní Morseova čárka, jednak dole jí odpovídající průběh vf proudu ve sledovaném kmitavém obvodu. Vezmeme-li konečnou amplitudu vf signálu za rovnou jedničce, vidíme, že amplituda proudu naroste na konci doby

 $\Theta$  na hodnotu  $\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right) = \left(1-\frac{1}{2,718}\right) = 0.63$ , na konci doby 2 $\Theta$  na 0.86 a na konci doby

ha 0,80 a na konci doby  $4 \Theta$  na 0,98, tedy prakticky skoro na plnou hodnotu. Prakticky můžeme tedy říci, že značky narostou na konečnou amplitudu v době (3 až 4)  $\Theta$  a že při doznívání značky zmizí proud rovněž asi za stejnou dobu. Telegrafní značky jsou zřejmě v kmitavém obvodu poněkud zkomoleny. Docela obdobná úvaha platí přirozeně i o napětí na kondensátoru kmitavého obvodu.

Konečnou dobu vzrůstu a doznívání telegrafní značky musíme vzít v úva-



Deformace telegrafní značky v kmitavém  $\nabla$ 

obvodu.

hu zvláště při rychlotelegrafii. Nejkratší signál a nejkratší mezera mezi značkami nesmí být kratší než právě tři nebo čtyři časové konstanty. Jinak by hrozilo nebezpečí splývání značek kromě toho, že by se značky nemohly vyvinout na svou normální amplitudu.

V počátcích vývoje radiotechniky se vzhledem k užívání tlumených kmitů, vyráběných jiskrovými stanicemi, užívalo běžně k vyjádření

útlumu kmitavých obvodů logaritmického dekrementu definovaného jako logaritmus poměru dvou po sobě následujících amplitud kmitů tlumených v daném obvodu:

$$\log_e \frac{I_{mn}}{I_{mn+1}} = \vartheta.$$

Poměr dvou po sobě následujících tlumených kmitů je

$$\frac{I_{mn+1}}{I_{mn}} = \varepsilon^{-\delta T} = \varepsilon^{-\vartheta},$$

takže logaritmický dekrement souvisí s činitelem útlumu  $\delta$  vztahem

$$\vartheta = \delta T = \frac{\delta}{f};$$

činitel tlumení 
$$\delta = \frac{R}{2L}$$
;  $\delta = \vartheta f$ .  
logaritmický dekrement  $\vartheta = \delta T = \frac{R}{2Lf}$ .  
časová konstanta  $\Theta = \frac{1}{\delta} = \frac{2L}{R}$ .  
činitel jakosti  $Q = \frac{2 \pi f L}{R} = \frac{\pi}{\vartheta} = \frac{\pi}{\delta} f = \Theta \pi f = \frac{\omega}{2} \Theta$ .

Útlumové hodnoty lze odvodit poměrně snadno z průběhu resonanční křivky uvažovaného kmitavého obvodu. Vzhledem k tomu, že dnes se útlum obvodu nejčastěji vyjadřuje činitelem jakosti Q, budeme v dalším sledovat především odvození Q.

Činitele jakosti Q daného kmitavého obvodu naznačeného v obr. 5–7 můžeme určiti z resonanční křivky tohoto obvodu. K této metodě dospějeme takto: Při kmitočtu zdroje  $\omega = 2 \pi f$  je čtverec procházejícího proudu dán výrazem

$$I^{2} = \frac{E^{2}}{R^{2} + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^{2}}, \qquad 5 - 28f$$

aneb zavedeme-li resonanční proud  $I_r = \frac{E}{R}$ :

$$I^{2} = \frac{E^{2}}{R^{2}} \frac{1}{1 + \frac{1}{R^{2}} \left( L \omega - \frac{1}{\omega C} \right)^{2}} = I^{2} \frac{1}{1 + \frac{1}{R^{2}} \left( L \omega - \frac{1}{\omega C} \right)^{2}} \cdot 5 - 28g$$

Dejme tomu, že si vyneseme nyní v obr. 5–7b proud I v závislosti na velikosti ladicího kondensátoru C, za předpokladu, že kmitočet zdroje  $\omega$  zůstává stejný a my postupně měníme velikost kapacity C. Hodnotu kapacity, při které je obvod v resonanci, si označíme  $C_r$ . Vytvoříme si poměr z poslední rovnice, při čemž máme na paměti, že

$$L \omega = \frac{1}{\omega C_r}.$$

$$\frac{l_r^2}{l^2} = 1 + \frac{1}{\omega^2 R^2} \left(\frac{1}{C_r} - \frac{1}{C}\right)^2.$$

$$\frac{l_r^2}{l^2} - 1 = \frac{1}{\omega^2 R^2} \left(\frac{C - C_r}{C_r C}\right)^2; \text{ po odmocnění}$$

$$\frac{\sqrt{\frac{I_r^2 - I^2}{I^2}}}{\frac{C - C_r}{C}} = \frac{1}{\omega C_r R} = \frac{L \omega}{R} = Q. \qquad 5 - 28h$$

Pro rychlé určení činitele jakosti Q z resonanční křivky je výhodné, když si zvolíme určitou hodnotu proudu I:

$$I = \frac{I_r}{\sqrt{2}}.$$

Pak výraz pod odmocninou v posledním vzorci dává jedničku a činitel jakosti vychází z jednoduchého vzorce

$$\begin{array}{c|c} & & \\ & &$$

$$Q = \frac{C}{C_r - C} \cdot \qquad 5 - 28k$$

Obr. 5 — 75. Určení činitele jakosti Q z resonanční křivky.

Podle obr. 5—7b vedeme tedy ve vzdálenosti proudu I rovnoběžku s osou X a kde nám protne resonanční křivku, odečteme velikost kapacity C. Po dosazení do vzorce nám vyjde hned Q. Z rovnice 5-28 g lze též vyjádřiti poměr



Vzhledem k tomu, že nás zajímá bezprostřední okolí resonance a protože při malé změně kmitočtu se značně mění proud I, můžeme považovat za platný vztah

$$Q = \frac{\omega L}{R} \doteq \frac{\omega_r L}{R}.$$

$$\frac{I^2}{I_r^2} = \frac{1}{1 + Q^2 \left(1 - \frac{1}{\omega^2 LC}\right)^2}.$$

$$S = 281$$
Zavedeme do počtu  $a = 1 - \frac{1}{\omega^2 LC};$ 
protože pak  $\omega_r^2 = \frac{1}{LC},$ 
platí též  $a = \frac{\omega^2 - \omega_r^2}{\omega^2} = \frac{f^2 - fr^2}{f^2} = \frac{(f - fr)(f + fr)}{f^2}.$ 

$$S = 28n$$
Teheta nemžnu měžeme a výhedeu výt při uvěcnéní prechársiícího

Tohoto poměru můžeme s výhodou užít při určování procházejícího pásma kmitočtů daným kmitavým obvodem. Z daného pásma je jenom kmitočet odpovídající resonančnímu kmitočtu daného obvodu přenášen plně a vyvolává největší proud v obvodu, kdežto proudy odpovídající jiným kmitočtům v okolí resonance mají menší hodnoty I. Žádáme často, aby celé pásmo kmitočtů bylo přeneseno tak, že nejkrajnější kmitočty vyvolávají proudy I lišící se od Ir nanejvýše o stanovený počet decíbelů.

Pokud rozladění na kraji přenášeného pásma kmitočtů je malé, lze přibližně položit  $f + f_r = 2 f_r$ , takže vzorec pro a zní

$$a=\frac{2\left(f-f_{r}\right)}{f_{r}}.$$

87A

p

Prakticky se příliš nepocituje ještě pokles hodnoty proudu na okraji pásma o 3 dB proti hodnotě resonanční  $I_r$ . Dovolíme-li tedy na okraji pásma  $I_r$ 

$$I = \frac{I_r}{\sqrt{2}} = \frac{I_r}{1,414}$$
,

tolerujeme tím onen pokles o 3 dB, který smysly ještě právě slabě postřehneme.

Dosadíme-li tedy za poměr  $rac{I^2}{I_r^2} = rac{1}{2}$ ,

vyjde nám

$$Q = \frac{1}{a} = \frac{f_r}{2(f - f_r)}.$$

Protože pak šířka přenášeného pásma je  $\Delta f = 2(f - f_r)$ , je hodnota činitele jakosti Q, při kterém právě nastává na okrajích pásma pokles o 3 dB,  $f_r$ 

$$Q = \frac{f_r}{\Delta f}. \qquad 2 - 28p$$

Z tohoto vzorce vypočítáme tehdy potřebné Q resonančního obvodur má-li přenášet pásmo kmitočtů  $\Delta f$  v okolí resonančního kmitočtu f, s největším poklesem

3 dB. Zvětšením činitele jakosti Q bychom způsobili na okrajích pásma větší pokles proudů, naopak zmenšením činitele jakosti Q bychom přenos zlepšili, ovšem na úkor účinnosti.

Pro rychlé a časté určování činitele jakosti z resonančních křivek vynesených v závislosti na měnícím se kmitočtu zdro-



Soustava poměrových resonančních křivek.

je za předpokladu stálých obvodových konstant v kmitavém obvodu doporučuje se vynášet resonanční křivky v poměrové formě, tak jak jsou vyneseny křivky v obr. 5–7c. Místo abychom vynášeli přímo proud I jako funkci kmitočtu, vyneseme poměr proudu při kmitočtu mimo resonanci I k proudu resonančnímu  $I_r$ :  $I/I_r$ . Na ose X pak nevynášíme přímo kmitočty, nýbrž poměrné rozladění  $\frac{f-f_r}{f_r}$ . Pořadnice všech křivek při resonanci je stejná a rovná jedničce. V diagramu je celá sada normovaných resonančních křivek a u každé je připsán příslušný činitel Q odpovídajícího kmitavého obvodu. Potřebujeme-li zjistit Q daného obvodu, jehož resonanční křivku jsme sejmuli, vyneseme si zjištěné poměry I/I, na průsvitku tak, že pořadnici při resonanci t. j. jedničce odpovídá stejná délka jako v diagramu 5–7 c a poměrné rozladění je na ose X ve stejném měřítku. Průsvitku s naší vynesenou normovanou resonanční křivkou přeložíme tak, aby se osy kryly a u nejbližší křivky základního diagramu můžeme hned odečíst příslušné Q. Přesnou hodnotu Q dostaneme snadnou interpolací.

# 5 — 6. Podmínky působení elektronkového generátoru (oscilátoru)

Rozhodneme-li se pro určité zapojení elektronkového oscilátoru, jest třeba splniti určité podmínky, aby elektronka v tomto zapojení skutečně kmitala. Odvození těchto podmínek se mění ovšem i se zapojením, ale postačí, když budeme sledovati některý vybraný případ, podle něhož analogicky lze řešiti i jiné druhy zapojení. Budeme nyní sledovati zapojení oscilátoru s induktivní vazbou kmitavého laděného obvodu zapojeného v anodovém přívodu, jak jest naznačeno na obr. 5-1.

Pro jednoduchost budeme uvažovati jenom střídavé složky proudů. Zvolíme si nejprve směr proudu v kmitavém obvodu *i* podle vyznačené šipky a kladný směr anodového proudu  $i_a$  rovněž podle šipky. Předpokládáme, že v kmitavém obvodu projde proud  $i_a$  větví kapacitní, jak jest též naznačeno. Kmitavý obvod vykazuje též určitý odpor *R*, který si právem můžeme mysliti soustředěný ve větvi induktivní, nebot vf. kondensátory mají ve srovnání s užitými indukčními cívkami zpravidla odpor zanedbatelný. Vysoké napětí stejnosměrné  $V_a$  jest přiváděno na anodu triody přes indukční cívku *L* kmitavého obvodu. Zdroj vysokého napětí stejnosměrného v našich úvahách můžeme pominouti, nebot jest přemostěn dosti velikým kondensátorem můstkovým  $C_m$ , který vykazuje tak malou reaktanci, že pro vyráběné kmity jest prostým zkratem.

Sledujme děj v našem oscilátoru od okamžiku, kdy z jakéhokoliv důvodu vznikl v kmitavém obvodu malý proud i v naznačeném směru. Proud i indukuje na mřížkové indukční cívce  $L_g$  elektromotorickou sílu  $-M \frac{di}{dt}$ . Považujeme-li naši elektronku za zesilovač, který jsme zvyklí analysovati za pomoci náhradního rovnocenného obvodu, můžeme si mysliti místo této elektromotorické síly na mřížce elektromotorickou sílu  $+ \mu M \frac{di}{dt}$  v anodovém obvodu. Nejčastěji zůstává mřížkový proud při působení oscilátoru velmi malý proti *i*, takže se nedopustíme žádné chyby, když nevezmeme v úvahu elektromotorickou sílu indukovanou v indukčnosti L malým mřížkovým proudem  $i_{z}$ .

Celý systém oscilátoru si můžeme představiti jako by sestával ze dvou obvodů vázaných společnou kapacitou  $C: K C_m C A K$  a C R L. Napětí na kondensátoru C nazveme v. Podle Kirchhoffova zákona sestavíme si tři rovnice, jejichž platnost jest zřejmá při pohledu na zapojení:

$$R_i i_a + v + \mu M \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0, \qquad 5 - 29$$

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri+v=0, \qquad 5-30$$

$$C \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = i + i_a. \qquad 5 - 31$$

Z druhé rovnice 5 - 30 si vyjádříme v:

$$v = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - R\,i \qquad \qquad 5 - 32$$

a dosadíme je do rovnice 5 - 31:

$$i_a = -C\left(L \frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + R \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right) - i.$$
 5-33

Dále v rovnici 5 — 29 nahradíme v a  $i_a$  jejich výrazy 5 — 32 a 5 — 33 v závislosti na i:

$$R_{i}\left[-C\left(L\frac{\mathrm{d}^{2}i}{\mathrm{d}t^{2}}+R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right)-i\right]-L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}-Ri+\mu M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=0. \quad 5-34$$

V této rovnici provedeme naznačené výkony, násobíme ji celou — 1 a po současném dělení výrazem  $R_i C$  vhodným způsobem členy seskupíme:

$$L\frac{\mathrm{d}^{2}i}{\mathrm{d}t^{2}} + \left(R + \frac{L - \mu M}{R_{i} C}\right)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \left(1 + \frac{R}{R_{i}}\right)\frac{i}{C} = 0. \quad 5 - 35$$

Tato rovnice připomíná úplně diferenciální rovnici jednoduchého kmitavého obvodu, na který by nepůsobila žádná vnější elektromotorická síla, jak jsme ji poznali pod číslem 5 - 10. Násobíme-li rovnici 5 - 10 indukčností *L*, přejde ve tvar:

$$L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{i}{C} = 0, \qquad 5 - 36$$

jehož srovnáním s rov. 5 – 35 se objeví analogie zcela jasně. Obvod našeho elektronkového oscilátoru jest zcela obdobný s kmitavým obvodem, který by měl stejnou indukčnost L jako náš kmitavý obvod anodový, jehož odpor by však vykazoval hodnotu

$$R' = R + \frac{L - \mu M}{R_i C} \qquad 5 - 37$$

a jehož kapacita by byla zastoupena hodnotou

$$C' = C \frac{R_i}{R_i + R}.$$
 5 - 38

Ježto nám jest již známo řešení analogické rovnice 5 — 10, případně jejího tvaru 5 — 36, můžeme psáti ihned řešení naší rovnice 5 — 35, dosazujíce obvodové konstanty L, R' a C', jež jsme si právě vytknuli analogií podle rovnice 5 — 16:

$$i = A \varepsilon^{\delta t} \sin (\zeta t + \psi).$$
 5-39

Rovnice 5 — 39 tedy udává výraz pro průběh proudu v kmitavém obvodu našeho oscilátoru a to ve tvaru vlastních tlumených kmitů, jež se nazývají též volné podle toho, že se vyskytují bez působení vnější vnucené elektromotorické síly. Kmitání závisí jedině na vlastním kmitavém obvodu.

Pokud by činitel útlumu  $\delta$  byl kladný, kmity by rychle dozněly, jak jsme poznali u obyčejného pasivního kmitavého obvodu. U elektronkového oscilátoru se setkáváme se zvláštností, že činitel útlumu  $\delta$  se může státi záporný. Napišme si jeho výraz podle rovnice 5—12b:

$$\delta = \frac{R'}{2L} = \frac{1}{2L} \left( R + \frac{L - \mu M}{R_i C} \right). \qquad 5 - 40$$

Útlum  $\delta$  obsahuje v sobě člen M, který máme úplně v moci jak co do velikosti tak i co do znaménka, podle toho jaký zvolíme vzájemný smysl vinutí mezi L a  $L_g$ . Pokud není odpor kmitavého obvodu R veliký, jest možno  $\delta$  anulovati anebo dokonce je učiniti záporným. Pak místo aby kmity byly tlumeny, jsou naopak podporovány a jejich amplituda narůstá s časem, jak jest na prvý pohled patrno z rovnice 5 — 39, dosadíme-li  $\delta$  se záporným znaménkem. To jsou právě poměry, které nás zajímají při působení elektronkového oscilátoru, který musíme navrhnouti právě tak, aby jednou vzniklé kmity nebyly tlumeny, ale naopak podporovány. Při záporném znaménku jest ovšem název útlum pro  $\delta$  paradoxní, nebot  $\delta$  místo tlumení kmity naopak udržuje. Současně i kmity tlumené přecházejí v kmity netlumené, jak ještě vysvitne z dalšího.

Kmity v našem kmitavém obvodu vznikly podle předpokladu prostě tím, že v určitém okamžiku se v něm objevila třeba jen nepatrná intensita proudová *i*, vzniklá na příklad náhlým nábojem kondensátoru *C*. Postačí tedy k rozkmitání elektronkového oscilátoru, je-li  $\delta$  nulové nebo záporné, sebe nepatrnější elektrický rozruch, daný vždy již zapojením zdrojů a i kdyby toho nebylo, již i fluktuacemi anodového proudu v důsledku Johnsonových šumových napětí a pod. Vzniklé kmity by na prvý pohled podle rovnice 5 – 39 byly sinusové jenom tehdy, kdyby  $\delta$  bylo nulové; při záporném  $\delta$  by jejich amplituda narůstala s časem zdánlivě neomezeně. Ve skutečnosti nastane i při počátečním záporném  $\delta$  vždy omezení kmitů na stálou amplitudu, neboť s větší amplitudou se mění obyčejně vnitřní odpor  $R_i$  a zesilovací činitel  $\mu$  tak, že se kmity ustálí na amplitudě odpovídající opět nulovému  $\delta$ . Prakticky tedy vznikají v elektronkovém oscilátoru kmity převážně sinusové o kruhové frekvenci  $\zeta$ , dané podle rovnice 5 – 12a:

$$\zeta = \sqrt{\frac{1}{LC'} - \frac{R'^2}{4L^2}}.$$

Vzhledem k tomu, že činitel  $R'^2$  bývá blízko nuly, lze dostatečně přesně vyjádřiti kruhovou frekvenci vzniklých oscilací rovnicí:

$$\zeta = \sqrt{\frac{1}{LC'}} \stackrel{.}{=} \sqrt{\frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R}{R_i}\right)}. \qquad 5 - 41$$

Vnitřní odpor  $R_i$  bývá dosti veliký, několik tisíc ohmů, kdežto R jest malý odpor několika ohmů. Bude tedy kruhová frekvence velmi blízko výrazu  $\zeta = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ , což jest vlastní kruhová frekvence kmitavého obvodu. Podobně i frekvence vzniklých kmitů

$$f = \frac{\zeta}{2\pi} \quad \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

jest totožná s výrazem 5 - 22 pro vlastní frekvenci kmitavého obvodu.

Úvahy v této kapitole jsou přirozeně jen jiným pohledem na děj odehrávající se při rozkmitání zesilovače, tak jak jsme jej již sledovali v kapitole 5 – 2 s povšechného hlediska. Nynější úvahy mají výhodu bezprostřednějšího vztahu k obvodovým konstantám. Rozkmitání vysvětlené anulací anebo obratem znaménka u činitele útlumu  $\delta$  jest snadno pochopitelné, díváme-li se na pochod matematicky. Pro elektrotechnika jest snad bližší vysvětlení kmitavého stavu elektronkového oscilátoru tím, že normální odpor R kmitavého obvodu poklesl na nulu anebo dokonce nabude záporných hodnot. Ve skutečnosti také rozhoduje skutečný účinný odpor R' o hodnotě a znaménku  $\delta$ , jak jest vidno z rovnice 5 – 40. Mají-li se jednou vzniklé kmity udržeti, musí býti odpor R' alespoň roven nule anebo musí míti znaménko záporné.

Mezní případ při působení elektronkového oscilátoru nastává, když R' se rovná právě nule. Vyjádřeno rovnicí:

$$R' = R + \frac{L - \mu M}{R_i C} = 0. \qquad 5 - 42$$

Jest to tak zv. m e z ní p o d mín k a o s cila č ní, protože poskytuje nejmenší hodnotu činitele vzájemné indukčnosti M, kterou počínajíc, při postupném zvyšování M, se elektronka v daném zapojení rozkmitá. Je-li užitý činitel vzájemné indukčnosti M menší než hodnota vycházející z mezní podmínky 5 – 42, kmitavý obvod podrobený kmitavému popudu nějakou vnější příčinou vrátí se do svého klidového stavu, tedy případně zavedené kmity dozní, přesto však povlovněji než kdyby nebylo žádné vazby induktivní, protože vlivem členu  $\frac{L - \mu M}{R_i C}$ se zmenšil pasivní, kladný odpor R na hodnotu nižší R' (r. 5 – 37). Proto jest oprávněno označení pro výraz

$$\frac{L - \mu M}{R_i C} \qquad 5 - 43$$

t. zv. záporný odpor. Z tohoto hlediska vysvětlujeme pak udržení elektronkového oscilátoru v kmitavém stavu tím, že kladný odpor kmitavého obvodu R jest kompensován aspoň stejně velikým anebo větším záporným odporem daným výrazem 5 — 43.

Snad ještě názornější představa o vzniku elektrických kmitů v elektronkovém oscilátoru se dá získati tím, že si vyjádříme elektromotorickou sílu, která protlačuje kmitavým obvodem proud o intensitě *i*. Za tím cílem přepišme diferenciální rovnici elektronkového kmitavého obvodu 5-35 tak, že za hodnotu proudu *i* zavedeme symbolický tvar z rovnice 5-16a a podobně i za první a druhou derivaci dosadíme výraz 5-16b a 5-16c. Současně dělíme celou rovnici operátorem  $z^{j\omega t}$  a  $\omega$ , takže dostaneme rovnici:

$$\left[-\omega L + j\left(R + \frac{L - \mu M}{R_i C}\right)\right] I_m + \left(1 + \frac{R}{R_i}\right) \frac{I_m}{C\omega} = 0. \quad 5 - 44$$

Předepíšeme nyní tuto rovnici do takového tvaru, aby z něho bylo patrno, že elektromotorická síla na pravé straně rovnice, kterou si nazveme r e a k č n í (protože sama vzniká zpětným působením anodového obvodu na mřížkový), kryje právě úbytek na napětí v kmitavém obvodu daný součinem z impedance a proudu:

$$\left[R+j\left(L\omega-\frac{1}{G\omega}\right)\right]I_{m}=\left[-\frac{L-\mu M}{R_{i}C}+j\frac{R}{R_{i}C\omega}\right]I_{m}.\quad 5-45$$

Rovnice 5—45 obsahuje vlastně rovnosti dvě: mezi reálnými a mezi imaginárními částmi stran. Uvědomíme-li si tuto skutečnost, vidíme, že má-li elektronkový oscilátor kmitati na resonanční frekvenci svého kmitavého obvodu, kdy musí býti splněna podmínka  $L \omega - \frac{1}{C\omega} = 0$ , musí i reakce býti ve fázi s proudem v tomto obvodu. Předbíhá-li reakční na"pětí, jest získaná frekvence vyšší; jde-li naopak reakční napětí za proudem, jest dosažená frekvence kmitů nižší než resonanční frekvence kmitavého obvodu.

V imaginární části výrazu pro reakční napětí na pravé straně rovnice 5 - 45 se vyskytuje i vnitřní odpor elektronky  $R_i$ . Proto mění-li se z nějaké příčiny charakteristika elektronky, mění se tím i frekvence vyráběných kmitů. Na to nutno zvláště pamatovati při výměně elektronky za novou a při změně hodnot zdrojových napětí, neboť i na nich závisí charakteristické hodnoty elektronky a tím i vyráběná frekvence.

## 5 — 7. Obsah harmonických elektronkového oscilátoru

Při stanovení podmínek pro kmitavý stav zesilovače (oscilátoru) jsme užili za účelem zjednodušení metody ekvivalentního obvodu elektronky. Dospěli jsme tak k výsledku, který vyžaduje doplnění. Vzniklé kmity jsou sinusové jenom přibližně, nebot jakmile jest vazba jen o něco málo větší, než kolik odpovídá mezní podmínce rovnice 5-42, narůstá — jak jsme již poznali — amplituda kmitů tak, až změnou elektronkových charakteristik jest opět splněna uvedená podmínka kmitání, ovšem s jinými hodnotami  $\mu$  a  $R_i$ .

Počali jsme tedy správně sledovati jenom počátek kmitavého stavu. Ve skutečnosti nastane omezení amplitudy jedině zakřivením dynamické charakteristiky, a proto vzniklé kmity nejsou nikdy čistě sinusové, ale obsahují řadu harmonických a to tím silnějších, čím dále od mezní podmínky (s čím větší reakcí) oscilátor pracuje. Snažíme se proto vždy nastaviti oscilátor tak, abychom byli blízko mezní podmínky, přesto však s vazbou vždy o něco těsnější než která by odpovídala právě mezní podmínce a to proto, že při přesném nastavení na mez vzniku kmitů by sebemenší náhodná změna elektronkových charakteristik způsobila zastavení chodu oscilátoru.

S ohledem na harmonické bylo by též radno užívati oscilátoru pracujícího v třídě A pokud možno bez mřížkového proudu, ale to lze doporučiti jenom u zvláštních laboratorních přístrojů. Ve snaze o dobrou účinnost sáhneme prakticky nejčastěji k oscilátorům polarisovaným jako jsou zesilovače třídy B a C. Většího obsahu harmonických se proto nemusíme příliš obávati, neboť v anodovém obvodu pravidelně uspořádáme přímo obvod laděný na odebíranou frekvenci anebo v odběrném vedení zavedeme záměrně vhodný filtr. I při obyčejném kmitavém obvodu v anodovém přívodu jest cirkulační proud kmitavého obvodu značně čistší než proud anodový nesoucí všechny harmonické. Doporučuje se proto neodebírati výstupní napětí přímo odbočením na anodě (na př. přes oddělovací kondensátor), ale spíše z kmitavého obvodu tím, že na něj navážeme induktivně vazební cívku anebo ještě lépe, odbočíme-li z vazebního kondensátoru tvořícího část kmitavého obvodu. U oscilátorů pracujících v třídě A doporučuje se za účelem snížení harmonických voliti pokud možno velikou zatěžovací impedanci, čehož se dosáhne jednak poměrem mezi indukčností a kapacitou kmitavého obvodu, jednak volbou odbočky, u které jest připojena anoda na indukční cívce. Nemusí totiž býti anoda a ladicí kondensátor připojeny vždy ke konci indukčnosti, jak jest značeno na našich zapojeních, nýbrž jejich odbočky mohou býti nastaveny různě.

Vzhledem k tomu, že elektronkové oscilátory pracují nejčastěji v třídě C a B, bývá, jak jsme již uvedli, předpětí oscilátorů opatřeno pravidelně mřížkovým odporem  $R_g$  značeným též na našich zapojeních. Při zapojení napětí na oscilátor jest elektronka bez předpětí, neboť bez kmitů neteče žádný mřížkový proud. Kmity rychle naskočí a s nimi stoupne předpětí až na normální hodnotu. Kdybychom v tomto případě užili polarisační baterie anebo jiného zdroje, nemohl by se oscilátor vůbec rozkmitati, neboť ať v třídě C nebo B, neprotékal by žádný anodový proud a bez něho by nebylo ani kmitů. Při samočinném předpětí získaném na odporu  $R_g$  naskakují kmity snadno, neboť na počátku jest předpětí nulové.

U samočinně polarisovaných oscilátorů jest třeba se postarati o to, aby se elektronka nepoškodila přílišným anodovým rozptylem, přestane-li z jakéhokoliv důvodu kmitati. Zůstane tak bez předpětí a přílišný anodový proud přispívající jenom k ohřívání anody může elektronku úplně zničiti. Jakmile naskočí kmity, příkon elektronky se z velké části obrátí v kmitavou energii předávanou výstupnímu obvodu a anodě se tím odlehčí.

### 5 – 8. Další elektronkové oscilátory

Jak již bylo uvedeno, děje se rozbor působení všech elektronkových oscilátorů obdobně jako u právě sledovaného generátoru s kmitavým obvodem v anodovém přívodu a s induktivní vazbou. Tak na př. další oscilátor s induktivní vazbou, ale s kmitavým obvodem v mřížkovém přívodu, naznačený na obr. 5-2, vykazuje analogicky mezní podmínku kmitání. U tohoto zapojení musí však vzájemná indukčnost M býti obsažena v poměrně úzkých mezích, což jest jistě nevýhoda tohoto zapojení.

Veľmi užívaný je Hartleyův oscilátor na obr. 5-3 nebo 5-4, neboť volba jeho prvků není nijak kritická a elektronka v tomto zapojení snadno osciluje. Neodebírá-li se z tohoto oscilátoru žádný výkon, jest frekvence kmitů dána vlastní frekvencí kmitavého obvodu LC(obr. 5-3), tedy vzorcem 5-22. V hodnotě kapacity kmitavého obvodu C musí býti ovšem zahrnuty i paralelní kapacity uvnitř elektronky i kapacity rozptylové, tak jako ostatně ve všech případech oscilátorů i zesilovačů. Pro polohu kathodové odbočky na indukčnosti L (obr. 5-3) anebo pro relativní velikost anodové indukčnosti  $L_z$  a indukční cívky mřížkové  $L_g$  se doporučuje, aby poměr indukčnosti anodové k mřížkové byl mezi 0,6 až 1,0 při čemž vyšší poměr odpovídá většímu zesilovacímu činiteli užité elektronky. Rozborem Hartleyova zapojení se ukáže, že mezní podmínka kmitání jest splněna i když mezi anodou a mřížkou není žádná induktivní vazba.

U Colpittova oscilátoru na obr. 5 — 5 musí býti obě kapacity  $C_1$  i  $C_2$  proměnlivé, má-li se překlenouti celé pásmo frekvencí. Efektivní kapacita kmitavého obvodu, kterou nutno zavésti do vzorce pro výpočet vlastní frekvence obvodu 5 — 22 a tím i přibližné frekvence vyráběné, jest přirozeně dána hodnotou  $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ . V naznačeném případě jest indukčnost L pod vysokým anodovým napětím stejnosměrným. Často se vkládá mezi kmitavý obvod a anodu další oddělovací kondensátor značně větší hodnoty, než jest efektivní kapacita kmitavého obvodu a tento kondensátor uvedenou nevýhodu odstraní.

Obvod elektronkového oscilátoru s laděným obvodem v anodě i mřížce, naznačený na obr. 5 — 6, byl vlastně již sledován v kapitole 4 - 2, ovšem se stanoviska zesilovače, kdy záleželo na stabilnosti a tedy nekmitavém stavu. Oscilátor úmyslně tak zapojený vyžaduje určitou minimální hodnotu vnitřní kapacity  $C_{ga}$ , která často sama nedostačuje a proto bývá zvětšována vnější přídavnou kapacitou paralelně zapojenou. Oscilátor může pracovati i když mřížkový obvod jest aperiodický a  $C_1$  neexistuje. Kapacita  $C_{ga}$  a cívka  $L_1$  pak představují seriový kmitavý obvod, zapojený paralelně na hlavním kmitavém obvodu  $L_2 C_2$  (obr. 5 - 6). Aby jeho přítomnost neměnila znatelně frekvence obvodu  $L_2$  $C_2$ , jest třeba, aby indukčnost  $L_1$  byla značně větší než  $L_2$  a aby kapacita  $C_{ga}$  včetně paralelního kondensátoru byla malá.

#### 5 — 9. Stabilita elektronkových oscilátorů

Minimální obsah harmonických ve vyrobených kmitech jest prvním požadavkem na dobrý oscilátor. Dalším důležitým požadavkem jest dlouhodobá stabilita dodávané frekvence, zaručená s pokud možno těsnou tolerancí. Frekvence jest ovlivňována řadou vlivů, z nichž nejdůležitější jsou: mechanické změny kmitavého obvodu, spojů a elektronek; změny tepelné, změny charakteristických hodnot elektronek a jejich vnitřních mezielektrodových kapacit, mřížkový proud jakož i změny zatížení, do kterého oscilátor pracuje.

Mechanicky působí na stálost frekvence zhoubně zvláště otřesy, proti nimž jest nutno ochrániti především elektronku uložením v pružných držácích. Spoje i součástky oscilátoru musí býti zhotoveny tak, aby se nemohly chvěti. Dnes se většina oscilátorů a zvláště těch, u nichž jest stálost frekvence důležitá, konstruuje jako jednotky o malém výkonu, dodávající spíše jen vf napětí dalším zesilovacím stupňům. U takových malých oscilátorů lze spíše splniti požadavky na stálou frekvenci. Celý oscilátor se obyčejně ukládá pružně v dvojité stíněné skřínce, jež svými kovovými stěnami chrání oscilátor před vnějšími indukčními vlivy. Schránka oscilátoru bývá případně udržována thermostaticky na stálé teplotě, při čemž její stěny jsou tepelně isolovány. Někdy se užívá i tepelně kompensovaných indukčností a kapacit (na př. u speciálních oscilátorů Marconi-Franklinových).

Charakteristické hodnoty elektronek závisí především na hodnotách napětí napájecích zdrojů a proto se tato napětí stabilisují užitím regulátorů. Vnitřní mezielektrodové kapacity se mění se vzdálenostmi, na něž působí poněkud teplota. Aby se zmenšil vliv měnících se vnitřních kapacit a spojů na frekvenci, doporučuje se voliti pokud možno veliký poměr  $\frac{C}{L}$  u kmitavého obvodu, aby případné změny přídavných kapacit se procentně uplatnily co nejméně.

Z přesného vzorce 5 - 41 pro kruhovou frekvenci vyrobených kmitů  $\zeta$  jest zřejmý i vliv zatížení oscilátoru: v odporu kmitavého obvodu *R* jest totiž zahrnut jak jeho vlastní odpor, tak i odpor zatížení ať skutečný anebo fiktivní, t. j. zavedený vazbou s konsumujícím obvodem. Mění-li se tedy zatížení, mění se i frekvence vyráběných kmitů.



Odporově stabilisovaný oscilátor s laděným obvodem v mřížce a anodě.

Zvláštním zapojením dá se zvýšiti uměle stabilita frekvence oscilátoru. Jedna cesta k tomuto cíli vede přes umělé, samočinné omezení amplitudy vyráběných kmitů, a to natolik, aby byla probíhána jen přímková část charakteristik. Tak lze v derivaci na kmitavém obvodu kteréhokoliv oscilátoru uspořádati paralelní větev s diodou a odporem zapojenými v serii tak, že dostoupí-li amplituda kmitů určité hodnoty, posune se usměrněným proudem a jím vzniklým spádem na odporu předpětí tak,

až amplituda více vzrůstati nemůže. Lze namítnouti, že omezení amplitudy kmitů se dosahuje samočinně i u každého oscilátoru se samočinným předpětím získaným mřížkovým odporem. Takové omezení jest méně vhodné, nebot se děje teprve průtokem mřížkového proudu, kdy již tak jako tak jest skreslení značné. Pomocnou diodou lze amplitudu kmitů omeziti na hodnoty podstatně menší, kdy kmity jsou sinusové bez značnějšího obsahu harmonických. Oscilátory pro nízkou frekvenci a nižší vysoké frekvence bývají stabilisovány tím, že mezi anodu a kmitavý obvod se vkládá v serii s oddělovacím kondensátorem  $C_0$  veliký stabilisační odpor  $R_s$ , jak jest naznačeno na obr. 5 — 8. Zapojení představuje zřejmě oscilátor s laděným obvodem v anodě i mřížce, lišící se od zapojení v obr. 5 — 6 paralelním napájením a pevným mřížkovým předpětím.

Odpor  $R_s$  odděluje především kmitavý obvod  $L_2C_2$  od anody tak, že případné změny na elektronce prakticky nepůsobí na frekvenci kmitavého obvodu. Další funkcí odporu  $R_s$  jest omeziti amplitudu kmitů jen na přímkovou část charakteristik. Elektronka pracuje v třídě A s pevným předpětím  $V_g$  a odpor  $R_s$  se nastaví tak veliký, že kmity právě jen naskočí. Jakmile se tak stane a jejich amplituda pončkud (o několik voltů) překročí předpětí  $V_g$ , proběhne mřížkový proud a nastalou ztrátou se kmity rychle omezí a dále nestoupají.

Doporučuje se voliti uspořádání takové, aby předpětí  $V_g$  odpovídalo dobrému, neskreslenému zesílení, kdybychom užili téže elektronky jako zesilovače. Odpor  $R_s$  pak má býti alespoň dvakráte, ale spíše až pčtkráte i vícekráte větší než vnitřní odpor elektronky  $R_i$ . Kondensátor  $C_0$  musí míti malou reaktanci, aby se znatelně neměnila fáze napětí na  $L_2$   $C_2$ . Tlumivka Tl musí přirozeně míti větší reaktanci než vnitřní odpor elektronky. Na obr. 5–8a jest naznačeno

zapojení Hartleyova oscilátoru podobně stabilisovaného odporem  $R_s$ .

Tato zapojení se hodí výborně pro laboratorní generátory, na nichž požadujeme jak velikou stálost frekvence, tak i co nejčistší sinusový průběh.

Zvláštní případ nestability frekvence elektronkového oscilátoru nastává při těsné vazbě spotřebního obvodu s kmitavým obvodem oscilátoru. Jak již bylo upozorněno, nebývá výkon oscilátoru spotřebován přímo v odporu kmitavého obvodu *R*, ale převádí se vhodnou vazbou do jiného, nejčastěji laděného kmitavého obvodu vázaného více méně těsnou vaz-



Obr. 5 — 8a. Harleyův oscilátor stabilisovaný odporem.

bou. Dříve býval spotřební obvod tvořen přímo antenou, která jest rovnocenná s laděným kmitavým obvodem. V theorii vázaných obvodů se dovozuje, že dva těsně vázané kmitavé obvody vykazují dvě maxima sekundárního proudu, odpovídající dvěma různým frekvencím, které při středních vazbách nebývají příliš daleko od sebe (vlastní frekvence obou obvodů bývají sobě velmi blízko). Oscilátor pak naskakuje buď na jedné nebo druhé z těchto "vazebních" frekvencí a náhodný rozruch může způsobiti náhlé přeskočení frekvence oscilátoru s jedné hodnoty na druhou.

Mimo to při ladění spotřebního obvodu (anteny) vyskytuje se zjev t. zv. protahování frekvence (něm. Zieherscheinung, fr. entraînement); snažíme-li se dosáhnouti laděním největšího sekundárního proudu, daří se nám to dobře až do okamžiku, kdy při určité jeho hodnotě nastane náhlý pokles za současného přeskoku oscilátoru na druhou frekvenci.

### 5 — 10. Elektronově vázané oscilátory

V novější době jsou pro svou stabilitu velmi oblíbeny pentodové oscilátory s e l e k t r o n o v o u v a z b o u, které se vyznačují mimo dobrou stabilitu ve srovnání s analogickými triodovými oscilátory též větším výkonem. V každém případě se jich však užívá jen pro výrobu malých výkonů: zlomku wattů aneb několika wattů, kteréžto výkony se pak zesilují v následujícím zesilovacím řetězu, jde-li o budicí oscilátory vysilačů. Na obr. 5 — 9 jest naznačeno typické zapojení takového oscilátoru. Skládá se ze dvou částí: prvotního oscilátoru s kmitavým obvodem  $L_1 C_1$ , zapojeného v našem případě podle Hartleye, který jest



Obr. 5 – 9. Elektronově vázaný oscilátor; prvotní část Hartleyovo zapojení.



Obr. 5 – 9a. Elektronově vázaný oscilátor s prvotní částí vázanou induktivně.

tvořen první řídicí mřížkou a mřížkou stínicí, která působí jako anoda. Stínicí mřížka zachycuje přirozeně jen menší část elektronového toku, ale ten postačí k rozkmitání obvodu. Hlavní kolísající tok elektronový dospívá až na anodu a svým kolísáním vyvolává výstupní napětí na anodovém obvodu  $L_2$   $C_2$ , laděném na vyráběnou frekvenci. Vzhledem k tomu, že u pentody anodové napětí prakticky neovlivňuje elektronový tok, není ani prvotní oscilační obvod  $L_1$   $C_1$  jím ovlivněn a stabilita frekvence jest proto velmi velká, pokud nedovolíme, aby rozkmit anodového napětí byl příliš velký. Název elektronová vazba jest skutečně oprávněn, neboť výstupní obvod nesouvisí s prvotním oscilátorem jinak než tokem elektronů, každá jiná vazba jest úpravou obvodů vyloučena.  $R_g$  jest mřížkový odpor k získání správného předpětí,  $L_g$  je mřížková tlumivka umožňující volnější volbu odporu  $R_g$ .

Anodové napětí  $V_a$  i napětí pro stínicí mřížku se odebírají z téhož zdroje s napětím  $V_a$ . U stínicího napětí máme možnost měniti jeho hodnotu posouváním jezdce  $\mathcal{J}$  po potenciometru P a vhodným nastavením jest možno ještě více zvětšiti stálost frekvence. Ukazuje se totiž u elektronově vázaných oscilátorů, že zvýšení anodového napětí mění frekvenci v jednom směru, kdežto zvětšení napětí stínicího ji mění ve směru druhém. Zkusmo lze nalézti takovou polohu jezdce  $\mathcal{J}$ , při které změny napětí zdroje nemají žádného vlivu na vyráběný kmitočet.

V právě popsaném oscilátoru jest vlastně v jediné elektronce sloučen prvotní oscilátor s následujícím zesilovacím stupněm. Často se užívá tohoto uspořádání k násobení frekvence. Obvod  $L_1 C_1$  bývá laděn na zlomek frekvence obvodu anodového  $L_2 C_2$ , nejčastěji na polovinu, někdy na třetinu nebo čtvrtinu. Z obvodu  $L_2 C_2$  je tak odebírán již násobek původní frekvence. Takovéto oscilátory se označují názvem t r i t e t. Pro zvláštní účely lze případně zařaditi do anodového přívodu několik kmitavých obvodů, každý laděný na jinou harmonickou frekvenci a tak lze z jediného oscilátoru odebírati případně jeho základní i několik harmonických kmitočtů. Obr. 5 — 9a znázorňuje zapojení elektronově vázaného oscilátoru, který má v řídicí mřížce laděný obvod  $L_1 C_1$  a ve stínicí mřížce reakční cívku  $L_{st}$ .

O s c i l á to r y l a d ě n é o d p o r y a k o n d e n s á to r y. Lze sestavit reakční oscilátory, u nichž vyráběný kmitočet je určován řetězem odporů a kapacit, tvořících zpětnovazební cestu, spolu s kapaciami a odpory v mřížkovém obvodu. Příkladem takového zapojení je obr, 5—9b (podle Smirenina, Termana, 53). Volí se  $R_1C_1 = R_2C_2$ . Tento oscilátor může kmitat ve velmi širokém pásmu kmitočtů, na př. s krajními kmitočty v poměru l:64. Maximum amplitudy kmitů se vyskytuje asi uprostřed pásma. Oscilátor má snahu nasazovat kmity právě v maximu příslušné křivky a kmitočet vyráběný je

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \ [c/s].$$

Pro správný chod musí být pošinutí fáze mezi vstupem a výstupem co nejmenší (proto málo odváděcích kondensátorů a jen pokud možno s největší kapacitou). Žárovka  $\tilde{Z}$  v kathodovém spoji obstaravává samočinně regulovanou zápornou zpětnou vazbu.

Protože u tohoto oscilátoru kmitočet je nepřímo úměrný ladicí kapacitě a nikoliv odmocnině z kapacity, lze snadno dosáhnout obvyklým otočným kondensátorem změny kmitočtu v poměru 10:1. Stálost kmitočtu je veliká a průběh vyráběného proudu je téměř sinusový. Výstup se dá stabilisovat v širokém rozsahu kmitočtů a oscilátor se snadno poddává synchronismu.

Zvláštním případem oscilátoru R C (jak se též nazývá právě popsaná skupina) je jednoelektronkový o s c i l á t o r s p o s o u v a n o u f á z í



Obr. 5 – 9 b. Oscilátor R C.

zapojený podle obr. 5–9c [53]. Tříčlenný řetěz  $C_1 R_1$ ,  $C_2 R_2$ ,  $C_3 R_3$ mezi anodou a mřížkou užité



Obr. 5 — 9c. Oscilátor s posouvanou fází.

elektronky posunuje fázi napětí o 180<sup>0</sup> při žádaném kmitočtu, který se má vyrábět. I tento oscilátor se dá nastavit téměř na čistě sinusový průběh napětí, při čemž i citlivost na kolísající napájecí napětí může být malá. Tento druh oscilátorů je velmi jednoduchý, ovšem hodí se především pro výrobu jednoho daného kmitočtu.

#### 5 — 11. Synchronisace elektronkových oscilátorů

Dva elektronkové oscilátory, jejichž frekvence se příliš od sebe neliší, mají snahu posunouti své vyráběné kmitočty k sobě tak, aby si byly co nejblíže. Je-li rozdíl mezi kmitočty velmi malý, přeskočí oba na společnou frekvenci neboli se s y n c h r o n i s u j í. Zavedeme-li tedy do kmitavého obvodu elektronkového oscilátoru cizí napětí o stálé frekvenci, bude míti na buzený kmitočet synchronisační účinek a to tím větší, čím větší jest zavedené napětí, čím blíže jest již buzená frekvence k frekvenci synchronisující a čím méně jest oscilátor stabilní.

Synchronisovati oscilátor lze i na jeho harmonické: postačí přivésti do oscilátoru napětí o kmitočtu blízkém harmonické frekvenci přítomné v oscilátoru a je-li jeho hodnota dostatečně veliká, posune se základní vyráběná frekvence v oscilátoru tak, aby jeho harmonická byla v synchronismu s napětím synchronisujícím. Stálost frekvence vysílacích stanic jest velmi důležitá, a proto se soustředila snaha konstruktérů na sestrojení oscilátorů s pokud možno nejmenšími změnami frekvence. Pro jednotlivé, neproměnné frekvence byla stabilita vyřešena téměř ideálně užitím křemenných krystalů, kteréžto oscilátory poznáme v kapitole 5 — 12. Často však krystalů nelze užíti, když frekvence stanice se musí často měniti v širokých mezích. Proto byla navržena řada velmi stálých oscilátorů s plynule proměnlivou frekvencí, jejichž několik příkladů uvedeme v této kapitole.

Byla již učiněna zmínka o stabilním oscilátoru Marconi-Franklinově, který užívá tepelně kompensovaného kmitavého obvodu.



Obr. 5 — 10. Základní zapojení Franklinova oscilátoru.



Obr. 5 — 11. Fromyho oscilátor.

Jeho stabilita se přibližuje stabilitě oscilátorů krystalových. Zapojení jeho jest naznačeno na obr. 5 - 10.

Vzniknou-li jakýmkoliv popudem kmity v kmitavém obvodu L C, přenesou se přes kondensátor  $C_1$  na mřížku elektronky I, ve které se zesílí, neboť tato elektronka působí jako zesilovač napětí s odporovou zatěžovací impedancí a současně se ovšem i obrátí fáze získaného napětí vůči kathodě. Proto se napětí získané z elektronky I převede na mřížku elektronky II, která napětí dále zesílí a současně znovu obrátí jeho fázi, takže anoda II má na sobě střídavé napětí téže fáze jako oscilační obvod L C. Dále se zlomek tohoto napětí přivádí přes nepatrný kondensátor  $C_2$  zpět na obvod L C. Kapacity  $C_1$  a  $C_2$  jsou o hodnotě jen asi jednoho pikofaradu, takže vazba obvodu L C s elektronkou jest minimální. Proto změny na elektronkách prakticky nepůsobí na základní kmitavý obvod. Aby pak na stabilitu frekvence neměly zhoubný vliv ani variace obvodových konstant v důsledku změn teploty, jest věnována tomuto obvodu zvláštní péče a kapacita i indukčnost jsou provedeny tak, že změna indukčnosti v jednom směru jest současně kompensována změnou kapacity tak, že výsledný vliv teploty na celkovou reaktanci jest nulový. Myšlenka obrácení fáze zesíleného napětí dovoluje vykonstruovati kmitavý obvod s jedním koncem spojeným se zemí, což jest velmi výhodné, protože potenciál cívky vzhledem k stínicímu krytu jest pak vždy přesně definován.

Poněkud jednodušší a ovšem i méně stabilnější jest oscilátor F r om y h o, znázorněný na obr. 5 — 11. Hlavní oscilační obvod  $C L_1 L_2$ jest vázán induktivní vazbou dosti volně s obvodem mřížky a anody a proto se změny v elektronce na něj příliš nepřenášejí.  $C_a L_a$  a  $C_g L_g$ představují seriově laděné obvody, které působí v resonanci jako čisté odpory (rovná-li se vyráběná frekvence f vlastní frekvenci těchto obvodů). Stabilita tohoto oscilátoru při dosti značně kolísajících napájecích napětích se udává maximální změnou jednoho dílu ve 100 000.



Obr. 5 — 12. Davidův oscilátor.

Vysvětlení stability tohoto poměrně jednoduchého oscilátoru jest dáno jednak malou vazbou kmitavého obvodu s elektronkou, jednak uspořádáním seriově laděných kmitavých obvodů ve mřížce i anodě. Sledujeme-li zapojení, vidíme, že elektromotorická síla působící na mřížkový obvod jest o 90° pošinuta proti proudu i v kmitavém obvodu  $C L_1 L_2$ . Ta vyvolá'v anodovém obvodu soufázový proud, který způsobí v oscilačním obvodu elektromotorickou sílu, pošinutou o 90° proti anodovému proudu a tedy ve fázi s i. Reakční napětí, působící na

kmitavý obvod jsou tedy've fázi s proudem i jím protékajícím, anebo jinak řečeno, reaktance v oscilační rovnici jest nulová a proto nenastávají změny frekvence vlivem reakce nutné k udržení kmitů.

Oscilátor D a v i d ů v, naznačený v obr. 5 – 12 využívá zvláštního zapojení tetrody. V podstatě jest to oscilátor s kmitavým obvodem L C v anodovém přívodu, vázaným induktivně s mřížkovou cívkou  $L_g$ , jež souvisí s oběma mřížkami skupinami odporů, přemostěných kapacitami:  $R_{g1} C_{g1}, R_{g2} C_{g2}$ . Stability se dosahuje jednak téměř úplným potlačením mřížkového proudu, jednak tím, že kmitavému obvodu se dostává energie ve velmi krátkých časových okamžicích. V tom jest zapojení analogické s přesnými kyvadlovými hodinami, u nichž kyvadlo dostává krátkodobé popudy. Podle Mesnyho dosahuje největší změna kmitočtu tohoto oscilátoru 5 miliontin nastavené hodnoty při změně napájecích napětí o 15%.

Ż řady dalších stabilních oscilátorů jmenujeme jenom zapojení Rocardovo, Divoireovo a Beaudouxovo.

Oscilátory pro velmi vysoké frekvence (pro vlny o délce několika

málo metrů) dají se stabilisovati užitím resonujících transmisních linek nebo napaječů. Při studiu otevřených kmitavých obvodů seznáme, že dva rovnoběžné vodiče, ať drátové nebo vytvořené jako dvě soustředné trubky, chovají se za určitých okolností jako paralelní, antiresonanční obvod o velmi velkém činiteli jakosti Q. To platí tehdy, jestliže vzdálenější konec linky jest spojen do zkratu a je-li linka dlouhá lichý počet násobků čtvrtvln. U vlny 4 m postačí na př. transmisní linka o délce pouhého metru, což jest délka prakticky vhodná. U delších vln by takovéto kmitavé obvody vyšly příliš dlouhé. Transmisní linka jest velmi dokonalý kmitavý obvod o nepatrném

Transmisní linka jest veľmi dokonalý kmitavý obvod o nepatrném odporu, což jest nejlépe patrno z toho, že její činitel jakosti může dosáhnouti hodnoty Q = 1000 až 100 000, při čemž hodnoty 10 000 jsou běžné. Transmisní linky může se pak užíti jako resonančního obvodu, vázaného veľmi voľně s mřížkcu, načež anodový kmitavý obvod může na př. býti vytvořen jako normální kombinace kapacity a indukční cívky.

Postaráme-li se u takto sestrojeného oscilátoru, aby změny délky transmisní linky teplotou byly kompensovány vhodným způsobem, lze dosáhnouti těmito oscilátory stability jako kdyby byly řízeny oscilátory krystalovými. Kompensace jest snadná, neboť vhodné metody jsou známy na př. z konstrukce kyvadlových hodin.

Pro úplnost jest třeba se zmíniti o oscilátorech, jejichž stabilita se udržuje 1 a d i č k o u. Ladička na př. kmitá na frekvenci 1800 c/s jsouc vázána současně s obvodem mřížkovým i anodovým oscilující elektronky. Získaný tón není čistý, ale obsahuje řadu harmonických. Proud z oscilátoru se obyčejně nejprve podstatně zesílí a pak teprve se z něho vybere na př. devátá harmonická k ovládání vysilače. Ladičky z obyčejné oceli jsou citlivé na teplotu, proto se přešlo na invar, ale i u něho se temperaturní koeficient může měniti s dobou. Ladičky se vkládají do schránek udržovaných thermostatem na stálé teplotě a chrání se pečlivě před náhodnými otřesy. Někdy se i udržoval stálý tlak v ladičkových schránkách. Dnes již mají ladičkové oscilátory menší význam, neboť byly vytlačeny oscilátory krystalovými.

#### 5 - 13. Elektronkové oscilátory řízené krystaly

Většina vysílacích stanic pracujících na stálém kmitočtu užívá dnes hlavních oscilátorů, jejichž frekvence jest zaručena destičkou,vyříznutou z krystalu křemene, t. j. kysličníku křemičitého Si  $O_2$ . Toto užití křemene se zakládá na zjevu, objeveném bratry Curieovými na křemenných krystalech: jejich stlačení mechanickou cestou vyvolává na protilehlých stěnách opačné elektrické náboje. Je to zjev piezoelektrický a vyskytuje se pouze na krystalech, které nemají střed souměrnosti a proto vykazují polární osy. Piezoelektrický zjev byl zjištěn u 21 krystalických tříd [Petržílka 55], ale prakticky se využívá hlavně křemenu, obvykle v jeho čiré odrůdě křištálu, turmalínu a Seignetteovy soli. K udržování konstantního kmitočtu oscilátoru se užívá nejvíce křištálu, méně turmalínu. Jestliže stlačením ve směru osy objevují se náboje opačných znamének na protilehlých stěnách kolmých na tutéž osu, mluvíme o podélném aneb longitudinálním zjevu piezoelektrickém. Stává též piezoelektrický zjev příčný neboli transversální, při němž za mechanického namáhání vystupují elektrické náboje na plochách zakončujících osu kolmou na směr mechanického namáhání. V obou případech jde o přímý zjev piezoelektrický.

Krystalický křemen anebo křišťál krystalisuje, jak známo, ve tvaru šestibokých krystalů zakončených jehlanci. Ačkoliv křišťál má krystaly šestiboké, vykazují tyto pouze tři roviny symetrie. Označíme-li si po sobě jdoucí vrcholy řezového šestiúhelníka (s rovinou kolmou na hlavní optickou osu) postupně A B C D E F, vrcholy A C E nejsou zcela rovnocennými s vrcholy B D F, jak se dá ukázati na př. leptáním kyselinou: ta nekoroduje uvedené dvě skupiny vrcholů stejně. To ukazuje, že křišťal jest hmotou anisotropní, nevykazující tytéž elektrické vlastnosti v různých směrech.

Na křemenném krystalu rozeznáváme tři druhy os. Osa procházející vrcholy zakončujících jehlanců je tak zv. osa o ptická. Tři osy X procházejí vrcholy řezového šestiúhelníka kolmého na optickou osu. Další tři osy Y jsou kolmé na stěny řezového šestiúhelníka. Osy X i Y jsou osami polárními.

Stlačuje-li nebo vytahuje-li se krystal ve směru osy optické, nenastává žádný piczoelektrický zjev. Osy X se nazývají často osy piezoelektrické anebo prostě elektrické, kdežto osy Y jsou osy t. zv. mechanické.

Nejprve se užívalo krystalů řezaných podle os X a Y. Krystalem podle řezu X nebo Curieovým jest plochá destička s plochami kolmými na některou osu X. Nastane-li mechanické namáhání u tohoto řezu podél osy Y, objeví se elektrické náboje na plochých stěnách kolmých na osu X. Změní-li se směr mechanického namáhání na př. z tahu v tlak, změní se i znaménka nábojů na plochách. Piezoelektrický zjev jest převratný: nabíjejí-li se elektricky plochy, vytvoří se mechanické namáhání ve směru osy Y.

Řez Y anebo zvaný "řez pod  $30^{\circ}$ " se vyznačuje tím, že plochy destičky jsou kolmé na osu Y. Namáháme-li nyní mechanicky plochy destičky, vytvoří se piezoelektrické náboje ve směru osy X.

Podrobí-li se určitý řez střídavému elektrickému napětí tak, že nastává složka elektrického namáhání v ose X, vytvoří se střídavé mechanické namáhání ve směru mechanické osy Y a to té, která je kolmá na dotyčnou osu X: převrácený (reciproký) piezoelektrický zjev. Tím se krystal

mechanicky rozechvěje a to velmi značně, jestliže frekvence elektrických kmitů jest blízká mechanické resonanční frekvenci krystalu. V takovém případu krystal odebírá střídavý proud a to takový, jaký by odpovídal seriové kombinaci odporu R, indukčnosti L a kapacity C. Lze si tedy elektricky nahraditi krystal a) zapojením elektrických konstant b) (obr. 5 — 13). Na obraze naznačená kapacita C' odpovídá kapacitě mezi plochami držáku, mezi nimiž jest krystal vložen.

Pro uložení krystalů byla vykonstruována řada držáků, které tvoří vhodné elektrody a současně chrání krystal před zaprášením a poškozením. Nověji se nanášejí kovové povlaky přímo na plochy krystalových destiček odpařováním ve vakuu. Užívá se polepů i hliníkových, ale častěji stříbrných a zlatých. Síla nanesené kovové vrstvy je řádově  $5 \cdot 10^{-4}$  mm. K polepům se naletují tenké přívodní drátky, za které se

pak celý krystal drží ve skleněné baňce nejlépe vyčerpané. Tím se krystal "odlehčí" a snáze kmitá, nehledě k ochraně před okolními vlivy. Někdy se do baňky umístí i malý ohřivač a thermostat. Přívodní drátky k polepům jsou pečlivě navrženy, aby chránily krystal před otřesy a přitom aby mu neodváděly energii. Takovouto montáží se redukuje útlum a rozptylová kapacita na minimum.

Frekvence, při které L a C jsou v seriové resonanci, jest též frekvencí

mechanické resonance krystalu. R představuje elektrický ekvivalent mechanického tření. To jest u krystalu velmi nepatrné. L jest ekvivalentní krystalové hmotě, která se účastní účinně kmitání, C jest ekvivalentní mechanické pružnosti. Výkon, který spotřebuje náhradní obvod krystalu, představuje výkon dodávaný krystalu k udržení jeho v kmitání. Při resonanci jest spotřebovaný výkon čistě wattový. Velikost L, C, Rzávisí na způsobu řezu.

U rovnocenného obvodu krystalu jest nápadný velmi veliký poměr L/C, který souvisí i s velikým  $Q = \frac{\omega L}{R}$ , nepoměrně větším než u běžných kmitavých obvodů. Tak na př. krystal v řezu X pro střední frekvenci 430 kc/s tloušťky 6,36 mm a rozměrů 3,33 × 2,75 cm při podélném kmitání ve směru tloušťky vykazuje podle Termana [21] tyto elektrické hodnoty:

L = 3,3 henry $C_1 = 5,8$  pF (držák)C = 0,042 pikofaradu $Q = 23\,000$  přibližně

Obr. 5 - 13.

a) Kmitající krystal a b) jeho náhradní elektrické schema.

Protože krystal jest rovnocenný s velmi dokonalým kmitavým obvodem, lze ho užíti právě dobře jako členu, určujícího kmitočet hlavního oscilátoru v zapojení na př. podle obr. 5 - 14.

Nahradíme-li nyní krystal jeho náhradním zapojením elektrickým, dostaneme vlastně oscilátor s laděným obvodem mřížkovým i anodovým. Na obr. 5 — 15 jest překresleno zapojení obrazu 5 — 14 jenom s tím rozdílem, že krystal jest nahrazen svým elektrickým schematem. Vazba mezi elektronkou a elektrickým obvodem krystalu jest kapacitní a to velmi malá, protože poměr kapacit  $C/C_1$  jest velmi malý. Tato malá



Obr. 5 — 14. Zapojení oscilátoru řízeného krystalem podle Pierce a Millera.



Obr. 5 — 15. Zapojení oscilátoru jako v obr. 5 — 14; krystal nahrazen svým elektrickým obvodem.

vazba spolu s vysokým činitelem jakosti Q působí, že elektrický obvod určující kmitočet oscilátoru jest nezávislý na změnách ostatního obvodu a proto se vyznačuje neobyčejnou stálostí. Jediná hlavní veličina, působící na kmitočet krystalového oscilátoru, jest teplota. Teplota nepůsobí na různě řezané krystaly stejně. Jinak řečeno, teplotní činitel kmitočtu krystalu jest závislý na řezu. U řezu X a Y jest obecně závislost na teplotě dosti značná. Proto se umisťují takto řezané krystaly do zvláštních schránek tepelně, dobře isolovaných, ve kterých se udržuje elektricky stálá teplota. Za tím účelem nastavuje se kmitočet krystalu při teplotě, která je vyšší než nejvyšší teplota, která se může v létě vyskvtnouti v okolí schránky krystalu, na př. 50º C. Schránka krystalu se pak trvale vytápí odporem, do něhož se přivádí proud přes relé ovládané thermostatem nastaveným na 50º C. Dostoupí-li teplota ve schránce právě 50° C, proud vytápěcí se přeruší a zavede se znovu při následujícím nepatrném poklesnutí teploty pod 50º C. Thermostat často bývá vytvořen jako dotykový rtuťový teploměr, užívá se však i thermostatů s páskem složeným ze dvou kovů o nestejné tepelné roztaživosti. Takový pásek bývá stočen ve spirálu nesoucí koncový dotek.

Dobré zapojení krystalu s pentodou uvádí Cady [58]: obr. 5 — 15a. Obvod krystalu je vázán s obvodem anodovým pouze elektronově, nestává tak veliké nebezpečí pro krystal, protože reakce je minimální. Přitom dodává tento oscilátor dosti veliké stabilisované napětí. Anodový obvod  $C_a L_a$  lze případně naladiti na násobek frekvence krystalu, takže lze téhož krystalu užíti pro stabilisování základní frekvence i několika jejích harmonických.

Nezáleží-li na extrémní stabilitě, lze užíti zapojení krystalového oscilátoru podle obr. 5 — 15b, jehož užívají často amatéři pod názvem tritetu. Anodový obvod může býti opět vyladěn na harmonickou.



Obr. 5 — 15a. Cadyho zapojení pentodového oscilátoru stabilisovaného krystalem.



Obr. 5 – 15b. Tritetový oscilátor řízený krystalem.

Neobyčejně vysoké stability frekvence  $\pm 2.10^{-8}$  lze dosáhnouti poměrně jednoduchým zapojením krystalového oscilátoru podle Meachama [60], jehož příklad je naznačen na obr. 5 – 15c. Krystal Kr pro 100 kc/s je zapojen v můstku, jehož další ramena jsou odpory  $R_2 = 100$  ohmů,  $R_1 = 150$  ohmů a wolframová žárovka  $\tilde{Z}$ . Odpor žárovky je ve studeném stavu nižší, než je třeba k vyvážení mostu (u krystalu se uplatňuje jeho ekvivalentní odpor), kdežto v plně rozzářeném stavu je její odpor větší.

Zapojíme-li oscilátor, není můstek v rovnováze, protože žárovka je studená, a proto mřížka dostává vzhledem k nevyváženému můstku dosti veliké napětí střídavé z krystalu přes transformátor  $Tr_1$ . Střídavý výkon vracený z výstupního transformátoru  $Tr_2$  na diagonálu přižhavuje žárovku  $\tilde{Z}$  a dostává její odpor do blízkosti hodnoty, při níž je můstek vyvážen. V blízkosti vyvážení je napětí dodávané mřížce jen nepatrné, až nastane ustálený stav. Krystal při tom je jakoby úplně odpojen od elektronky, a proto její změny hodnot nemají prakticky vliv na vyráběnou frekvenci. Zesilovač tak pracuje s malým signálem v třídě A.

Nověji se užívá pro stabilisaci kmitočtu vysílacích stanic především křemenných krystalů řezaných pod úhlem  $\delta = 35^{\circ}$  vzhledem k optické ose  $\mathcal{Z}$  (obr. 5 – 16). Označují se v anglické literatuře jako krystaly v řezu A T nebo V. Tyto krystaly jsou téměř vůbec nezávislé na změnách teploty a lze jich proto užívati bez thermostatických schránek.

Ve skutečnosti krystaly nejsou tak jednoduchou soustavou, jak se zdá na prvý pohled. Představují soustavu o mnoha stupních volnosti, neboť mimo hlavní kmity mohou současně kmitati i na řadě frekvencí jiných. To platí zvláště o krystalech určených pro vysoké frekvence, jež jsou



Obr. 5 - 15c.





Obr. 5 – 16. Orientace krystalové destičky AT vzhledem ke krystalovým osám.

řezány na velmi tenké destičky. Mívají několik kmitočtů případně velmi blízkých u sebe a často postačí malé pootočení ladicího kondensátoru kmitavého obvodu v anodovém přívodu, aby kmitočet přeskočil s hlavní na některou vedlejší frekvenci. Proto pro nejkratší vlny, asi pod 40 m, nelze užívati křemenných krystalů přímo na základní vlně, ačkoliv broušení by bylo možné i na velmi tenké destičky. Jinou nevýhodou velmi tenkých krystalových destiček jest možnost poškození při chodu jen poněkud větším nárazem napětí. Hlavní překážkou užití velmi tenkých destiček jest však jejich mnohovlnnost. Kmitočet může přeskočiti z jedné hodnoty na jinou i během vysílání.

Řadou frekvencí současně buzených se vyznačují zvláště krystaly podle řezu Y, ačkoliv pro nejvyšší frekvence se nehodí ani krystaly X. U krystalů podle řezu A T nevyskytuje se tolik frekvencí a jest proto tento řez výhodnější i po této stránce pro f = 500 kc/s až asi 10 Mc/s.

Pro nižší frekvence slouží krystaly řezané podle osy X nebo Y. U pojízdných a přenosných stanic se dává přednost krystalům podle osy Y
a oscilujícím podle tloušťky, neboť u nich lze stisknouti hrany nebo lépe rohy, aniž by to rušilo kmity. Naproti tomu krystaly řezané podle osy Xmusí míti pečlivě sestrojené držáky, které nesmí vaditi kmitání.

Vedlejší kmity závisí často na šířce krystalu. Stane-li se, že jedna z vedlejších frekvencí jest blízko hlavní žádané frekvence, může brániti vůbec nasazení frekvence hlavní. Pak obyčejně pomůže ubroušení okraje. Tím se oddálí ona vedlejší frekvence.

Příčina, proč u řezu A T jsou lepší podmínky pro jednovlnnost, jest ta, že s úhlem sklonu  $\vartheta$  řezu k ose  $\mathcal{Z}$  mění se i vazba mezi kmity v tloušťce a kmity v šířce. Tato vazba jest prakticky nulová při úhlu  $\vartheta = 31^{\circ}$ , ale i při  $\vartheta = 35^{\circ}$  (při nu-

lovém teplotním koeficientu) jest tato vazba zanedbatelná.



Obr. 5 — 16a. Střižné kmity destičky AT.





Obr. 5 — 16b. Kmity destičky CT.

Obr. 5 — 16c. Kmity destičky GT.

Dnes se běžně užívá pro kmitočty asi nad 300 kc/s řezů A T, vedených pod úhlem  $\delta = 35,15^{\circ}$  a to bez thermostatické regulace teploty.

Destička řezu AT vykonává střižné kmity, jak je naznačeno v obr. 5 – 16a.

Orientace krystalových řezů pro nulový teplotní činitel je kritická; dovolená tolerance často nepřesahuje několik málo minut.

Pro nižší frekvence mezi 50 - 100 kc/s vyhovuje řez C T odpovídající úhlu  $\vartheta = 37,5^{\circ}$ , při čemž destička kmitá podle obr. 5 - 16b. Tento řez vykazuje nulový teplotní činitel při laboratorní teplotě. Frekvence řezu CT v kc/s is dána vzerem fra  $= \frac{3070}{200}$  při čemž čenečí stranu

CT v kc/s je dána vzorcem  $f_{CT} = \frac{3070}{\check{c}}$ , při čemž  $\check{c}$  značí stranu čtverce destičky v mm.

Výhodou řezu CT je možnost malé adjustace frekvence. Vybrousí-li se destička poněkud uprostřed v místě S, frekvence klesne; brousí-li se naopak u krajů v místě K, frekvence stoupne.

Řez GT má úhel  $\vartheta = 51,5^{\circ}$  a je pootočen hranou vzhledem k ose X (kolem své normály) o 45°, takže kmitá podle obr. 5—16c. Poměr stran obdélníkové destičky je 0,855. Destička GT má dva možné kmity podélné: na délku a na šířku. Teplotní činitel řezu GT závisí na poměru šířky k délce. U řezu GT lze dosáhnouti nulového teplotního činitele v širokém rozsahu teplot. U staničních krystalů lze snadno dosáhnoutí stability 10 až 30 dílků v jednom milionu. V laboratoři a zvláště u pečlivě konstruovaných krystalových oscilátorů lze uskutečniti stabilitu  $1/10^7$  i větší.

Frekvence krystalu jest dána jeho rozměry a její přesné nastavení v malém rozmezí se děje po dobroušení, nejčastěji na vodorovné desce, nastavením teploty, anebo změnou malé kapacity řazené paralelně na krystalu. Vyříznutí destičky z krystalu zhruba se děje na př. kotoučem z měkké oceli, ve kterém po obvodu jsou vsazeny diamantové úlomky.

Při broušení krystalů je třeba zachovati rovnoměrnou tloušťku na 0,00005 mm. Dílenská tolerance tloušťky bývá  $\pm$  0,00001 mm. Po dobroušení není leštění krystalu ani nutné ani žádoucí. Konečná obráběcí operace je leptání, kterým se odstraní volné křištálové pilinky. Hotový krystal se musí podrobiti umělému stárnutí. Z počátku totiž krystal poněkud posunuje svoji frekvenci. Stárnutí sestává z několika cyklů ohřátí a zchlazení mezi 25° a 115° C.

Pro účely piezoelektrické se hodí nejlépe krystaly z Madagaskaru, Brasilie a Japonska. Dobré jsou jen zcela čiré odrůdy. Křištál může býti pravotočivý anebo levotočivý podle toho, jak stáčí rovinu polarisovaného světla. Obě odrůdy jsou vhodné, nikoliv však dvojčité krystaly, které se poznají zkouškou polarisace. Koncové jehlany se odříznou a pozoruje se difusní světlo polarisované rovinně po odrazu na zrcátku. Není-li krystal dvojčitý, postačí malé natočení nikolu a krystalu, skrze něž odražený světelný paprsek jest pozorován, aby se docílilo rovnoměrného duhového zabarvení. Je-li krystal dvojčitý anebo jsou-li v něm trhliny, stočení polarisační roviny bude různé pro různé paprsky a vytvoří se charakteristické interference a krásné zbarvení. Takové exempláře nutno vyloučiti.

Před vyříznutím destičky z krystalu jest třeba přesně zjistiti optickou osu za účelem dobré orientace. Optická osa se určí podle stáčení polarisační roviny. Toto stáčení jest největší u paprsku rovnoběžného s optickou osou a jeho hodnota závisí na tlouštce pozorované části krystalu. Nejsnáze se otáčí fialové světlo a to o 51,2 stupně na 1 mm tlouštky. Proto se často při tomto určování užívá fialového světla.

Při výrobě kmitajících krystalů jest třeba znáti vztah mezi geometrickými rozměry krystalu a jeho frekvencí f. Níže jsou uvedeny vzorce pro frekvenci f, danou v kc/s, v závislosti na rozměrech krystalu a druhu řezu. Údaje jsou reprodukovány podle Hunda [49] a Termana [53].

Pro tloušťkové kmity destiček X platí vzorec:

 $f = \frac{2870}{a}$ , kde *a* jest rozměr krystalu ve směru X v mm. Destičky řeza-

né podle osy X oscilují i příčně a tedy podélně ve směru  $\Upsilon$  a pro tyto kmity platí vzorec:

 $f = \frac{2700}{b}$ , kde *b* jest rozměr ve směru osy Y v mm; kmity jsou zvány též délkovými.

Pro tloušťkové kmity destiček Y platí:

 $f = \frac{1960}{b}$ , kde b jest rozměr ve směru osy Y v mm.

Tatáž destička podél osy X vykazuje kmity frekvence:

 $f = \frac{2860}{a}$ , kde *a* jest rozměr ve směru osy X v mm.

Destičky broušené podle řezu AT a kmitající na tloušťku mají f:  $f = \frac{1675}{a}$ , kde *a* jest tloušťka destičky v mm.

Temperaturní koeficient pro tloušťkové oscilace řezu X se mění mezi  $-20 \text{ až} - 35 \times 10^{-6} \text{ a mezi} - 50 \text{ až} - 70 \times 10^{-6} \text{ na } 1^{\circ} \text{ C}$  pro oscilace téhož řezu X podél osy Y. Temperaturní koeficient pro tloušťkové oscilace řezu Y jest mezi + 100 a  $-20 \times 10^{-6}$  na 1° C. Pro příčné kmity tohoto řezu tedy podél osy X jest teplotní součinitel záporný hodnoty  $-20 \text{ až} - 35 \times 10^{-6}$  na 1° C.

Největší frekvence, na níž může křemenná destička tloušťky 0,054 milimetru řezaná podle osy X kmitati, jest podle L. Bergmanna  $5 \times 10^{7}$ c/s.

Pro vlny kratší než asi 40 m lze užíti pro přímou stabilisaci frekvence destiček z krystalu turmalínu. Dají se zhotoviti destičky kmitající i na vlně dvou metrů, dosažené minimum bylo asi 1,2 m, odpovídající frekvenci  $25 \times 10^7$  c/s. Turmalínové destičky se hotoví kulaté a jejich průměr závisí na délce vlny (frekvenci). Tak bývá průměr 12 mm pro vlny 5 — 7 m a asi 20 mm pro vlny nad 7 m.

Pro stabilisaci velmi nízkých kmitočtů slouží křišťálové hranolky.

Turmalínové destičky snesou větší tlak než křištál, aniž by byly kmity rušeny. Tepelný činitel turmalínu jest asi  $-46.6 \times 10^{-6}$  na 1° C.

Destička turmalínu tlouštky 1 mm osciluje asi na 80 m. Pro vztah mezi tlouštkou turmalínové destičky a její frekvencí udává Bergmann vzorec:

$$f d = 363\ 620 \mp 9110, \qquad 5 - 46$$

kde d je tloušťka destičky v centimetrech a f frekvence v cyklech za sekundu.

Turmalín osciluje snadno a snadno se též řeže, brousí a leští, v radiotechnice však se užívá pro stabilisaci frekvence oscilátorů jen výjimečně.

Vzhledem k ohromné spotřebě vyčerpávají se rychle ložiska křištálu. Proto již delší dobu se konají pokusy s umělým růstem křemenných krystalů (v Německu Gunther a Nacken). Tournier [59] referuje o pěstování umělých křemenných krystalů v ocelových válcích (autoclaves) pod vysokým tlakem přes 200 atmosfér a za teplot kolem 374° C z vodních roztoků taveného křemene. Do vhodného roztoku zavěsí se na stříbrném drátku kousek přirozeného krystalu naleptaného předběžně v kyselině fluorovodíkové tak, že je uprostřed ocelového válce. Za pět dní naroste krystal na délce asi o 2 mm. Nyní se usiluje o dostatečné zrychlení růstu, aby bylo lze této metody prakticky využíti k přípravě umělých krystalů.

## 5 — 14. Dynatronové oscilátory

Až dosud sledované oscilátory spadaly vesměs do skupiny oscilátorů reakčních. Dynatronové oscilátory tvoří zvláštní skupinu, u níž se vysvětluje vznik a udržení elektrických kmitů záporným odporem, obje-



Obr. 5 — 17. Dynatronové zapojení tetrody.



Průběh anodového proudu v závislosti na anodovém napětí tetrodového dynatronového oscilátoru.

vujícím se na části charakteristiky užité elektronky. Charakteristiku se záporným odporem jsme již poznali v kapitole 1 — 31 na triodě, která dostává proti kathodě vyšší kladné napětí na mřížce než na anodě. Na obr. 1 — 49 probíhá anodová charakteristika dynatronové triody v části a b se záporným spádem anebo vykazuje záporný odpor. Podobně se chová i proud v závislosti na napětí při elektrickém oblouku a při doutnavém výboji. V radiotechnice se využívá hlavně záporného odporu na charakteristikách elektronek a to zvláště tetrod a pentod.

Typický oscilátor dynatronový s tetrodou jest naznačen na obr. 5 — 17. Řídicí mřížka dostává stále záporné předpětí  $V_g$ . Na anodu jest přiváděno kladné napětí přes kmitavý obvod L, C a  $R_L$  nižší, než jest kladné napětí stínicí mřížky.

Průběh anodového proudu  $i_a$  v závislosti na anodovém potenciálu jest znázorněn na obr. 5 – 18. Aby nastaly oscilace v našem kmitavém

obvodu  $L C R_L$ , není třeba, aby se měnila napětí na jednotlivých elektrodách užité elektronky. Nezáleží tedy celkem na druhu zařízení (elektronky), jehož se užije, jen když vykazuje záporný odpor. Anodový potenciál a proud se pohybují jenom podél jediné anodové charakteristiky a nikoliv v oblasti celé skupiny charakteristik, jak tomu bylo u oscilátorů se zpětnou vazbou.

Volme u tohoto tetrodového oscilátoru klidové anodové napětí  $V_a$ tak, že klidový bod P padne asi doprostřed záporné části A B anodové charakteristiky. Anodové napětí klidového bodu P jest prakticky rovno napětí zdroje  $V_a$ , protože pro stejnosměrný proud jest odpor  $R_L$  indukční větve zanedbatelný. Paralelní kmitavý obvod  $L C R_L$  se chová pro kmity resonanční frekvence podle rovnice 3 - 180 jako čistý odpor

$$R_s = \frac{\omega^2 L^2}{R_L} = Q^2 R_L.$$

Dostaneme tedy zatěžovací charakteristiku pro resonanční frekvenci kmitavého obvodu, vedeme-li bodem P přímku sklonu odpovídajícího  $R_s$ . Může to býti obecně kterákoliv z naznačených přímek a, b nebo c. Zvláštní případ nastává, když zatěžovací přímka b právě splývá s přímkovou částí AB anodové charakteristiky, odpovídající zápornému odporu. Tu odpor  $R_s$  se rovná právě zápornému vnitřnímu odporu elektronky —  $R_i$ . V naznačeném případu jest výsledný odpor nulový a jednou vzniklé kmity se udrží neomezeně. Vznik kmitů jest zaručen již náhlým zapojením anodového napětí.

Frekvence kmitů jest dána hodnotami L C, takže jejich volbou lze udržovati libovolné kmity, pokud se zachová vhodná hodnota  $R_z$ . I pro dynatronové kmity platí totiž přibližně vzorec 5 — 22, udávající jejich frekvenci.

Kdyby elektronková charakteristika byla přímková v celém rozsahu, vzrůstala by i amplituda vzniklých oscilací neomezeně. Tomu však tak není — proud se dostane brzo do zakřivených částí charakteristiky, takže kmitavý proud přestane býti sinusový a objeví se harmonické. Přejde-li bod maximum a minimum křivky, počnou k výslednému odporu  $R_i$  (jehož střední hodnota rozhoduje) přispívati i části s kladnými hodnotami odporu. Při snaze přejíti za tyto body odděluje se b od lampové charakteristiky — negativní odpor elektronky klesá a nestačí kompensovati celý kladný odpor  $R_L$  kmitavého obvodu, načež nastane tlumení kmitů, přesahujících za A B.

Vezměme nyní zatěžovací charakteristiku c s větším odporem  $R_z$  než je záporný odpor  $R_i$  elektronky. Přesáhne-li rozkmit napětí a proudu zakřivené části, za nimiž se uplatňuje kladný odpor elektronkové charakteristiky, nastane ustálení, až když výsledný elektronkový odpor vyhovuje rovnici —  $R_i = R_z$ .

Harmonické nalézají v zatěžovacím obvodu jen malou impedanci jdouce kondensátorem C, a proto hlavní proud (napětí) na kmitavém obvodu má základní frekvenci f a sleduje přímku c. Zakřivená charakteristika elektronková ukazuje průběh celkového proudu i s harmonickými.

Spotřebovaný proud připadá hlavně jen na výkon v impedanci  $Q^2 R_L$ , spotřebovaný základní harmonickou f, ostatní harmonické tekou kondensátorem s malými ztrátami.

Dynatronové oscilátory lze sestrojiti s velmi stálou frekvencí a proto se jich užívá velmi často na oscilujících vlnoměrech, kterě jsou vlastně generátory kmitů s přesně definovanou frekvencí. Pro dynatrony se zvláště hodí pentody, zapojené obdobně jako tetrody, při čemž supresor dostává záporné předpětí přes veliký odpor. Vyznačují se zvláště vysokou stabilitou.

Velmi stálou frekvenci udržují též zvláštní oscilátory tetrodové, sestrojené podle Bruzeaua, který využil záporného odporu na části mřížkových charakteristik.

## 5 – 15. Oscilátory pro velmi krátké vlny

Snažíme-li se vyrobiti až dosud sledovanými oscilátory s běžnými elektronkami velmi vysoké kmitočty, setkáváme se s velkými obtížemi. Kmitočet jest podle r. 5 — 22 úměrný převratné hodnotě odmocniny z L C. Pro velmi vysoké kmitočty jest součin L C tak malý, že celý kmitavý obvod jest třeba případně redukovati na vnitřní kapacitu mezi elektrodami elektronky a indukčnost L jest pak často tvořena jen malou smyčkou drátu. Aby z elektronky bylo možno dostati výkon, musí býti přibližně anodová impedance rovna vnitřnímu odporu elektronky  $R_i$ . Tento vnitřní odpor jest vždy řádově roven několika tisícům ohmů a při velmi vysokých frekvencích dokonce stoupá. Impedance paralelně laděného anodového obvodu jest dána, jak jsme poznali, výrazem  $\frac{\omega^2 L^2}{R_L}$ . Avšak  $\omega^2 L^2$  jest samo o sobě malé, a proto i impedance jest

malá ve srovnání s vnitřním odporem  $R_i$ , a proto při vysokých frekven-

cích jest těžko dostati z elektronky výkon.

První pokusy vyrobiti velmi krátké vlny děly se s běžnými elektronkami hlavně přijímacími a vysílacími nejmenšího druhu a to v některém klasickém zapojení se zpětnou vazbou. Postupem doby se přecházelo na zvláštní zapojení a kromě toho se počaly pro velmi vysoké frekvence vyráběti speciální elektronky malých rozměrů s malými vnitřními kapacitami mezi elektrodami.

Při stavbě vysilačů a zesilovačů pro velmi krátké vlny jest třeba zachovati co nejmenší rozměry všech součástí a montovati je co nejblíže,

the state of the state

aby spoje byly krátké. Každý spoj se při vysokých frekvencích projevuje nejenom svým odporem R, ale i svou indukčností L a kapacitou C.

Nepříjemně se pociťuje u krátkých vln pod 100 m a při poněkud větších výkonech jakýsi druh únavy užitých elektronek. Elektrody na krátkých vlnách musí snésti velmi vysoké vysokofrekvenční proudy, a proto přívody k nim musí býti mohutné. Všimněme si na př. elektronky pracující s anodovým napětím  $V_a = 4000$  voltů. Mezi anodou a mřížkou se objevuje součet napětí mřížkového a anodového, neboť jsou vzájemně v protivné fázi. Při daném anodovém napětí tedy přibližně dosahuje potenciál mezi anodou a mřížkou 4000 V. Vnitřní kapacita elektronky mezi mřížkou a anodou  $C_{ga}$  bývá v okolí asi 20 pF. Při délce vlny 15 m, t. j. frekvenci 20 megacyklů/s představuje  $C_{ga}$  reaktanci

$$\frac{10^{12}}{2\pi f \, 20} = \frac{10^{12}}{2\pi \, 20 \, . \, 10^6 \, . \, 20} \doteq 400 \text{ ohmů,}$$

takže elektrodami projde vysokofrekvenční proud o hodnotě  $\frac{4000}{400} = 10$ 

ampérů. To jest již značná hodnota. Při rozhlasové stanici s frekvencí f = 640 kc/s by byla reaktance  $C_{ga}$  podstatně vyšší:

$$\frac{10^{12}}{2\,\pi\,6,4\,.\,10^5\,.\,20} = 12\,500 \text{ ohmů}$$

a proud by měl hodnotu  $\frac{4\ 000}{12\ 500} = 0.32$  ampéru, tedy hodnotu zanedbatelnou.

Nejsou-li přívody k anodě a mřížce dostatečně dimensovány, nastane jejich přílišným zahřátím prasknutí skla v průchodu a zničení elektronky. Proto jest třeba pečlivě vybírati sklo, přibližně stejně se roztahující teplem jako procházející kovový vodič.

Z počátku, než se poznaly vlastnosti skla elektronek při velmi vysokých frekvencích, vyskytovaly se potíže s prorážením skleněných baněk. Na některém místě se baňka elektronky počala zahřívati, a to na tak vysokou teplotu, že sklo změklo a vzduch profoukl dovnitř otvor. Někdy se takové místní změknutí projevilo na skleněné vnitřní konstrukci, podpěra se deformovala a způsobila přiblížení elektrod, načež následovalo opět zničení elektronky. Tyto zjevy se zdály dosti záhadné, nebot měří-li se ztráty za studena, nejsou nijak veliké. Za oteplení však stoupnou velmi rychle a zjev se samočinně zhoršuje, až nastane úplné změknutí.

U některých vysílacích elektronek vysvětloval se zjev místního ohřátí náhodně usazeným rozprášeným kovem uvnitř elektronky během procesu vyčerpávacího. V kovovém povlaku se indukují velké vířivé proudy, jež zahřejí sklo až k změknutí. Aby nemohly vznikati vířivé proudy místně, užívalo se na baňkách zvláštního kovového košíku, který rozděloval lépe potenciál po povrchu baňky. Tohoto způsobu na př. užívala firma Marconi.

Během doby se odstranily tyto potíže zavedením molybdenových anod a zvláštním vymývacím procesem vnitřku baněk, takže se odstranilo místní usazování kovových povlaků. Kromě toho se dosáhne lepších výsledků, když místo měkkého skla olovnatého se užije skla křemičitého.

Obvody pro velmi vysoké frekvence jest třeba vždy bohatě dimensovati. Užívá se v nich silných vodičů, nejlépe trubkových a to buď z čisté mědi, anebo lépe z postříbřeného měděného jádra. Platí pravidlo: užívati jest co nejméně podpěr a tedy co nejméně isolantů, aby v jejich dielektriku nevznikaly zbytečné ztráty. Nesmí se na př. užíti porcelá-



Obr. 5 — 19. Franklinův pozměněný Hartleyův oscilátor.



Obr. 5 – 20. Hradicí laděné obvody v žhavicích přívodech.

nových isolátorů s roubíky zalévanými sírou, protože ztráty zahřejí síru tak, až vyteče, případně může isolátor i explodovati. Dobré jsou nízkoztrátové keramické hmoty a mikalex.

Dbáme-li uvedených pravidel, můžeme pro vysoké frekvence s obměnou užíti klasických zapojení oscilátorů jako u frekvencí nižších. Tak na př. se osvědčuje jako oscilátor obvod Hartleyův poněkud pozměněný Franklinem, jak jest naznačeno na obr. 5 – 19. U něho se neužívá paralelního napájení, nýbrž seriového: indukčnost jest rozdělena do dvou malých cívek  $L_1$  a  $L_2$ , které jsou spojeny velikým kondensátorem  $C_0$ . Anodové stejnosměrné napětí se přivádí přes vf tlumivku  $Tl_1$ , polarisační odpor  $R_g$  jest spojen s mřížkovou cívkou přes tlumivku  $Tl_2$ .

U vln kratších než asi 60 m doporučuje se vkládati dobré tlumivky  $Tl_3$  a  $Tl_4$  do žhavících přívodů, které jsou rovněž vyznačeny v zapojení na obr. 5 — 19. Účelem většího počtu tlumivek jest omeziti vf kmity

jedině na elektronku a kmitavý obvod, aby se znemožnily jakékoliv případné ztráty ve vodičích, sloužících pro přívod napájecích napětí.

Ū nejkratších vln odpovídajících vyšším frekvencím než asi 30 megacyklů jest nutno vyladiti tlumivky v žhavících přívodech paralelními kondensátory na vysílanou frekvenci, jak jest naznačeno na obr. 5 – 20. Opatření, platná pro vysoké frekvence, platí ve zvýšené míře pro tato zařízení na frekvence vyšší než 30 megacyklů/s (pro vlny pod 10 m). Obtíže dosáhnouti výkonu jsou ještě větší a proto se těžko konstruují vysilače na těchto frekvencích pro větší výkony než asi 50–70 kW na frekvenci asi 50 megacyklů/s, kdežto vysilače pro frekvence nižší než 30 megacyklů/s se konstruují i pro výkony 100 kW a vyšší.

U těchto oscilátorů pro velmi vysoké frekvence jsme obyčejně nuceni odstraniti vůbec zvláštní ladící kapacity C a užíti jen kapacity uvnitř elektronky  $C_{ga}$ , jak se děje u zapojení patrného z obr. 5 – 21. Jinak



Obr. 5 – 21. Oscilátor pro velmi vysoké frekvence.



Triodový oscilátor pro velmi krátké vlny, laditelný běžcem na Lecherových drátech.

jest toto zapojení analogické s oscilátorem naznačeným na obr. 5 — 19. U jiného uspořádání dá se měniti indukčnost posouváním běžce po transmisní lince připojené k mřížce a anodě, jak jest naznačeno na obr. 5 — 22. Kapacita opět odpadá a jest tvořena jen vnitřní kapacitou elektronky  $C_{es}$ .

U elektronek, užívaných pro velmi vysoké frekvence, se snižuje vnitřní kapacita vyvedením přívodů nejkratší cestou z baňky od mřížky a anody tak, že odpadne kapacita mezi těmito přívody v patici. I větších vysílacích elektronek dá se po úpravě přívodů takto užíti.

U těchto elektronek, jak již bylo uvedeno, jest třeba prováděti silné přívody mřížkové a anodové vzhledem k značným newattovým proudům jimi proudícím. Užité sklo musí snésti veliké tepelné namáhání, musí míti malé dielektrické ztráty, jež se zvláště uplatňují v silných vf polích. Musí býti rovněž postaráno o dobré chlazení vyzařováním. Vodního chlazení dá se užíti jenom u nejmenších elektronek této skupiny, neboť geometrické rozměry musí býti v každém případě malé. Obecně platí, že elektronka musí míti tím menší rozměry, s čím vyššími frekvencemi pracuje. Extrém v tomto směru představuje náprstková elektronka firmy Radio Corporation of America druhu Acorn, která má mezi elektrodami vzdálenost asi pouhé desetiny milimetru.



Obr. 5 — 23. Čtvrtvlnné transmisní linky ve žhavicích přívodech.



Obr. 5 — 24a. Majáková trioda (lighthouse tube).



Obr. 5 — 24. Dvojčinný krátkovlnný oscilátor.



Obr. 5–24b. Orbitální elektronka.

Její výkon jest ovšem přirozeně velmi malý. Dobrým příkladem výkonné elektronky vzduchem chlazené pro nejkratší vlny jest elektronka druhu čís. 316 A firmy Western Electric, která může dodati výkon

as 10 wattů na délce vlny 90 cm a ještě asi 1 watt na délce vlny 45 cm. Vodou chlazené elektronky čís. 887 a 888 firmy Radio Corporation of America dají ještě 200 wattů při délce vlny 1,25 m,

Při velmi vysokých frekvencích jest velmi těžko udržeti různé body obvodu na témže zemním (nulovém) potenciálu. To platí zvláště o přívodech žhavení. Jak již bylo uvedeno, vkládají se běžně do těchto přívodů hradící antiresonanční obvody, naladěné na vysílanou frekvenci (obr. 5 – 20) anebo u nejvyšších frekvencí se užije soustředných transmisních linek (obr. 5 – 23). Čtvrtvlnné transmisní linky působí jako laděné kmitavé obvody s velmi vysokým činitelem jakosti Q, je-li jejich délka nastavena tak (posuvnými pístý), že se rovná čtvrtině vysílané délky vlny.

Pro nejvyšší frekvence osvědčuje se dobře dvojčinné zapojení jak oscilátorů, tak i zesilovačů. Tak na obr. 5-24 vidíme zapojení dvoj-



Holbornův oscilátor pro velmi vysoké frekvence.

činného oscilátoru s laděným obvodem anodovým i mřížkovým a samočinnou polari-



Obr. 5 — 26. Kolsterův kulový oscilátor.

sací získanou na odporu  $R_g$ , který jest přemostěn kapacitou  $C_g$ . Analogicky jest zapojen i oscilátor Holbornův na obr. 5–25, který nemá vůbec ladících kapacit, jest laděn posouváním jezdců na transmisních linkách, připojených k mřížkám a anodám. V žhavicích přívodech jsou antiresonanční obvody laděné na vysílanou frekvenci. Napětí anodové se přivádí přes tlumivku  $Tl_a$ , mřížkové předpětí přes tlumivku  $Tl_g$ .

Ze snahy po stálosti frekvence vznikl K o l s t e r ů v oscilátor s kulovým kmitavým obvodem naznačeným na obr. 5 – 26. Jest v podstatě analogií zapojení oscilátoru v obr. 5 – 21, jenom vnitřní kapacita elektronky  $C_{ga}$  jest zvětšena polokoulemi  $K_1$  a  $K_2$ . Analogií kondensátoru Cjest slídový kondensátor, jehož polepy jsou příruby trubky držící polokoule. Trubka svou délkou představuje určitou indukčnost kmitavého obvodu. Anodové napětí  $V_a$  se přivádí přes tlumivku  $Tl_a$ , mřížkové předpětí jest zaručeno odporem  $R_g$ , spojeným s mřížkou přes tlumivku  $Tl_g$ .

Oscilátory pro nejvyšší frekvence bývají stabilisovány též, jak již bylo uvedeno, soustřednými vf vedeními neboli transmisními linkami,

Za druhé světové války byly vytvořeny speciální triody tak zv. majákové (lighthouse tubes), jejichž příklad jest na obr. 5 – 24a. Na něm jest znázorněn zjednodušený řez zesilovací elektronky typu GL-2C40, která pracuje na frekvencích do 3 500 Mc/s. Při anodovém potenciálu 250 V má strmost S = 6 mA/V a zesilovací činitel  $\mu = 35$  [62].

Uspořádání všech elektrod jest rovinné. Kathoda K jest nepřímo žhavena; v její bezprostřední blízkosti jest mřížka M držená plechovým mezikružím, jež po celém obvodu souvisí s vnějším obvodem. Ocelová postříbřená anoda A tvoří válcové tělísko, jež svým rovinným čelem jest v malé vzdálenosti od mřížky M. S válcem anody souvisí kotouč většího průměru, který po celém obvodu zprostředkuje dotyk s vnějším obvodem. Katoda K jest držena spodním dutým kovovým válcem zasazeným do isolačního paticového tělesa. Správná vzdálenost a isolace elektrod jest zaručena skleněnými tenkostěnnými válci, které jsou na tupo přitaveny k jednotlivým kotoučům.

Průměry částí elektronky se od patice vzhůru zmenšují tak, aby celá majáková elektronka se dala zasunouti do soustavy soustředných vf vedení, která v tomto případě nahrazují obvody s L a C, obvyklé na nižších frekvencích. Vf zesilovač sestrojený s touto elektronkou GL-2C40 dává zisk 12 dB na frekvenci 1000 Mc/s.

Majáková elektronka se vyrábí v několika variantách. Tak veliký vysílací typ GL 522 dává výkon 25 W na frekvenci 500 Mc/s při anodovém potenciálu 1000 V.

O r b i t á l n í e l e k t r o n k a (Orbital Beam Multiplier) znázorněná na obr. 5 – 24b jest kombinací svazkové elektronky a elektronky se sekundární emisí. Elektrony emitované žhavou kathodou K jsou řízeny prvou mřížkou  $M_1$  a zrychlovány druhou mřížkou  $M_2$ , načež na své další cestě jsou jejich dráhy ohýbány působením vnější pláštové elektrody  $P_v$  na negativním potenciálu a dvojicí vnitřních elektrod  $P_i$  na kladném potenciálu. Při určitém nastavení dospějí elektrony až na elektrodu S potaženou vrstvou, která podporuje sekundární emisi. Sekundárně emitované elektrony jsou pak přitaženy kladnou anodou A. Změnou potenciálů na pláštových elektrodách lze případně dosáhnouti takového zakřivení drah elektronů, že tyto skončí svou pouť na vnitřní

Orbitální elektronka se vyznačuje velikou strmostí a hodí se dobře pro zesilovače širokých pásem. Jako zesilovač může sloužiti asi do 500 Mc/s. Orbitální elektronka dále poskytuje možnost měniti průletovou dráhu elektronů tím, že se mění napětí na pláštové a vnitřních elektrodách. Dráha elektronů se více zakřivuje a délka oblouku mezi kathodou a anodou se zkracuje neb prodlužuje. Budí-li se orbitální elektronka jako zesilovač velmi vysoké frekvence s periodou srovnatelnou s dobou průletu, je možno dosáhnouti až asi 2% změny frekvence proudu v anodě změnou dráhy elektronů uvedeným způsobem.

#### 5 - 16. Oscilátory Barkhausen-Kurzovy

Roku 1919 zjistili Barkhausen a Kurz při měření vakua vysílacích elektronek kmity velmi vysoké frekvence nového druhu, které byly nazvány po těchto autorech. Při jejich měření bylo kladné napětí zapojeno na mřížce triody a záporné napětí na anodě. O kmitech přesvědčili



Obr. 5 – 27. Zapojení oscilátoru Barkhausen-Kurzova.

se Barkhausen a Kurz Lecherovými dráty, připojenými k anodě a mřížce. Lecherovy dráty jsou vf transmisní linky o proměnlivé délce.

Uvedení experimentátoři vysvětlili, že kmity mají svůj původ v samotných elektronech, z nichž se skládá prostorový proud, a jejich kmitočet je do značné míry nezávislý na vnějším obvodu.

Elektrony při těchto kmitech jsou velmi přirychleny mřížkou, prolétnou jí, načež v prostoru mezi mřížkou a anodou jsou zpožďovány tak, až se zastaví a vrátí,



Obr. 5 — 28. Dráhy elektronů v idealisované elektronce oscilátoru Barkhausen-Kurzova.

anebo nastává jakýsi jejich rej (něm. Elektronentanz). Kmity zde nastávají na základě zjevu, že cesta elektronů mezi elektrodami trvá určitou dobu, kdežto u obyčejných oscilátorů na nižších frekvencích můžeme předpokládati, že prostor mezi kathodou a anodou jest prolétnut okamžitě (vyjádřeno ovšem relativně ve srovnání s dobou periody kmitů).

Kmitočet těchto kmitů záleží především na mřížkovém potenciálu. Kmity nijak nezávisí na reakci anebo přenosu napětí z obvodu anodového do mřížkového. Kmity Barkhausen-Kurzovy nazývají se též kmity z p o ž ď u j í c í h o p o l e (něm. Bremsfeldmethode). Nejjednodušší zapojení elektronového oscilátoru Barkhausen-Kurzova jest naznačeno na obr. 5 — 27. Užívá se zde triody s velmi jemnou mřížkou, která dostává kladný záporný potenciál vůči kathodě, kdežto anoda jest polarisována vůči kathodě záporně.

Budeme nyní sledovati podrobněji pochod odehrávající se v takovémto elektronovém oscilátoru. Elektrony vystoupivší z kathody prolétnou obyčejně mřížkou, jen výjimečně některé narazí přímo na jemné pletivo mřížky a pokračují v cestě k anodě. Ta jsouc negativní je brzdí. Uvažovaný elektron se vrátí, prolétne mřížkou směrem ke kathodě, jest kathodou zabrzděn, vrací se opět směrem k anodě a může vykonati několik kmitů kolem mřížky, až konečně náhodou narazí na její pletivo, jak jest schematicky naznačeno na obr. 5–28, který jest zjednodušeným řezem idealisovanou triodou s rovinnými elektrodami. Aby tyto elektronové kmity odevzdaly dostatečný výkon clektrodám a s nimi spojeným Lecherovým drátům, musí se díti pohyby většiny elektronů v synchronismu, musí nastati mczi nimi pořádek.

Stává několik theorií, vysvětlujících působení oscilátorů Barkhausen-Kurzových. Budeme sledovati theorii F. B. Llewellyna. Jest třeba vysvětliti nejprve, jak se dosáhne žádoucího synchronismu. Za účelem vysvětlení předpokládáme na počátku, že potenciál mřížky je již zvlněn střídavým napětím kmitočtu, který odpovídá přibližně době, již potřebuje elektron k prolétnutí dráhy mezi kathodou a anodou.

Sledujme dráhu elektronu, který opustí kathodu právě v okamžiku, kdy střídavý potenciál mřížky jest v nule a mřížka právě začíná nabývati kladného potenciálu. Takový elektron jest přirychlován efektivním potenciálem mřížky, který se rovná součtu stejnosměrného potenciálu kladné půlperiody přeloženého střídavého napětí. Tento elektron cestuje tedy rychlejí než elektron, podrobený jenom stejnosměrnému po-tenciálu mřížky. Jeho zvýšená rychlost představuje výkon odebraný ze zdroje přeložených střídavých kmitů a tedy odběr nebo konsum. Prolétne-li elektron mřížkou, jest brzděn ve svém letu kladným potenciálem mřížky, ale méně než kdyby byl na mřížce jedině stejnosměrný potenciál, protože při průchodu elektronu rovinou mřížky se otočila fáze přeloženého střídavého napětí, jež nabývá záporných hodnot a zmenšuje potenciál mřížky, jehož efektivní hodnota působí jako potenciál brzdící. Následuje proto další odběr výkonu elektronem z přeloženého střídavého kmitání. Vzhledem k výkonu, získanému ze střídavého kmitání, dospěje náš elektron až na anodu přesto, že její potenciál jest slabě záporný. Tento právě uvažovaný elektron tedy nepřispívá nikterak k udržování střídavého potenciálu na mřížce, ale na štěstí sám vystoupí brzo ze hry: ztratí se na anodě.

Nyní budeme sledovati elektron, který opustí kathodu za půlperiodu po prvé, tedy v době, kdy střídavý potenciál na mřížce počíná nabývati záporné hodnoty. Na cestě mezi kathodou a mřížkou jest u tohoto elektronu přirychlující napětí menší, než kdyby působil jen stejnosměrný potenciál mřížky. V okamžiku, kdy elektron projde mřížkou, otočí se i fáze střídavého přeloženého napětí a potenciál mřížky se stává kladnější než jest stejnosměrný potenciál mřížky: brzdící síly jsou větší, takže elektron se zastaví a vrátí před doletem na anodu. V okamžiku, kdy se počne elektron vraceti k mřížce, obrátí se opět fáze střídavého napětí a elektron jest méně přirychlován, než by byl samotným kladným potenciálem mřížky. Když elektron projde po druhé na své zpáteční cestě mřížkou, potenciál mřížky se opět obrátí, tentokrát jest positivnější a brzdí více elektron na cestě ke kathodě. Celkem tedy tento druhý elektron jest na své cestě kathoda-mřížka-anoda-mřížkakathoda více brzděn a méně přirychlován než prvý; vždy letí *proti* silám přeloženého střídavého napětí, a proto d o d á v á obvodu, ve kterém se jeví kmitání, dvojnásobný výkon toho, který odebral z něho první elektron. Mimo to může náš druhý elektron pokračovati v kmitání, a to tak dlouho, až náhodou narazí na pletivo mřížky.

Výkon odevzdaný druhým elektronem výstupnímu obvodu jest dán rozdílem pohybové energie, kterou by elektron měl při okamžitém dopadu po prolétnutí dráhy kathoda-mřížka na mřížku a tou pohybovou energií, kterou má, když dospěje na mřížku po řadě popsaných kmitů. Rozdílová energie se odevzdává oscilačnímu obvodu, t. j. Lecherovým drátům, spojeným s mřížkou a anodou, a jest skutečně znatelná, nebot prvý druh elektronů rychle zmizí. Elektrony, opouštějící kathodu v časovém intervalu mezi dobami výstupu elektronu prvého a druhého, chovají se způsobem odpovídajícím jejich mezilehlému zařazení. Ve výstupním obvodu se trvale udržují kmity velmi vysoké frekvence.

Ve skutečnosti u těchto elektronových oscilátorů přistupují i rušivé vlivy, jako jest sklon ke tvoření prostorových nábojů v okolí kathody a anody a pohlcování elektronů mřížkou. Dále s postupem odevzdávání energie při kmitání zkracuje se dráha (rozkmit) elektronu a jeví se sklon pošinouti fázi pohybu vzhledem k přeloženému střídavému napětí, až místo odevzdávání výkonu elektron sám naopak výkon odebírá. Mřížka však se dá navrhnouti tak, že po několika málo kmitech jest jí elektron zachycen a tím zneškodněn, jakmile přestal přispívati k udržování kmitů.

Tento uvedený výklad jest ovšem jen povšechný, přesná theorie kmitů Barkhausen-Kurzových jest obtížná.

Účinnost elektronového oscilátoru Barkhausen-Kurzova jest nutně malá, nebot přeložené střídavé kmity mohou míti jen malou amplitudu. Účinnost nepřekračuje 2 až 3 %.

Dosažitelný výkon jest rovněž malý již s ohledem na nutně malé rozměry. Mřížka absorbuje většinu ztrát a vzhledem k rozměrům jest její rozptyl jen malý. K dosažení nejvyššího výkonu jest nutno u dané elektronky nastaviti pečlivě mřížkové napětí jakož i záporné předpětí na anodě a teplotu kathody tak, aby tyto hodnoty byly nejpříznivější danému kmitavému obvodu.

Kmitočet vyráběných kmitů Barkhausen-Kurzových závisí hlavně na kladném mřížkovém potenciálu a na relativních vzdálenostech elektrod. Anoda mívá potenciál záporný blízký potenciálu kathody. Hollman udává pro délku vlny vzniklých oscilací vzorec:

$$\lambda = 1000 \frac{d_a}{\sqrt{E_g}}, \qquad 5 - 47$$

v němž značí:  $d_a$  průměr anody a

 $E_g$  stejnosměrný potenciál mřížky.

Při určité elektronce, tedy při daném průměru anody  $d_a$ , lze psáti Barkhausenův vztah

$$\lambda^2 E_g = \text{konst.}$$
 5-48

Gill a Morrell ovčřovali výsledky Barkhausen-Kurzovy a shledali, že vnějším obvodem, na př. Lecherovými dráty, zapojenými na anodu a mřížku, bylo možno měniti kmitočet vyráběných kmitů, a proto popírali správnost theorie Barkhausen-Kurzovy. Příčina jejich nálezu jest v tom, že užili elektronky se značně hrubší mřížkou. U takové elektronky jest skutečně třeba vnějšího obvodu ke vzniku kmitů. Barkhausen a Kurz naopak užívali elektronek s velmi jemnou mřížkou, jež podmiňuje vznik elektronových oscilací v brzdicím poli.

Marconi a Mathieu zdokonalili vysilače druhu Barkhausen-Kurzova. Oscilátory Barkhausenovy pracují i na délce vlny 30 cm a vhodnou úpravou elektrod lze sestoupiti až na vlny o délce několika cm. Tak na př. Potapenko vyrobil roku 1932 kmity o délce vlny 3,5 cm. Nejmenší elektronka, pracující podle Barkhausena s brzdicím polem, dá dokonce kmity o délce vlny 1 cm, ovšem s nepatrným výkonem.

### 5 – 17. Magnetronové oscilátory pro velmi vysoké kmitočty

Původní Hullův magnetron je generátorem kmitů o nízkých kmitočtech a nehodí se pro výrobu kmitů vysokofrekvenčních v zapojení Hullově. Jest však několik druhů vysokofrekvenčních magnetronů, které jsou znamenitými oscilátory i na nejvyšších kmitočtech. Jsou to vesměs magnetrony se štěpenou anodou anebo magnetrony dutinové.

Magnetrony s rozštěpenou anodou mají kovový válec anody rozdělen štěrbinami na sudý počet segmentů, z nichž se spojují vzájemně vodivě vždy liché dohromady a sudé do druhé skupiny. Na obr. 5 – 29 je zakreslen magnetron s anodou rozštěpenou na dva segmenty. V tomto příkladu jest s polovinami anody spojen nastavitelný systém Lecherových drátů. Žhavení vlákna jest střídavým proudem a stejnosměrný anodový potenciál se přivádí na střed spojky Lecherových drátů.

Vysokofrekvenční magnetrony lze rozděliti do tří hlavních skupin:

a) Magnetrony s rozštěpenou anodou pracující se záporným odporem mezi dvěma polovinami anody dávají dynatronové kmity.

b) Žáčkův magnetron s "cyklotronovou" frekvencí neboli s kmity t. zv. elektronickými působí na základě resonance mezi vf kmity a cykloidálním pohybem elektronů v akčním prostoru, což je mezikruhová dutina mezi kathodou a anodou. Mechanismus vzniku těchto kmitů je stejný u magnetronu s dělenou i nedělenou anodou.



Obr. 5 — 29. Magnetronový oscilátor se štěpenou anodou.

c) Magnetron s putující vlnou, nazvaný též Posthumusem magnetronem s kmity točivého pole. Do této skupiny patří dnes nejdůležitější m a g n e t r o n d u t i n o v ý, dávající veliké výkony na centimetrových vlnách.

Magnetrony vesměs se vyznačují zkříženým polem elektrickým o intensitě  $\vec{E}$  a polem magnetickým s indukcí  $\vec{B}$ , které současně působí na elektrony v akčním prostoru mezi kathodou a anodou. Pole elektrické působí radiálně, kdežto magnetické pole je na ně kolmé, takže magnetuje ve směru osy kathody (případně s malou úchylkou několika málo stupňů). Elektrické pole není homogenní, a proto přesné sledování drah elektronů za respektování zakřivení vnitřní plochy anody i kathody naráží na potíže. Z toho důvodu pro pochopení pochodů v magnetronu dáváme přednost znázornění přibližnému sledujíce dráhu elektronů v idealisovaném případu akčního prostoru rozvinutého do hranolu. Tak na obr. 5 — 30 je znázorněn idealisovaný rozvinutý akční prostor v pravoúhlých souřadnicích. Povrch kathody uvažujeme v rozvinutí jako rovinu splývající se souřadnicovou rovinou  $X \mathcal{Z}$ , kdežto vnitřní plochu



Idealisovaný rozvinutý akční prostor dutinového magnetronu. anody A při zanedbání vlivu případných štěrbin mezi segmenty si myslíme nad touto rovinou ve výšce a. Budeme sledovati elektron, emitovaný z kathody v místě 0'.

Protože pole magnetické působí ve směru záporné osy Z, ztotožňuje se složka v této ose s celým polem:

$$\overrightarrow{B}_{x} = \overrightarrow{B}; \qquad \overrightarrow{B}_{x} = \overrightarrow{B}_{y} = 0.$$

Naproti tomu pole  $\overrightarrow{E}_y = \overrightarrow{E}$  a  $\overrightarrow{E}_z = \overrightarrow{E}_z = 0$ .

Podle současných platících skupin rovnic 1 - 34, 1 - 35, 1 - 36a 1 - 74, 1 - 75, 1 - 76 lze psáti soustavu diferenciálních rovnic, platných pro náš případ:

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{q_e}{m_e} \stackrel{\rightarrow}{B} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \qquad 5 - 49$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d} t^2} = \frac{q_v}{m_e} \left( \frac{\mathrm{d} V}{\mathrm{d} y} - \overrightarrow{B} \frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{d} t} \right) \qquad 5 - 50$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} = 0. \qquad 5 - 51$$

Elektron se pohybuje jedině v rovině rovnoběžné s rovinou  $X \mathcal{X}$ , neboť ve směru osy  $\mathcal{Z}$  nepůsobí žádná síla. Polohu elektronu v Gaussově rovině X Y lze určiti radiusvektorem r:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{x} + j \, \mathbf{y} & 5 - 52 \\ \frac{\mathrm{d} \mathbf{r}}{\mathrm{d} t} &= \frac{\mathrm{d} \mathbf{x}}{\mathrm{d} t} + j \, \frac{\mathrm{d} \mathbf{y}}{\mathrm{d} t} \\ \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{r}}{\mathrm{d} t^2} &= \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{x}}{\mathrm{d} t^2} + j \, \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{y}}{\mathrm{d} t^2} \end{aligned}$$
  $5 - 53$ 

Násobíme r. 5 — 50 j a přičteme k r. 5 — 49  $\left( \text{místo} \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}y} \right)$  píšeme  $\frac{V}{a}$ 

$$\frac{\mathrm{d}^{2}x}{\mathrm{d}t^{2}} + j\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}t^{2}} = \frac{\mathrm{d}^{2}\mathrm{r}}{\mathrm{d}t^{2}} = \frac{q_{e}}{m_{e}}\left(j\frac{V}{a} - j\overrightarrow{B}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \overrightarrow{B}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}^{2}\mathrm{r}}{\mathrm{d}t^{2}} = \frac{q_{e}}{m_{e}}j\left(\frac{V}{a} - \overrightarrow{B}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - j\overrightarrow{B}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}^{2}\mathrm{r}}{\mathrm{d}t^{2}} + j\frac{q_{e}}{m_{e}}\overrightarrow{B}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{q_{e}}{m_{e}}j\frac{V}{a} \qquad 5 - 54$$

Zavedeme  $p = \frac{\mathrm{d} \mathbf{r}}{\mathrm{d} t}; p' = \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{r}}{\mathrm{d} t^2}$ 

$$p' + j \frac{q_e}{m_e} \overrightarrow{B} p = \frac{q_e}{m_e} j \frac{V}{a} \qquad 5 - 55$$

aneb

$$p' + b p = c, \qquad 5-56$$

zavedeme-li

$$b = j \frac{q_e}{m_e} \overrightarrow{B}$$

$$c=+j\,\frac{q_e}{m_e}\,\frac{V}{a}.$$

Rovnici 5 – 56 můžeme psáti též ve tvaru  $\frac{dp}{dt} + b p = c$ .

Tuto rovnici nejprve anulujme:

$$\frac{dp}{dt} + b p = 0 \quad \text{a upravme:} \quad 5 - 57$$

$$\frac{dp}{p} = -b dt. \quad \text{Tato rownice integrac poskytne}$$

$$\log p = -\int b \, \mathrm{d}t + \log A \qquad 5 - 58$$

$$p = A e^{-\int b dt}$$
 anebo  $p e^{\int b dt} = A.$   $5 - 59$ 

Derivováním této rovnice podle t dostaneme

$$e^{\int b \, dt} \left( \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} + b \, p \right) = 0. \qquad 5 - 60$$

Je tedy  $e^{\int b dt}$  integračním činitelem r. 5 — 57 i r. 5 — 56. Násobíme tedy r. 5 — 56 tímto integračním faktorem:

$$e^{\int b \, dt} \left( \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} + b \, p \right) = c \, e^{\int b \, dt} \qquad 5 - 61$$

a její řešení jest

$$p e^{\int b dt} = \int c e^{\int b dt} + C_1$$

$$p = e^{-j \frac{q_e}{m_e} Bt} \left( \int j \frac{q_e}{m_e} \frac{V}{a} e^{j \frac{q_e}{m_e} Bt} dt + C_1 \right)$$

$$p = e^{-j \frac{q_e}{m_e} Bt} \left( \frac{V}{a B} e^{j \frac{q_e}{m_e} Bt} + C_1 \right)$$

$$5 - 62$$

Dosadíme za p, vynásobíme dt a integrujeme:

$$\int d\mathbf{r} = \int \frac{V}{a B} dt + C_1 \int e^{-j \frac{q_e}{m_e} Bt} dt + C_2 \qquad 5 - 63$$

$$r = \frac{V}{a B} t - \frac{C_1}{j \frac{q_e}{m_e} B} e^{-\frac{q_e}{m_e} B t} + C_2 \qquad 5 - 64$$

Zavedeme nyní počáteční podmínky:

pro 
$$t = 0 \rightarrow r = 0$$
;  $v = 0$  nebo  $\frac{d r}{dt} = 0$   
 $p = 0 = \frac{V}{aB} + C_1$ ;  $C_1 = \frac{-V}{aB}$  5-65  
 $0 = -\frac{C_1}{j\frac{q_e}{m_e}B} + C_2$   
 $C_2 = j\frac{m_e}{q_e}\frac{V}{aB^2}$  5-66

Dosadíme za  $C_1$  a  $C_2$  do r. 5 — 64:

$$\mathbf{r} = \frac{V}{B \ a} \ t + \frac{V}{j \frac{q_e}{m_e} \ a \ B^2} e^{-j \frac{q_e}{m_e} B t} + j \frac{m_e}{q_e} \frac{V}{a \ B^2}. \quad 5 - 67$$

Rozvedeme výraz

$$e^{-j\frac{q_e}{m_e}Bt} = \cos\frac{q_e}{m_e}Bt - j\sin\frac{q_e}{m_e}Bt$$
$$= \frac{V}{Ba}t - \frac{V}{j\frac{q_e}{m_e}aB^2} \left(\cos\frac{q_e}{m_e}Bt - j\sin\frac{q_e}{m_e}Bt\right) + j\frac{m_e}{q_e}\frac{V}{aB^2}5 - 68$$

r

$$\mathbf{r} = \frac{V}{Ba} t - \frac{V}{\frac{q_e}{m_e} a B^2} \sin \frac{q_e}{m_e} B t + j \left( \frac{m_e}{q_e} \frac{V}{a B^2} - \frac{V}{\frac{q_e}{m_e} a B^2} \cos \frac{q_e}{m_e} B t \right)$$
$$= x + i v \qquad 5 - 69$$

$$x + j y \qquad \qquad 5 - 69$$

$$x = \frac{V}{Ba} \left( t - \frac{1}{\frac{q_e}{m_e}B} \sin \frac{q_e}{m_e}Bt \right) \qquad 5 - 70$$

$$y = \frac{V}{\frac{q_e}{m_e} a B^2} \left( 1 - \cos \frac{q_e}{m_e} B t \right). \qquad 5 - 71$$

Nyní zavedeme do počtu poloměr kruhu r, který by elektron opisoval při samostatném působení pole magnetického. Podle r. 1 – 80:

$$r=\frac{m_e\ v}{q_e\ B}.$$

Elektron by vykonal jednu otáčku po kružnici za čas

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m_e}{q_e B}, \qquad 5 - 72$$

takže úhlová rychlost krouživého pohybu elektronu nebo též t. zv rychlost cyklotronová je

$$\omega_c = 2 \pi \frac{1}{T} = \frac{q_e}{m_e} B. \qquad 5 - 73$$

Do r. 5 – 70 a 5 – 71 zavedeme  $\omega_e$  a za  $\frac{V}{Ba} = v_x$ .

$$x = v_x \left( t - \frac{1}{\omega_c} \sin \omega_c t \right) \qquad 5 - 74$$

$$y = \frac{V}{\frac{q_e}{m_e} \ a \ B^2} \ (1 - \cos \omega_c \ t).$$
 5 - 75

Rovnice 5 - 74 a 5 - 75 vyjadřují parametricky cykloidu, která vzniká valením kružnice o poloměru

$$r = \frac{V}{\frac{q_e}{m_e} \ a \ B^2}$$

po rovině X Z.

27 - Radiotechnika I. díl

417

Elektron na své cestě po cykloidě se oddálí nejvíce na vzdálenost

$$2 r = \frac{2 V}{\frac{q_e}{m_e} a B^2}$$
 od kathody. 5 - 76

Je-li a < 2 r, nedosáhnou elektrony vůbec anody. Ve směru osy  $\Upsilon$  koná elektron pohyb kývavý od kathody k anodě a zpět. Ve směru osy X postupuje elektron střední rychlostí  $v_x = \frac{V}{Ba}$ . Lze tedy míti pohyb elektronu v idealisovaném akčním prostoru za složený z pohybu točivého po kružnici o poloměru r úhlovou rychlostí  $\omega_c$  a z pohybu posuvného střední rychlosti  $v_x$ .

Z podmínky, aby elektron právě se ještě dotkl anody, lze stanoviti hodnotu kritické indukce magnetického pole  $B_k$  z r. 5 – 76 dosazením a = 2 r:

$$B_k = \frac{1}{a} \left| \sqrt{\frac{2 \ V \ m_e}{q_e}} \right|. \qquad 5 - 77$$

U skutečných magnetronů se ovšem užívá vesměs uspořádání válcově symetrického. Pak můžeme pro zjednodušení úvah předpokládati, že elektrony konají dráhy epicykloidální. Přitom opět zanedbáváme vliv prostorového náboje a dopouštíme se nepřesnosti, nedbajíce nerovnoměrnosti elektrického pole v akčním prostoru. Nepřesnost je tím menší, čím větší je poměr mezi poloměrem kathody a anody.



Obr. 5 — 31. Dráhy elektronů mezi kathodou a anodou magnetronu podle Kilgorea.

### a) Magnetron s dynatronovými kmity.

V magnetronu s rozštěpenou anodou vznikají kmity dynatronové na velmi krátkých vlnách, jestliže magnetronem prochází osově velmi silné magnetické pole a je-li magnetron připojen na vhodný krátkovlnný obvod. Pak jsou dráhy elektronů mezi kathodou a anodou tvaru naznačeného podle Kilgorea [65] na obr. 5-31. Mají-li segmenty nestejné stejnosměrné potenciály, spirálová dráha elektronu končí vždy na segmentu o nižším potenciálu. Tak jsou elektrony hnány proti vf střídavé složce pole a odevzdávají energii získanou v poli stejnosměrném poli střídavému vysokofrekvenčnímu.

Existenci záporného odporu mezi segmenty je v tomto případě možno zjistiti na př. vynesením do diagramu rozdílu proudů k jednotlivým segmentům v závislosti na rozdílu potenciálů mezi segmenty. Získaný záporný odpor může překonati odpor připojeného kmitavého obvodu a magnetron pak kmitá na vlastní frekvenci připojeného obvodu.

Kilgore referuje [65] o magnetronu, který dává dynatronové kmity na 600 Mc/s výkonu 100 W s účinností 25%.

Pro nejvyšší frekvence se dynatronové magnetrony hodí méně dobře (vyžadují extrémně silných magnetických polí).

### b) Žáčkův magnetron s elektronickými kmity.

Prof. Žáček objevil elektronické kmity, které nastávají u magnetronu v oblasti kritického pole a souvisí s průletovou dobou mezi anodou a kathodou [66].

Všimneme si magnetronu s rozštěpenou anodou podle obr. 5 – 29. Uvedli jsme již, že při tak zv. kritickém magnetickém poli nedospějí elektrony v magnetronu vůbec k anodě a vracejí se ke kathodě. Elektronové kmity v magnetronu mohou nastati při této kritické hodnotě pole anebo při poli o něco málo silnějším. Elektrony se synchronisují obdobně jako v případu triody v zapojení Barkhausen-Kurzově. Výklad

kmitání si usnadníme předpokladem, že přes kladný potenciál anody je přeloženo slabé střídavé napětí s frekvencí odpovídající transitní době elektronových kmitů. Na obr. 5 — 32 jest znázorněn podle Termana řez magnetronem s anodou rozštěpenou na dvě části. Tečkovaně probíhá dráha elektronu vystouplého z kathody, není-li na elektrodách žádný střídavý





Obr. 5 – 33. Řez magnetronem s rozštěpenou anodou: plně vytažena dráha účinného elektronu.

potenciál. Elektron nedospěl až na anodu a vrátil se. Jestliže v okamžiku výstupu elektronu anoda se stávala kladnější právě předloženým střídavým potenciálem, větší přitažlivost horní poloviny anody způsobí dopad elektronu na anodu podle plně vytažené dráhy. Při své cestě tento elektron pohltil určitou energii a proto tlumil střídavé kmitání.

Jinak se chová druhý elektron, vystoupivší z kathody v témž okamžiku jako prvý, ale na druhé straně kathody. Bez střídavého kmitání by druhý elektron sledoval tečkovanou dráhu na obr. 5 — 33 a nedospěl by vůbec na anodu. S přeloženým střídavým napětím bude dolní polovina anody zápornější při blížení elektronu než stejnosměrný potenciál neboli méně kladná, a proto bude druhý elektron méně přitahován a bude sledovati plně vytaženou čáru. Nedospěje vůbec na anodu, přiblíží se ke kathodě a po skončení prvého cyklu bude moci znovu se zúčastniti kmitání. Druhý elektron dodává energii střídavému kmitání, během cyklu doda dvojnásobné množství energie, než které pohltí prvý elektron a může dále kmitati. Užitečnými jsou elektrony druhé a jim blízké, které kmitají několikráte v prostoru mezi kathodou a anodou. Jsou s to dodávati výkon střídavému kmitání na anodě a udržovati tak kmitavý stav. Naopak neužitečné elektrony, vyšlé z kathody v nevhodnou dobu, jsou rychle pohlcovány anodou.

Užitečný elektron však nevykoná vždy cestu 360°; proto po několika kmitech vypadá z fáze a počíná pohlcovati sám výkon, místo aby jej dodával, zvětšuje záporný prostorový náboj u kathody, který je nepříznivý vzniku kmitů. Odstraňování těchto elektronů vypadlých z fáze se děje buď nakloněním osy magnetisujícího pole vzhledem k ose válce anodového, anebo pomocí koncových terčů, které jsouce na kladném potenciálu vůči kathodě, přitahují elektrony a nutí je ke spirální cestě. Užije-li se odklonu osy magnetické, elektrony dostávají složky rychlosti rovnoběžné s osou válce. Elektrony opět opisují spirály až úplně vyjdou z prostoru mezi kathodou a anodou. Doporučuje se úhel odklonu osy asi 3 až 6° (4 až 10° podle Žáčka).

Účinnost elektronových oscilátorů magnetronových jest nízká a i dosažitelný výkon jest malý: jednak pro malou účinnost (5 až 10%), jednak proto, že na elektrodách malých rozměrů nelze rozptýliti větších výkonů.

Délka vlny těchto oscilátorů může se určiti z empirického vzorce (Žáček), který platí i u magnetronů s plnou anodou:

$$\lambda_{cm} = \frac{13\,100}{H}, \qquad 5-78$$

kde H je v oerstedech intensita magnetického pole kritického (při kterém klesá anodový proud na nulu). Kritické pole H jest možno vypočítati z rozměrů magnetronu podle vzorce (Terman):

$$H_{\text{oersted}\hat{u}} = \frac{6,72}{r} \sqrt{E_a}, \qquad 5 - 79$$

kde značí: r anodový poloměr v cm,

E<sub>a</sub> anodové napětí ve voltech.

Magnetronový elektronový oscilátor může kmitati na kratších vlnách než oscilátor Barkhausen-Kurzův, protože má jednodušší konstrukci a může rozptýliti větší výkon. U velmi vysokých kmitočtů jest třeba zvětšiti jak anodové napětí, tak i magnetické pole a emisi vlákna. Nastavení těchto hodnot jest dosti kritické a vzájemně na sobě závislé

## c) Magnetron s postupující vlnou, zvláště magnetron dutinový.

Ideový řez dutinovým magnetronem je na obr. 1—90. Dutinový magnetron sestává z nepřímo žhavené válcové kathody, z masivní kovové anody uvnitř válcové, která v sobě nese sudý počet dutinových resonátorů, jež s akčním prostorem mezi anodou a kathodou souvisí úzkými štěrbinami. Vf energie se odvádí z dutinového magnetronu obvykle drátěnou sondou, zasahující do některé dutiny.

Největší zásluhu o vytvoření dutinového magnetronu za druhé světové války má birminghamský profesor J. T. Randall. Jeho prototyp magnetronu byl zdokonalen v Anglii i Americe a stal se nejdůležitější částí radarových vysilačů.

U dutinového magnetronu jsou kmity o velmi vysokých kmitočtech udržovány v soustavě dutin vytvořených v kovovém tělese anody vzájemným působením mezi elektrony, opisujícími epicykloidální dráhy kolem kathody a mezi tečnou složkou vlny elektrického pole v anodě. Tato vlna elektrického pole v anodě jest blízká postupné rychlosti elektronů.

Poznali jsme, že pohyb elektronů ve zkřížených stejnosměrných polích elektrickém a magnetickém uvnitř akčního prostoru magnetronu je možno v průměru vystihnouti jako plynutí kolem kathody určitou střední rychlostí. Tato střední postupná rychlost je, jak jsme poznali, úměrna zlomku  $\frac{V}{B}$ . Volbou anodového potenciálu V a magnetické indukce B je možno měniti střední rychlost plynutí tak, že souhlasí s rychlostí elektrického točivého pole v anodě.

Točivé pole v anodě může míti různý charakter podle počtu dutin (štěrbin) a podle počtu vln, které se vytvoří na obvodě. Může míti tvar vln skutečně postupujících (rotujících) nebo podobu vln stojatých. Na obr. 5 – 34 je příklad rozložení stojatého pole u magnetronu s 8 dutinami. Jde o t. zv. potenciálovou vlnu  $\pi$ . Je-li R počet resonátorů, může se v anodě vytvořit takové rozdělení potenciálu, že mezi sousední-

mi resonátory je fázový rozdíl  $n \frac{2\pi}{R}$  radiánů, je-li n celé číslo 0, 1, 2..... $\frac{R}{2}$ . V naznačeném případě vlny  $\pi$  je mezi sousedními resonátory fáze  $\pi\left(n=\frac{R}{2}\right)$ . Části anody mezi štěrbinami jsou přibližně na stejném potenciálu, kdežto ve štěrbině přechází vlna napětí plynule z hodnoty + do hodnoty — nebo naopak. Na obr. 5 — 34 reprodukovaném podle Fiska, Hagstruma a Hartmana [67] je pod sebou naznačen stav vlny potenciálu na anodě v okamžicích následujících po sobě v čase  $t = \frac{1}{4}T$ , je-li T perioda vyráběných kmitů. Tečkami jsou naznačena místa, ve kterých jsou elektrony v akčním prostoru (v blízkosti příslušné štěrbiny) zpomalovány. Aby mohly seskupené elektrony odevzdávati svou energii elektrickému



Obr. 5 — 34. Stav vlny potenciálu na anodě dutinového magnetronu.

poli v anodě, musí se ocitati v místech označených tečkami ve vhodných okamžicích. Musí tedy putovati rychlostí, odpovídající sklonu přímky označené  $k_1$ . Ale i elektrony na přímce  $k_2$  mohou odevzdávat svou energii, protože v kroužkovaných místech se setkávají se zpožďujícím polem. Musí tedy býti střední úhlová rychlost elektronů v akčním prostoru  $\frac{2\pi f}{k}$ . Je-li vlna potenciálu na anodě, jako v daném případě,

stojatá. zabírají s ní elektrony pohybující se rychlostmi odpovídajícími  $\pm k_1$ ,  $k_2$  a t. d., tedy v jednom nebo druhém směru.

Kriteriem setrvání v kmitajícím stavu je jako u všech generátorů vůbec i u dutinového magnetronu to, že vf poli se předává elektrony hnanými proti němu více energie, než z něho odebírají ty elektrony, které jsou polem přirychlovány. Z toho vysvítá, že elektrony míjející po sobě následující štěrbiny musí míti takovou rychlost, aby procházely vf polem lemujícím štěrbiny vždy asi ve stejné fázi. Pak je zaručeno, že elektron míjející jednu mezeru ve vhodné fázi tak, že předává svou energii vf poli, pokračuje v odevzdávání energie i u ostatních štěrbin. Musí se proto elektrony v akčním prostoru seskupiti do vhodných skupin tak, aby přenos energie do vf pole byl účinný.

Élektrony předávající účinně energii poli vysokofrekvenčnímu setrvávají po několik oblouků epicykloidy ve hře, aby konečně skončily na anodě. Naproti tomu elektrony, které jsou vf polem zrychlovány, zaniknou v kathodě obvykle již po jednom přiblížení k anodě a tak vystoupí z akčního prostoru, kde spotřebovávaly energii.

Správné vrstvení elektronů v akčním prostoru tak, aby nastávalo nejvhodnější předávání energie vf poli anody, je obstaráváno automaticky díky účinku radiálního vysokofrekvenčního elektrického pole, jež působí správné "fázové zaostřování" (phase focussing). Protože střední rychlost plynutí elektronů, kterou jsme si dříve označili  $v_x$ , je dána vzorcem

$$v_p = \frac{V}{a B}, \qquad 5 - 80$$

následuje z toho, že zvětší-li se vlivem radiální složky vf pole intensita elektrického pole E, zvětší se i rychlost  $v_p$  a naopak.

V obr. 5 — 35 na př. je naznačena vyříznutá část dutinového magnetronu při určitém rozdělení potenciálu. Silové čáry putující vlny potenciálu v anodě jsou naznačeny šipkami ve směru působení síly na elektron. Na obraze jsou naznačena tři typická místa I, II a III, ve kterých se může kterýkoliv elektron ocitnout. Je-li elektron v místě II, jest pod vlivem stejnosměrného pole, vyvolaného anodovým potenciálem a protože není radiální složky střídavého vf potenciálu na anodě, nepůsobí na elektron žádná přídavná síla. Prochází totiž právě poblíž symetrály mezery ve správném záběru. Naproti tomu elektron v I je v poli pod vlivem zvýšeného potenciálu anodového (střídavá složka elektrického pole se přičítá), a proto je přirychlován — tlačen do místa nejlepšího záběru. Elektron v III je z podobných důvodů zpomalován. Pod vlivem těchto sil se elektrony zhuštují do skupin.

Změny rychlosti elektronů se uskutečňují tak, že elektron zůstává blízko polohy, ve které může nejúčinněji zabírati s tečnou složkou vf pole. Jinak řečeno: pod vrstvícím vlivem radiální složky vf pole vytvoří se v akčním prostoru husté vrstvy elektronů, které v řezu kolmém na osu magnetronu připomínají paprsky kola: obr. 5 – 36. Paprsky rotují jako by tvořily nedílnou část myšleného kola elektronového oblaku souosého s osou kathody, synchronně s vlnou anodového střídavého potenciálu tak, že trvá maximální záběr.

Při návrhu dutinového magnetronu je třeba vyřešit některé průvodní problémy. Potíž působí na př. okolnost, že magnetron jako oscilátor nemá frekvenci vždy jednoznačně určenu. Je možno vzbuditi několik různých frekvencí a je třeba se postarati o vhodné zdůraznění žádaného způsobu kmitání a o potlačení kmitů nežádoucích.



Obr. 5 – 35. Vyříznutá část dutinového magnetronu.



Obr. 5 — 36. Elektronový oblak v akčním prostoru dutinového magnetronu.

Vyrábí se mnoho druhů dutinových magnetronů většinou pro provoz pulsující (u radaru) se špičkovým výkonem až 1000 kW. Mnohé typy jsou přeladitelné v omezeném pásmu frekvencí.

Jako příklad uvedeme podle zmíněného článku Fiskova a ostat. autorů [67] hodnoty dutinového magnetronu s počtem resonátorů R = 8. Vyznačuje se těmito údaji:

> poloměr kathody  $r_k = 0.3$  cm poloměr anody  $r_a = 0.8$  cm délka anody h = 2.0 cm frekvence (kmity  $\pi$ ) f = 2800 Mc/s délka vlny (kmity  $\pi$ )  $\lambda = 10.7$  cm pracovní stejnosměrné napětí V = 16 kV pracovní magnetické pole B = 1600 gaussů anodový proud I = 20 A celková účinnost  $\eta = 42\%$ špičkový výkon  $N_s = 135$  kW trvání impulsu  $\tau = 1$  mikrosekunda opakovací frekvence impulsová 1000 c/s.

#### 5 - 18. Oscilátor Farnsworthův a násobiče elektronů

Farnsworth vytvořil pro výrobu kmitů o velmi vysokých kmitočtech zvláště konstruovanou elektronku, jejíž řez jest patrný z obr. 5 - 37. Užívá se v ní kombinace brzdicího pole a principu násobiče elektronů. Na koncích vyčerpané baňky jsou zataveny d y n o d y, t. j. studené kathody, opatřené povrchem, který se vyznačuje vysokou sekundární emisí. Trubice jest vložena v magnetickém poli, jehož silokřivky probíhají rovnoběžně s její osou.

K lepšímu pochopení působení tohoto oscilátoru jest třeba si všimnouti nejdříve násobiče elektronů (angl. electron multiplier) vytvořeného Zworykinem. Násobičů elektronů se užívá nejvíce k zesilování slabých fotoelektrických proudů.

Princip novějšího druhu Zworykinova násobiče elektronů s čistě elektrostatickým vedením jest na obr. 5 – 38 v řezu. Průsvitná fotoka-





Obr. 5 — 37. Farnsworthův násobič elektronů zapojený jako oscilátor.

Zworykinův násobič elektronů s elektrostatickým vedením.

thoda  $F_o$  emituje pod dopadem světelných paprsků elektrony, které dopadají na protilehlou elektrodu, označenou 0. Tyto primární elektrony uvolňují z této elektrody elektrony sekundární, které pod vlivem vhodně utvářeného elektrostatického pole putují na další elektrodu + 100 s vyšším kladným potenciálem, zde opět uvolňují další sekundární elektrony, takže počet elektronů putujících k poslední sběrací elektrodě (kolektoru)  $K_o$  lavinovitě vzrůstá. Přibližné dráhy elektronů jsou vyznačeny čárkovaně a šipkami. Sekundární emise z jednotlivých elektrod jest podporována vhodnými povlaky.

Původní násobič elektronů podle obr. 5 –– 39 byl zasunut do magnetického pole permanentního magnetu s pólovými nástavci z měkkého železa, takže vektory intensity magnetického pole procházejí kolmo na nárysnou rovinu. Světlo dopadá na kathodu K, ze které vystupují elektrony přitahované postupně anodami se stoupajícím potenciálem  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  a t. d., až poslední sběrací anoda A vede znásobený proud elektronů, který na zatěžovacím odporu vytváří výstupní napětí. Násobení elektronů sekundární emisí nastává na elektrodách  $SE_1$ ,  $SE_2$ ,  $SE_3$ ,  $SE_4$ . Tento původní druh Zworykinova násobiče zesiloval dobře, ale nevýhodou bylo nutné magnetické pole.

Nejnovější druh násobiče elektronů firmy R. C. A. užívá vedení čistě elektrostatického, obr. 5 – 40, při čemž elektrody jsou uspořádány



Zworykinův násobič elektronů s magnetickým polem kolmým na nákresnou rovinu.

kruhovitě, aby celý násobič se vešel do baňky přijímací elektronky. Světelné paprsky dopadají na fotokathodu K a vzniklé elektrony jsou postupně vedeny elektrostatickým polem (mezi sousedními anodami jest



Obr. 5–40. Kruhově uspořádaný násobič elektronů.

rozdíl potenciálů na př. 125 V), až skončí na kolektoru  $K_o$ . Při celkovém potenciálu 1250 V dosáhne se celkového zisku 230 000. Šumový proud bez signálu jest asi 1 mikroampér, ale může se dosáhnout mnohem méně.

Velikou výhodou Zworykinova násobiče elektronů jest vysoký poměr mezi signálem a šumem, jakož i dobrá frekvenční charakteristika, čímž tento druh zesilovačů značně předčí obyčejné elektronkové zesilovače. Hlavní zásluha Zworykinova spočívá ve vhodném vedení elektronového toku. Myšlenku násobení elek-

tronů užitím sekundární emise měli již Jarvis a Blair roku 1926, ale nedovedli ještě elektrony vhodně soustřediti. V jedné Zworykinově trubici se dosáhne zesílení 10<sup>5</sup> až 10<sup>7</sup> násobného. Zworykinův násoblě elektronů náleží k druhu násobičů t. zv. p o s t u p n ý c h, neboť násobení elektronů se děje postupně na dalších a dalších elektrodách.

Naproti tomu Farnsworthův násobič elektronů patří do skupiny násobičů r e c i p r o k ý c h, neboť výstup elektronů se budí vzájemně jen v uvedených dvou dynodách. Vyzáří-li na př. kathoda  $K_1$  tak zv. fotoelektrony, což jsou elektrony uvolněné dopadem světla, jsou tyto elektrony přitahovány kladnou mřížkovou anodou A, prolétnou jí, jsou v dalším chodu brzděny, ale dopadnou na  $K_2$ . Na  $K_2$  se dopadem primárních elektronů uvolní řada elektronů sekundárních, které putují v opačném směru na  $K_1$ , narazí na tuto prvou kathodu, načež způsobí výstup nových a hojnějších sekundárních elektronů a pochod se opakuje, takže tok elektronů lavinovitě narůstá, až nastane nasycení prostorovým nábojem nebo emisní schopností kathod. Působí-li Farnsworthův násobič elektronů jako oscilátor pro velmi vysoké frekvence (obr. 5-37), upraví se mezi dynodami systém Lecherových drátů, který jest naladěn na frekvenci odpovídající transitnímu času elektronů mezi elektrodami. Lecherovy dráty jsou u tohoto oscilátoru nezbytné, bez nich by kmity nevznikly. Na způsobu vzniku kmitů u této elektronky nic nemění, jestliže místo jednoduché kladné mřížky se užije celého elektrooptického systému, majícího za účel soustřediti elektrony v přesně definované svazky.

U těchto elektronek bývá jedna kathoda slabě nažhavena, aby oscilace vznikly a aby se emise trvale udržovala. U oscilátoru Farnsworthova bylo dosaženo výkonu až 4 kW na délce vlny 1 m s účinností 60 až 90%. Tento oscilátor pracuje i na kratších vlnách.

Dr Sahánek vysvětluje [40] zajímavým způsobem vznik Hertzových vln, ať jde o methodu Barkhausen-Kurzovu, Gill-Morrelovu anebo Žáčkovu a dokazuje, že k buzení Hertzových vln lze užíti každého uspořádání, sestávajícího ze dvou anebo více elektrod a plynové dráhy, vyhovuje-li těmto podmínkám:

"Od jedné elektrody nechť vystupuje elektronový proud k elektrodě druhé, při čemž v rovině prvé jest střídavá složka intensity synchronní s periodickou ems k oběma elektrodám připojenou. Doba průběhu elektronů mezi oběma elektrodami budiž řádově shodná s periodou buzených vln. Pak lze pro každé konstantní napětí mezi elektrodami neb pro každou rychlost elektronů, s níž vystupují z prvé elektrody, nalézti více oborů kmitočtů, v nichž výbojovou drahou jest možno buditi oscilace."

Dr Sahánek nalezl také nové výbojové dráhy ve vysokém vakuu, vhodné pro udržování Hertzových kmitů. Zvláště překvapujícím potvrzením citované obecně platné podmínky Sahánkovy jsou diodové oscilátory, které tento autor rovněž popisuje v uvedené práci. Llewellyn a Bowen [63] popisují pokusy s diodou kmitající na vlně kolem 10 cm. U diody se objeví negativní odpor, je-li průletová doba rovna  $1^{1}/_{4}$ ,  $2^{1}/_{4}$ ,  $3^{1}/_{4}$  a t. d. cyklu daného vf proudu.

# 5 — 19. Elektronky s rychlostně modulovaným paprskem elektronů

Při působení běžných elektronek jsou elektrony letící od kathody k anodě ovlivněny současně polem stejnosměrným a střídavým. Amplituda pole střídavého jest srovnatelná s polem stejnosměrným, a proto



nemohou elektrony nikdy nabýti velikých rychlostí. Pak při velmi vysokých frekvencích se objevují obtíže s dlouhou průletovou dobou.

Lze si představiti elektronku, ve které elektrony jsou nejprve přirychleny stejnosměrným polem na vysoké rychlosti a pak teprve jest elektronový paprsek ovládán střídavým polem. Doba průletu konečnými rozměry elektronky pak nehraje tak velikou úlohu, neboť elektronv od počátku již mají velikou rychlost, která se mění střídavým polem jen mírně. Představíme-li si takto uspořádanou elektronku, ve které rychle letící paprsek elektronů jest v určitém místě střídavě zpomalován a zrychlován, dospíváme k obrazu elektronky s paprskem rychlostně modulovaným.

Prvým druhem rychlostně modulovaných elektronek jest klystron (bratří Varianů), znázorněný schematicky na obr. 5-41 v řezu. Nepřímo žhavená kathoda K jest vydatným zdrojem elektronů, které jsou

zrychlovány dosti velikým kladným stejnosměrným potenciálem středního kovového tělesa TPZ. Zrychlené elektrony mohou vstoupiti do dutiny středního tělesa mřížkovým otvorem a po prolétnutí dalších mřížek mohou opět z něho vystoupiti. V blízkosti kathody jest mřížka *M* na kladném potenciálu vůči kathodě, která může současně dostávati případně i modulační nf napětí. Při normálním působení (nikoliv jako modulátor) má klystron na mřížce stálý kladný potenciál, který přispívá k soustředění elektronového paprsku. Na konci své cesty jsou elektrony zachyceny sběrací elektrodou (collector) S, která jest ve skleněné části klystronu na opačném konci. Sběrač může míti tvar ploché elektrody jako na obr. 5–41, nebo to může býti zvonovitá čepička zakončující skleněnou dutinu.

Střední kovové těleso klystronu sestává ze dvou dutinových resonátorů T a Z, mezi nimiž jest prostor P. Skleněné koncové části i kovová část střední jsou ovšem dokonale vyčerpány. T a Z jsou dvě dutiny stejného



Klystron zapojený jako generátor.

tvaru naladěné na stejnou frekvenci, která se má buď zesilovati, nebo vyráběti (viz díl II.). Tyto resonující dutiny (resonátory) nazývají se r h u m b a t r o n y, při čemž prvý označený T působí jako v r s t v i č (buncher) a druhý Z jako z a c h y c o v a č (catcher).

Kmitá-li vrstvící resonátor T na příklad proto, že je buzen slabým vstupním napětím, vyskytují se mezi prvými jeho dvěma mřížkami sinusové rozdíly potenciálů, jež v prvé půlperiodě elektrony přirychlují, v druhé zpomalují. Důsledkem toho jest periodická změna rychlosti elektronů: rychlostní modulace. Elektrony ovlivněné jednou půlperiodou jsou přirychlovány, kdežto elektrony, procházející v druhé půlperiodě jsou zpomalovány. Lze ukázati, že na své další cestě v prostoru P se elektrony seskupí do hustších vrstev, jež jsou od sebe oddáleny téměř prázdnými mezerami bez elektronů. Je to následek toho, že rychlejší elektrony předběhnou elektrony pomalejší. Takto rozvrstvený elektronový paprsek vstupuje do prostoru mezi oběma mřížkami druhého resonátoru  $\mathcal{Z}$ . Mezi nimi vzniká střídavé pole elektrické, které rozkmitá tento zachycovač. Vhodnou sondou ve tvaru ohnutého drátu lze pak odváděti ze zachycovače zesílenou vf energii. V obr. 5 — 41 jest naznačeno v každém resonátoru po dvou sondách, jejichž užití vysvitne z dalšího zapojení.

Chceme-li totiž, aby nám klystron působil jako samostatný generátor velmi vysokých kmitočtů, postačí spojiti oba resonátory naladěné na tutéž frekvenci na příklad soustředěným vedením jak jest naznačeno



Obr. 5 — 43. Diagram Applegateův.

na obr. 5–42. Zde zapojení zprostředkují dvě sondy. Z provozních důvodů jest těleso klystronu na uzemněném + potenciálu zdroje vysokého napětí 300 V. Na obr. jest naznačen i způsob modulace původního elektronového paprsku nízkofrekvenčními napětími přiváděnými přes vstupní transformátor.

Tvoření skupin elektronů po průchodu vrstvičem T lze nejlépe vyložiti na grafikonu Applegateově v obr. 5-43[68]. Je to diagram ukazující dráhy řady elektronů, které procházejí vrstvičem v různých časech t a tedy v různých fázích napětí na vrstviči. Na ose X jsou vyneseny elek-

trické úhly  $\omega t$  a na ose  $\Upsilon$  vzdálenosti od středu vrstviče. Řovnoběžkou s osou X jest naznačen střed chytače; střed vrstviče splývá s osou X. Současně jest pod diagramem rozvinutý průběh napětí na vrstviči. Rychlejší elektrony sledují strmější trajektorie. Z tohoto grafického znázornění jest zřejmé, že při vhodné volbě vzdálenosti mezi středy resonátorů procházejí chytačem různě husté skupiny elektronů tak, jak jsme předpokládali.

Pro nejlepší působení jest třeba, aby rozvrstvení elektronů nastalo asi uprostřed prostoru mezi vrstvičem a chytačem. Husté skupiny elektronů procházejí prostorem chytače ve zpožďující půlperiodě. Proto předávají elektrony svou energii tomuto resonátoru. Z chytače vystupují elektrony se zmenšenou rychlostí a končí na sběrači.

Theoreticky dosažitelná účinnost klystronu jest 58%, ale prakticky

bývá mnohem menší. Aby klystronový oscilátor nasadil kmity, jest třeba nejen vyladiti vrstvič i chytač přesně na stejnou frekvenci, ale kromě toho musí i anodové zrychlující napětí míti vhodnou hodnotu.



Reflexní klystron.

Aby se usnadnilo uvedení do chodu, lze užíti napájecího napětí, kolísajícího kolem určité hodnoty — tak se získá pravděpodobnost, že v probíhané oblasti jest to napětí, při kterém klystron nejlépe působí.

Jednodušší poměry se vytvoří v t. zv. r eflexním klystronu, který jest v řezu naznačen na obr. 5–44. Jediný dutý resonátor R obstarává funkci vrstviče i chytače. Po průletu resonátorem R jsou elektrony vráceny zpět záporným potenciálem na vratné elektrodě V. Při své zpětné cestě odevzdávají svou energii resonátoru a udržují jej tak v kmitání, jsou-li rozměry a napětí správně voleny.

Klystrony jsou dobrými oscilátory na nejkratších centimetrových vlnách, ale dosažené výkony nejsou veliké. V malých mezích lze jejich frekvenci měniti mechanickou deformací resonátorů. U normálního klystronu lze naladiti chytač na násobek frekvence vrstviče a tak proměniti klystron v generátor harmonických.



Obr. 5-45. Haeffova elektronka.

Podobně jako klystron působí H a effova elektron k a naznačená na obr. 5 — 45. Jest zasunuta celá do cívky, soustřeďující paprsek elektronů vystupující z kathody. Paprsek však není vrstven resonátorem, nýbrž mřížkou M, k čemuž se spotřebuje dosti velká energie. K zachycování energie z rychlostně modulovaného paprsku slouží opět dutý resonátor R (chytač). Paprsek se přirychluje anodou a nakonec zachycuje sběračem S. Vede-li se energie potřebná k buzení zpět na mřížku z resonátoru R, získá se generátor velmi vysokých frekvencí. Na př. na f = 450 Mc/s získal Haeff 110 W při účinnosti 35% s anodovým napětím 6000 V a budicím výkonem na mřížce 10 W.

Jinou rychlostně modulovanou elektronku popisují Hahn a Metcalf.

# 5 - 20. Elektronka s putující vlnou (Travelling Wave Valve)

U klystronu jest výměna energie mezi elektronovým paprskem a elektrickými poli v rhumbatronech (resonátorech) nedokonalá, protože trvá dlouho než elektrony projdou těmito poli. Blíží-li se přislušný čas průchodu periodě kmitů, jest zřejmé, že elektron v polovině času prů-



Obr. 5 — 46. Řez elektronkou s putující vlnou.

chodu ztrácí to, co před tím získal. Proto se naskytla myšlenka uspořádati pole v pohybu, s nímž by se paprsek elektronů pohyboval skoro stejnou rychlostí. Výměna energie mezi paprskem elektronů a polem v pohybu by se děla mnohem účinněji.

To je základní myšlenka elektronky s putující (postupnou) vlnou. Putující vlny se vytvářejí snadno na vf vedeních; avšak jejich rychlost jest přílišná (rychlost světla) ve srovnání s rychlostí elektronového paprsku přirychleného napětím nanejvýše několika tisíců voltů. Bylo proto třeba uměle zpomaliti rychlost vlny na vedení. Toho se dosáhne tím, že se vedení (drát) svine do válcové spirály, ve směru jejíž osy se pustí paprsek elektronů. Tak dospíváme k uspořádání naznačenému na obr. 5 — 46. Je-li v rychlost vlny na drátu spirály, n počet závitů na jednotku délky a r poloměr spirály, jest osová rychlost vlny  $v_0 = \frac{v}{2\pi r n}$ . Rychlost paprsku elektronu  $v_p$  se volí jen o něco málo větší než  $v_0$ . Paprsek elektronů emitovaný rozžhavenou kathodou (elektronovou trýskou) K probíhá
dlouhou drátěnou spirálou a končí na sběrači (collector) S. Na bližším konci u kathody se budí spirální vf vedení vf signálem, který chceme zesíliti. Zesílený signál se odvádí z vf vedení na jeho druhém konci. Na obr. 5 - 46 jest vazba naznačena jen symbolicky.

Elektrická vlna, vzniklá na počátku spirály na př. náhlým objevením se náboje, šíří se k druhému konci po závitech spirály, při čemž postupná rychlost ve směru spirály může býti na př. jen jednou desetinou rychlosti světla. Takovou rychlostí může se i pohybovati elektronový paprsek. Na obr. 5 – 47 jest naznačeno možné rozdělení elektrostatického pole ve vyříznuté části elektronky s putující vlnou. Elektrony v různých místech uvnitř spirály budou podrobeny různým silám. Tak v místě  $M_1$  bude elektron přirychlován, kdežto v místě  $M_2$  bude prakticky prost vnější síly, kdežto v místě  $M_3$  a představíme si, že se pohybujeme stejnou



Obr. 5 - 47.

Rozdělení elektrostatického pole v části elektronky s putující vlnou.

rychlostí jako elektronový paprsek (a pole spirály), vidíme, že elektron určitého místa jest pod vlivem stále stejné síly.

Magnetické silové čáry procházejí v místech elektronového paprsku prakticky rovnoběžně se směrem pohybu elektronů a tak ovlivňují jen ty elektrony, které mají směr trochu rozbíhavý a vracejí je do správného směru neboli soustřeďují paprsek elektronů tak, jak jest žádoucí. Proto prakticky jest tok elektronů ke spirále velmi malým zlomkem celkového toku, který končí na sběrači.

Máme-li pochopiti celé působení elektronky s putovní vlnou, musíme si ovšem nejprve vysvětliti, co se stane s homogenním paprskem elektronů, který jest vystřelen do spirály. Některé části elektronového paprsku budou zřejmě stále zrychlovány, kdežto jiné budou stále zpomalovány. Elektrony se pod vlivem těchto sil zhustí do vrstev s velikou hustotou náboje, mezi nimiž budou vrstvy s malou hustotou. Nastane tak hustotní modulace elektronového svazku, kterou lze nazvati i modulací amplitudovou, neboť proud daný derivací množství podle času bude se skládati ze stejnosměrné složky s přeloženou složkou střídavou. Amplituda střídavé složky paprskového proudu narůstá přibližně se čtvercem vzdálenosti od počátku spirály. Pokusy potvrdily, že tímto způsobem lze dosáhnouti podstatně výraznějšího zvrstvení elektronového paprsku než sebevýkonnějším rhumbatronem [64].

Zvrstvený paprsck elektronů předává energii spirále. Jednoduché vysvětlení jest toto: Náhle se vyskytnuvší náboj uprostřed spirály dá vznik dvěma vlnám: jedné postupující vpřed, druhé zpět. Pohybuje-li se tento rušící náboj rychlostí osovou souhlasící s rychlostí pohybu na spirále, postupuje vpřed jen vlna prvá, kdežto vlna zpětná se anuluje. Zvrstvený paprsck elektronů představuje řadu míst rozruchu a všechny zhuštěné náboje postupující stejnou rychlostí vytvářejí sčítající se vlny, postupující od počátku spirály k jejímu konci. Nastává vzdutí energie od počátku ke konci.

Áč jsme obojí působení sledovali odděleně, vyskytuje se vždy současně vrstvení elektronového paprsku vlivem postupující vlny na spirále a naopak zpět indukcí vzniká ve spirále vlna o amplitudě vzrůstající od počátku ke konci podle exponenciálního zákona. Protože pak vlna na konci spirály je při dostatečně dlouhé elektronce podstatně větší než na počátku, jest elektronka vlastně zesilovačem. Získaná střídavá energie se čerpá ze stejnosměrné energie přiváděné ze stejnosměrného zdroje.

Aby nastalo předávání energie z paprsku do pole spirály, jest nutno, aby počáteční rychlost paprsku byla o něco větší než  $v_0$ . Pak totiž se vrstvy maximální hustoty "zasouvají" malou relativní rychlostí do "odpuzujících" míst pole na spirále. Zhuštěné vrstvy tak dlouho setrvávají v indůkčním záběru s clektrickým polem spirály a nastává účinný přenos energie z elektronového paprsku do pole spirály.

Vzhledem k podvojnosti děje, který se odehrává v elektronce s putující vlnou, jest třeba voliti kompromisní stav mezi nejlepšími podmínkami pro tvoření vrstev a optimem přenosu energie z elektronového svazku do pole spirály.

Pro správné působení elektronky s putující vlnou jest třeba se ještě postarati o správnou vazbu mezi spirálou a vstupním obvodem a mezi druhým koncem spirály a výstupním obvodem (viz díl II.).

Velikou výhodou elektronky s putující vlnou jest nepřítomnost laděných částí. U klystronu jest šířka pásma nutně omezena ostře resonujícími rhumbatrony. Naproti tomu elektronka s putující vlnou může zesilovati velmi široké pásmo frekvencí omezené jen tím, že na jeho okrajích přestávají platiti podmínky správného přizpůsobení na vstupní a výstupní obvod. Protože pak přenos energie z elektronového paprsku na spirálu jest daleko účinnější než u klystronu, postačí podstatně slabší paprsek k dosažení značného zesílení. S tím souvisí malý šum na výstupu.

Myšlenka elektronky s putující vlnou vznikla roku 1942 na universitě v Birminghamu a byla pak propracována v Oxfordu Kompfnerem a jinými. Později se jí ujali v Bellových laboratořích v Americe J. R. Pierce a L. M. Field. Pierce popisuje elektronku 30 cm dlouhou pracující s přirychlujícím potenciálem 1600 V a paprskovým proudem 10 mA. Bylo jí dosaženo zisku 200 (23 dB) na střední frekvenci 4000 Mc/s a v šířce pásma 800 Mc/s při maximálním poklesu o 3 dB.

Zisk elektronky s putující vlnou záleží na počtu vln na spirále; na jednu se počítá zisk asi 1 dB. Na určité elektronce se vytváří na příklad 40 vln při střední frekvenci. Při značně nižších frekvencích jest vln méně a proto zisk klesá. Za studena vykazuje spirála určité pokusné elektronky, na př. ztrátu 30 dB. Rozžhaví-li se kathoda, dává elektronka zisk 20 dB ve směru postupujícího paprsku elektronů.

# 5 — 21. Oscilátory relaxační a multivibrátor

Prosledování průběhu napětí na kathodovém osciloskopu nebo obrazové elektronce jest třeba zavésti na jeden pár jeho destiček anebo na jeden pár vychylovacích cívek napětí, které narůstá úměrně s časem, načež rychle poklesne na nulu a znovu narůstá, kterýžto děj se periodicky opakuje. Časově rozvinutý

průběh takovéhoto napětí pro t. zv. časovou základnu osciloskopu jest





Obr. 5 – 49. Zapojení jednoduchého neonového relaxačního oscilátoru.

naznačen na obr. 5 — 48; jest zřejmě pilovitý a odpovídá t. zv. r el a x a č n í m k m i t ů m, které se získávají v oscilátorech téhož jména.

Pilovitého průběhu napětí se dá dosáhnouti na př. pozvolr.ým nabíjením kondensátoru přes odpor a pak jeho náhlým vybíjením. Zapojení nejjednoduššího relaxačního oscilátoru s neonovou doutnavkou  $\mathcal{N}$  jest znázorněno na obr. 5 — 49. Stejnosměrný zdroj o napětí E nabíjí kondensátor C přes odpor R. Napětí E musí býti větší než zápalné napětí neonové doutnavky  $E_z$ . Dostoupí-li napětí na kondensátoru zápalné hodnoty  $E_z$ , zasvitne doutnavka  $\mathcal{N}$  a kondensátor C se náhle vybije, ale pouze na napětí odpovídající shasínacímu napětí doutnavky  $E_0$ . Nabíjení zpomalené odporem R pokračuje a vytváří tak přibližně pilovitý průběh napětí, úměrný času, jak jest naznačeno na obr. 5 – 50. Ke konci stoupá napětí pomaleji, neboť působí proti napětí na kondensátoru. Aby průběh byl co možno lineární, bylo by třeba voliti napětí zdroje E značně větší, než jest zápalné napětí doutnavky  $E_z$ .

U neonové doutnavky činí změna napětí mezi rozsvícením a shasnutím asi 30 V, což jest málo. Mimo to se nepohybuje napětí tak získané od nuly do 30 V, nýbrž na př. od 170 do 200 V. Prakticky jest třeba většího rozkmitu časové osy. Lépe vyhovují doutnavky na př. argonové.

Doporučuje se dále nahradití odpor R vnitřním odporem diody R; a to nasycené, takže proud jí procházející jest stále stejný a nezávisí na užitém napětí. Regulací žhavícího napětí na přímo žhaveném vláknu

diody jest možno měniti její nasycený proud. K tomu jest přirozeně nejlépe vzíti diodu s vláknem wolframovým, neboť u něho se mění emise s teplotou povlovněji než u vláken povlakových. Pro tento účel se vyráběly též speciální diody.



Obr. 5 — 50. Průběh napětí neonového relaxačního oscilátoru.



Obr. 5 — 51. Thyratronový relaxační oscilátor.

Lépe než obyčejné doutnavky osvědčují se u relaxačních oscilátorů thyratrony. Nahradíme-li neonovou doutnavku v našem zapojení relaxačního oscilátoru thyratronem, obdržíme podstatně větší rozkmit napětí. Zapojení takovéhoto relaxačního oscilátoru s thyratronem a omezovací diodou jest znázorněno na obr. 5 — 51. Kondensátor C se nabijí přes vnitřní odpor nastavitelné diody, až dosáhne napětí, při kterém thyratron propustí proud a úplně se vybije. Zápalné napětí, při kterém thyratron propustí proud a úplně se vybije. Zápalné napětí thyratronu se reguluje přirozeně mřížkovým předpětím  $V_g$ . Takto se dostane rozkmit rovný plnému napětí kondensátoru. R jest omezovací odpor asi 500 ohmů. Skutečné vybíjecí napětí jest tedy možno ovládati polarisací mřížky, nastavitelnou potenciometrem. V kombinaci s nabíjecím zařízením o konstantním proudu, kterým může býti buďto dioda, anebo některá mřížková elektronka, získá se relaxační oscilátor s pilovitým napětím o velmi rychlém vratném průběhu. Jeden druh thyratronu firmy Cossor má řídící poměr 25, takže záporným mřížkovým napětím -10 V se dosáhne zdržení anodového proudu až do okamžiku, kdy anodové napětí dostoupí 250 V, což jest též rozkmit pilového napětí.

Omezovací odpor R hodnoty 500 ohmů má za účel chrániti thyratron před příliš velkým proudem při vybíjení. K omezení proudu nabíjecího užívá se na místě diod častěji s výhodou tetrod nebo pentod, neboť u obyčejné diody nebývá nasycený proud přesně definován a tím mohou nastati nepravidelnosti.

Frekvence relaxačních kmitů se řídí hodnotou kapacity C a nabíjecího odporu, kterýž nejčastěji bývá dán hodnotou vnitřního odporu  $R_i$ nabíjecí elektronky. Výhodou relaxačních kmitů jest jejich snadné

synchronisování, jehož jest často třeba při pozorování periodických průběhů napětí na osciloskopu a u televisních obrazových elektronek.



Obr. 5 – 52. Vadný průběh napětí relaxačního oscilátoru.



Obr. 5 — 53. Zapojení multivibrátoru Abraham-Blochova.

Při jakémkoliv napětí zubového průběhu jest nejvyšší možná frekvence omezena časem deionisace plynového prostředí. Na obr. 5-52jest naznačen vadný průběh relaxačních kmitů za příliš vysoké frekvence. Po vybití kondensátoru v okamžiku  $t_1$  nepoklesne úplně vodivost ihned na nulu, nýbrž až v okamžiku  $t_2$ . Mezitím se kondensátor znovu poněkud nabije a opět vybije a tím se dostane abnormální průběh s mezilehlými menšími zuby. Tento případ nastává při příliš rychlém nabíjení kondensátoru, tedy při vysokých kmitočtech.

Dobře provedená časová osa, jak se běžně označuje relaxační oscilátor vyrábějící pilovité napětí pro časové rozvinutí periodických průběhů napětí, která užívá plynem plněných výbojek, působí celkem dobře, ale přesto občas se vyskytují nepravidelnosti jako u všech plynem plněných výbojek. Tak při novém zapnutí po delší době klidu se podmínky chodu poněkud změní a nenasadí přesně tatáž frekvence jako při posledním upotřebení.

Vyšším požadavkům, kladeným na relaxační oscilátory, vyhovují zapojení, u nichž se užívá výhradně dokonale vyčerpaných elektronek. Příkladem takovéhoto relaxačního oscilátoru jest časová osa, kterou vypracoval Puckle (firma Cossor). Užívá se jí též u některých televisních přijimačů. Základní potíží při užití vysoce vyčerpané triody k rychlému vybití kondensátoru jest poměrně pomalý vzrůst anodového proudu. Proto jest snahou u všech relaxačních oscilátorů s vysoce čerpanými elektronkami uměle urychliti vybíjení triodou. Puckle dosahuje cíle užitím zvláštní pomocné elektronky k tomuto účelu. Jeho obvod pracuje pravidelně při všech frekvencích od 1 cyklu za sekundu až do 1 megacyklu za sekundu.

Zvláštním druhem a předchůdcem relaxačních oscilátorů jest m u l tivi b r á to r Abraham-Blochův, jehož zapojení vysvítá z obr. 5 — 53; sestává ze dvou triod  $T_1$  a  $T_2$  v symetrickém zapojení. V podstatě jest to odporově vázaný zesilovač, u něhož napětí na anodě druhé elektronky  $T_2$  se vede zpět na mřížku prvé triody  $T_1$  přes kondensátor  $C_{s1}$ . Systém



Průběh proudu na multivibrátoru.

se rozkmitá, neboť každá z elektronek obrátí fázi napětí, takže anodové střídavé napětí druhé elektronky jest ve fázi s napětím  $v_{g1}$ : stává tedy správná fáze k udržení kmitů. Symetrie obvodu vyplývá z toho, že i z anody elektronky  $T_1$  se vede napětí na mřížku elektronky  $T_2$  přes kondensátor  $C_{z2}$ .

Náhodným nárazem napětí na mřížce prvé elektronky  $v_{g1}$  vznikne na příklad kladný popud na  $T_1$ . Kladný náboj  $v_{g1}$  vzroste, přitom potenciál mřížky druhé elektronky  $v_{g2}$  klesá, až zajde za bod zániku proudu triody  $T_2$ ; v tom okamžiku přestane trioda  $T_2$  zesilovati a proto přestane i zpětné působení: elektronka  $T_1$  bere na chvíli velký proud, při čemž anodový proud na  $T_2$  zůstává nulový. Tento stav však netrvá: napětí  $v_{g2}$  stoupá, protože záporný náboj kondensátoru  $C_{s2}$  jest odváděn odporem  $R_{g2}$  a podobně  $v_{g1}$  klesne na nulu vybitím přes odpor  $R_{g1}$ . Tento děj pokračuje tak daleko, až nastane stav připouštějící zesílení, ale nyní v opačném směru: napětí  $v_{g2}$  na triodě  $T_2$  jest poněkud kladné, napětí  $v_{g1}$  rychle klesne pod bod zániku  $T_1$ , ale postupně stoupá vybíjením přes  $R_{g1}$ . Potenciál  $v_{g2}$  jest po určitou dobu kladný, anodový proud triody  $T_2$  jest silný a pochod se opakuje. Na obr. 5 — 54 jest naznačen průběh proudu jedním z kondensátorů symetrického multivibrátoru.

Pro kmitočet vzniklých kmitů jsou rozhodující hodnoty mřížkových kondensátorů a svodových odporů. V druhé řadě se projevuje na kmitočtu vliv elektronek, anodových napětí a ostatních obvodových konstant. Doba periody relaxačních kmitů multivibrátoru 1/f jest úměrná výrazu  $R_{g1}$   $C_{z1}$  +  $R_{g2}$   $C_{z2}$ .

Při přelběžném přibližném návrhu multivibrátoru volíme konstanty jeho jako by místo úměrnosti byla v právě uvedeném výrazu rovnost. Multivibrátorem můžeme získati frekvence asi od 1 cyklu za sekundu

až do frekvencí vyšších než 100 000 c/s. Dolní mez kmitočtů jest dána hlavně svodem mřížkového kondensátoru, kdežto horní mez frekvencí jest stanovena nejvyšší frekvencí, kterou může ještě zesíliti odporově vázaný zesilovač.

Mřížkové svodové odpory se volí tak jako u odporových zesilovačů, čímž máme určenu jednu skupinu hodnot.  $C_{z1}$  a  $\tilde{C}_{z2}$  se zjistí z rovnice pro dobu periody 1/f. Pro vysoké frekvence se hodí dobře tetrody a pentody, protože mají malou vstupní mřížkovou kapacitu.

Ovládá-li se multivibrátor pomocným napětím, nastaví se bez pomocného napětí frekvence multivibrátoru poněkud nižší, než jest frekvence řídící.

# 5 – 22. Výkyvné obvody a tvoření impulsů

Multivibrátor úzce souvisí se skupinou obvodů, které nazýváme výkyvné o b v o d y (trigger circuits). Výkyvné obvody se vyznačují tím, že při stálých hodnotách zavedeného napětí a obvodových parametrů mají dva stálé stavy labilní rovnováhy. Proudy a napětí v těchto



Charakteristika se záporným odporem.

Relaxační obvod s negativním odporem v P.

obvodech se mohou donutit k náhlým skokům z jedné skupiny stálých hodnot do jiné skupiny stálých hodnot při kritické hodnotě některého odporu nebo zavedeného napětí a ke zpětnému návratu přibližně na původní hodnoty při jiné kritické hodnotě odporu nebo zavedeného napětí. Výkyvné obvody jsou základem 1. relaxačních oscilátorů, 2. oscilátorů se záporným odporem, 3. elektronických spinačů a 4. obvodů na tvoření impulsů proudových a napětových.

Lze snadno ukázat, že základem výkyvného obvodu může být každý prvek obvodu, který na své charakteristice i = f(u) má část se záporným odporem. To je vidět na theoretické křivce proudu i v obr. 5–55, která má záporný odpor v oblasti F D. Zapojíme-li takový prvek P v serii se zdrojem stejnosměrného napětí V a odporem R (obr. 5–56), odpovídá v diagramu 5–55 přímka r nebo s ní rovnoběžné přímky  $r_1$  a  $r_2$ , zatěžovací přímce  $R_s$  odporově vázaného zesilovače. Napětí na P je totiž

 $u = \mathbf{V} - R \ i.$ 

Měníme-li velikost zdrojového napětí  $\mathbf{V}$  směrem vzhůru, posunuje se i přímka r vzhůru. Vyjdeme-li od malé hodnoty  $\mathbf{V}$ , snažíme se dostat postupně do bodů E, B, F, A atd., podaří se nám to až do bodu F, načež při dalším zvětšení napětí  $\mathbf{V}$  přeskočí pracovní bod do bodu G. Postupujeme-li naopak od velikých hodnot zdrojového napětí zpět





Obr. 5–58. Původní výkyvný obvod Eccles-Jordanův.

k nule, dostaneme se nejdále do bodu D, načež nastane přeskok do bodu E. Bod A i ostatní body mezi F a D jsou nedosažitelné; mezi nimi je stav labilní.

Popsané náhlé změny (skoky) mohou nastat též při stálém zdrojovém napětí V, měníme-li odpor R. Může tedy prvek P sloužit za součást výkyvného obvodu. Z elektronek známe zvláště tetrody jako typické svým záporným odporem. Sklon záporné části tetrod je však velmi mírný a museli bychom volit seriové odpory R velmi veliké řádově 100 000 ohmů, a proto i zdrojové napětí by muselo být abnormálně veliké, abychom mohli z tetrody vytvořit výkyvný obvod. Kromě toho se charakteristiky tetrod mění značně stárnutím. Proto raději volíme pro výkyvné obvody pentody, které lze nastavit tak, že představují záporný odpor. Ve vhodném zapojení lze u nich vytvořit záporný odpor na části charakteristiky stínicího proudu v závislosti na stínicím napětí.

V obr. 5–57 je typické zapojení pentody 6 J 7 ve výkyvném obvodu [77]. Působení tohoto výkyvného obvodu je takovéto: nechť stínicí proud  $i_2$  je ve své dolní rovnovážné poloze. Zmenšíme-li poněkud stínicí

napětí  $e_2$ , dáme tím popud k zmenšení  $i_2$ , ale vzhledem k odporové vazbě supresoru se stínicí mřížkou, stane se supresor zápornější, načež se zmenší anodový proud  $i_a$  a v důsledku toho stínicí proud  $i_2$  vzroste, nebot elektrony odražené supresorem se vracejí ke stínicí mřížce. Při vhodně nastavených napětích na elektrodách vydá více vzrůst  $i_2$  vlivem zápornější hradicí mřížky než pokles v důsledku nižšího stínicího napětí  $e_2$ a nastává rozhodné stoupnutí  $i_2$ , čímž se vytvoří ještě větší úbytek napětí na odporu ve stínicím obvodu, tedy objeví se kumulativní účinek tak dlouho trvající, až se  $i_a$  ustálí na své horní rovnovážné poloze. Zpětného výkyvu lze dosáhnout obrácením znaménka přírůstku stínicího napětí — tedy zvětšením  $e_2$ . Vzrůst stínicího proudu je spjat s poklesem anodového proudu. Proto i anodový proud  $i_a$  má své dva

rovnovážné stavy.  $\hat{V}$  krajním případě lze i nastavit anodový proud v jeho dolní stálé poloze na nulu.

Tento pentodový výkyvný obvod může být vybavován: a) napětími v serii s kteroukoliv elektrodou, b) proudovými impulsy zavedenými na mřížku řídicí (svorky  $A_1 A_2$ ) anebo c) změnami odporů.

Výkyvný obvod Eccles-Jordanův ve svém původním zapojení s triodami je na obr.

5–58. U tohoto obvodu vždy jen jedna trioda vede proud. Vzrůstá-li totiž anodový proud  $i_a$  jedné elektronky, klesá potenciál mřížky druhé elektronky, a proto její anodový proud klesá. V důsledku toho se stává mřížka prvé elektronky kladnější a její anodový odpor ještě více stoupá. Vzhledem ke kumulativnosti tohoto zjevu klesne proud druhé elektrony rychle na nulu. Kladným impulsem na druhé mřížce se podnítí vzrůst anodového proudu druhé elektronky zcela stejným postupem, takže střídavými kladnými impulsy na mřížkách obou elektronek se nutí obvod vykyvovat z jedné rovnovážné polohy (maxima  $i_{a1}$ ) do druhé rovnovážné polohy (maxima  $i_{a2}$ ).

Tento výkyvný obvod může být vybavován změnami  $v_g$  nebo  $v_a$ , a to vždy s takovou polaritou, že se buď zmenšuje anodový proud  $i_a$ právě vodící elektronky, anebo se zvětšuje anodový proud nevodící elektronky.

Tento původní obvod Eccles-Jordanův je nevýhodný pro veliké množství nutných proudových zdrojů. Proto se přešlo na upravený výkyvný obvod Eccles-Jordanův podle obr. 5–59. V tomto zapojení



Obr. 5 – 59. Upravený výkyvný obvod Eccles-Jordánův.

se však projevují nepříznivě vnitřní kapacity elektronek prodlužující přeskokovou dobu a působící nespolehlivost. Proto se přidávají malé kondensátory  $C_3 = C_4 = 50$  pF vyznačené tečkovaně.



Pentodový výkyvný obvod Eccles-Jordanův.

Vybavování tohoto výkyvného obvodu se může dít: a)napětími v serii s elektrodami, b) změnou odporů v obvodu nebo c) impulsy napětí zavá-



Obr. 5-61. Obvod k získání ostrých impulsů.

děnými na jednu aneb i několik elektrod. V našem případě jsou vyznačeny vybavovací svorky  $A_1 A_2$ . Odpory  $R_2$ ,  $R_5$  mají být mnohem větší než vnitřní odpor užitých elektronek.

Pentodový výkyvný obvod Eccles-Jordanův (77) je naznačen na obr. 5–60. Kondensátory  $C_1 = C_2 = 50$  pF mají stejný účel jako v předchozím zapojení. Supresory přejímají funkci řídicích mřížek triod. Vybavovací svorky jsou označeny  $A_1 A_2$  a  $B_1 B_2$ . Vybavuje se velmi krátkým záporným impulsem napětí na řídicí mřížce proud vedoucí pentody. Mnohdy postačí k tomu –0,5 V. Kladným impulsem na pentodě nevedoucí proud nelze obvod vybavit, pro-

tože její anodový proud je zabrzděn velikým záporným napětím na hradicí mřížce. Odpor  $R_2 = R_5$  bývá řádově 250 000 ohmů. Impulsy vybavující výkyvné obvody musí mít ovšem velmi krátké trvání. Nutno je vyrobit vhodnými obvody. Jeden takový obvod k získání ostrých impulsů je v obr. 5–61. Při náhlé změně napětí na vstupu



dostaneme na odporu Rostrý impuls podle obr. 5-62 a). Zavedeme-li na vstup pravidelné obdélníkové napětí, získáme na odporu R sled impulsů jako v obr. 5-62 b).



Obr. 5 – 63. Obvod pro výrobu obdélníkového napětí z napětí sinusového.

Obr. 5-62. Ostré proudové impulsy.

Obdélníkové napětí můžeme si poměrně snadno vyrobit seříznutím normálního napětí sinusového. Může se tak dít v obvodu naznačeném v obr. 5—63. V něm je generátor sinusového napětí E zařazen do serie s odporem R a skupinou dvou paralelně zařazených diod D. Diody jsou tak zapojeny, že vždy pro každou polovinu sinusovky jedna tvoří otevřenou cestu. V serii však s každou diodou je ještě napětí V nebo Utakové polarity, že působí proti průchodu proudu. V důsledku toho drží se vždy na skupině diod napětí odpovídající V nebo U skoro po celou dobu jedné půlperiody, takže představuje prakticky napětí obdélníkové.

#### 5 — 23. Nepravidelné působení reakčních oscilátorů

V chodu oscilátorů se mohou vyskytnouti některé nepravidelnosti. Tak při samočinném předpětí získaném na odporu  $R_g$ , který jest přemostěn kapacitou  $C_g$ , může nastati u reakčního oscilátoru pericdické zastavování kmitů, je-li t. zv. časová konstanta této skupiny daná součinem hodnot  $R_g C_g$  příliš veliká. Předpětí při veliké časové konstantě se přizpůsobuje jen pomalu náhodným změnám amplitudy. Představme si na př., že oscilátor pracuje s dostatečně velikou amplitudou, která vytváří veliké předpětí na odporu  $R_g$ , takže oscilátor pracuje v třídě C. Poklesne-li náhle z jakéhokoliv důvodu amplituda kmitů, kondensátor  $C_g$  drží vysoké předpětí a jen pomalu se vybíjí. Menší amplituda však nestačí k vybuzení mřížky při vysokém předpětí, a proto se kmitání zastaví na okamžik až do doby, kdy předpětí poklesne vybitím kondensátoru  $C_g$ . Odpomoc v takovém případu jest snadná: zmenší se hodnota buď kapacity  $C_g$ , nebo odporu  $R_g$  anebo obou současně. Někdy se vyskytne mezera v překrytém rozsahu frekvencí oscilátoru.

Někdy se vyskytne mezera v překrytém rozsahu frekvencí oscilátoru. Příčinou bývá některá z tlumivek, která resonuje na dotyčné frekvenci v kombinaci s některou kapacitou. Někdy to může býti i vlastní kapacita, případně kapacita rozptylová. Závada se odstraní výměnou tlumivky za jinou.

Jiným nebezpečným zjevem zvláště u mohutnějších oscilátorů jest náhlé zastavení kmitů za současného obrácení mřížkového proudu, při čemž anodový proud prudce stoupá na hodnotu ještě daleko vyšší než jaká by odpovídala chodu s plným anodovým napětím bez mřížkového předpětí. Toto blokování oscilátoru má svou příčinu v sekundární emisi na řídicí mřížce, jak již bylo dříve uvedeno: na mřížce vzniká více elektronů sekundárních než jest počet elektronů primárních, zachycených mřížkovou strukturou. Pod kladným mřížkovým proudem rozumíme usměrněný proud vysokofrekvenční, tekoucí ve vnějším obvodu, připojeném mezi mřížkou a kathodou, ve směru od kathody ke mřížce. Kladný mřížkový proud vytváří normální záporné předpětí na mřížce. Záporný mřížkový proud vzniklý sekundární emisí teče v opačném směru a činí mřížku kladnější, čímž se zjev zhoršuje a elektronka se při zablokování rychle zničí.

Některé elektronky pro vysoké výkony a vysoká anodová napětí jsou zvláště náchylné k zápornému mřížkovému proudu a musí býti u nich proto učiněno opatření, aby okamžitý anodový potenciál nikdy se nemohl přiblížiti anebo dokonce klesnouti pod okamžitý kladný potenciál mřížky. V důležitých případech lze uspořádati paralelně mezi mřížkou a kathodou elektronky zvláštní usměrňovací obvod s diodou a odporem v serii, který znemožní převrácení znaménka mřížkového proudu.

### 5 — 24. Parasitní kmity zesilovačů a oscilátorů

U zesilovačů se setkáváme často s rušivými anebo parasitními kmity, i když se postaráme o jejich dobrou neutralisaci, anebo užijeme dobře stíněných elektronek: tetrod anebo pentod. Zvláště bývají náchylny k takovým vedlejším kmitům elektronky pracující sice nikoliv na nejvyšších frekvencích, které se však svou konstrukcí hodí i pro působení na velmi vysokých frekvencích. Přívody k elektrodám často postačí, aby se staly obvodem rozhodujícím pro vznik kmitů o velmi vysokých frekvencích.

Parasitní kmity nemusí však míti vždy velmi vysoký kmitočet. Někdy shodou okolností vytvoří se z přívodních tlumivek a filtrů obvod, u něhož jsou splněny podmínky pro nasazení nízkofrekvenčních kmitů a zesilovač se rozkmitá na poměrně nízké frekvenci. S parasitními kmity se setkáváme i u oscilátorů, ačkoliv v menší míře, nebot hlavní kmity obyčejně u nich mají sklon potlačiti kmity nežádoucí. Obecně lze stanoviti základní zásady pro konstrukci zesilovačů a oscilátorů k zabránění vzniku parasitních kmitů, avšak prakticky se mohou takové kmity objeviti i při pečlivé konstrukci. Především jest třeba voliti pokud možno krátké spoje mezi elektrodami a laděnými obvody. Mimo to se doporučuje, vkládati do mřížkových přívodů malé neinduktivní odpory o hodnotě asi 10—50 ohmů, pokud možno blízko k mřížkám, které obyčejně účinně utlumují parasitní kmity o velmi vysokých frekvencích.

U vysokofrekvenčních zesilovačů se často vkládají do anodových přívodů i do přívodů k stínicím mřížkám tlumicí obvody sestávající z malé indukčnosti s několika málo závity, překlenuté odporem o hodnotě několika desítek ohmů. Spoje hradicích mřížek se zemí (kathodou) mají býti co nejkratší.

Zjistíme-li na hotovém zesilovači parasitní kmity, jest nejlépe snížiti anodové napětí a současně i mřížkové předpětí redukovati případně až na nulu. Tak dostaneme vhodné podmínky pro rozkmitání. Doutnavkou na isolované tyčce se dotýkáme různých obvodových částí, abychom při zasvitnutí doutnavky zjistili, které z nich se kmitů účastní. Současně změříme vlnoměrem frekvenci parasitních kmitů; někdy kmitá obvod současně na celé řadě různých frekvencí. Po lokalisování kmitů snažíme se měniti obvodové části a vkládati tlumicí odpory tak dlouho, až kmity pominou. Při nízkofrekvenčních kmitech musíme vzíti v úvahu i všechny napájecí zdroje.

# 5 — 25. Krátkodobé obloukové probití elektronek (zjev Rocky-Point)

Vodou chlazené elektronky pro veliké výkony mohou vykazovati čas od času poruchy zvláštního druhu; pro tento zjev se ujal název "Rocky-Point" podle americké vysílací stanice, ve které byl nejdříve pozorován. Porucha se jeví náhlým proražením vnitřního dokonale vyčerpaného prostoru elektronky zdánlivě bez jakékoliv příčiny. Proražení může nastati po dlouhé době i několika tisíc hodin bezvadného chodu, po kterou se isolace elektronky jeví naprosto dokonalou. Při proražení projde tak velký proud elektronkou, jaký jen může dodati zdroj vysokého anodového napětí. Byly pozorovány proudy i několika tisíc ampérů.

Největší nebezpečí tohoto zjevu stává přirozeně na vysokofrekvenčních zesilovačích výkonu u vysilačů na veliké výkony. Napájecí anodové zdroje jsou ovšem v každém případě jištěny rychle působícími maximálními vypinači a případně i pojistkami na vysoké napětí. Přeruší-li se proud bezprostředně po nastalém náhlém proražení elektronky, nenastane uvnitř elektronky žádná škoda a obyčejně ani vakuum se nezhorší. Elektronka se jaksi sama "vyčistí". Jedinou stopou po tomto krá kodobém vybití uvnitř elektronky jsou stromkové obrazce na elektrodách, viditelné nejčastěji na vnitřní stěně vodou chlazené anody, jakož i na stínicích krytech s ní spojených i na držácích mřížky a vlákna. Přitom však pravidelně nejsou poškozeny jemné drátky tvořící mřížku.

Oku jsou uvcdené náhlé vnitřní výboje sotva patrné. Obyčejně se celý vnitřek elektronky — pokud lze ovšem u vodou chlazené elektronky dovnitř viděti, osvětlí slabým světlem 'připomínajícím fluorescenci, ale tento zásvit nám obyčejně unikne pro převládající osvětlení vnější anebo jas od rozžhaveného vlákna. Podaří-li se zachytiti okamžik průboje, bývá na studené elektrodě patrna malá jasná skvrna. Velmi často jest výboj tak slabý a krátkodobý, že nenastane ani vypnutí přívodu proudu. Takové výboje, při nichž se elektronka sama vyčistí, nejsou pro praxi nijak na závadu, neboť se jimi nepřeruší chod stanice, na jehož plynulosti záleží nejvíce u vysílacích rozhlasových stanic. Některé vodou chlazené triody vykazují však zřetelný sklon k mohutným krátkodobým výbojům a při jejich užití jest třeba se postarati o zvláštní opatření k zamezení nepříjemností spojených s přerušením chodu.

Proti zjevu Rocky-Point lze bojovati již pečlivou konstrukcí elektronky tak, aby probití vůbec nenastávalo, anebo nanejvýše jen výjimečně po dlouhé době. Zdá se, že vlastní příčina zjevu Rocky-Point není zcela objasněna, ale na štěstí jsou známy prostředky k zmírnění následků tohoto zjevu, kdysi velmi obávaného na velikých vysílacích stanicích.

Obecně se ukázalo, že elektronky z počátku náchylné silně k probíjení během doby se ustálily a po několika tisících hodin nevykazovaly žádných probití. Některá výrobní serie elektronek trpí zvláště zjevem Rocky-Point, aniž by bylo lze vždy zjistiti pravou příčinu, proč tomu tak jest. Jest zajímavé, že regenerované elektronky při svém druhém působení nikterak nepodržují své chování z prvého období, pokud jde o zjev Rocky-Point. Regenerace elektronek se provádí velmi často, neboť jednou užitý materiál elektrod vykazuje lepší vlastnosti než materiál úplně nové elektronky. Kromě toho regenerovaná elektronka mívá i delší životnost než elektronka nová. Při regeneraci se obvykle vyměňuje žhavicí vlákno, jehož spálením nejčastěji končí život elektronky, kdežto ostatních částí se užije znovu.

K zmírnění náchylnosti k náhlému probití doporučuje se na velikých zesilovačích rozděliti elektronky řazené paralelně do několika skupin, z nichž každá jest napájena vysokým napětím přes vlastní tlumivku a své skupiny filtračních kondensátorů. Při velikém množství paralelně řazených elektronek může totiž elektronka, u níž se projeví náchylnost k probíjení, soustřediti na sebe v okamžiku probití příliš veliký proud, který ji může zničiti. Dále se poznalo, že zesilovač je tím stálejší, čím menšího výstupního vysokofrekvenčního kondensátoru se užije. Doporučuje se pracovati s tlumivkami vysoké indukčnosti mezi zdrojem vysokého napětí a zesilovačem, ale to jest opatření drahé. Za nejlepší ochranu jest dnes míti odpory vložené jak do společného přívodu vysokého napětí, tak do jednotlivých anod. Aby se neztrácel zbytečně veliký výkon v těchto seriových odporech, přemostí se asi 2/3 skupinového odporu pojistkou. Normálně jest v přívodu jen poměrně malý odpor (na př. asi 100 ohmů pro 3 triody po 120 kW jmenovitého výkonu, jež pracují s 18 000 V anodového napětí) a teprve při silnějším probití některé elektronky ze skupiny při zjevu Rocky-Point přetaví se pojistka a tím vstoupí do obvodu celý skupinový odpor 300 ohmů. Tím ovšem vzniká poměrně vysoká ztráta na výkonu, ale při nejbližší přestávce programu se nahradí vadná pojistka, takže v celkové provozní době nepadá uvedená ztráta na váhu. U uvedeného příkladu byly by individuální odpory v přívodech k jednotlivým elektronkám hodnoty asi 20 až 50 ohmů.

Jakost a konstrukce elektronek má převážnou důležitost při zjevu Rocky-Point. Tak novější vodou chlazené elektronky sestrojené podle dlouholetých zkušeností jsou daleko stálejší a mnohé jsou úplně prosty jakéhokoliv probíjení. Zdá se, že i vydatnost vodního chlazení má významný vliv na sklon k probíjení. Tak bylo zjištěno, že ne dosti čistá chladicí voda způsobuje usazeniny na měděné anodě, takže její povrch se za čas pokryje kotelním kamenem. Tím se zhorší chlazení a je-li elektronka zatížena blízko své meze rozptylu, objeví se u ní silný sklon k zjevu Rocky-Point. Pravidelné odstraňování kamenu kyselinou odpomůže, avšak po prvém zapojení do chodu po vyčištění se obyčejně ještě projeví několik vnitřních přeskoků.

Vyskytne-li se zjev Rocky-Point u některé skupiny vodou chlazených elektronek, doporučuje se podrobiti každou elektronku z této sady před zapojením do vysilače formovacímu pochodu, při kterém se ponechá elektronka zapojena ve zvláštní objímce v nekmitavém stavu, případně jest jen vyžhavena.

Studiem zjevu Rocky-Point se zabýval zvláště Gossling a výsledky svých prací uveřejnil [27]. Tento autor vykládá vznik náhlého výboje uvnitř elektronky spontánním objevením se t. zv. autelektrouového výboje. Elektrony narazí na anodu anebo možná dříve na některou snadno rozptylitelnou povrchovou vrstvu, jíž může býti adsorbovaný plyn, a způsobí výstup kladných iontů. Ionty jsouce přirychlovány vysokým napětím putují ke kathodě, na niž narazí a uvolní z ní další elektrony. Současně při své cestě neutralisují prostorový náboj, takže se objeví vzestupná tendence anodového proudu. V tomto stadiu autelektronový proud může dosáhnouti asi 1 ampéru, což postačí ke vznícení počátečního oblouku, za nímž následuje skutečný oblouk mezi kovovými povrchy, který může přenášeti neobyčejně vysoké proudy.

Z tohoto výkladu není patrna oscilační povaha výboje Rocky-Point, kterou zdůrazňují někteří jiní pozorovatelé.

#### ÚLOHY V.

1. Určete hodnoty součástek v oscilátoru zapojeném podle obr. 5–1, aby tento kmital v rozsahu f = 1000-1500 kc/s. Odpor R odvoďte z předpokladu pravděpodobného činitele jakosti Q celého obvodu. Určete nejmenší prakticky možnou hodnotu indukčnosti cívky  $L_g$ . Polarisační odpor  $R_g$  určete z podmínky, aby oscilátor pracoval v tř. AB.

2. Úrčete podmínku kmitání Hartleyova oscilátoru zapojeného podle obr. 5-3.

3. Do vzorce pro vlastní buzení kmitů 5-3 dosaďme za zesílení I výraz

$$\mathfrak{A}=-\frac{\mu\,\mathfrak{Z}_{z}}{R_{i}+\mathfrak{Z}_{z}},$$

je-li  $\mathfrak{Z}_{\pi}$  zatěžovací impedance jevící se se straný elektronky. Potřebné  $\frac{1}{\mathfrak{A}}$  je dáno výrazem 1 (1 R; ) (1 I )

$$\frac{1}{\mathfrak{A}} = -\left(\frac{1}{\mu} + \frac{R_i}{\mu \mathfrak{Z}_z}\right) = -\left(\frac{1}{\mu} + \frac{1}{S \mathfrak{Z}_z}\right),$$

značí-li S strmost užité elektronky. Po dosazení dostáváme

$$\zeta = -\left(\frac{1}{\mu} + \frac{1}{S\,\mathfrak{Z}_z}\right)$$

jako Barkhausenovu podmínku pro udržení vlastních kmitů. ζ je komplexní a lze psáti

$$\zeta = |\zeta|e^{j\theta}$$
$$\frac{1}{\mu} + \frac{1}{S\beta_z} = A e^{j\theta}.$$

Podmínku Barkhausenovu lze pak psáti

$$Ae^{\mathbf{j}\Theta} = |\zeta|e^{\mathbf{j}(\varphi+\pi)},$$

při čemž  $\pi$  v mocniteli respektuje znaménko minus předcházejícího výrazu. Poslední rovnice zřejmě předpokládá jednak rovnost modulů, jednak rovnost úhlů.

Všimněme si nyní znovu oscilátoru naznačeného v obr. 5—1 a uvažme jeho anodový kmitavý obvod jako paralelní kombinaci indukčnosti L, kapacity C,

a odporu R'. Předpokládejme, že elektronka pracuje jako zesilovač v tř. Al se zesilovacím činitelem  $\mu$  a strmostí S.

Aplikujte na tento obvod Barkhausenovu podmínku a z ní odvoďte jako funkci parametrů hodnotu strmosti S potřebnou k udržení kmitů a vyrobený kmitočet.

Proč se může kmitočet takto nalezený lišit od skutečného kmitočtu naměřeného u daného oscilátoru?

Naznačte vektorový diagram tohoto oscilátoru.

5. Při zkoumání oscilátoru lze s výhodou užít té představy [51], že vnější obvod oscilátoru řídí jeho mřížkový potenciál a proto i anodový proud takovým způsobem, že anodový proud stoupá, když anodový potenciál klesá. Můžeme tedy nahraditi anodový obvod elektronky záporným odporem někdy ještě ve spojení s jinými obvodovými prvky, ze kterého jakožto zdroje se napájejí střídavým výkonem kladné odpory v ostatních částech obvodu. Lze pak Barkhausenovu podmínku nahradit požadavkem, aby se v ustáleném stavu proud dodávaný tímto rovnocenným střídavým zdrojem nahrazujícím anodový obvod elektronky rovnal proudu tekoucímu zátěží.

Užijte této představy k popsání působení oscilátoru s kmitavým obvodem v anodě podle obr. 5—1. Nakreslete především náhradní schema tohoto oscilátoru tak, že elektronka jako proudový zdroj je paralelně zapojena na odporu.

Užijte vztahu mezi mřížkovým a anodovým potenciálem, který je vnucen vnějším obvodem, k tomu, abyste ukázali, že proudový zdroj zde může být nahrazen negativním odporem. Nakreslete příslušný náhradní obvod.

Určete na tomto základě opět potřebnou hodnotu strmosti S jako funkci parametrů k udržení vlastních kmitů a vyrobený kmitočet. Kontrolujte, že dostanete stejné výsledky jako při předchozím řešení. 6. Vyjděte za zapojení oscilátoru s laděným obvodem v mřížce podle obr.

6. Vyjděte za zapojení oscilátoru s laděným obvodem v mřížce podle obr. 5-2 a přidejte do serie mezi zdroj  $V_a$  a reakční cívku  $L_a$  zatěžovací odpor  $R_z$ . V mřížkovém kmitavém obvodu uvažujte seriový odpor R. Analysujte obvod tohoto oscilátoru, při čemž mřížkový proud může být zanedbán [51].

Nahradte oscilátor rovnocenným obvodem, ve kterém elektronka bude jako napěťový zdroj v serii se svým vnitřním odporem.

Odvodte výraz pro kmitočet jako funkci obvodových parametrů. Zjistěte výraz pro střední strmost nutnou k udržení kmitů.

Ukažte vzájemné směry vinutí cívek  $L_g$  a  $L_a$  jako nutnou podmínku pro nasazení kmitů. Konečně nakreslete vektorový diagram tohoto oscilátoru.

# DODATEK I.

a) Tabulka Besselových funkcí prvého druhu nultého řádu  $J_0(ja)$ :

а	$J_0(ja)$	a	$\mathbf{J}_{0}(ja)$	a	$\mathbf{J}_{0}\left( ja ight)$	a	$\mathbf{J}_{0}\left( ja\right)$	а	$\mathbf{J}_{0}\left( ja ight)$
0.00	1,0000	1.00	1,2661	2,00	2,280	3,00	4,881	4.00	11.302
0,05	1,0006	1,05	1,2952	2,05	2,361	3,05	5,083	4,05	11,801
0,1	1,0025	1,1	1,3262	2,1	2,446	3,1	5,294	4,1	12,324
0,15	1,0056	1,15	1,3590	2,15	2,536	3,15	5,516	4,15	12,870
0,2	1,0100	1,2	1,3937	2,2	2,629	3,2	5,747	4,2	13,442
0,25	1,0157	1,25	1,4305	2,25	2,727	3,25	5,989	4,25	14,041
0,3	1,0226	1,3	1,4693	2,3	2,830	3,3	6,243	4,3	14,668
0,35	1,0309	1,35	1,5102	2,35	2,937	3,35	6,508	4,35	15,324
0.4	1,0404	1,4	1,5534	2,4	3,049	3,4	6,785	4,4	16,010
0,45	1,0513	1,45	1,5989	2,45	3,167	3,45	7,075	4,45	16,729
0,5	1,0635	1,5	1,6467	2,5	3,290	3,5	7,378	4,5	17,48
0,55	1,0771	1,55	1,6971	2,55	3,419	3,55	7,696	4,55	18,27
0,6	1,0920	1,6	1,7500	2,6	3,553	3,6	8,028	4,6	19,09
0,65	1,1084	1,65	1,8056	2,65	3,694	3,65	8,375	4,65	19,96
0.7	1,1263	1,7	1,864	2,7	3,842	3,7	8,739	4,7	20,86
0,75	1,1456	1,75	1,925	2,75	3,996	3,75	9,119	4,75	21,80
0,8	1,1665	1,8	1,990	2,8	4,157	3,8	9,517	4,8	22,79
0,85	1,1889	1,85	2,057	2,85	4,326	3,85	9,933	4,85	23,83
0,9	1,2130	1,9	2,128	2,9	4,503	3,9	10,369	4,9	24,91
0,95	1,2387	1,95	2,202	2,95	4,688	3,95	10,825	4,95	26,05
	-	•	•		• .	•		5.00	27.24

b) Tabulka Besselových funkcí prvého druhu prvého řádu  $\frac{1}{i}$  J<sub>1</sub> (*ja*):

· 1		1		1		1		7
$a  \frac{-}{j} J_1($	ja) a	$\frac{1}{j}$ J <sub>1</sub> ( <i>ja</i> )	a	$\frac{\mathbf{I}}{j} \mathbf{J}_{\mathbf{I}}(ja)$	а	$\frac{1}{j}$ J <sub>1</sub> ( <i>ja</i> )	a	$\frac{\mathbf{I}}{j} \mathbf{J}_{\mathbf{I}}(ja)$
0,00 0,00	00 1,00	0,5652	2,0	1,5906	3,0	3,953	4,0	9,759
0,05 0,02	50 1,05	0,6008	2,05	1,6664	3,05	4,136	4,05	10,213
0,1 0,05	01 1,1	0,6375	2,1	1,745	3,1	4,326	4,1	10,688
0,15 0,07	52 1,15	0,6754	2,15	1,828	3,15	4,526	4,15	11,185
0,2 0,10	05 1,2	0,7147	2,2	1,914	3,2	4,734	4,2	11,706
0,25 0,12	60 1,25	0,7553	2,25	2,004	3,25	4,953	4,25	12,251
0,3 0,15	17 1,3	0,7973	2,3	2,098	3,3	5,181	4,3	12,822
0,35 0,17	77 1,35	0,8409	2,35	2,196	3,35	5,420	4,35	13,420
0,4 0,20	40 1,4	0,8861	2,4	2,298	3,4	5,670	4,4	14,046
0,45 0,23	07 1,45	0,9330	2,45	2,405	3,45	5,932	4,45	14,702
0,5 0,25	79 1,5	0,9817	2,5	2,517	3,5	6,206	4,5	15,389
0,55 0,28	55 1,55	1,0322	2,55	2,633	3,55	6,493	4,55	16,109
0,6 0,31	37 1,6	1,0848	2,6	2,755	3,6	6,793	4,6	16,86
0,65 0,34	25 1,65	1,1395	2,65	2,883	3,65	7,107	4,65	17,65
0,7 0,37	19 1,7	1,1963	2,7	3,016	$^{3,7}$	7,436	4,7	18,48
0,75 0,40	20 1,75	1,2555	2,75	3,155	3,75	7,780	4,75	19,35
0,8 0,43	29 1,8	1,3172	2,8	3,301	3,8	8,140	4,8	20,25
0,85 0,46	16 1,85	1,3814	2,85	3,453	3,85	8,518	4,85	21,20
0,9 0,49	71 1,9	1,4482	2,9	3,613	3,9	8,913	4,9	22,20
0,95 0,53	06 1,95	1,5180	2,95	3,779	3,95	9,326	$^{4,95}_{5,0}$	$23,24 \\ 24,34$

### Théveninova (neb Pollardova) poučka.

Při řešení složitých proudových obvodů poslouží nám dobře poučka Théveninova (zvaná též theorémem Pollardovým). Lze ji vysloviti takto:

"Působí-li ve složitém obvodu složeném ze řady obvodových prvků (zdánlivých odporů neb impedancí) jeden zdroj, lze proud  $I_n$  tekoucí impedancí  $Z_n$  mezi svorkami A B vyjádřiti jako proud vyvolaný generátorem, který by byl zapojen přímo na svorky A B, měl napětí zjištěné na těchto svorkách naprázdno a jehož vnitřní impedance by se rovnala impedanci obvodu pozorované při pohledu od svorek A B, "do obvodu". Při výpočtu této impedance obvodu nahradí se skutečný generátor svou vnitřní impedancí."

Théveninovu poučku je možno ilustrovati na příkladu článkového vodiče v obr. 5—64. Sebe složitější obvod může býti totiž převeden na toto náhradní zapojení.

Vypočteme z tohoto zapojení proud  $I_n$  nejprve běžným způsobem:



Tuto rovnici upravíme tak, aby zatěžovací impedance  $Z_n$  se objevila ve jmenovateli osamoceně jako sčítanec:

$$I_n = \frac{E \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3}}{Z_n + \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3}}.$$

Proud  $I_n$  impedancí  $Z_n$  tekoucí je tedy stejný, jako kdyby jej protlačoval generátor s napětím  $E = \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3}$  a s vnitřní impedancí  $\frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3}$ . Není-li mezi svorkami A B impedance  $Z_n$ , je napětí mezi svorkami A B naprázdno dáno skutečně výrazem  $E \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3}$ . Nahradíme-li v obr. 5–55 zakreslený generátor zkratem a počítáme impedanci mezi A B (bez  $Z_n$ ), dostaneme výraz

$$\mathcal{Z}_{AB} = \frac{Z_1 \, Z_2 + Z_2 \, Z_3 + Z_1 \, Z_3}{Z_1 + Z_3}.$$

Tím je dokázána pravdivost Théveninovy poučky.

Působí-li ve složitém obvodu současně několik generátorů, lze postupně vypočítati podle Théveninovy poučky odpovídající proudy v zatěžovací impedanci  $\mathcal{Z}_n$ . Výsledný proud touto impedancí se dostane podle z ákona superposice, který zní takto:

"V jakémkoliv obvodu složeném z generátorů a lineárních obousměrných impedancí dostaneme proud tekoucí v kterémkoliv bodu jako součet proudů, které by tudy tekly, kdybychom každý z generátorů uvažovali samostatně, při čemž by všechny ostatní generátory byly vždy nahrazeny impedancemi rovnými jejich vnitřním impedancím."

#### LITERATURA A PRAMENY

- Asejev B. P.: Osnovy radiotechniki, Moskva 1947. [1]
- λή Model - Něvjažski: Peredajuščije ustrojstva,
- Smirenin B. A.: Spravočnik po radiotechnike, Gos. energetičeskoje [III] izdat., Moskva 1950.
- Ramlav P. N.: Radiotechnika, Gos. transportnoje železnodorožnoje [IV] izd., Moskva 1950.
- Żeljach Z. V. i Bobrovskaja J. K.: Metod rasčeta usilenija usilitelja [V] s obratnoj svjazi, Izd. akademii nauk SSSR 1949.
- [VI] Cemel G. 7.: Polosovie filtry s kombinirovannoj obratnoj svjazi (tamtéž).
- (VII) Sikin G. S.: Transformatori nizkoj častoty, Moskva 1950.
- Berštějn J. L.: Fluktuace amplitudy a fáze clektronkového generátoru, [ÎIIV] překlad Sovětská věda, mat.-fysika 2,1950.
- Pumper E. 7 .: Kristaličeski je detektory, izd. "Sovetskoje radio", Moskva [IX] 1950.
- Krilov N. N.: Zadačnik po sudovoj radiotechnike, izd. "Morskoj [X] transport", 1950.
- Malov: Kurs elektrotechniki i radiotechniki, Ogiz, Gostechizdat 1948. [XI]
- ן ווxז Kaganov J. L.: Elektronnyje i ionnyje preobrazovateli. Moskva 1950.
- [1] Achard M. E.: Appareillage Radioélectrique, publ. Ecole Sup. d'Électricité, Paříž 1938.
- [2] Barkhausen H.: Elektronen-Röhren, 4 sv. vyd. S. Hirzel, Leipzig.
- [3] Bergmann L.: Schwingende Kristalle, vyd. B. Teubner, Leipzig.
- [4] Campbell N. R. a Ritchie D.: Photoelectric Cells, vyd. Pitman, Londýn.
- [5] Chaffee E. L.: Theory of Thermionic Vacuum Tube, vyd. Mc Graw-Hill, New York.
- [6] Červený-Řehořovský: Technický průvodce, elektrotechnika I. a II. část, Praha.
- [7] Dow W. G.: Fundamentals of Engineering Electronics, vyd. J. Wiley, New York 1937.
- [8] Eastman A. V.: Fundamentals of Vacuum Tubes, Mc Graw Hill, New York 1937.
- [9] Jahnke-Emde: Funktionentafeln, Teubner, Leipzig, 2. vyd. 1933.
- [10] Jeans Sir J .: The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism, vyd. Cambridge at the University Press, V. vyd. 1933.
- [11] Koller L. R.: The Physics of Electron Tubes, Mc Graw-Hill, New York 1937.
- [12] Ladner A. W. & Stoner C. R.: Short Wave Wireless Communication, vyd. Chapman & Hall 1932.
- [13] Mesny R.: Radioélectricité Générale, vyd. E. Chiron, Paříž.
- [14] Morecroft J. H.: Electron Tubes and Their Application, vyd. J. W. Wiley, New York 1936. [15] Reich H. J.: Theory and Applications of Electron Tubes, Mc Graw-Hill
- Co., New York 1939.
- [16] Reimann A.: Thermionic Emission, vyd. Chapmann & Hall, Londýn 1934.
- [17] Strutt Dr M. J. O.: Moderne Mehrgitter-Elektronenröhren I. a II. svazek, vyd. J. Springer, Berlín.
  [18] Van der Bijl H. J.: The Thermionic Vacuum Tube and Its Application,
- vyd. Mc Graw Hill Co., New York 1920.
- [19] Vilbig F.: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik, Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig, 1937.

- [20] Wilson J. C.: Television Engineering, vyd. Pitman, New York, 1937.
- [21] Terman F. E.: Radio Engineering II, vyd., Mc Graw-Hill, New York 1937.
- [22] Gutton C.: La Lampe à trois éléctrodes, vyd. Les Presses Universitaires 1929.
- [23] Hollmann H. E.: Physik und Technik der ultrakurzen Wellen, vyd. J. Springer, Berlín 1936.
- [24] Black H. S.: Stabilized Feedback Amplifiers, Electr. Engineering sv. 53, str. 114, leden 1934.
- [25] Dellenbaugh & Quimby: Článek v QST únor, březen a duben 1932.
- [26] Fay C. E.: The Operation of Vacuum Tubes as Class B. & C. Amplifiers, Proc. of the Inst. Radio Eng. sv. 20 r. 1932, str. 548-568.
- [27] Gossling B. S.: The Flash-Arc in High-Power Valves, J1 of the Inst. of Electr. Engineers sv. 71. č. 429, září 1932.
- [28] Johnson J. B. & Llewellyn F. B.: Limits to Amplification, Bell Syst. Techn. J1, leden 1935.
- [29] Klipsch P. W.: Design of Audio-frequency Amplifiers Circuits Using Transformers, Proc. Inst. Radio Eng. sv. 24. str. 219, r. 1936
- [30] Khol Dr Fr.: Atomové modely, El. obzor č. 49, 8. XII. 1939.
- [31] Koehler Glenn: The Design of Transformers for Audio-frequency Amplifiers, Proc. Inst. Radio Eng. sv. 16. str. 1742, 1928.
- [32] Llewellyn F. B.: Operation of Thermionic Vacuum Tube Circuits, Bell Syst. Techn. J1 sv. 5, str. 433, r. 1926.
- [33] Mc Lean: An Analysis of Distortion in Class B Audio Amplifiers, Proc. Inst. Radio Eng. sv. 24, str. 487, březen 1936.
- [34] Miller J. M.: Dependance of the Input Impedance of a Three-Electrode Vacuum Tube upon the Load in the Plate Circuit, Scientific Papers of the Bureau of Standards č. 351, 21. XI. 1919.
- [35] Nyquist H.: Regeneration Theory, Bell Syst. Techn. J1 sv. 11., 1932, str. 126-147.
- [36] Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors, Phys. Rev. sv. 32, r. 1928.
- [37] Petržílka V.: Užití podélných kmitů turmalínových destiček k buzení vysilačů, Slabopr. obzor, duben 1936.
- [38] Prince D. C.: Vacuum Tubes as Power Amplifiers, Proc. Inst. Radio Eng. sv. 11, 1923.
- [39] Sahánek Dr J.: K problému buzení netlumených elektromagnetických vln, Spisů přírodovědecké fakulty Masarykovy university č. 126, r. 1930.
- [40] Buzení Hertzových vln diodami, těchže spisů č. 158, 1932.
- [41] Výklad vzniku krátkých elektromagnetických vln v elektronových lampách, těchže spisů č. 51, r. 1925.
- [42] Shockley W.: The Quantum Physics of Solids I. The Energies of Electrons in Crystals, The Bell Syst. Techn. J1. říjen 1939, sv. 18, č. 4.
- [43] Schade O. H.: Beam Power Tubes, Proc. Inst. Radio Eng. sv. 26., č. 2., únor 1938.
- [44] Story J. G.: Design of Audio Frequency Input and Intervalve Transformers, The Wireless Engineer, unor 1938.
- [45] Weaver K. S.: Článek v QST, listopad 1929, str. 24.
- [46] Žáček A. prof. Dr: Magnetronové generátory, Slabopr. Obzor, ledenúnor 1936.
- [47] Wrathall E. T.: Audio Frequency Transformers, Wireless Engineer, červen, červenec a srpen 1937.
- [48] Everitt W. L.: Communication Engineering, vyd. Mc Graw-Hill, New York.

- [49] Hund A.: High-Frequency Measurements, vyd. Mc Graw-Hill, New York 1933.
- [50] Philips: Monatsheft für Apparate-Fabrikanten č. 22, leden 1935.
- [51] M. I. T.: Applied Electronics, vyd. John Wiley & Sons, New York 1943.
- [52] Ludwig E. H.: Die Strom-Spannungs-Charakteristiken kapazitiv belasteter Hochvakuum-Glühkathodengleichrichtern, Archiv für Elektr. XXXII. str. 607, Springer, Berlín 1938.
- [53] Terman F. E.: Radio Engineers, Handbook, 1. vyd. 1943, Mc Graw-Hill Book Co., New York.
- [54] Mayer H. F.: Control of Effective Internal Impedance of Amplifiers by Means of Feedback, Proc. of the Inst. of Radio Eng. 27, 1939.
- [55] Petržílka Dr a Slavík Dr: Piezoelektřina 1940.
- Rothe H. a Plato G.: Čl. v Telefunken Röhre 2, str. 94, 1936. ້ 561
- [57] Kleen W. a Graffunde W.: A T M J 8333-1, leden 1937.
  [58] Cady: Piezoelectricity, Mc Graw-Hill Co., New York.
- [59] Tournier M.: Les progres récents dans la téchnique des substances piézoéléctriques, Onde El. XXV (1947) č. 249, str. 447.
- [60] Meacham L. A.: The Bridge Stabilised Oscillator, Bell Syst. T. J1. 1938, str. 574.
- [61] Strong C. E.: Inverted Amplifier, El. Comm. 1941, str. 32.
- [62] Morrison J. W.: The Radar Receiver, Bell Syst. Tech. Jl. XXVI., Oct. 1947.
- [63] Llewellyn F. B. a Bowen A. E. The Production of Ultrahigh-Frequency Oscillations by Means of Diodes, Bel Syst. Tech. Il. XVIII, str. 280, 1939.
- [64] Komfner R.: The Travelling Wave Valve, Wir. World, list. 1946, str. 369.
- [65] Kilgore G. R.: Magnetron Oscillators for the Generation of Frequencies between 300 and 600 Megacycles, Proc. of the Inst. of Radio Eng. sv. 24, srp. 1936, str. 1140.
- [66] Žáček Dr A.: Čl. v Čas. pro pěst. math. a fys. r. 1924, str. 378.
- [67] Fisk J. B., Hagstrum H. D. a Hartman P. L.: The Magnetron as a Generator of Centimeter Waves, Bell. Syst. Tech. J1. XXV, dub. 1946 č. 2, str. 167.
- [68] Bronwell A. B. a Beam R. E.: Theory and Application of Microwaves, Mc Graw-Hill Book Co, N. Y. 1947.
- [69] Bardeen J. a Brattain W. H.: Physical Principles Involved in Transistor Action, Bell Syst. Techn. Jl. XXVIII. č. 2, duben 1949.
- [70] Ryder R. M. a Kircher R. 7 .: Some Circuit Aspects of the Transistor, Bell Syst. Techn. J1. XXVIII, č. 3, červenec 1949, str. 367.
- [71] Becker J. A.: Transistors, El. Engng, leden 1950, str. 58-64.
- [72] D. G. F. a F. H. R.: The Transistor A Crystal Triode, Electronics, září 1948, str. 68-71.
- [73] Haegele R. W.: Crystal Tetrode Mixer, Electronics, říjen 1949.
- [74] Polovodiče v B. S. T. Jl. červenec 1949, str. 335.
- [75] Volkers W. V.: Starved Amplifiers, Electronics, March 1951.
- [76] Petržílka V. prof. Dr: Piezoelektřina I. "Cesta k vědění." Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1951.
- [77] Brainerd, Koehler, Reich, Woodruff: Ultra-High Frequency Techniques, D. van Nostrand Co, Inc. New York 1943.

# VĚCNÝ REJSTŘÍK

Afinita (výstupní práce) 26, 31 aktivování kathod<sup>34</sup> anoda 49 anodová charakteristika 65 – charakteristika svazkové pentody 88 — vodivost 68, 78 - ztráta 49 anodový proud diod 45 - rozptyl 49 — či prostorový proud 28, 39, 61 argon 54 atomistický názor 19 autelektronový výboj 447 autokláva 400 azid barya 34 Band igniter 61 bar 40 Barkhausenův vztah 69, 78, 359, 412 baryum 32, 44 — nitrát 34 batalum 44 Besselovy funkce 222, 450 betatron 118 binoda 96 Boltzmannova plynová konstanta 26 bombardování kladnými ionty 56 bručení 37, 328 budicí napětí, signál 180 výkon vf zesilovače v tř. C 276 Cadyho piezoelektrický oscilátor 395 citlivost obrazové elektronky 109 - proudová 184 - výkonová 184, 232 cyklotron Lawrenceův 116 Cára nasycení 66 časová konstanta 370, 372 — osa Puckleova 438 částice alfa 118 činitel filtrace 166, 167 - jakosti obvodu Q 267, 313, 319, 324, 372, 373, 393, 407 - rekombinace 24

činitel rekonstrukce 24 skreslení 182, 218
tlumení 364, 372, 378 — vazby 320 vzájemné indukčnosti 318 — zesilovací 180 — zesílení 282, 283 zpětné vazby 357 - zvlnění 150, 160, 161, 162, 168 čočka clonková 120 — elektrická 119 čtvrtvlnné transmisní linky 406 Deformace telegrafní značky v kmitavém obvodu 371 deionisace 23 — difusí 24 délka vlny 368 destilovaná voda 51 detekce 15 deuterony 118 diagram Applegateův 430 dioda 15, 27 detekční 96 - krystalová 125, 126 — náhradní 64 diody působení 137 dioda-trioda (binoda) 96 distorse 181 divoké kmity 73 doba průletu (transit time) 103 doutnavka s mřížkou 98 dráha elektronu v magnetickém poli 111 doutnavky 59, 435 duanty 116 duodioda 96, 140 duodioda-pentoda 96 duodioda-trioda 96 dvojčinné zesilovače tř. B 258 - výkonu tř. AB nf 263 dvojitá ionisace 56 dynamická charakteristika 67, 84, 185, 187, 196, 199, 208, 209, 241, 259, 353, 358 ---- kubická 215

dynamická charakteristika obecná 218, 223, 226 — — parabolická 212 - - , důsledek zakřivení 209 dynatron 73, 400 dynatronové kmity magnetronu 413 dynoda 425 Efektivní hodnota proudu usměrňovače 165 ekvipotenciální vrstevnice 63 ekvivalentní obvod 69, 70, 259, 285, 321--- zesilovače 204, 208, 242, 305 clektrická dvojvrstva 118 elektrické zlepšování vakua 44 elektron 18 clektronika 13 elektronka 15 — Acorn 406 - Haeffova 431 - koplanární 84 — majáková 102, 406 - s proměnlivým  $\mu$  84 - s putující vlnou 432 - vysílací 17 elektronkové oscilátory velmi stálé 309— zesilovače napětí 282 elektronkový oscilátor 180, 376 elektronky pro dvojčinné zesilovače tř. B a AB 264 — s rychlostně modulovaným paprskem elektronů 428 – svazkové 85 - s mnoha mřížkami 94, 95 elektronová afinita 25 — balistika 99 — hustota 90, 91 — optika 118 - tryska 121 elektronový mikroskop 125 elektronvolt 21, 104 elektrostatické vychylování elektronového paprsku 108 elipsa dynamická 224 - zatěžovací 224 emise elektronů 24 — radioaktivní 24 — thermionická 24 – za působení silných elektrických polí na povrchu 24 emisní konstanty 30 - účinnost 30

energetické poměry triodového zesilovače tř. A 227 energie elektronu 104 - v indukčnosti 269 — v kondensátoru 269 exponenciální pentoda 83 --- řada k vyjádření anodového proudu 221Fanotron 53, 175 fiktivní dioda 90 — obvod kmitavý 322 filtr mnohonásobný 167 počínající indukčností 162 — — kapacitou 174 – za usměrňovačem, volba L a C 169 filtrace tlumivkou 162 filtrační kondensátor 150 filtry RC 175 filtry, výpočet 158 – začínající kapacitou 174 fluktuace usměrněného napětí 158 fosfory 123 fotoelektrická emise 24 fotoelektrický zjev 22 foton 23 fotonka 13 Fourierův rozvoj 158, 163, 164, 165, 171, 250, 251 frekvence vlastní 367 frekvenční charakteristika zesilovače 185Gaedeho vývěvy 41 Gaussova rovina 340 generátor kmitů (zesilovač) 356 germanium 131, 132 getr 36, 43, 44 getry alkalické 44 Giorgiho jednotková soustava 104 gradient pole potenciálového 99 grafit 43 Hamiltonův operátor nabla 100 harmonické elektronkového oscilátoru 381 Hazeltineova neutralisace 279 HCMVR 54 heptoda 95 Hertzovy vlny 427 hexoda 94 hilo 33 historie vývoje elektronky 14 hmota atomu vodíkového 19

hmota elektronu (positronu) 18 horká místa na povlakových vláknech 35 Charakteristika anodová 66 - dynamická 67, 84, 185, 187, 196, 199, 208, 209, 241, 259, 353, 358 frekvenční 185 — dvojčinného zesilovače 263 — — nf zesilovače transformátorového 309 — odporového zesilovače 296 — pentod 82 — převodní 199 - stíněné tetrody 77 - triody 65 — zatěžovací 184, 196, 199 chlazení anod 50 Igniter 59 ignitron 59 ikonoskop 18 impedance fiktivní 287 — jako zatížení elektronky 265 — nelineární 68 — pro druhou harmonickou 270 impulsy 439 indikátor radarový 124 indukčnost a kapacita kmitavého obvodu 269 intensita elektrického pole 99 intermodulace 352 inversní mřížkový proud 41 - proud stykového usměrňovače 177 --- špičkové napětí 51, 57, 59 invertor 98 ion 21 ionisace 23 — atomů 21 — dvojitá 56 — úplná 55 zbytkových plynů 301 ionisační energie 21 — potenciál 22 Jádro (nucleus) 19 jakost elektronky 232 — vakua 41 jednoduché zesilovače tř. B a C 248 jednotkový zisk 298 Kapacita fiktivní 287 - mezi anodou a kathodou 64 — — mřížkou a kathodou 64 - náhradní, diody 64

kapacita spojů 302 — vnitřní 285 karbid wolframu 36 kaskáda zesilovače 188 kathetron 98 kathoda elektronky 31 — čistě kovová 31 - přímo žhavená 31 — s povlakem kysličníku 32 — virtuální 78, 90, 91 — zploštěná 91 kathodová skvrna 60 kathodový odpor 317 — osciloskop (oscilograf) 123 — sledovač 343 kathody fanotronů 58 nepřímo žhavené 37 kenotron 53, 175 kincskop Zworykinův 123 klystron 428 — reflexní 431 kmitavý obvod 363 kmity Barkhausen-Kurzovy 42, 409, 412– dynatronové 400 — — u magnetronu 413, 418 elektronické u magnetronu Záčkova 413, 419 — netlumené 367 — parasitní 444 – relaxační 435 — tlumené 367 — vnucené 367 — volné 367, 370, 378 zpožďujícího pole 409 kompensovaný zesilovač napětí odporově vázaný 302, 303 kondensátor můstkový 76 — vyhlazovací 139 konel 33 konstanta Planckova 23 prostorového náboje 46 — emisní 30 konvertor pětimřížkový 95 koplanární elektronka 84 kovová vlákna 31 kovové elektronky 82 kovy alkalické 31 kriterium Nyquistovo 340 kritická hodnota magnetisace u magnetronu 75 - hodnota nárazové tlumivky filtru 178 kritická vazba 326

krystal piezoelektrický 394 krystalem řízené elektronkové oscilátory 391 krystalová tetroda 132 krystalové diody 126, 127 krystalový oscilátor Cadyho 395 křemičitan zinečnatý 123 křišťál 398 křivka selektivnosti 326 kvanta světelné energie 22 kvantová čísla 20 — mechanika 20 kvantové číslo, hlavní 20 — —, vedlejší 20 — —, magnetické 20 kvasiperioda 367 kysličník uhelnatý 42 — uraničitý 133 kysličníky barya, stroncia a vápníku 15, 58

Ladění vf zesilovače výkonu 274 ladička 391 lampa Flemingova 15 lampy Papalexiho 16 Langmuirův vzorec 90 Lecherovy dráty 409, 412, 427 Liebenova lampa 40 lighthouse valve (tube) 102, 406 logaritmický dekrement 372

Magnesiový getr 54 magnetické pole 110 vychylování elektronového paprsku 110 — zaostřování 115 magnetron 74, 412 - dutinový 116, 413, 422 --- s postupující vlnou 421 --- s rozštěpenou anodou 75, 115, 413 — Záčkův 413 magnetronové oscilátory 412 majáková elektronka 102, 406 methoda čtvercové sítě 63 mez zesílení 328 mezní odpor 255 — podmínka oscilační 380 mikrofonický hluk 330 molybden 43 mřížka 61 - hradicí 80 prostorového náboje 78

mřížka řidící 76, 78, 81 - stínicí 76 81 mřížková kapacita 64 — výbojka 96 mřížkové předpětí 194, 201, 211 mřížkový proud 66 — — inversní 41 - vazební odpor 301 multivibrátor Abraham-Blochův 435, 437, 438 můstkové zapojení usměrňovače (Graetzovo) 140 můstkový kondensátor 191, 286 Náboj elektronu 18 náhradní obvod krystalu 393 napájení vláken elektronek střídavým proudem 195 — elektronky paralelní 193 — — seriové 193 napětí budicí 180, 229 — pilovité 435 — polarisační 69 — řídicí 64 nárazová tlumivka 151, 171, 172 násobič elektronů 17, 426 — — postupný 427 — — reciproký 427 - frekvence 336 nasycené napětí 49 nasycený proud 28 návrh odporového zesilovače 297 - triodového zesilovače 235 — vf zesilovače výkonu tř. C, přibližný 271– – – přesný 275 nebezpečí rozkmitání zesilovače 288 největší výkon jednoduchého zesilovače výkonu v tř. B 256 několikastupňové zesilovače 290 nelineární impedance 68 nestabilita frekvence 385 nesymetrie sítě 168 neutralisace 75, 276 dvojčinného zesilovače 279 — Hazeltineova 279 - jednoduchého vf zesilovače 277 - Riceova 280 neutralisační obvody 276 – zapojení neutrodynové 279 neutrony 118 několikamřížkové elektronky 75 nikl 42

nízkofrekvenční voltmetr 141 dvojčinné zesilovače v tř. Al 240 nosná frekvence 265, 325 nukleární theorie 19 Nyquistovo kriterium 340 Obrazová elektronka 17,109, 114, 121 — síla 25 obsah harmonických elektronkového oscilátoru 381 obvod antiresonanční 202 — relaxační 439 --- výkyvný 439 - - Eccles-Jordanův 441 ------ pentodový 442 odpor fiktivní 226 — tečný 69 odporový zesilovač 292 ochranný odpor 141 oktoda 95 optická osa křemenného krystalu 392 optimální výkon 227, 228, 229 zatěžovací odpor 227 orbit 20 orbitální elektronka 406, 408 oscilátor Barkhausen-Kurzův 409 — Cadyho 395 — Colpittův 362 — Davidův 390 — diodový 427 - dynatronový 73, 400 elektronově vázaný 386 - elektronkový 356, 376 - Farnsworthův 425 — Franklinův 389 - Fromyho 389 - Hartleyův 361, 382, 385, 404 — Holbornův 407 - Huth-Kühnův 362 — Kolsterův 407 krátkovlnný dvojčinný 406 — magnetronový 412 — — s dynatronovými kmity 418 Marconi-Franklinův 384, 389 piezoelektrický podle Meachama395 — Pierce-Millerův 394 — pro velmi krátké vlny 402 reakční, nepravidelné působení 443 — relaxační 360, 435 — — thyratronový 436 — s induktivní vazbou 360 — s posouvanou fází 388 oscilátor stabilisovaný odporově 384 -- triodový 360

oscilátory elektronkové, zapojení 360 - laděné odpory a kondensátory 387 pro velmi krátké vlny 402 – řízené krystaly 391 - třídy A, B, C 381 osciloskop kathodový 123 oživování kathod 34 Paprsky alfa a gama 74 - delta 72 parafázové zapojení 189, 190 paralelní napájení elektronky 193 parasitní kmity zesilovačů a oscilátorů 444pásmový zesilovač 326 pentoda 80 — exponenciální 83 — jako zesilovač výkonu tř. A 237 — koncová 82 permalloy 304, 329 permatron 98 perveance 46, 90 pětimřížkový konvertor 95 piezoelektrický zjev 391 Planckova konstanta 23 pliotron 16 plynové relé Lieben-Reiszovo 16 plyny v kovech 42 pohyb elektronů 102 — — ve směru homogenního pole 104 pohybové rovnice 102 polarisační napětí 194, 201 polovodiče 128 positron 18 potahování 32 potenciálové minimum diody 86 --- pole 87 — rozdělení u tetrody 88 povlaková vlákna kysličníková 32, 47 povlovné nabíjení 158 P. P. I. = Plan Position Indicator 124práce, výstupní thermionická 25 pracovní bod odporového zesilovače, stanovení 300 pravidlo Thévéninovo 344, 451 pravítko Weaverovo 236 probití elektronek 445 prorážení baněk 403 prostorový anodový proud 48 — náboj 28, 45, 89, 93 --- proud 28 protahování frekvence 386 protony 118 průnik 64

předpětí 194, 201, 211 - odporového zesilovače 300 - samočinné 194, 348 přepolarisování 304 přeskočení anodového proudu na mřížku 73 přeslech 84 příkon zesilovače v tř. B a C 252 push-pull 188 pustotnoje relé 17 Radioaktivita umělá 118 radioaktivní látky 73 radiotechnická laboratoř v Nižním Novgorodě (Gorkém) 17 reakce 285, 337 reakční elektromotorická síla 380 reaktance fiktivní 287 reaktivace thoriovaných vláken 36 Rectigon 53 rej elektronů 409 rekombinace 24 rekonstrukce 24 — difuší 24 --- objemová 24 - povrchová 24 - působením elektrických polí 24 resonance 369 resonanční frekvence 316 — křivka 267 — křivky normované 375 — zesílení 310 Riceovo neutralisační zapojení 280 Richardsonův vzorec 29 rhumbatron 429, 434 Roentgenovy paprsky 73 rovnice charakteristická 364 — Richardsonova 29 rozhlas 17 rozkmitání elektronek 75 — filtru 173 rozptyl na anodě 57 — — stínicí mřížce 92 rtuťové usměrňovače 17 rtuťový usměrňovač obloukový 60 rychlost cyklotronová 417 elektronu 104
nabité částice 101 rychlotelegrafie 371 Rezy krystalů 396 řídicí mřížka 62

- poměr thyratronu 96

Seignetteova sůl 392 sekundární elektrony 48, 72, 79, 87, 93 - emise 24, 72, 79, 86, 93, 425 selektivnost 320 selektoda 83 semikubická parabola 46 semipentoda 80 seriové napájení elektronky 193 schod charakteristiky 80 signál 180 silikony 126 sintering 34 sirník zinečnatý 123 skiatron 124 skreslení 181 - amplitudové 181, 182, 218 — druhou harmonickou 214, 217 — třetí harmonickou 217 — fázové 181, 183 — frekvenční 181 — lineární 181 skutečné zatěžovací poměry usměrňovače 150 sledovač, kathodový 343 specifická emise vlákna 32, 37 spin 20 spirální dráha elektronu 115 společné a individuální charakteristiky při dvojčinném zapojení 244 srovnání nf zesilovačů napětí vázaných odpory a transformátory 312 stabilita elektronkových oscilátorů 383 startující (zápalné) napětí 96 statické převodní charakteristiky 65 stav nedobuzený 255 — přebuzený 255 steatit 38 stínítko obrazové elektronky 122, 123 strmé nabíjení 158 strmost 46 — dynamická 67, 226, 538 — pentod 94 - selektod 84 — triod 67 stroncium 44 stroncium nitrát 34 střední strmost charakteristiky 358 hodnota anodového proudu zesilovače` 250 - volná dráha 41 — zesílení odpor. zesil. 294 stykové usměrňovače 137, 177 stykový potenciál 40

stupně Kelvinový 47

suché usměrňovače 173 superheterodyn 95 supresor 80 svazková elektronka 85, 91 svíčková metoda 33 svodový odpor mřížkový 301 synchronisace oscilátorů 388 synchrotron 118 sytný proud 28 Špička anodového proudu fanotronu 56 štěpení nárazem 22 šum 328 šum elektronek 330 - Johnsonův 332 šumové napětí 328 Tantal 31 televise 17 tepelný neklid 332 teplota nasycení 30 term 23 tetroda 75 — se stínicí mřížkou 17 - s potlačeným prostorovým nábojem 78 - svazková 80 theorie relativity 117 - Schrödingerova 21 thermionická emise 24, 27 výstupní práce 25 thermistory 133 thermostat 394 thoriovaný wolfram 31, 37 thyratron 96 tlumivka nárazová 169 - se železným jádrem 172 totální reflexe 72 transformační poměr 312 transformátor nízkofrekvenční 312 transistory, krystalové triody 131 transmisní linka 269 — — (vf vedení) 406 trioda nepřímo žhavená 61 - s rovinnými elektrodami 86 triody 61 tritet 387 tritetový oscilátor 395 Tungar 53, 54, 55 turmalín 399 tvrdý chod usměrňovače 171 Účinnost emisní 30, 36 obvodová 275

účinnost usměrňovače 175 zesilovače tř. A 232, 252 — — tř. B a C 252 umělé chlazení 50 úplný odraz 72 usměrňovací poměr 177 — elektronky 53 - výbojky 53 - - se studenou kathodou 53, 59 usměrňovač dvojcestný 138, 139, 152, 156— ideální 137 - jednocestný 138, 145, 156 - jednofázový 138 -, měkkost chodu 169 --- rtuťový 53, 60 --- stykový 177 šestifázový 142
trojfázový 142 -, účinnost 175 —, výpočet 157 usměrňovače, zapojení 138 útlum 369 – kmitavého obvodu 369 Vakuový činitel 42 vakuum dobré 42 -- elektronek 40 vazba elektrická 327 - elektronová 386 - impedanční 193 — induktivní 327 — kapacitní 327 - optimální 319 — přímá 191 - transformátorová 194, 316 — zesilovačů 190 - zpětná 337 vazební kondensátor zesilovače 302 — odpor zesilovače 298 vektorový diagram zesílení 295 - součin vektorů 111 vícenásobné elektronky 95 virtuální kathoda 78, 79, 89, 90, 92, 95 vlákna čistě kovová 31 z thoriovaného wolframu 36 vlastní buzení kmitočtu 357 - frekvence 368 vliv vnitřní kapacity na vstupní impedanci 285 vlnová mechanika 20 vnitřní kapacita elektronky 287 - odpor elektronky 52 - triod 67

vodivost elektronická 129 - děrová (u polovodičů) 129 vodou chlazené elektronky 17 vrstvič klystronu 429 výbojky 13, 53, 96 mřížkové 96 - se studenou kathodou 59 — usměrňovací 54 vyhřívací proudy 43 vychylování elektronového paprsku, elektrostatické 108 — magnetické 114 výkon k buzení 276 — na žhavení 51, 268 — optimální 227, 228 - zesilovače v tř. B a C 252, 268 výpočet odporového filtru 176 — usměrňovače 147 vysokofrekvenční zesilovače výkonu tř. C 265 vývěva Holweckova 41 — molekulární 41 — rotační 41 vývěvy difusní 41 - Gaedeho 41 vzbuzení atomů 23 vztah Newtonův 121 střídavých a stejnosměrných hodnot usměrňovače 143, 147, 149 střídavých a stejnosměrných složek zesilovače 201 Weaverovo pravítko 236 Wehneltův válec 125 willemit 123 wolfram 31, 32, 43, 49 wolframová anoda 49 Začernění anody 49 zachycovač (catcher) klystronu 429 základní vlna anodového proudu zesilovače 251 zákon Biot-Savartův 111 — Dushman-Richardsonův 29,  $\mathbf{48}$ — Langmuirův 46, 47, 65, 143 — Pauliho 20 - Richardson-Dushmanův 48 - semikubické paraboly 46 — Snell-Descartesův 119 zákony Kirchoffovy 306, 321, 363 zakřivení dráhy elektronu v magnetickém poli 113 zaostřování (focussing) magnetické 115

zápalné (startující) napětí thyratronu 96

záporná zpětná vazba 337 záporný odpor 73, 380 zatěžovací charakteristika při obecném zatížení 223 - charakteristika zesilovače 196 — impedance 70 obvod reaktanční 208 - odpor dvojčinného zesilovače 261 — odpor optimální 227 zbytkové napětí 254, 194, 262 zdvojovač frekvence 336 - napětí 140 zesílení vf zcsilovače s transformátorem oboustranně laděným 325 — nf zesilovače transformátorového 311—, průběh 296 — zesilovače 282, 283 — — odporového 206, 282 - - střední 295, 308 zesilovací činitel 62, 180 zesilovač 180 — degenerativní 338 dvojčinný (push-pullový) 188, 240 — elektronkový 180 — ideální 207 — inversní 351 – jednoduchý 188 — napětí 184, 282 - nf 240— odporový 205 - - kompensovaný 303 -, optimální výkon 227, 228 — pásmový 326 - pro široké pásmo frekvencí 185, 348, 349 pro úzké pásmo frekvencí 185 — přímo vázaný 190, 191 — stejnosměrného proudu 191 — se zpětnou vazbou 337 — televisní 348, 350 — triodový odporový 205, 292 — tř. A 186 tř. A optimální výkon 227 — tř. AB<sup>-</sup>187 — tř. B 186 — tř. C 187 — vázaný impedancí 290 — — nf transformátory 304 ----- vf kmitavým obvodem 313 — — vf transformátorem s neladěným primárem 316 — transformátorem oboustranně laděným 321

zesilovač výkonu 265, 184 — — nf dvojčinný tř. AB 263 - vysokofrekvenčních napětí 313 zesilování přechodných napětí 304 zisk zesilovače 180, 206 zjev blikavý 332 - Edisonův 28

- fotoelektrický 22
- piezoelektrický 391
- – podélný (longitudinální) 392 – příčný (transversální) 392
- Rocky Point 445
- --- výstřelový 331

zmocnění atomů 21, 23 značky Morseovy 371 zpětná vazba 356 zpětné působení 385 zpožďující pole 409 ztráty ve žhavicím vláknu 268 zvlnění usměrněného napětí při nestejných napětích v trojfázové síti 168

Žáčkův magnetron s elektronickými kmity 419 životnosť 31, 32

### JMENNÝ REJSTŘÍK

Abraham 437 Achard 155, 156 Applegate 430 Armstrong E. H. 15 Arnold 16 Ballantine 184 Bardeen J. 131 Barkhausen 42, 46, 49, 69, 359, 409 Beaudoux 390 Bell Telephone Laboratories 126 Bergmann L. 399 Biot - Savart 111 Biquet 16 Black H. S. 337, 338 Blair 426 Bloch 437 Bohr 20 Boltzmann 26, 29, 333 Bonč-Brujevič Michael Alexandrovič, - 16, 17 Bowen 428 Brattain W. H. 131 Brückmann 51 Cady 395 Colpitt 362 Cossor 437 Curie 391 David 390 Dellenbaugh 172 Descartes 119 Dirac 20 Divoire 390 Dow 208 Dushman 48 Eastman 56 Eccles 440 Edison 14, 15, 28 Elster 14 Espley 219, 220 Farnsworth 425, 427 Ferrié gen. 16

Field L. M. 435 Fleming J. A. 15 Fourier 158, 163, 164, 165, 171, 250 Franklin C. S. 15, 389 Fromy 390 Gaede 41 Geitel 14 General Electric Co 96, 98 Gill 412 Giorgi 104 Gossling 447 Graetz 140, 141 Gunther 399 Guthrie 14 Haeff 431, 432 Hahn 432 Hamilton 100 Hartley 361 Hazeltine 279 Heisenberg 20 Holborn 407 Hollman 412 Housekeeper 17, 50 Hull A. W. 56, 58, 412 Huth 363 Chaffee 26, 30, 32, 70 Child 46 Jarvis 426 Johnson 332 Jordan 440 Kelvin 26, 333 Kerst 118 Kirchhoff 70, 306, 321 Klipsch P. W. 311 Koehler Glenn 311, 312 Kompfner 434 Kühn 363 Kurz 409, 410 Langmuir 16, 29, 36, 46, 48, 65, 144,  $\bar{3}31$ 

30 - Raditechnika I. díl

Lawrence 116 Lee de Forest 16, 61 Lieben 16 Llewellyn F. O. 219, 428 Loewe 96 Loftin 191 Lowry Dr 33 Ludwig 60, 156 Mandelstam, L. I. 16 Marconi 53, 389, 412 Mathieu 412 McLean 263 McMillan 118 Meacham 395 Meissner A. 15 Mesny 29, 268, 285, 339, 363, 390 Metcalf 432 Miller 285, 394 Millmann 26, 30 Moděl 276 Morrell 412 Nacken 399 Něvjažskij 276 Newton 121 Nyquist 332, 339, 340 Papalexi N. D. 16 Pauli 20 Pearson 332 Péri 16 Philips 84 Pierce J. R. 394, 435 Planck 20 Plato 331 Pollard 451 Posthumus 413 Potapenko 412 Preece 15 Prince D. C. 276 Puckle 438

Quimby 172

Radio Corporation of America 406 Randall J. T. 421 Reich 37, 219, 282, 291, 296, 305, 308 Reisz 16 **Rice 280** Richardson 15, 29, 48 Rocard 390 Roentgen 73 Rothe 331 Round H. J. 16, 16 Rutherford Sir E. 19 Sahánek Dr 427 Schottky 17 Schrödinger 20, 21 Slepian 60 Smithels 42 Snell 119 Standard Electric Co 50 Steenbeck 118 Story J. G. 312 Strong C. E. 351 Strutt 63, 82, 83, 94 Thévénin 344, 451 Thomson J. J. 15 Tournier 399 Van der Bijl 16 Varianové bratří 428 Veksler 118 Vologdin Valentin Petrovič 17 Weaver K. S. 236 Wehnelt 15, 29, 125 Western Electric Co 16, 50, 127, 128, 406Westinghouse Electric and Mfg Co 60 Wilson 29 White 191 Wrathall E. T. 312 Zworykin 123, 124, 425 Žáček prof. Dr 413, 419, 420

DT 621.385 + 621.396Prof. Ing. Dr Josef Stránský Autor Základy radiotechniky I. Elektronky Název spisu Vydání 3. V březnu 1952 Vvšlo Stran 468 336 Obrázky Vydavatel Technicko-vědecké vydavatelství Praha II, Biskupská 7 Publikace čís. **TV 108** Elektrotechnická knihovna Shírka Svazek čís. 5 Hlavní redaktor Ing. Jan Kalendovský Vedoucí redaktor Ing. Dr František Kašpar Výkonný redaktor Ing. Adolf Klímek Technický redaktor Jiří Appl Oldřich Vyhlídal Korektor Tiskem Středočeské tiskárny, n. p., závod 03 Praha II, Jungmannova 15 Náklad 3000 30105/233 - 50106/50/III - TV 108 - 1% PA 29, 25/87750 - AA 35,49 - VA 35,73/107190 Papír na text: 222, 61×86, 70 g, 2786 kg - Písmo Baskerville Sazba 4. 3. 1952 — Tisk 25. 3. 1952

Cena 250 Kčs váz.